



راهنمای آموزشی

برق

پژو ۴۰۵، پارس و آردی

www.kermandiag.ir

فصل اول

مبانی برق

و

اصول نقشه خوانی


مقدمه:

در این فصل به اختصار در مورد مفاهیم اساسی الکتریسیته و مغناطیس بحث می شود. اگر چه مفاهیم اساسی الکتریسیته و مغناطیس بسیار بیشتر از مطالب این فصل می باشد ولی در این فصل نکات و مفاهیم ضروری و پر کاربرد در حیطه برق خودرو مدنظر بوده است و به طور خلاصه به این موارد اشاره شده است. لذا از خواننده گرامی تقاضا می شود که مفاهیم این فصل را به صورت عمقی مورد مطالعه قرار دهد، به گونه ای که این مفاهیم را در کناید تا بتواند در فصول آتی به تجزیه و تحلیل صحیح مدارهای برقی خودرو بپردازد و در انتهای این فصل جعبه فیوز، رله ها و پشت آمپر را بررسی می کنیم.


الکتریسیته چیست؟

جريان الکتریسته که به طور ساده برق خوانده می شود. یکی از صورتهای انرژی است که قابل تبدیل به صورت های دیگر انرژی می باشد. حرکت الکترونها در یک سیم را الکتریسیته می گویند.

تمام مواد از مولکول تشکیل شده است و مولکول از مواد کوچکتری به نام اتم ساخته شده است و اتم از یک هسته و الکترونها یکی که اطراف آن قرار دارد تشکیل شده، هسته اتم متتشکل از پروتون ها و نوترون ها است که بروتون دارای بار الکتریکی مثبت، نوترون خنثی والکترون منفی است.

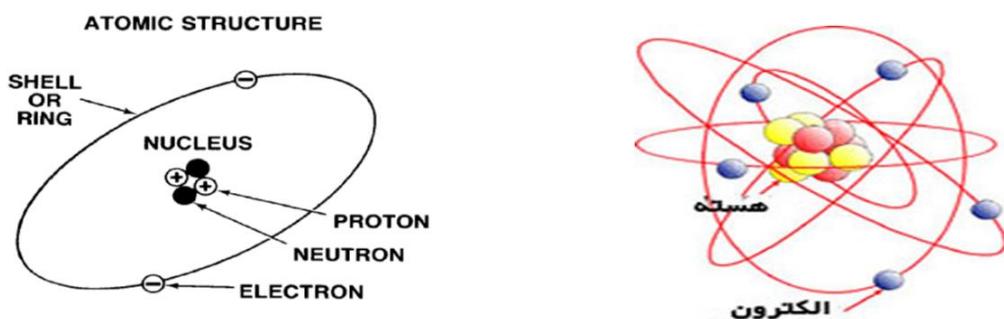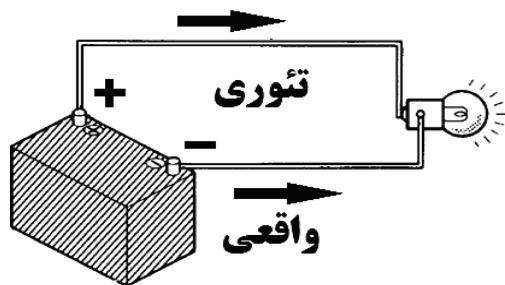**اصول جریان الکتریکی:**

در یک سیم عبور الکترون ها از بار منفی به بار مثبت است و در عمل به اینگونه می باشد. اما دانشمندان در گذشته براین باور بودن که جریان الکتریسیته از مثبت به منفی حرکت می کرد و تمام دیاگرام ها را براین اساس طراحی شده و ماهم همین گونه به بررسی دیاگرام ها می پردازیم.




تقسیم بندی مواد از نظر عبور جریان الکتریسیته:

الف) مواد رسانا (هادی): به طور کلی موادی که تعداد الکترون‌های مدار خارجی آنها بین ۱ تا ۳ الکtron باشد هادی خوبی هستند. این مواد، جریان الکتریسیته را به راحتی از خود عبور می‌دهند.

فلزاتی مانند: نقره، مس، طلا و... هادی های خوبی می‌باشند. کاربرد مواد رسانا در تهیه و تولید سیم‌های برق، پلاتین‌ها رله‌ها و ... می‌باشد.

ب) مواد نیمه رسانا (نیمه هادی): این مواد نه رسانای خوبی هستند و نه عایق خوبی. این مواد با توجه به شرایط و ولتاژ برقی که به دو سر آنها اعمال می‌شود جریان الکتریسیته را از خود عبور داده یا در مقابل عبور جریان مقاومت می‌کنند. ساختمان اتمی این گونه مواد به طریقی است که مدار خارجی آنها دارای ۴ الکترون می‌باشد. معروفترین نیمه هادیها سیلیسیم و ژرمانیم می‌باشند و کاربرد نیمه هادیها در ساخت دیود‌ها، ترانزیستورها مدارهای مجتمع می‌باشد.

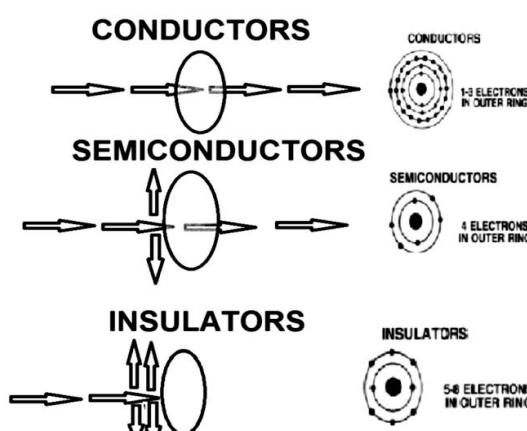ج) مواد نارسانا (عایق): این مواد جریان برق را بسته به نوع ماده تا ولتاژ معینی از خود عبور نمی‌دهند. ساختمان اتمی این مواد به گونه ای است که تعداد الکترون مدار خارجی آنها بین ۵ تا ۸ الکترون می‌باشد. کاربرد این مواد در ساخت روکش سیم‌ها عایق انبردست‌ها، پیچ گوشتی‌ها و ... می‌باشد.



مبانی الکتریسیته:


برای عبور جریان الکتریسیته در یک سیم نیاز به مقاومت، جریان و ولتاژ الکتریکی می باشد و در ادامه به آنها می پردازیم.

الف) ولتاژ الکتریکی (اختلاف پتانسیل):

نیرویی که موجب حرکت الکترونهای آزاد در سیم می شود را ولتاژ الکتریکی می گویند.

ولتاژ الکتریکی از اختلاف پتانسیل دونقطه و یا اختلاف شار الکتریکی بوجود می آید.

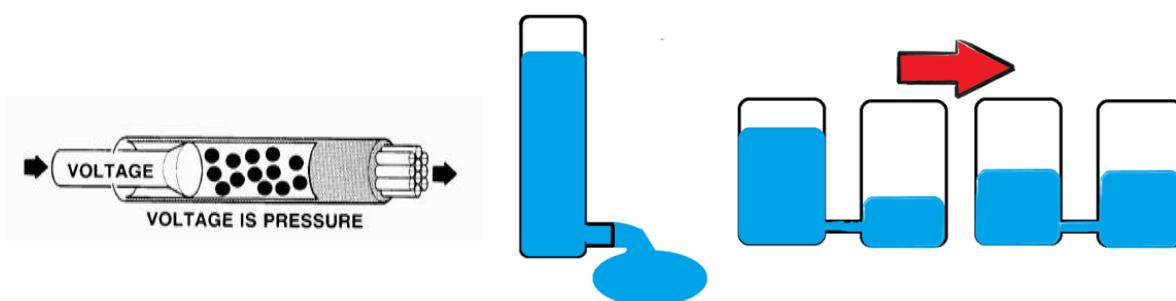ولتاژ الکتریکی را با V نشان می دهد و واحد آن V ولت است.




ب) شدت جریان الکتریکی:

حرکت الکترونها در یک سیم را شدت جریان الکتریکی می گویند و این حرکت در واحد زمان را در یک سطح مقطع مشخص شدت جریان می نامند. شدت جریان الکتریسیته را با I نشان می دهند و واحد آن آمپر(A) است.



ج) مقاومت الکتریکی:

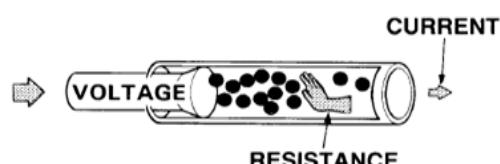عاملی که از حرکت الکترونها در سیم جلوگیری می کند را مقاومت الکتریکی می گویند. مقاومت الکتریکی را با R نشان می دهند و واحد آن Ω اهم است. مقاومت الکتریکی به صورت خواسته و یا ناخواسته در سیم بوجود می آید.



عوامل موثر در مقاومت الکتریکی سیم:

الف) جنس:

هرچه جنس سیم از مقاومت الکتریکی پایین تری برخوردار باشد از خود هدایت الکتریکی بهتری نشان می دهد و مقاومت آن در مقابل عبور جریان کمتر است. مانند نقره، مس، طلا و ...

ب) سطح مقطع:

سطح مقطع با مقاومت الکتریکی نسبت عکس دارد. یعنی هرگاه سطح مقطع سیم افزایش یابد موجب کاهش مقاومت الکتریکی و هرگاه سطح مقطع سیم کاهش یابد موجب افزایش مقاومت الکتریکی سیم می گردد.

ج) تاثیر طول :

طول سیم با مقاومت الکتریکی سیم نسبت مستقیم دارد یعنی هرگاه طول سیم افزایش یابد مقاومت آن افزایش و هر گاه طول سیم کاهش یابد مقاومت آن کاهش می یابد.



$$R = \rho \frac{L}{A}$$

تذکر:

R : مقاومت سیم بر حسب اهم


ρ : مقاومت ویژه سیم بر حسب اهم * میلیمتر مربع / متر

L : طول سیم بر حسب متر



A : سطح مقطع سیم بر حسب میلیمتر مربع

مقاومت ویژه به جنس ماده مورد نظر بستگی دارد. برای مثال مقاومت ویژه برای مس عدد ۱۷۲٪ می باشد.

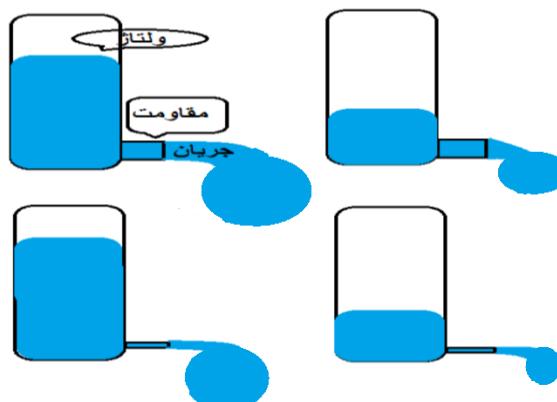رابطه ولتاژ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی (قانون اهم) :



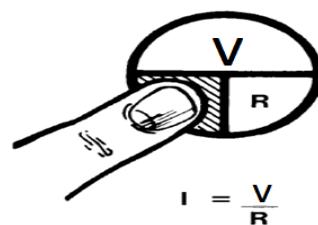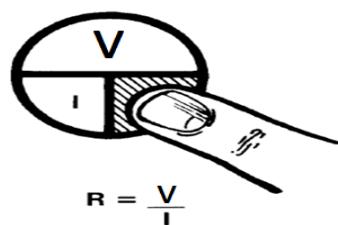$I = \text{AMPERES (CURRENT)}$
 $R = \text{OHMS (RESISTANCE)}$
 $V = \text{VOLTS (ELECTROMOTIVE FORCE)}$




$$V = I \times R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

توان الکتریکی :

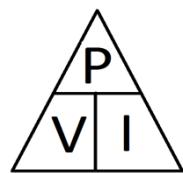
حاصلضرب ولتاژ در شدت جریان را توان الکتریکی گویند که نماد آن P می باشد و واحد آن وات (W) است.



$$P = V * I ; \quad P = R * I^2 ; \quad P = \frac{V^2}{R}$$

أنواع جريان های الکتریکی:

الف) جریان الکتریکی ثابت:

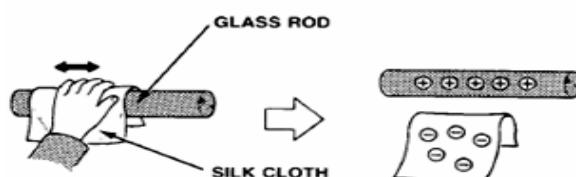


این جریان همان الکتریسیته ساکن است که بر اثر
مالش الکترونها بوجود می آید.

ب) جریان های متغیر (دینامیکی):

* **جریان برق مستقیم DC** : در این حالت ولتاژ جریان برق نسبت به زمان تغییر نمی کند. مانند جریان برقی که از باتری خودرو گرفته می شود.

DIRECT CURRENT


* **جریان متناوب AC** : تغییرات ولتاژ این جریان نسبت به زمان ثابت نبوده و به طور دائم مقدار ولتاژ مثبت و منفی می شود و این روند ادامه داشته و به طور دائم تکرار می شود. و هر سری که تکرار می شود را سیکل می گویند و تکرار هر سیکل در یک ثانیه را هرتز Hz گویند.

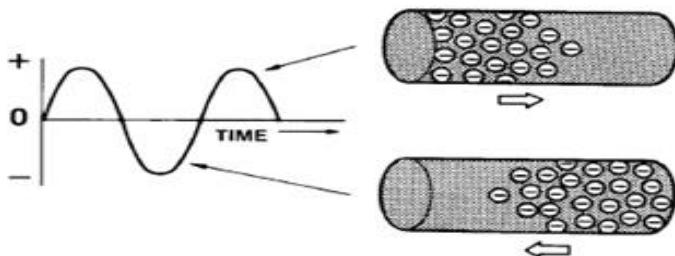ALTERNATING CURRENT

أنواع مدارات الكترويكى:

الف) مدار سری:

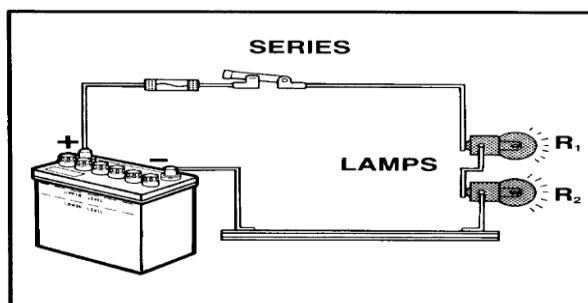در مدار سری مصرف کننده یا مقاومت ها مانند دانه های زنجیر پشت سر هم قرار می گیرند به گونه ای که در این مدار اگر یکی از مصرف کننده ها از کار بیافتد و یا بسوزد، مصرف کننده های دیگر نیز از کار می افتد. به عبارتی دیگر در این نوع مدار از کار افتادن یا سوختن یک مصرف کننده باعث مختل شدن کار کل مدار و مصرف کننده ها می گردد.



ویژگی های مدار سری:


- ۱) شدت جریان در تمام مدار یکسان است. $I_T = I_1 = I_2 = I_3$
- ۲) مقاومت کل مدار برابر با مجموع مقاومت ها است. $R_T = R_1 + R_2 + R_3$
- ۳) بر سر هر مقاومت افت ولتاژ داریم. (ولتاژ مصرفی هر مقاومت)

$$V_1 = I * R_1 ; V_2 = I * R_2 ; V_3 = I * R_3$$

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 \quad ۴) \text{ ولتاژ کل مدار برابر با مجموع ولتاژ مقاومت ها است.}$$

ب) مدار موازی:

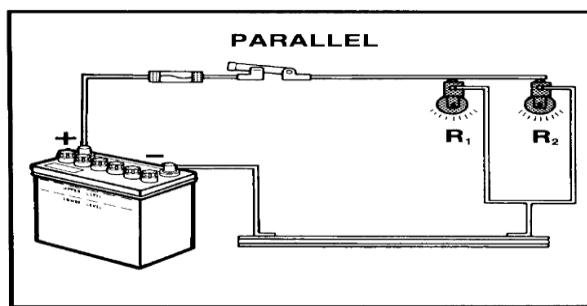در این مدار مصرف کننده ها یا مقاومت ها به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و یا به عبارتی دیگر عملکرد هر مقاومت یا مصرف کننده تاثیری در عملکرد دیگر مصرف کننده ها ندارد به گونه ای که اگر یکی از مصرف کننده ها بسوزد یا از کار بیافتد، سایر مصرف کننده ها به کار خود ادامه می دهند.




ویژگی های مدار موازی:

- ۱) ولتاژ کل مدار با هم برابر است. $V_T = V_1 = V_2 = V_3$
- ۲) جریان کل برابر با مجموع جریان ها است. $I_T = I_1 + I_2 + I_3$
- ۳) مقاومت کل از کمترین مقاومت کمتر است. $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$




قطعات (المانهای) الکتریکی

مقاومت الکتریکی:

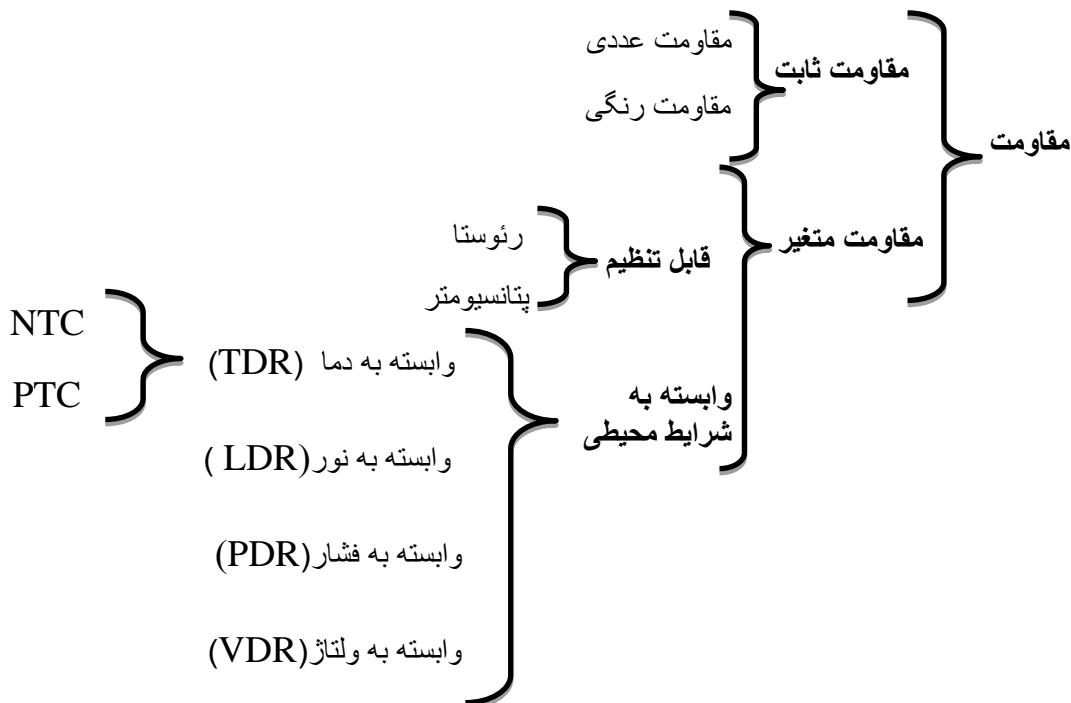

مقاومت الکتریکی ثابت:

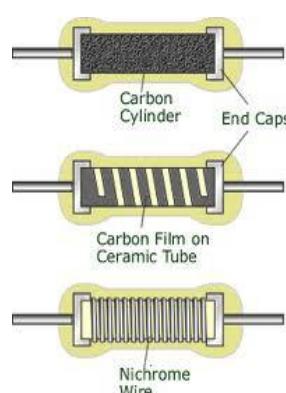در هیچ شرایطی مقدار مقاومت آن تغییر نمی کند از نوع سیم پیچی، کربنی، کربن سیم پیچی است. اندازه این مقاومت ها به صورت عددی یا رنگ روی مقاومت نشان می دهند.




خطا: طلازی +/ - ۵٪ / انقره ای +/ - ۱۰٪ / هیچکدام +/ - ۲۰٪

●	.	1	
■	1	1	10
■■	2	2	100
■■■	3	3	1000
■■■■	4	4	10000
■■■■■	5	5	100000
■■■■■■	6	6	1M
■■■■■■■	7	7	10M
■■■■■■■■	8	8	100M
■■■■■■■■■	9	9	1000M


رئوستا:

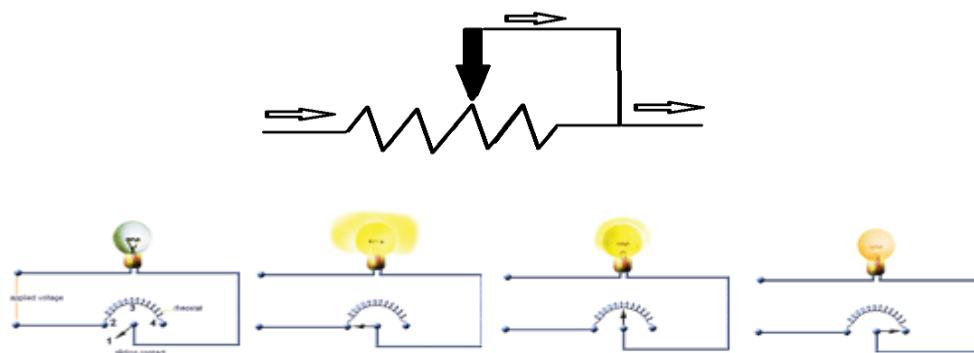این مقاومت متنبی قابل تنظیم، دارای دو پایه می باشد، که سبب تغییر شدت جریان عبوری از مدار می گردد.



پتانسیومتر:

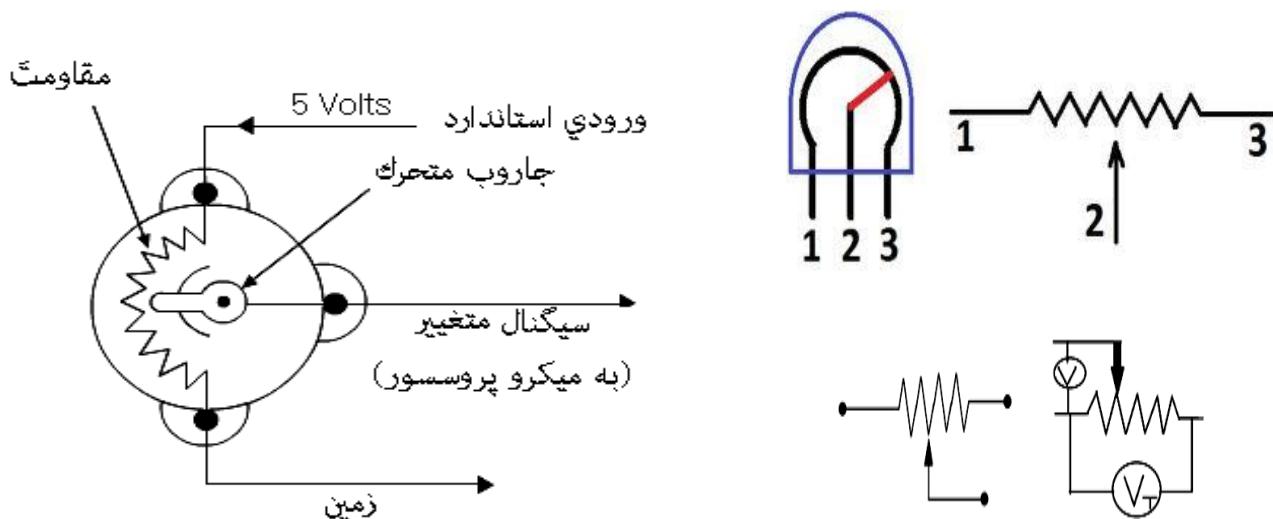این مقاومت متنبی قابل تنظیم، دارای سه پایه است که سبب تغییر ولتاژ می گردد.




مقاومت های وابسته به دما:

مقاومت هایی که مقدار آنها به تغییرات دما وابسته است از مهم ترین و کاربردی ترین مقاومت های متنبی می باشند. یکی از کاربردهای اساسی برای این نوع مقاومت ها، استفاده از این خاصیت برای اندازه گیری دما می باشد.

مقاومت های متنبی با دما که اصطلاحا به آنها ترمیستور می گویند، بر دو نوع هستند:

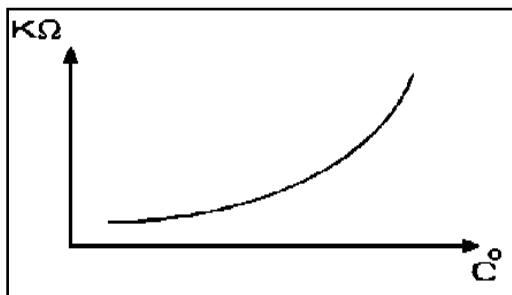
۱. PTC : مقدار این نوع مقاومت با افزایش دما افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد.



(Positive Temperature Coefficient)

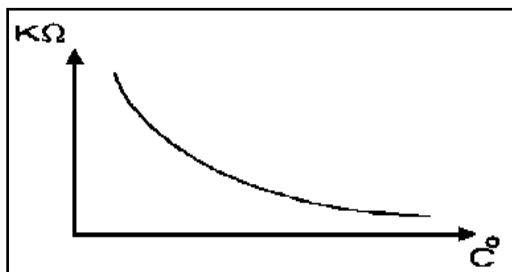۲. NTC : این نوع مقاومت بر خلاف PTC عمل می کند،
یعنی با افزایش دما مقدار آن کاهش

می یابد و با کاهش دما مقدار آن افزایش می یابد.




(Negative Temperature Coefficient)

سنسور دمای آب (پایه آبی و سبز)، سنسور دمای اوپرатор، سنسور دمای هوا بیرون و دمای داخل اتاق از نوع NTC می باشند؛ سنسور دمای آب پایه قهوه ای و گرمکن سنسور اکسیژن از نوع PTC می باشند.


خازن:

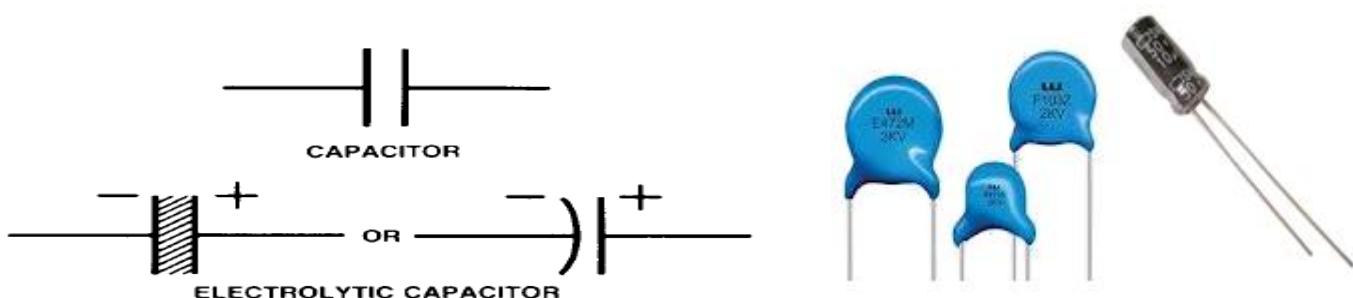خازن قطعه ای الکترونیکی است که از دو صفحه فلزی تشکیل شده است. به طوری که بین این دو صفحه فلزی لایه ای از جنس عایق به نام دی الکتریک قرار دارد. توانایی خازن را در ذخیره بار الکتریکی ظرفیت خازن می گویند، واحد ظرفیت خازن فاراد است و واحدهای روی خازن براساس μF , NF است.



مغناطیس:


مغناطیس یا آهنربا بودن، خصوصیت ذاتی است که به نحوه آرایش اتم های ماده باز می گردد. چنانچه ماده ایی آهنربا باشد آهن را جذب می کند. هر آهنربا دارای دو قطب شمال(N) و قطب جنوب(S) می باشد. همچنین هر آهنربا دارای خطوط قوای مغناطیسی می باشد. تراکم خطوط قوای مغناطیسی در قطب S,N بیشتر از نقاط دیگر می باشد. در آهنرباهای همنام یکدیگر را دفع و قطب های غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند. کاربرد آهنربا در ساخت قطب نما، بالشتک موتور برف پاک کن، موتور استارت و ... می باشد.

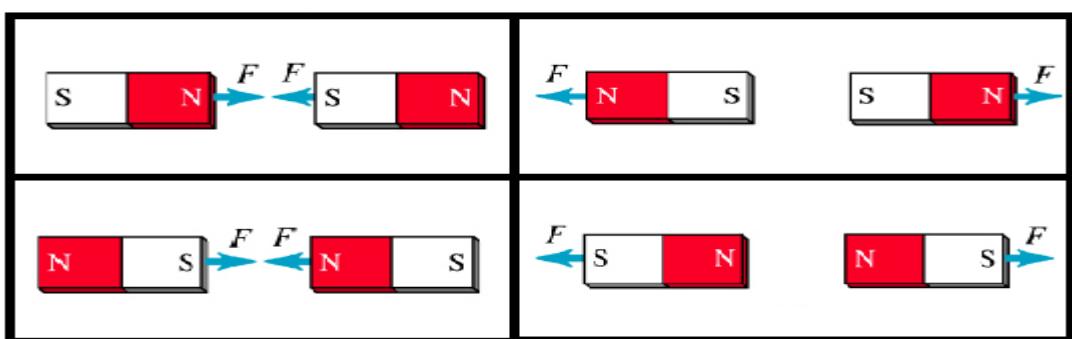

الکترومغناطیس:

اگر از سیمی جریان برق عبور کند در اطراف آن خطوط قوای مغناطیسی بوجود می آید. حال اگر این سیم حامل جریان به صورت سیم پیچ در آید، به دلیل آنکه مقدار زیادی از طول سیم در یک قسمت جمع می گردد، این سیم پیچ دارای قدرت مغناطیسی زیادتری خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر درون سیم پیچ از هسته آهنی استفاده گردد قدرت مغناطیسی آن زیادتر می شود.

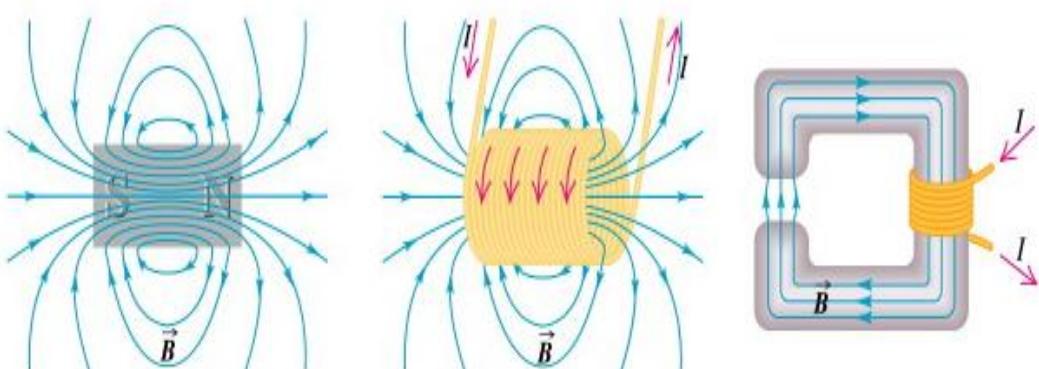از الکترومغناطیس در مولد های برق، الکتروموتورها و ترانسفورماتورها استفاده می گردد.




رله:

رله کلیدی الکترومغناطیسی است که دارای ویژگی های زیر می باشد.

- یک نوع کلید الکترومغناطیسی است.
- توسط جریان نسبتاً ضعیفی جریان قوی را قطع و وصل می کند. (باعث افزایش ولتاژ و جریان نمی شود).
- موجب محافظت از سیم کشی و کلید می شود.
- باعث کاهش طول سیم و قطر سیم کشی می شود.


رله ها شامل سیم پیچ، هسته آهنی و صفحه پلاتین است؛ ممکن است یک فنر به صفحه پلاتین متصل باشد یا اینکه خود صفحه پلاتین حالت فنری داشته باشد.

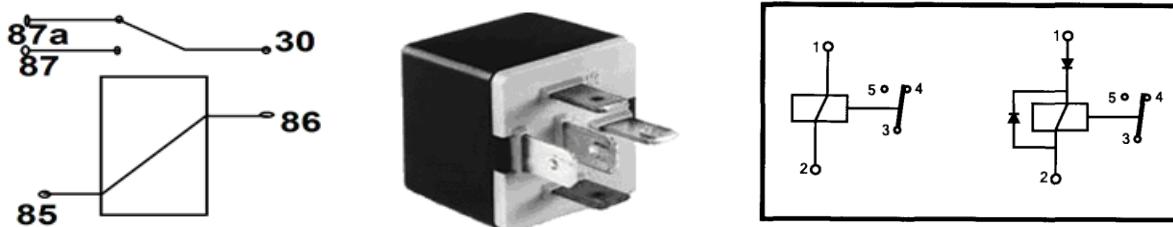**سولنوئید:**


سولنوئید ها نوع خاصی از کلید ها هستند که دارای یک سیم پیچ و یک هسته آهنی متحرک در داخل سیم پیچ می باشند که هنگامی که به سیم پیچ جریان برق داده شود آهنربا شده هسته را به سمت داخل می کشد پس از قطع شدن جریان برق هسته آهنی با نیروی فنر به جای قبلی بر می گردد از سولنوئیدها در اتوماتیک استارت خودروها استفاده می شود.

دیود:

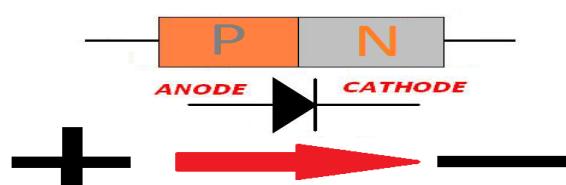دیود یک قطعه نیمه هادی است که اجازه می دهد جریان تنها در یک مسیر از آن بگذرد این قطعه که در شکل زیر شکل شماتیک و جهت گذر جریان از آن نشان داده شده است دو قطبی است که یک قطب آن منفی یا کاتد است و قطب دیگر آن مثبت یا آند نام دارد. اگر مثبت به P یا آند متصل شود و یا منفی به N یا کاتد متصل شود موجب عبور جریان می شود در غیر این صورت جریان نخواهیم داشت و مانند یک شیریک طرفه کار می کند.



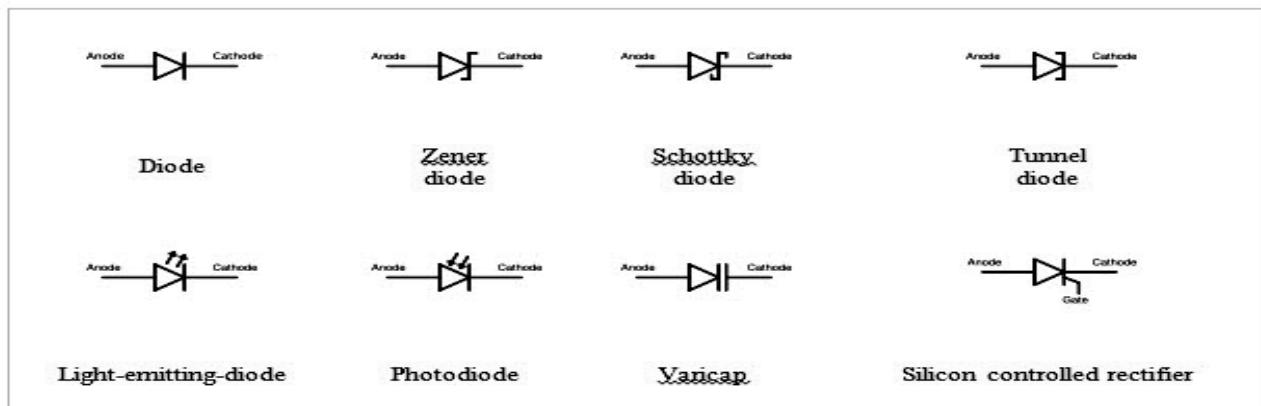دیودها از انواع خاصی تشکیل شده است که عبارتند از: دیود زنر، دیود نور دهنده، فتو دیود و ...




دیود زنر:

مانند دیود معمولی عمل می کند اما در بایاس معکوس (جابجایی مثبت و منفی بر کاتد و آند) بعد از ولتاژ خاصی شروع به عبور ولتاژ از خود می کند و از این خاصیت برای تثبیت ولتاژ می توان استفاده کرد.

دیود نور دهنده LED

هرگاه این دیود در بایاس مستقیم ولتاژی (آند مثبت و کاتد منفی) قرار گیرد و شدت جریان به اندازه کافی باشد دیود از خود نور می دهد.

برتریهای LED بر لامپ معمولی:

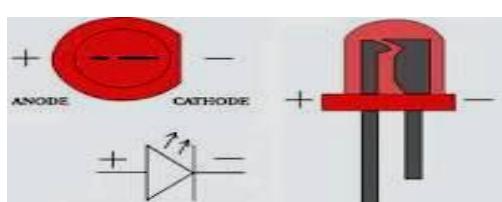

- کوچک بودن و نیاز به فضای کم
- محکم بودن و داشتن عمر طولانی
- قطع و وصل سریع نور
- تمرکز نوربیشتر (به دلیل لنز مقعر کننده)
- تلفات حرارتی کم
- ولتاژ کاری کم
- جریان کم
- توان کم






فتودیود:

فتودیود همیشه در بایاس معکوس به کار می رود و با تابش نور جریان معکوس آن افزایش می یابد.

ترانزیستور:

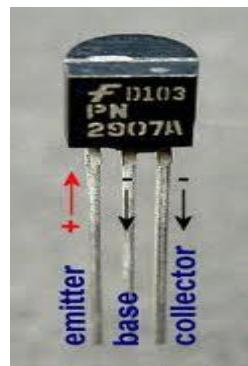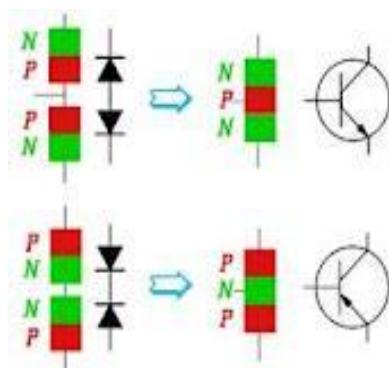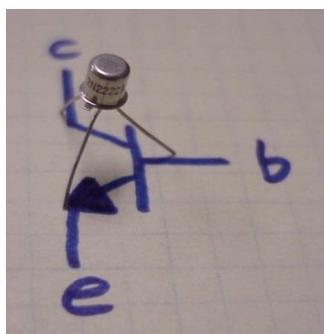ترانزیستورها همانند دیودها قطعات نیمه هادی می باشند که سه پایه دارد و به عنوان سوییچ ها کنترل الکترونیکی در مدارات برقی به کار می رود. پایه های ترانزیستور را امیتر(E)، بیس(B) و کلکتور(C) نامگذاری می نمایند. ترانزیستورها به دو دسته PNP و NPN تقسیم بندی می شوند.



فیوز:

برای محافظت از وسایل الکتریکی و الکترونیکی و جلوگیری از عبور جریان بیش از حد مجاز از فیوز استفاده می شود. به عبارت ساده تر فیوز قسمت ضعیف مدار است اگر جریان بیش از حد افزایش یابد این قسمت ضعیف قبل از همه می سوزد تا سیستم هیچ گونه آسیبی نبیند. فیوزها دارای آمپرهای متفاوت می باشند.



فیوز را می توان با تست اتصال (به وسیله مولتی متر) و چشمی تست کرد برای تست باید فیوز از جای خود خارج شده و بعد چک شود.

شننت یک فیوز آمپر بالا می باشد که چند مدار اصلی را با هم کنترل می کند و موجب قطع برق باتری از مدارها می شود و در موقع لازم حمل و نقل خودرو یا توقف بیش از حد در پارکینگ با کشیدن این فیوز برق مدارهای اصلی را قطع می کنیم.

سوییچ:

کار سوییچ قطع یا وصل جریان است.

اگر سوییچ در حالت عادی متصل باشد را سوییچ بسته یا N.C (Normally Close) و اگر در حالت عادی قطع باشد سوییچ باز یا N.O (Normally Opened) می گویند.



سوییچ براساس نوع تحریک انواع مختلفی دارد که به شرح زیر می باشد:

- تحریک دستی: مانند یک کلید ساده است.
- تحریک با فشار: مانند سوییچ سه مرحله ای فشار گاز کولر است.
- تحریک با دما: مانند ترموسوییچ است.

مولتی متر

متر به معنای اندازه گیری و مولتی متر به معنای ابزار چند اندازه گیر می باشد. مولتی متر وسیله ای برای اندازه گیری مقادیر الکتریکی و الکترونیکی می باشد. این ابزار از قابلیت های فراوانی از جمله اندازه گیری مقادیر الکتریکی ولتاژ، مقاومت، آمپر و ... برخوردار است.

**انواع مولتی مترها:**

مولتی متر ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

۱- مولتی مترهای آنالوگ:

این نوع مولتی متر اعداد را به صورت آنالوگ نشان می دهد که صفحه نشان دهنده آن از اعداد مندرج و یک عقربه و آینه تشکیل شده است و دارای یک سلکتور برای تنظیم می باشد. که برای اندازه گیری یک پارامتر باید محدوده و واحد آن را مشخص کرد.

۲- مولتی متر دیجیتال:

این نوع مولتی متر دارای صفحه نشان دهنده دیجیتال می باشد که نسبت به آنالوگ پیشرفته تر و کار با آن ساده تر می باشد.



اجزای مولتی متر دیجیتال:

پراب ها:

مولتی متر از دو عدد پراب تشکیل شده است که یکی از پراب ها قرمز رنگ که معمولاً مثبت است و فقط برای اندازه گیری آمپر این پراب می باشد از جای خود تغییر کند و دیگر پراب مشکی رنگ است که معمولاً منفی است و در قسمت مشکی و یا COM قرار می گیرد. معمولاً پراب ها نوک تیز می باشند اما در بعضی موارد نوع سوسناری و یا گیره ای نیز موجود می باشد.




سلکتور:

از سلکتور مولتی متر برای تغییر پارامتر قابل اندازه گیری (ولتاژ، مقاومت، شدت جریان و ...) استفاده می گردد.

صفحه نشان دهنده:

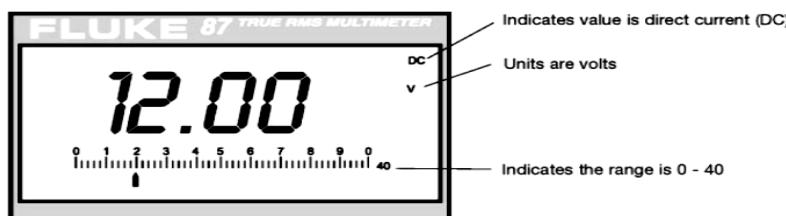در این مولتی مترها اعداد به صورت دیجیتال همراه واحد، محدوده و مثبت و منفی در صورت نیاز را نشان داده می شود.



کیف نگهدارنده:

کیف نگهدارنده به عنوان محافظت از مولتی متر و پراب ها استفاده می شود و مولتی متر داخل آن قرار می گیرد تا از ضربه جلوگیری کند.

کلید های تنظیم:

این کلیدها در مولتی مترهای دیجیتال مربوط به کار خاصی از جمله نگه داشتن عدد روی صفحه، تغییر محدوده و... می باشد.

نحوه کار با مولتی متر:

در این قسمت به نحوه کار با مولتی متر دیجیتال می پردازیم

الف) اندازه گیری ولتاژ

برای اندازه گیری ولتاژ باید مولتی متر به صورت موازی در مدار قرار گیرد.

۱- اندازه گیری ولتاژ متناوب (AC): برای اندازه گیری باید سلکتور روی ولتاژ متناوب $\sim V$ قرار گیرد و به دلیل اینکه در ولتاژ متناوب مثبت و منفی مهم نمی باشد پراب ها را به دوسر مولد تولید برق قرار می دهیم و روی صفحه نشان دهنده علامت ولتاژ متناوب نمایان می شود و مقدار ولتاژ را به ما می دهد.



۲- اندازه گیری ولتاژ مستقیم (DC): در این حالت باید سلکتور روی ولتاژ مستقیم $-V---$ قرار گیرد و باید پراب ها درست متصل شوند در غیر این صورت روی صفحه نشان دهنده علامت منفی - نمایش داده می شود. بعد از اتصال پراب ها در صفحه نشان دهنده علامت ولتاژ مستقیم و مقدار ولتاژ نمایان می شود. در مولتی مترهای دیجیتال در صورت قطعی سیستم ولتاژ را به صورت میلی ولت نشان می دهد.



ب) اندازه گیری مقاومت:


برای اندازه گیری مقاومت مولتی متر می بایست به صورت موازی در مدار قرار گیرد و همچنین جریان برق مدار قطع گردد. برای این کار سلکتور را در وضعیت اهم Ω قرار می دهیم و پراب ها را به دو سر مقاومت الکتریکی متصل می کنیم و در صفحه نشان دهنده مقدار مقاومت، واحد و محدوده آن را نشان می دهد.

برای بررسی قطعی در سیم دو سر سیم را به پراب ها وصل کرده اگر مقاومت کمی نشان داد سیم سالم است در غیر این صورت اگر بی نهایت یا OL نشان داد سیم قطعی دارد.

**ج) اندازه گیری جریان:**

برای اندازه گیری جریان، باید مولتی متر به صورت سری در مدار قرار گیرد همچنین جریان برق مدار برقرار باشد

برای اندازه گیری جریان می بایست سلکتور را در حدود آمپر مورد نظر گذاشته (میکرو تا میلی) و پراب را در جای مخصوص آن قرار دهیم و در صورت اینکه اندازه گیری بالاتری را بخواهیم بسنجیم (۱آمپر به بالا) می بایست سلکتور و پراب را جابجا کنیم.

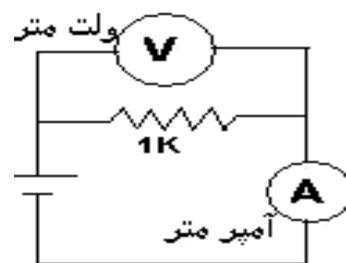**د) اندازه گیری دیگر پارامترها:**

مولتی مترها علاوه بر موارد فوق توانایی اندازه گیری دیگر پارامترهایی نظیر دما، خازن، ترانزیستور و همچنین تست دیود، تست اتصال (بازر) را دارد.



آشنایی با دیاگرام ها:

برای درک بهتر سیم کشی خودرو و همچنین تجزیه و تحلیل دیاگرام ها و عیب یابی ساده تر نیاز به دیاگرام های سیستم های برق خودرو می باشد.


در اینجا برای بررسی مدارات الکتریکی خودرو از سه نوع دیاگرام به شرح زیر استفاده شده است:

۱- دیاگرام های شماتیک:

در این دیاگرام ها می توان عملکرد سیستم را بررسی نمود و همچنین می توان مسیر جریان را در یک سیستم خاص از سر قطب مثبت باتری تا سر قطب منفی باتری دنبال کرد.

ویژگی های دیاگرام شماتیک:

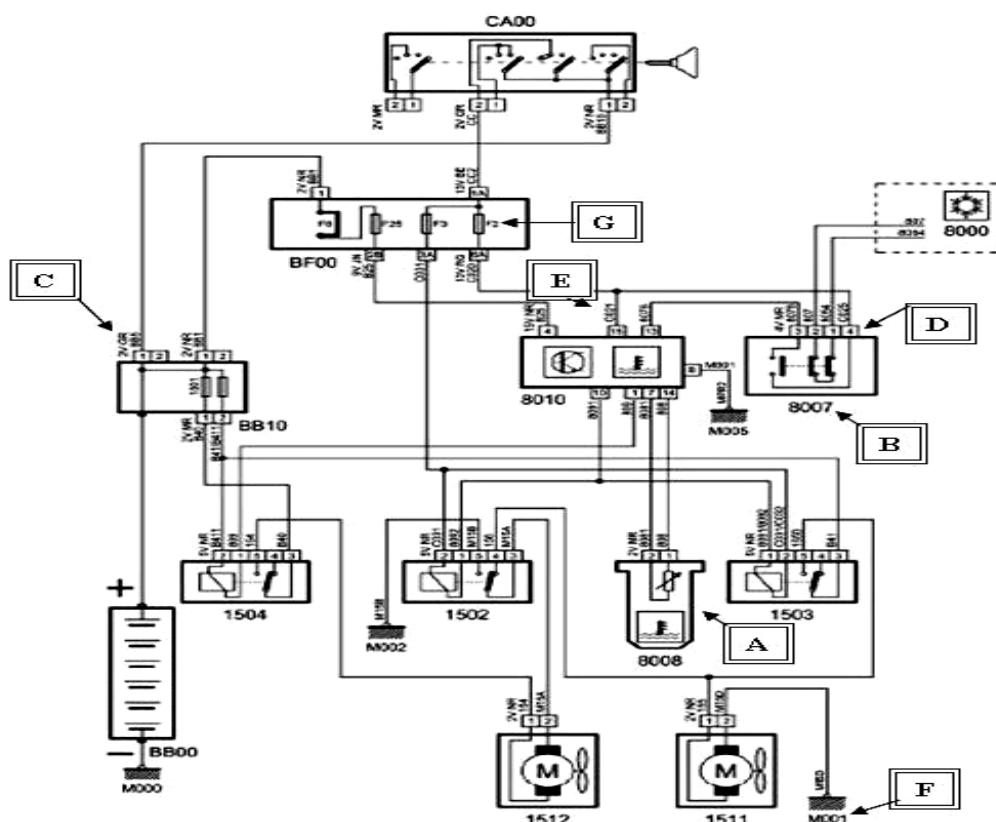- درک بهتر عملکرد سیستم
- نمایش شماتیک قطعات
- نمایش اتصال بدن
- پایه و کانکتور قطعات



که در جدول زیر کدهای نشان داده شده به شرح زیر می باشد.


شکل قطعه	A
کد قطعه	B
تعداد پایهها و رنگ سوکت	C
شماره پایه	D
شماره سیم	E
اتصال بدنه	F
شماره فیوز	G

۲- دیاگرام سیم کشی :

این دیاگرام به نام دیاگرام وایرینگ و یا هارنس (Harness Diagrams) معروف هستند. در این دیاگرام ها دسته سیم های اصلی و ارتباط قطعات با این دسته سیم ها را نشان می دهد.

ویژگی های دیاگرام های سیم کشی:

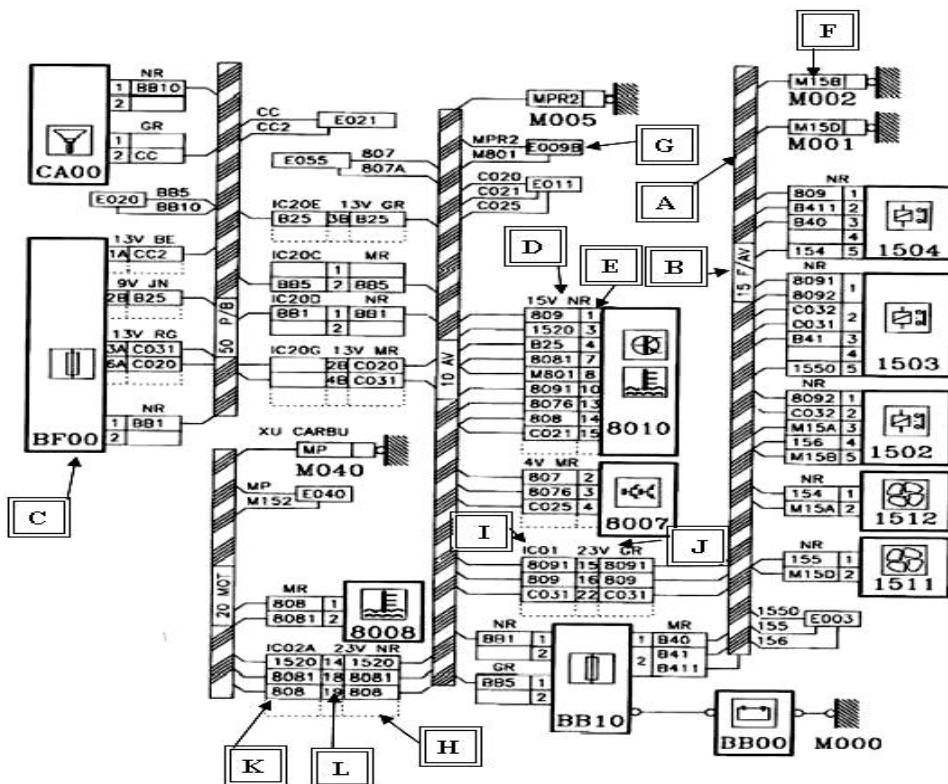- نمایش دسته سیم ها اصلی
- نمایش انشعابات (گره ها) و اتصال بدنه ها
- نمایش دقیق کانکتورها، اینترکانکتورها
- پیدا کردن پایه های بکار رفته در اینترکانکتور
- نحوه ارتباط دسته سیم و سیم کشی



که در جدول زیر کدهای مربوط به عکس در جدول زیر آماده است.


دسته سیم اصلی	A
کد شناسایی دسته سیم اصلی	B
شکل قطعه و کد مربوط به آن	C
تعداد پایه‌ها و رنگ سوکت	D
شماره پایه	E
شماره سیم	F
انشعاب و کد شناسایی آن	G
اینترکانکتور یا اتصال داخلی	H
شماره شناسای اینتر کانکتور	I
تعداد پایه‌ها و رنگ سوکت اینتر کانکتور	J
شماره سیم	K
شماره پایه	L

۳- دیاگرام های جانمایی:

این دیاگرام ها به Installation Diagrams معروف هستند که در این دیاگرام ها محل نصب قطعات و دسته سیم ها را نشان می دهند.

ویژگی دیاگرام های جانمایی:

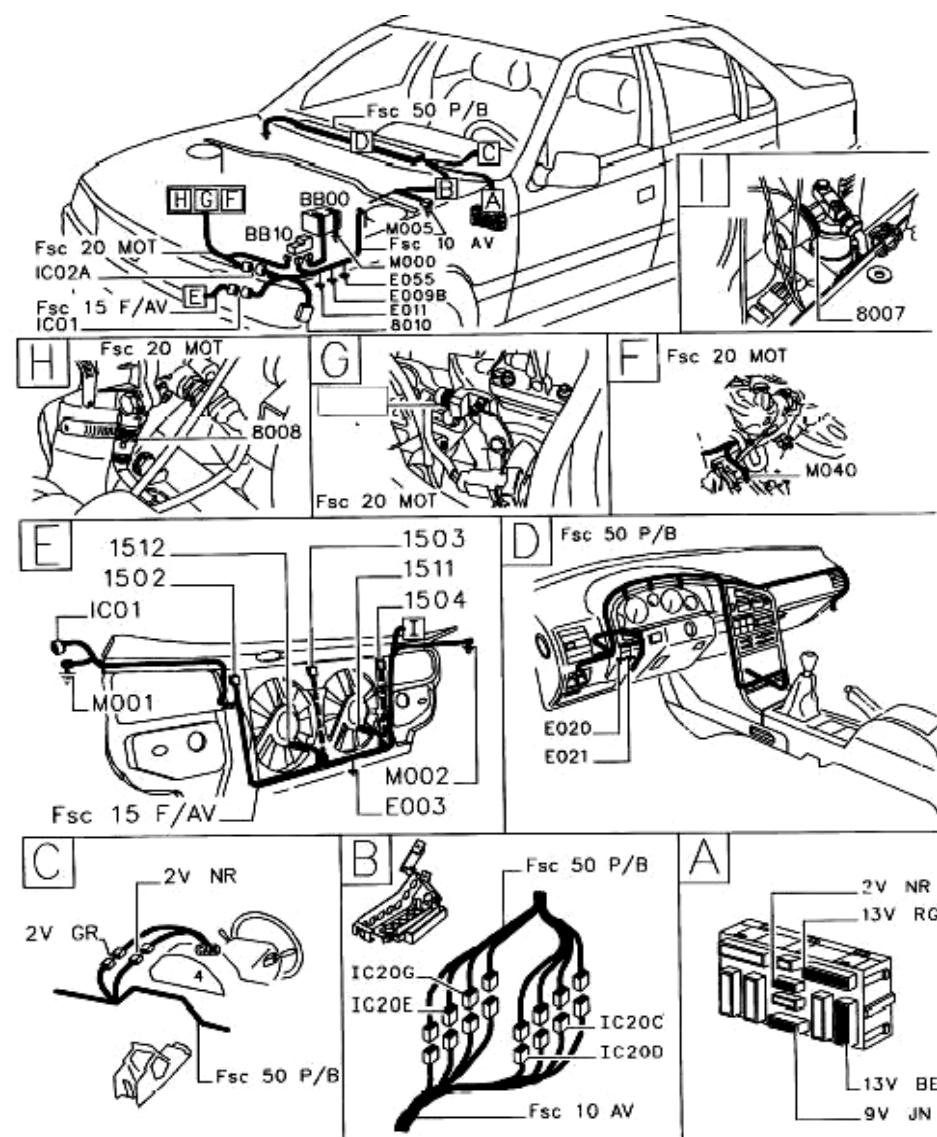- نمایش محل قطعات بر روی خودرو
- نحوه قرار گیری قطعات بر روی خودرو
- جانمایی دسته سیم و سیم کشی بر روی خودرو



نقشه خوانی:

برای بررسی عملکرد سیستم برقی و تجزیه و تحلیل مدارات الکتریکی از دیاگرام شماتیک مربوطه استفاده می گردد لذا ضروری است با اصول نقشه خوانی دیاگرام های شماتیک آشنا شویم.

اصول نقشه خوانی:

- ۱- نام گذاری قطعات داخل دیاگرام
- ۲- بررسی عملکرد قطعات دیاگرام و کارایی آنها
- ۳- تعیین برق مثبت(+)، منفی(-) و مثبت سوییچ
- ۴- بررسی عملکرد مدار در سیستم مورد نظر
- ۵- بررسی عیب مدار و عوامل ایجاد عیب
- ۶- رفع عیب با آسانترین روش ممکن

کد قطعات

قطعات در نقشه های شماتیک با کد ۴ رقمی مشخص می شوند که دورقم سمت چپ آنها بیانگر مجموعه ای است که عملکرد قطعه، مربوط به آن می باشد. این مجموعه ها هشت قسمت بوده و به صورت زیر می باشد.

--10 سیستم استارت و دینام

--11 سیستم جرقه

--12 سیستم سوخت رسانی و پاشش

--13 سیستم سوخت رسانی و پاشش

--14 عیب یابی موتور

--15 سیستم خنک کننده

--16 گیربکس و شفت های محرک

--17 سیم کشی موتور - باتری

روشنایی خارج از خودرو و علائم هشدار دهنده :

--21 چراغ های ترمز

--22 چراغ های دندنه عقب



23-- راهنما - فلاشر

24-- چراغ های نور پایین

25-- بوق

26-- چراغ های مه شکن، چراغ های جلو، چراغ های روشنایی جانبی و پارک، چراغ های عقب

روشنایی داخل خودرو :

30-- روشنایی داخل اتاق سرنشین

31-- روشنایی صندوق عقب و جعبه داشبورد

اطلاعات راننده :

40-- اطلاعات دمای سیستم خنک کننده موتور و شارژ باتری

41-- اطلاعات روغن موتور

42-- اطلاعات دور موتور و هوای ورودی

43-- اطلاعات سیستم سوخت رسانی

44-- اطلاعات ترمز

45-- اطلاعات سیستم تعليق

46-- اطلاعات گیربکس و سیستم انتقال نیرو

47-- اطلاعات مربوط به هشداردهنده های صوتی (آلام)

48-- اطلاعات بررسی وضعیت موتور

شیشه شور:

50-- برف پاک کن شیشه جلو

51-- شوینده شیشه جلو

52-- برف پاک کن شیشه عقب

53-- شوینده شیشه عقب

54-- برف پاک کن و شوینده چراغ های جلو

تجهیزات جانبی :

60-- شیشه بالابر های برقی جلو

61-- شیشه بالابر های برقی عقب

62-- قفل مرکزی

63-- صندلی های برقی

64-- آینه های برقی

65-- کمربند ایمنی

66-- تنظیم ارتفاع چراغ های جلو

67-- تجهیزات کمکی گیربکس و سیستم انتقال نیرو

68-- تجهیزات نصب شده در عقب خودرو

تجهیزات کمکی :

70-- ترمزها

71-- فرمان هیدرولیک

72-- کامپیوتر سفری، ساعت، دمای هوای خارج خودرو

سیستم های آسایشی :

80-- کولر وبخاری

81-- گرمکن شیشه های عقب و آینه های جانبی

84-- رادیو



کد قطعات:

CW00	سوئیچ اصلی	BB00	باتری
0002	دسته راهنمایی	BB10	جعبه فیوز کالسکه ای
0004	صفحه نشان دهنده ها	BF00	جعبه فیوز
0005	دسته برف پاک کن	C1260	فیوز پمپ بنزین
1010	موتور استارت	C1261	فیوز کنترل یونیت گازسوز
1020	آلترناטור	C1265	فیوز گرمکن محفظه گاز
1086	رله آنتی استارت	C1360	فیوز گرمکن اکسیژن سنسور
1120	ناک سنسور	C1300	کانکتور عیب یاب
1135	کوئل دوبل	C001	کانکتور عیب یاب ABS
1203	سوئیچ اینرسی	C001G	کانکتور عیب یاب سیستم گاز سوز
1210	پمپ بنزین برقی	V4	لامپ هشدار (STOP)
1215	شیر برقی کنیستر	V1000	لامپ شارژباتری (آلترناتور)
1215A	شیر برقی گاز	V1300	لامپ عیب یابی سیستم سوخت رسانی و جرقه
1220	سنسور دمای آب موتور (سیبز)	V2320	لامپ راهنمای سمت چپ
1220A	سنسور دمای آب (گاز سوز)	V2330	لامپ راهنمای سمت راست
1225	استپر موتور	V2600	لامپ نشانگر چراغهای پارک
1240	سنسور دمای هوای ورودی	V2610	لامپ چراغهای نور پایین
1240A	سنسور دمای گاز	V2620	لامپ چراغهای نور بالا
1270	پیش گرمکن دریچه گاز	V2660	لامپ مه شکن جلو
1304	رله دوبل	V2665	لامپ مه شکن عقب
1312	سنسور فشار هوای ورودی	V4020	لامپ اخطار سیستم خنک کننده



1312A سنسور فشار خلا (گاز سوز).....	V4110 لامپ فشار روغن موتور.....
1312B سنسور فشار گاز.....	V4300 لامپ پایین بودن سطح سوخت
1313 سنسور دورمотор.....	V4420 لامپ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن ترمز دستی
1317 پتانسیو متر دریچه گاز.....		
1320	کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی و حرقه .	V4430 لامپ اخطار فرسایش لنت های ترمز جلو
1330A	ریل سوخت انژکتور ها(گاز سوز)	V4700 لامپ اخطار باز بودن درب.....
1331 انژکتور سیلندر ۱	V7000 لامپ اخطار ABS
1332 انژکتور سیلندر ۲	V8600 لامپ اخطار دزدگیر
2633	لامپ پلاک سمت راست	1333 انژکتور سیلندر ۳
2635	مجموعه لامپهای عقب (راست)	1334 انژکتور سیلندر ۴
2636	لامپ پلاک سمت چپ	1500 رله فن سیستم خنک کننده(A,B,C)
2665	رله لامپهای مه شکن	1511 موتور فن سیستم خنک کننده(چپ).....
2670	لامپ مه شکن جلو سمت چپ	1512 موتور فن سیستم خنک کننده(راست).....
2675	لامپ مه شکن جلو سمت راست	1620 سنسور سرعت خودرو.....
3000	کلید لای دری جلو سمت چپ	1810 کلید تبدیل سوخت.....
3001	کلید لای دری جلو سمت راست	2100 سوئیچ لامپهای استپ ترمز.....
3002	کلید لای دری عقب سمت چپ	2110 چراغ استپ سوم (نصب پشت شیشه عقب)....
3003	کلید لای دری عقب سمت راست	2200 سوئیچ لامپهای دنده عقب.....
3005	تایмер چراغ سقفی	2220 کنترل یونیت سنسورهای دنده عقب.....
3010	لامپ سقفی جلو.....	2225 بیز اخطار سنسورهای دنده عقب.....
3020	لامپ سقفی عقب.....	2230 سنسور دنده عقب (سمت چپ).....
3040	لامپ لای دری جلو سمت چپ.....	2235 سنسور دنده عقب (سمت راست).....



3042لامپ لای دری عقب سمت چپ.....	2300کلید فلاش.....
3045لامپ لای دری جلو سمت راست.....	2305اتوماتیک راهنمای.....
3047لامپ لای دری عقب سمت راست.....	2320لامپهای راهنمای روی گلگیر (چپ جلو).....
3050رئوستای کنترل کننده نور لامپهای داخل کلیدها وصفحه نشانده ها.....	2325لامپهای راهنمای روی گلگیر (راست جلو).....
3053لامپ روشنایی قاب فندک.....	2330لامپ راهنمای عقب سمت چپ.....
3060لامپ آفتابگیر.....	2335لامپ راهنمای عقب سمت راست.....
3061لامپ آفتابگیر.....	2340لامپ تکرار کننده راهنمای چپ.....
3065کلید و لامپ نقشه خوانی.....	2345لامپ تکرار کننده راهنمای راست.....
3100کلید لای دری صندوق عقب.....	2350رله فلاشر.....
3105لامپ صندوق عقب.....	2520بوق.....
3110کلید لای دری جعبه داشبورد.....	2610چراغ جلو سمت چپ.....
3115لامپ داخل جعبه داشبورد.....	2615چراغ جلو سمت راست.....
4025سنسور دمای مایع خنک کننده (آبی).....	2620لامپ کناری سمت چپ.....
4110سوئیچ فشار روغن.....	2625لامپ کناری سمت راست.....
6120کلید قفل کن شیشه های عقب.....	2630مجموعه لامپهای عقب (چپ).....
6126رله شیشه بالابرها عقب.....	4120سنسور سطح روغن موتور.....
6130موتور شیشه بالابر (عقب چپ).....	4310نشانگر مقدار سوخت.....
6135موتور شیشه بالابر (عقب راست).....	4400میکروسوئیچ ترمز دستی.....
6216کلید باز کن درب صندوق عقب.....	4410میکروسوئیچ سطح روغن موتور.....
6235کنترل یونیت قفل مرکزی.....	4430لنت ترمز جلو سمت چپ.....
6240محرك قفل مرکزی درب جلو سمت چپ (میکروسوئیچ دار).....	4431لنت ترمز جلو سمت راست.....

6245	محرك قفل مرکزی درب جلو سمت راست(میکروسوئیچ دار)	4432	لنت ترمز عقب سمت چپ.....
6250	محرك قفل مرکزی درب عقب سمت چپ.....	4433	لنت ترمز عقب سمت راست.....
6255	محرك قفل مرکزی درب غرب سمت راست.....	4720	بیزیر روشن ماندن چراغها.....
6260	محرك قفل مرکزی درب صندوق عقب	4730	قفل کمربند.....
6265	محرك قفل مرکزی درب باک	5010	کنترل یونیت برف پاک کن.....
6340	کلید صندلی برقی.....	5015	موتور برف پاک کن.....
6350	موتور صندلی برقی.....	5100	پمپ شیشه شور.....
6400	کلید کنترل آینه های بغل.....	6000	کلید اتوماتیک شیشه بالابر(جلو چپ).....
6410	موتور آینه بغل(سمت چپ).....	6005	کلید شیشه بالابر جلو راست (نصب شده در سمت راست).....
6415	موتور آینه بغل(سمت راست).....	6015	کلید شیشه بالابر جلو راست (نصب شده در سمت چپ).....
7000	سنسور چرخ جلو(سمت چپ).....	6020	رله شیشه بالابر.....
7005	سنسور چرخ جلو(سمت راست).....	6030	کنترل یونیت شیشه بالابر جلو چپ (اتوماتیک)
7010	سنسور چرخ عقب(سمت چپ).....	6040	موتور شیشه بالابر(جلو چپ).....
7015	سنسور چرخ عقب (سمت راست).....	6045	موتور شیشه بالابر(جلو راست).....
6115	کلید شیشه بالابر عقب سمت راست (نصب شده در جلو).....	6100	کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ(نصب شده در سمت عقب).....
6230	رسیور قفل مرکزی (مادون قرمز یا رادیویی) ..	6105	کلید شیشه بالابر عقب سمت راست(نصب شده در سمت عقب).....
7025A.B.S مدول	6110	کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ (نصب شده در جلو).....
7222	سنسور دماسنچ دیجیتالی.....	7020	کنترل یونیت A.B.S



8000 کلید کولر	7220 ساعت
8005B رله قطع کن کولر	8006 سنسور اواپراتور
8008 سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (قهوه ای)	8007 سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر
8020 کمپرسور کولر	8010 کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور (فن)
8035 کنترل یونیت دمای اتاق (کولر)	8025 پانل کلید های بخاری و کولر.
8048 رله فن بخاری و کولر	8045 مدول کنترل فن بخاری و کولر
8067 کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج	8050 موتور فن بخاری و کولر
8420 بلندگوی جلو سمت چپ	8070 کنترل یونیت و موتور فن تهویه
8425 بلندگوی جلو سمت راست	8100 فندک
8430 بلندگوی عقب سمت چپ	8105 شارژر موبایل
8435 بلندگوی عقب سمت راست	8110 کلید گرمکن شیشه عقب و آینه ها
8605 آژیر	8116 تایمروله گرمکن شیشه عقب و آینه ها
8611 کلید لای دری درب موتور	8120A المنت گرمکن شیشه عقب
8618 سیستم هشدار دهنده	8410 رادیو پخش

دسته سیم ها :

دسته سیم های خودرو عبارتند از:

- 20MOT دسته سیم موتور
- 10AV دسته سیم اصلی خودرو(رابط)
- 50P/B دسته سیم پشت آمپر
- 15 F/AV دسته سیم فن ها(جلو پنجره)
- 71 AR دسته سیم عقب خودرو
- 85 ECL دسته سیم پلاک
- 52 PLAF دسته سیم سقف
- 60 PR AV/G دسته سیم درب سمت راننده جلو
- 65 PR AV/D دسته سیم درب سمت شاگرد جلو
- 63 PR AR دسته سیم درب عقب
- 58 CSL L/V دسته سیم شیشه بالابر عقب
- 56 CLM دسته سیم داشبورد
- 44 CSL دسته سیم کنسول وسط
- 54 P دسته سیم باک

علائم اختصاری دیگری که در نقشه ها مشاهده می گردد به شرح زیر است:

V: تعداد پایه را نشان میدهد.

M: نشان دهنده اتصال بدن است.

E: گره؛ اتصال دو یا چند سیم در خودرو را انشعاب (گره) می گویند.

IC: اینتر کانکتور


نکته: اینتر کانکتور وسیله‌ای است که دو دسته سیم را به یکدیگر ارتباط می‌دهد اما کانکتور دسته سیم را به قطعه اتصال می‌دهد.

کد رنگ:

که بر اساس مخفف معادل فرانسوی رنگ‌ها در نظر گرفته شده است:

اصطلاح فرانسوی	کد رنگ	رنگ
MARRON	MR	قهقهه ای
NOIR	NR	مشکی
BLANC	BA	سفید
BLEU	BE	آبی
JAUNE	JN	زرد
ROUGE	RG	قرمز
VERT	VE	سبز
ORANGE	OR	نارنجی
GRAY	GR	خاکستری
ROSE	RS	صورتی
VIOLET	VI	بنفش
BEIGE	BG	بژ

پیشوند شماره سیم:

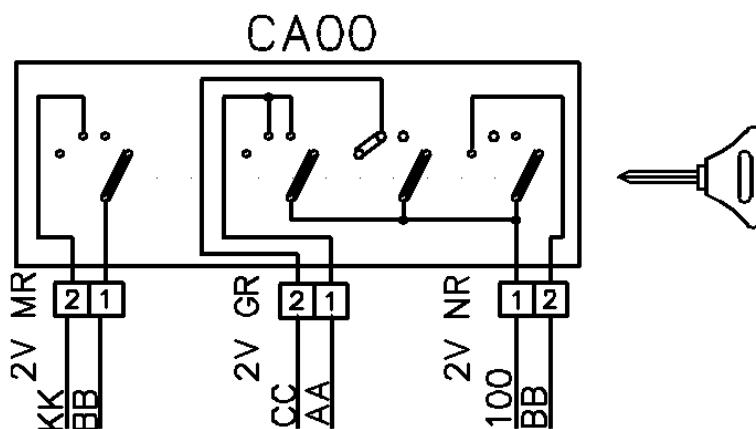

مفهوم پیشوند	پیشوند شماره سیم
برق مستقیم باتری	BB
برق BB گذشته از فیوز و بجای حرف دوم شماره فیوز قرار می گیرد.	B
برق مرحله اول و دوم سوییچ	AA
برق AA گذشته از فیوز و بجای حرف دوم شماره فیوز قرار می گیرد	A
برق مرحله دوم و سوم سوییچ	CC
برق CC گذشته از فیوز و بجای حرف دوم شماره فیوز قرار می گیرد	C
برق مرحله دوم سوییچ	KK
برق KK گذشته از فیوز و بجای حرف دوم شماره فیوز قرار می گیرد	K
برق خروجی از کلید روشنایی چراغ کوچک و پارک	VV
برق VV گذشته از فیوز و بجای حرف دوم شماره فیوز قرار می گیرد	V



قطعات و اجزای عمومی خودرو:

سوییچ:


سوییچ خودرو از سه مرحله و سه کانکتور دو پایه به رنگ های مشکی، قهوه ای و خاکستری تشکیل شده است. مراحل آن به ترتیب مرحله صفر(قرار دادن سوییچ داخل معزی سوییچ) که فقط برق مثبت باتری سر کانکتورها می باشد، مرحله یک(قرار دادن سوییچ در حالت ACC) که سیم AA برق دار می شود، مرحله دوم(قرار دادن سوییچ در حالت IGN) که در این حالت سیمهای AA,CC,KK برق دار می باشند و در مرحله سوم (قرار دادن سوییچ در حالت ST) سیم های CC,100 برق دارد.

جعبه فیوز اصلی :

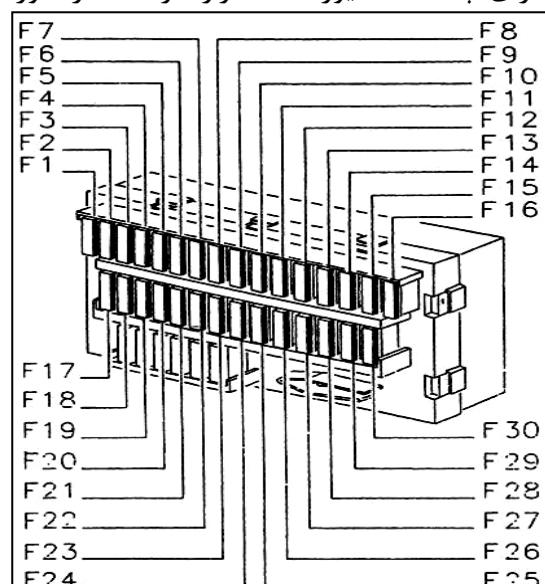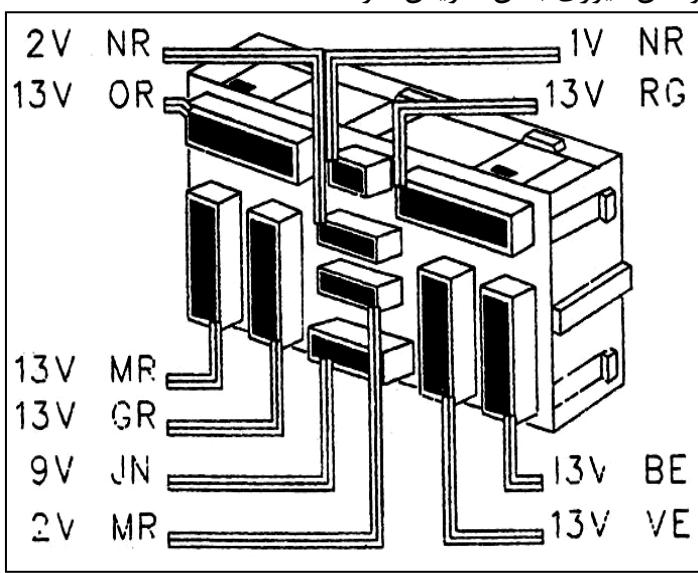این جعبه فیوز در خودروهای پژو داخل اتاق سرنشین در کنار پای سمت چپ راننده قرار دارد. داخل جعبه فیوز حدود ۳۰ فیوز با آمپرهای متفاوت قرار دارد که داخل نقشه فیوزها را با F و شماره فیوز نشان می دهد. داخل جعبه فیوز یک فیوز با بقیه فیوزها تفاوت دارد که آن فیوز شماره F8 می باشد که آن شنت است. داخل این جعبه فیوز دارای چند عدد فیوز اضافه قرار دارد که در صورت سوختن فیوزی با آن تعویض شود.



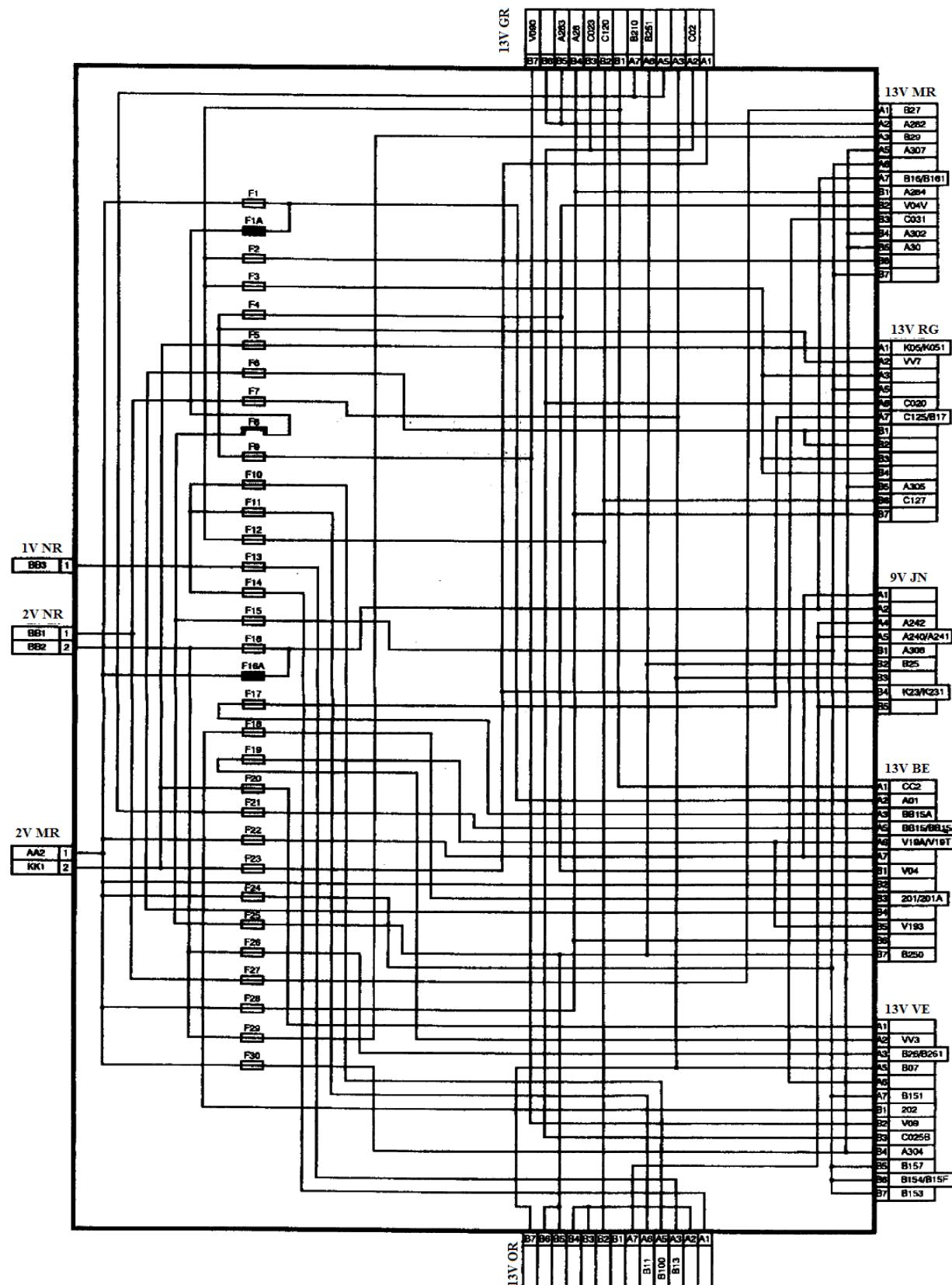نقشه داخلی جعبه فیوز به صورت زیر می باشد.





مشخصات جعبه فیوز اصلی به شرح زیر میباشد.

ش. فیوز	آمپر	اتصال به مدارها
F1 F1A	10	رادیو پخش (بعد از سوئیچ) - رادیو پخش (اتصال مستقیم از باطری)
F2	5	رله قطع کننده کمپرسور کولر - سوئیچ فشار گاز کولر - کنترل یونیت سیستم خنک کننده
F3	15	اتصال به رله های سیستم خنک کننده (دور تند)
F4	10	چراغ پارک سمت راست عقب - آلام رام لامپهای سقفی آمپر (در حالت سوئیچ بسته)
F5	15	یونیت کنترل دریچه هوا (فن بخاری و کولر) - رله کنترل دور فن بخاری و کولر
F6	10	خالی
F7	20	بوق (بدون رله)
F8	اتصال کوتاه	شنست (اتصال کوتاه) - (مدار فرعی فیوزهای F15، F25)
F9	5	چراغ پارک سمت چپ عقب - چراغهای پارک جلو هردو طرف - چراغهای نمره عقب (پلاک)
F10	30	شیشه بالابرها عقب (هر دو طرف)
F11	30	خالی
F12	10	اتصال به آمپر بنزین - لامپ عیب یاب سیستم انژکتور - آمپر دور موتور - لامپ روغن - لامپهای اخطار (حرارت آب موتور - STOP - لامپ آمپر آب - دستی و مخزن روغن ترمز - چراغهای دنده عقب)
F13	30	خالی
F14	30	خالی
F15	30	لامپ سقفی عقب - لامپ سقفی جلو - قفل مرکزی - لامپ صندوق عقب
F16, F16A	20	اتصال به المنت فندک (بعد از سوئیچ F16A) (اتصال مستقیم به باطری)
F17	15	خالی
F18	10	چراغهای مه شکن عقب (هر دو طرف)





روشنایی صفحه رادیو پخش - تنظیم نور چراغها (آمپر) - روشنایی کلیدها - روشنایی پانل کولر و بخاری	10	F19
خالی	30	F20
رله پنکه بخاری و کولر (تهویه)	30	F21
خالی	20	F22
گرمکن شیشه عقب و آئینه‌های بغل	15	F23
برف پاک کن و پمپ شیشه‌شوی	30	F24
حافظه ساعت دیجیتالی و دماسنج - حافظه رادیو پخش - اتصال به کنترل یونیت سیستم خنک کننده	5	F25
اتصال به کلید فلاشر (حالت فلاشر)	30	F26
المنت گرمکن شیشه عقب - المنت آئینه‌های بغل (هر دو طرف)	30	F27
پانل ساعت دیجیتالی و دماسنج - چراغهای خطر عقب هر دور طرف - رله شیشه بالابرها جلو لامپ شارژ آلتزناتور باتری - لامپ اخطار لنتهاي جلو	15	F28
یونیت شیشه بالابر چپ جلو - شیشه بالابرها جلو هر دو طرف	30	F29
÷ اتصال به کلید فلاشر (حالت راهنمای) - یونیت شیشه بالابر جلو چپ اتوماتیک - رله شیشه بالابرها عقب لامپ نقشه خوانی - کنترل آئینه‌های بغل هر دو طرف - چراغ داشبورد	15	F30

جعبه فیوز کالسکه ای:

این جعبه فیوز داخل اتاق موتور نزدیک باتری می باشد. جعبه فیوز کالسکه ای هم به عنوان جعبه فیوز و هم یک رابط می باشد که مثبت باتری از آن می گذرد و به دیگر بخش ها می رود.


در جعبه فیوز کالسکه ای قبل از قرار دادن فیوز بده و در خودروهای با A.B.S دارای ۸ فیوز می باشد که مخصوص سیستم A.B.S است

ش. فیوز	آمپر	شرح مدارهای مرتبط به فیوز
F31	شنت فلزی	برق اتصالی به جعبه فیوز
F32	شنت فلزی	برق اتصالی به سوئیچ CA
F33	30	ارتباط برق به بوبین فن سیستم خنک کننده
F34	30	ارتباط برق مصرفی فن از طریق رله فن

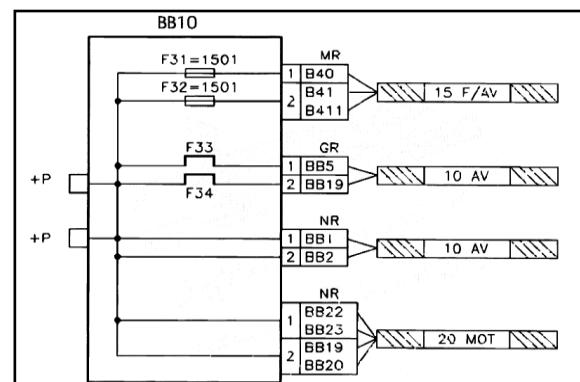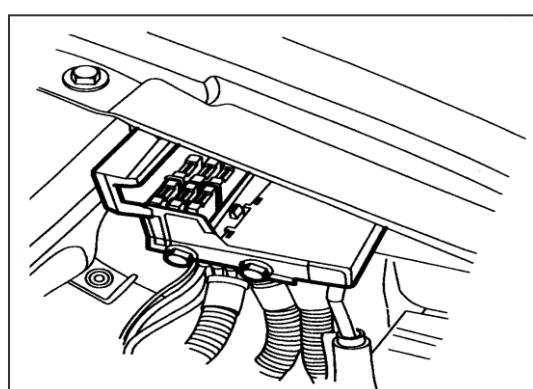

فیوزهای نصب شده در جعبه ECU موتور:

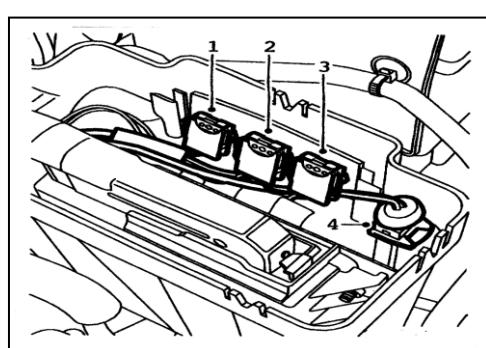۱- فیوز گرمکن دریچه گاز(۱۵ آمپر): در سیستم هایی که دریچه گاز آنها سیمی نیست و یا استپر موتور آنها از نوع پلاستیکی است دیگر این فیوز وجود ندارد.



۲- فیوز پمپ بنزین(۱۰ آمپر)

۳- فیوز گرمکن اکسیژن سنسور(۱۰ آمپر)

۴- کانکتور عیب یاب(ECU) نوع SL96

۵- در خودروهای گازسوز فیوز ۱۰ آمپر دیگری به مدار اضافه می شود.


۶- در بعضی موارد رله مشکی رنگ قطع کن کمپرسور کولر در این جعبه قرار دارد.

جانمایی رله های فن رادیاتور:

۱- رله فن (۱۵۰۴): رله دور کند


۲- رله فن (۱۵۰۳): رله دور تند

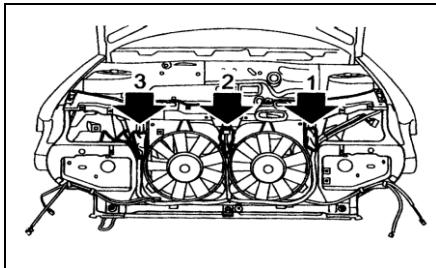۳- رله فن (۱۵۰۲): رله موازی کننده (تبديل یا واسط)



جانمایی رله ها در سینی رله ها:



عملکرد رله	رنگ رله	شماره رله
استارت (با A.C.U)	مشکی	۱۰۸۶
فلasher (با A.C.U)	مشکی	۲۳۵۰
بیزر روشنایی	سفید	۴۷۲۰
تایمر گرمکن شیشه عقب	نارنجی	۸۱۱۶
شیشه بالابر جلو	مشکی	۶۰۲۰
رله تایمر برف پاکن	آبی	۵۰۱۰
مه شکن جلو	مشکی	۲۶۶۵
فن بخاری	زرد	۸۰۴۸
شیشه بالابر عقب	مشکی	۶۱۲۶
قطع کن کمپرسور کولر	مشکی	۸۰۰۵
قطع کن کمپرسور کولر (با A.C.U)	مشکی	B۸۰۰۵
ABS سیستم	مشکی	
بوک	مشکی	

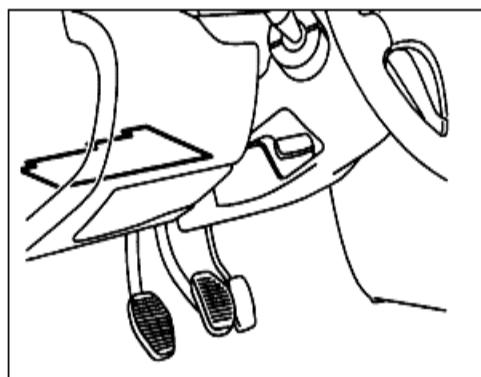


صفحه نشان دهنده:

صفحه نشان دهنده به منظور نشان دادن علائم و هشدارها و... به راننده استفاده می شود در خانواده پژو چندین نوع

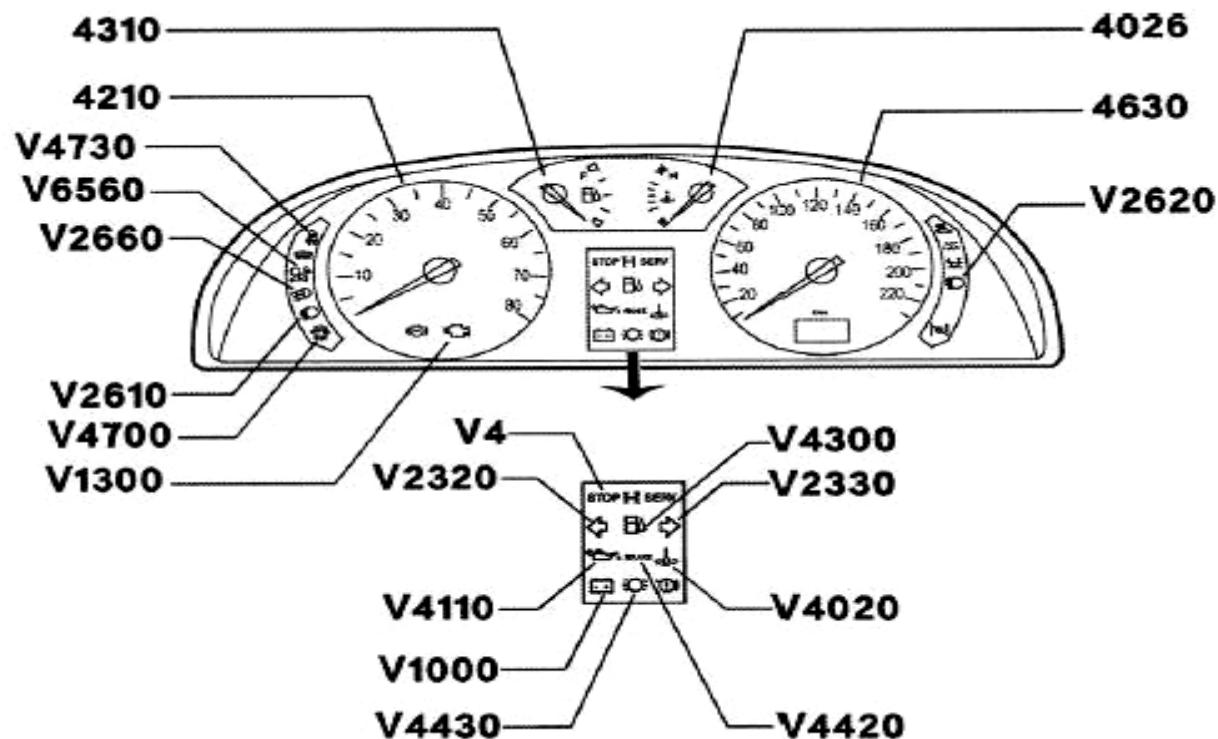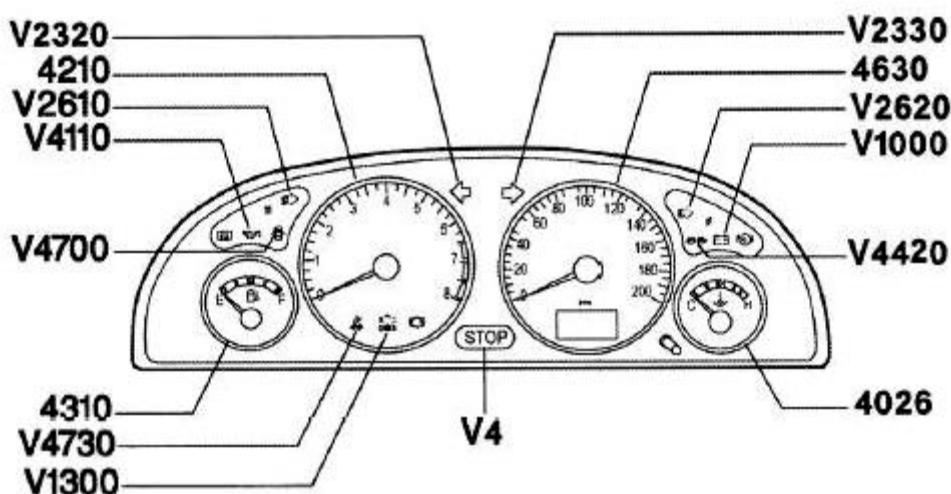صفحه نشان دهنده به کار رفته است، که در زیر دو نمونه آورده شده است.



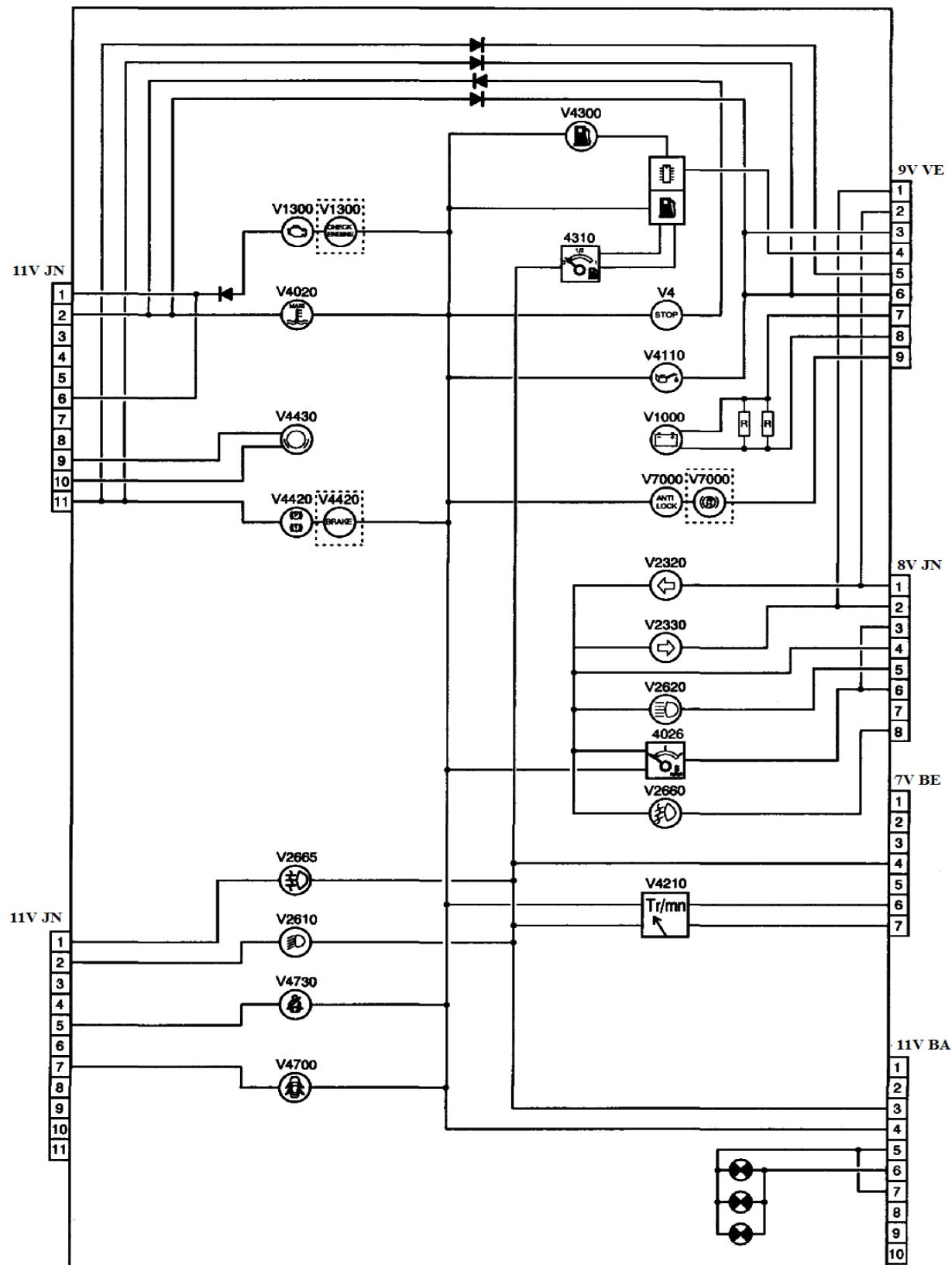

در پیوست شرح پایه های این نمونه آمده است.



فصل دوم

دیاگرام ها



باتری:

برای استفاده از امکانات برقی خودرو در هنگام خاموش بودن موتور و یا استارت زدن لازم است که منبع تغذیه جریان مستقیم تحت عنوان باتری در خودرو وجود داشته باشد. در صورت بروز مشکل در مدارات برقی خودرو ابتدا کلیدی ترین عنصر مدار یعنی باتری را از لحاظ وجود عیب بررسی نموده، در صورت بی عیب بودن باتری، قسمت های دیگر مدار بررسی گردد.

باتری دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. وظیفه باتری در خودرو این است که در لحظه روشن نمودن موتور خودرو و همچنین هنگامی که موتور خودرو خاموش است یا دور موتور پایین است نیاز های الکتریکی خودرو مانند استارت زدن، استفاده از رادیو، لامپ ها، قفل مرکزی و ... را برطرف نماید.

پلاک مشخصات باتری

برروی دیواره جانبی باتری ها پلاکی حاوی مشخصات علمی باتری حک شده است.

به عنوان مثال: 12V 60Ah

معنای عبارت فوق به صورت زیر است:

12V: این باتری ۶ خانه داشته و هر خانه ۲ ولت برق تولید می کند که روی هم رفته کل باتری برقی با ولتاژ ۱۲ ولت تولید می کند.

60Ah: ظرفیت باتری است که بر حسب آمپر ساعت بیان می شود و عبارت است حاصل ضرب شدت جریان ثابت در زمانی که باتری می توان این شدت جریان را تامین کند به شرط آنکه ولتاژ هرخانه باتری کمتر از ۱,۷۵ ولت نشود.

باتوجه به اینکه باتری ها توانایی ذخیره مقدار محدودی انرژی را دارند اگر فقط از آنها استفاده شود به سرعت خالی می شود (انرژی خود را از دست می دهد) بنابراین به سیستمی نیاز است که جریان برق مورد نیاز خودرو را تامین کرده و باتری را نیز شارژ نماید. سیستم شارژ این هدف را برآورده می کند. به عبارت ساده تر سیستم شارژ باید بتواند تحت همه شرایط برق مصرف کننده های خودرو مانند سیستم جرقه، چراغ ها و ... را تامین کرده و علاوه برآن باتری شارژ نماید.

سیستم شارژ، به وسیله آلترناتور انرژی مکانیکی موتور را تبدیل به انرژی الکتریکی می کند.



آلترناتور و استارت:

آلترناتور:

آلترناتور مولد جریان متناوب الکتریکی می باشد که از اجزا زیر تشکیل شده است.



- روتور: شامل یک محور اصلی یک سیم پیچ و هسته و دو کلکتور می باشد که دو سر سیم پیچ به کلکتورها متصل است که به وسیله زغال ها برق به سیم پیچ می رسد و موجب آهنربا شدن سیم پیچ می شود و روتور همزمان با چرخش موتور به چرخش در می آید.
- استاتور: استاتور سیم پیچی است که دور روتور، به طور ثابت قرار دارد. دارای سه سیم پیچ می باشد که با چرخش روتور درون سیم پیچ های استاتور برق متناوب AC تولید می شود.
- صفحه دیود: مجموعه از چند دیود است که عمل یکسوسازی جریان متناوب AC تولیدی توسط آلترناتور را بر عهده دارد. به عبارت دیگر جریان متناوب AC را به جریان مستقیم DC تبدیل می کند. برق خروجی استاتور ۳ فاز می باشد و برای یکسوسازی نیاز به پل دیود می باشد به همین منظور از ۶ عدد دیود برای یکسوسازی استفاده شده است. سه عدد دیود دیگر در صفحه دیود وجود دارد که وظیفه آن تحریک روتور و خاموش کردن چراغ شارژ و... می باشد.
- واحد تثبیت ولتاژ(آفتامات): این واحد در کنار صفحه دیود قرار دارد. وظیفه آفتامات ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی آلترناتور در حد ۱۴,۵ ولت می باشد.

- چراغ شارژ(باتری)V1000: که این لامپ اخطار داخل صفحه نشاندهنده قرار دارد که با علامت باتری نشان داده می شود زمانی که شارژ باتری کم و یا زیاد شود موجب روشن شدن این چراغ می شود، به هنگام باز کردن سوییچ برق عبوری از این چراغ موجب آهنربا شدن روتور می گردد و هنگامی که این لامپ از مدار خارج می شود برق عبوری از سوییچ از دو عدد مقاومت موازی با این لامپ می گذرد.

سوال:

- چه دلایلی موجب شارژ ضعیف باتری می شوند؟

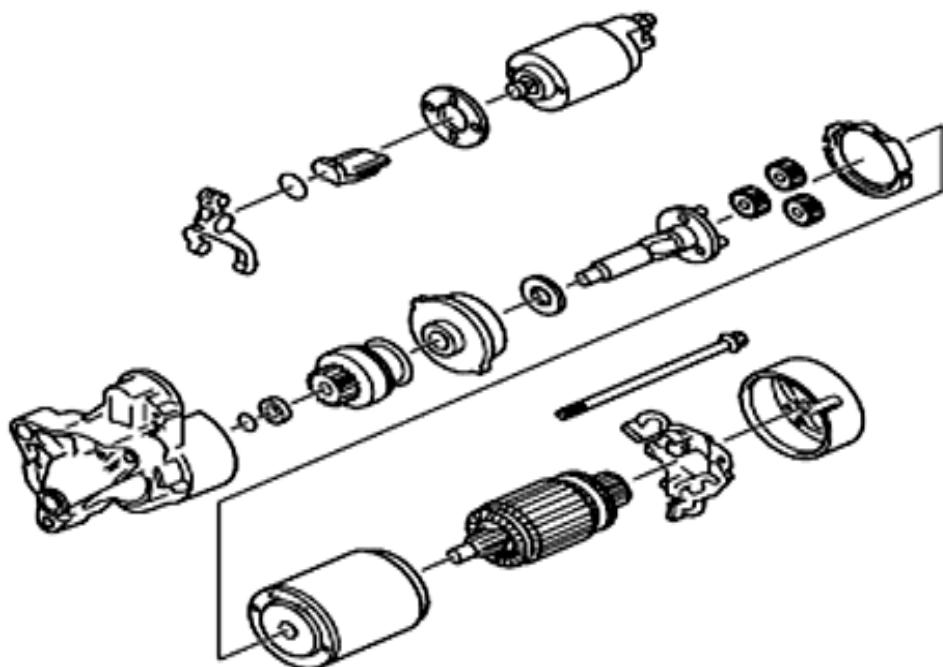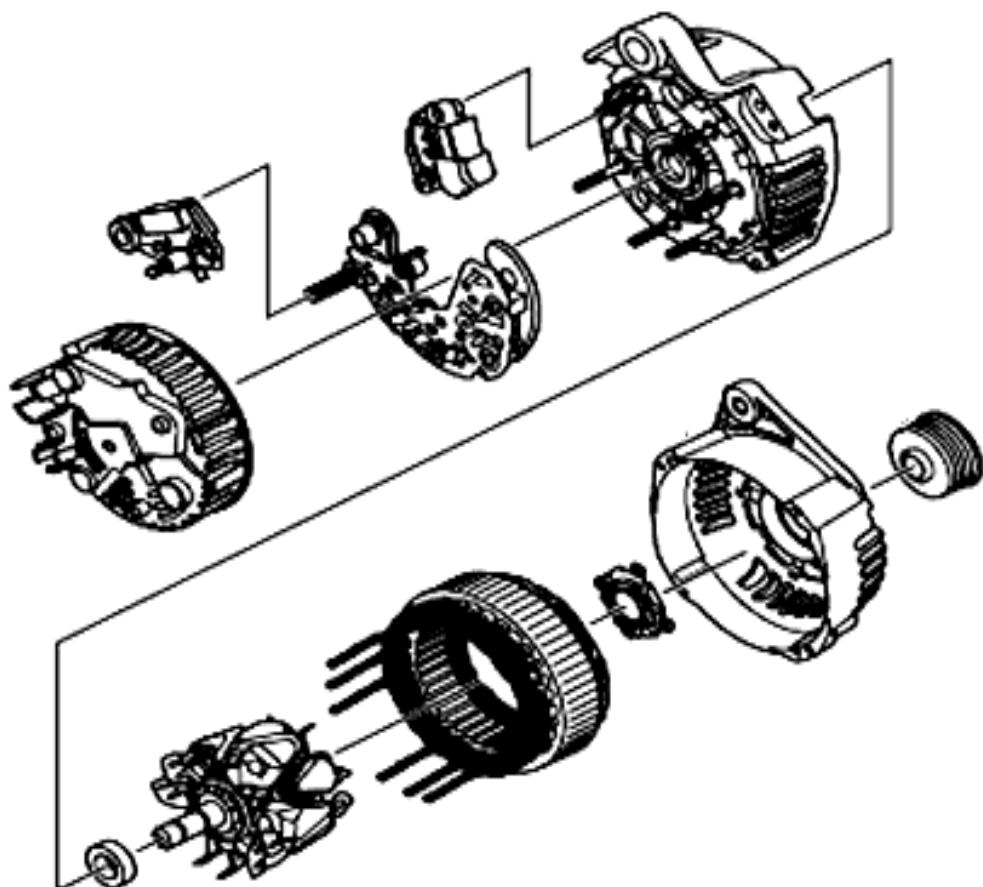۲- به کمک نقشه بیابید که اگر کابل های باتری را جابجا نصب کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟





استارت

استارت موتور الکتریکی است که جهت روشن شدن خودرو، موتور را به چرخش درمی آورد.

استارت از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱- اتوماتیک استارت: اتوماتیک استارت از دو سیم پیج با قطر و دور متفاوت تشکیل شده است.

سیم پیج کشنه که با قطر ضخیم تر و تعداد دور کمتر نسبت به سیم پیج نگهدارنده قرار دارد که وظیفه سیم پیج کشنه نزدیک کردن دنده استارت به دنده فلاپول به وسیله اهرم بندی خاص خوداست.

۲- سیم پیج نگهدارنده: که با قطر نازک تر و تعداد دور بیشتر نسبت به سیم پیج کشنه می باشد و وظیفه آن نگه داشتن درگیری دنده استارت با دنده فلاپول است.

۳- موتور استارت: موتور استارت از یک آرمیچر و بالشتک که در نسل جدید از آهنربای دائم است تشکیل شده است که با اتصال دنده استارت به دنده فلاپول موجب چرخش موتور می گردد.


۴- گیربکس استارت: که در استارت های جدید قبل از دنده استارت یک مجموعه دنده خورشیدی قرار دارد که موجب افزایش گشتاور و کاهش دور می شود.

۵- کلاچ یک طرفه: وظیفه کلاچ یک طرفه این است که بعد از روشن شدن موتور از چرخش دنده استارت توسط فلاپول جلوگیری می کند.


سوال:

۱- در صورت خرابی سیم پیج های اتوماتیک استارت چه اتفاقی رخ می دهد؟



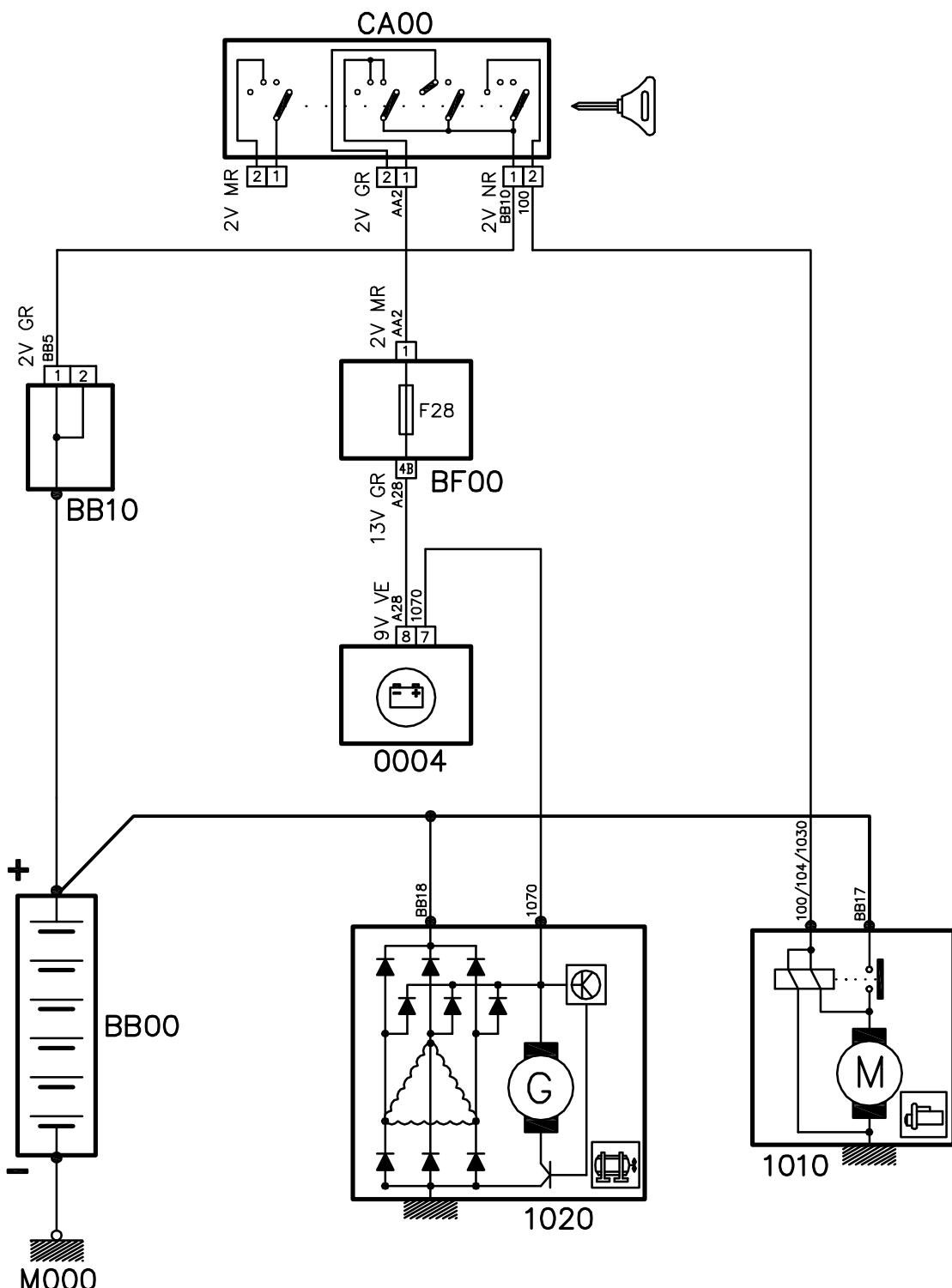
۲- در صورت اتمام زغال های استارت چه مشکلی پیش می آید؟




دیاگرام شماتیک مدار آلترناتور و استارت

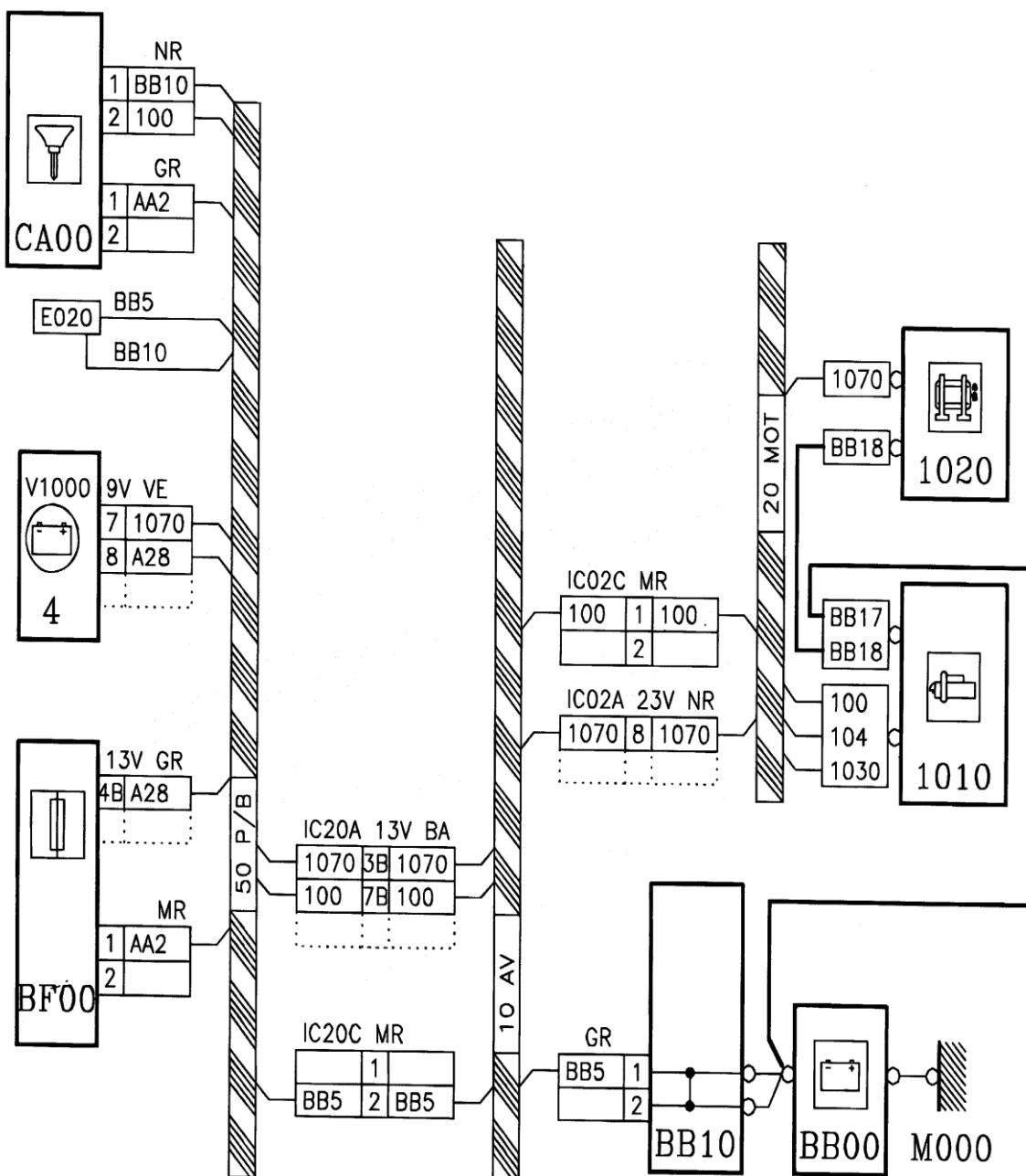


دیاگرام دسته سیم مدار آلترناتور و استارت

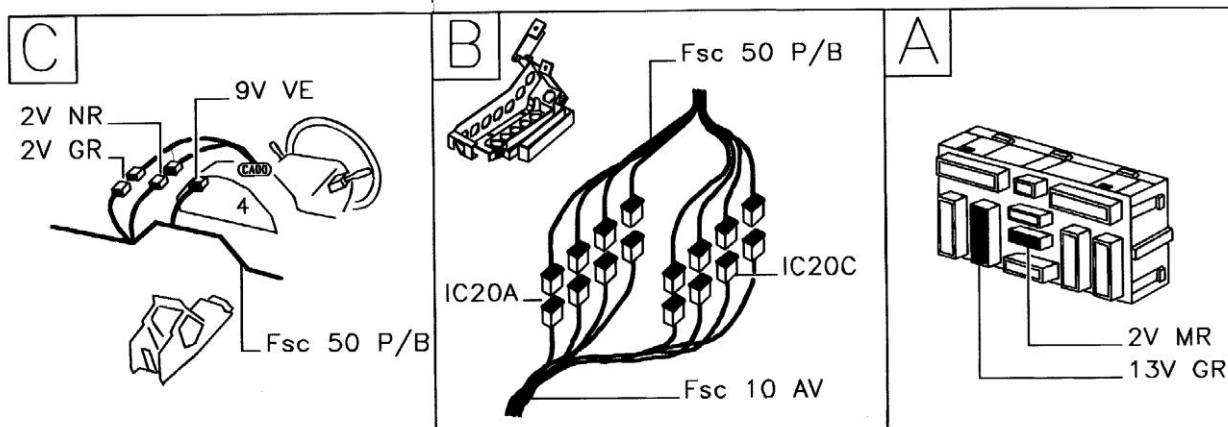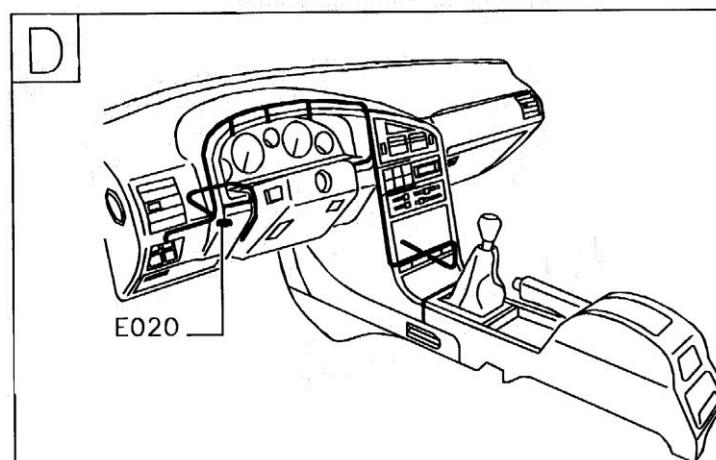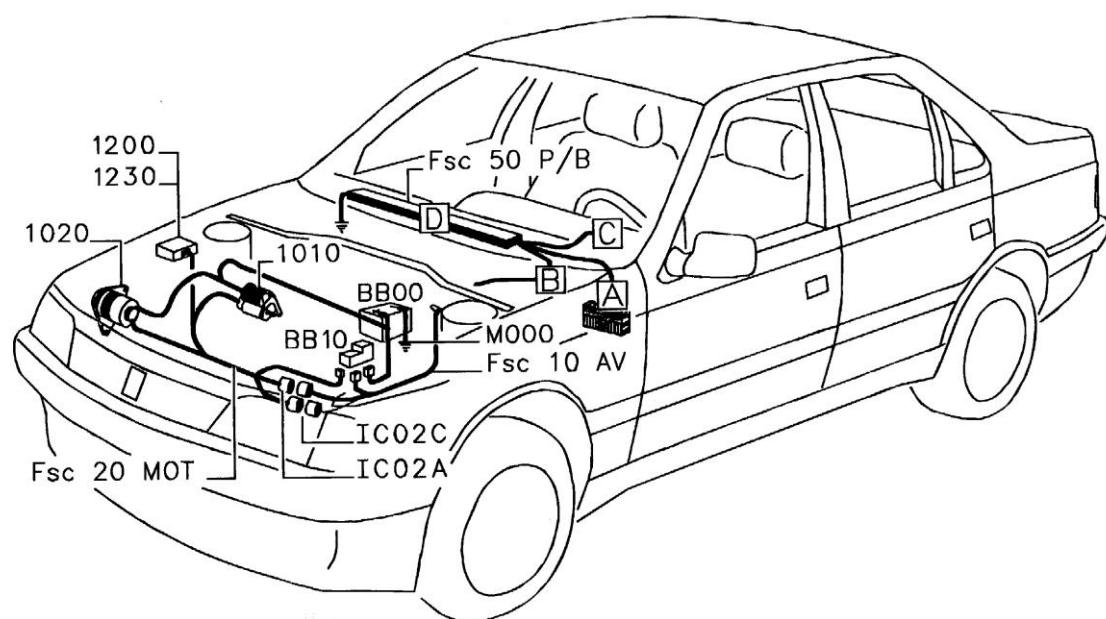

دیاگرام جانمایی مدار آلتربناتور و استارت

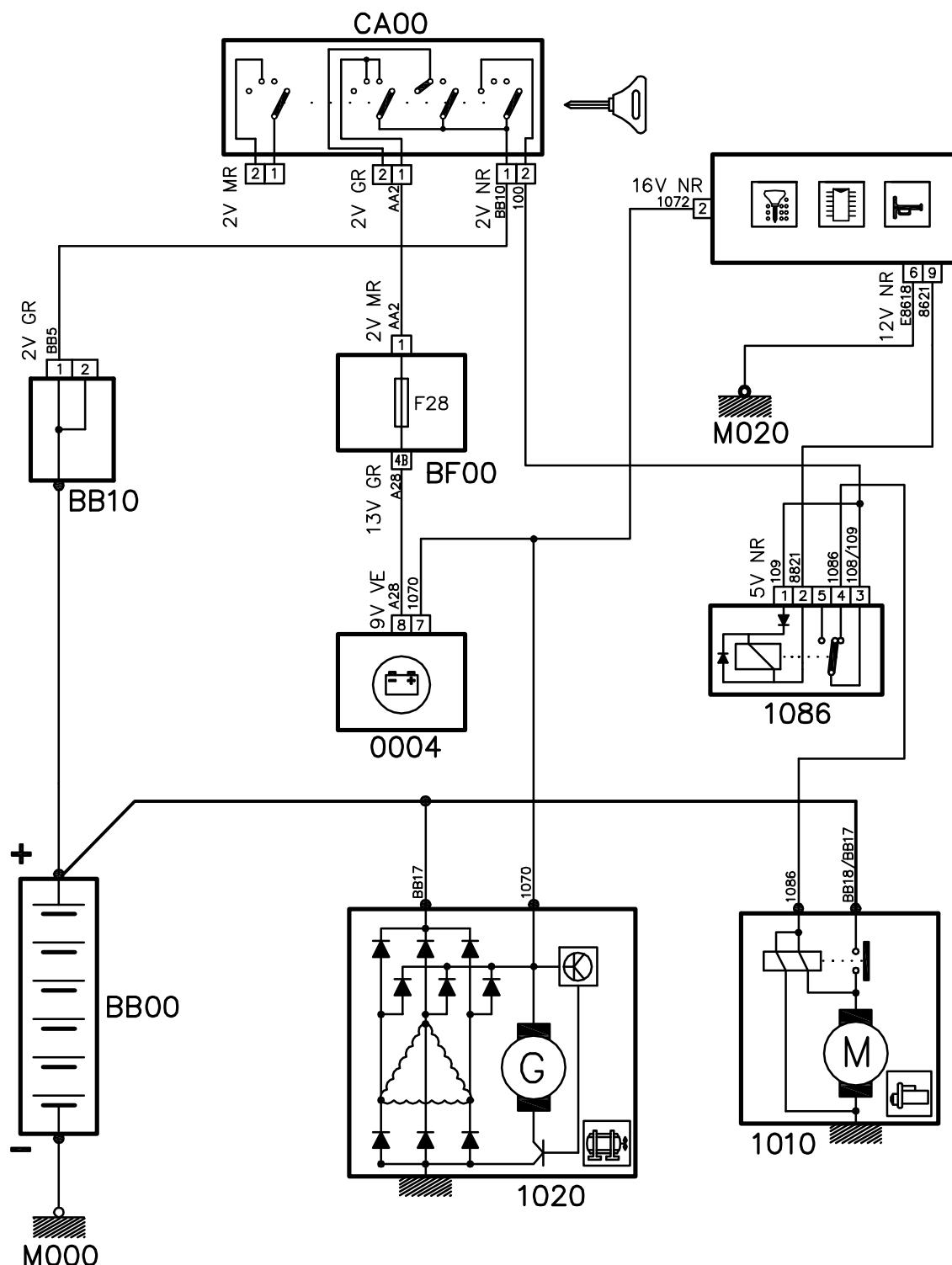

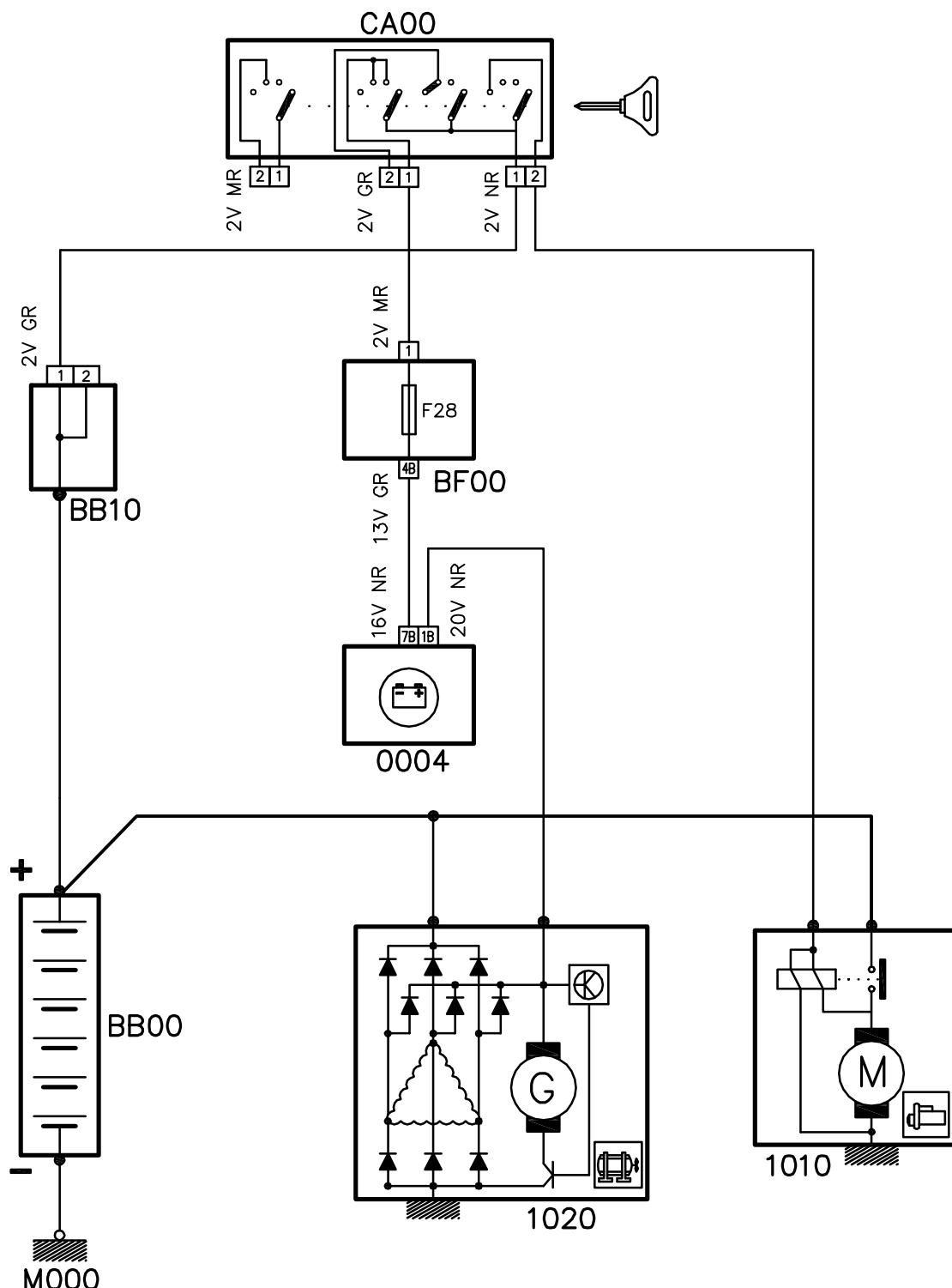دیاگرم شماتیک مدار آلترناتور و استارت پژو پارس




دیاگرام شماتیک مدار آلترناتور و استارت پژو ۴۰۵ جدید

سیستم خنک کننده موتور (با کنترل یونیت فن):


در خودروهای مورد نظر برای خنک کاری استفاده از مایع خنک کاری استفاده می شود و برای خنک کردن مایع خنک کاری از یک رادیاتور در جلوی خودرو استفاده می شود. برای گرفتن حرارت از رادیاتور از دو عدد فن استفاده می شود. برای کنترل فن ها از سه عدد رله استفاده شده است که این سه رله در سینی فن قرار دارد که در فصل قبل قسمت جانمایی رله ها به آن اشاره شده است. برای کنترل رله فن ها از یونیت فن استفاده می شود که در پشت چراغ جلو قرار دارد.

سنسورهای موجود در روی خودرو:

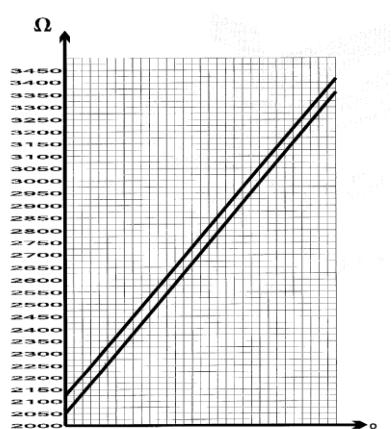- ۱- سنسور دمای مایع خنک کننده تک پایه آبی رنگ از نوع NTC می باشد و اطلاعات دمایی را به صفحه نشان دهنده می دهد.
- ۲- سنسور دمای مایع خنک کننده دو پایه سبز رنگ از نوع NTC می باشد و اطلاعات دمایی موتور را به کنترل یونیت موتور می دهد.
- ۳- سنسور دمای مایع خنک کننده دو پایه قهوه ای رنگ از نوع PTC می باشد و اطلاعات دمایی موتور را به کنترل یونیت فن می دهد.



نمودار عملکرد دمایی سنسور PTC

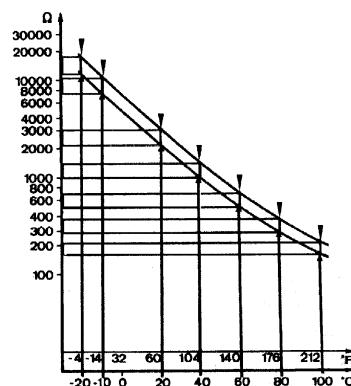


نمودار عملکرد دمایی سنسور NTC

کنترل یونیت فن (۸۰۱۰):

کنترل یونیت سیتم خنک کننده با اطلاعات دریافتی از سنسور PTC کار می کند. براساس این اطلاعات سیتم خنک کننده در ۴ دمای مختلف اقدامات مختلفی را انجام می دهد برای این منظور ۴ پایه در کنترل یونیت فن به این کار اختصاص داده شده است. در جدول زیر وضعیت پایه های کنترل یونیت و کارکرد سیتم فن آمده است.

وضعیت	پایه ها	دما (درجه سانتی گراد)
دور کند فن	۱	۹۷
دور تند فن	۱۰ و ۱	۱۰۵
دور تند فن و قطع کمپرسور	۱۱ و ۱۰ و ۱	۱۱۵
دور تند فن و قطع کمپرسور و روشن شدن چراغ اخطار	۱ و ۱۰ و ۱۱ و ۶	۱۱۸

با توجه به جدول فوق با افزایش دمای موتور تا ۹۷ درجه سانتی گراد، کنترل یونیت فن پایه ۱ را منفی می کند و بدین ترتیب دور کند فن راه اندازی می شود. چنانچه دمای موتور همچنان افزایش یابد و به ۱۰۵ درجه سانتی گراد برسد، یونیت فن پایه ۱۰ را هم منفی می کند. در این صورت دور تند فن راه اندازی می شود. در دمای ۱۱۵ درجه سانتی گراد یونیت فن برای اینکه از بار موجود بر موتور بکاهد پایه ۱۱ را نیز منفی می کند. با منفی شدن این پایه کمپرسور کولر از مدار خارج می شود. دمای ۱۱۸ درجه سانتی گراد به عنوان یک دمای بحرانی تعریف شده است. چنانچه دمای موتور تا این حد افزایش یابد، یونیت فن پایه ۶ را نیز منفی می کند. بدین ترتیب چراغ اخطار (STOP) در صفحه نشان دهنده ها به نشان از وضعیت اضطراری روشن می شود.

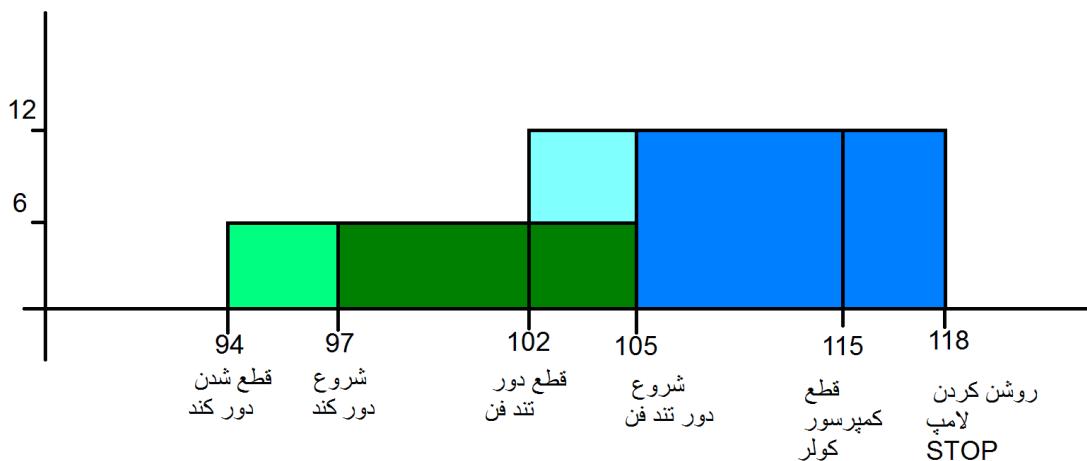


نمودار محدوده دمایی عملکرد فن ها


براساس نمودار فوق برای خاموش شدن هر دور(دور کند و دور تند) سه درجه اختلاف دما وجود دارد که به این حالت هیسترزیس (پسماند دمایی) می گویند.

سوال:

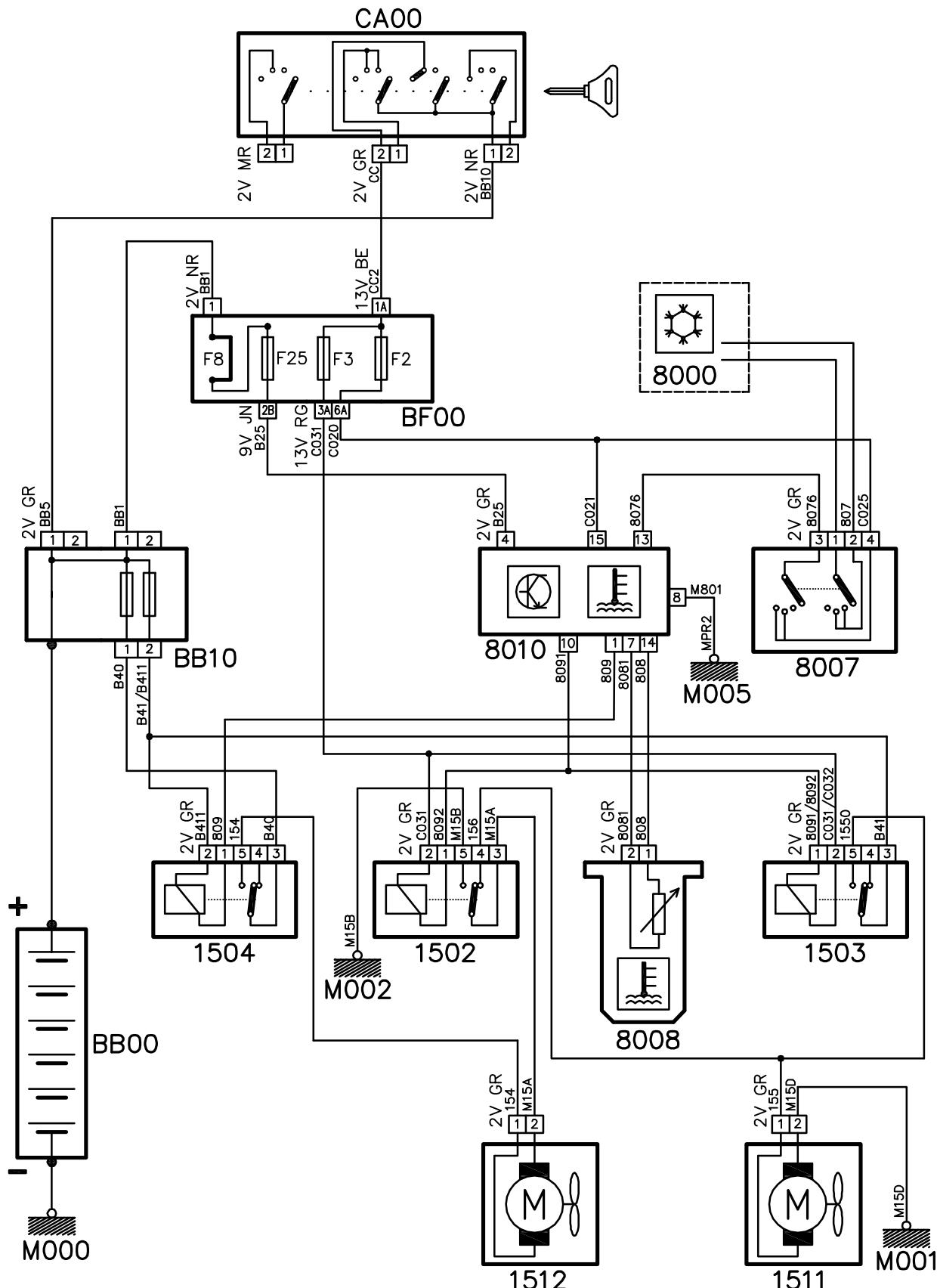
- ۱- در صورتی که هر کدام از رله های ۱۵۰۴، ۱۵۰۳، ۱۵۰۲ مشکل پیدا کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟
- ۲- اگر یکی از فن ها از مدار خارج شود چه می شود؟



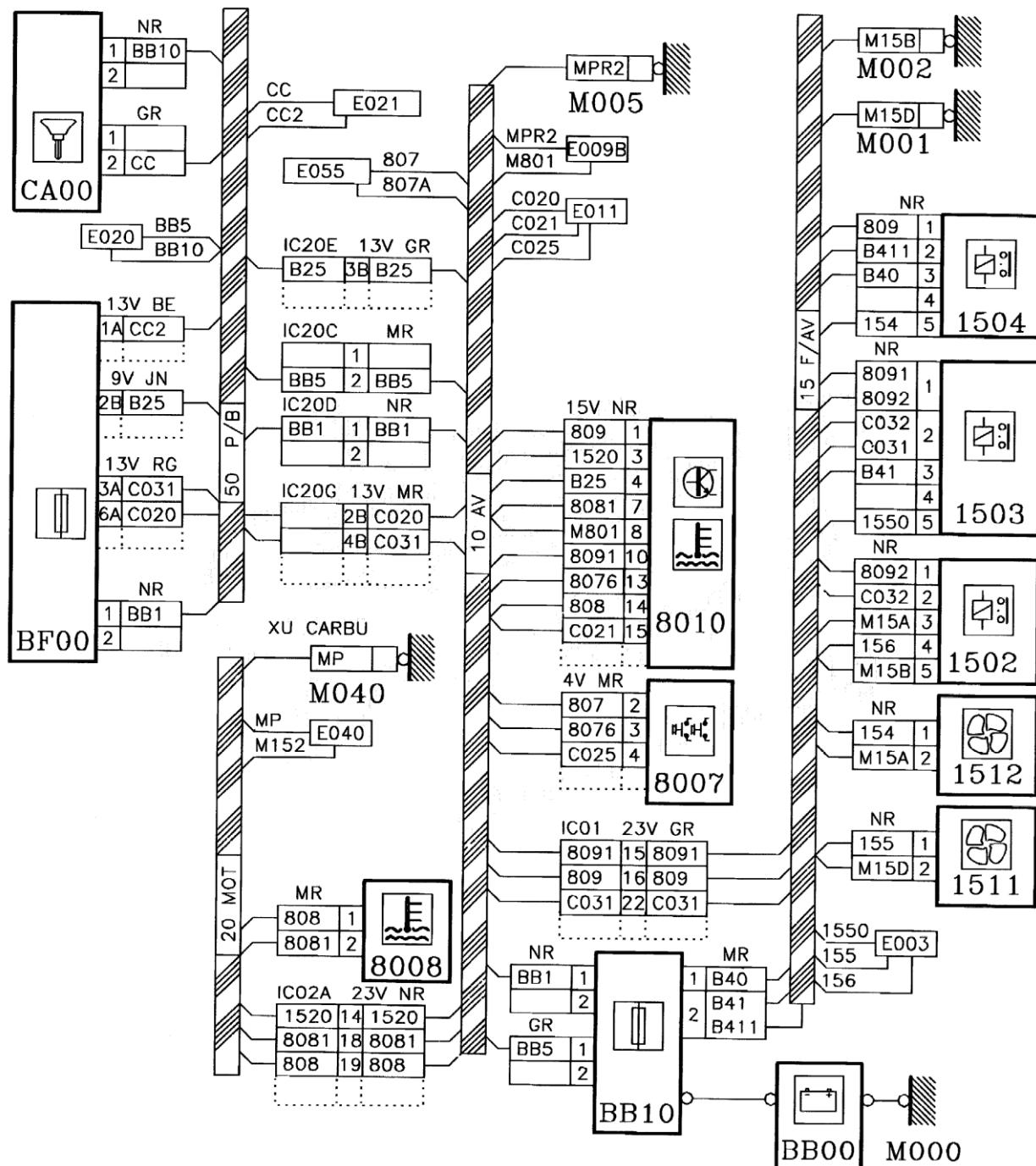دیاگرام شماتیک مدار خنک کننده موتور با کنترل یونیت فن



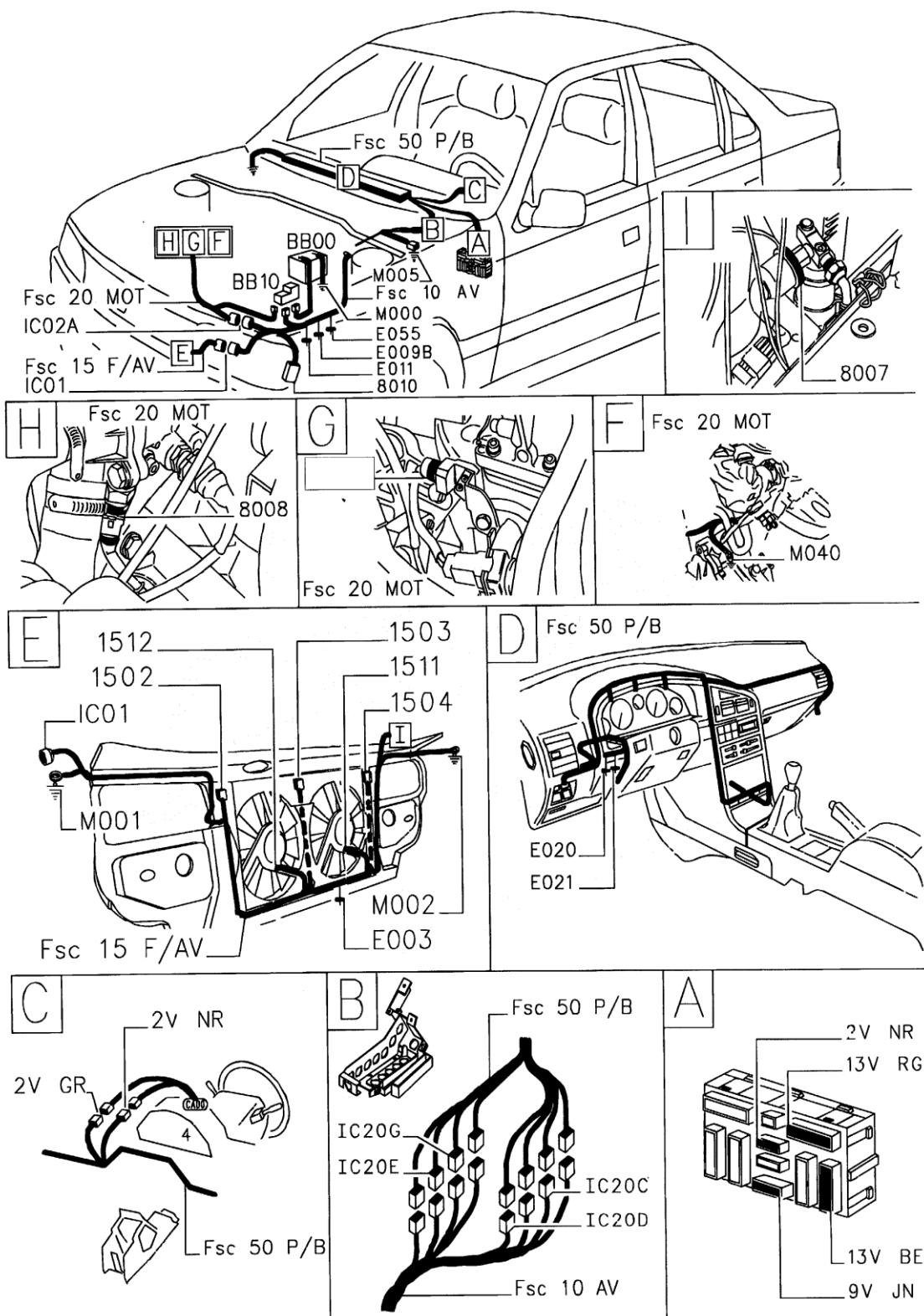دیاگرام دسته سیم مدار خنک کننده موتور با کنترل یونیت فن



دیاگرام جانمایی مدار خنک کننده موتور با کنترل یونیت فن

سیستم خنک کننده موتور(بدون کنترل یونیت فن)

در این نمونه کنترل یونیت فن حذف شده و به موازات آن سنسور دمای مایع خنک کننده پایه قهوه ای نیز حذف شده است و کنترل فن ها توسط کنترل یونیت موتور ۱۳۲۰ انجام می شود. در این نمونه همه وظایف کنترل یونیت فن به عهده کنترل یونیت موتور می باشد.


این نوع سیستم خنک کننده موتور براساس اطلاعاتی که از سنسور NTC می گیرد کار می کند. براساس این اطلاعات سیستم خنک کننده در چهار دمای مختلف اقداماتی را به شرح جدول زیر انجام می دهد.

وضعیت	پایه ها	دما (درجه سانتی گراد)
دور کند فن	K4	۹۷
دور تند فن	K4, J4	۱۰۵
دور تند فن و قطع کمپرسور	K4, J4, C3	۱۱۵
دور تند فن و قطع کمپرسور و روشن شدن چراغ اخطار	K4, J4, C3, K3	۱۱۸

با توجه به جدول فوق با افزایش دمای موتور تا ۹۷ درجه سانتی گراد، ECU موتور پایه K4 را منفی می کند و بدین ترتیب دور کند فن راه اندازی می شود. چنانچه دمای موتور همچنان افزایش یابد و به ۱۰۵ درجه سانتی گراد برسد، ECU موتور پایه J4 را هم منفی می کند. در این صورت دور تند فن راه اندازی می شود.

در دمای ۱۱۵ درجه سانتی گراد ECU موتور برای اینکه از بار موجود بر موتور بکاهد پایه C3 را نیز منفی می کند. با منفی شدن این پایه کمپرسور کولر از مدار خارج می شود.

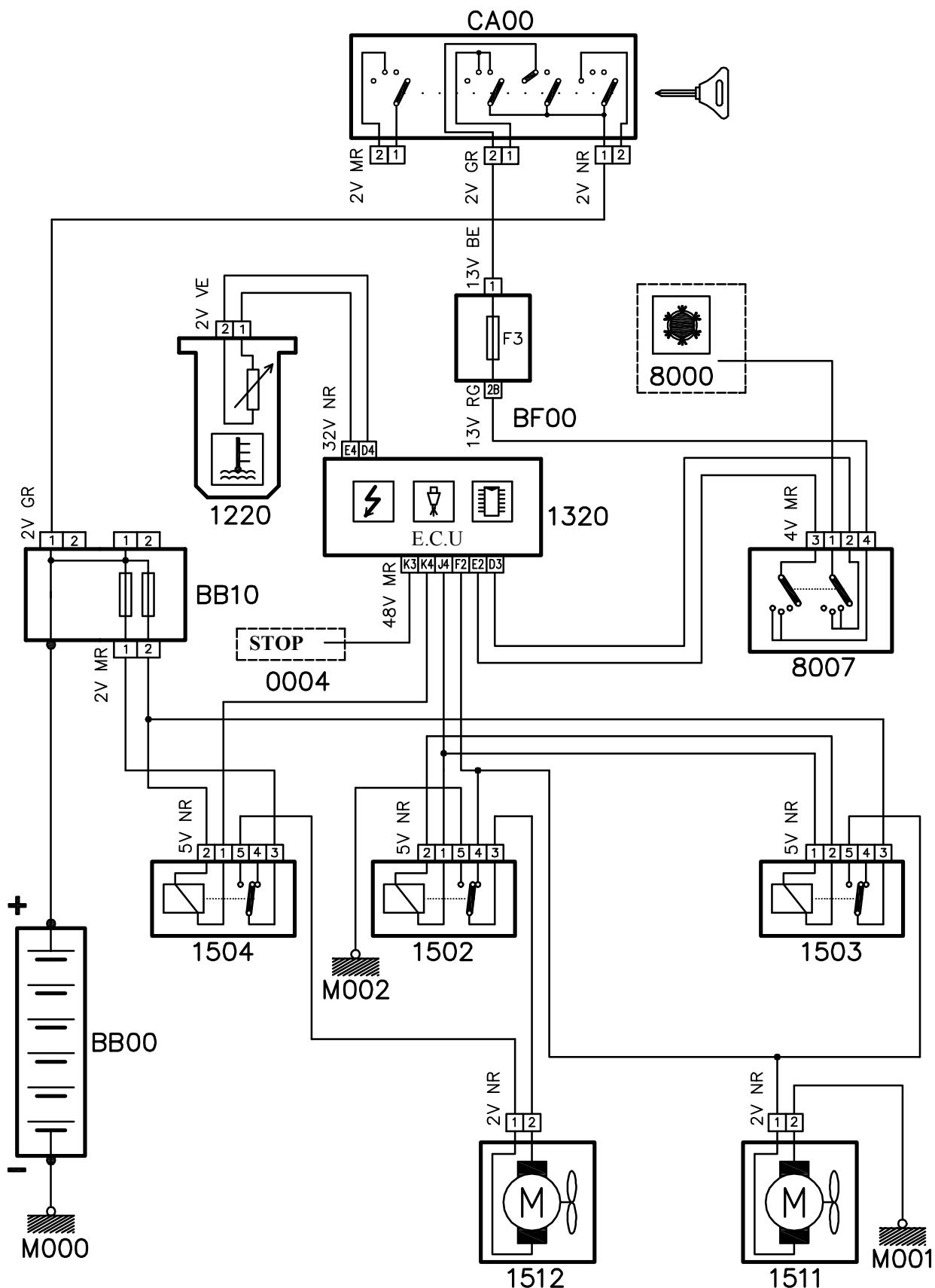دمای ۱۱۸ درجه سانتی گراد به عنوان یک دمای بحرانی تعریف شده است. چنانچه دمای موتور تا این حد افزایش یابد، ECU موتور پایه K3 را نیز منفی می کند. بدین ترتیب چراغ اخطار در صفحه نشان دهنده ها به نشان از وضعیت اضطراری روشن می شود.



دیاگرام شماتیک مدار خنک کننده موتور بدون کنترل یونیت فن



نشانگر سطح سوخت


اطلاعات مربوط به میزان سوخت خودرو از رئوستا متصل به شناور داخل باک گرفته می شود و با تغییر مقاومت رئوستا یعنی جابجایی شناور درجه سوخت نشاندهنده تغییر می کند.

در صورت کمبود سوخت، برد الکترونیکی داخل صفحه نشاندهنده برق منفی را برای لامپ اخطار کمبود سوخت V4300 فرستاده و لامپ روشن می شود در پژو پارس یک پایه اضافه روی درجه باک قرار دارد که موجب روشن شدن این لامپ می شود.


مقدار مقاومت درجه باک در حالت خالی باک حدود ۲۹۰ اهم و در حالت پر، حدود ۰-۹ اهم می باشد.

سوال:

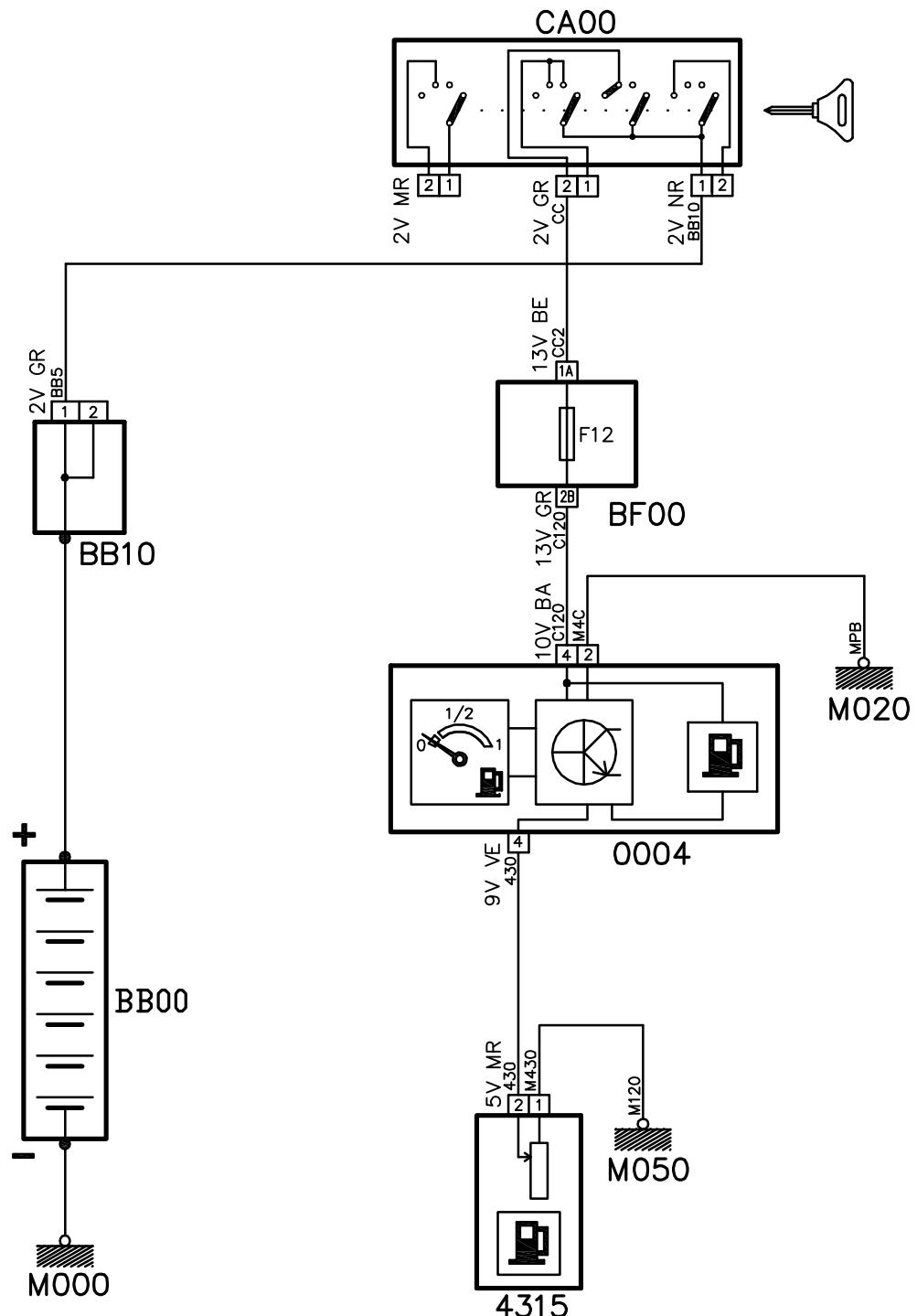
- ۱ - درجه باک ولتاژ یا جریان را تغییر می دهد؟
- ۲ - اگر پایه یک و دو، درجه باک را جابجا کیم چه اتفاقی رخ می دهد؟




دیاگرام شماتیک مدار نشانگر سوخت

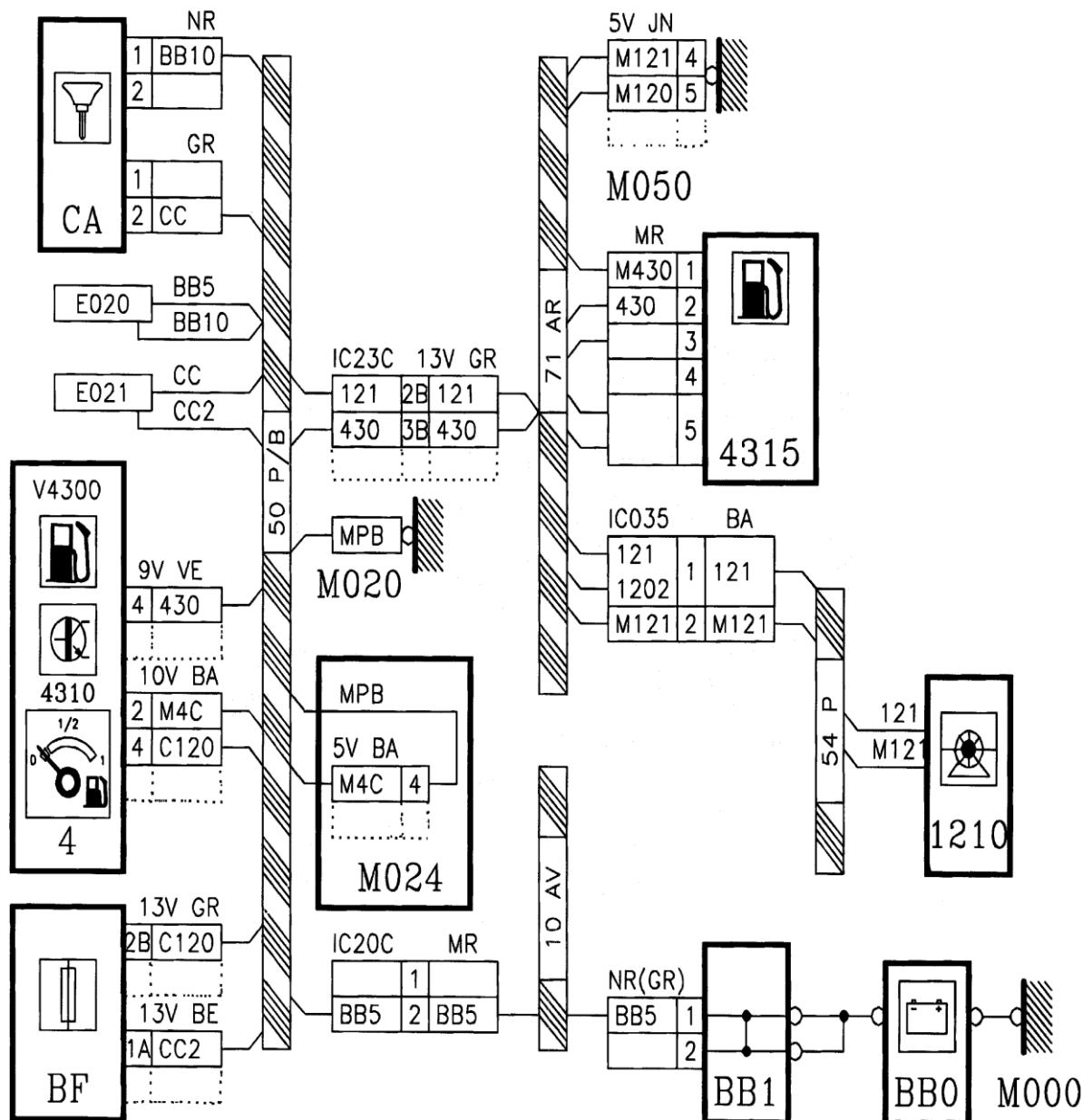


دیاگرام دسته سیم مدار نشانگر سوخت

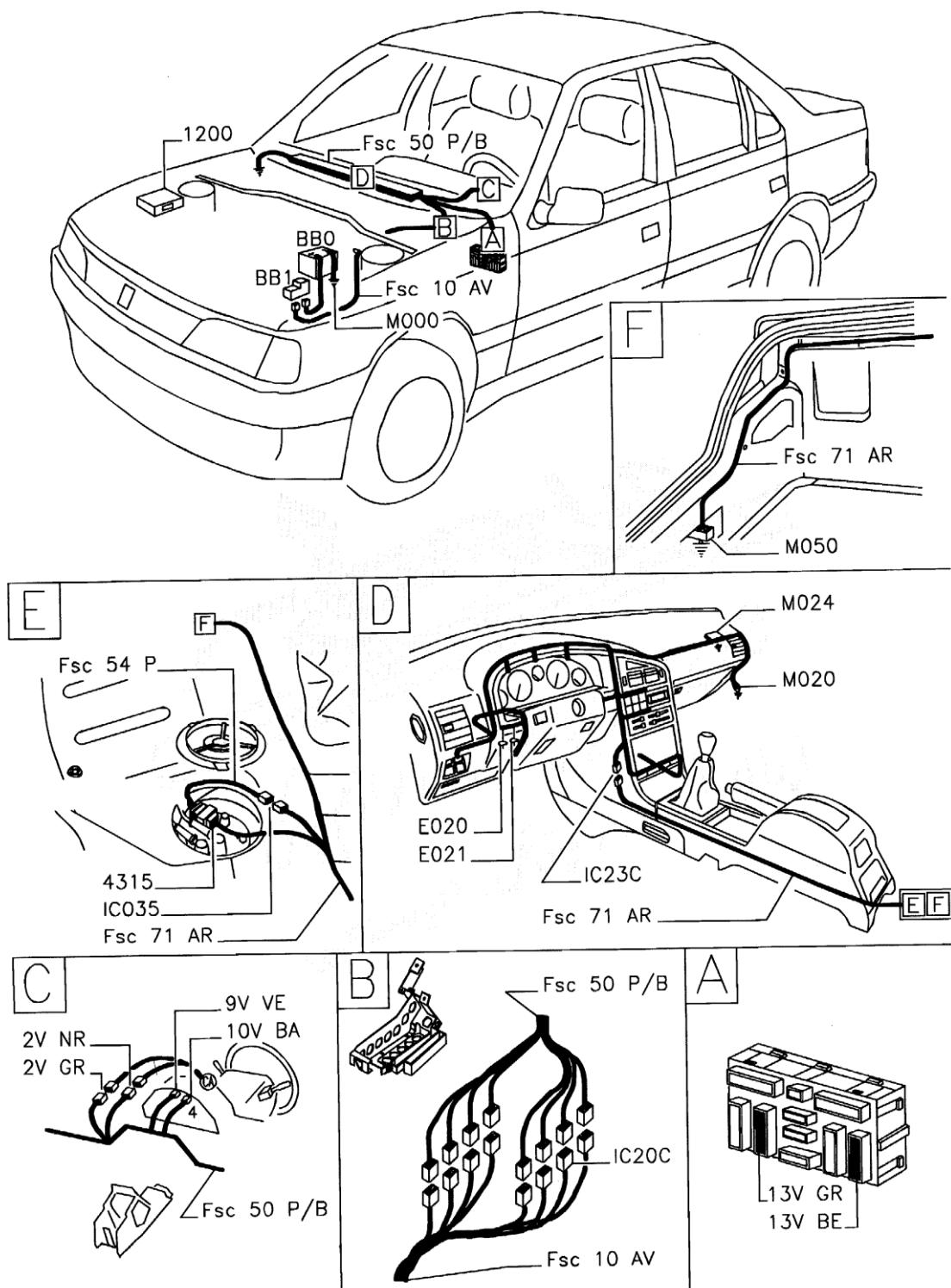

دیاگرام جانمایی مدار نشانگر سوخت

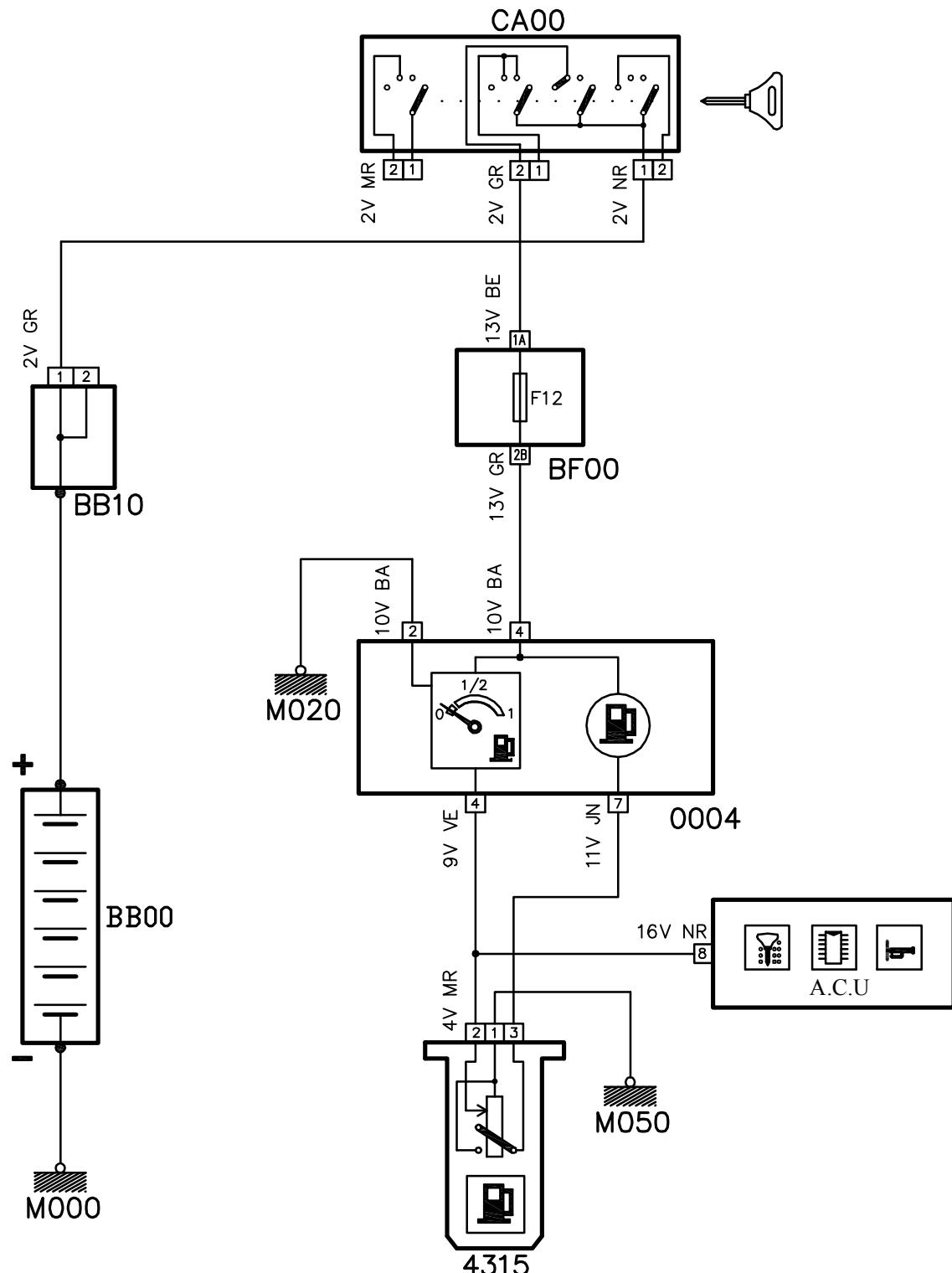

دیاگرام شماتیک مدار نشانگر سوخت پژو پارس

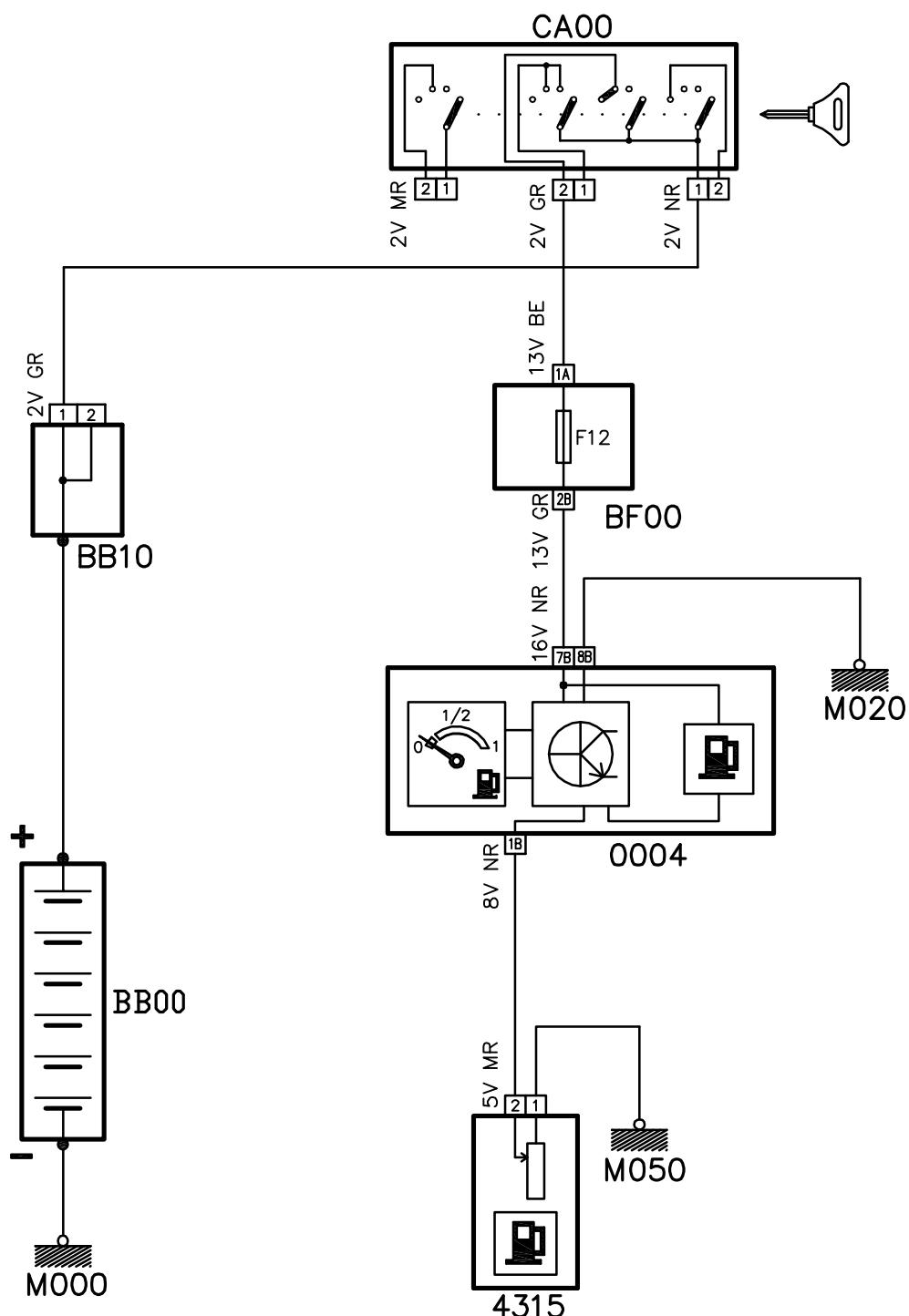

دیاگرام شماتیک مدار نشانگر سوخت پژو ۴۰۵ جدید


نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

مدار نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور مستقل از کنترل یونیت سیستم خنک کننده عمل می نماید. این سیستم دارای سنسور دمای مایع خنک کننده تک پایه آبی رنگ از نوع NTC می باشد.


در حالتی که دمای مایع سیستم خنک کننده موتور به ۱۱۸ درجه سانتی گراد برسد کنترل یونیت سیستم STOP خنک کننده با توجه به اطلاعاتی که از سنسور PTC می گیرد پایه ۶ خود را بدنه می کند در نتیجه چراغ STOP و ماکزیمم دمای آب روشن می شود.

سوال:

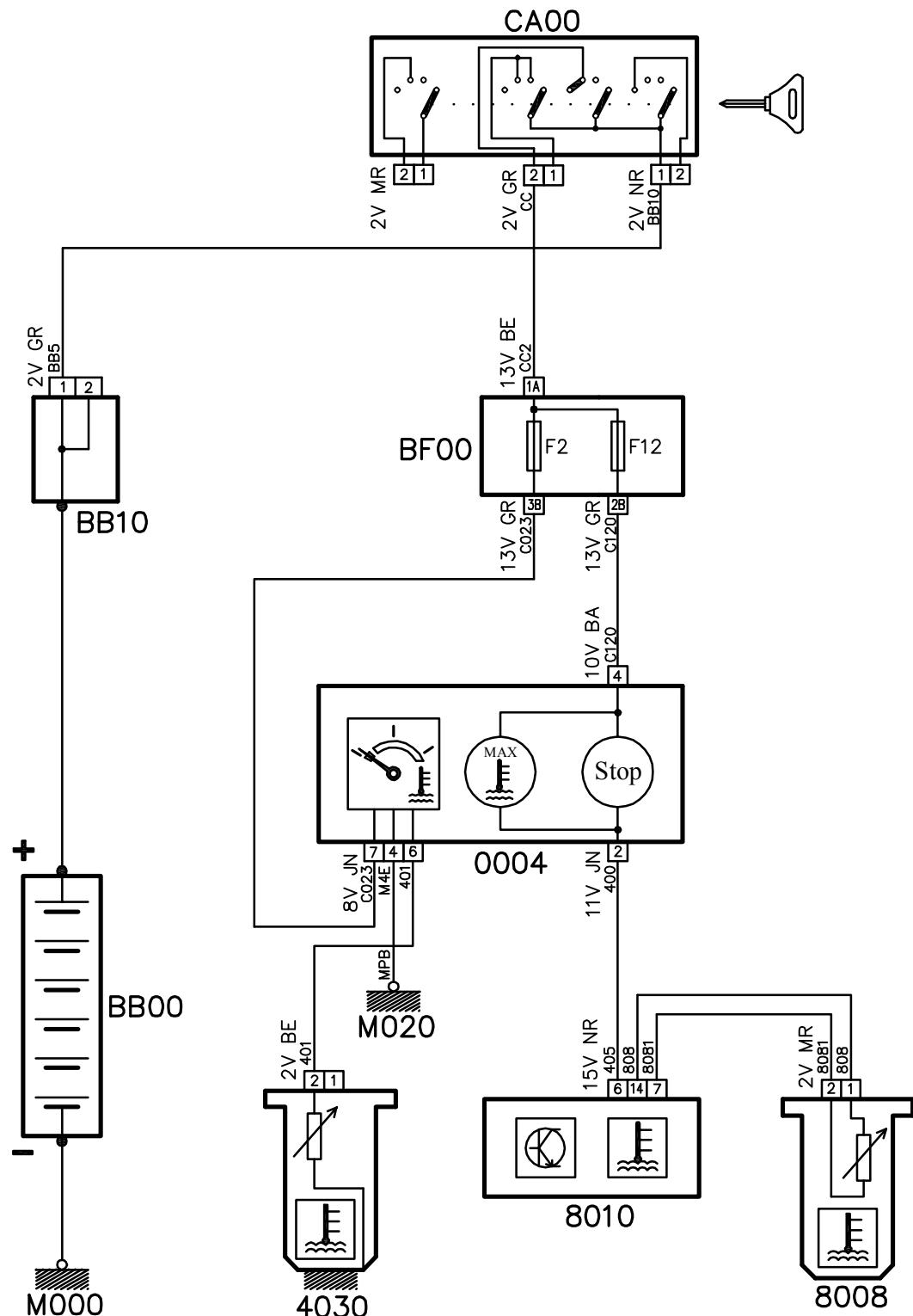
- ۱ - چرا سنسور دمای مایع خنک کننده آبی رنگ تک پایه است؟
- ۲ - چرا هنگامی سوییچ را باز می کنیم چراغ STOP و ماکزیمم دمای آب روشن می شود؟



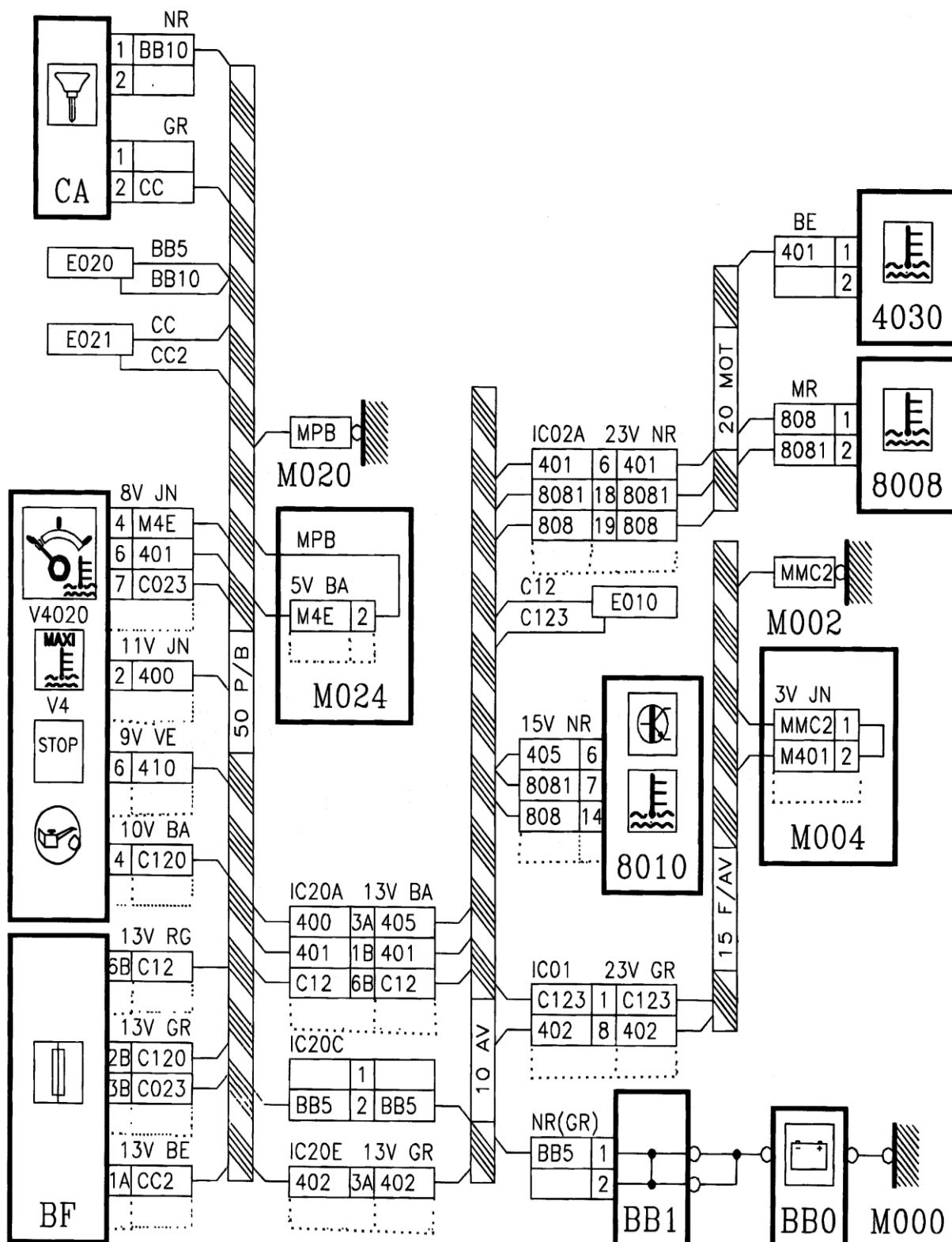دیاگرام شماتیک مدار نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور



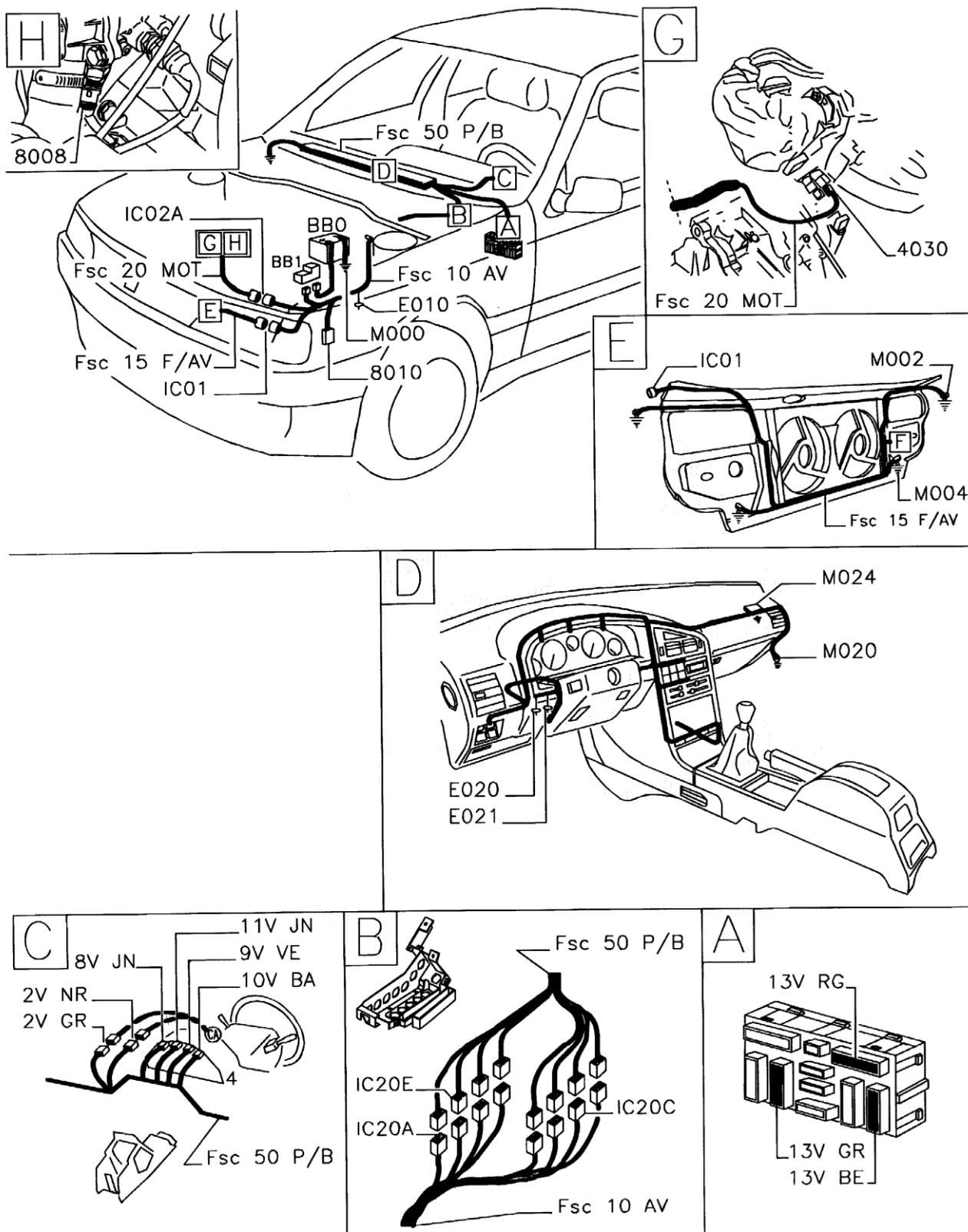دیاگرام وایرینگ مدار نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور




دیاگرام جانمایی قطعات مدار نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

نشانگر اخطار فشار روغن موتور

روغن داخل موتور به وسیله اویل پمپ به گردش درمی آید و دارای فشار خاصی می باشد و اگر بنا به دلایلی فشار روغن کم شود (کاهش سطح روغن) موجب آسیب دیدن موتور خودرو می شود و به این منظور یک عدد سوییچ فشاری ۴۱۱۰ در مسیر اصلی مدار روغن کاری موتور قرار داده شده است تا در صورت کاهش فشار روغن، لامپ اخطار فشار روغن V4110 در صفحه نشاندهنده روشن شود.

سوال:

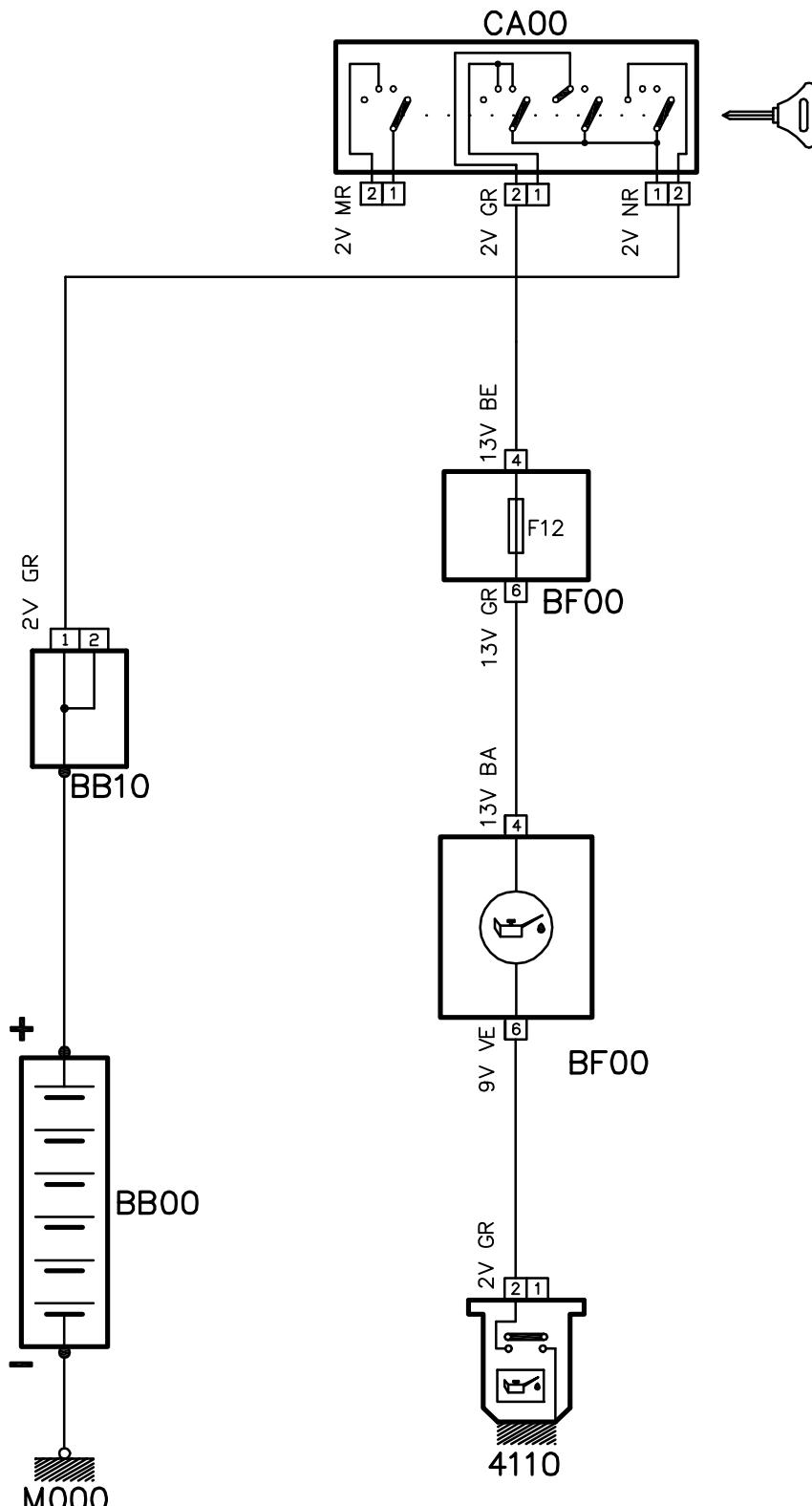- ۱ - در زمان پایین بودن فشار روغن چه نوع برقی به چراغ اخطار صفحه نشاندهنده می رسد؟
- ۲ - چرا در زمان بازشدن سوییچ چراغ فشار روغن روشن می شود و بعد خاموش می شود؟



دیاگرام شماتیک مدار اخطار فشار روغن موتور



لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز

در صفحه نشاندهنده لامپ BRAKE با کد V4420 به وسیله دو عدد میکروسویچ روشن می شود.

۱- میکروسویچ ترمز دستی ۴۴۰۰: در زیر ترمز دستی قرار دارد و به هنگام بالا بودن ترمز دستی

موجب روشن لامپ BRAKE در صفحه نشاندهنده می گردد.


۲- میکروسویچ سطح روغن ترمز: در مخزن روغن ترمز قرار گرفته و زمانی که روغن ترمز کم باشد

لامپ BRAKE را روشن می کند.


سوال:

۱- اگر هم‌مان میکروسویچ های ترمز دستی و سطح روغن ترمز فعال باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

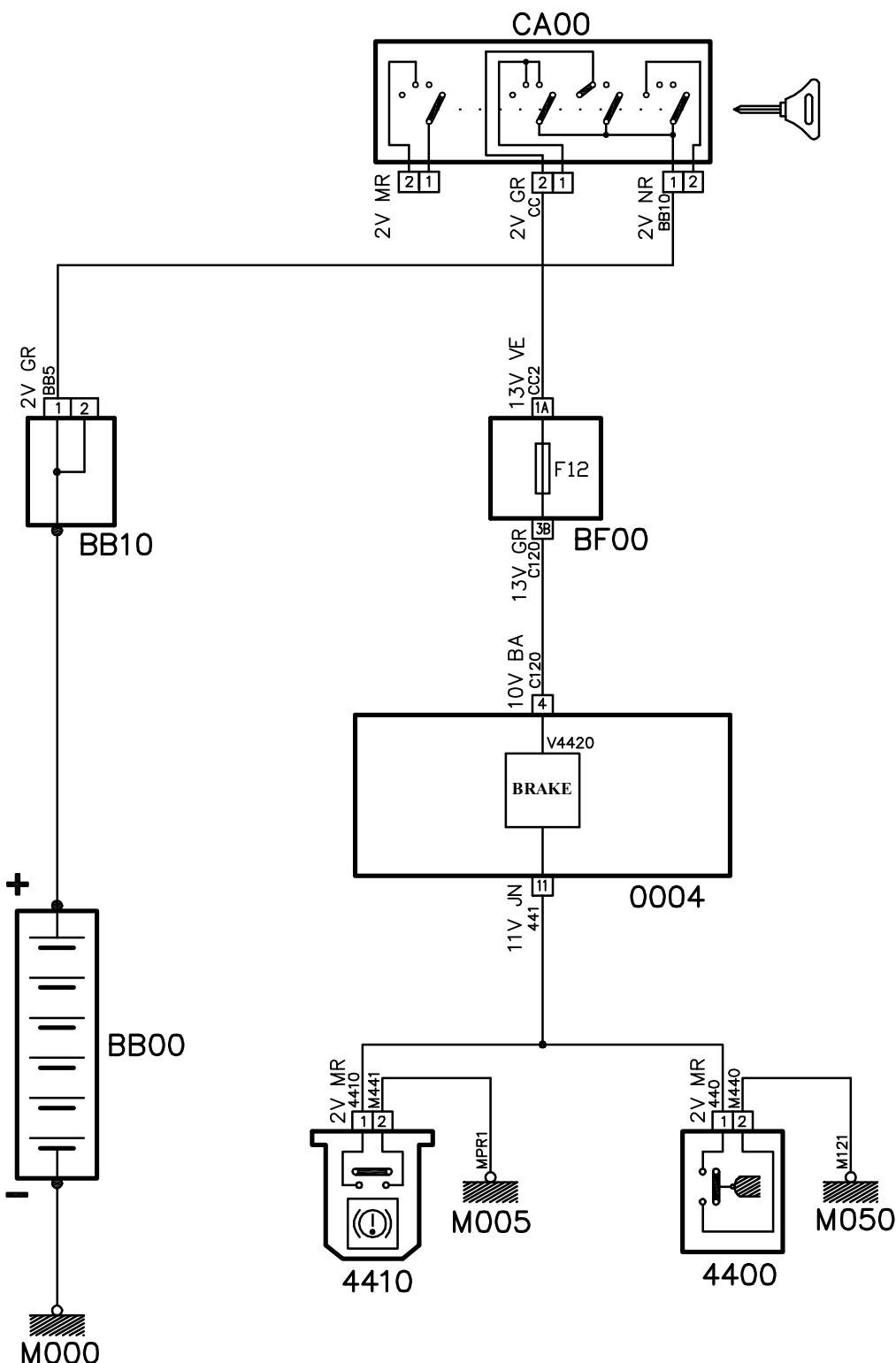
۲- چرا زمانی که سوییچ را باز می کنیم لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز روشن می شود؟



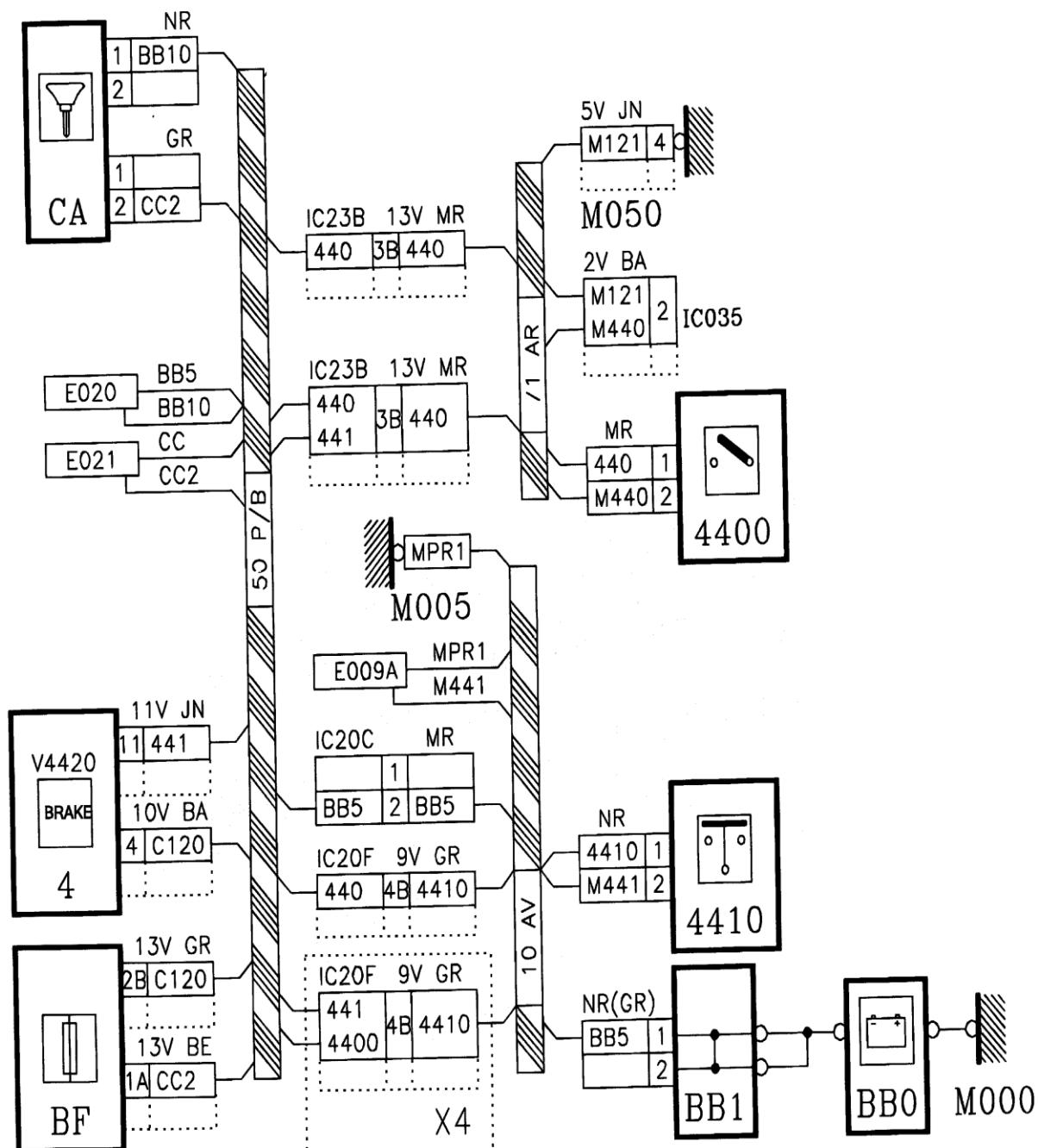دیاگرام شماتیک مدار لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز



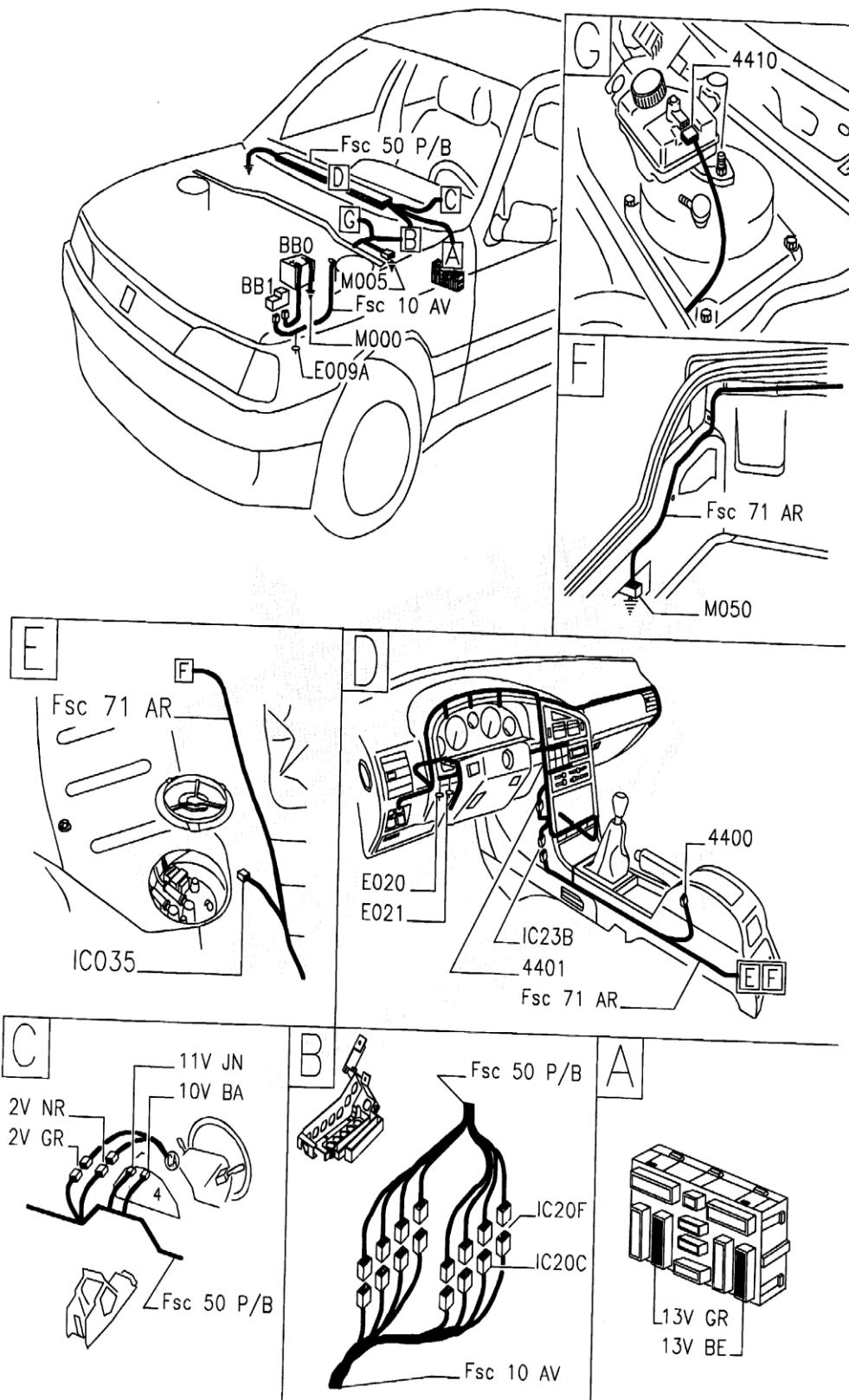دیاگرام دسته سیم مدار لامپ ترمز دستی و سطح روغن ترمز




دیاگرام جانمایی مدار لامپ ترموز دستی و سطح روغن ترموز




لامپ اخطار لنت های جلو

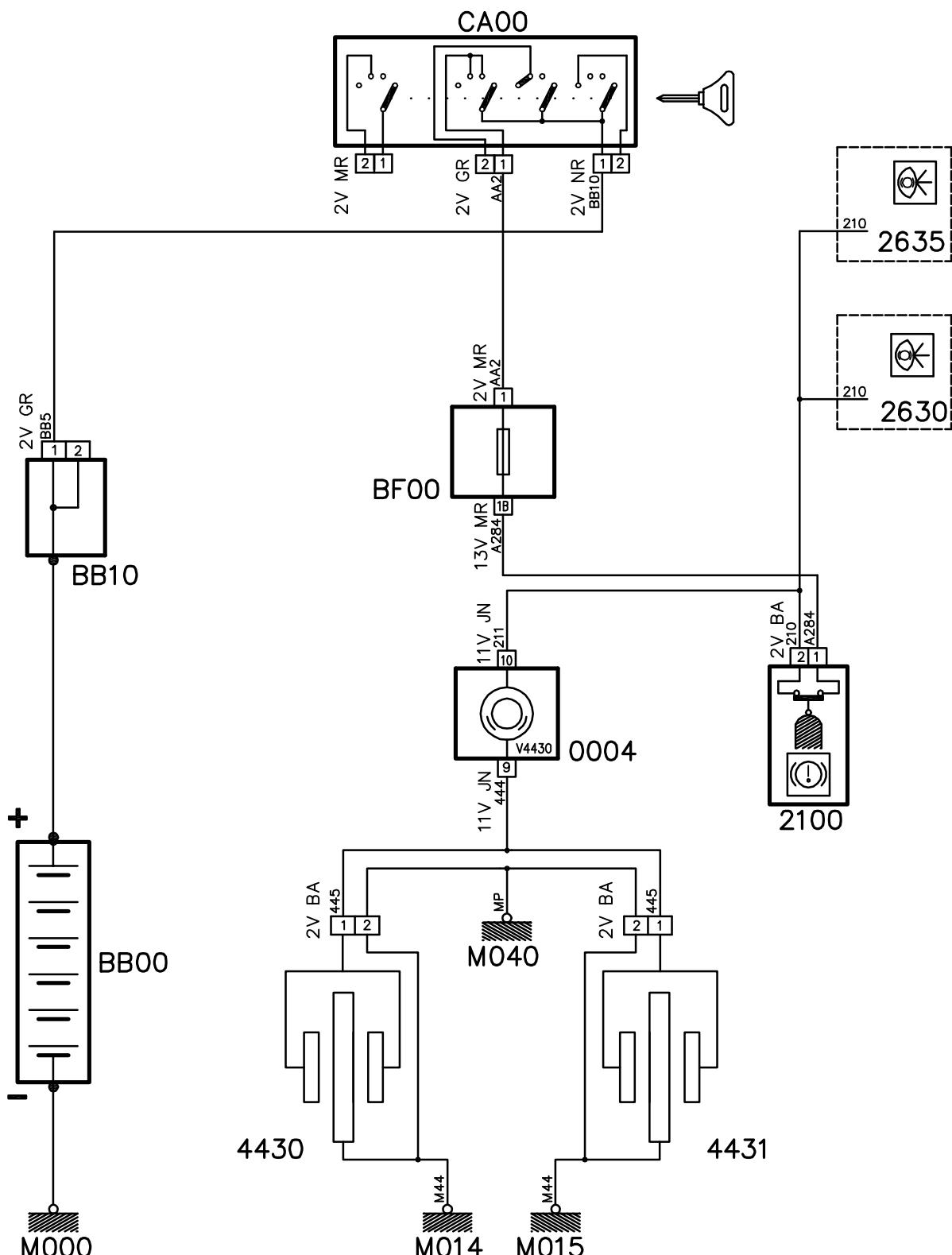
هنگامی که لنت های جلو فرسایش پیدا کردن لنت های جلو با دیسک ترمز تماس پیدا می کنند و از آنجا که دیسک با بدنه در ارتباط است برق منفی از لنت به لامپ پشت آمپر ۴۴۳۰ V می رسد و وقتی که پدال ترمز را نگه می داریم برق مثبت از میکروسویچ زیر پدال ترمز به لامپ پشت آمپر رسیده و درنتیجه این لامپ روشن می شود. که نشان دهنده فرسایش لنت های جلو می باشد.



دیاگرام شماتیک مدار اخطار لنت جلو

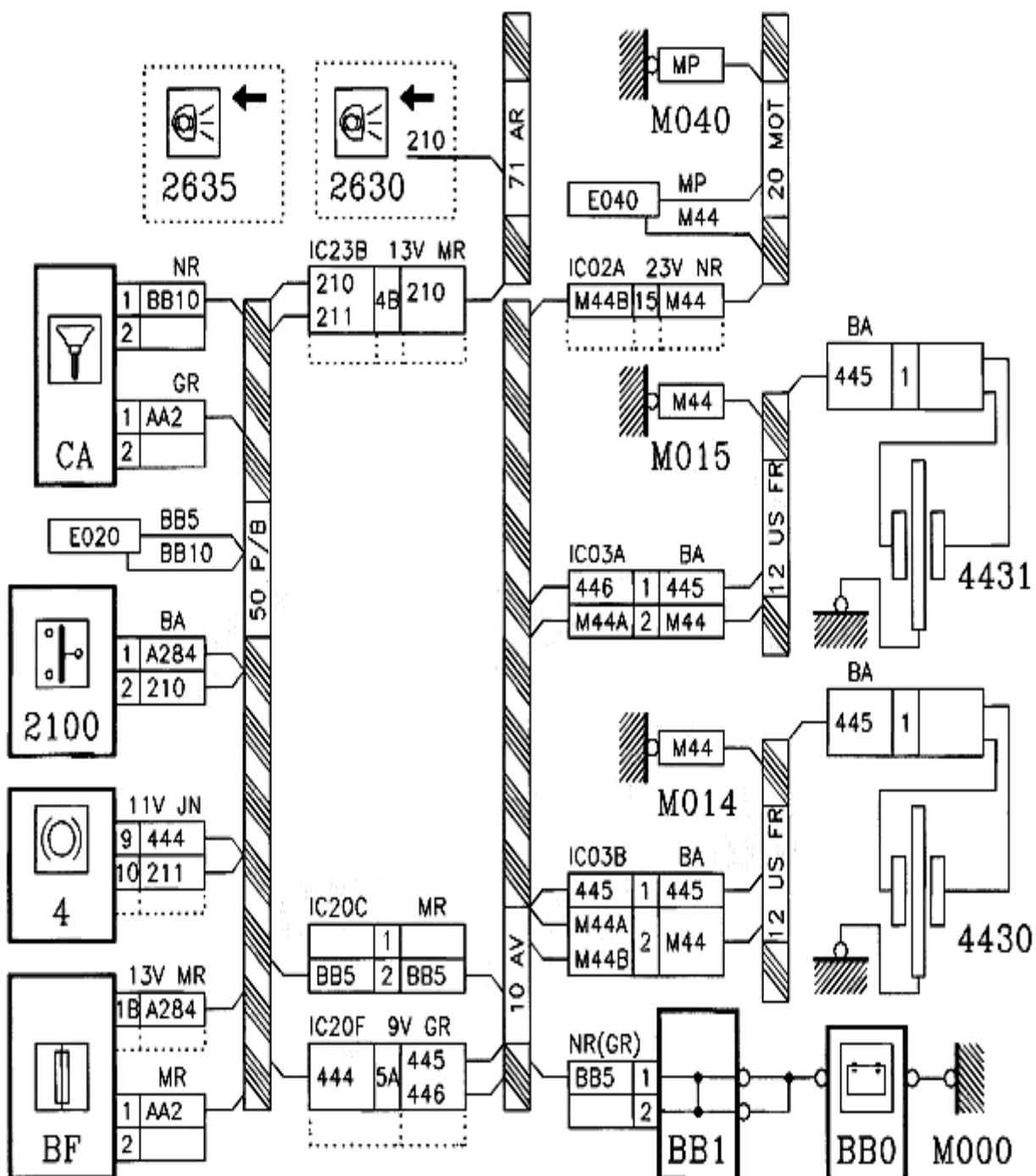

دیاگرام دسته سیم مدار اخطار لنت های جلو

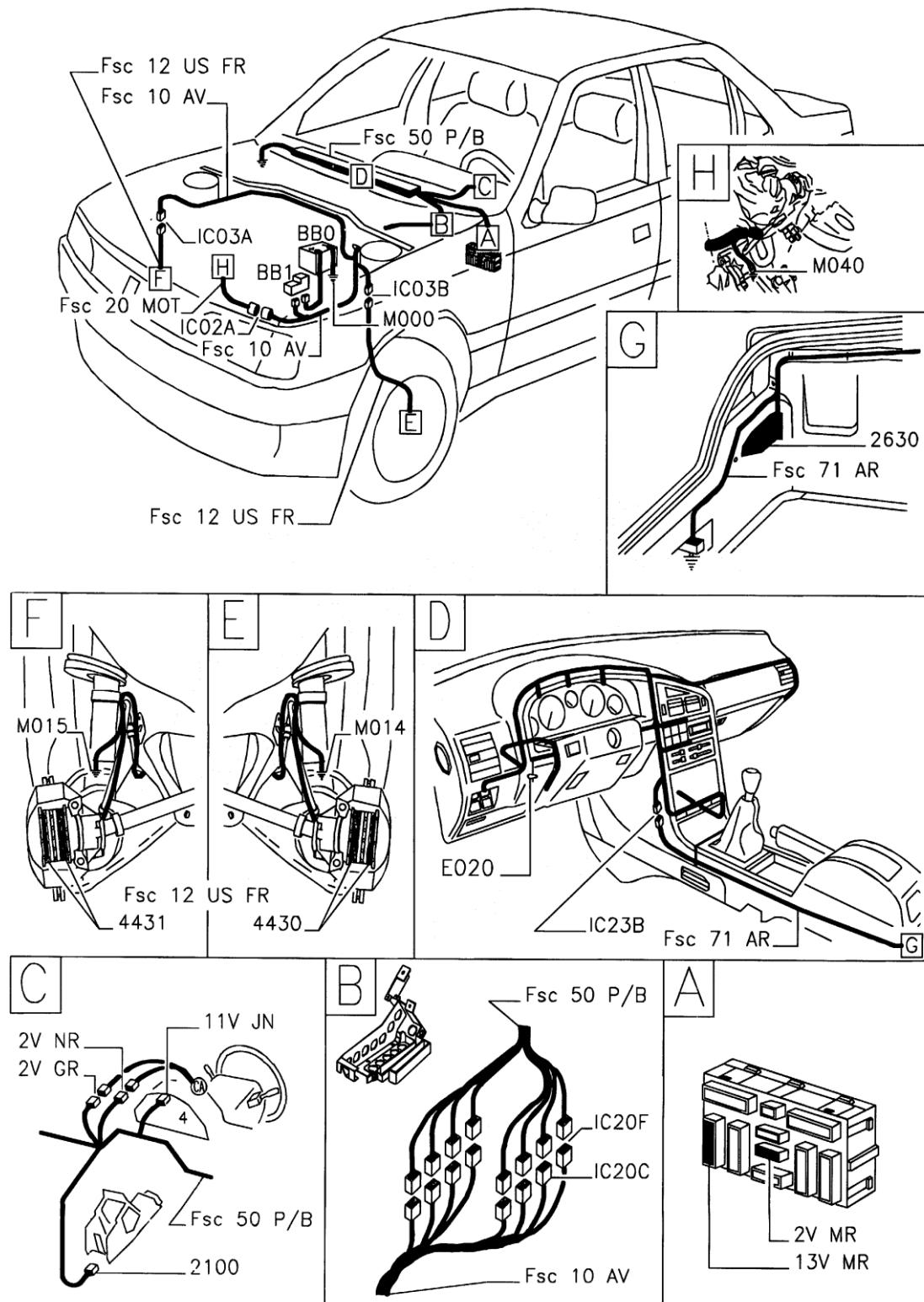

دیاگرام جانمایی مدار اخطار لنت های جلو




روشنایی پارک و پلاک

زمانی که دسته روشنایی در زیر فرمان را یک مرتبه می چرخانیم چراغ های پارک و پلاک و روشنایی پشت آمپر و روشنایی کلید های پنل فعال می شود.


نکته: تمام چراغهای خارج خودرو از فیوز F9 عبور می کند اما روشنایی عقب سمت راست از فیوز F4 عبور می کند.

سوال:

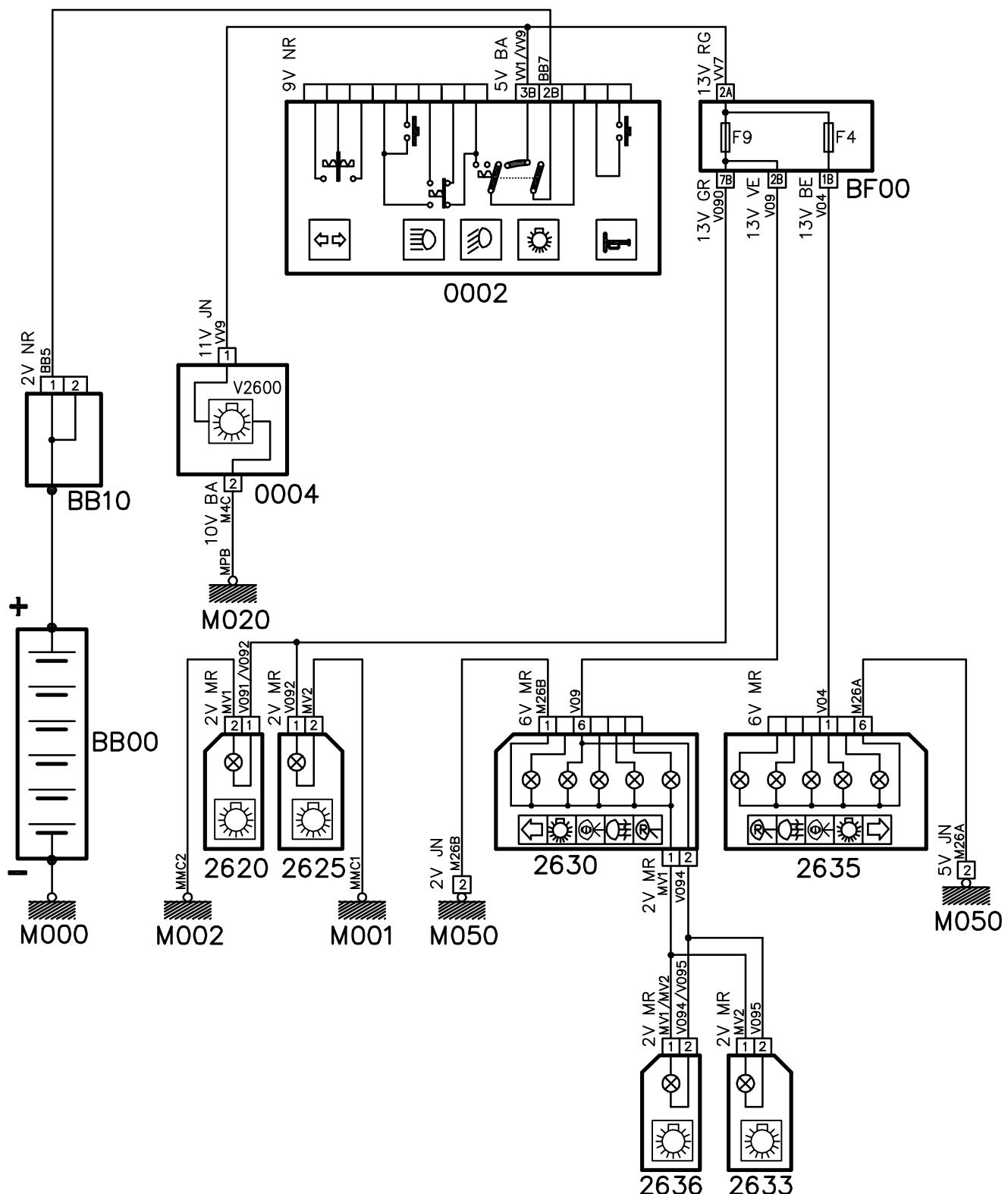
- ۱ - فقط چراغهای پلاک روشن نمی شوند چه مواردی ممکن است ایراد داشته باشند؟
- ۲ - اگر صفحه چراغ عقب سمت چپ ۲۶۳۰ بشکند چه اتفاقی رخ می دهد؟




دیاگرام شماتیک مدار روشنایی پارک و پلاک

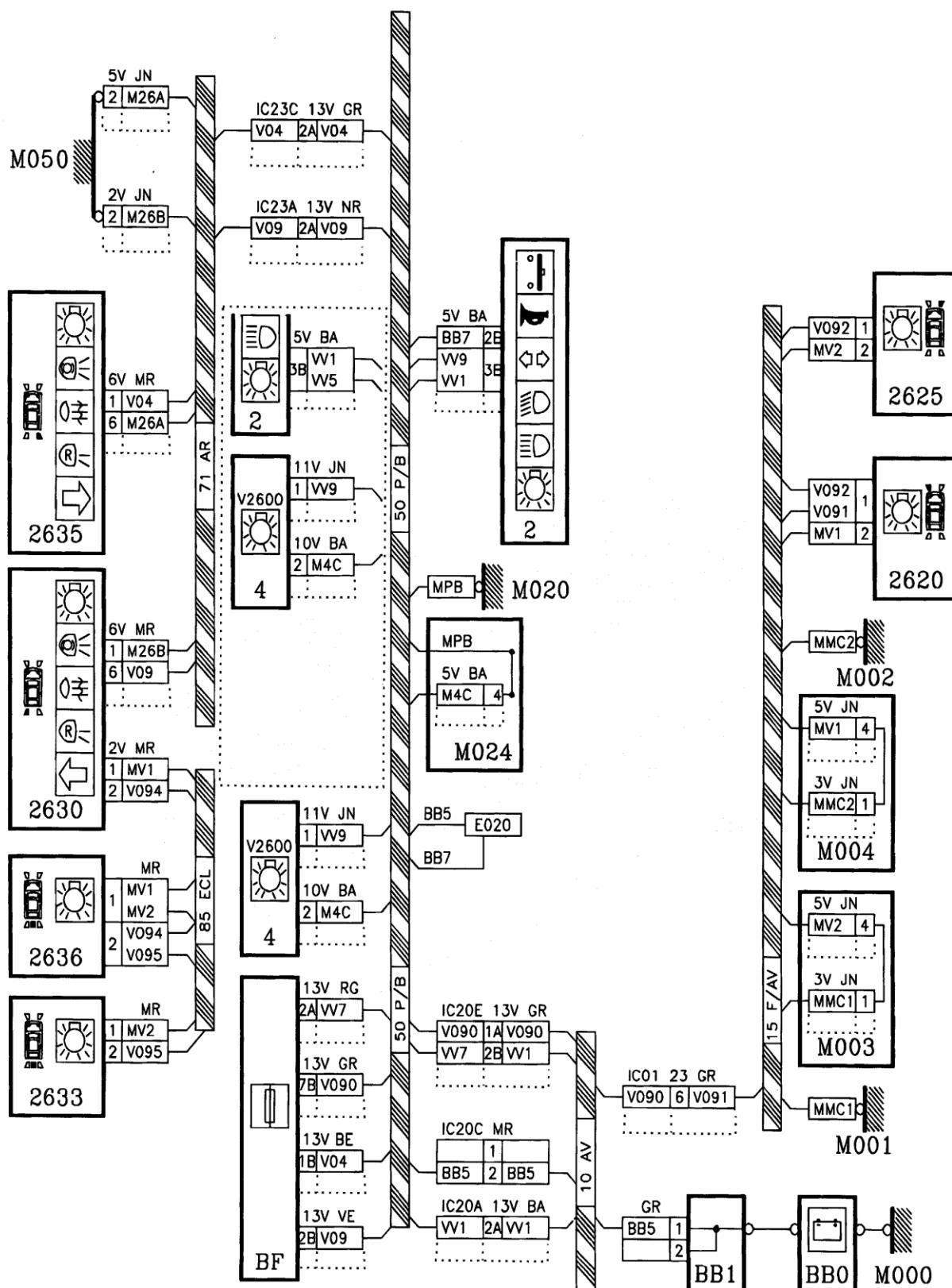

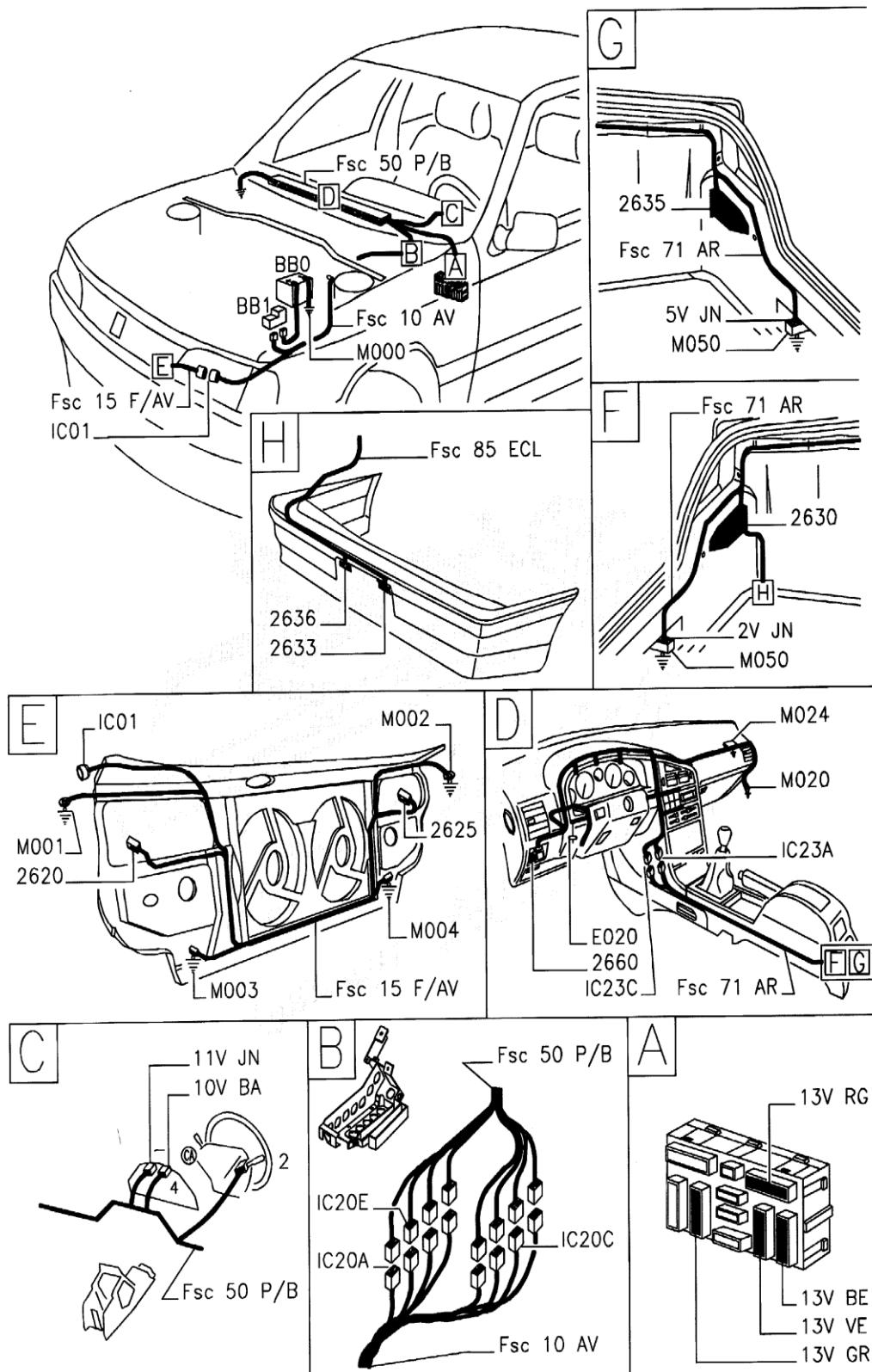دیاگرام دسته سیم مدار روشنایی پارک و پلاک



دیاگرام جانمایی مدار روشنایی پارک و پلاک

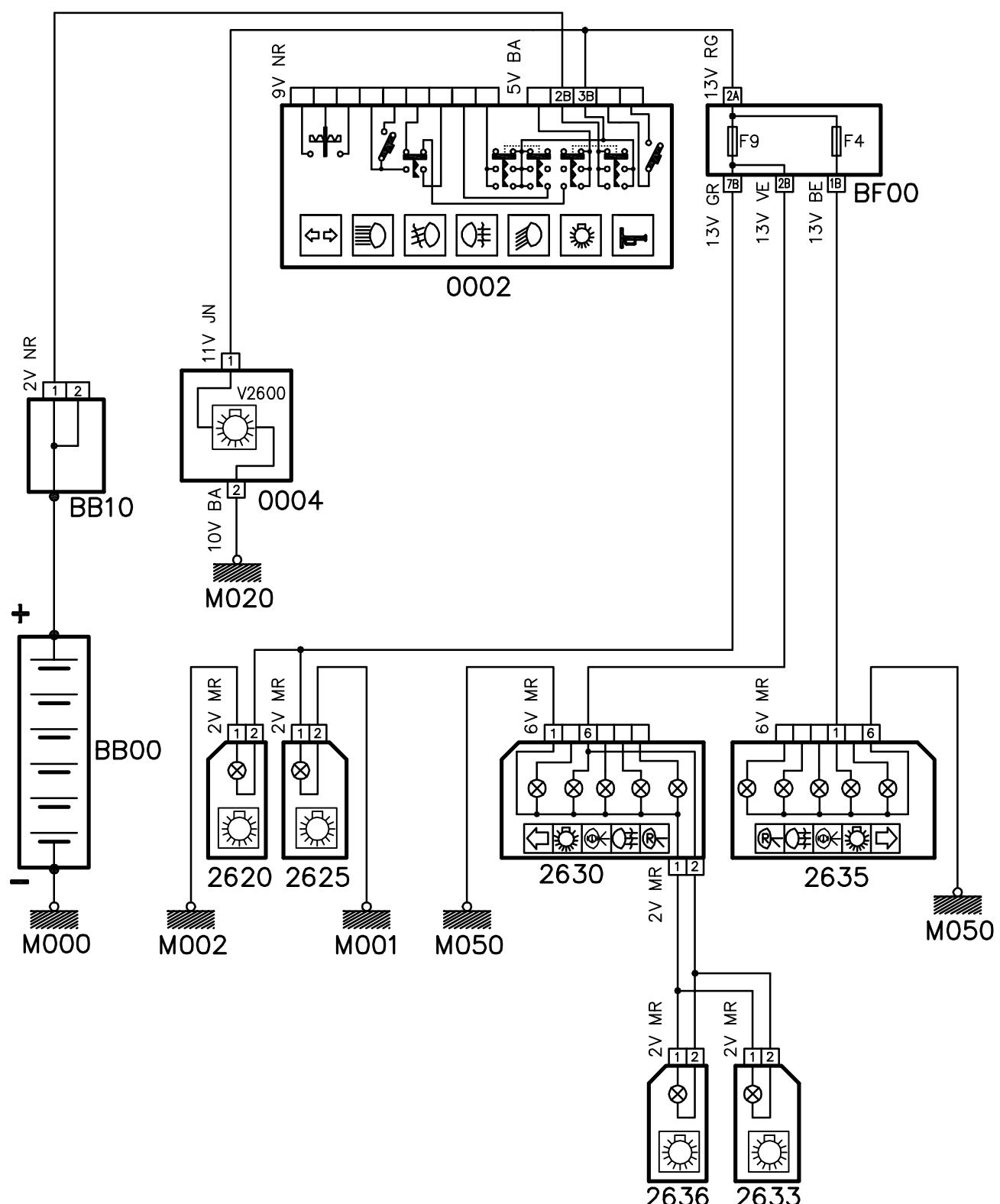

دیاگرام شماتیک مدار روشنایی پارک و پلاک پژو پارس



روشنایی اصلی

در روشنایی اصلی سه حالت مختلف وجود دارد:

۱- روشنایی اصلی حالت چراغ نور پایین: این روشنایی در حالتی است که دسته روشنایی را دو مرحله بچرخانیم و چراغ نور پایین روشن می شود.

۲- روشنایی اصلی حالت نور بالا دائمی: این روشنایی در حالتی است که دسته روشنایی را در زمان روشن بودن چراغ نور پایین به طرف فرمان حرکت دهیم فعال می شود.


۳- روشنایی اصلی حالت نور بالا لحظه ای (چراغ سلام یا پلیسی): این روشنایی در هر زمانی که به طور لحظه ای دسته روشنایی را به طرف فرمان حرکت دهیم فعال می شود.

با روشن شدن نور پایین در صفحه نشان دهنده لامپ V2610 روشن می شود و با روشن شدن نور بالا(دائم و یا لحظه ای) در صفحه نشان دهنده لامپ V2620 روشن می شود.


سوال:

۱- برق مثبت روشنایی نور پایین از چه پایه ای در دسته راهنمای تامین می شود؟

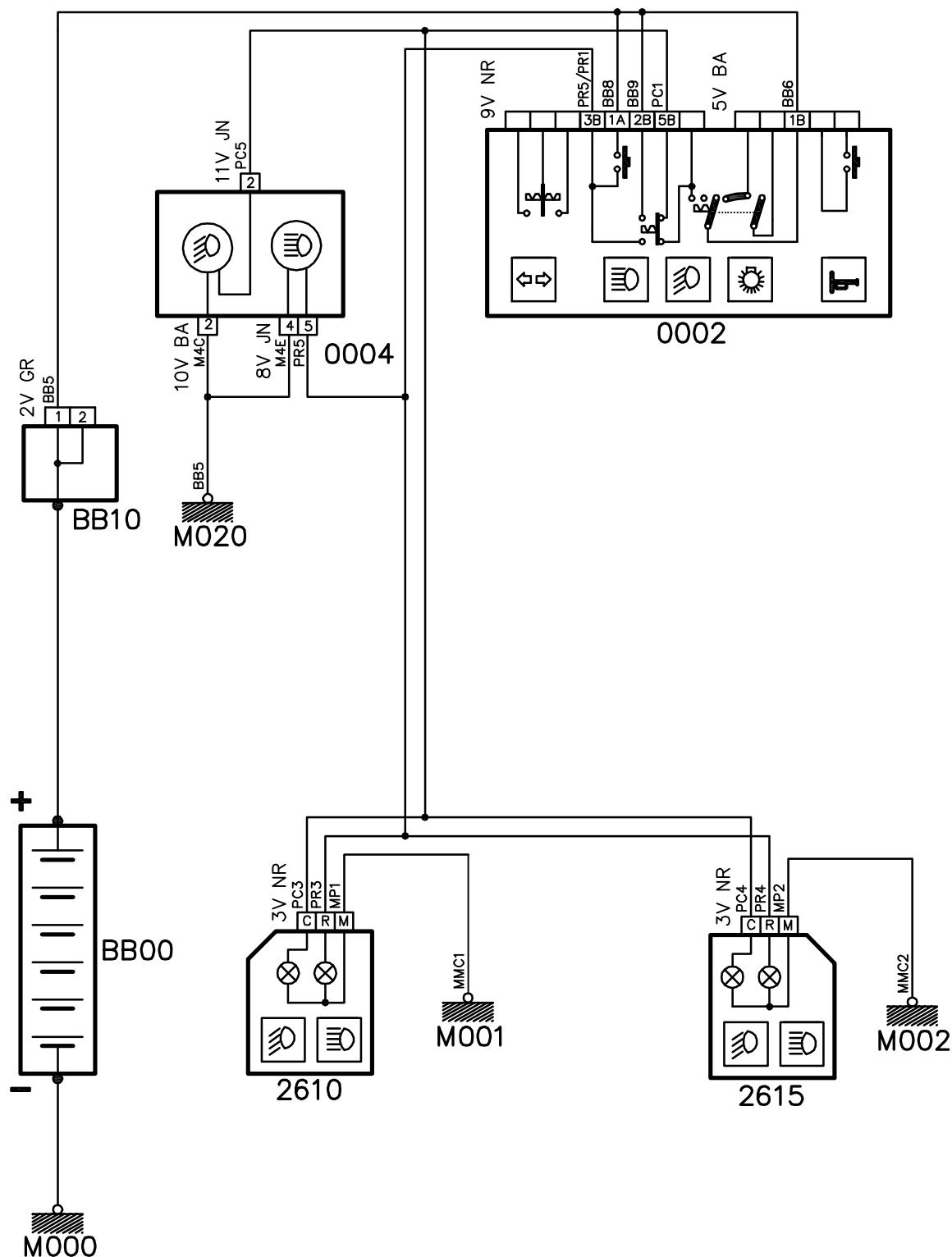
۲- برق مثبت روشنایی نور بالا(دائم و لحظه ای) از کجا فراهم می شود؟




دیاگرام شماتیک مدار روشنایی اصلی

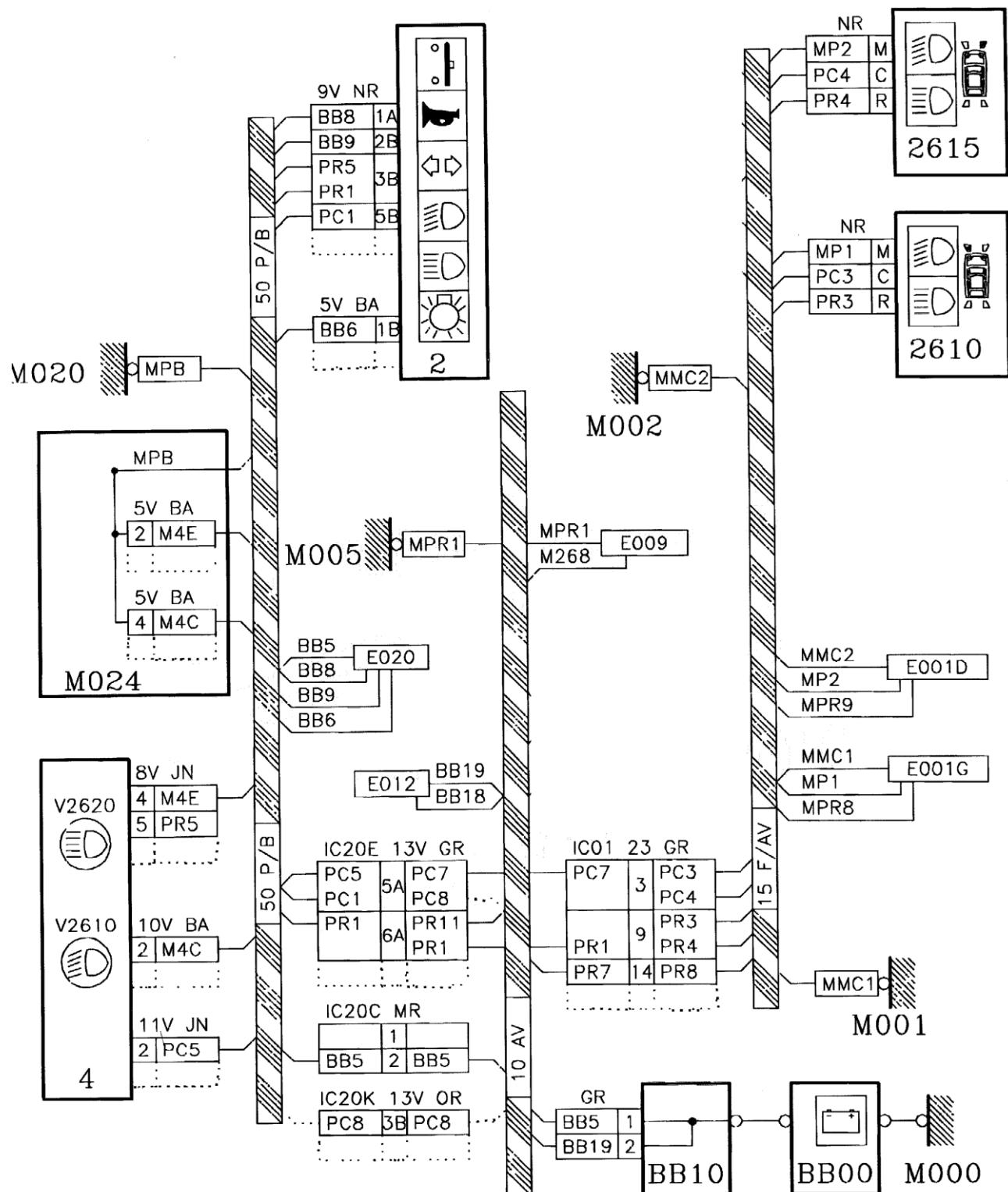

دیاگرام دسته سیم مدار روشنایی اصلی

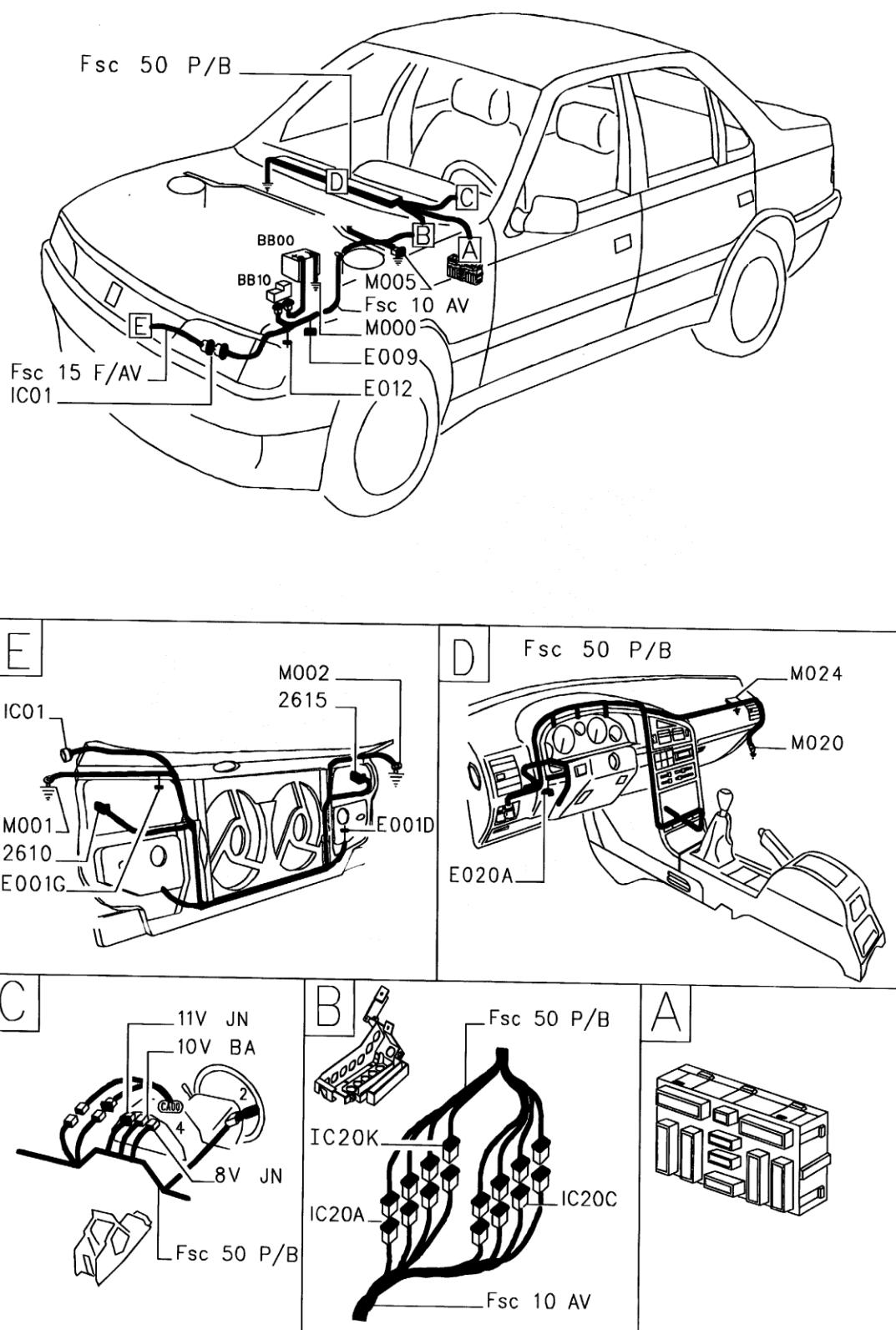

دیاگرام جانمایی مدار روشنایی اصلی

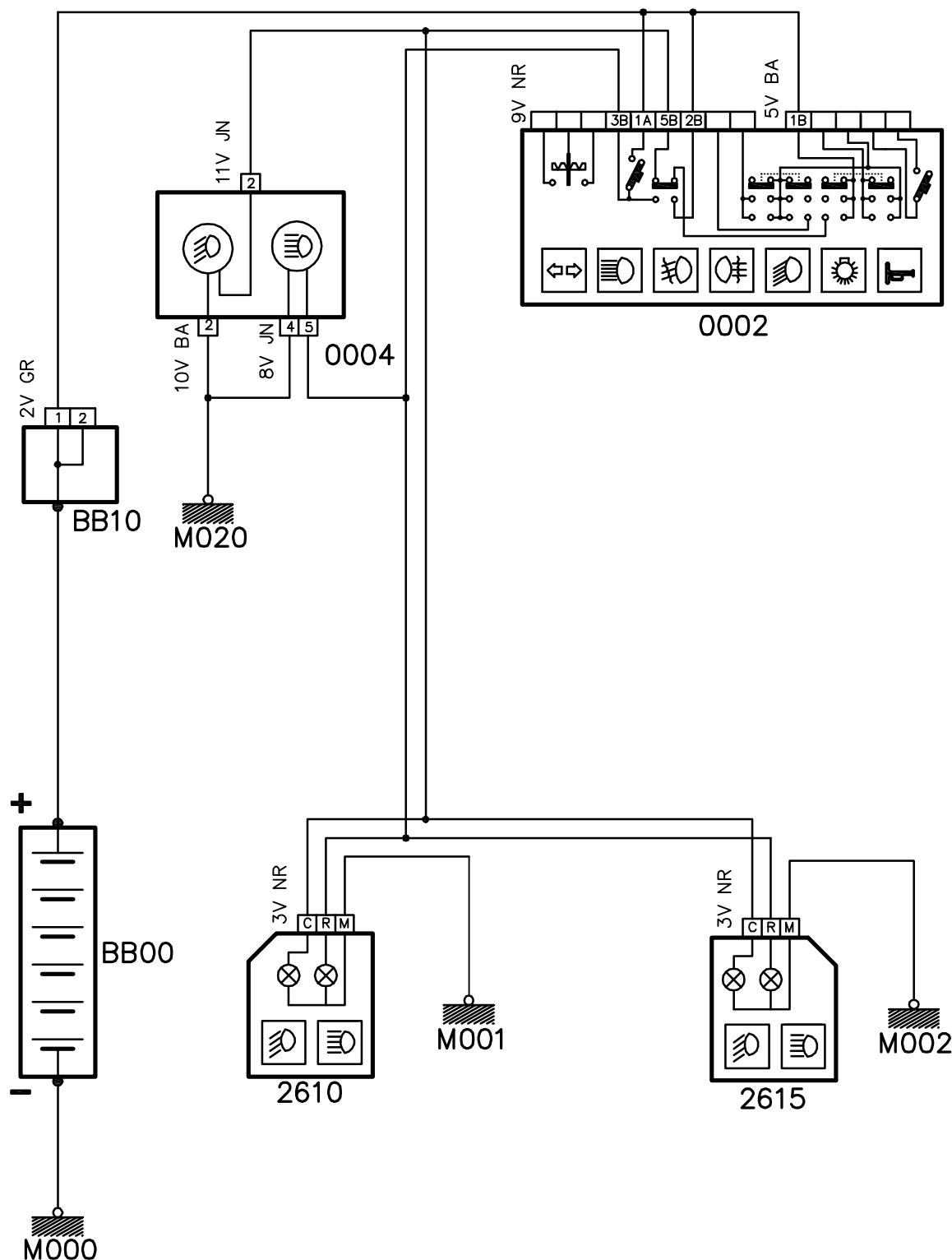

دیاگرام شماتیک مدار روشنایی اصلی پارس



راهنما و فلاشر


کلید فلاشر ۲۳۰۰ در کنسول وسط به صورت علامت مثلث قرار دارد. این کلید از یک کلید تبدیل و ۳ عدد کلید تک کن tact تشکیل شده است این کلیدها به طور همزمان و با یک اهرم عمل می کند.

اتوماتیک راهنمای ۲۳۰۰ در زیر فرمان و یا در جعبه رله ها قرار دارد که به وسیله مدار الکترونیکی خود مثبت را قطع و وصل می کند و اتماتیک راهنمای زمانی شروع به کار می کند که اولاً دسته راهنمای در حالت بالا یا پایین قرار بگیرد و یا کلید فلاشر فعال گردد و یا حداقل یک لامپ در خروجی آن قرار بگیرد. (اتوماتیک راهنمای در حالت بی بار کار نمی کند).


در حالت فلاشر هنگامی که کلید فلاشر زده می شود پالس های ۱۲ ولتی خروجی از اتماتیک راهنمای از طریق کلید فلاشر به تمام لامپ های راهنمای جلو و عقب و نشانگرهای داخل صفحه نشانده و LED داخل کلید فلاشر می رسد و آنها را روشن و خاموش می کند در این حالت بالا یا پایین بودن دسته راهنمای اثری در سیستم فلاشر ندارد.

سوال:

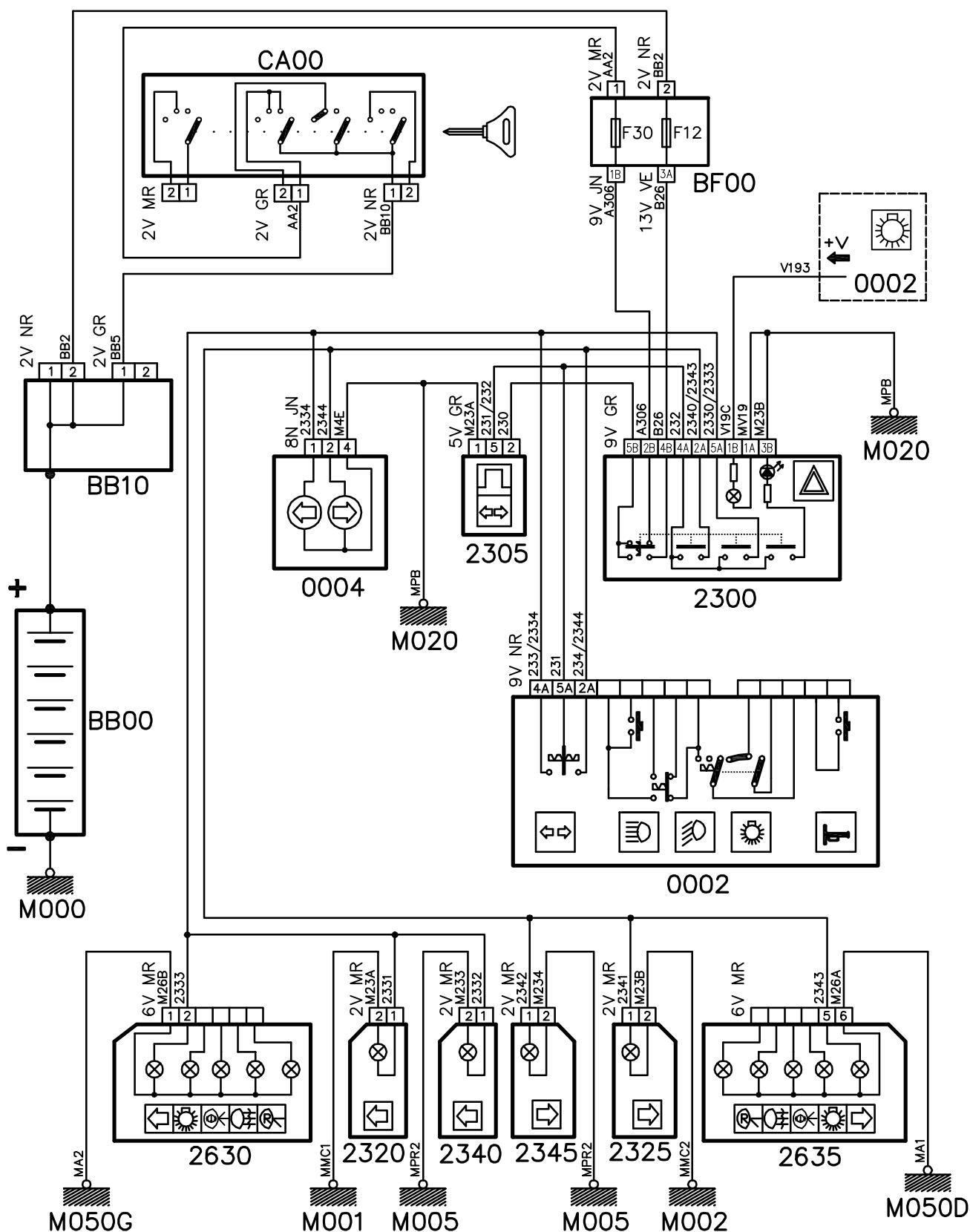
- ۱ - برق اتماتیک راهنمای از چه قسمتی فراهم می شود؟
- ۲ - چرا برق های ورودی به کلید فلاشر از دو فیوز مجزا عبور می کند؟




دیاگرام شماتیک مدار راهنمای فلاشر

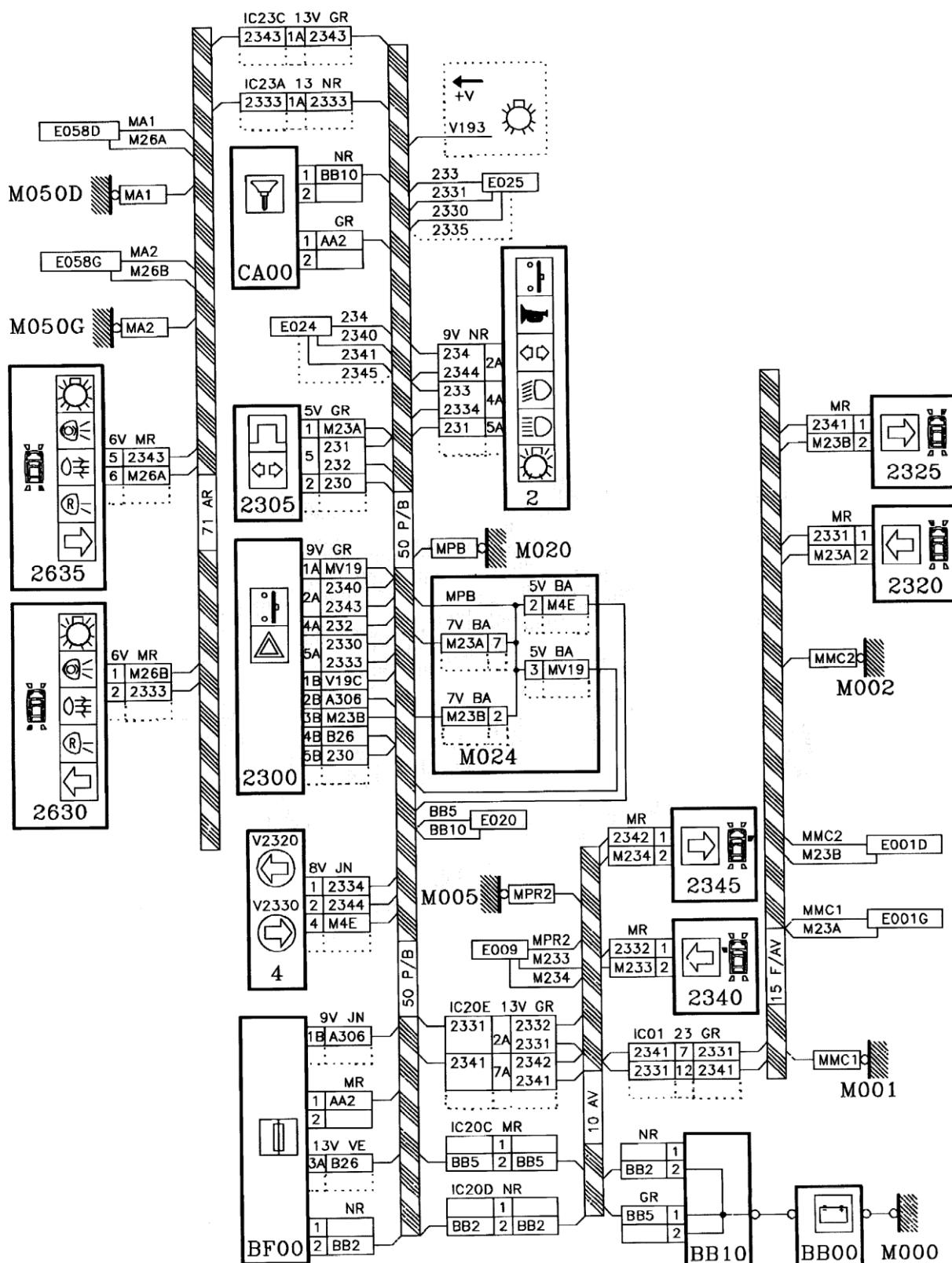

دیاگرام دسته سیم مدار راهنمای فلاشر

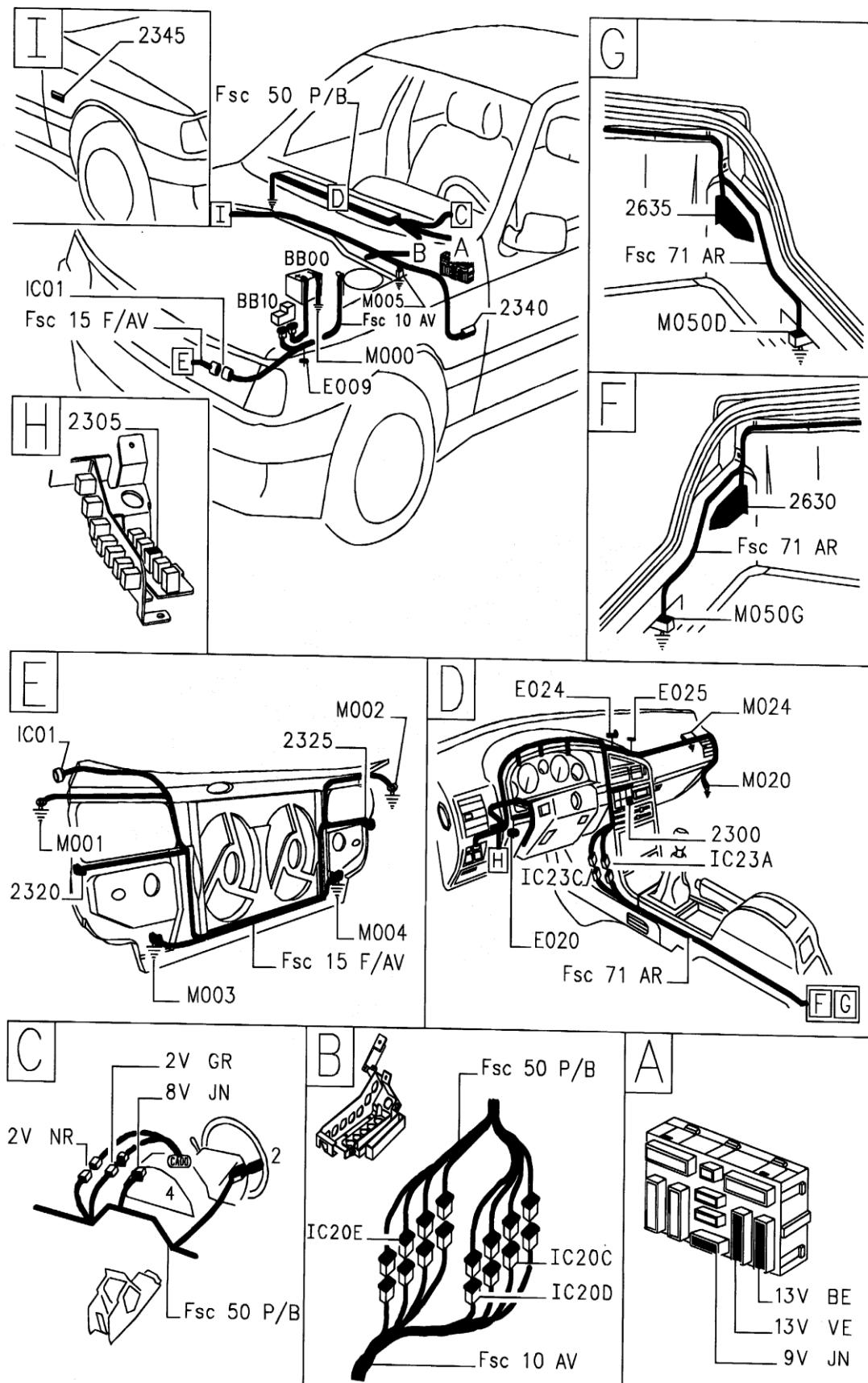

دیاگرام جانمایی مدار راهنمای و فلاشر

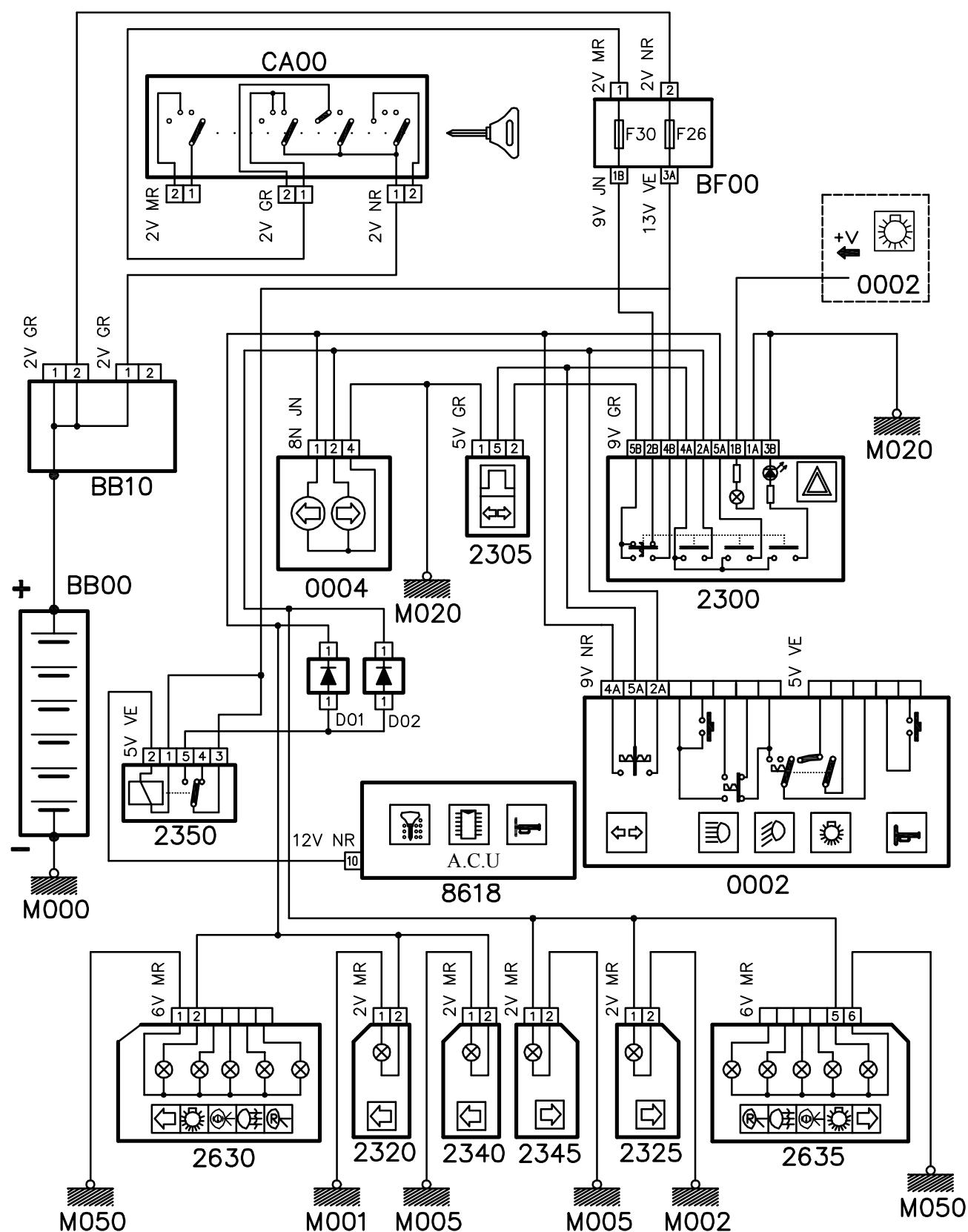

دیاگرام شماتیک مدار راهنمای فلاشر با سیستم هوشمند



چراغهای مه شکن جلو و عقب

در پژو مه شکن عقب وجود دارد اما در پارس و ۴۰۵SLX به غیر از مه شکن عقب مه شکن جلو نیز موجود می باشد.

در این بخش به مه شکن پارس می پردازیم که مه شکن عقب و جلو دارد.

کلید مه شکن عقب ۲۰۰۰ که در خودروهایی که دسته روشنایی آنها تغییر نکرده در وسط کنسول وسط می باشد و کلید مه شکن جلو ۲۶۶۰ ببروی داشبورد سمت چپ راننده قرار دارد. مه شکن عقب تنها با فیوز F18 کنترل می شود ولی مه شکن جلو بارله ۲۶۶۵ کنترل می شود.


برای فعال شدن مه شکن جلو فقط نیاز است که دسته روشنایی روی حالت چراغ پارک و پلاک باشد ولی برای فعال شدن مه شکن عقب باید دسته روشنایی روی حالت روشنایی اصلی و یا فعال بودن مه شکن جلو باشد.

در زمانی که هر یک از مه شکن ها فعال می شود، لامپ داخل مه شکن روشن می شود. در دسته روشنایی نوع سمندی (در خودروی پارس ELX نصب شده است) مه شکن روی دسته روشنایی قرار دارد به نحوی که یک زائد روی آن قرار دارد که با چرخاندن این زائد مه شکن ها فعال می شود. زمانی مه شکن ها فعال می شود که چراغ پارک و پلاک فعال باشد. در مرحله اول که زائد را می چرخانیم مه شکن جلو فعال می شود و در مرحله دوم مه شکن عقب فعال می شود.


سوال:

۱ - چرا در کلید مه شکن جلو سه کناتکت وجود دارد؟

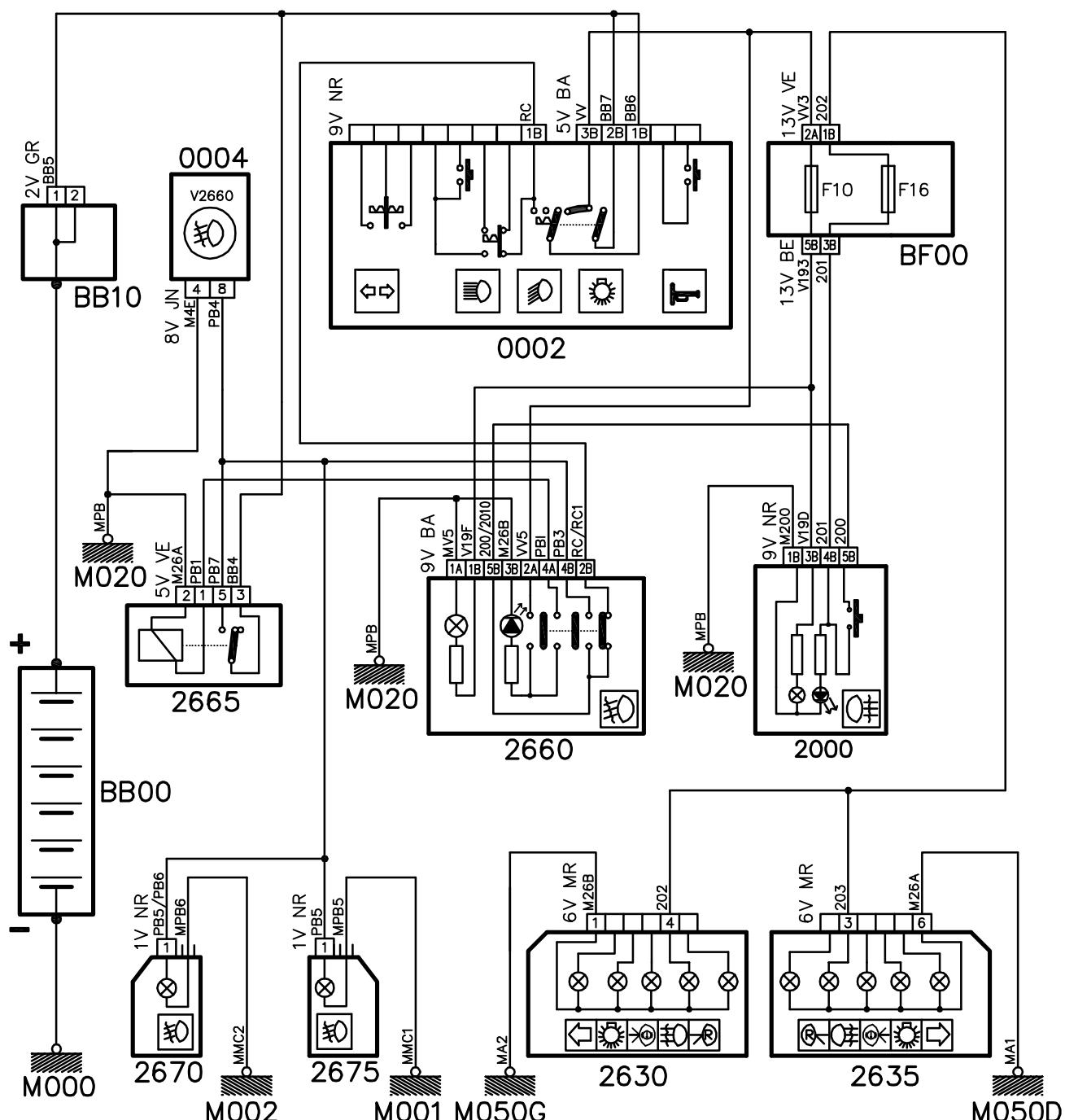
۲ - برق مه شکن عقب از چه قسمتی فراهم می شود؟




دیاگرام شماتیک مدار مهشکن های جلو و عقب

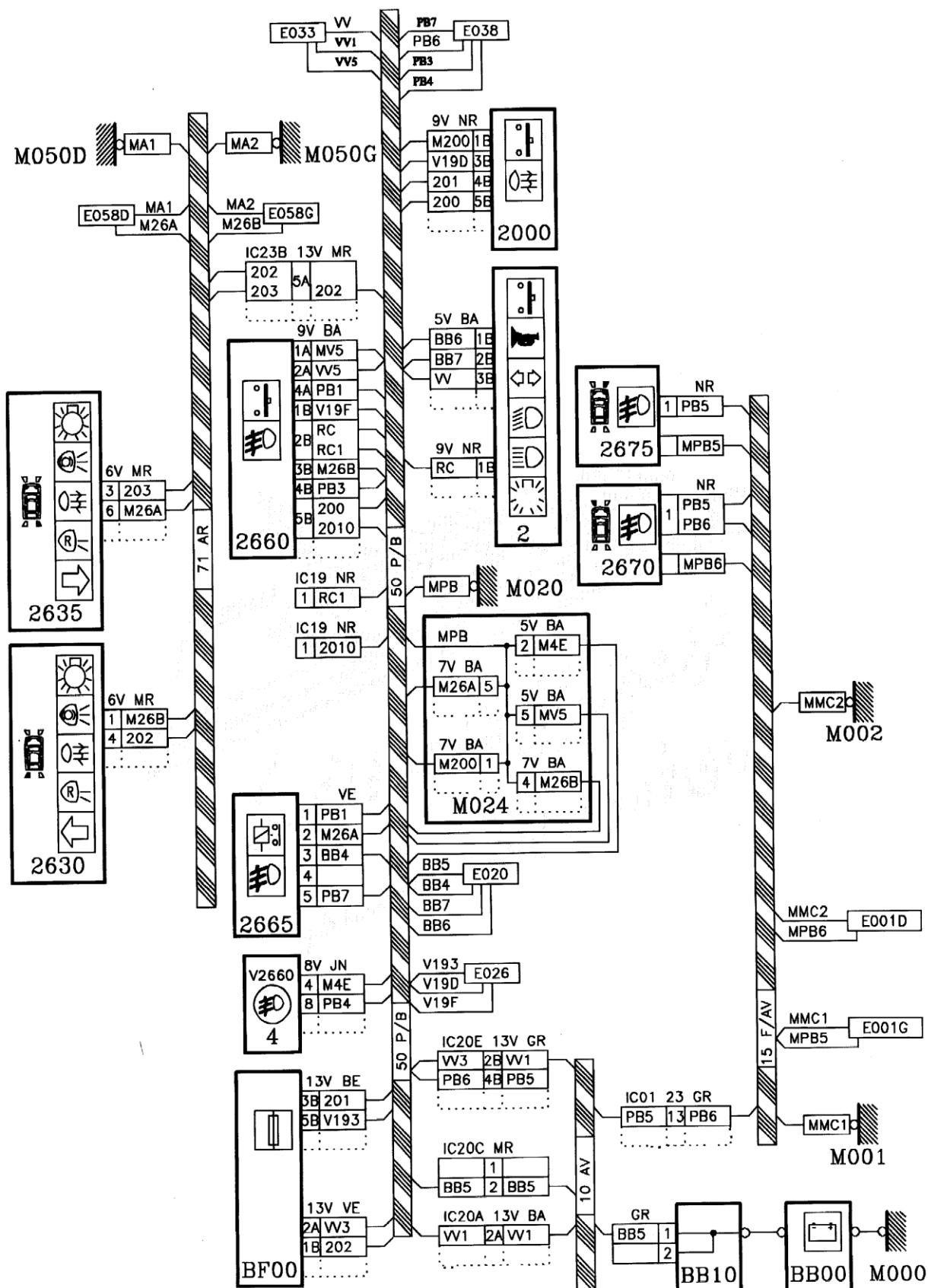

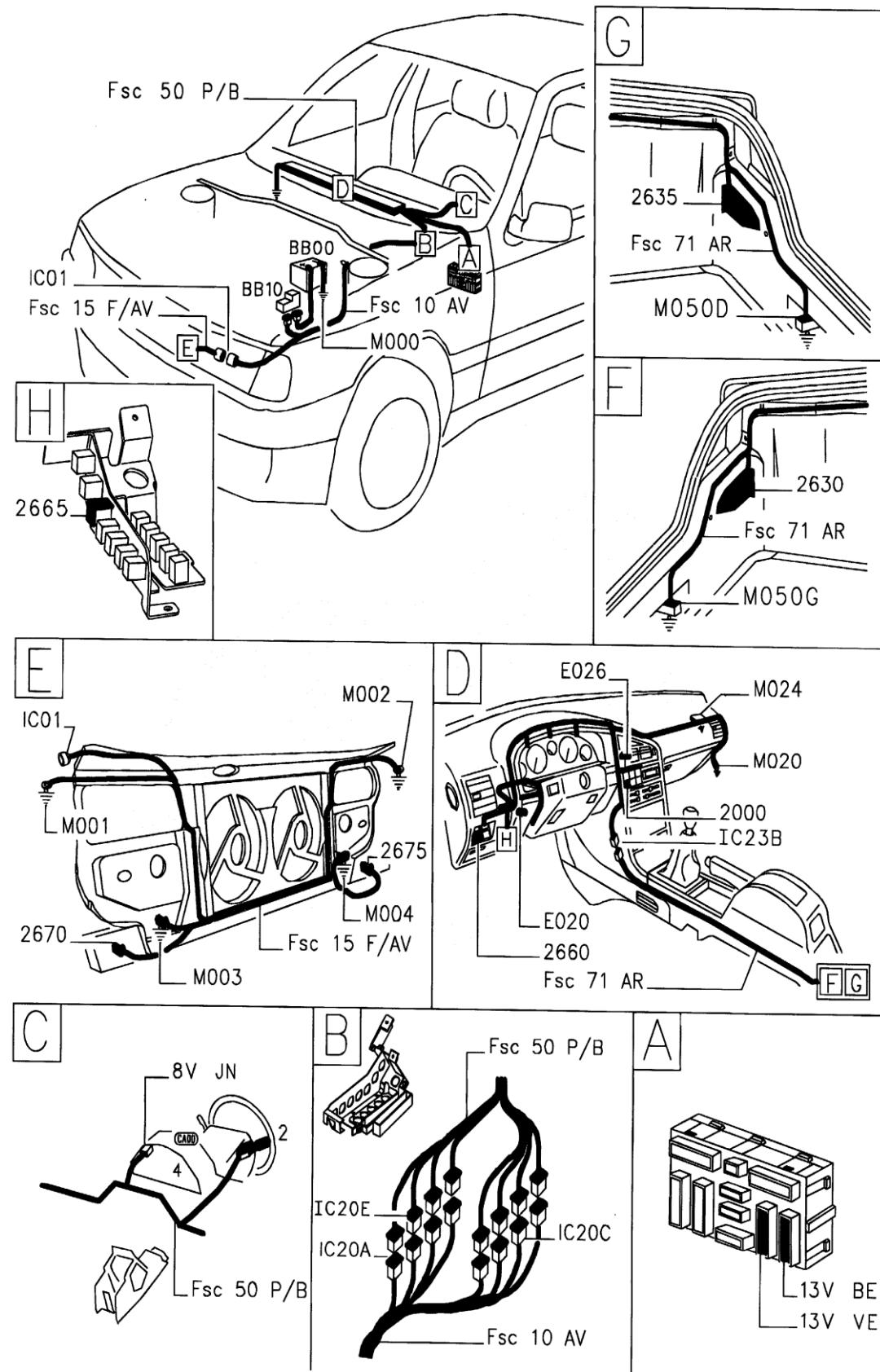
دیاگرام دسته سیم مدار مه شکن های جلو و عقب



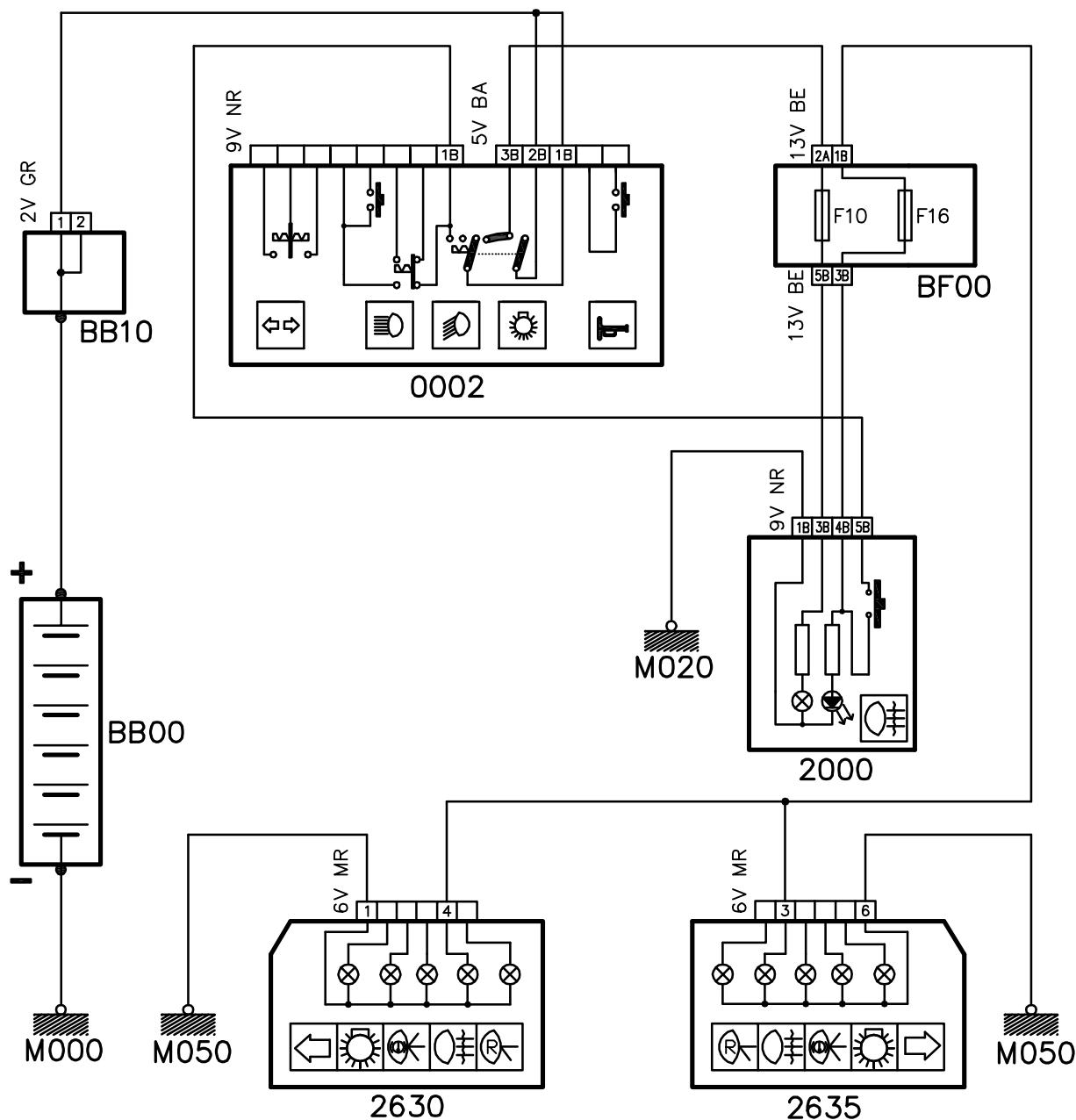دیاگرام جانمایی مدار مه شکن های جلو و عقب



دیاگرام شماتیک مدار مهش肯 عقب

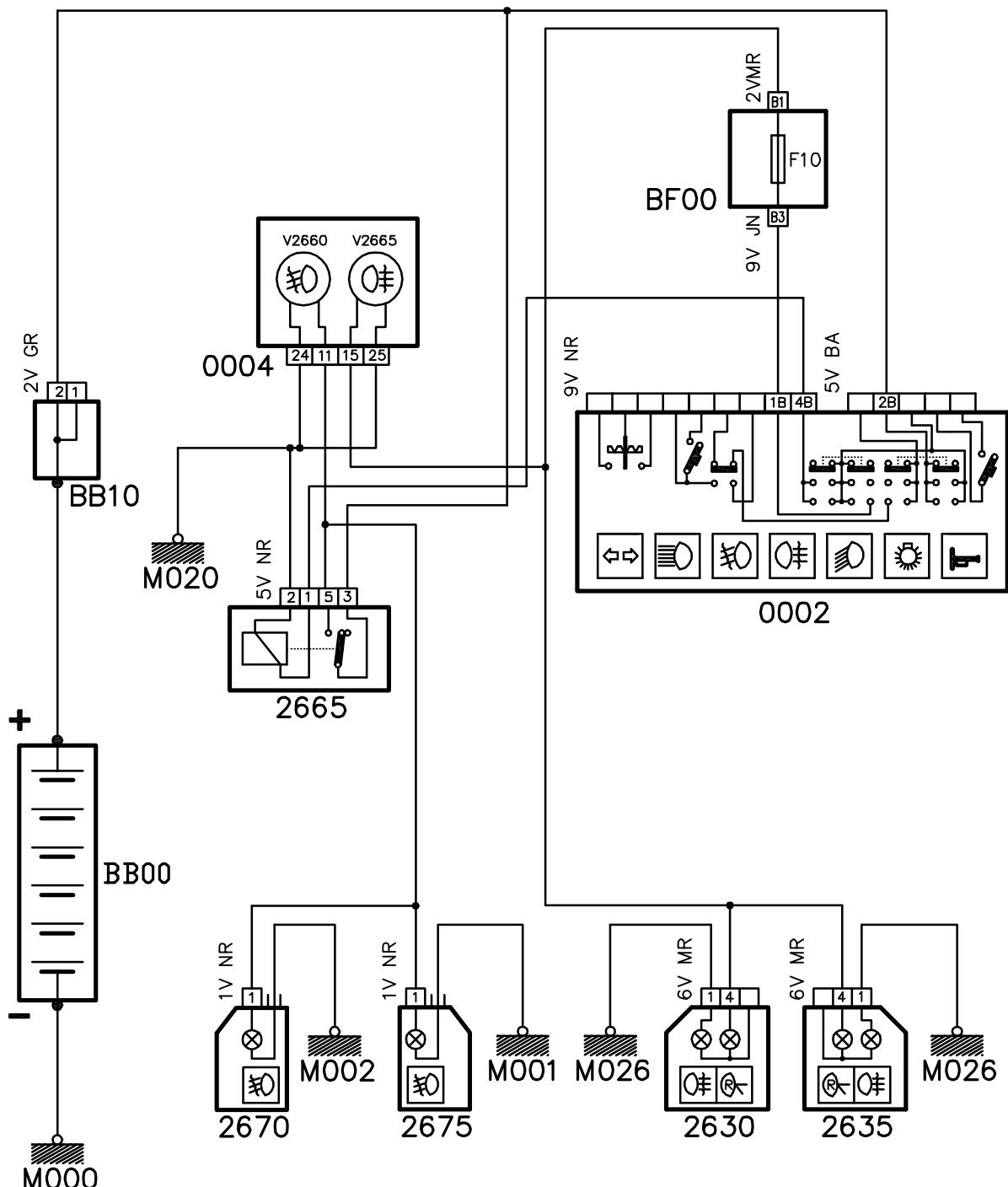

دیاگرام شماتیک مدار مهشکن پارس

روشنایی ترمز و دنده عقب

در زیر پدال ترمز میکروسوئیچی قرار دارد که در زمان فشردن پدال ترمز این میکروسوئیچ عمل کرده و موجب روشن شدن چراغهای ترمز می شود.


چراغهای ترمز در مدل‌های جدید دارای سه چراغ می باشد، دو چراغ در مجموعه چراغ‌های عقب که دو کنتاکت است و یک چراغ در وسط طاقچه و یا روی صندوق عقب که به نام چراغ استپ سوم نیز شناخته می شود.

در کنار گیربکس میکروسوئیچی قرار دارد که وقتی گیربکس در حالت دنده عقب قرار می گیرد این میکروسوئیچ فعال شده و چراغهای دنده عقب را که سفید رنگ هستند روشن می کند.


ذکر این نکته ضروری است که چراغ‌های ترمز و چراغ دنده عقب در صورتی که سوئیچ باز باشد می‌توانند روشن شوند.

سوال:

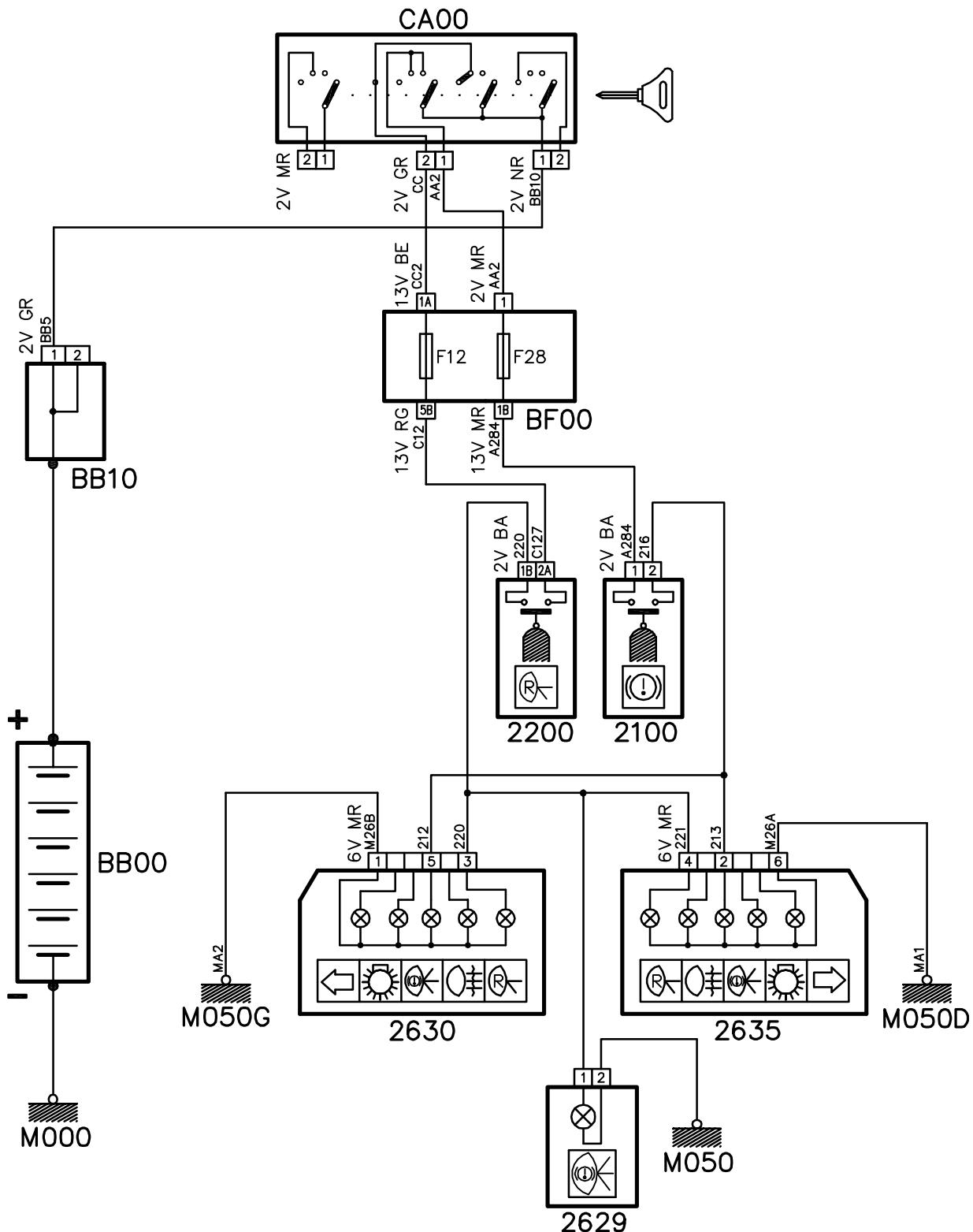
- براساس دیاگرام تفاوت روشن شدن چراغ ترمز و دنده عقب را بررسی کنید.



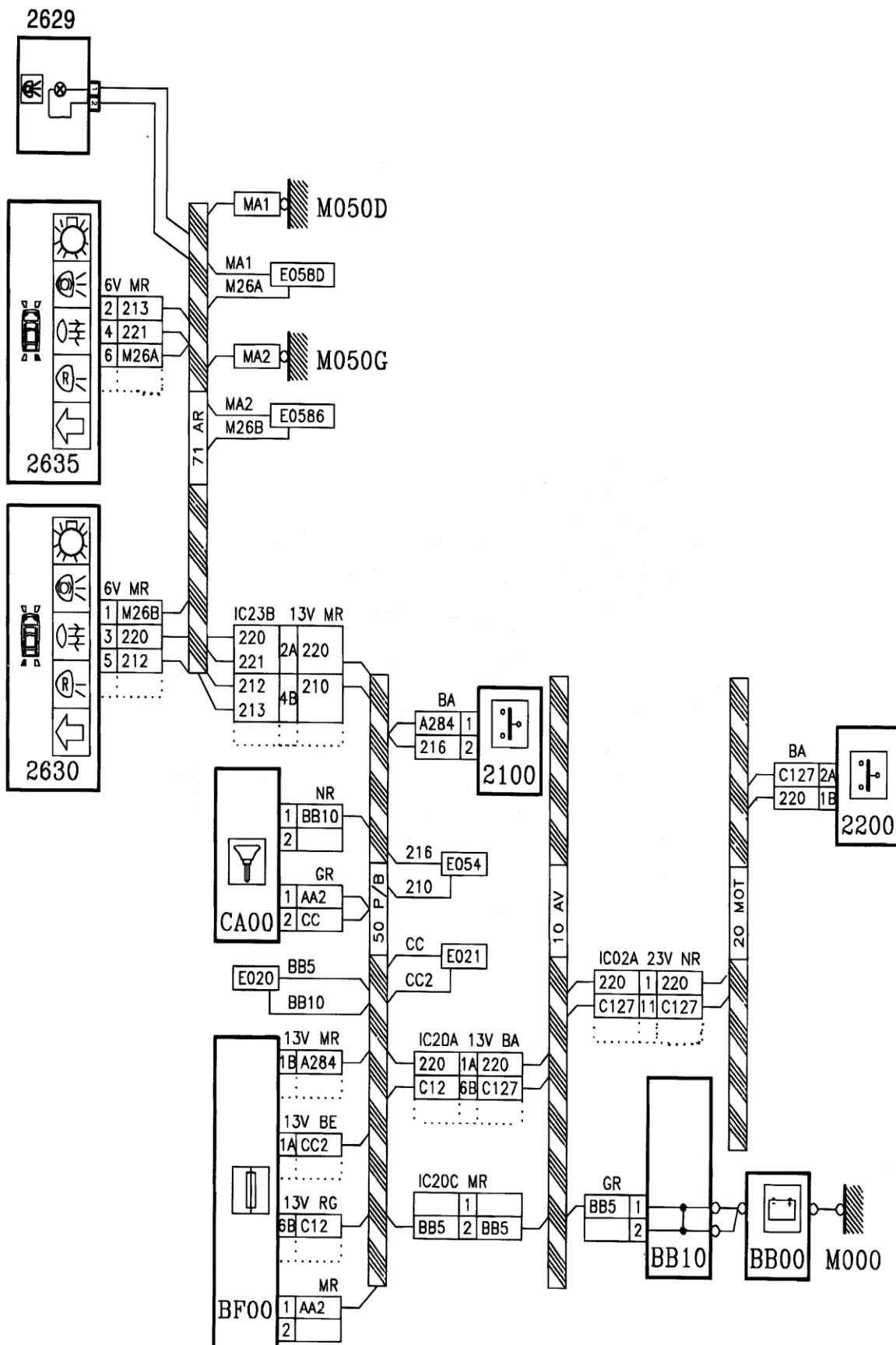دیاگرام شماتیک مدار روشنایی ترمز و دنده عقب



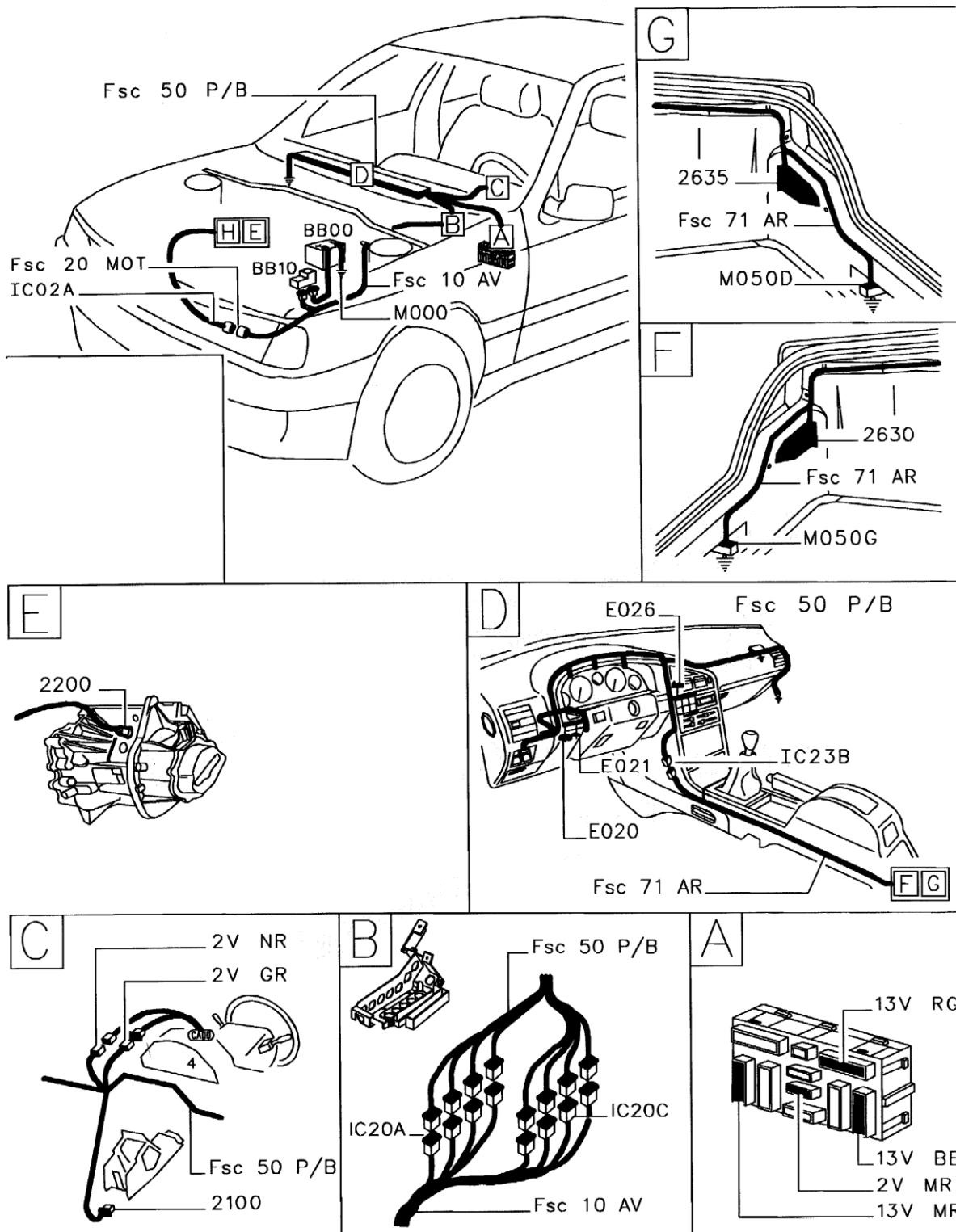دیاگرام دسته سیم مدار روشنایی ترمز و دندنه عقب



دیاگرام جانمایی مدار روشنایی ترمز و دندنه عقب

روشنایی داخلی


دیاگرام روشنایی داخلی به دو بخش روشنایی داخل داشبورد و روشنایی نقشه خوانی تقسیم می شود. روشنایی نقشه خوانی در برخی از محصولات نصب شده است که با سوییچ باز فعال می شود. این روشنایی در زیر سقف کنار لامپ سقفی می باشد.

در بعضی از محصولات چراغ آفتابگیر وجود دارد که با باز شدن محافظ آینه روی آفتابگیر این چراغ روشن می شود.


روشنایی دیگر که داخل دیاگرام آمده است روشنایی داشبورد می باشد، در زمانی که درب داشبورد را باز می کنیم میکروسوییج لادری داشبورد عمل کرده و موجب روشن شدن چراغ داخل داشبورد می شود.

سوال:



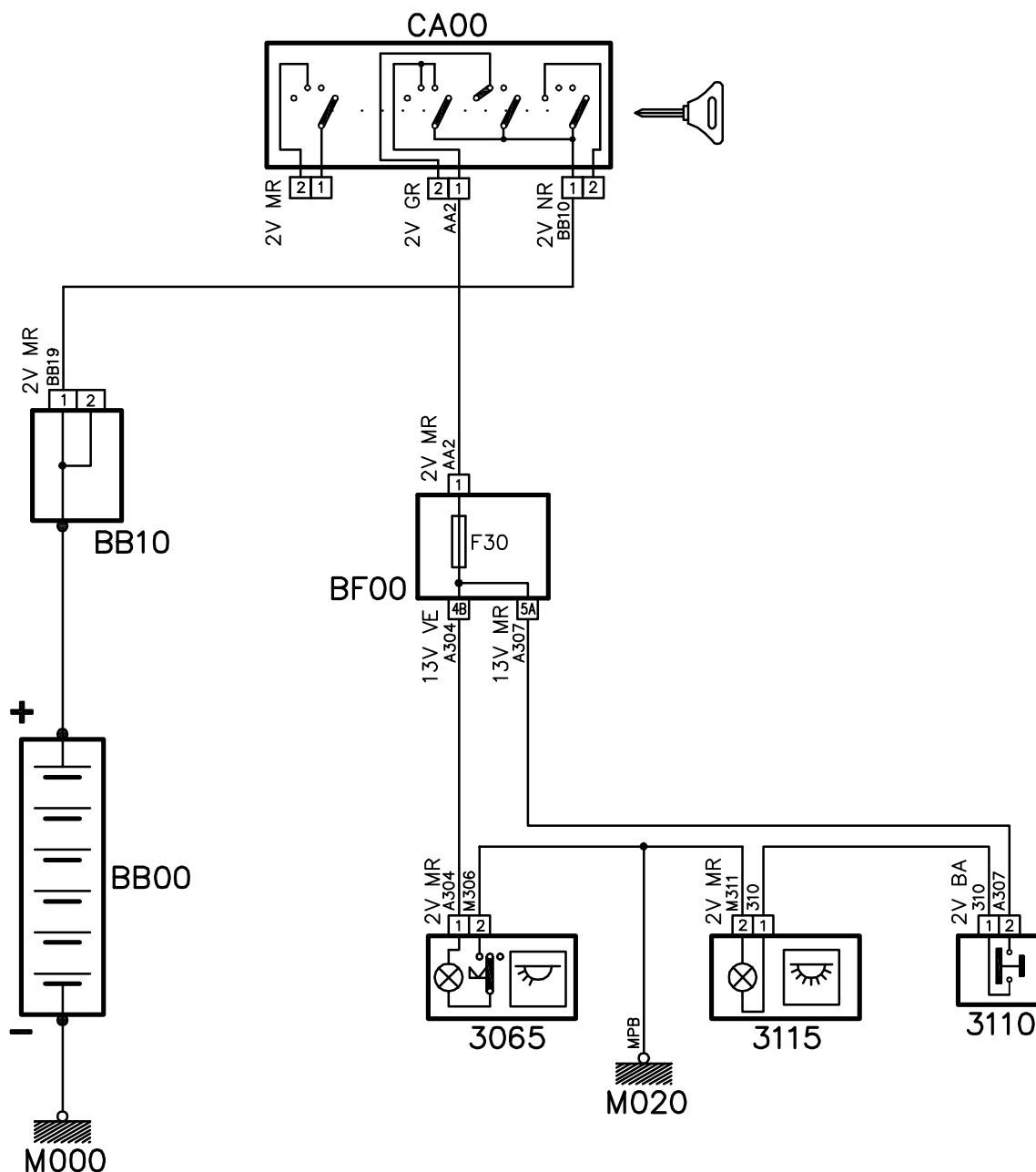
- ۱ - فیوز مربوط به مدار روشنایی داخلی کدام است؟
- ۲ - در چه مرحله ای از سوییچ مدار روشنایی داخلی فعال می شود؟



دیاگرام شماتیک مدار روشنایی داخلی

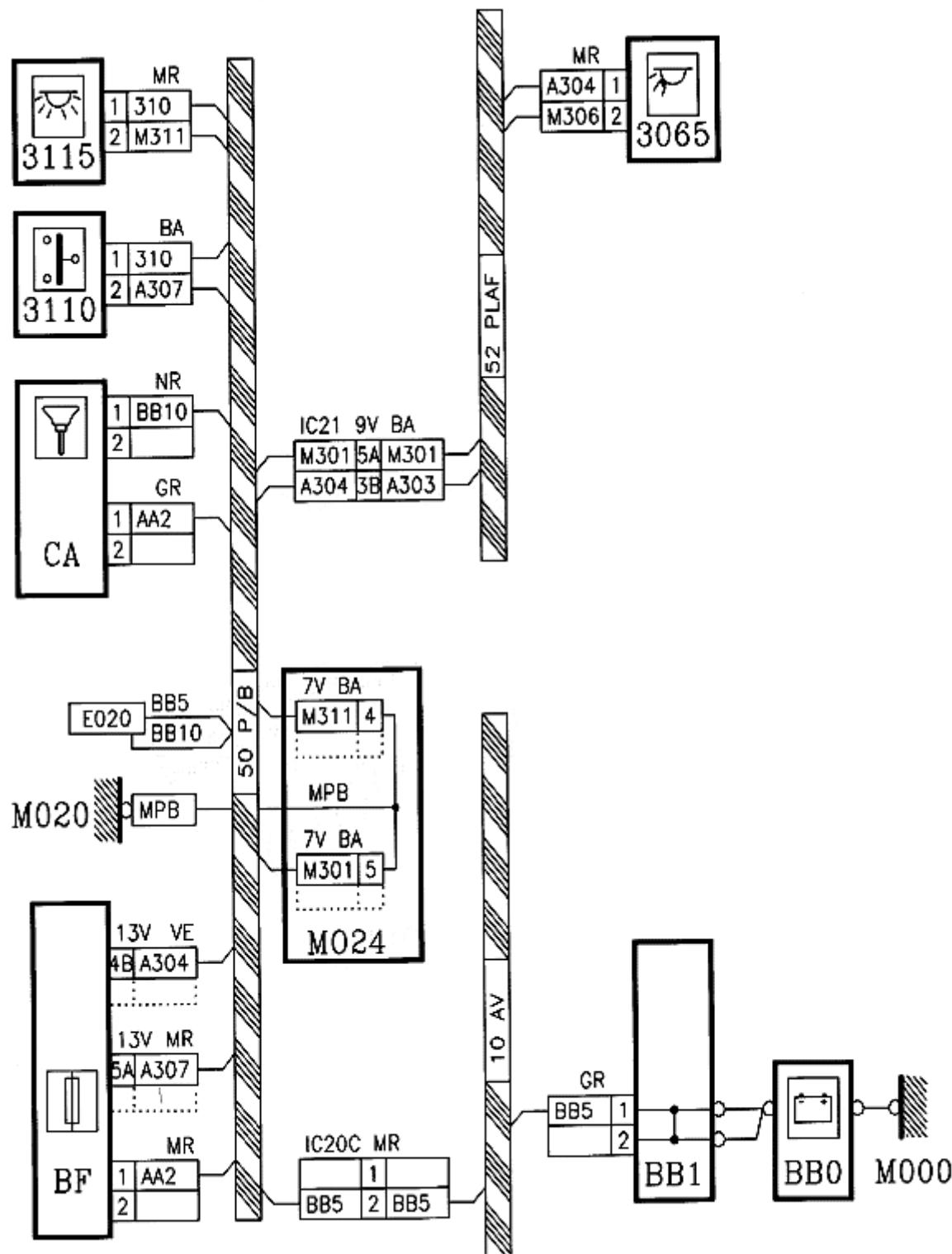

دیاگرام دسته سیم مدار روشنایی داخلی

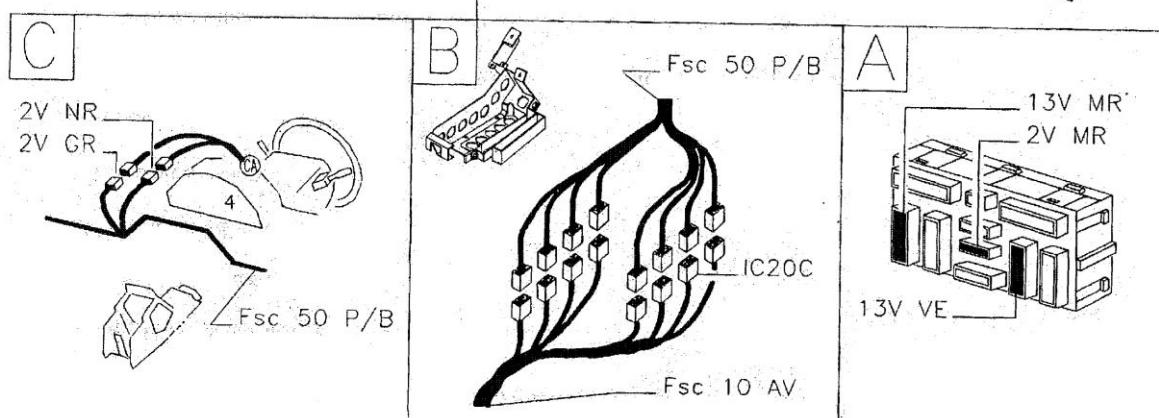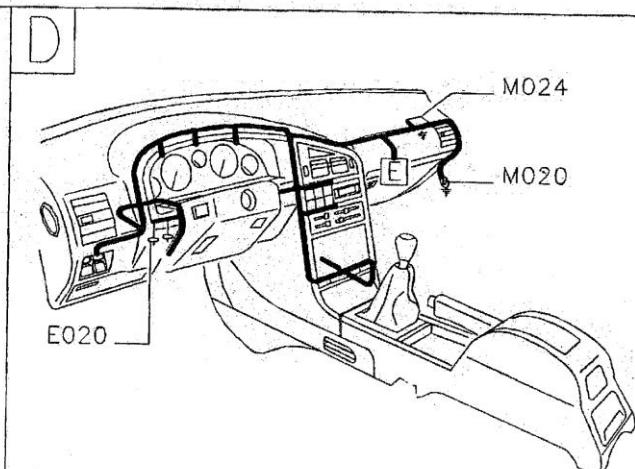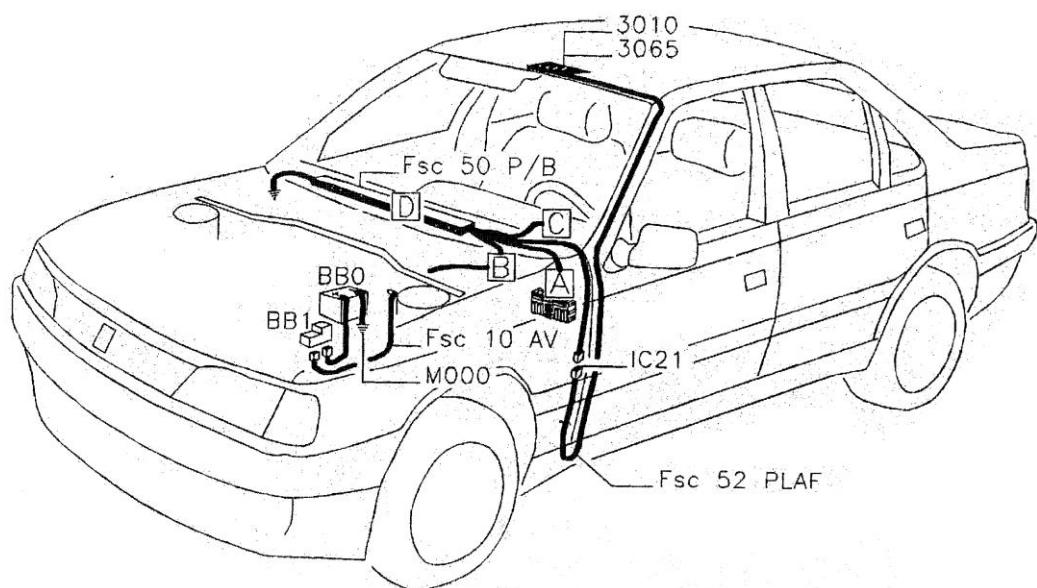

دیاگرام جانمایی مدار روشنایی داخلی



چراغ سقفی


چراغ سقفی و چراغ صندوق عقب دارای ولتاژ مثبت با تری مستقیم از جعبه فیوز کالسکه ای می باشند که از طریق فیوز F15 تامین می شود. لازم به ذکر است که چراغهای سقفی سه حالت دارند: حالت خاموش، حالت دائم روشن و حالتی که اگر یکی از میکروسوییج های لادری در وضعیت وصل باشند (یعنی اینکه یک و یا چند درب باز باشد) منفی این چراغ تامین شده و روشن می شود. میکروسوییج لادری در ستون درب قرار دارد که با باز شدن درب این میکروسوییج ها عمل کرده و منفی را به چراغ سقفی می دهد، در نمونه های جدید میکروسوییج لادری به مجموعه قفل منتقل شده است و در صورت بازشدن قفل درب این میکروسوییج عمل می کند که این نوع میکروسوییج ها از عملکرد دقیق تری برخوردارند.

در بعضی از خودروها رله تایمر چراغ سقفی وجود دارد که رله تایمر در زمان باز شدن دربها منفی چراغ سقفی را تامین کرده و سبب روشن شدن آن می شود و به هنگام بسته شدن دربها خاموش شدن چراغ سقفی به صورت تایمری صورت می گیرد. به طوری که اگر سوییج بسته باشد بعد از ۱۵ ثانیه و در حالت سوییج باز بعد از ۲ الی ۳ ثانیه خاموش می شود.


لازم به ذکر است که هنگامی که درب صندوق عقب باز شود میکروسوییج ۳۱۰۰ عمل کرده و چراغ صندوق عقب و چراغ صفحه نشان دهنده ها روشن خواهد شد.

: سوال

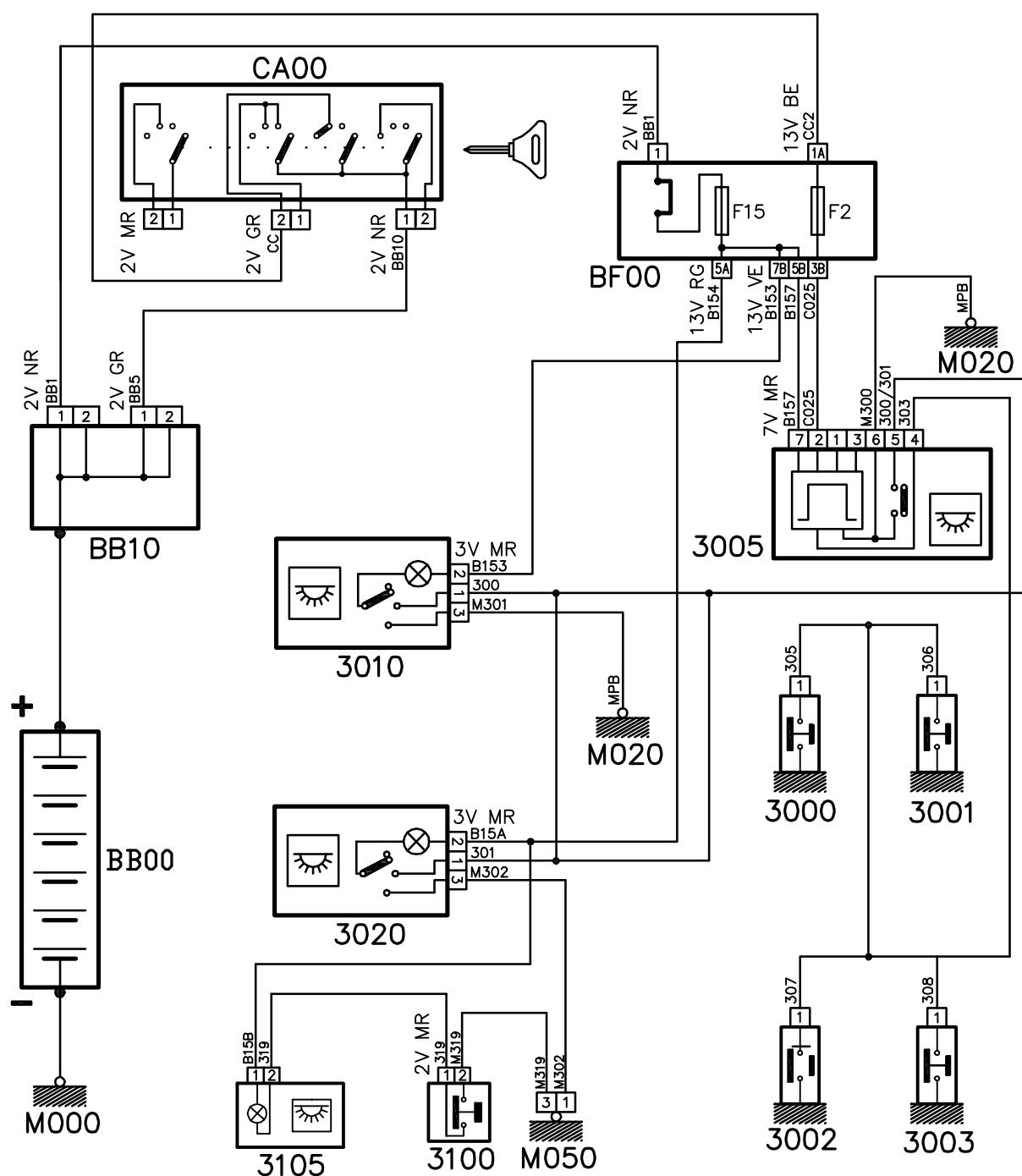
- ۱ - چرا روی چراغ سقفی هم مثبت و هم منفی قرار دارد؟
- ۲ - رله تایمر چراغ سقفی چه برقی (مثبت یا منفی) را به چراغ سقفی می دهد؟



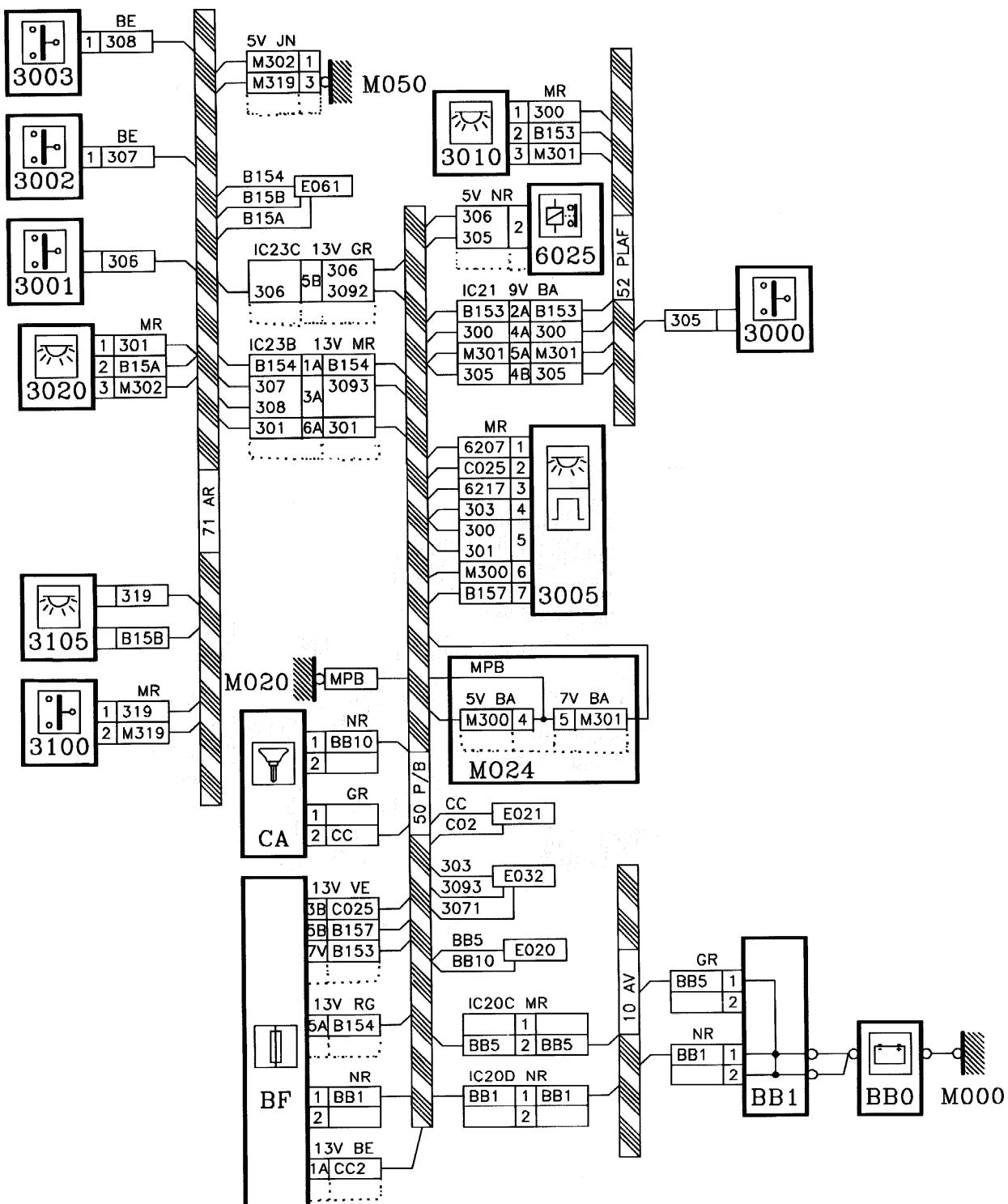
دیاگرام شماتیک مدار چراغ سقفی بارله تایمر



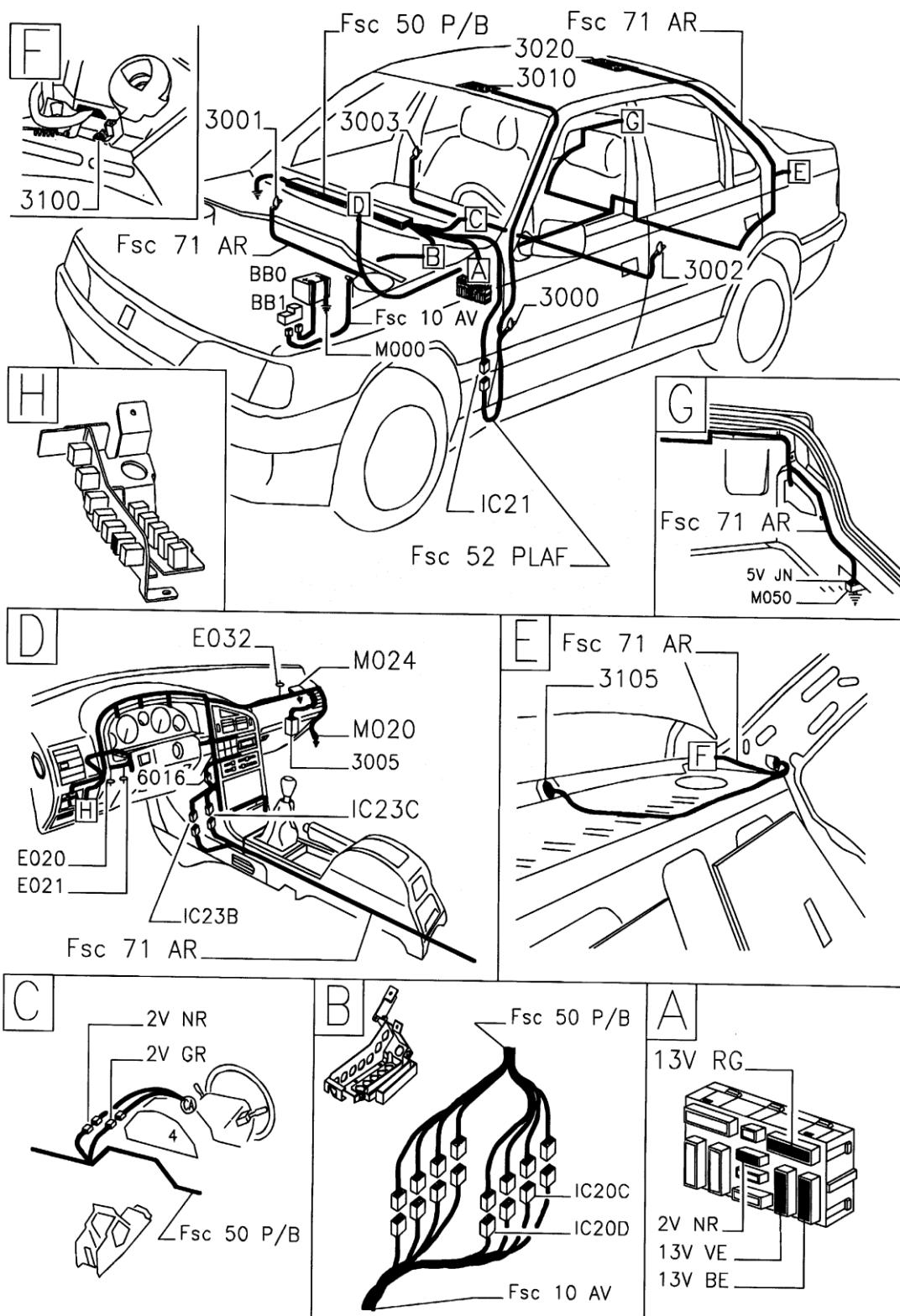
دیاگرام دسته سیم مدار چراغ سقفی با رله تایمر



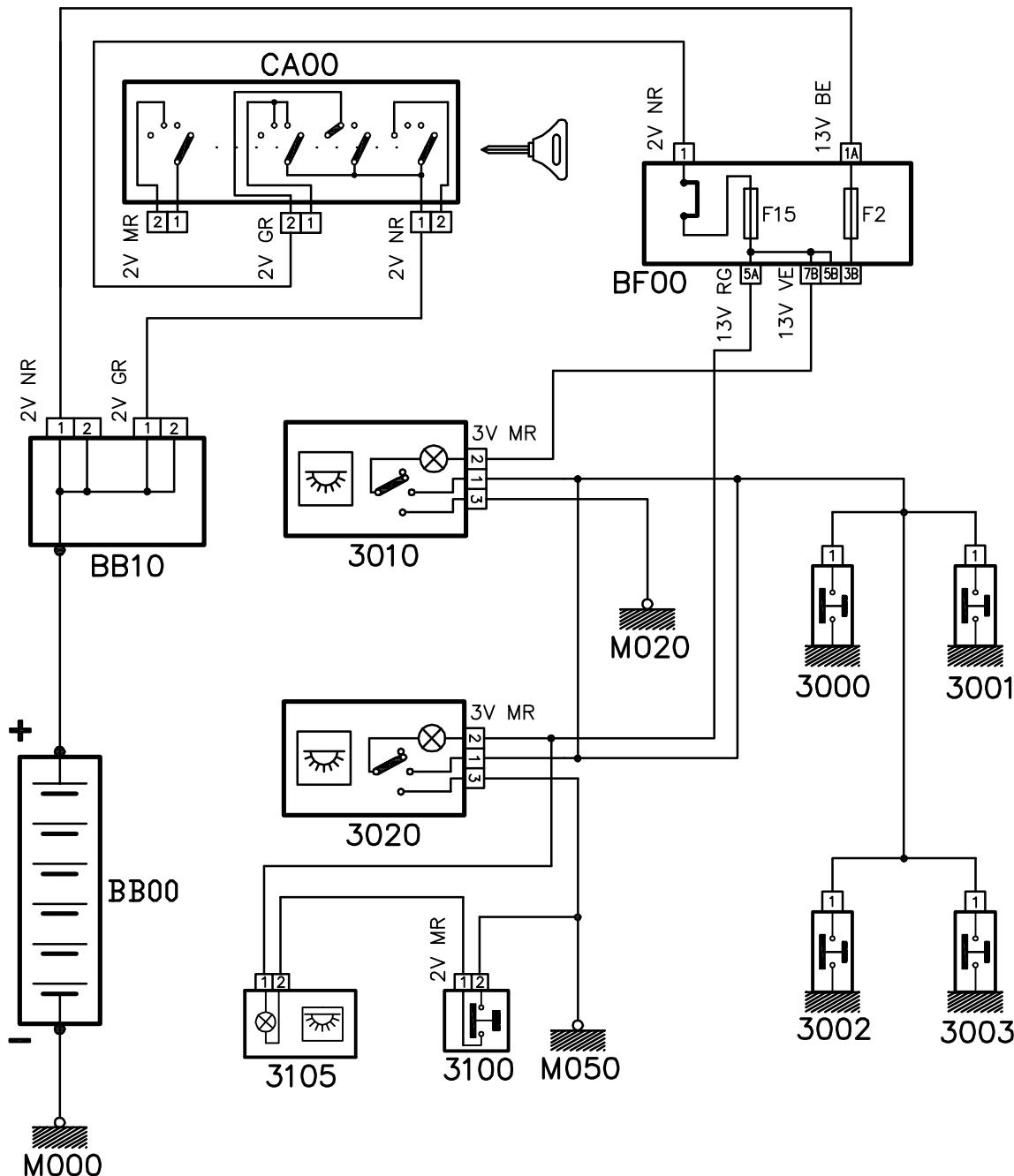دیاگرام جانمایی مدار چراغ سقفی با رله تایمر



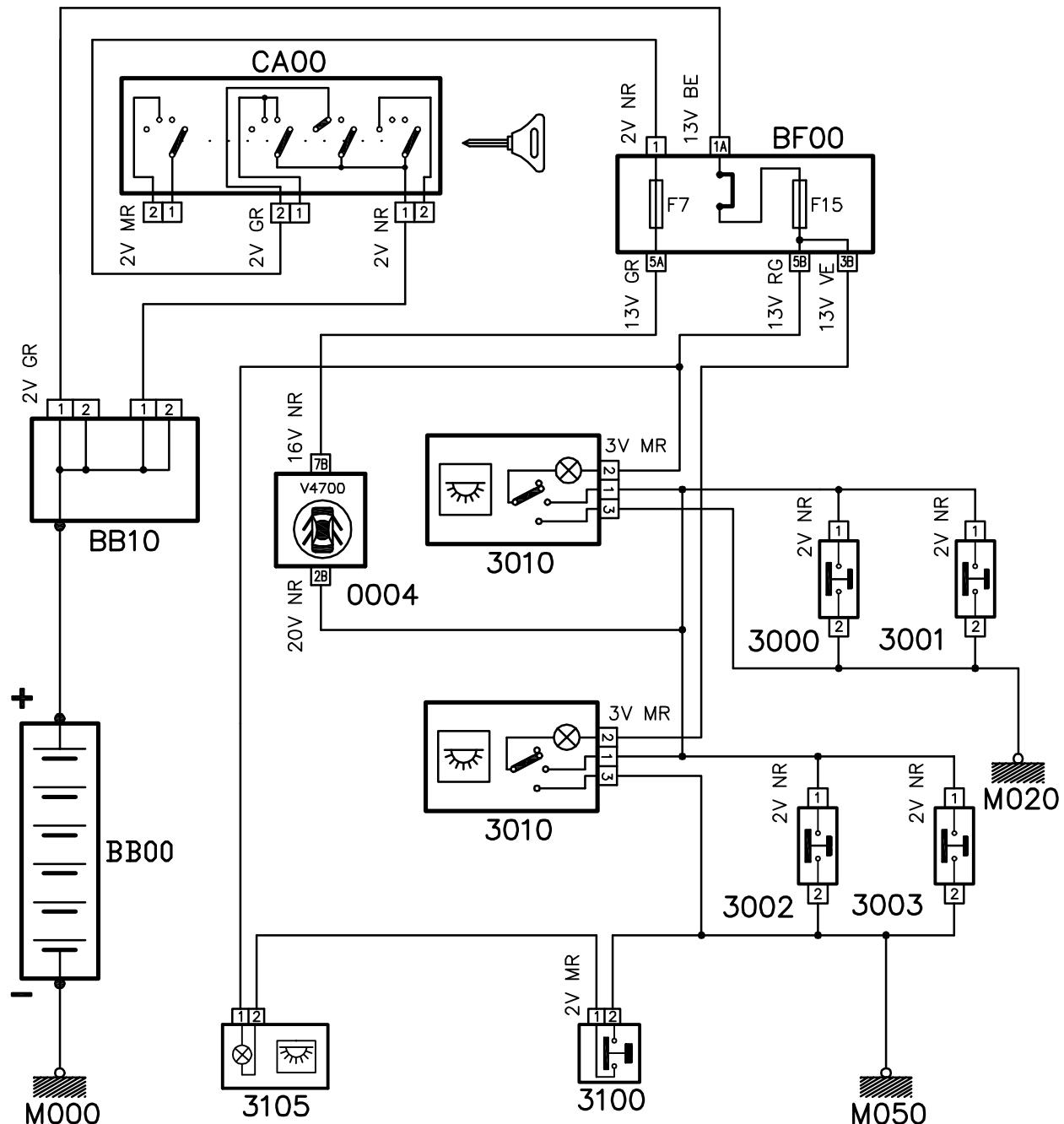دیاگرام شماتیک مدار چراغ سقفی بدون رله تایمر




دیاگرام شماتیک مدار چراغ سقفی ۴۰۵ جدید

آلارم روشن ماندن روشنایی خارجی

برروی جعبه رله ها یک رله سه پایه سفید رنگ وجود دارد که رله بازر نامیده می شود. زمانی که سوییچ بسته و چراغها روشن باشند به محض باز شدن درب خودرو این رله عمل کرده و به راننده اخطار روشن بودن چراغها را می دهد.

سوال:

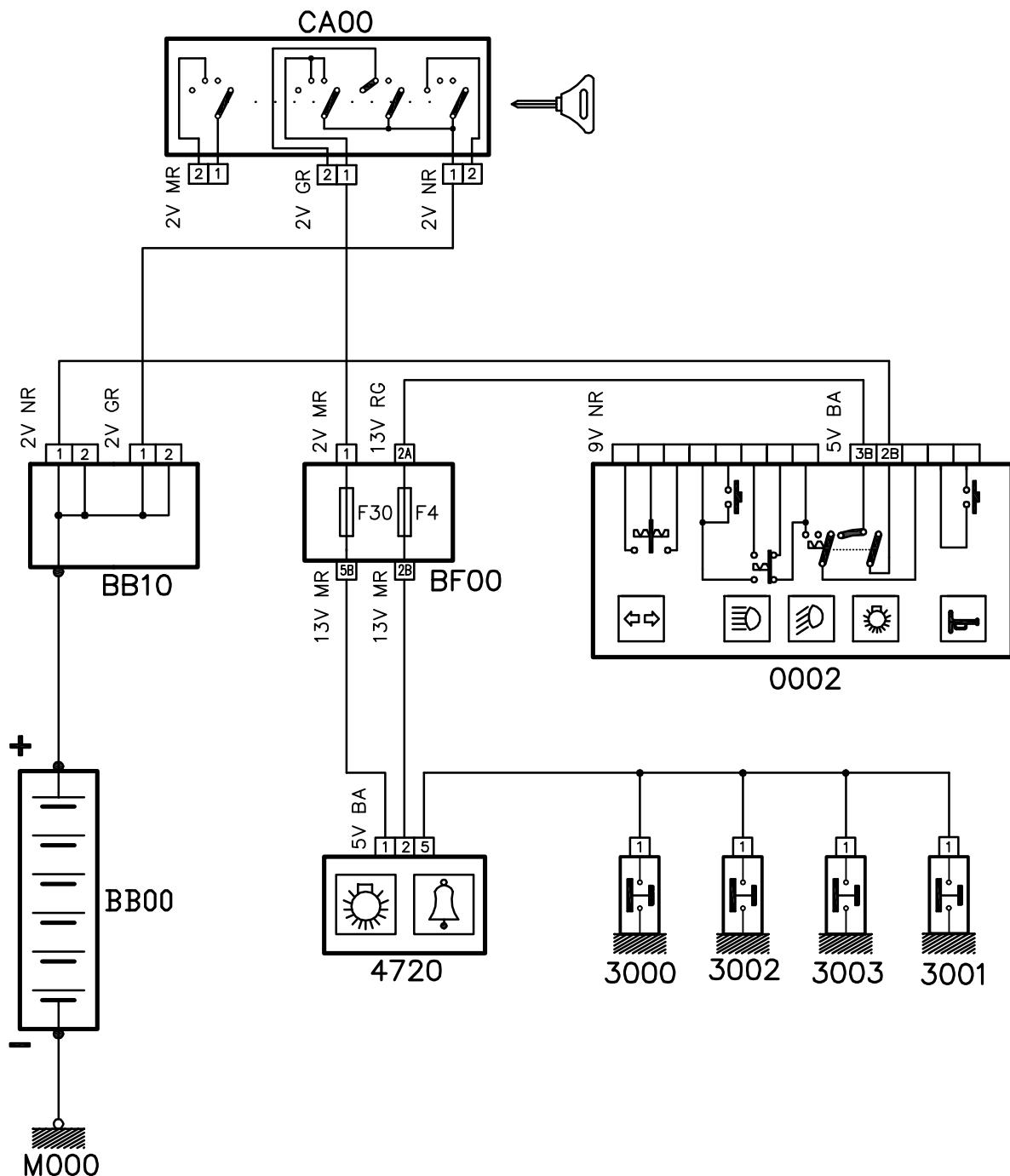- ۱ - به چه منظور بازر در خودرو استفاده شده است؟
- ۲ - بازر دارای چند پایه می باشد و چه تفاوتی با رله های دیگر از نظر شکل ظاهری دارد؟




دیاگرام شماتیک مدار آلام روشن ماندن روشنایی اصلی




بوق

مدار بوق از جمله ساده ترین مدارهای خودرو به شمار می رود، بروی دسته روشنایی کلید لحظه ای به عنوان کلید بوق می باشد و با فشاردادن این کلید دو عدد بوق که در زیر جلو پنجره نصب شده اند فعال می شوند.



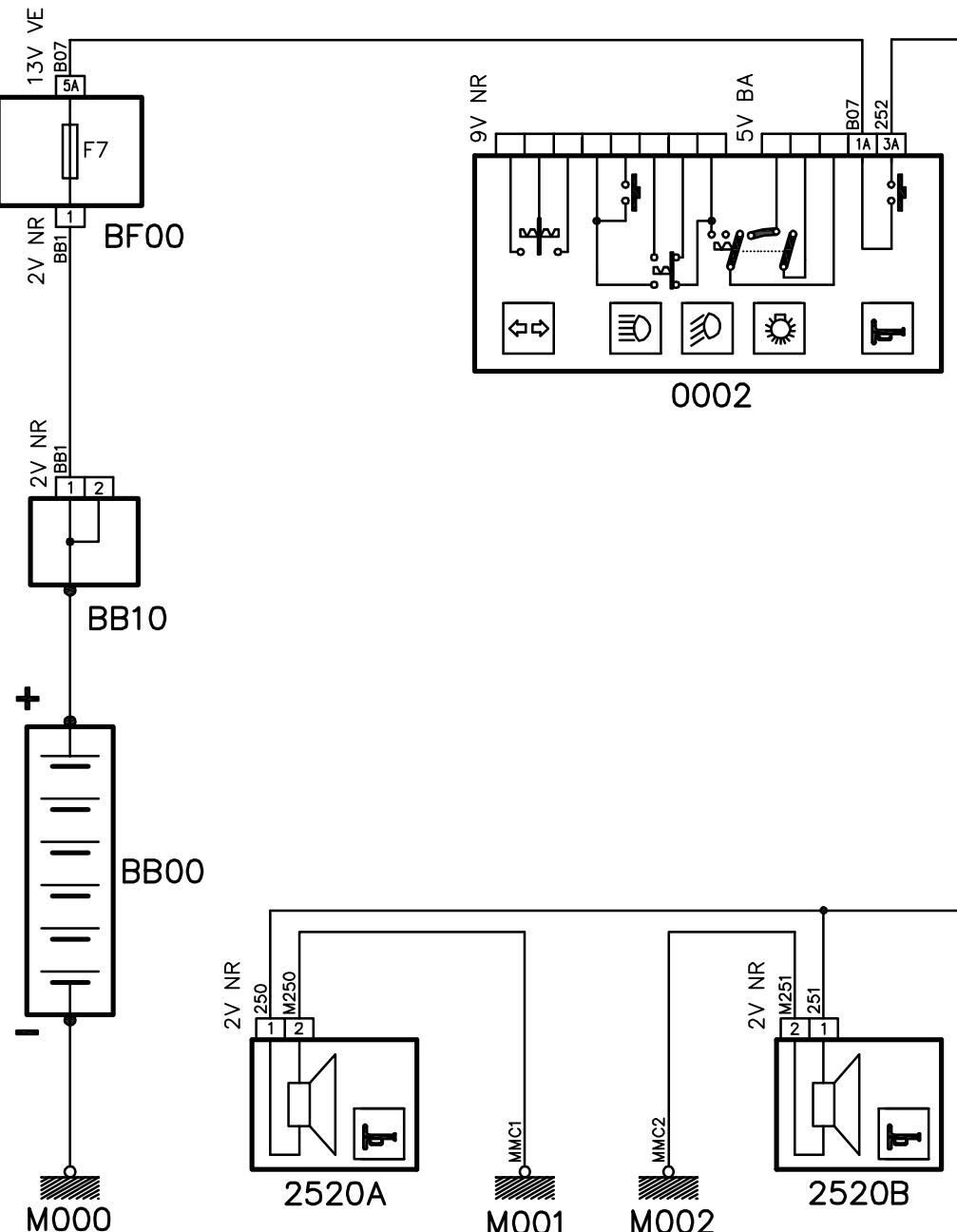
در بعضی از خودروها رله بوق هم نصب شده است که کلید لحظه ای روی دسته روشنایی این رله را فعال می کند و این رله بوق ها را به صدا در می آورد.




دیاگرام شماتیک مدار برق

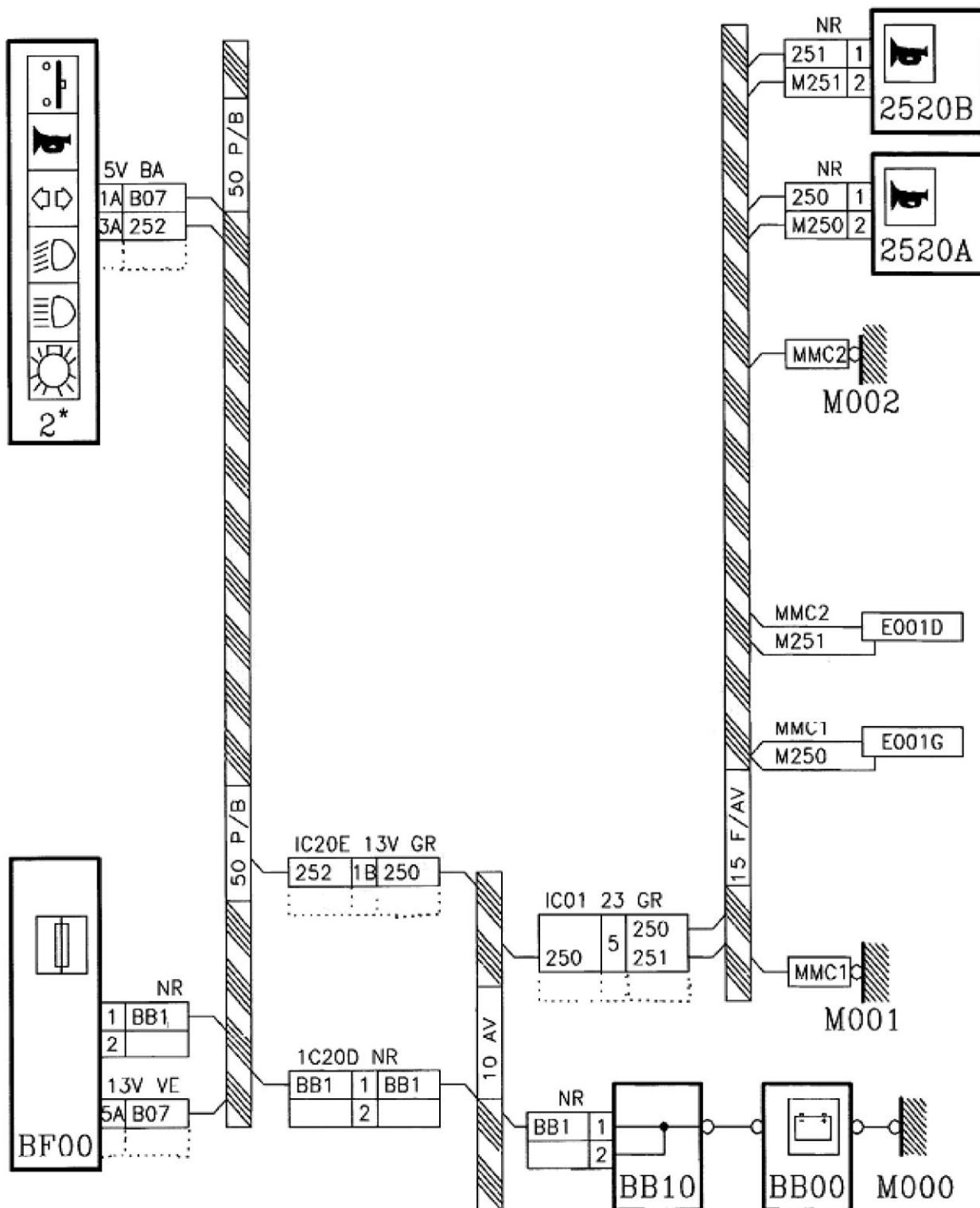

دیاگرام دسته سیم مدار بوق بدون رله

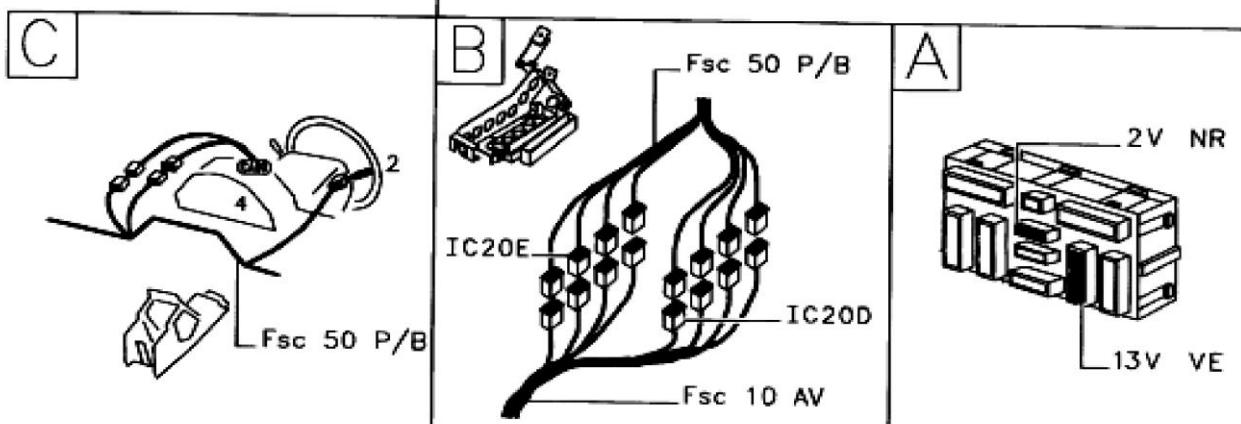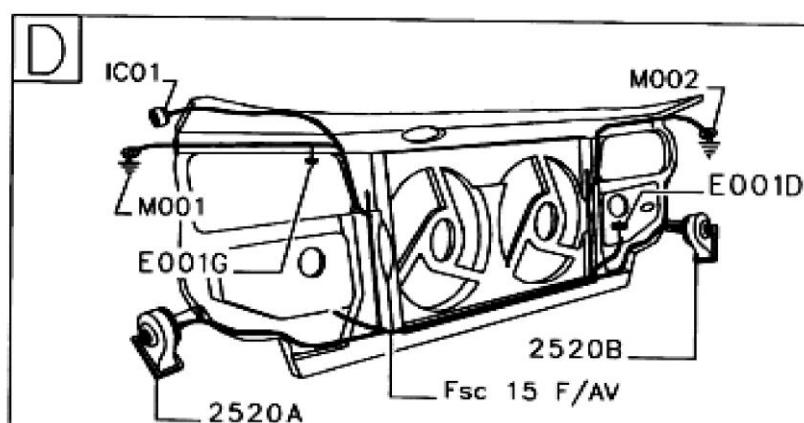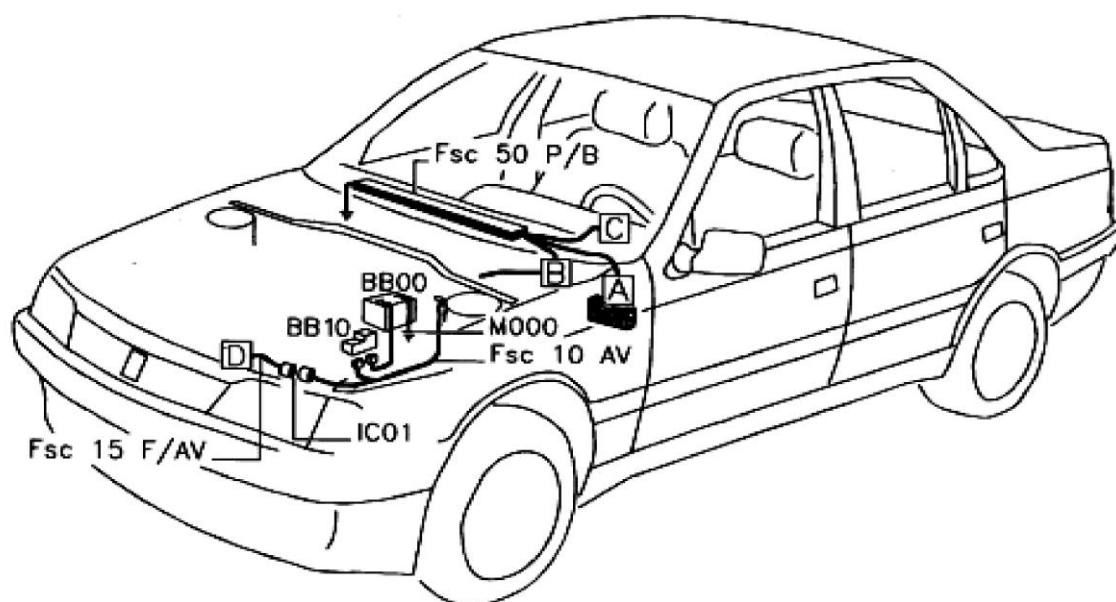

دیاگرام جانمایی مدار بوق بدون رله

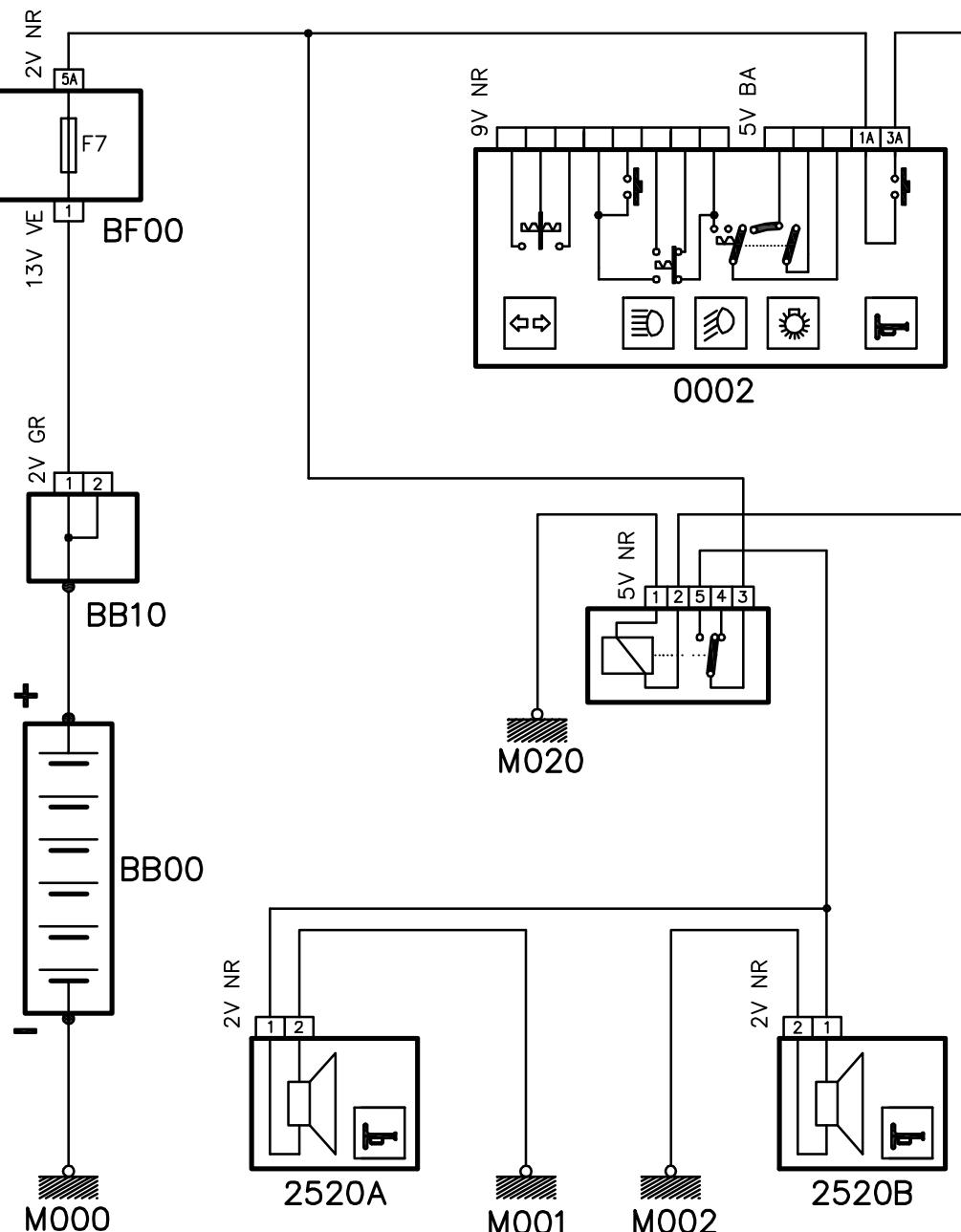

دیاگرام شماتیک مدار بوق بارله

سنسورها و لامپ های دنده عقب

این سیستم مورد استفاده در خودر پارس ELX بوده و وظیفه آن کمک به راننده در تشخیص موانع موجود در پشت خودرو به هنگام استفاده از دنده عقب می باشد. اساس کار این سیستم بر مبنای امواج اولتراسونیک بوده که با انتشار و دریافت آنها توسط سنسورها، وجود موانع و فاصله آنها در قسمت عقب خودرو تخمین زده می شود. این سیستم متشکل از یک کنترل یونیت، چهار عدد سنسور اولتراسونیک و یک بازر می باشد. کنترل یونیت این سیستم در داخل صندوق عقب در سمت چپ خودرو روی قطعه پانل داخل بدن (بین پانل داخلی و خارجی) نصب می شود. وظیفه این قطعه انتشار و دریافت امواج، از سنسورهای اولتراسونیک و تشخیص موانع و اعلام فاصله تا خودرو از طریق بازر می باشد. سنسورها بر روی سپر نصب می شوند. وظیفه این سنسورها ارسال و دریافت امواج اولتراسونیک می باشد. قطعه بازر روی سینی رله ها نصب می شود. این سیستم قابلیت تشخیص موانع تا فاصله ۱۳۸ سانتیمتر را دارد. دامنه تشخیص سنسورها به سه ناحیه تقسیم بندی می شود.

ناحیه ۱ - در فاصله $5\text{cm} < L < 46\text{cm}$ بوق ممتد

ناحیه ۲ - در فاصله $46\text{cm} < L < 92\text{cm}$ سه بوق در یک ثانیه


ناحیه ۳ - در فاصله $92\text{cm} < L < 138\text{cm}$ سه بوق در دو ثانیه

این سیستم دارای ویژگی تشخیص عیب می باشد. بدین معنی که به محض فعال شدن سیستم (در هنگام در گیرشدن دنده عقب) صحبت عملکرد آن را بررسی و توسط بوق کوتاه اعلام می شود. در صورت خرابی در هر یک از سنسورها نیز سیگنال صوتی خاصی که نشانگر این امر است توسط سیستم ارسال می شود.

سوال:

۱ - میکروسویچ دنده عقب چه برقی (مثبت و یا منفی) به کنترل یونیت می دهد؟

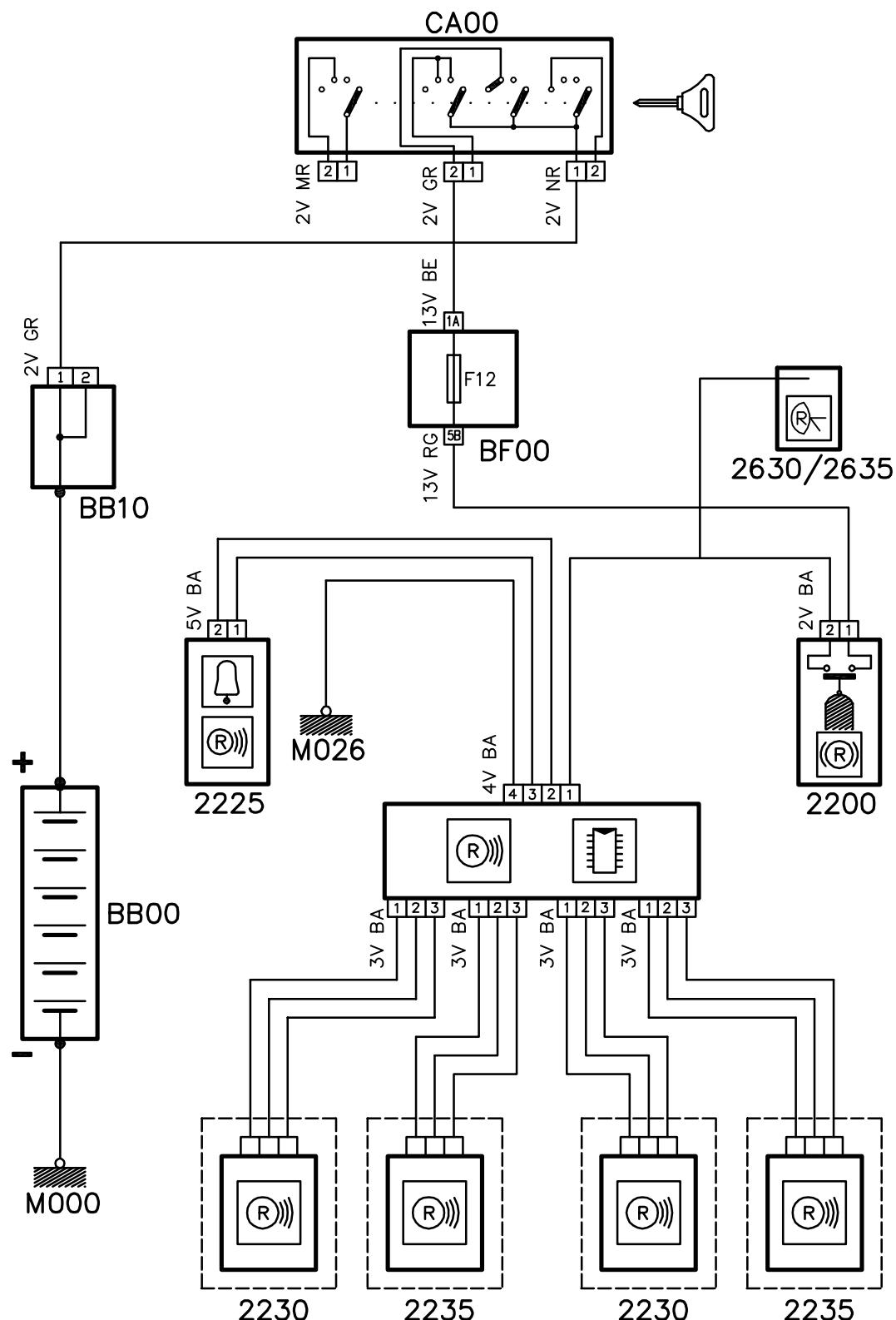۲ - آیا می توان سنسورهای دنده عقب را با هم جابجا کرد؟




دیاگرام شماتیک مدار سنسورها و چراغ های دنده عقب

سیستم برف پاک کن و شیشه شوی

سیستم برف پاکن از قسمت های زیر تشکیل شده است:

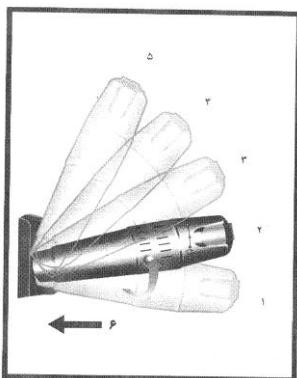دسته برف پاکن، موتور برف پاکن، موتور شیشه شوی و کنترل یونیت برف پاکن (رله تایمر برف پاکن) می باشد.




دسته برف پاکن در ۶ حالت کار می کند

حالت ۱) دور کند لحظه ای: در این حالت تا زمانی که دسته برف پاک کن به سمت پایین فشرده گردد دور کند برف پاک کن فعال می شود و با رها کردن دسته برف پاک کن، دور کند لحظه ای قطع می شود.

حالت ۲) خاموش

حالت ۳) دور کند تایمری: در این حالت کلید برف پاک کن یک پله به سمت بالا حرکت کرده که موجب می شود برف پاک کن به مدت یک ثانیه فعال و در حدود چهار ثانیه غیر فعال می باشد.

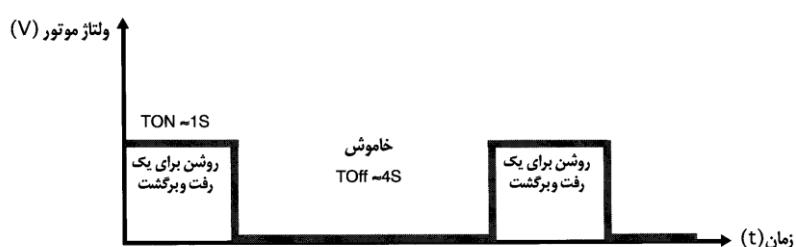

حالت ۴) دور کند دائمی: در این حالت کلید برف پاک کن نسبت به دور کند تایمری یک مرحله دیگر به بالا حرکت کرده که موجب می شود برف پاک کن با دور کند کار کند.

حالت ۵) دور تند دائمی: در این حالت کلید برف پاک کن نسبت به دور کند دائمی یک مرحله دیگر به بالا حرکت کرده که موجب می شود برف پاک کن با دور تند کار کند.



حالت ۶-)**حال آب پاش:** این حالت زمانی که کلید برف پاک کن به طرف راننده حرکت کند سبب فعال شدن پمپ شیشه شوی و دور کند برف پاک کن می شود لازم به ذکر است در هر حالتی از برف پاک کن پمپ شیشه شوی فعال شود وضعیت انتخاب شده حفظ شده و پمپ شیشه شوی نیز به کار خود ادامه می دهد و اگر در این حالت خاموش شود به مدت پنج ثانیه فرمان ادامه کار به موتور برف پاک کن (دور کند) داده می شود.

کنترل یونیت برف پاک کن:

این کنترل یونیت در جعبه رله ها به رنگ آبی رنگ و ۶ پایه می باشد که به شرح زیر می باشد:

پایه ۱: تا زمانیکه این پایه ولتاژ مثبت داشته باشد تایمر به صورت یک رفت و برگشت کامل و یک توقف کار می کند.

پایه ۲: خروجی ولتاژ مثبت از رله داخل کنترل یونیت برف پاک کن برای ارسال به کلید برف پاک کن و بعد از آن به موتور برف پاک کن

پایه شماره ۴: ولتاژ منفی (بدنه) دائم.


پایه شماره ۵: ورودی ولتاژ مثبت به رله داخل کنترل یونیت برف پاک کن از طرف کلید برگشت برف پاک کن، در حالتی که در وسط راه تیغه برف پاک کن ولتاژ آن قطع شود از طرف این کلید ولتاژ مثبت به موتور برف پاک کن می رسد تا تیغه های برف پاک کن به ابتدای مسیر برگردند.

پایه شماره ۶: تا زمانیکه این پایه دارای ولتاژ مثبت باشد موتور برف پاک کن در دور آرام کار می کند و موتور پمپ شیشه شوی نیز کار می کند، همچنانیم با قطع شدن ولتاژ این پایه رله تایمر به مدت پنج ثانیه در داخل کنترل یونیت برف پاک کن به کار افتاده و برف پاک کن کند تا قطرات بجا مانده روی شیشه را کاملاً پاک کند.

پایه شماره ۸: ولتاژ مثبت دائم

موتور برف پاک کن:

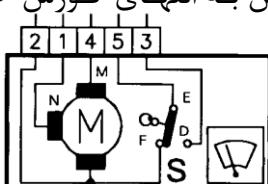موتور برف پاک کن یک موتور الکتریکی دوسرعته می باشد که حالت دور کند و دور تن برف پاک کن را فراهم را می کند. روی موتور یک صفحه گردان وجود دارد که در صورتی که تیغه برف پاک کن به انتهای کورس خود




نرسیده باشد برق مثبت از این صفحه به کنترل یونیت برف پاک کن و دسته برف پاک کن به زغال دور کند می رسد و تا زمانی که به انتهای کورس خود برسد با دور کند کار می کند.

موتور شیشه شوی:


این موتور یک موتور الکتریکی می باشد که در زیر مخزن شیشه شوی قرار دارد.

سوال:



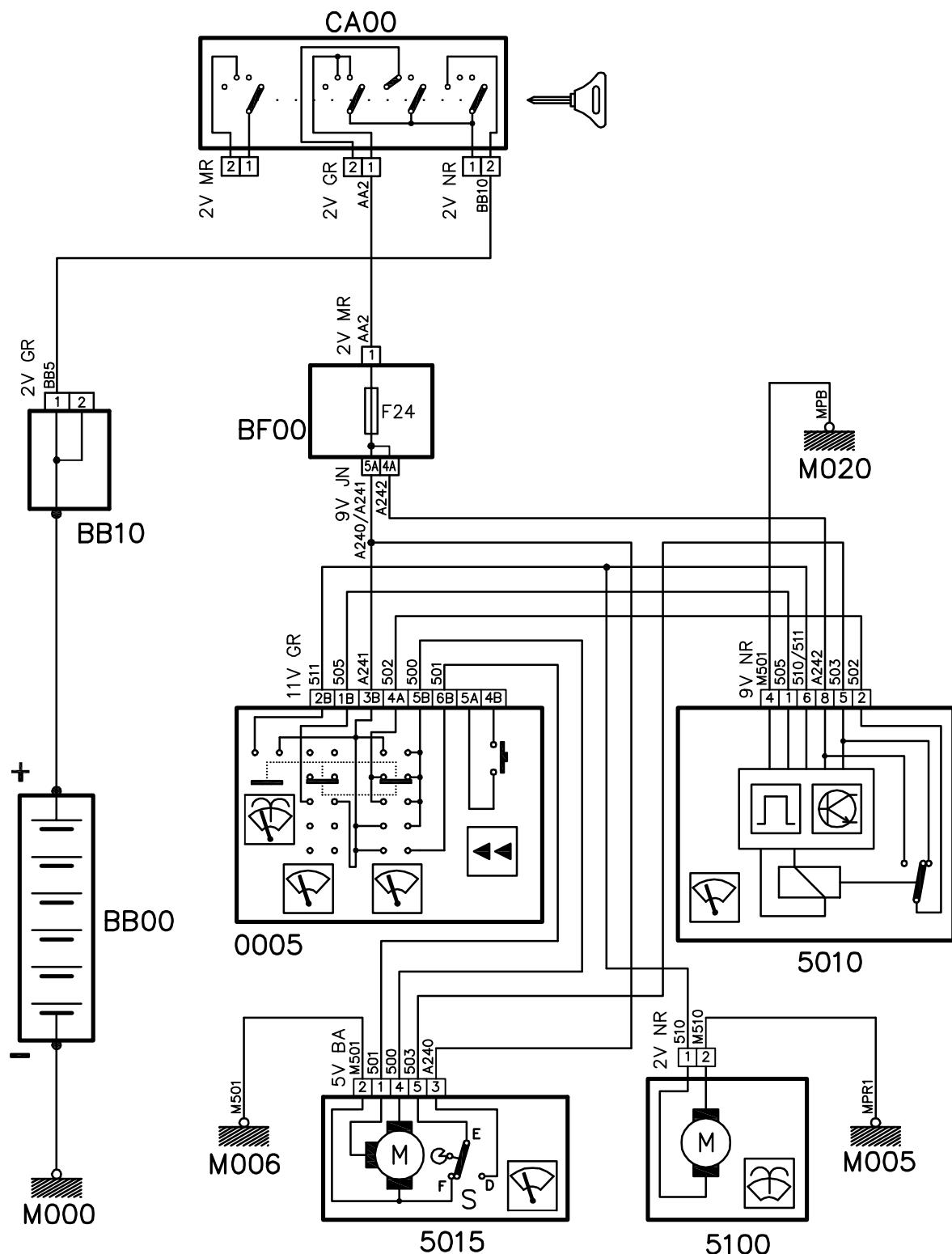
- ۱- وظایف کنترل یونیت برف پاک کن را نام ببرید؟
- ۲- مسیر اتصال بدنی از زغال منفی تا زغال دور کند بررسی کنید.



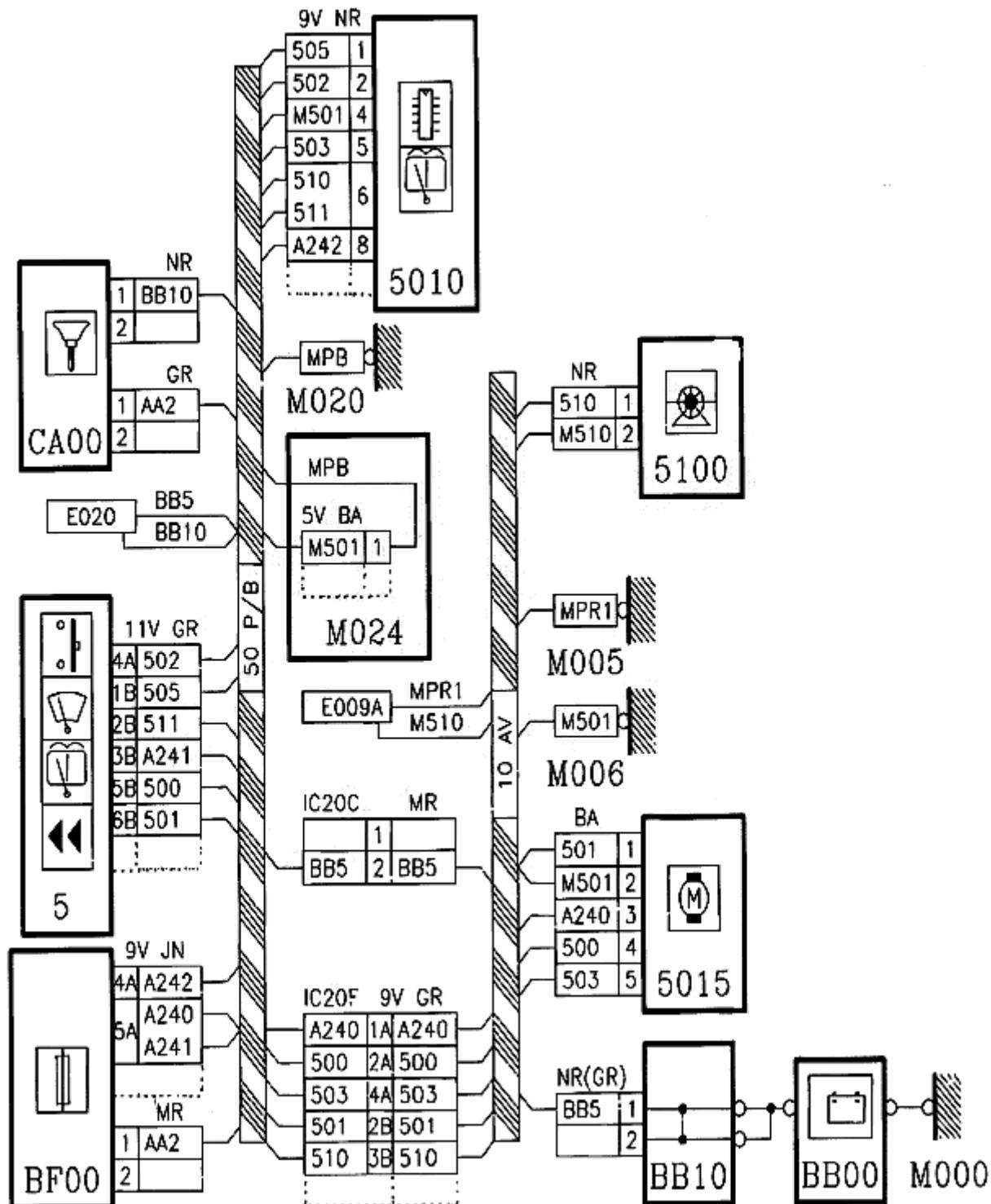دیاگرام شماتیک مدار برف پاک کن و شیشه شوی



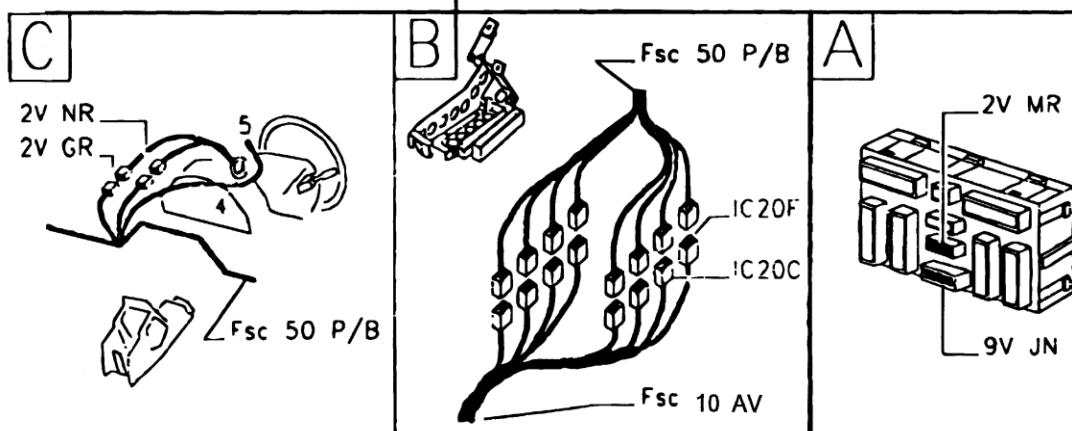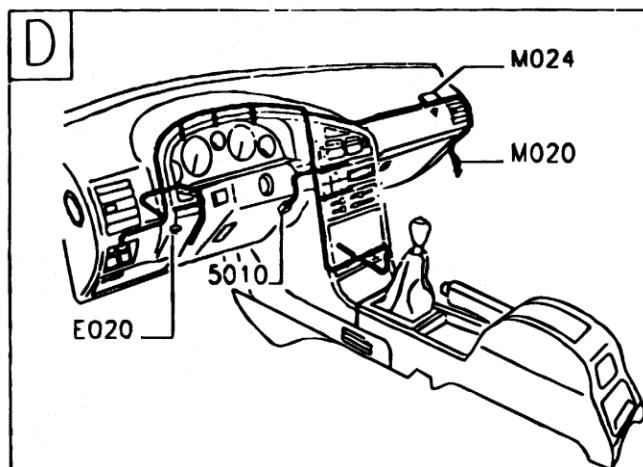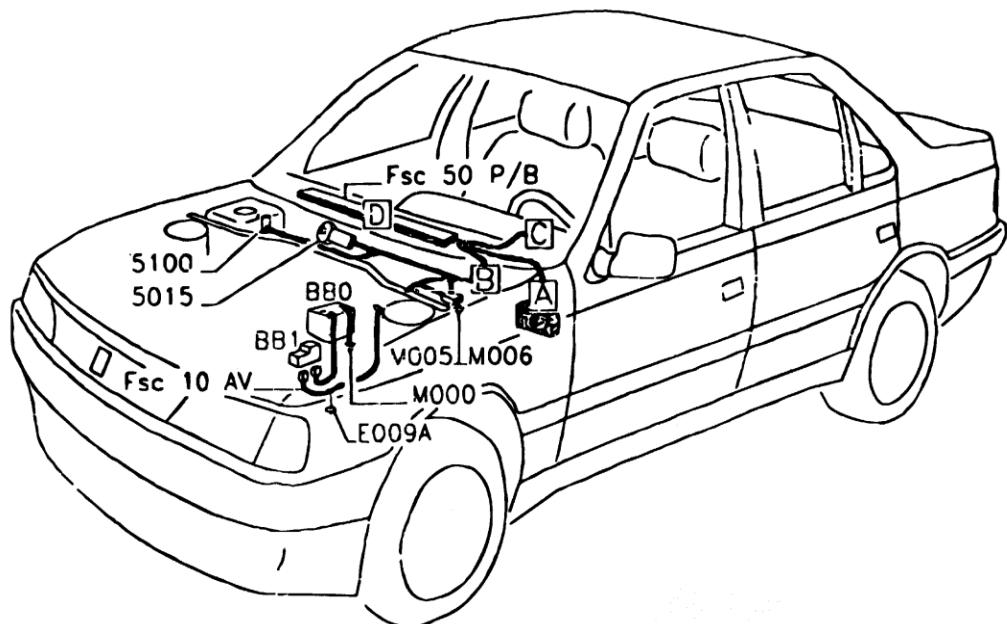دیاگرام دسته سیم مدار برف پاک کن و شیشه شور



دیاگرام جانمایی مدار برف پاک کن و شیشه شوی



قفل مرکزی

سیستم قفل مرکزی از جمله سیستم های کمکی است که از کنترل یونیت، گیرنده، فرستنده (ریموت) و محرک درب ها تشکیل شده است.

محرك درب های جلو بر خلاف درب های عقب شامل یک عدد میکرو سوییچ هستند که با سوییچ فرمان باز و یا قفل شدن تمام درب های خودرو را به کنترل یونیت صادر می کند.

دونمونه قفل مرکزی وجود دارد:

۱- گیرنده و فرستنده مادون قرمز(اینفرارد)

۲- گیرنده و فرستنده رادیویی(RF)

در این قسمت به بررسی قفل مرکزی با گیرنده و فرستنده مادون قرمز می پردازیم.

مجموعه قفل مرکزی مادون قرمز از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱- گیرنده مادون قرمز(رسیور): از سه عدد دیود گیرنده نور مادون قرمز(فتودیود) که در سه جهت چپ، راست و عقب قرار دارند تشکیل شده است. این گیرنده در سقف کنار چراغ سقفی تعییه شده است.

۲- فرستنده مادون قرمز(ریموت): که روی سوییچ قرار دارد که با زدن دکمه روی آن نور مادون قرمز را به رسیور می فرستد.

۳- محرک دربها: در واقع موتور الکتریکی است که با فرمان گرفتن یونیت قفل مرکزی سبب قفل و یا باز شدن دربها می شود.

۴- کنترل یونیت قفل مرکزی: کنترل یونیت قفل مرکزی شامل یک مدار الکترونیکی و دو عدد رله می باشد که ولتاژ محرک ها را تامین می کند. دو عدد رله داخل کنترل یونیت وظیفه معکوس کردن ولتاژ دو سر محرکها را داشته تا محرکها به سمت بازشدن و بسته شدن حرکت نمایند.

کنترل یونیت قفل مرکزی دارای یک سوکت ۹ پایه قهوه ای رنگ می باشد که شرح پایه های آن به ترتیب زیر می باشد.

پایه ۱ : ولتاژ مثبت مستقیم از باتری و متصل به فیوز F15

پایه ۲ : متصل به بدنه (منفی باتری)

پایه ۳ : متصل به محرک ها (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی)

پایه ۴ : متصل به محرک ها (خروجی کنترل یونیت قفل مرکزی)

پایه ۵ : ورودی از طرف محرک های درب های جلو(فرمان باز کردن درب های خودرو)

پایه ۶ : ورودی از طرف رسیور قفل مرکزی (فرمان باز کردن درب های خودرو)

پایه ۷ : ورودی از طرف محرک درب جلوسمت چپ (فرمان بستن درب های خودرو)

پایه ۸ : ورودی از طرف محرک درب جلوسمت راست (فرمان بستن درب های خودرو)

پایه ۹ : ورودی از طرف رسیور قفل مرکزی (فرمان بستن درب های خودرو)

مجموعه قفل مرکزی از نوع رادیویی به شرح زیر می باشد:


لازم به ذکر است که رسیور قفل مرکزی از نوع امواج رادیویی در یونیت قفل مرکزی قرار گرفته است. همچنین

سیمی به عنوان آنتن گیرنده اطراف یونیت پیچیده شده است.


سوال:

۱ - برسر موتور محرک های درب ها چگونه برقی می باشد؟


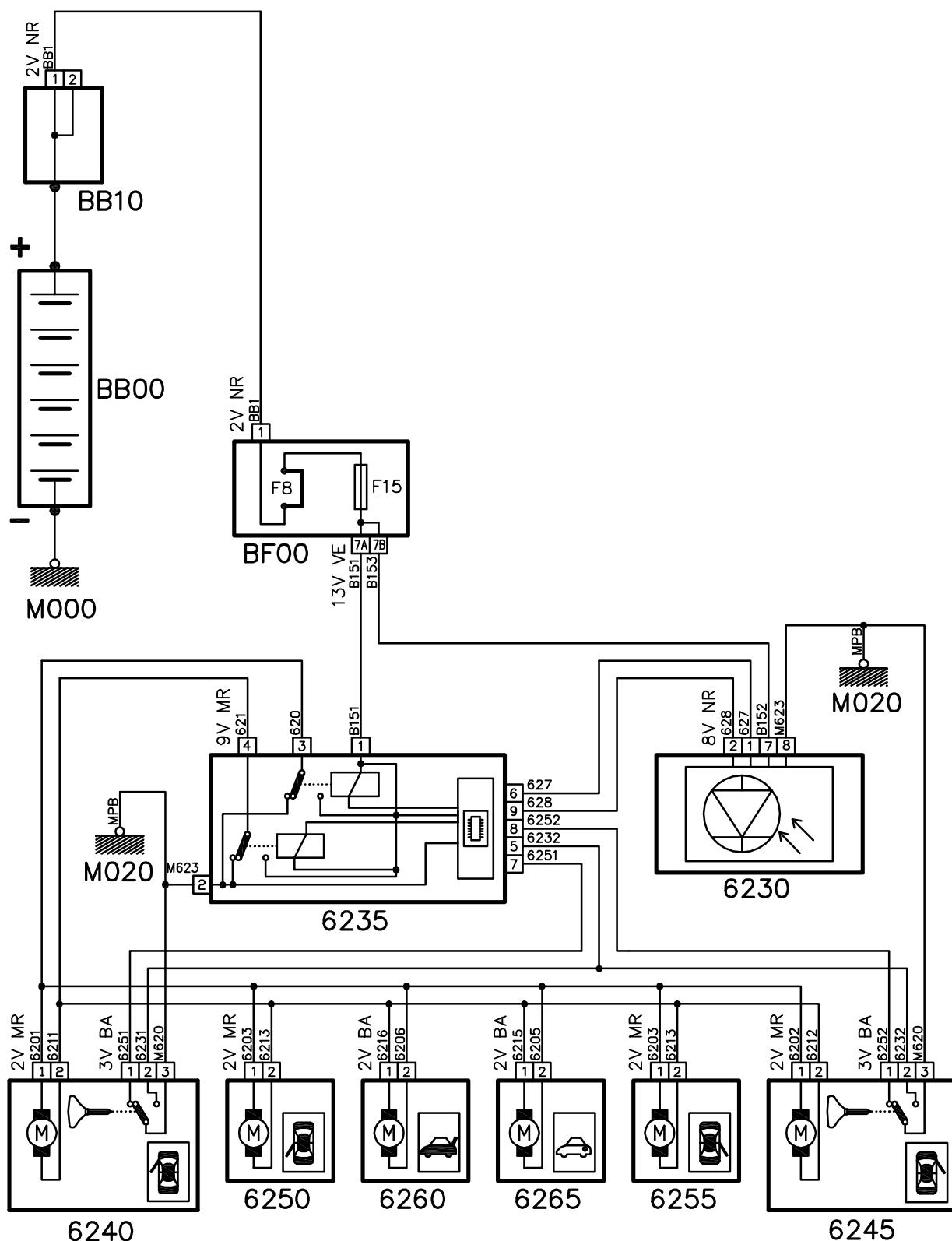
۲ - نحوه ریست کردن قفل مرکزی نوع مادون قرمز را شرح دهید؟




دیاگرام شماتیک مدار قفل مرکزی

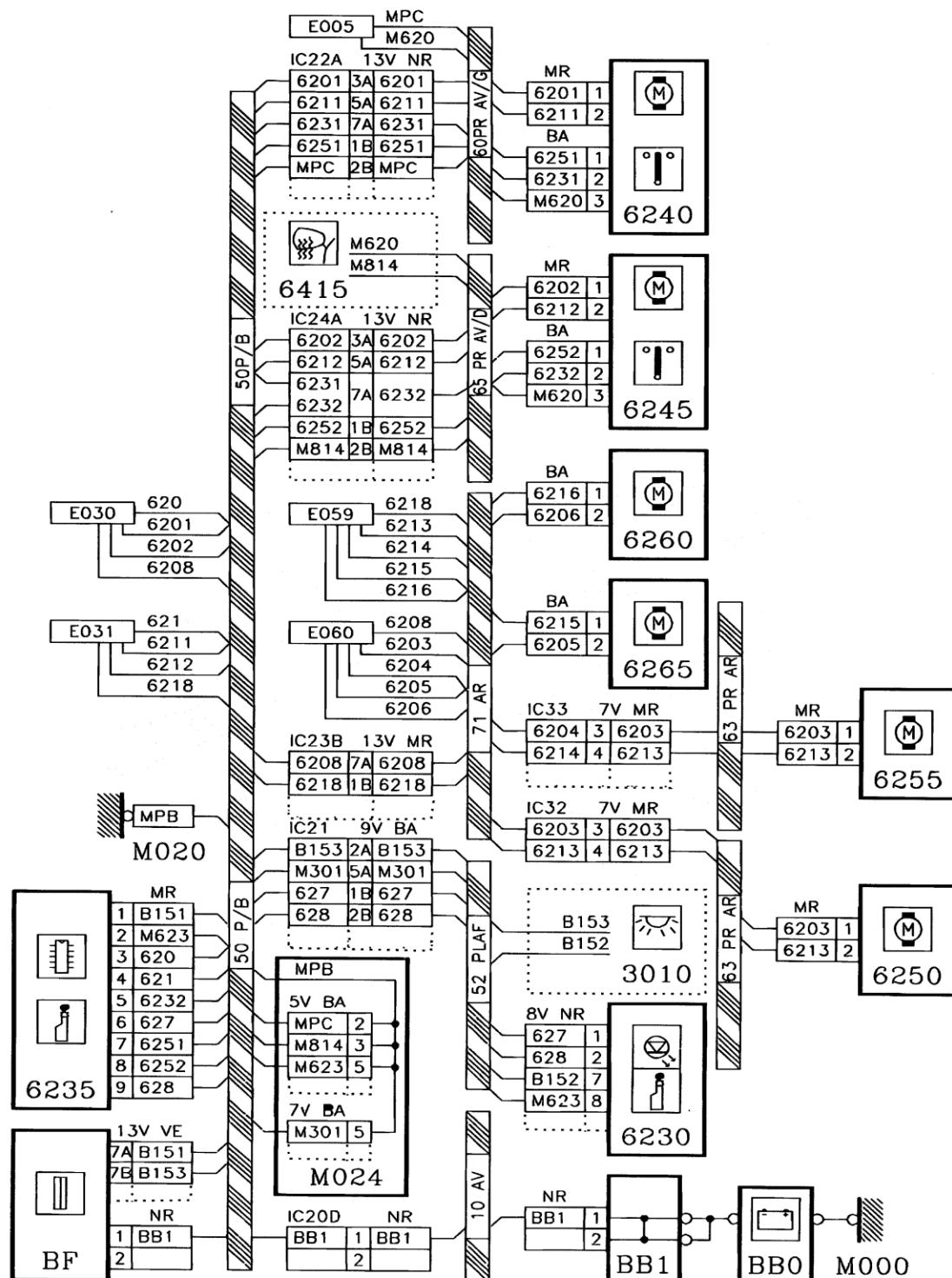


دیاگرام دسته سیم مدار قفل مرکزی

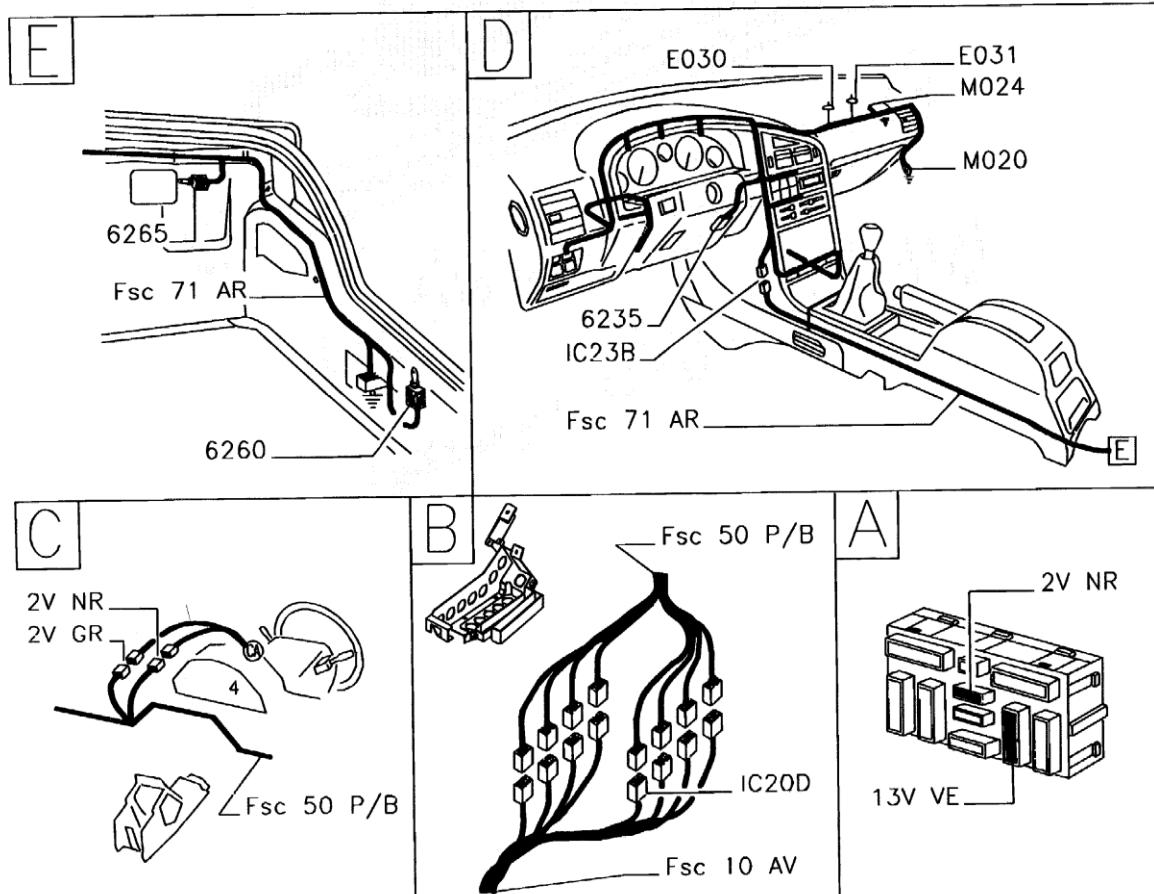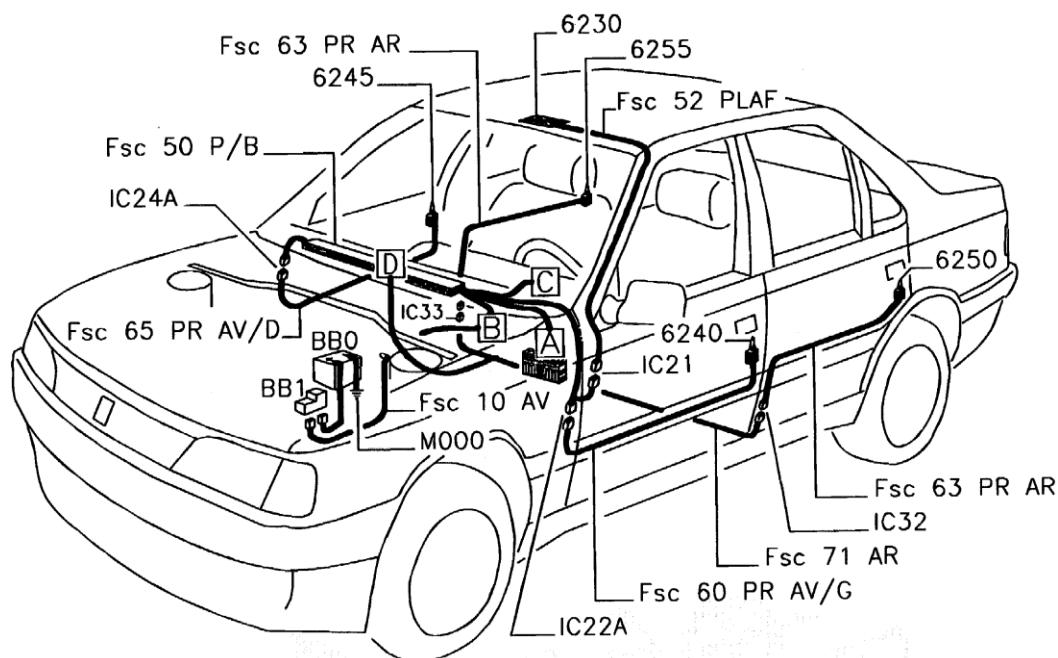

دیاگرام جانمایی مدار قفل مرکزی

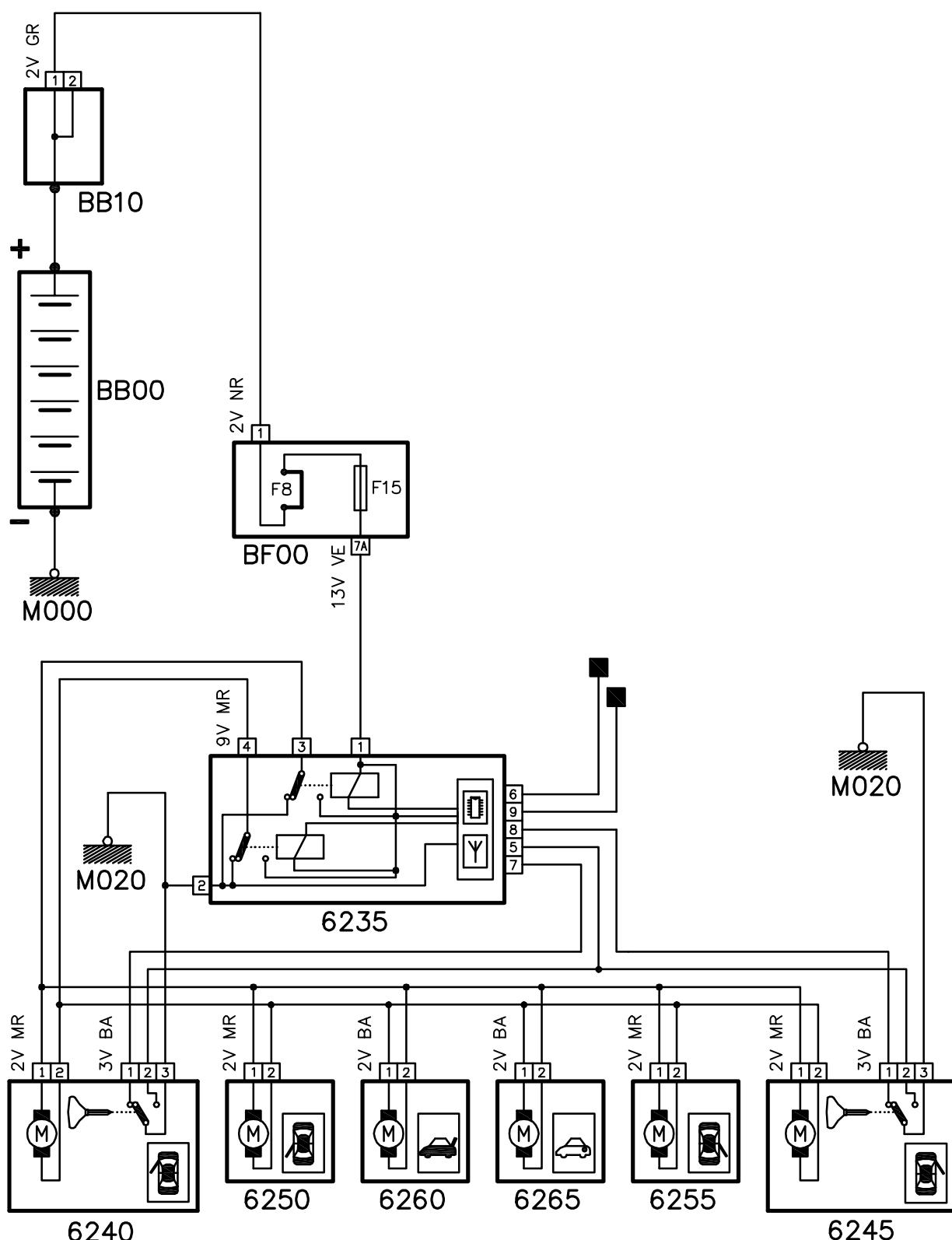

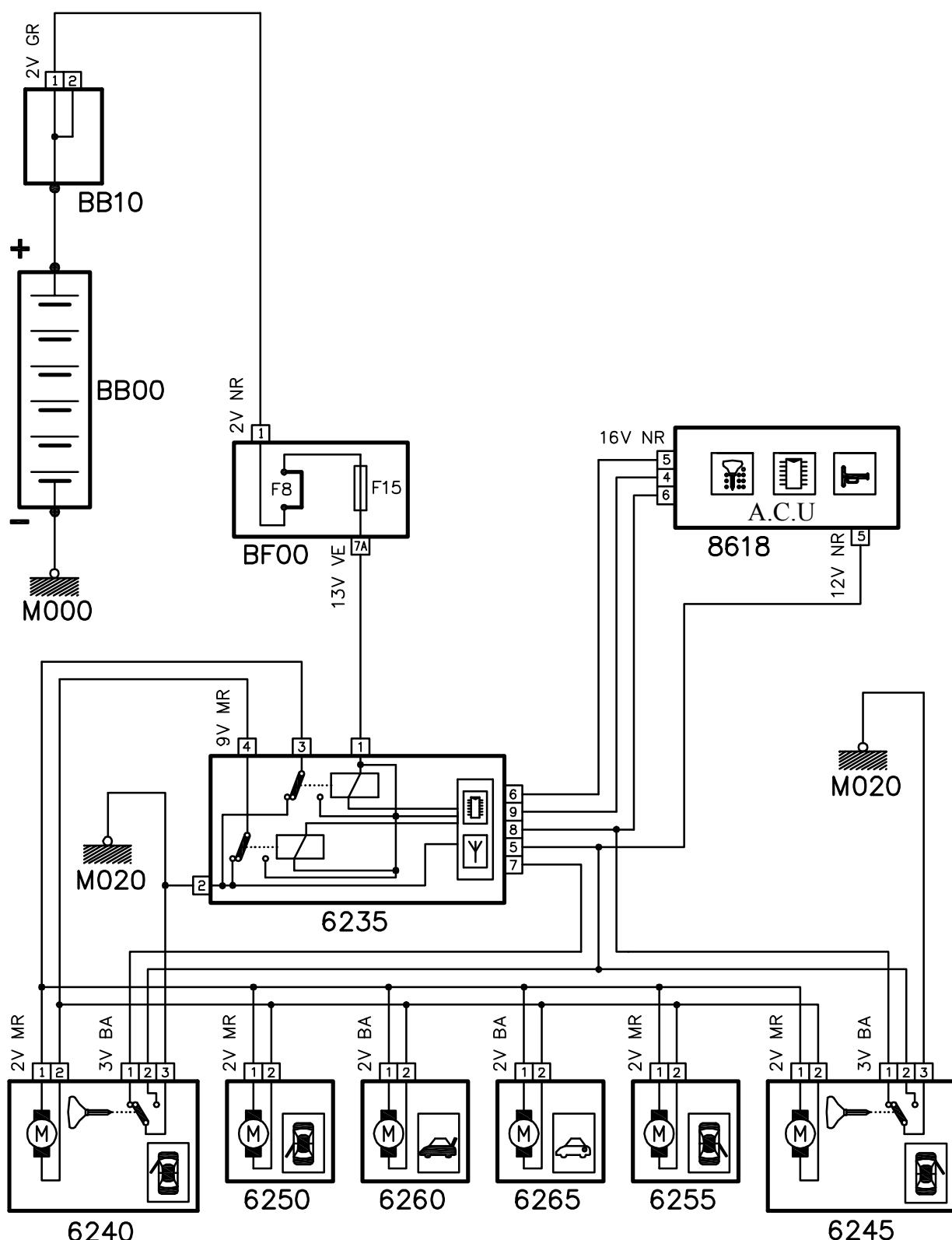دیاگرام شماتیک مدار قفل مرکزی با امواج رادیویی پژو ۴۰۵ جدید



دیاگرام شماتیک مدار قفل مرکزی امواج رادیویی با سیستم هوشمند

شیشه بالابر درب های جلو

در سیستم شیشه بالابر جلو کلید ۶۰۰۰ (کلید سمت راننده) می تواند فرمان بالا و یا پایین بردن شیشه به صورت عادی یا اتوماتیک را صادر کند. در این سیستم یک رله وجود دارد که ولتاژ مثبت موتورهای شیشه بالابر را تامین می کند و با باز شدن سوئیچ اصلی فعال می شود. علت استفاده از رله این است که جریان بالای مصرفی موتور های شیشه بالابر مستقیماً از جعبه فیوز تامین شود.

در تمام کلیدهای شیشه بالابر یک لامپ روشنایی وجود دارد که با باز شدن سوئیچ روشن می شوند و برای تعیین موقعیت کلیدها در تاریکی به کار می روند.

در تمام موتورهای شیشه بالابر یک بی متال وجود دارد و وقتی شیشه ها به حد بالا یا پایین خود می رسند در این حالت موتور شیشه بالابر برای چرخش جریان بیش از حد نیاز دارد در نتیجه این بی متال جریان را قطع کرده و باعث خاموش شدن موتور می شود (این در حالی است که کلید شیشه بالابر همچنان فعال می باشد) کنترل یونیت شیشه بالابر می تواند در دو حالت دستی و اتوماتیک موتور شیشه بالابر سمت راننده را در جهت بالا و یا پایین فعال نماید. حال اگر کلید ۶۰۰۰ در حالت بالا و یا پایین کمی فشرده گردد یک پایه منفی می شود و اگر دوبار فشرده شود دو پایه همزمان منفی می شود.

لازم به ذکر است که برای خاموش کردن موتور علاوه کنترل بی متالی در کنترل یونیت شیشه بالابر حداکثر زمان بالا رفتن و پایین آمدن شیشه در نظر گرفته شده است و بعد از این زمان ولتاژ مثبت موتور قطع می شود.

کنترل یونیت شیشه بالابر دارای یک سوکت ۹ پایه قرمز رنگ می باشد که داخل روی دری نصب شده است و پایه های آن به صورت زیر می باشد.

پایه 3B برق مثبت سوییچ از فیوز F30

پایه 5A برق مثبت خروجی از رله

پایه 2A برق منفی (اتصال بدنه)

حالات مختلف عملکردی در کنترل یونیت به صورت زیر است:

پایه 5B بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان بالا آمدن عادی می دهد.

پایه 4B بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان پایین آمدن عادی می دهد.

پایه 5B و 1B بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان بالا آمدن اتوماتیک می دهد.

پایه 4B و 2B بدنه شود کنترل یونیت به موتور فرمان پایین آمدن اتوماتیک می دهد.


در سمت راننده کلید شیشه بالابر سمت شاگرد نیز نصب شده است که منفی موتور شیشه بالابر سمت شاگرد از

کلید سمت راننده فراهم می شود.


سوال:

۱- دو سر موتور های شیشه بالابر چگونه برقی است؟

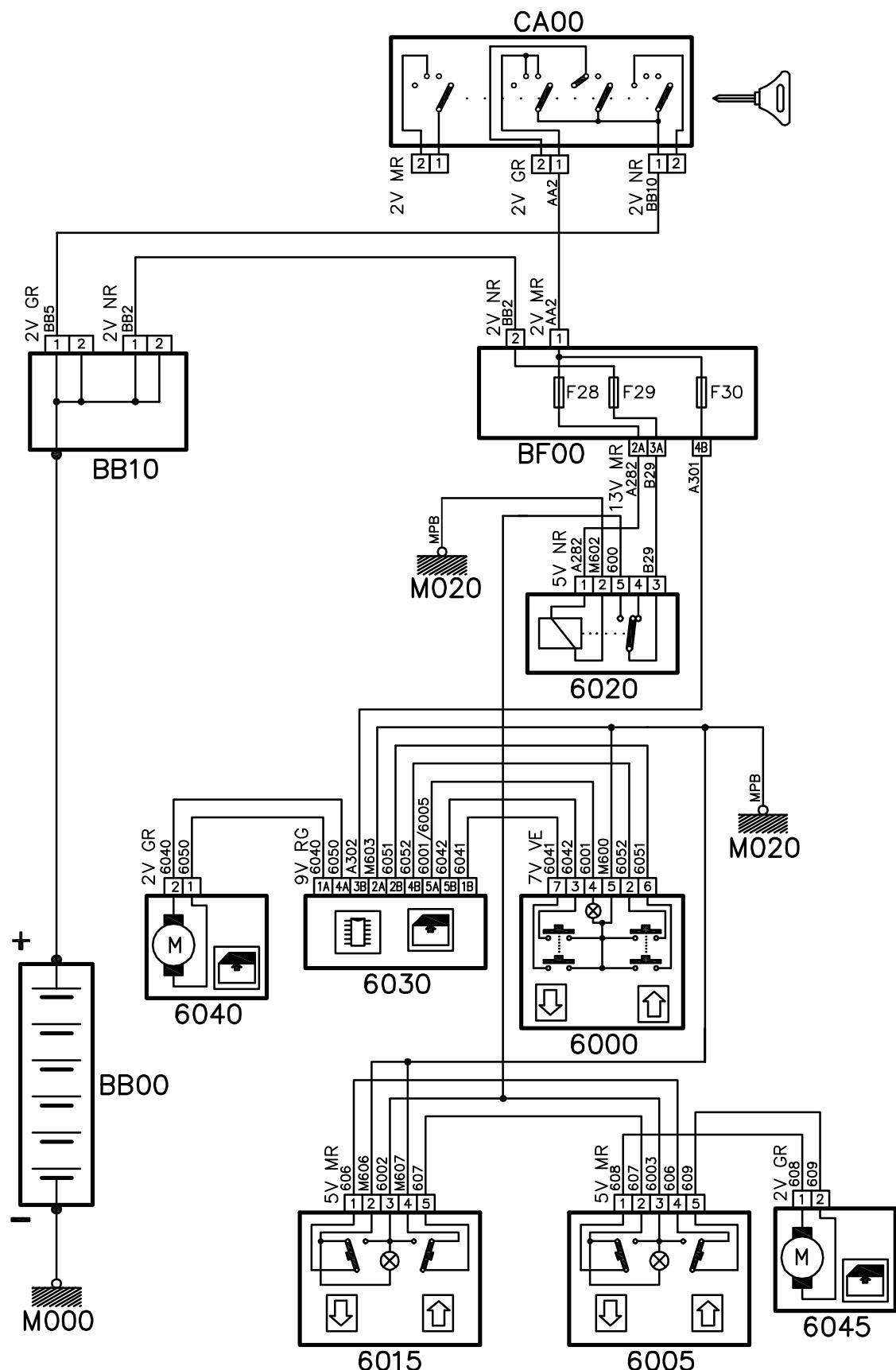
۲- اگر فیوز F30 را بکشیم چه اتفاقی رخ می دهد؟



دیاگرام شماتیک مدار شیشه به بالابر جلو

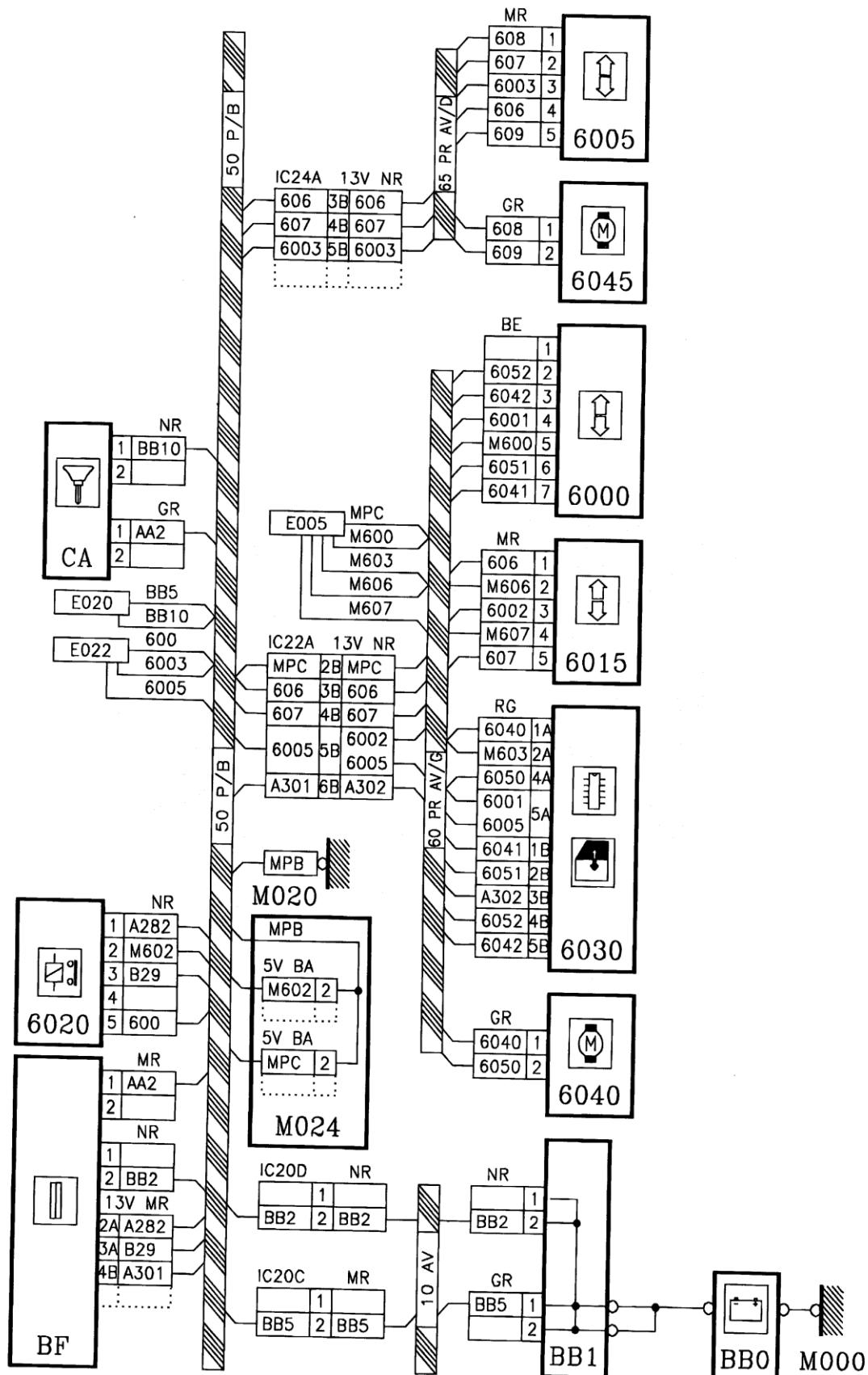

دیاگرام دسته سیم مدار شیشه بالابر جلو

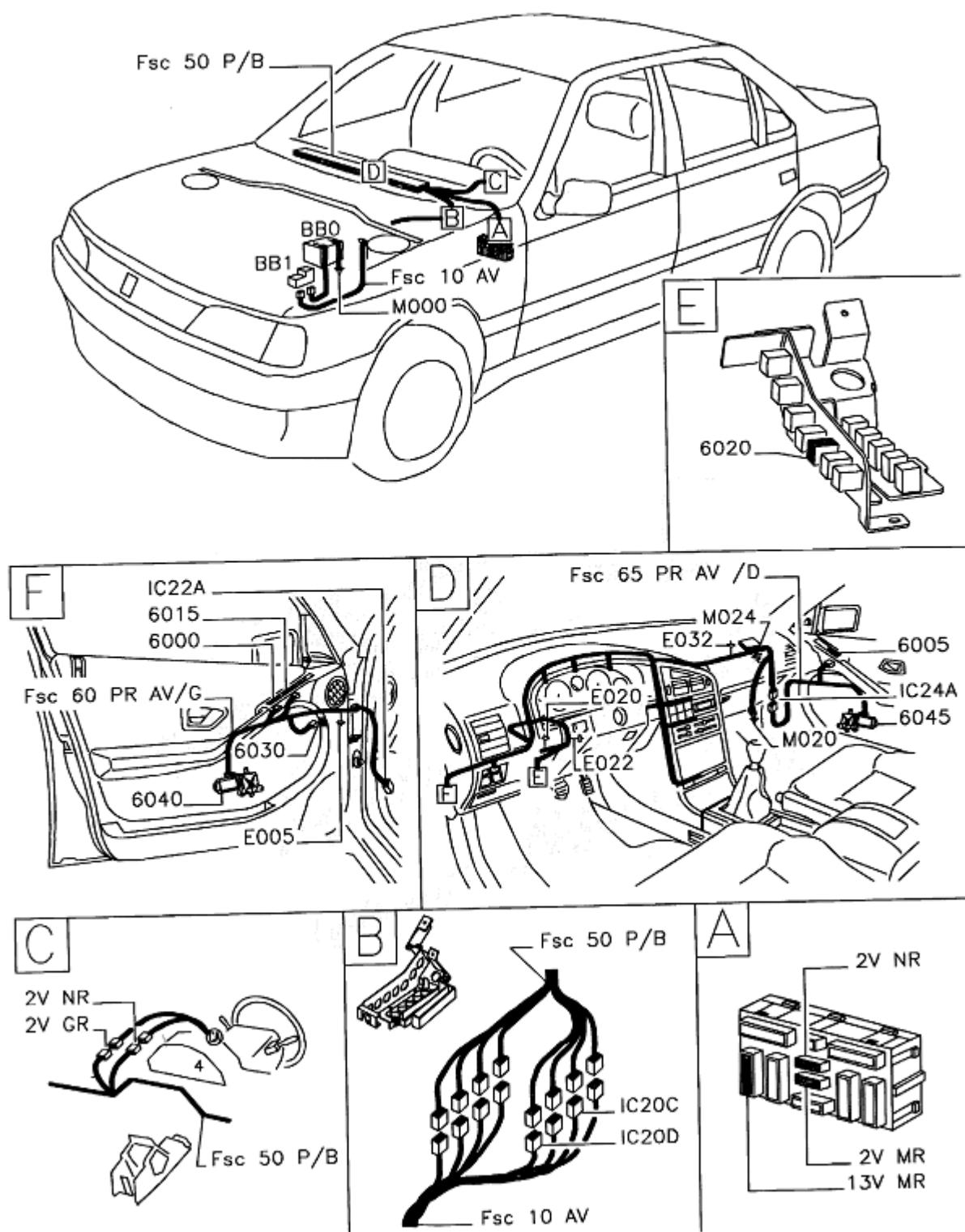

دیاگرام جانمایی مدار شیشه بالابر جلو

شیشه بالابر درب های عقب

در کنسول وسط دو کلید شیشه بالابر عقب و یک کلید قفل کن شیشه های عقب قرار دارد.


در صورت فعال شدن کلید قفل کن، کلید های شیشه بالابر عقب فعال نمی شوند.

برق شیشه بالابر عقب از رله مشکی رنگ داخل جعبه رله ها تامین می شود که با فعال شدن این رله لامپ داخل کلیدها نیز روشن می شود که در هنگام تاریکی مکان وجود کلید به منظور دسترسی سریع به آن قابل رویت خواهد بود. در کلید قفل کن شیشه های عقب با فعال شدن کلید، لامپ داخل آن پرنور می شود.


قابل ذکر است که منفی موتورهای شیشه بالابر عقب از کلید های جلو تامین می شود.

سوال:


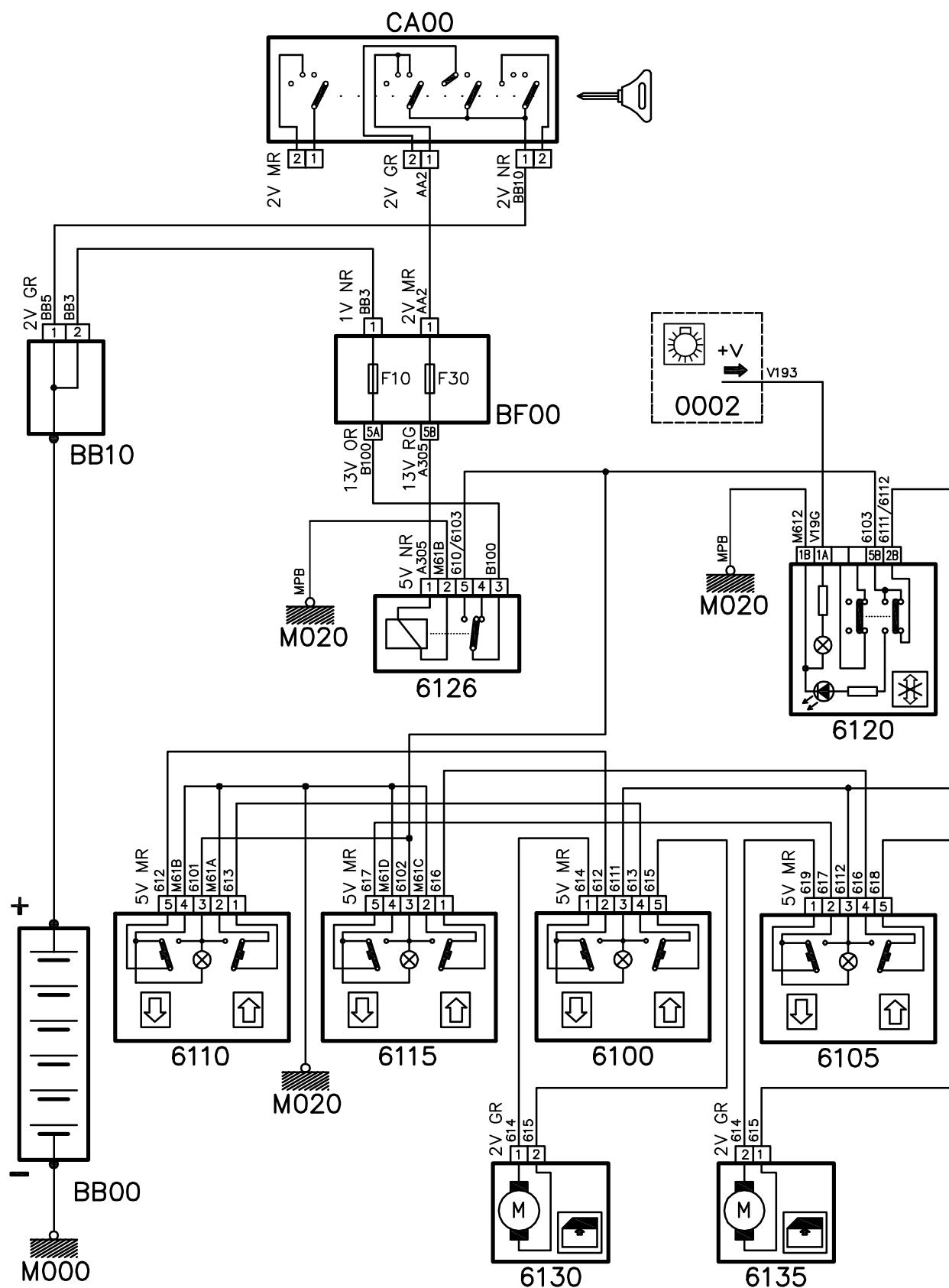
۱- کلید قفل کن شیشه عقب چه برقی(مثبت و یا منفی) را قطع می کند؟



دیاگرام شماتیک مدار شیشه بالا عقب

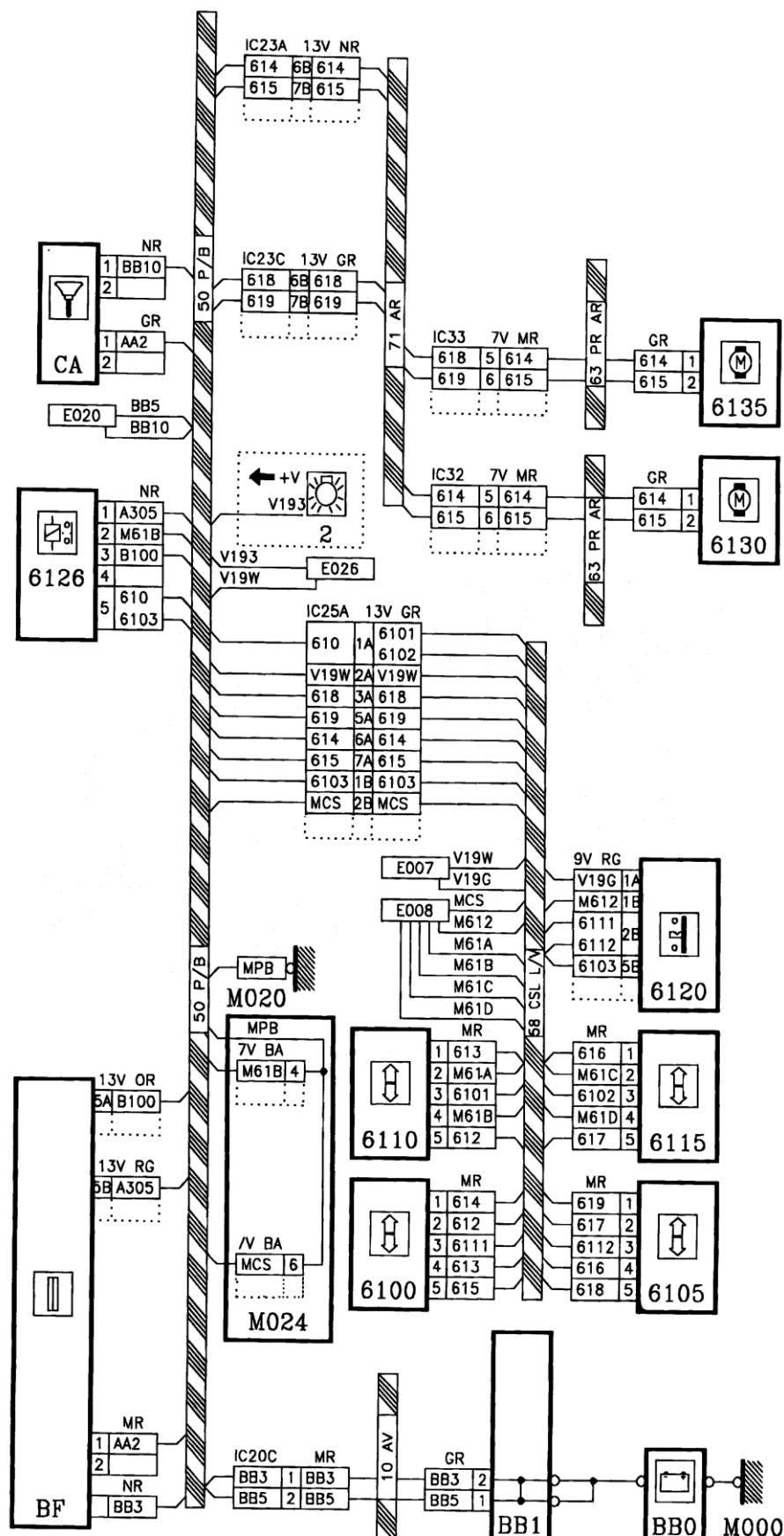

دیاگرام دسته سیم مدار شیشه بالابر عقب

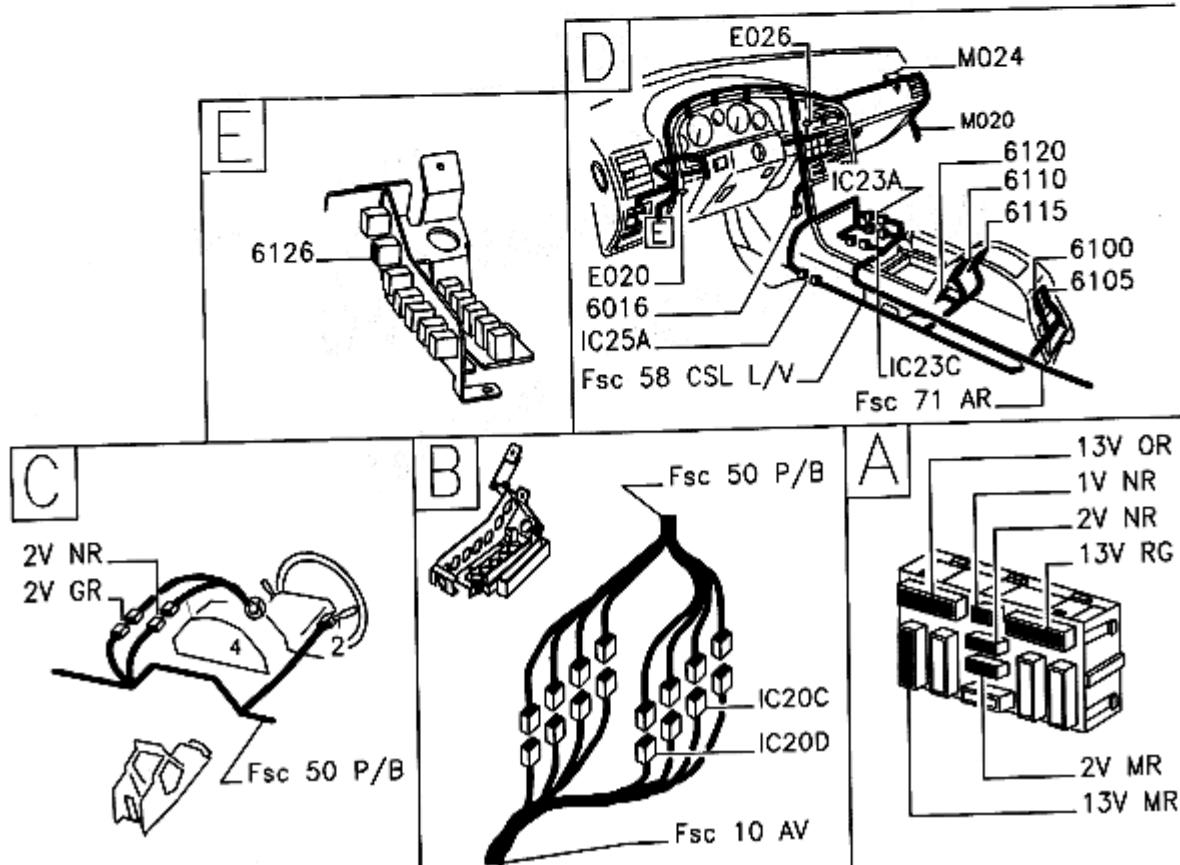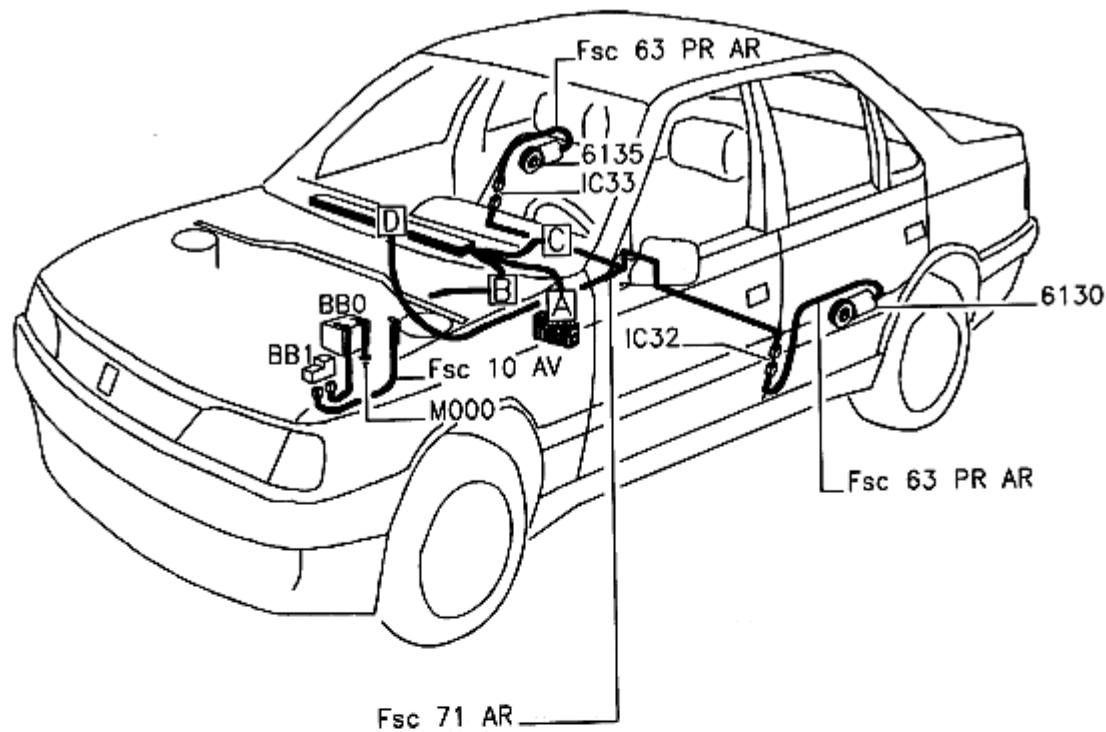

دیاگرام جانمایی مدار شیشه بالابر عقب




آینه های جانبی

آینه های جانبی سمت راست و چپ هر کدام دارای دو موتور DC می باشند و هر کدام از موتورها برای چرخش شیشه آینه به سمت چپ، راست و یا بالا، پایین می باشند. همچنین آینه ها دارای المنت می باشد که برای گرم کردن شیشه آن به کار می روند. مقاومت این المنت حدود ۱۰ اهم می باشد.


در ضمن برای فعال شدن گرمکن آینه ها از کلید گرمکن شیشه عقب استفاده می شود که در بخش گرمکن شیشه عقب تشریح می گردد.

سوال:

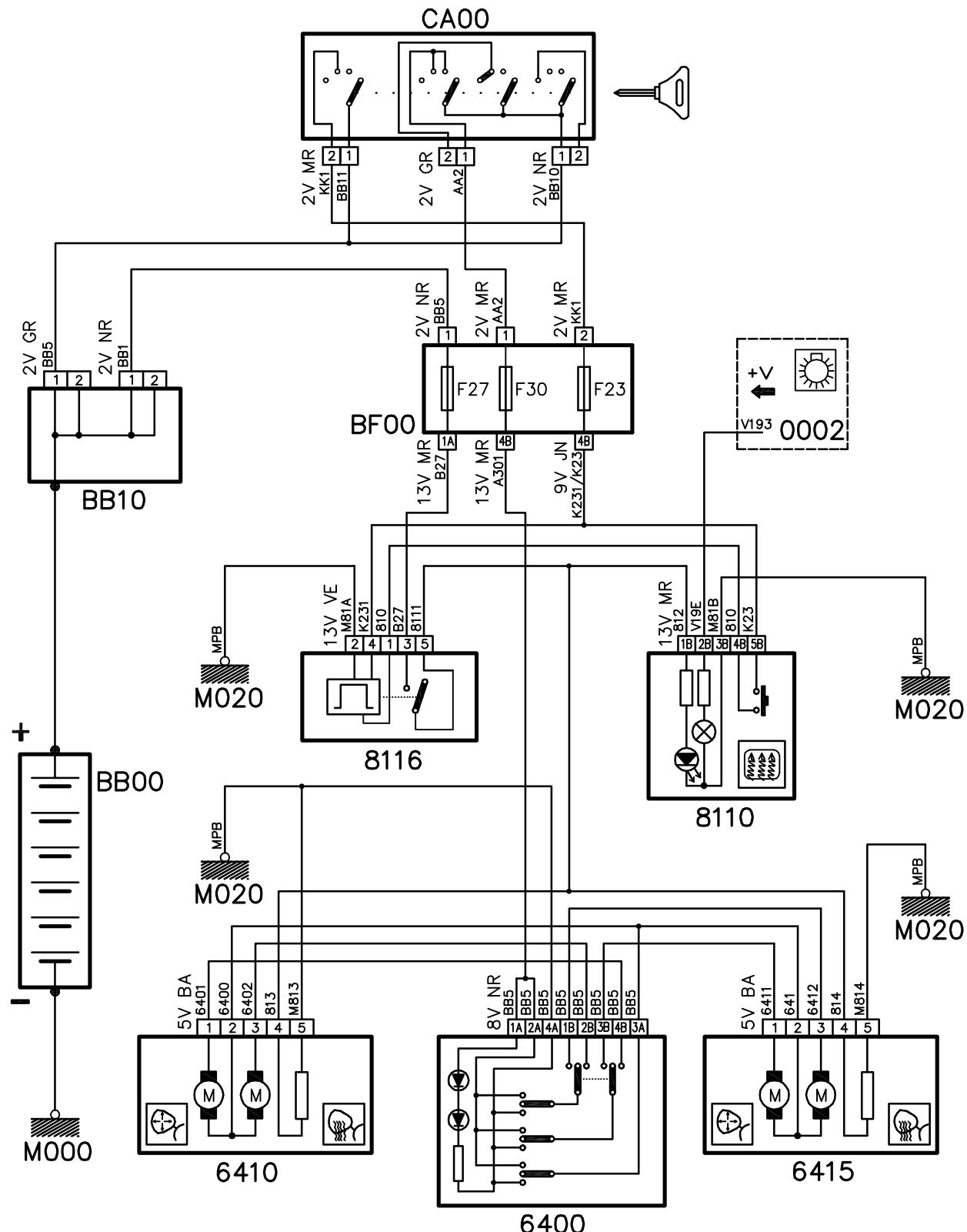
- ۱- کلید آینه های جانبی چند پایه ورودی چند پایه برق خروجی دارد؟
- ۲- زمانی یک موتور فعال است موتور دیگر داخل آینه چه برقی دارد؟



دیاگرام شماتیک مدار آینه های جانبی

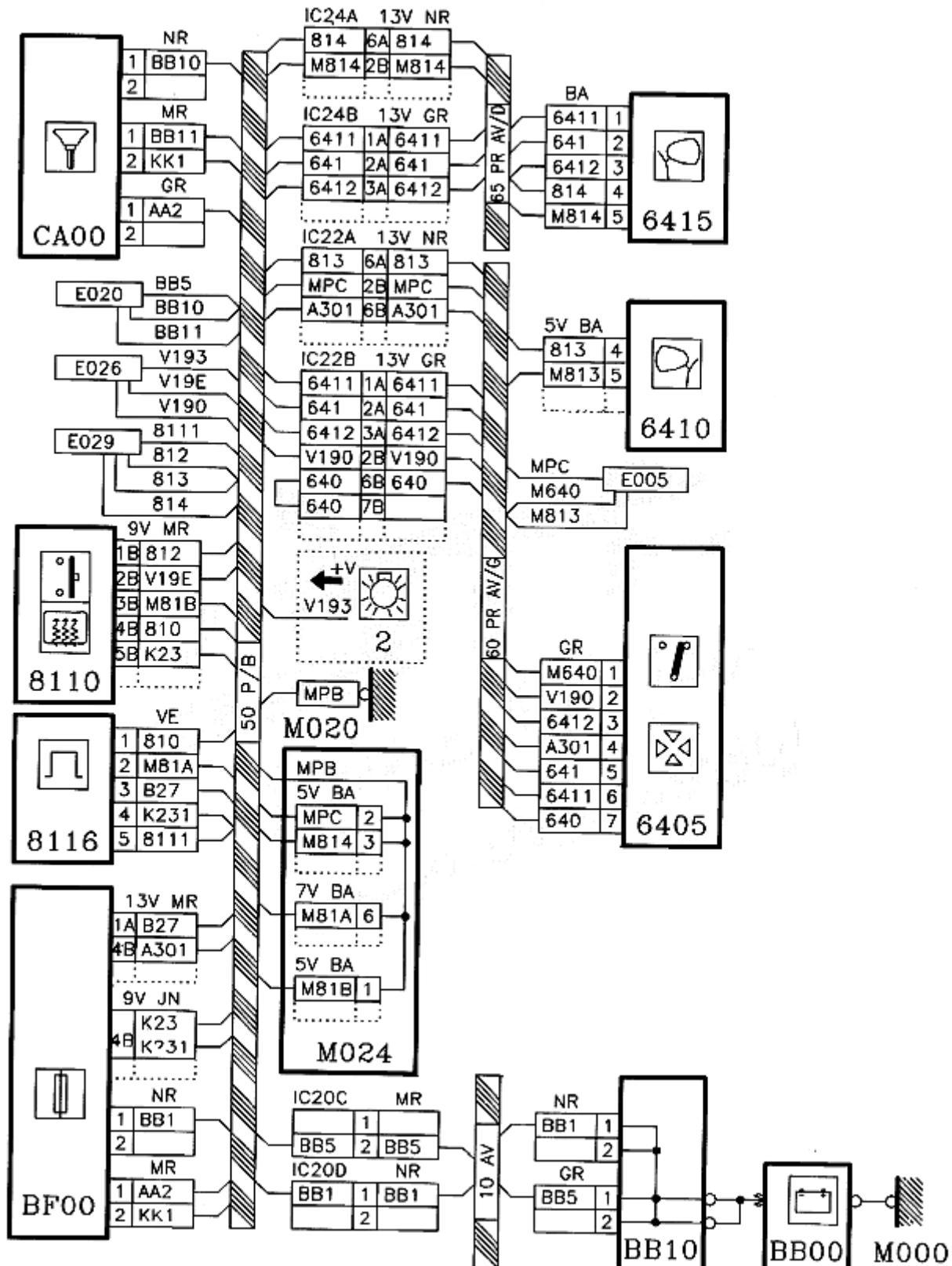

دیاگرام دسته سیم مدار آینه های جانبی

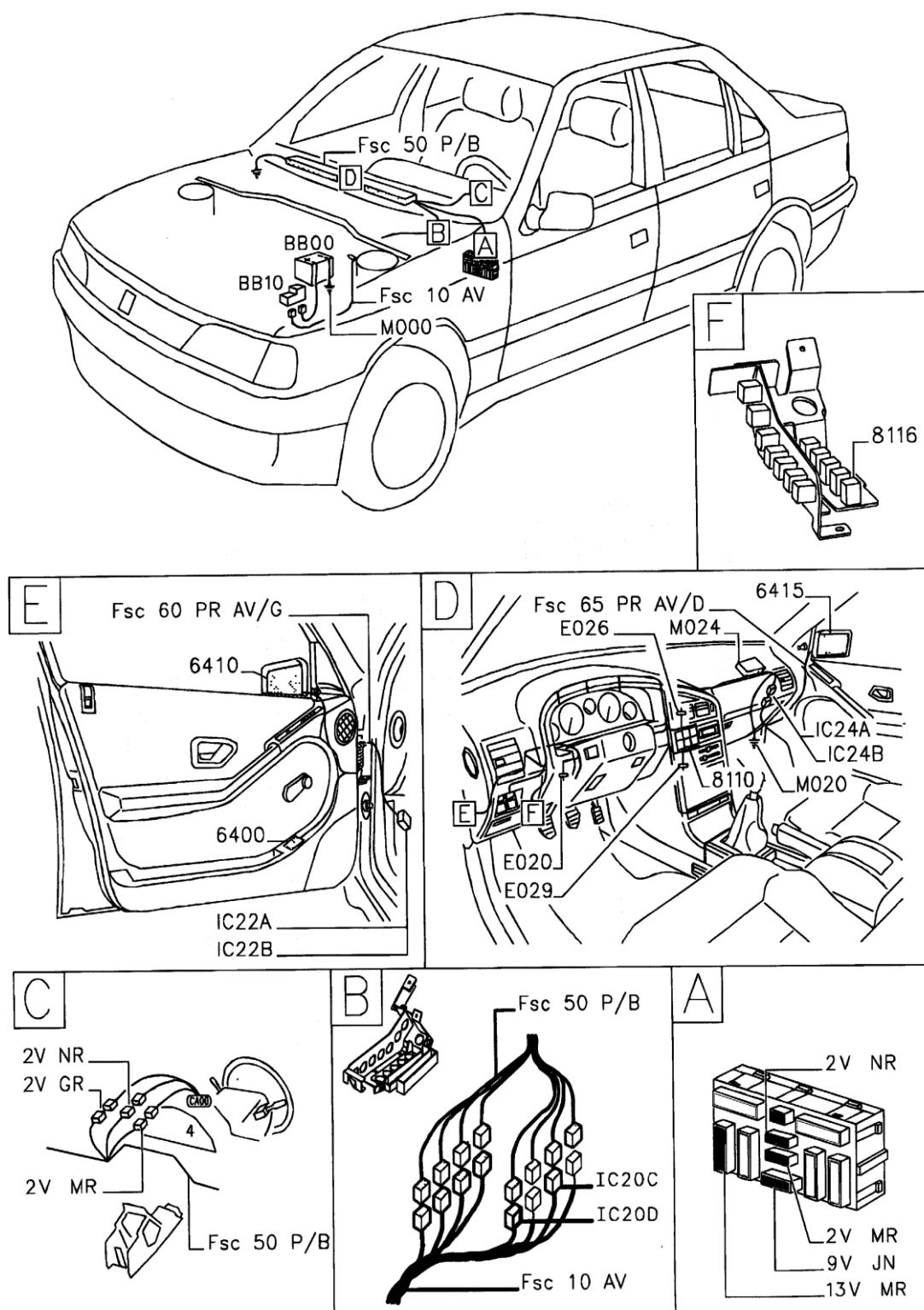

دیاگرام جانمایی مدار آینه های جانبی



سیستم هشدار دهنده ACU

واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU(Alarm Control Unit) مورد استفاده در خودرو پارس ELX است که مجموعه ای الکترونیکی، کاربردی که براساس شرایط محیطی - فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لادری که در واقع ورودیهای ACU می باشند دریافت کرده و پس از تجزیه و تحلیل شدن آنها توسط خروجیها که همان صفحه نمایش و آژیر می باشند به صورت سمعی و بصری بروی صفحه نمایش واحد کنترل هشدار دهنده نمایان می شود. محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد می باشد و از طریق دو کانکتور ۱۶ و ۱۲ پینی مشکی رنگ به دسته سیم خودرو متصل می گردد. همچنین یک صفحه کلید برای برقراری ارتباط بین کاربر و ACU در نظر گرفته شده است.

آژیر با باتری پشتیبان که در اتاق موتور و بر روی گلگیر سمت راننده نصب می شود توسط یک کانکتور ۴ پایه مشکی رنگ به دسته سیم خودرو متصل شده است. وظیفه آژیر اعلام وضعیت های مختلف واحد کنترل هشدار دهنده مانند ورود به مد دزدگیر - خروج از مد دزدگیر و ... است که این امر به وسیله تولید بوق های متفاوت است. مثلا در هنگام اعلام خطر سرقت با آژیر کشیدن ممتد، صاحب خودرو را مطلع می سازد.

اسپیکر این نوع سیستم هشدار دهنده داخل اسپیکر رادیو پخش روی داشبورد سمت چپ می باشد.

مشخصات سیستم هشدار دهنده نصب روی پارس ELX

- ۱- فاقد کد ۱۰ رقمی بروی ACU
- ۲- نمایش دما، تاریخ و ساعت در تمام تولیدات، نمایش میزان بنزین بر حسب لیتر، سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت روی صفحه اصلی در تولیدات قدیم
- ۳- پخش پیام ها در حالت حرکت (سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت)
- ۴- قفل اتوماتیک دربهای (سرعت بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت)
- ۵- امکان قفل و باز کردن درب ها به ترتیب با اعداد ۳ و ۱ صفحه کلید
- ۶- هشدار بالا بودن سرعت به صورت صدای بازر (۱۲۰ کیلومتر بر ساعت)



پایه های سوکت ۱۲ پینی مشکی رنگ :

پایه ۱ : بدنه دائم

پایه ۳ : سیگنال ارسالی (پالس های ۱۲ ولتی) از سنسور سرعت خودرو، در صورت بالا رفتن سرعت خودرو ورسیدن به ۱۲۰Km/h بوق اخطار زده می شود و با افزایش سرعت خودرو سرعت قطع و وصل بوق نیز زیاد می شود. همچنین اخطارها پس از رسیدن سرعت به ۶km/h بیان می شود و درب های خودرو بعد از رسیدن به سرعت ۲۰ km/h بسته می شود.

پایه ۵ : بدنه ارسالی از ACU به یونیت قفل مرکزی جهت باز کردن دربها در هنگام تصادف و عملکرد سوئیچ اینرسی ، اتمام رانندگی و بستن سوئیچ ، زدن کلید ۱ صفحه کلید ACU

پایه ۶ : برق ۱۲ ولت، مستقیم از باتری برای تغذیه سیستم هشداردهنده

پایه ۷ : ولتاژ ۱۲ ولت ارسالی از صفحه نشان دهنده ها جهت روشنایی ACU

پایه ۸ : منفی ارسالی از ACU جهت فعال یا غیر فعال نمودن کولر در حالت اتوماتیک

پایه ۹ : فرمان فلاشر کمکی در زمان اخطار ACU

پایه ۱۰ : در صورت مجاز نبودن استارت یک بدنه به رله استارت رسیده و با فعال شدن این رله عمل جلوگیری از استارت زدن انجام می گیرد.

پایه ۱۱ : ولتاژ ۹ ولت که به عنوان باتری (ولتاژ پشتیبان) کمکی برای حفظ سیستم در موقع پایین بودن ولتاژ باتری یا قطع بودن باتری از طرف باتری داخل آژیر برای تغذیه ACU ارسال می شود.

پایه ۱۲ : سیگنالی به صورت پالس با دامنه ۵ ولت که ACU به صورت کد برای فعال نمودن حالت های مختلف آژیر از این پایه خارج می کند.

پایه های سوکت ۱۶ پینی مشکی رنگ :

پایه ۱ : در صورت اتمام سطح بنزین حدود ۷ لیتر یا کمتر از آن توسط درجه باک ولتاژی معادل ۳,۵ الی ۴,۵ ولت به این پایه ارسال می شود.

پایه ۲ : آنتن



پایه ۳: آنتن

پایه ۴: منفی ارسالی از پایه ۹ کنترل یونیت قفل مرکزی جهت خارج شدن ACU از مد امنیتی

پایه ۵: منفی ارسالی از پایه ۶ کنترل یونیت قفل مرکزی جهت وارد شدن ACU به مد امنیتی

پایه ۶: منفی ارسالی از سیستم هشداردهنده در حالت قفل خودکار، همچنین قفل شدن درب ها در صورت

вшردن کلید ۳ از صفحه کلید و یا قفل شدن درب ها هنگامی که سرعت به 20 km/h می رسد

پایه ۷: در صورت وجود اشکال در سیستم شارژ باتری یک بدن به این پایه ارسال می شود.

پایه ۸: در صورت تمام شدن لنت های ترمز جلو، لنتهای دیسکها تماس پیدا کرده و چون بدن دائم هستند به

این پایه منفی ارسال می شود

پایه ۹: منفی دریافتی از سنسور فشار روغن در صورت پایین بودن فشار روغن

پایه ۱۰: منفی دریافتی از میکروسوئیچ ترمز دستی در صورت بالا بودن ترمز دستی

پایه ۱۱: منفی دریافتی از پایه ۶ کنترل یونیت فن هنگام بالابودن دمای موتور (118°C)


پایه ۱۲: منفی دریافتی از کلید لادری درب های خودرو هنگام باز بودن درب ها

پایه ۱۳: منفی دریافتی از کلید لادری صندوق عقب هنگام باز بودن درب صندوق عقب


پایه ۱۴: منفی دریافتی از کلید لادری موتور هنگام باز بودن درب موتور

پایه ۱۵: ولتاژ ۱۲ ولت دریافتی هنگام فعال نمودن کلید کولر

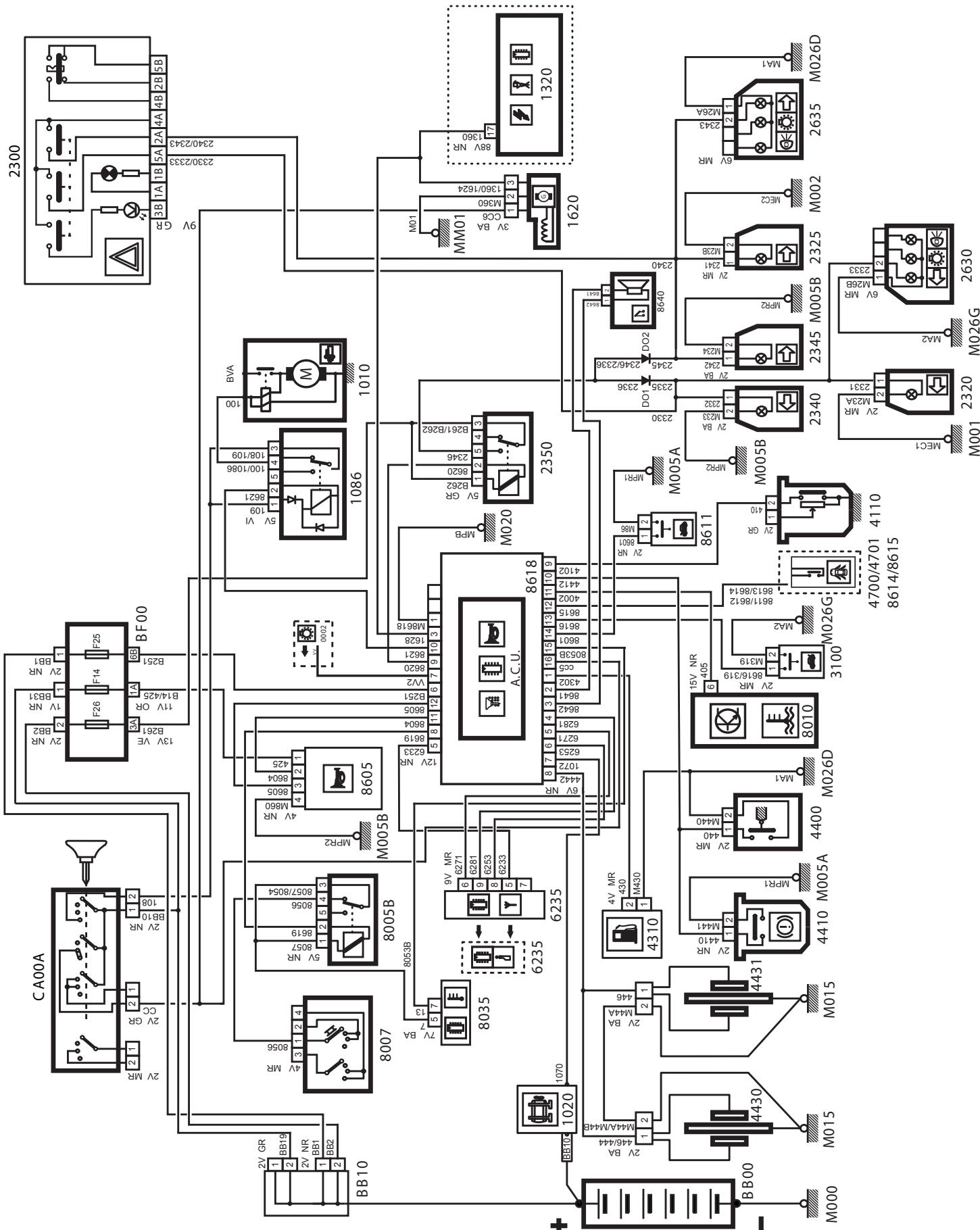پایه ۱۶: ولتاژ ۱۲ ولت دریافتی از حالت سوئیچ باز



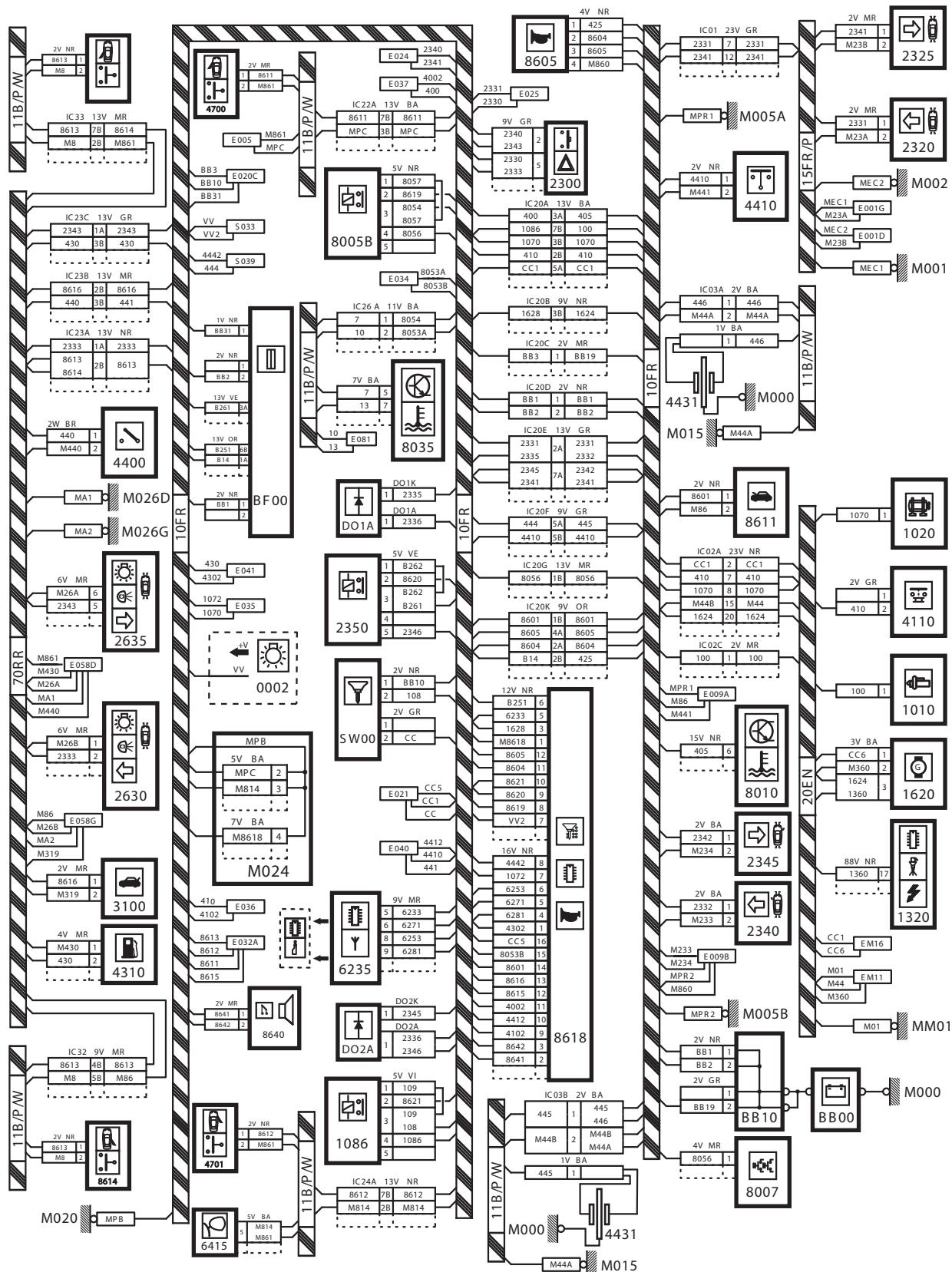دیاگرام شماتیک مدار سیستم هشدار دهنده ACU



دیاگرام دسته سیم مدار سیستم هشدار دهنده ACU

ساعت دیجیتال و دماسنجد


ساعت دیجیتال در همه محصولات می باشد اما دماسنجد در پژو پارس وجود دارد.

ساعت دیجیتال دارای دو برق مثبت می باشد که یکی از آنها برق باتری،(برای حافظه ساعت) و برق دوم برق بعد از سوییچ برای نمایش ساعت است.


سنسور دمای هوای اتاق که از نوع NTC می باشد اطلاعات دمایی اتاق را به دماسنجد دیجیتالی می دهد.

سوال:



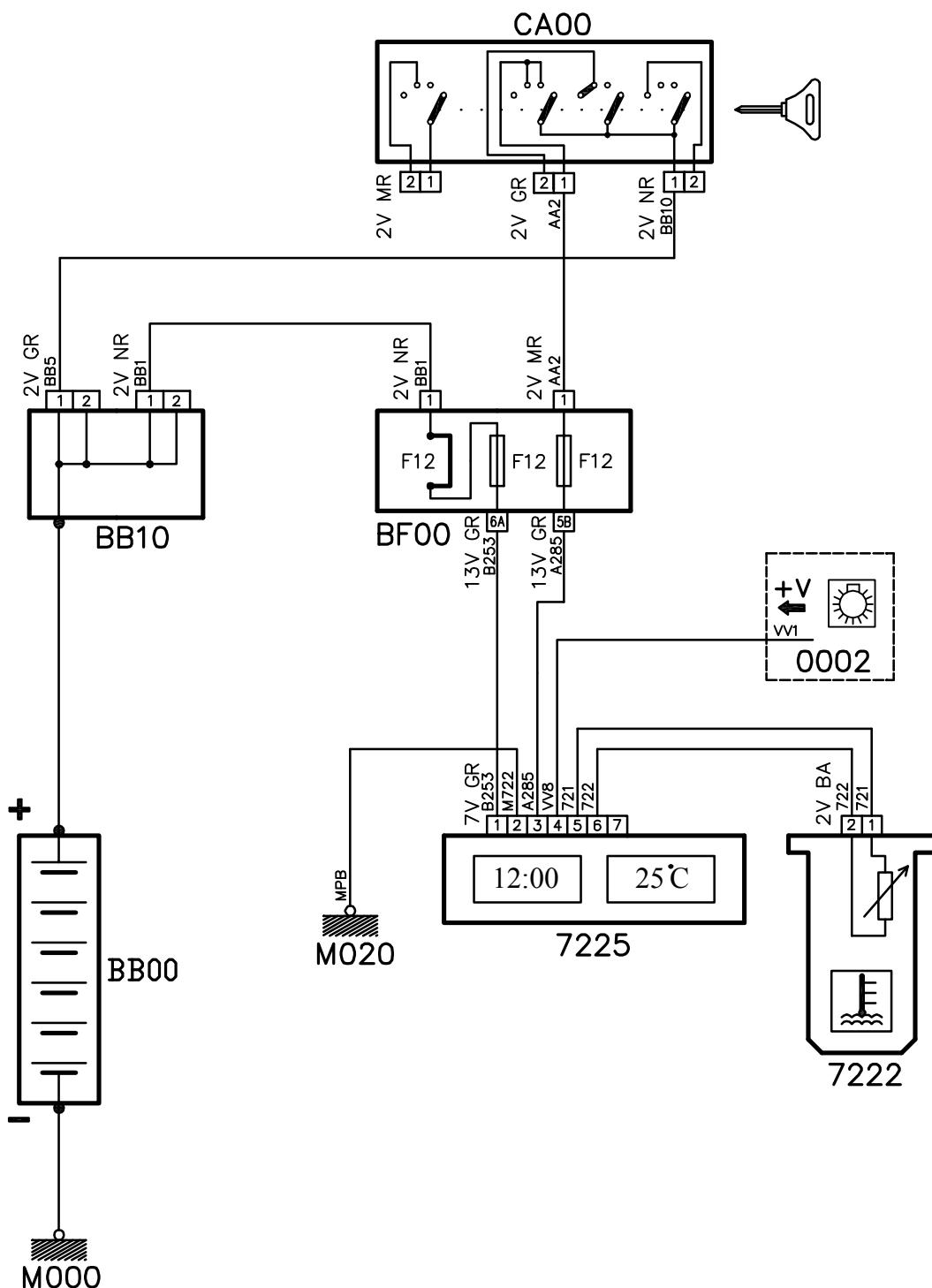
- ۱- اگر هریک از فیوزهای مدار بسوزد چه اتفاقی رخ می دهد؟
- ۲- دلیل استفاده شنت داخل این مدار چیست؟



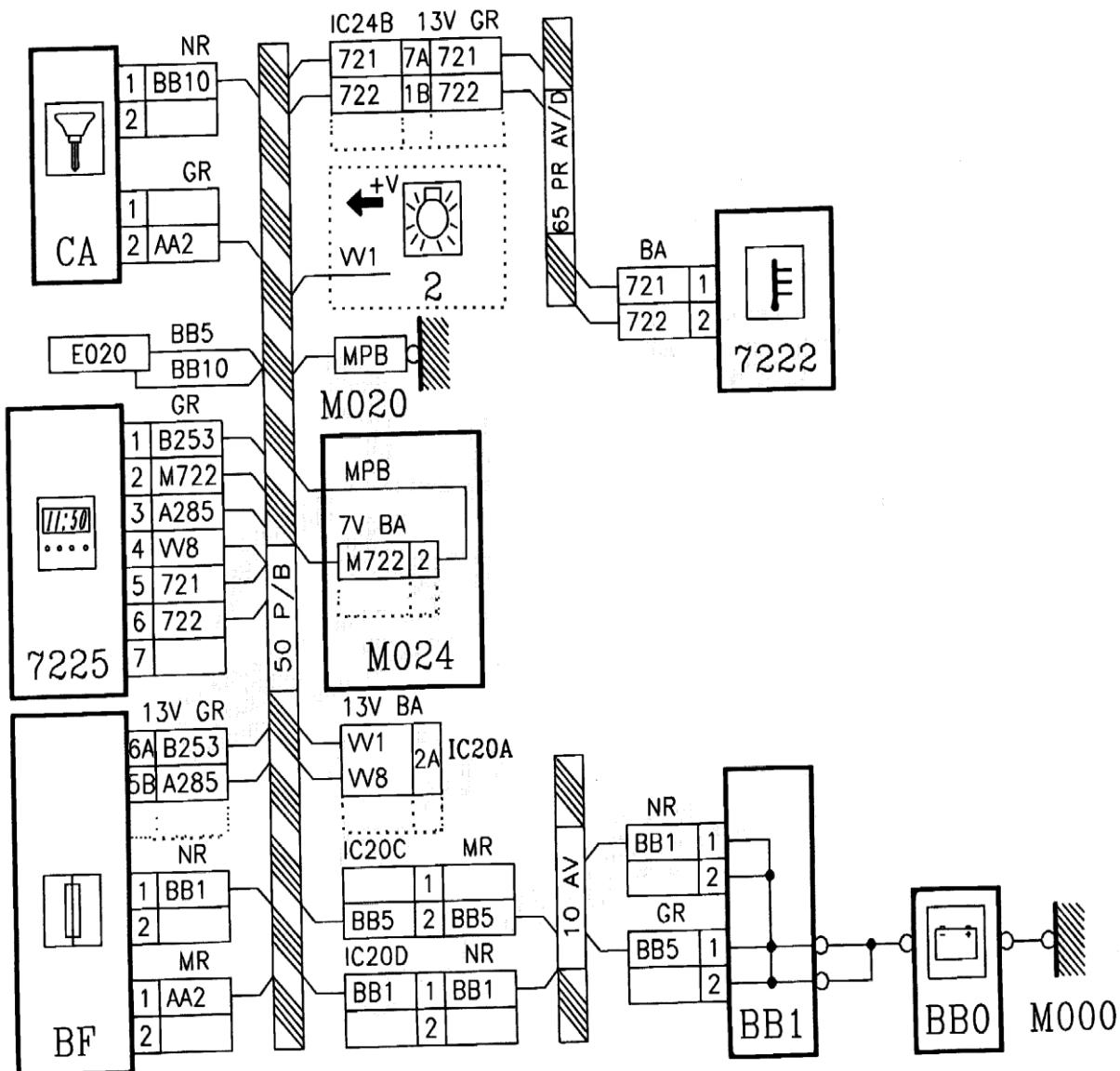
دیاگرام شماتیک مدار ساعت دیجیتال و دما‌سنج



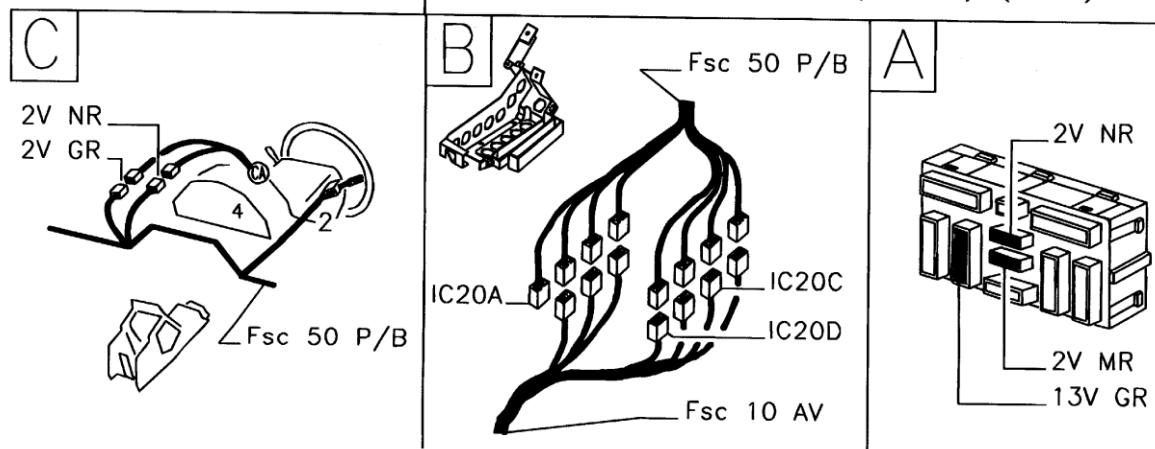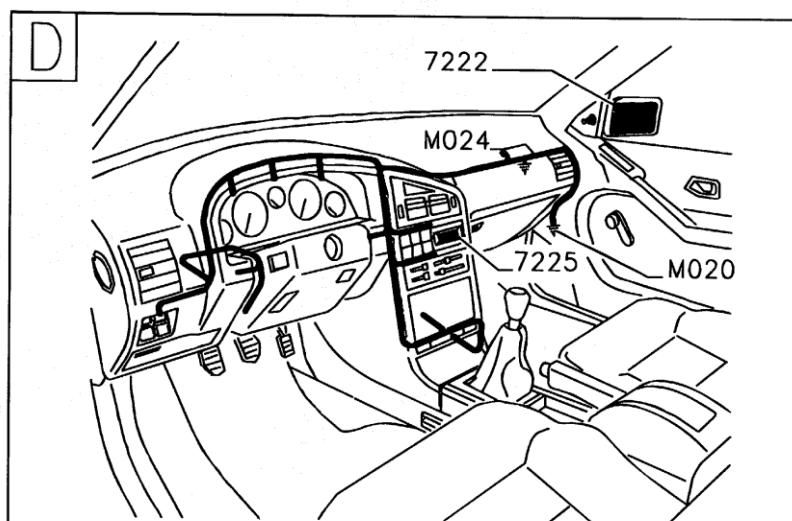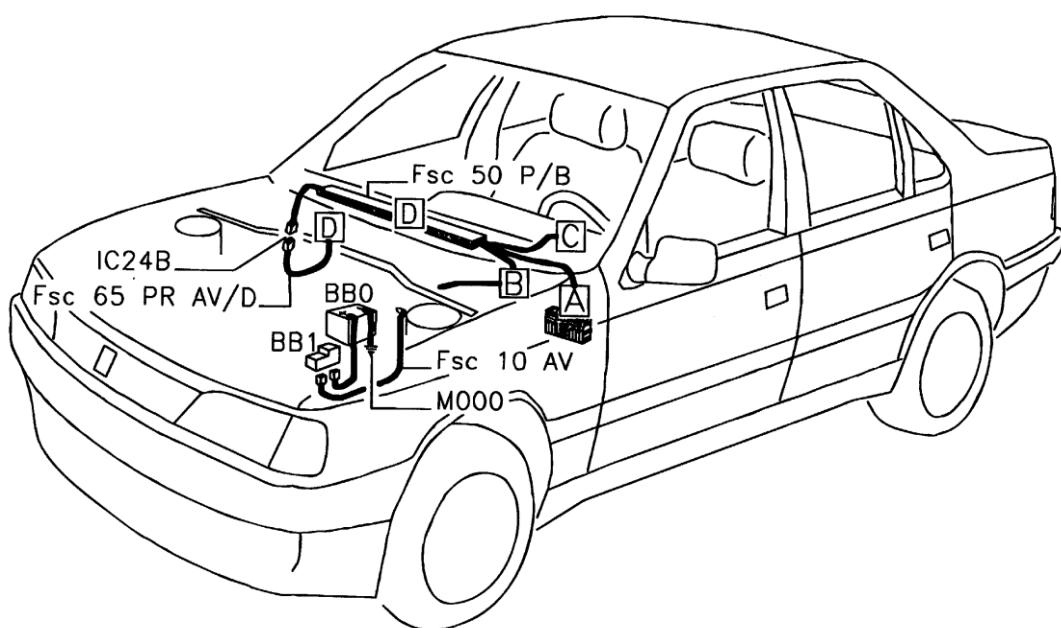دیاگرام دسته سیم مدار ساعت دیجیتال و دماسنجد



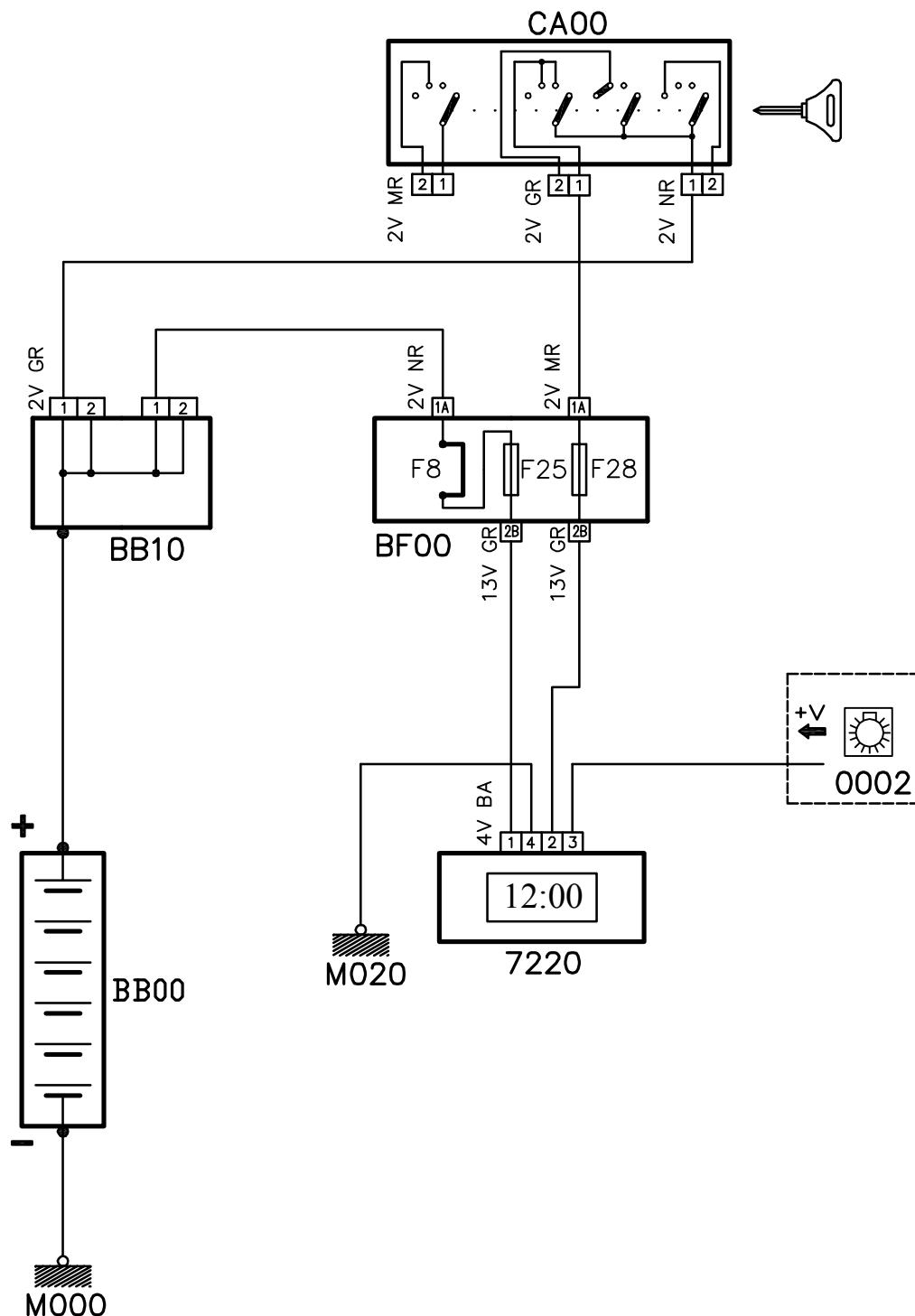دیاگرام جانمایی مدار ساعت دیجیتال و دماسنجد



دیاگرام شماتیک مدار ساعت دیجیتال


صندلی برقی

صندلی برقی خودروی پارس ELX مجهز به مکانیزم تنظیم برقی پشتی صندلی (Backrest) می باشد و با کلیدی که در قسمت جانبی صندلی بر روی کاور آن تعییه شده است، می توان زاویه پشتی صندلی را به میزان دلخواه تنظیم نمود. تجهیزات ای مکانیزم به صورت زیر است:


۱-موتور گیربکس ۲-محافظ الکترونیکی (Protector) ۳-کلید تنظیم

وظیفه موتور گیربکس تأمین و انتقال گشتاور به پشتی صندلی و حرکت دورانی آن می باشد. جهت حفاظت از موتور در مقابل گشتاور های بیش از حد که ناشی از توقف سیستم خصوصاً "در انتهای کورس حرکتی می باشد قطعه محافظ الکترونیکی در نظر گرفته شده است. این قطعه درون قاب پلاستیکی سیاه رنگ بغل صندلی نصب می شود و جریان عبوری از موتور را تحت کنترل داشته و در صورت عبور جریان بیش از حد مجاز تعریف شده برای آن در مدت زمان ۱ ثانیه مدار را قطع و پس از ۳ الی ۴ ثانیه مجدداً وصل می نماید. در این حالت اگر هنوز کلید فشرده شده و شرایط بالا وجود داشته باشد سیکل فوق تکرار می گردد.

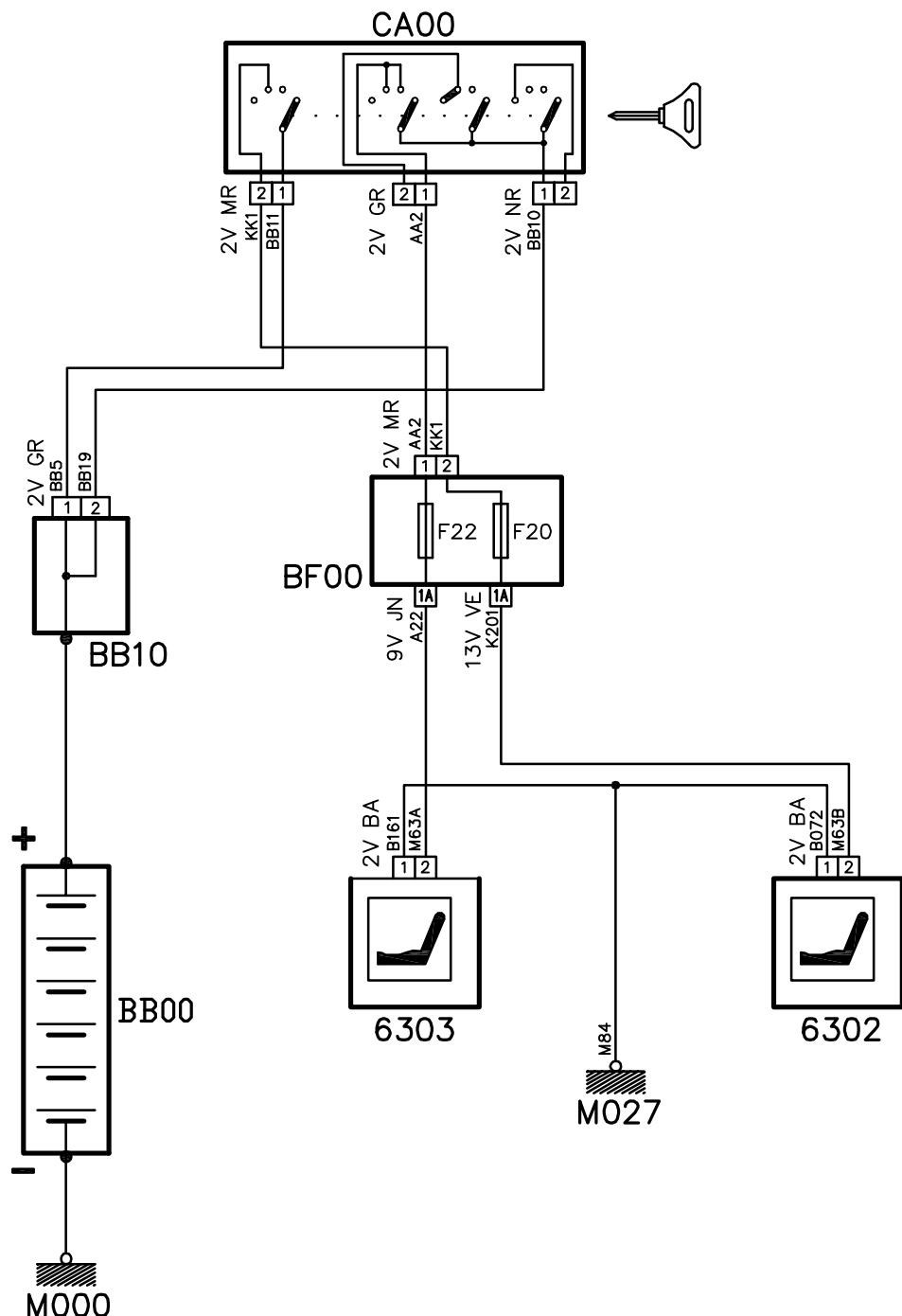در بعضی از نمونه ها صندلی برقی ها دیگر واحد کنترل آن حذف شده و خود موتورها حرکت صندلی را کنترل می کنند.



دیاگرام شماتیک مدار صندلی برقی

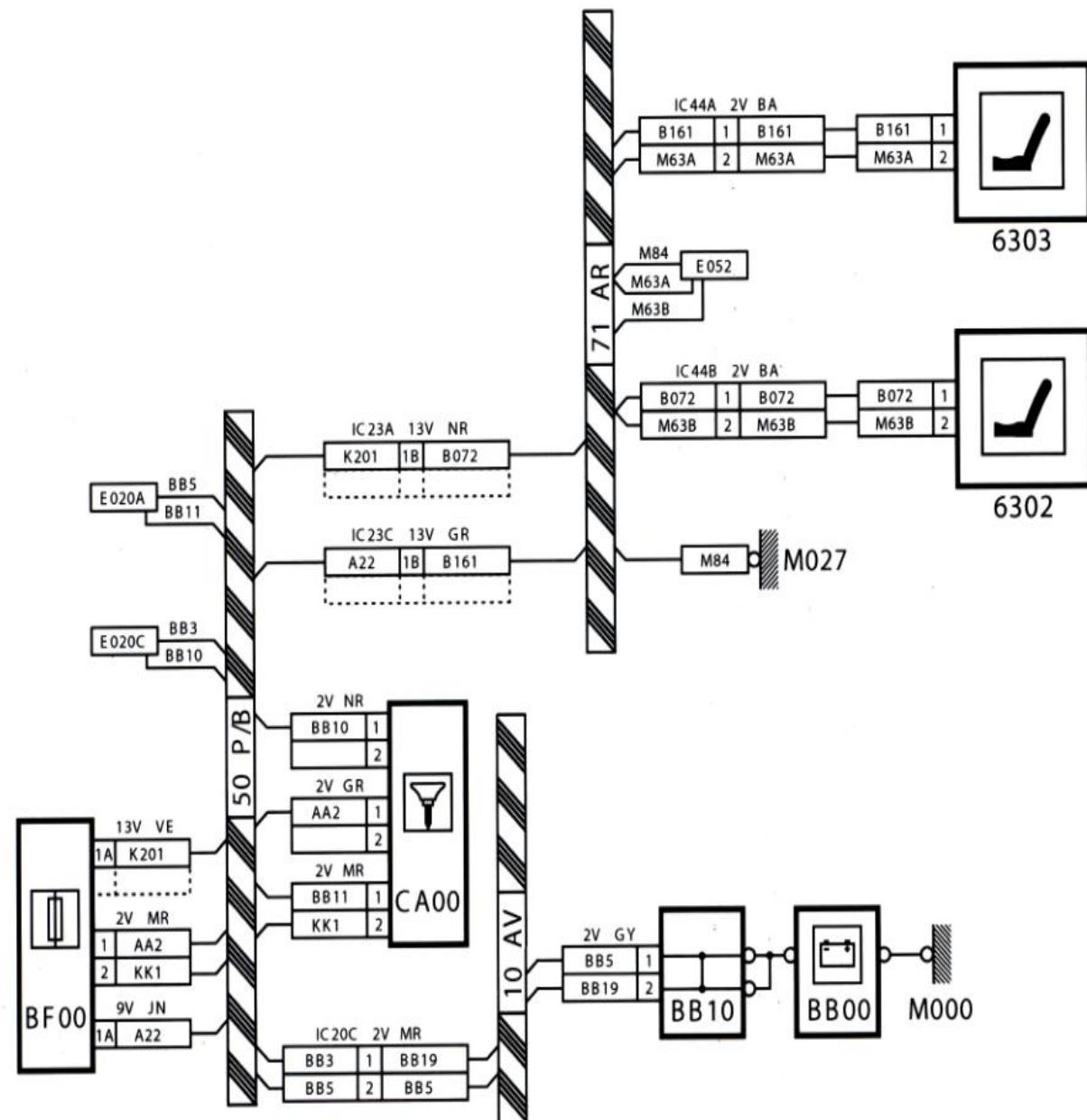

دیاگرام دسته سیم صندلی برقی

گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی:


المنت در داخل شیشه عقب خودرو و پشت آینه تعبيه شده است و برای جلوگیری از بخار روی شیشه و آینه آب کردن برف و بخ روی آن می باشد. ضمناً مقدار مقاومت المنت شیشه عقب حدود یک اهم و مقاومت المنت آینه حدود ۱۰ اهم می باشد.

تایمر گرمکن شیشه های عقب و آینه های جانبی (8116) با گرفتن یک لحظه پالس مثبت شروع به زمان گیری می کند و رله داخل آن می چسبد و ولتاژ مثبت به گرمکن شیشه عقب رسیده و باعث گرمکن شدن آنها می شود. این تایمر حداکثر برای ۱۲ دقیقه زمان گیری می کند و پس از این زمان در صورت فشرده نشدن کلید به صورت اتوماتیک ولتاژ المنت را قطع می کند. لازم به ذکر است در مدت زمان گیری تایمر اگر کلید گرمکن دوباره زده شود تایمر از کار افتاده و کن tact رله آن قطع می شود و در نتیجه ولتاژ ارسالی به المنت قطع می شود.


کلید گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی از نوع Push Buttom می باشد. (یعنی با فشار دادن کلید کن tact آن وصل و با رها کردن آن کن tact قطع می شود). این کلید دارای یک لامپ می باشد که ولتاژ مثبت را از نور صفحه نشان دهنده ها تامین می کند و در هنگام تاریکی با روشن شدن این لامپ روشنایی، مکان وجود کلید به منظور دسترسی سریع به آن قابل رؤیت خواهد بود. از طرفی وقتی گرمکن فعال می شود این لامپ به علت نبودن مقاومت در سر راهش با نور بیشتری روشن می شود.

سوال:


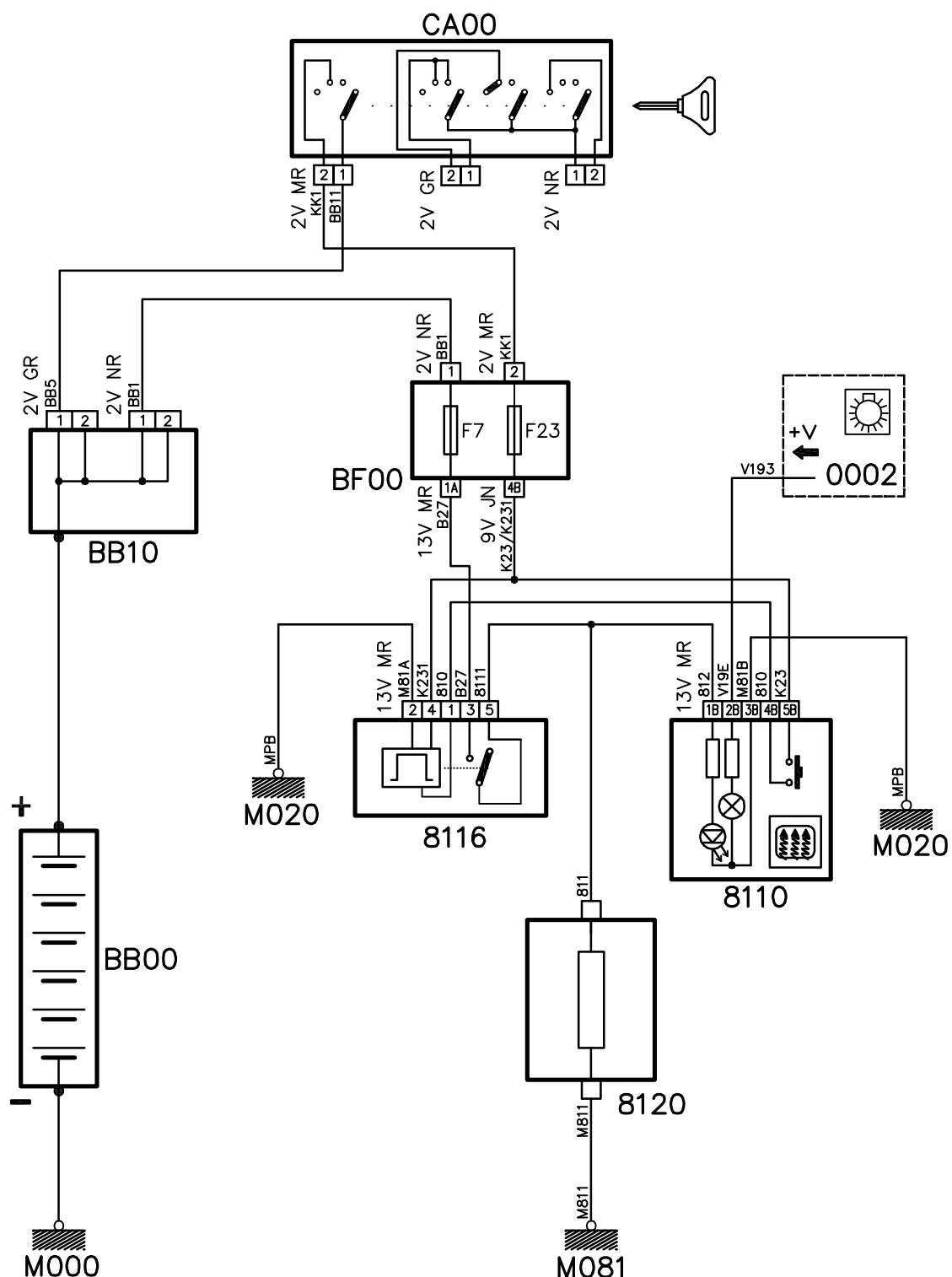
- رله تایmer گرمکن شیشه عقب چه رنگی است و چند پایه و کجا قراردارد؟
- بعد از ۱۲ دقیقه دوباره گرمکن شیشه عقب چه زمانی فعال می شود؟




دیاگرام شماتیک مدار گرمکن شیشه عقب

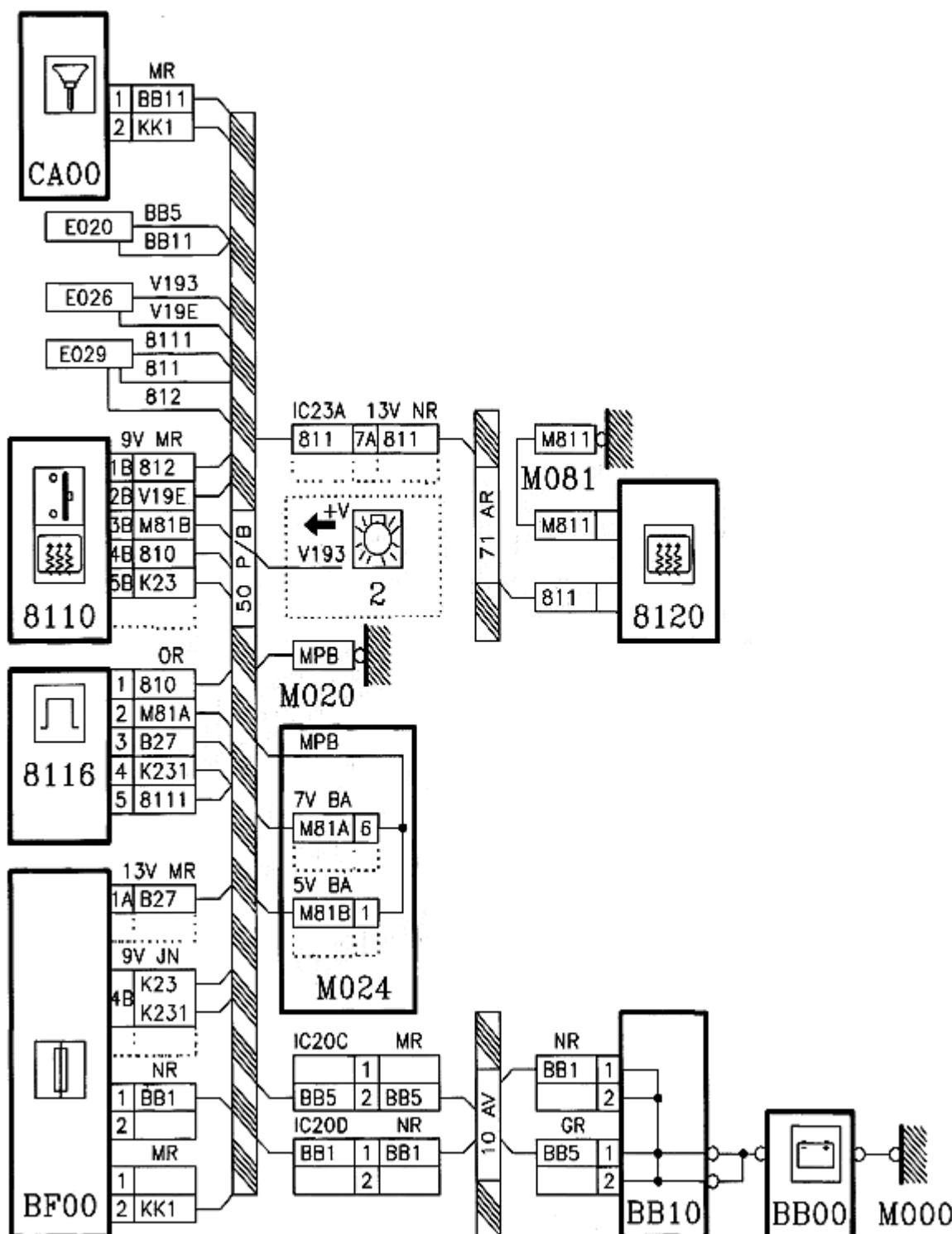

دیاگرام دسته سیم مدار گرمکن شیشه عقب

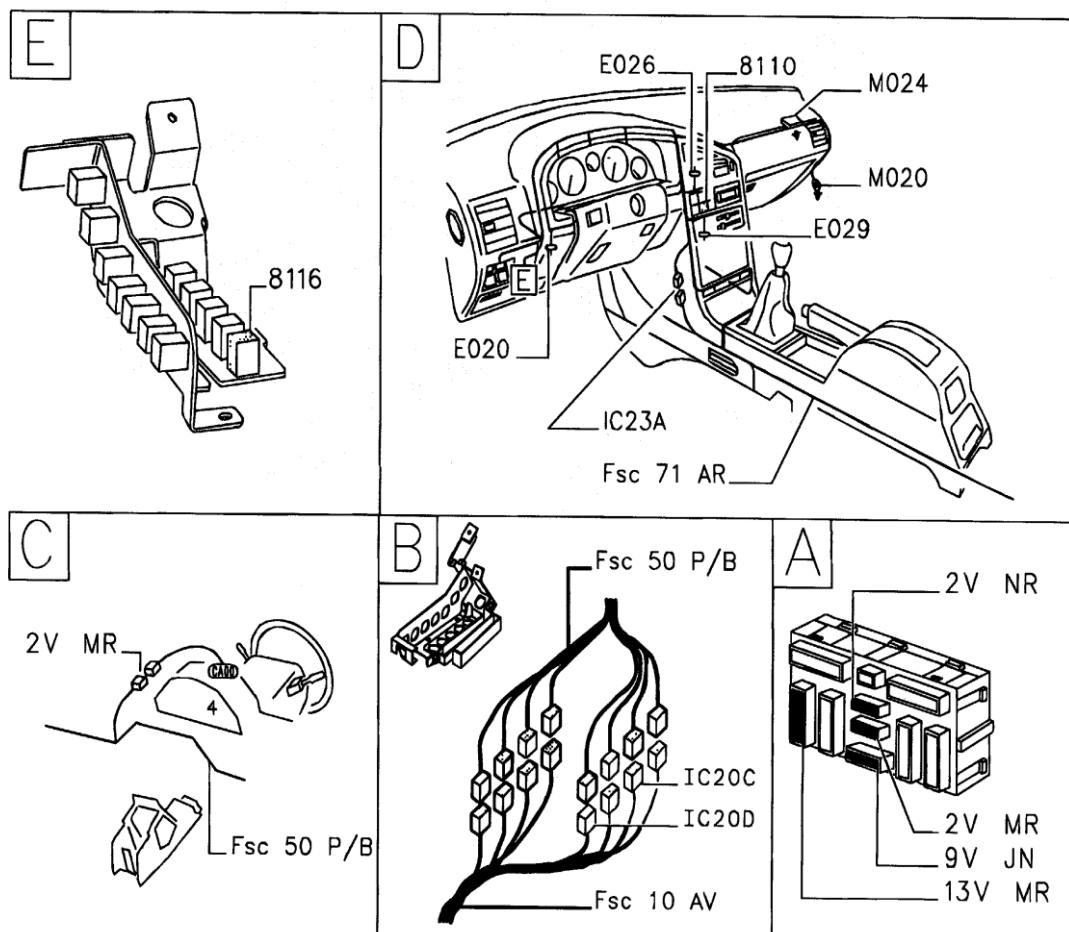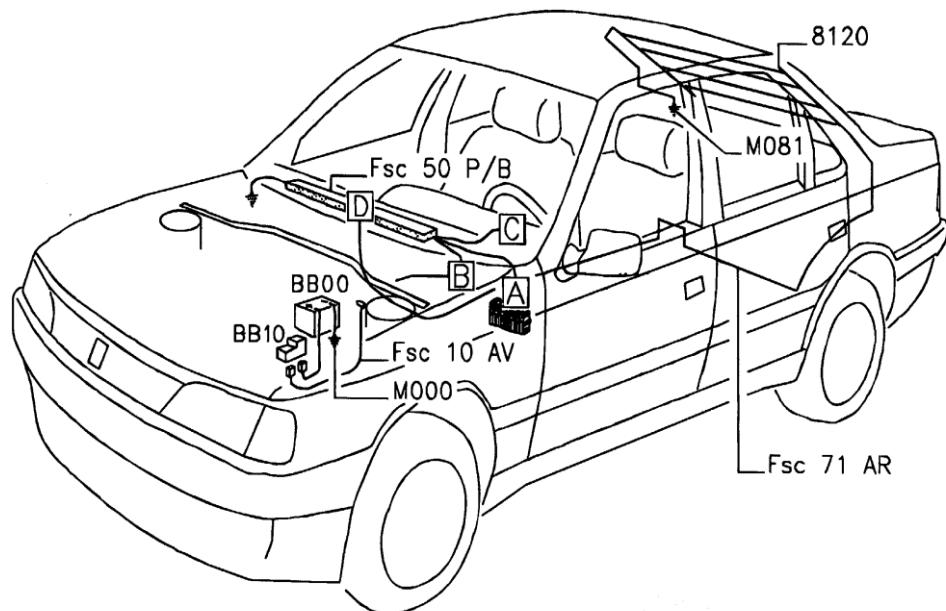

دیاگرام جانمای مدار گرمکن شیشه عقب

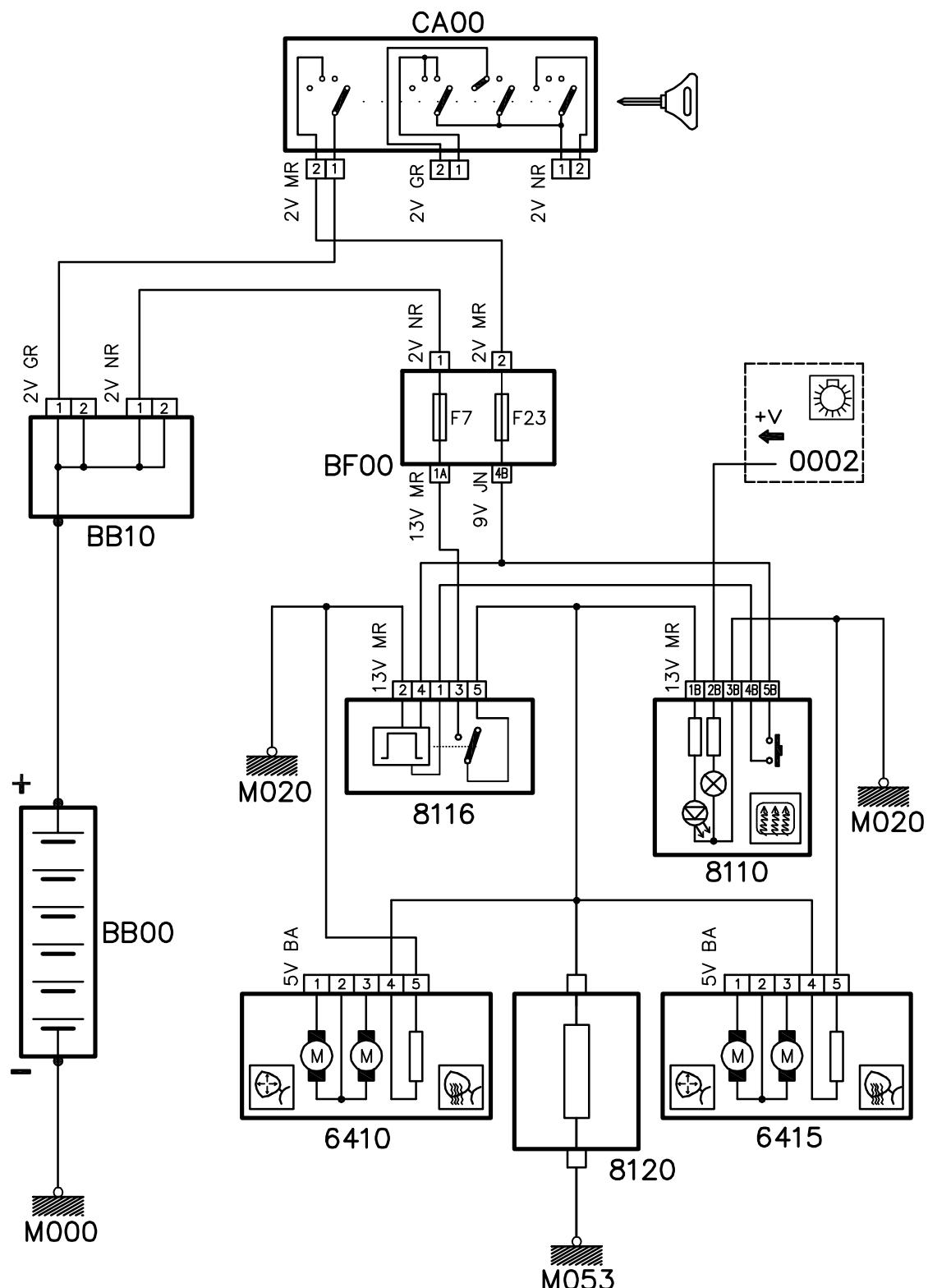


دیاگرام شماتیک مدار گرمکن شیشه عقب ۴۰۵ جدید




فندک

فندک در زمرة مدارات آسایشی قرار می‌گیرد. این مدار به خاطر نحوه طراحی جای فیوز آن در دو حالت مختلف کار می‌کند. اگر فیوز در حالت F16 باشد مدار با برق بعد از سوئیچ کار می‌کند و اگر آنرا در حالت F16A قرار دهیم چون به طور مستقیم به باتری وصل می‌شود، فندک حتی وقتی خودرو خاموش است نیز قابل استفاده است.




در این مدار ولتاژ مثبت از طریق پایه 7A جعبه فیوز به پایه ۱ فندک می‌رسد با توجه به این که پایه ۳ فندک به منفی متصل می‌باشد در نتیجه فشردن قسمت متحرک فندک به داخل مدار برقرار شده و المنت آن شروع به گرم شدن می‌کند و از طرفی یک المنت فنری هم وجوددارد که فندک را در داخل پوسته آن نگه داشته تا گرم شود. وقتی فندک به حدکافی گرم شد المنت فنری منبسط شده و دهانه اش باز می‌شود و فندک توسط نیروی فنر به بیرون می‌پرد.

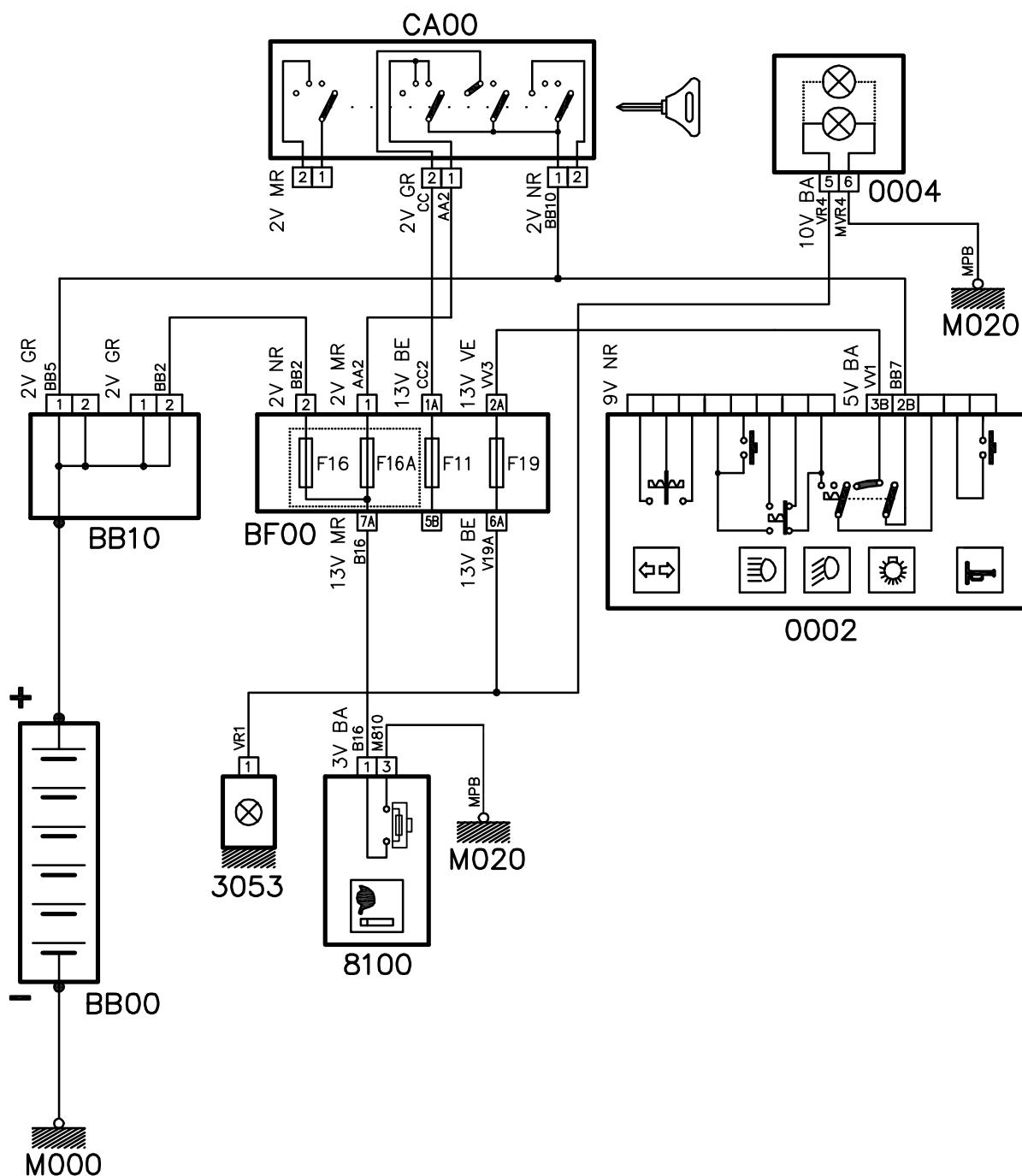

دیاگرام شماتیک مدار فندک

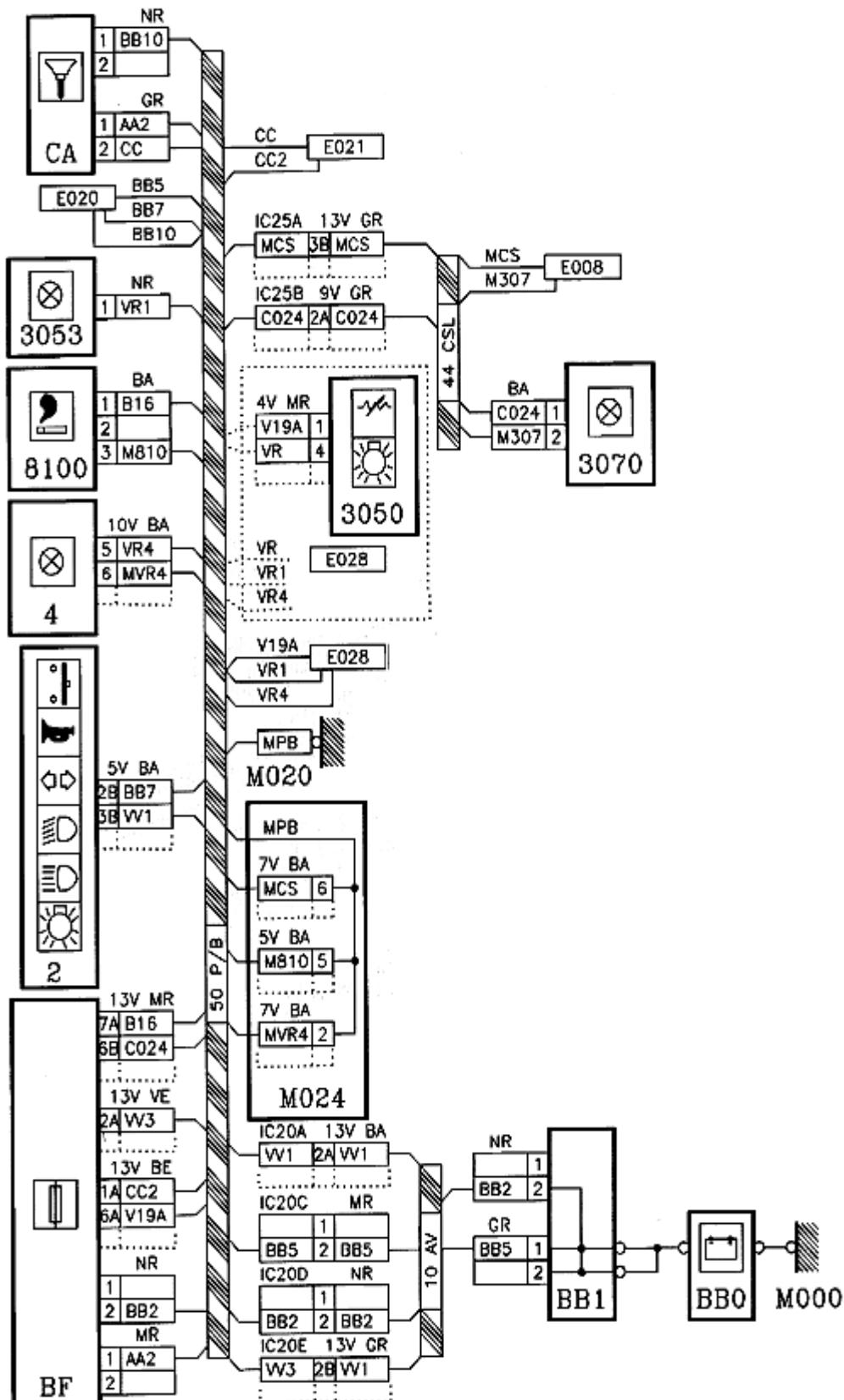

دیاگرام دسته سیم مدار فندک

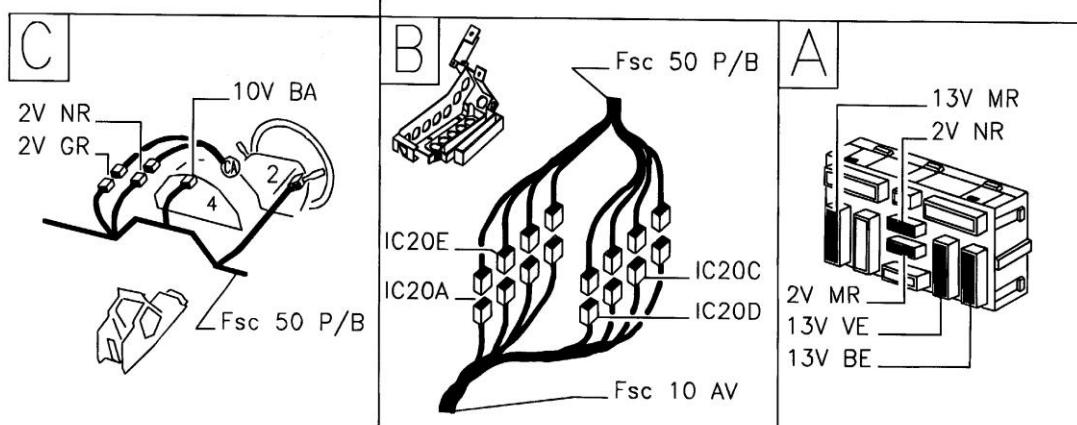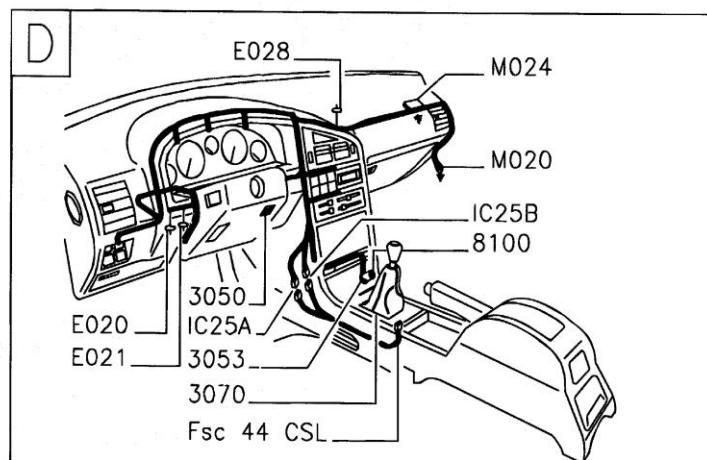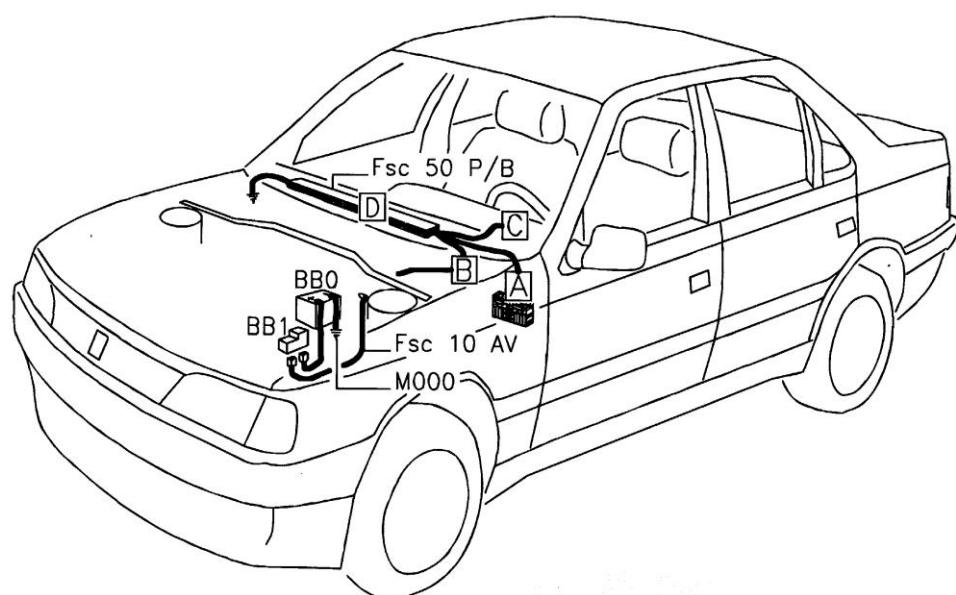


دیاگرام جانمایی مدار فندک




رادیو

رادیو دارای دو سوکت می باشد که از طریق آنها به تغذیه از سمت جعبه فیوز اتاق و بلندگوها متصل می شود. در مدار رادیو نیز همچون مدار فندک این امکان وجود دارد که با جاگذاری مناسب فیوز تغذیه آن را از برق بعد از سوئیچ و یا به طور مستقیم از باتری تامین کرد.


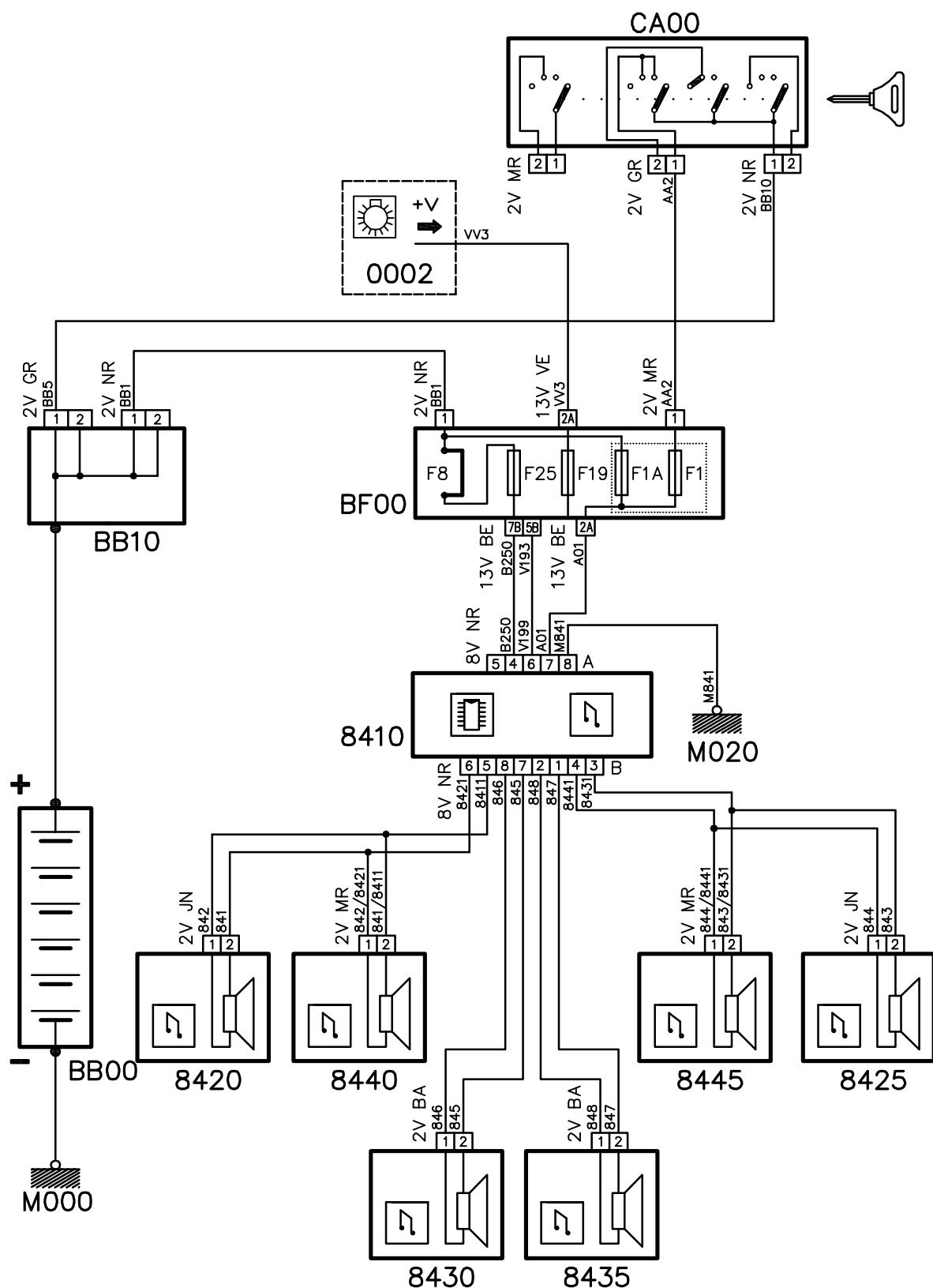
با توجه به این که رادیو دارای حافظه برای ذخیره اطلاعات کanal های رادیو می باشد در نتیجه رادیو احتیاج به ولتاژ دائم از باتری دارد و این ولتاژ مثبت از طریق فیوز F25 به پایه ۴ رادیو پخش می رسد. پایه ۶ سوکت ۸ پایه مشکی رنگ برای روشنایی صفحه کلید رادیو به کار رفته و ولتاژ مثبت از طریق فیوز F19 هنگام روشن شدن چراغ های کوچک به این پایه اعمال می شود.




دیاگرام شماتیک مدار رادیو

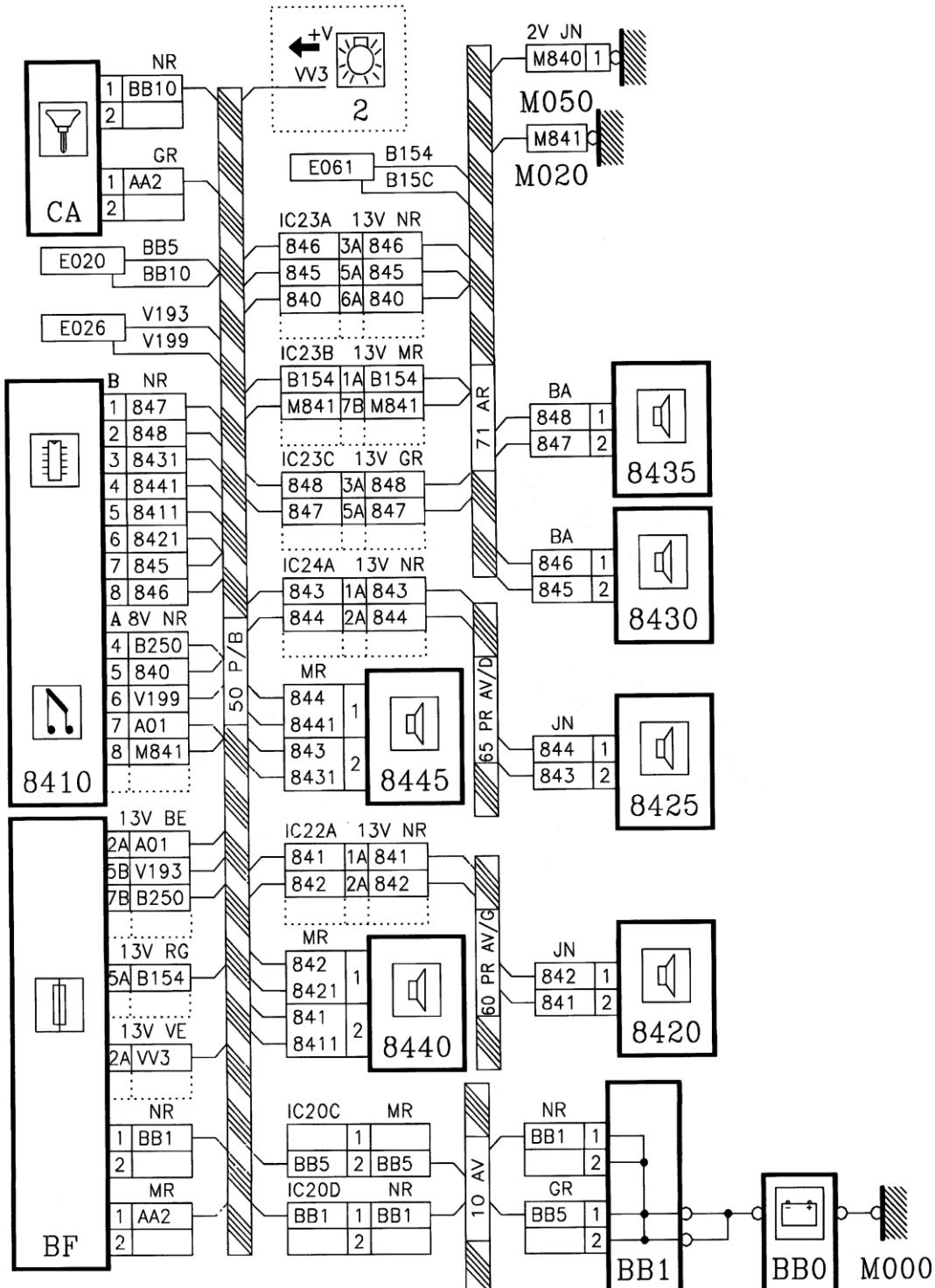

دیاگرام دسته سیم مدار رادیو

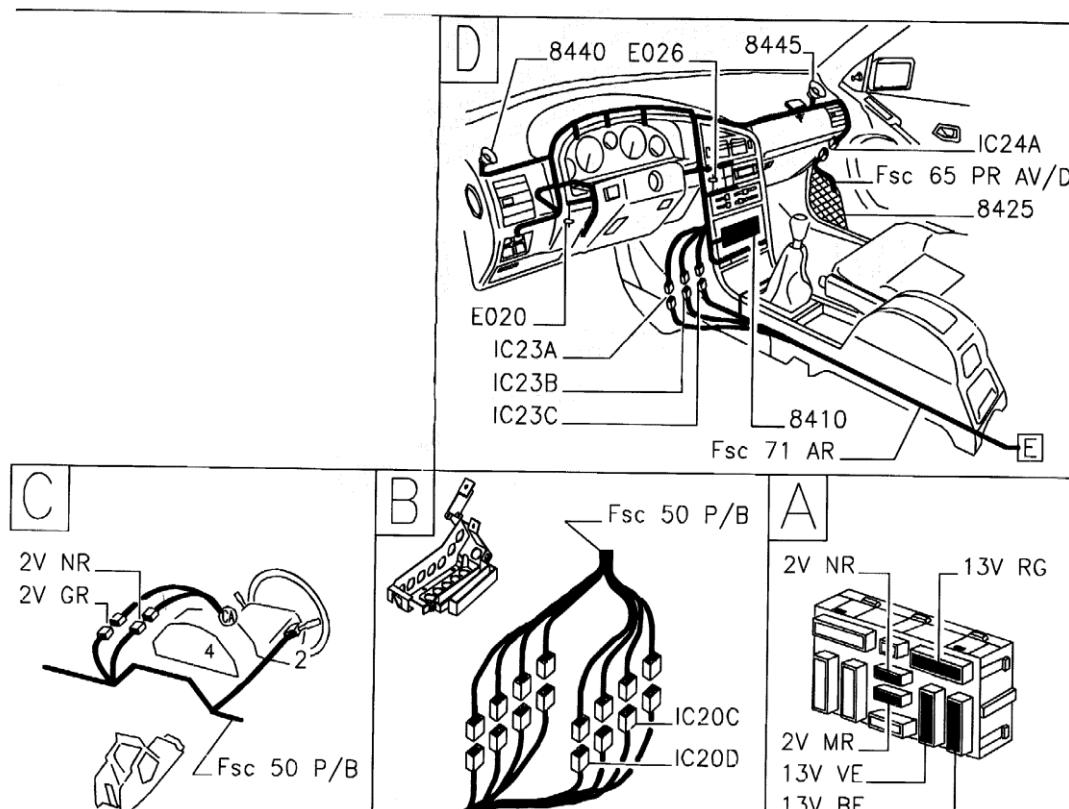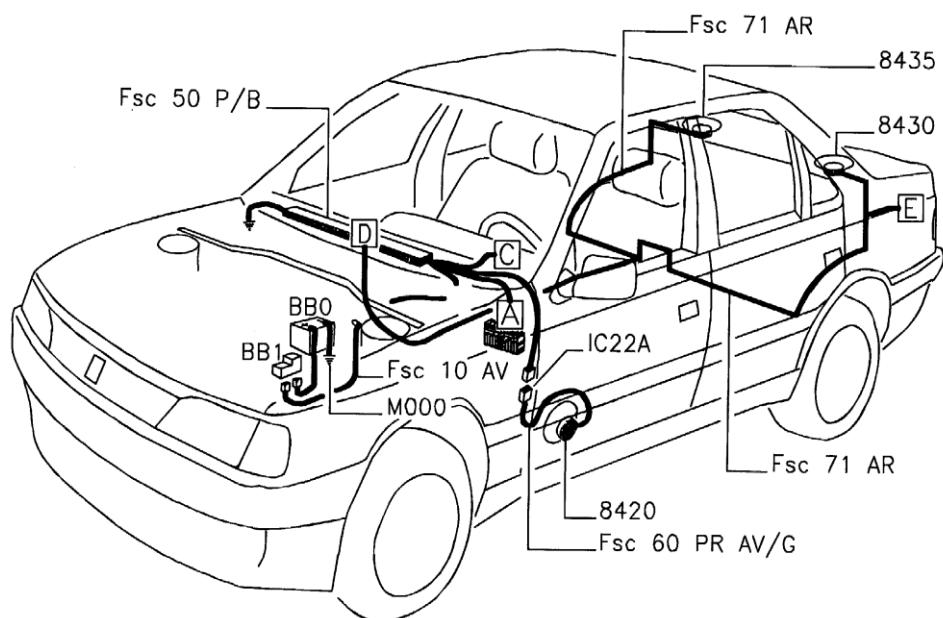

دیاگرام جانمایی سیم مدار رادیو

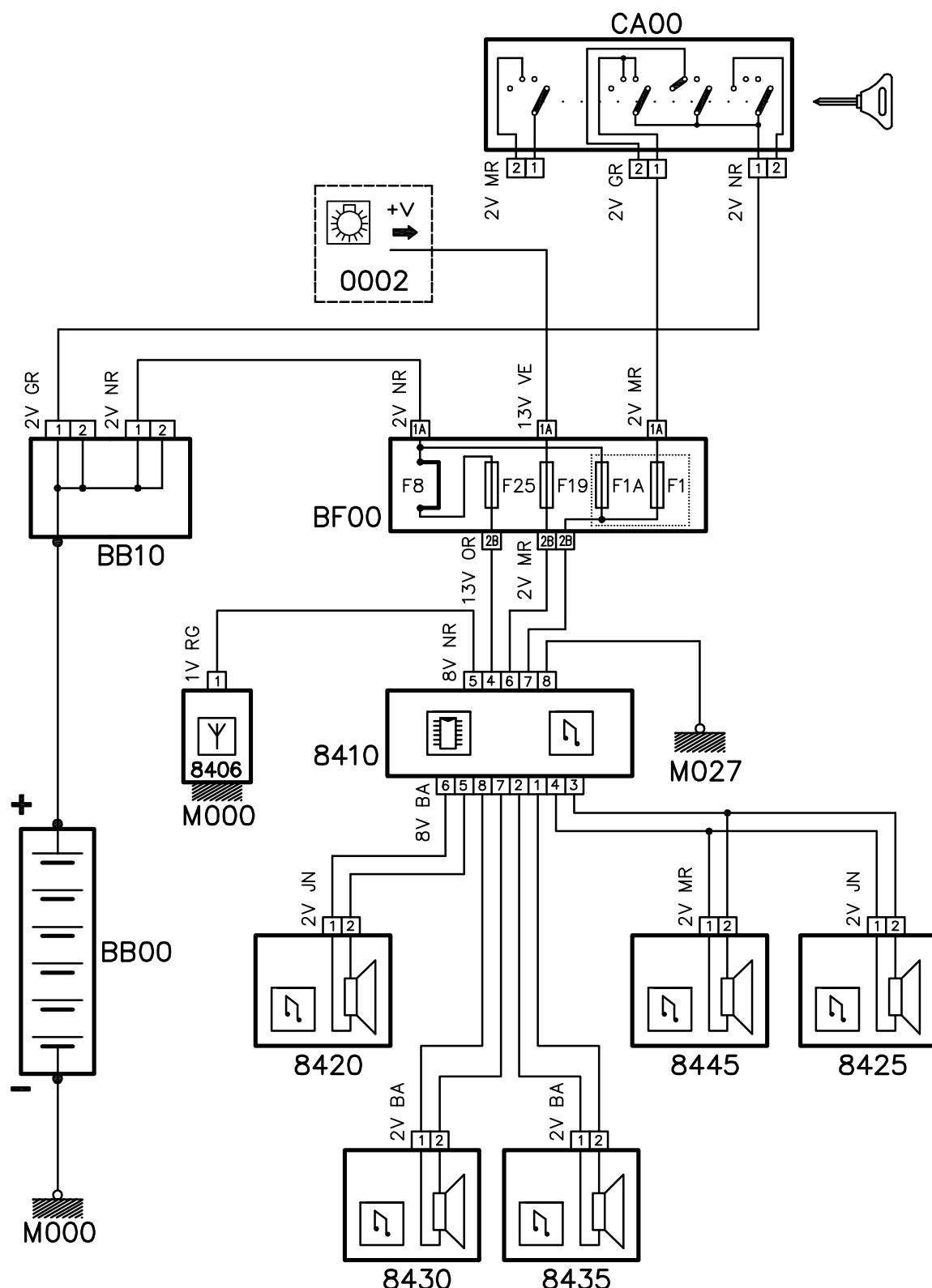

دیاگرام شماتیک مدار رادیو پارس



سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع از جمله سیستم آسایشی و مهم در هر خودرویی قلمداد می شود که شامل واحدهای گرمایش (بخاری) و سر مایش (کولر) می باشد.

واحد بخاری با عبور جریان مایع خنک کننده موتور به داخل یک رادیاتور باعث گرم شدن این رادیاتور شده و با فعال شدن فن بخاری هوای بیرون یا هوای داخل اتاق از بین پره های رادیاتور بخاری عبور کرده و هوای داخل محفظه سرنشین را گرم می کند.

داخل پنل بخاری سوییچ R/F وجود دارد که در صورت فشرده شدن این کلید موتور دریچه تهویه فعال شده و سبب بسته شدن دریچه ارتباطی داخل اتاق با هوای بیرون می شود. در نتیجه گردش هوا از داخل اتاق سرنشین بدون استفاده از هوای بیرون صورت می گیرد ضمناً با زدن این کلید LED این کلید روشن شده حاکی از گردش هوا از داخل می باشد. برای ایجاد وضعیت گردش هوا از خارج اتاق باید مجدداً سوییچ R/F فشرده شود..

فن بخاری و کولر:

در این مجموعه از یک موتور الکتریکی به عنوان فن بخاری و کولر استفاده شده است که با تغییر ولتاژ آن تغییر دور صورت می گیرد.

سیستم کولر به دو بخش مکانیکی و الکتریکی تقسیم بندی می شود:

بخش مکانیکی:

- ۱- کمپرسور کولر: وظیفه ایجاد فشار داخل سیستم را برعهده دارد.
- ۲- کندانسور: که وظیفه آن تبدیل گاز با فشار بالا (خروجی کمپرسور) به مایع با فشار بالا می باشد.
- ۳- رطوبت گیر: بعد از کندانسور نصب گردیده و رطوبت موجود در سیستم را جذب می کند.
- ۴- شیر انبساطی: عکس کمپرسور عمل کرده و سبب کاهش فشار در مبرد R134a می شود.
- ۵- اوپراتور: عکس کندانسور عمل نموده و خروجی شیر انبساطی (مخلوط مایع و گاز) را به گاز تبدیل می کند.
- ۶- لوله های رابط فشار بالا و پایین: ارتباط بین قطعات فوق را برقرار می کند.

بخش الکتریکی:

- ۱- سنسور دمای اوپراتور: چنانچه سیستم کولر به طور مداوم و بدون کنترل کار کند در اثر سرد شدن تدریجی سطح اوپراتور، رطوبت موجود در هوای محیط برروی سطح اوپراتور، تولید رطوبت، شبنم، برفک و سپس حالت یخ زدگی را ایجاد می کند از این رو با نصب این سنسور که از نوع NTC بوده دمای سطح



اوپرатор کنترل می شود چنانچه دمای سطح اوپرатор به ۳ درجه سانتی گراد بر سر کنترل یونیت کولر جریان برق کمپرسور کولر را قطع می کند.

۲- کنترل یونیت کولر: این واحد با فعال شدن کلید C/A بعد از بررسی اطلاعات سنسور دمای اوپرатор (دمای بالای ۳ درجه سانتی گراد) برق مثبتی را جهت فعال شدن کلچ کمپرسور به سوییج سه مرحله ای ارسال می نماید.

۳- کلید سه مرحله ای کولر(کلید سه کاره): این کلید چهار پایه می باشد و در حالت های مختلف فشار کار می کند.


۴- کلچ کمپرسور: وظیفه این کلچ قطع و وصل نیروی موتور به کمپرسور کولر می باشد. این کلچ داخل پولی کمپرسور کولر نصب شده است.

۵- رله قطع کن کلچ کمپرسور کولر (8005) : این رله در دو حالت فعال می شود ۱- زمان استارت زدن ۲- زمانی که دما بالای ۱۱۵ درجه سانتی گراد باشد. زمانی این رله فعال شود برق کلچ کمپرسور قطع می شود

۶- رله قطع کن کلچ کمپرسور کولر (8005B): این رله به وسیله هوشمند درجه حرارت محفظه سرنشین را کنترل می کند.

یکی از عوامل کار کرد کولر ، فشار گاز کولر است که این فشار به وسیله کلید سه مرحله ای در ۴ مرحله کنترل می شود.

حالت ۰ : فشار گاز کمتر از ۲,۵ بار می باشد

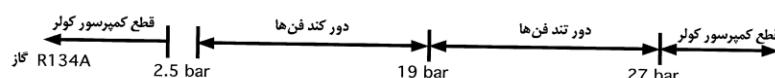

حالت ۱: فشار گاز بین ۲,۵ تا ۱۹ بار است.

حالت ۲: فشار گاز بین ۱۹ تا ۲۷ بار است.

حالت ۳: فشار گاز بیشتر از ۲۷ بار است.

فشار گاز کولر	تا ۲,۵ بار	۱۹ تا ۲۷ بار	بیش از ۲۷ بار	
وضعیت سوییج سه مرحله ای	صفرا	یک	دو	سه
وضعیت پایه های سوییج سه مرحله ای	۱ از ۲ قطع ۳ به ۴ وصل	۱ به ۲ وصل ۳ به ۴ وصل	۱ به ۲ وصل ۴ از ۳ قطع	۱ از ۲ قطع ۳ از ۴ قطع
وضعیت کمپرسور کولر	خاموش	روشن	روشن	خاموش
وضعیت فن ها	خاموش	دور تند	دور کند	دور تند

تفاوت نمونه قدیمی (valeo) با نمونه جدید(sanden):

قطعه	نمونه قدیم (valeo)	نمونه جدید (sanden)
A/C و R/F	نوع کلید چرخشی می باشد	نوع کلید به صورت ON,OFF
کلید تنظیم دور فن	نوع مقاومتی و کشویی گرمتر خنکتر	نوع سلکتوری و کشویی از نوع کلیدی (ON,OFF) است
کنترل کننده فن ها	از نوع ترانزیستور و رله	از نوع مقاومتی
R/F	از نوع الکترونیکی	از نوع کلید صفحه ای
رله های استفاده شده در کنار موتور فن	-	رله اول برق کلید A/C از کلید تنظیم دور فن رله دوم برق کمپرسور از رله اول و کلید A/C



مقررات ایمنی / کار:

ضروری است! همواره موارد احتیاطی متداول را رعایت کنید.

از دستکش و ماسک محافظت جهت اجتناب از هر نوع خطر ناشی از یخ زدگی استفاده کنید.

مبرد را در نزدیکی شعله و هر چیز داغ قرار ندهید. (سیگار روشن)

در محیط دارای تهویه مناسب کار کنید.

روغن روانساز کمپرسور را با دقت حمل کنید، زیرا دارای اسید است.

موارد ایمنی که باید حین باز کردن اجزاء رعایت کنید:

کلیه کanal ها را مسدود کنید تا از ورود رطوبت به آنها جلوگیری شود.

بخشهای جدید را پیش از نصب کردن در دمای کمی نگهدارید تا از تقطیر جلوگیری شود.

باید در پوش اجزاء مشترک را در آخرین دقایق پیش از نصب بردارید.

هشدار! : از محکم بستن قسمتهایی که در پوش ندارند خودداری کنید.

رطوبت گیر نباید بصورت باز در هوا باقی بماند(حتی زمانی که به مدار متصل می شود) در صورتیکه برای بیشتر از ۵ دقیقه، باقی بماند باید قسمتهایی زیر تعویض شوند:

- رطوبت گیر
- روغن کمپرسور

احتیاط های لازم حین بستن اجزاء تعویض نشده:

فقط از آب بندهای (کاسه نمد و اورینگ) نو استفاده کنید.

هشدار! آب بندها را با روغن کمپرسور روغنکاری کنید.

اتصالات را با گشتاور مشخص محکم کنید تا جایی که امکان دارد از آچار دوسر استفاده کنید.

محافظ عمومی مدار:

هشدار! : هیچگاه سیستم کولر را با مدار بدون مبرد، روشن نکنید.



هشدار! : در پوش سرریز روغن کمپرسور را در زمانی که مدار پر است، باز نکنید.

عیب هایی که ممکن است با آن مواجه شوید:

۱- کولر باد گرم می زند که نشان از کار نکردن کولر می باشد. بنابراین کلیه عناصر سیستم را به ترتیب اولویت چک می کنیم. بعد از چک کردن فیوز مربوطه و شارژ گاز کولر به ترتیب زیر عمل می کنیم:

- چک کردن کلید A/C

- تست کنترل یونیت دمای اتاق (کولر): برای انجام این قسمت سوکت کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور(فن) و سوکت سنسور اواپراتور را جدا کرده یک عدد لامپ را بین پین های سوکت کنترل سیستم خنک کننده موتور را به زمین و خروجی مثبت از کنترل یونیت کولر از طریق سوئیچ سه مرحله ای فشار به کنترل یونیت فن رسیده قرار دهید حال سوئیچ را باز کرده و کلید کولر را بزنید. چون سوکت سنسور اواپراتور را جدا کرده ایم. کنترل یونیت کولر مسئله های اواپراتور را یخ زده احساس می کند و ولتاژ مثبتی ارسال نمی کند. بنابراین لامپ نباید روشن شود. در صورت عملکرد صحیح این بار دو پایه مربوط به سنسور اواپراتور با یک تکه سیم به هم وصل نمایید لامپ باید روشن شود.

- تست رله قطع کن کمپرسور

- سنسور اواپراتور را چک کنید: برای این منظور سنسور را از اواپراتور جدا کنید سوئیچ را باز کرده و کلید A/C را بزنید، کولر و فن ها باید روشن شوند. حال این سنسور را در ظرف پر از یخ قرار دهید. چندی بعد کولر و فن ها خاموش می شوند.

- گاهی ممکن است به دلیلی پایه کنترل یونیت فن که به رله قطع کن کمپرسور وصل می باشد زمین (بدنه) باشد، در این صورت رله قطع کن کمپرسور در همه حال فعال بوده و کمپرسور فعال نمی شود.

- تست سوئیچ سه مرحله ای فشار


۲- باد کولر گرم است اما پس از چند لحظه سرد می شوند: یعنی سوئیچ سه مرحله ای فشار چند لحظه ای کار نمی کند تا اینکه خودرو گرم شده، آن وقت عمل کرده و کولر شروع به کار می کند زیرا با گرم شدن خودرو، فشار گاز افزایش می یابد. بنابراین شارژ گاز کولر کم می باشد. برای چک کردن شارژ گاز کولر، بالای سرطوبت گیر چشمی شیشه ای وجود دارد، بازden کلید کولر در دور آرام به چشمی شیشه ای نگاه کنید اگر حدود ۳ تا ۵ ثانیه حباب دیده شد شارژ گاز مناسب است در غیر این صورت شارژ گاز کم می باشد.

۳- باد کولر سرد است اما پس از چند لحظه گرم می شود: این مشکل به دلیل زیاد بودن گاز کولر می باشد.


۴- بعد از روشن کردن کولر فن ها بین دور کند و تند نوسان می کنند. (روغن زدگی یا خرابی شیر انبساط) سوال:

۱- اگر رله زرد را با رله مشکی رنگ معمولی تعویض شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

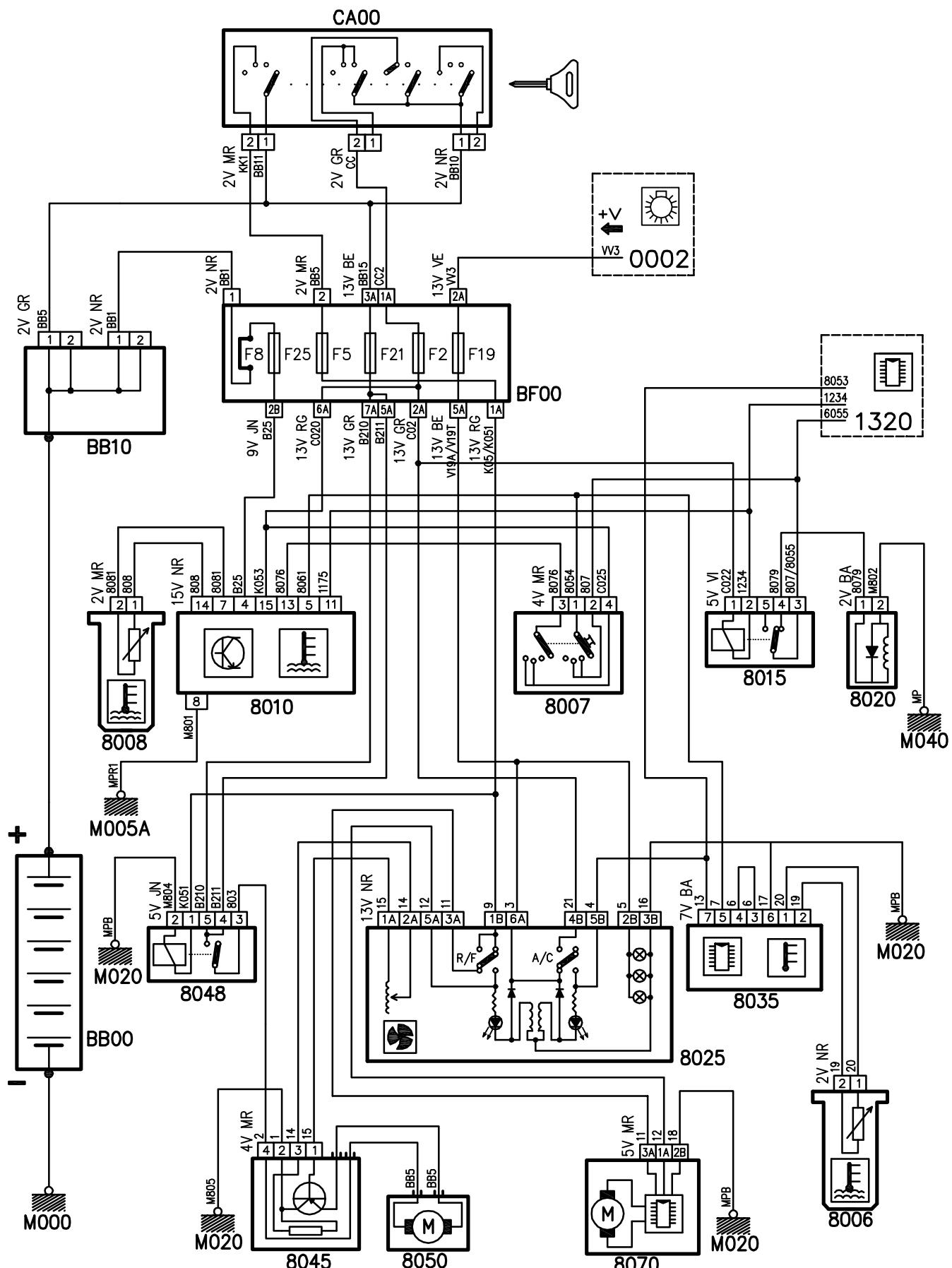
۲- کنترل یونیت موتور چه برقی و در چه زمانی برای رله قطع کن فراهم می کند؟




دیاگرام شماتیک مدار تهویه مطبوع VALEO

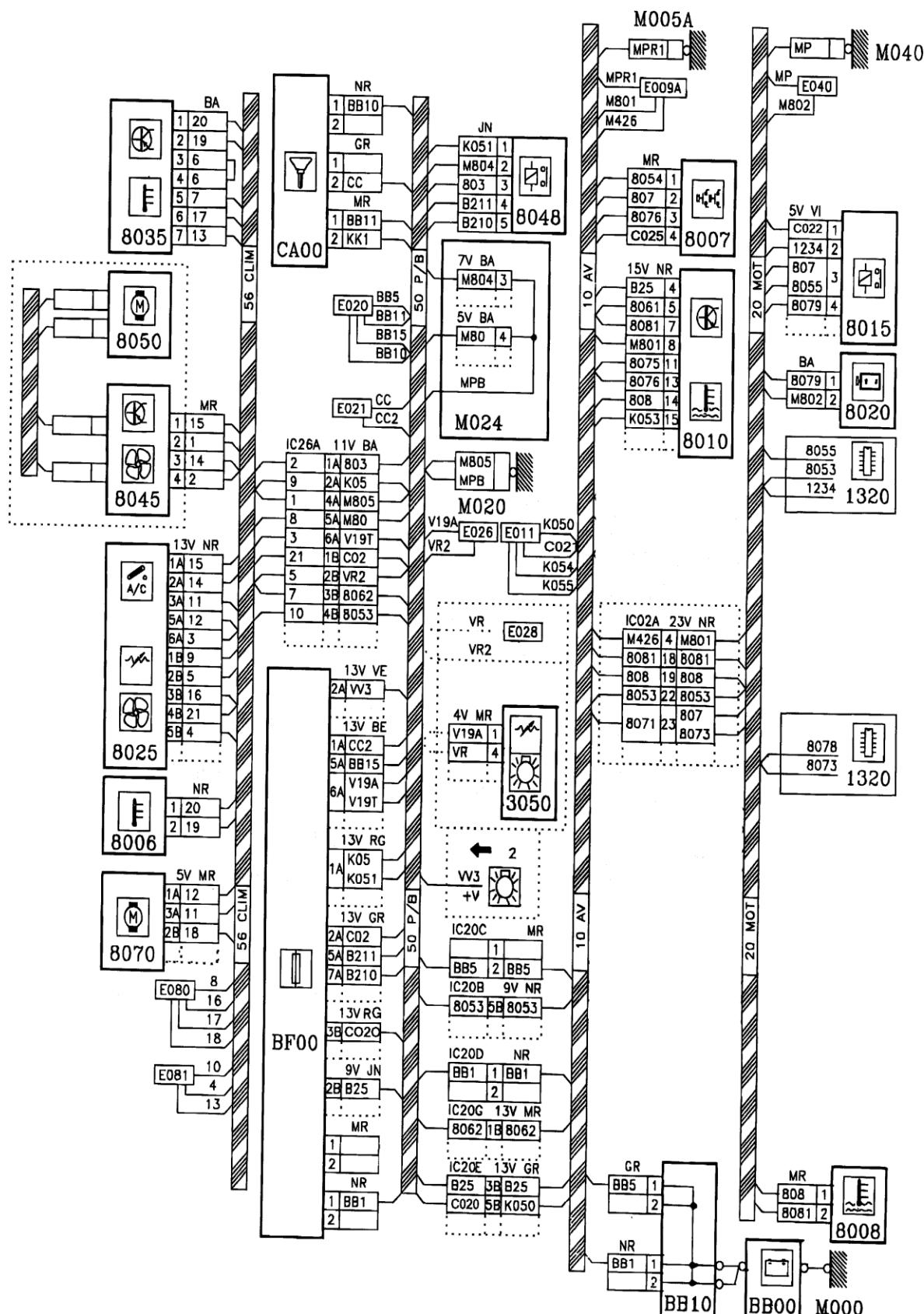


دیاگرام دسته سیم مدار کولر (Valeo)

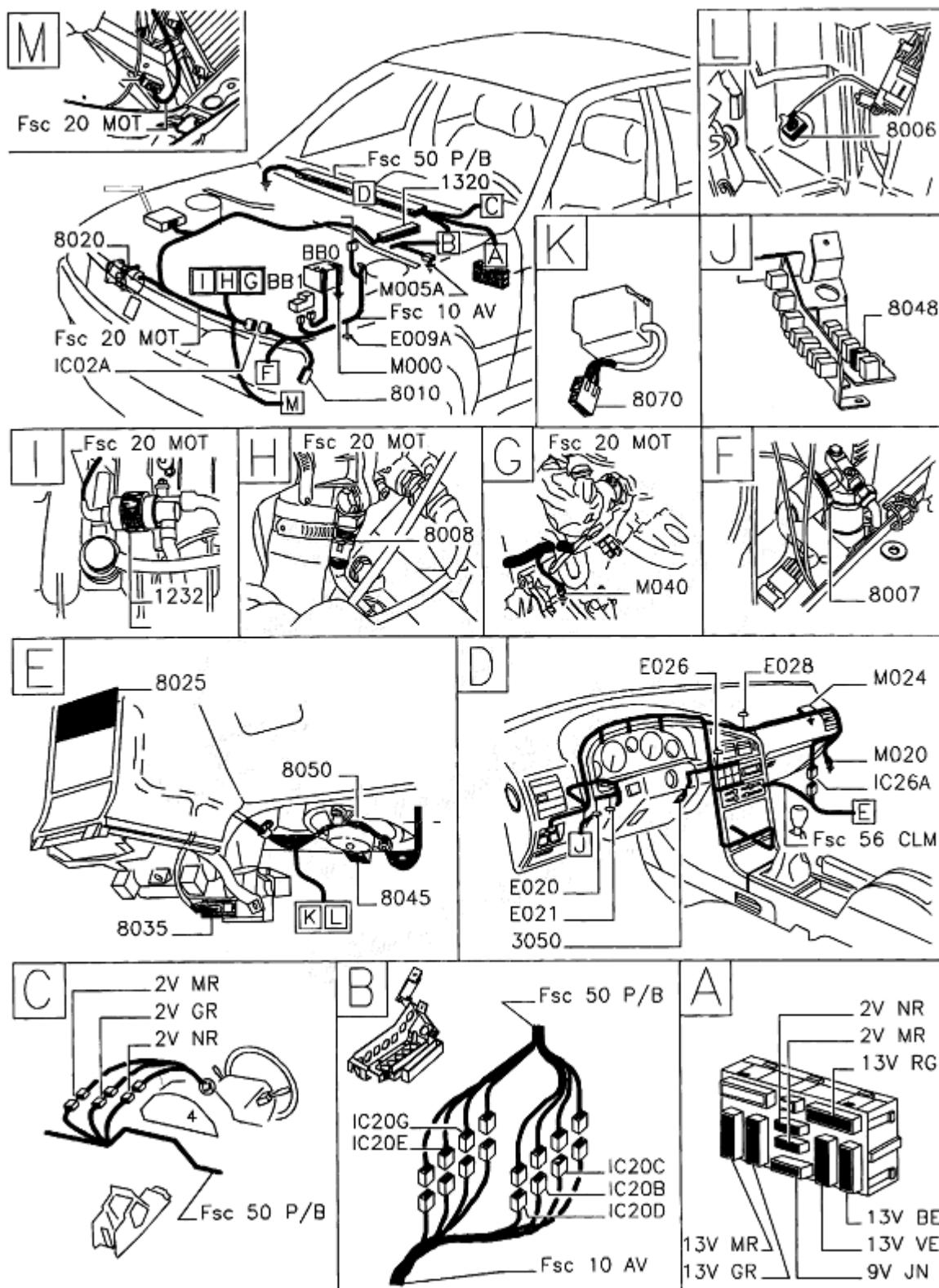

دیاگرام جانمایی مدار کولر (Valeo)

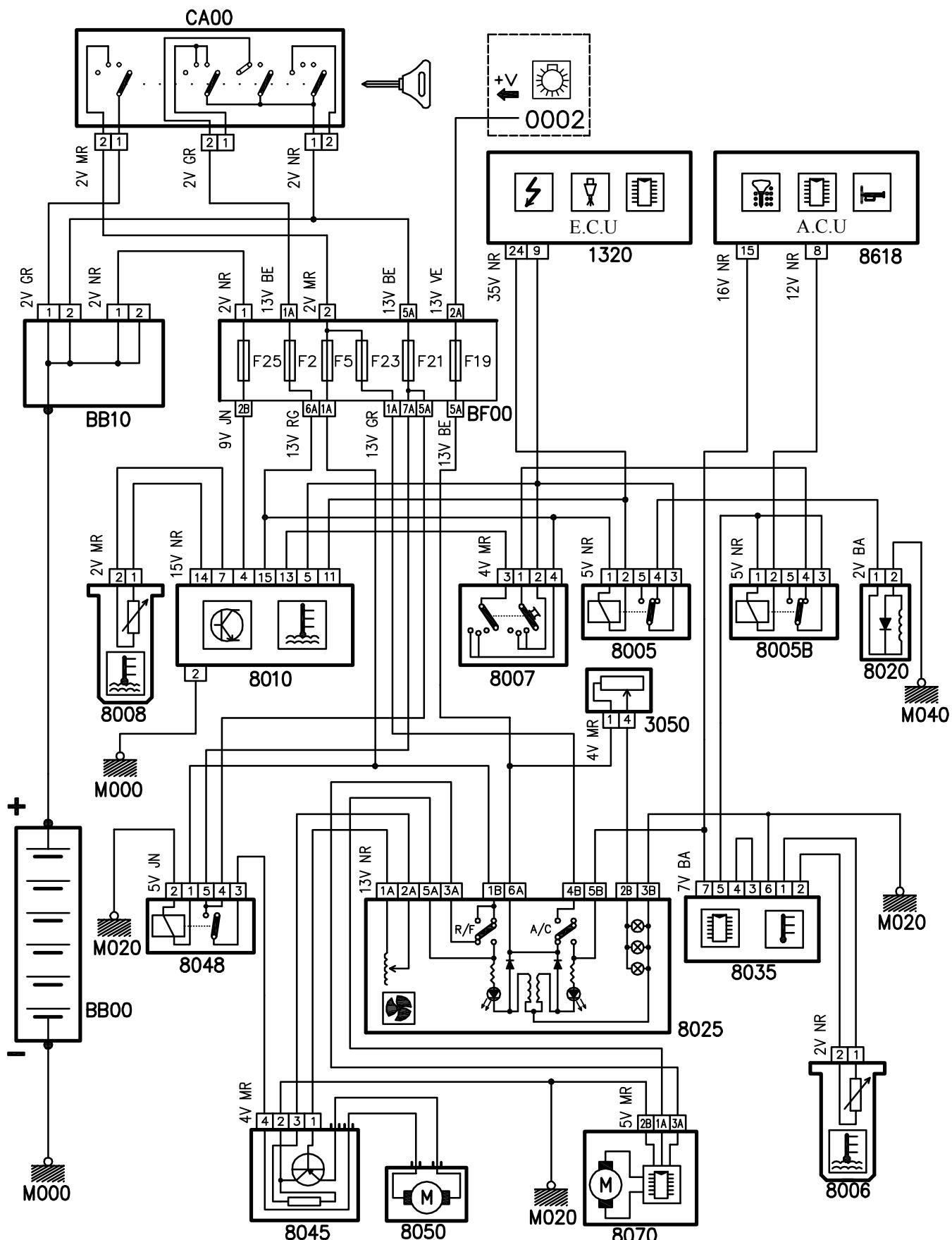

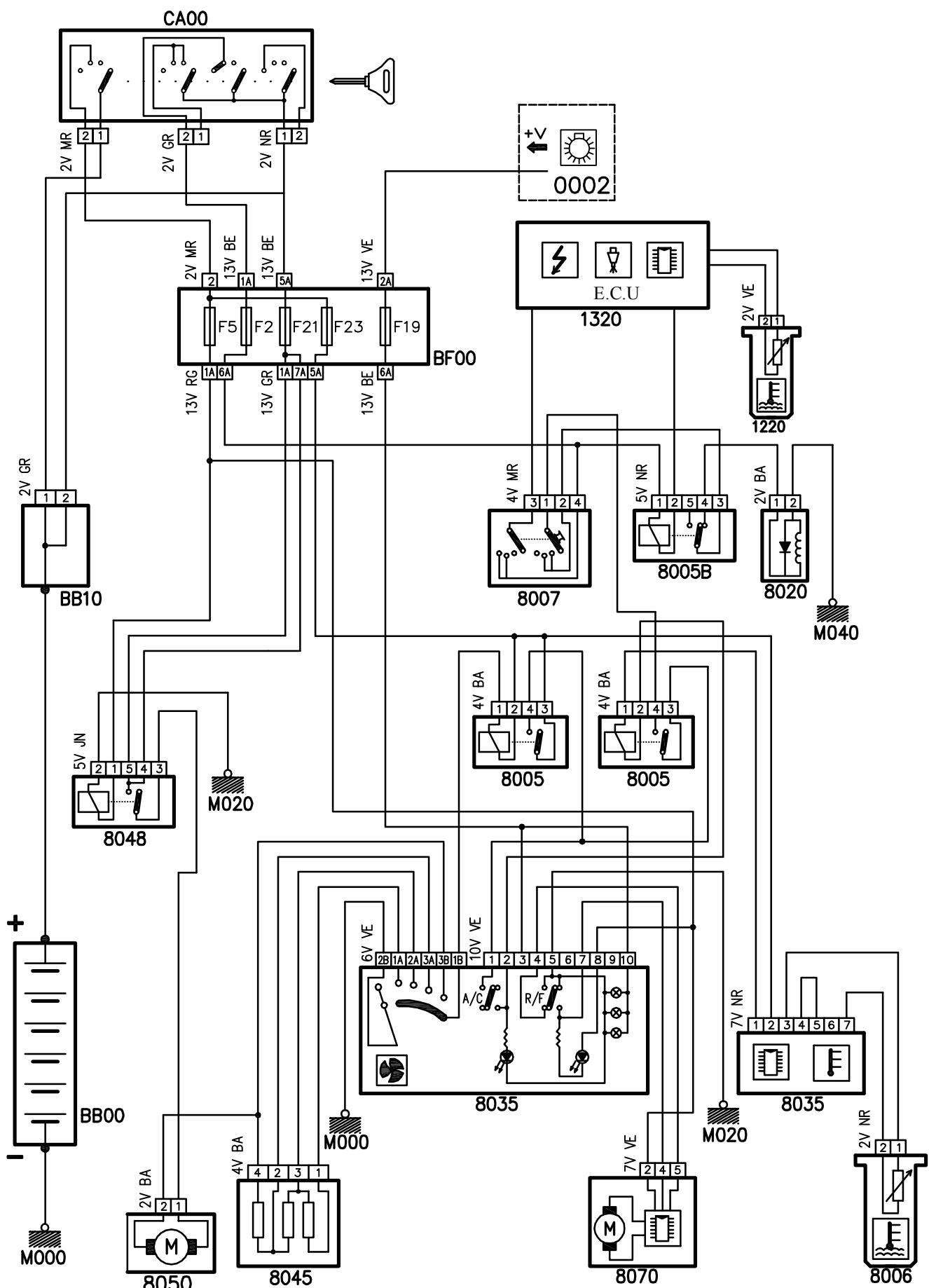دیاگرام شماتیک مدار تهویه مطبوع پارس VALEO



دیاگرام شماتیک مدار سیستم تهویه مطبوع SANDEN

پیوست ها:




سوییچ لای درب خودرو پژو ۴۰۵ جدید




عکس های بخش کولر

مدول فن بخاری

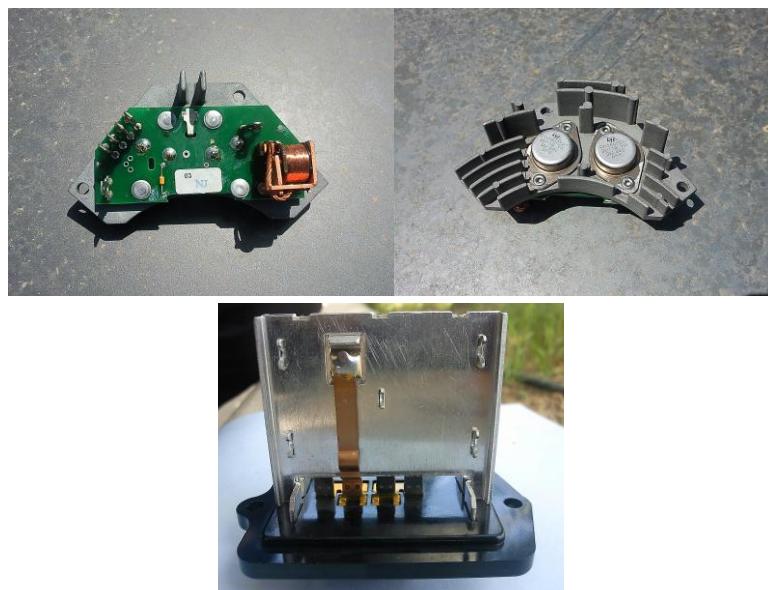


يونیت کولر

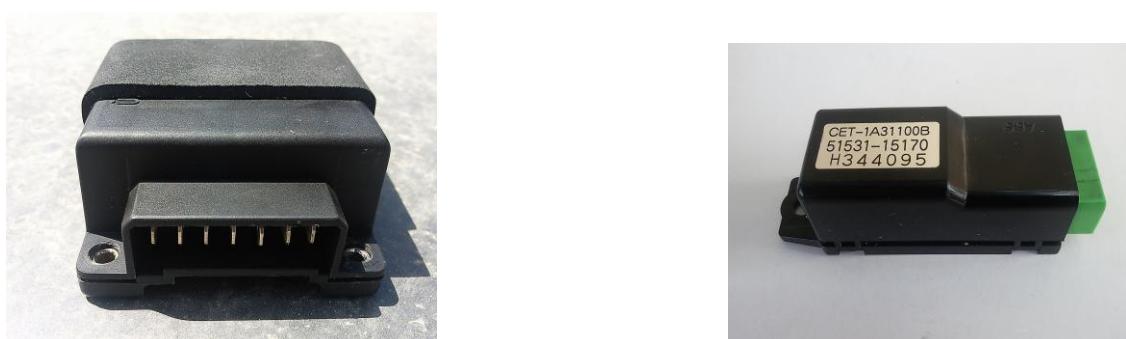

پنل بخاری



کلید های پنل

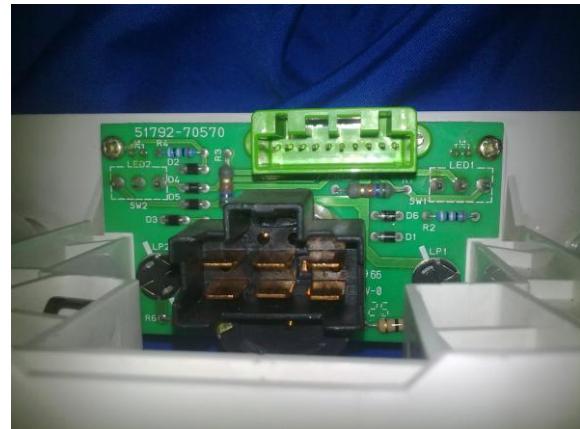

موتور تهویه مطبوع





شرح پایه های سوکت های صفحه نشانده داخل متن

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱	-
۲	-
۳	-
۴	اطلاعات مربوط به سطح سوخت
۵	-
۶	بدنه از سنسور فشار روغن
۷	بدنه برای تحریک آلترناتور
۸	ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F28
۹	بدنه به وسیله ECU مدار ABS

سوکت ۹ پایه سبز رنگ

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱	۱۲ ولت راهنمای سمت چپ
۲	۱۲ ولت راهنمای سمت راست
۳	-
۴	بدنه
۵	۱۲ ولت نور بالا چراغ جلو
۶	اطلاعات دمای آب
۷	ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F2
۸	۱۲ ولت چراغ مه شکن جلو

سوکت ۸ پایه زرد رنگ

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱و۲	-
۴	بدنه
۵	-
۶	-
۷	نیشانگر دور موتور از ECU

سوکت ۷ پایه آبی رنگ



شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱	-
۲	بدنه
۳	-
۴	ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F12
۵	تنظیم نور پشت آمپراز روشنایی دسته چراغ
۶	بدنه
۷	-
۸	-
۹	-
۱۰	-

سوکت ۱۰ پایه سفید رنگ

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱	-
۲	بدنه از کنترل یونیت فن جهت روشن شدن چراغ STOP
۳	-
۴	-
۵	-
۶	بدنه از ECU سیستم سوخت رسانی و جرقه
۷	-
۸	-
۹	اتصال بدنه از لنت ترمز
۱۰	۱۲ ولت هنگام ترمز گرفتن
۱۱	بدنه لامپ اخطار بالابودن ترمز دستی و یا پایین بودن سطح روغن ترمز

سوکت ۱۱ پایه زرد رنگ




شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
۱	۱۲ ولت چراغ مه شکن عقب
۲	۱۲ ولت نور پایین چراغ جلو
۳	-
۴	-
۵	کمریند ایمنی
۶	-
۷	لامپ کمبود سوخت
۸	بدنه از کلیدهای لادری
۹	-
۱۰	-
۱۱	-

سوکت ۱۱ پایه زرد رنگ




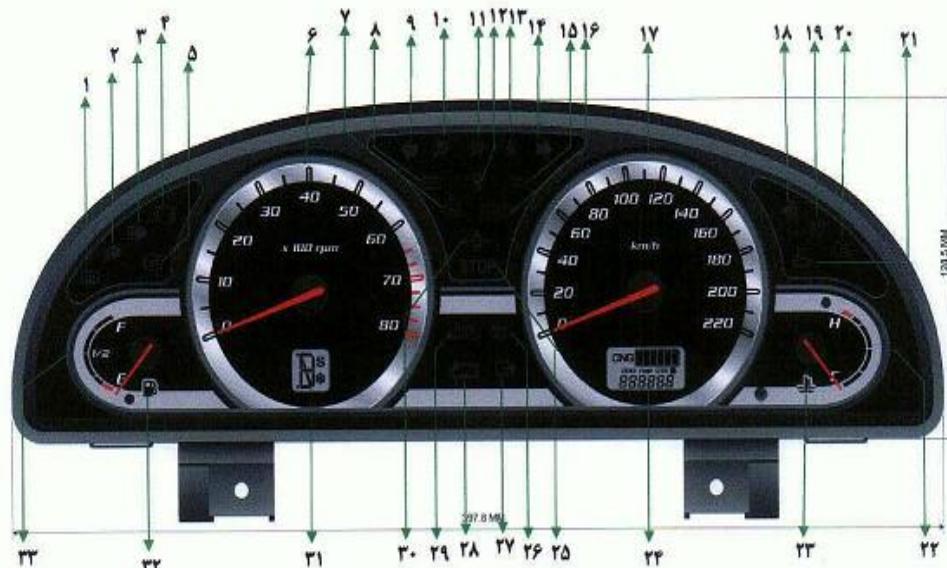به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رسانند پیرو تنصیب گیریکس اتوماتیک بر روی خودرو پژو پارس اتوماتیک، مشخصات پشت آمیر این خودروها که دارای دو کانکتور ۱۸ پایه سفید رنگ و ۳۲ پایه خاکستری رنگ است به شرح ذیل و صفحات بعدی می باشد:



مشخصات LED های موجود در جلو آمیر خودروهای پژو پارس اتوماتیک با توجه به شماره های مشخص در صفحه قبل به شرح جدول ذیل می باشد:


عملکرد	ردیف	عملکرد	ردیف
لامپ آلام دزدگیر	۱۸	لامپ نمایشگر گرمنکن شیشه عقب	۱
لامپ مه شکن جلو	۱۹	لامپ چراغهای نور پایین	۲
لامپ مه شکن عقب	۲۰	لامپ چراغهای نور بالا	۳
لامپ اخطار گرم شدن پیش از سد کاتالیست کاتورنور	۲۱	لامپ اخطار فرسایش لنت های نرم	۴
نمایشگر دمای مایع سیستم خنک کننده موتور	۲۲	لامپ اخطار حیب یاب سیستم ABS	۵
لامپ اخطار بالا رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده موتور	۲۳	نمایشگر دور موتور	۶
LCD شماره ۱ (ODO, TRIP,DTE,CNG,BAR GRAPH)	۲۴	لامپ حیب یابی سیستم سوخت و جرقه	۷
لامپ هشدار (STOP)	۲۵	لامپ شارژ باتری (آلترناتور)	۸
چراغ نمایشگر عملکرد ABS	۲۶	لامپ راهنمای چپ	۹
لامپ ایموبلایزر	۲۷	لامپ اخطار ابریگ (ست رانده)	۱۰
لامپ نمایشگر کروز کنترل	۲۸	لامپ اخطار ابریگ (ست شاگرد)	۱۱
AUTO CLUTCH چراغ نمایشگر عملکرد	۲۹	لامپ اخطار باز بودن درها	۱۲
CNG چراغ نمایشگر LCD شماره ۲ (نمایشگر دنده های گیریکس اتوماتیک)	۳۰	لامپ اخطار نیستن کهرباند اینتی	۱۳
کامپیوتر راست LCD شماره ۱ (نمایشگر دنده های گیریکس اتوماتیک)	۳۱	لامپ راهنمای راست	۱۴
لامپ اخطار کامپیوتر سطح سوخت	۳۲	لامپ اخطار پایین بودن فشار روغن موتور	۱۵
نمایشگر مقدار سوخت	۳۳	لامپ اخطار کامپیوتر سطح روغن نرم زیاد	۱۶
		در گیر بودن نرم دستی	
		نمایشگر سرعت خودرو	۱۷

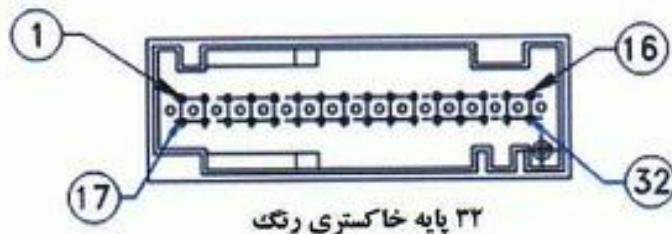

عملکرد	شماره پایه	عملکرد	شماره پایه
گرمکن شبکه عقب (+)	G17	ورودی اطلاعات گیریکس اتوماتیک (۲ شماره LCD)	G1
نور پایین (+)	G18	-	G2
کنترل یونیت ABS (-)	G19	-	G3
نور بالا (+)	G20	نور پشت صفحه جلو آمپر	G4
پدال ترمز (+)	G21	کروز کنترل (-)	G5
پدنده	G22	ایسو بلایزر (-)	G6
لت ترمز (-)	G23	اتوکلاج (+)	G7
راهنمای راست (+)	G24	ABS EBD(-)	G8
ایریگ سمت راننده (-)	G25	-	G9
راهنمای چپ (+)	G26	-	G10
کمرنده ایمنی (-)	G27	-	G11
ایریگ سمت شانکر (-)	G28	-	G12
باز بودن درها (-)	G29	-	G13
ترمز دستی و سطح روغن ترمز (-)	G30	(-) CNG تماشگر	G14
چراغ عیوب یاب (-)	G31	(-) STOP چراغ	G15
چراغ شارژ باتری (-)	G32	فشار روغن (-)	G16



- مشخصات پایه های کانکتورهای پشت آمپر -

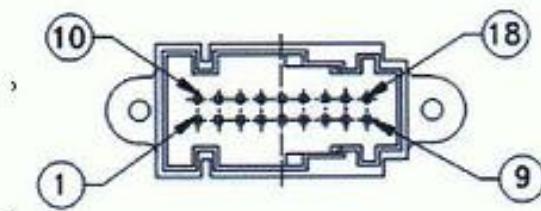


۱۸ پایه سفید رتک

عملکرد	شماره پایه
دزدگیر (+)	W1
مه شکن جلو (+)	W2
کانالیت (-)	W3
مه شکن عقب (+)	W4
دمای بالا (-)	W5
بلنده اصلی	W6
بندنه	W7
برق بعد از سوییج	W8
ولتاژ پاتری	W9
نمایشگر سطح سوخت (مقاومت متغیر)	W10
-	W11
ورودی کیلومتر شمار	W12
میزان سطح یزین (سیگنال PWM)	W13
میزان سطح گاز (سیگنال PWM)	W14
ورودی دور موتور	W15
ورودی میزان مصرف سوخت (LCD شماره ۱)	W16
-	W17
نمایشگر دمای آب موتور (مقاومت متغیر)	W18


36-Pin (20 + 16 Pins) connector, AMP 175977-2


No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	SPEED INPUT	11	BATTERY CHARGE
2	TACHO INPUT	12	DOOR OPEN
3	Variant AT : AT SIGNAL	13	ANTI THEFT
4	GAS PWM	14	BRAKE
5	CNG PWM	15	OIL PRESSURE
6	TURN LEFT	16	CHECK ENGINE
7	STOP	17	ESP
8	AMBIENT TEMP	18	SEAT BELT
9	TEMP INPUT	19	PAB DEACT
10	TURN RIGHT	20	BRAKE PAD WEAR
21	AIR BAG	29	PGND
22	IMMOBILIZER	30	LL(+)
23	HIGH TEMP	31	DIAGNOSIS
24	-	32	FRONT FOG
25	SPARE 1	33	ANTI LOCK
26	REAR FOG	34	LOW BEAM
27	BATTERY	35	IGNITION
28	F GND	36	SGND

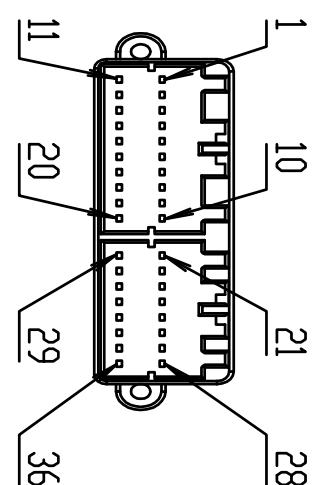

8-Pin Connector, AMP 174971-2


No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	CNG	5	FUEL INPUT
2	CATALITY CONVERTER	6	CRUISE CONTROL
3	HIGH BEAM	7	-
4	ABS/EBD	8	-

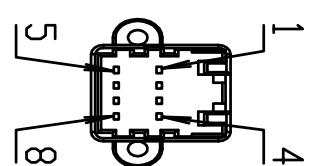

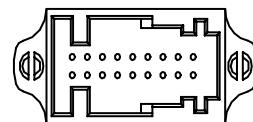

AMP CONNECTOR : AMP 953264-1, WHITE

FUNCTION	PIN NO.	FUNCTION
PGND	18P01	18P10 TURN-RIGHT
CRUISE	18P02	18P11 TURN-LEFT
IMMOBILIZER	18P03	18P12 ILL (+)
DOOR-OPEN	18P04	18P13 CNG
LOW-BEAM	18P05	18P14 HIGH-TEMP
OIL-PRESSURE	18P06	18P15 BRAKE
REAR-FOG	18P07	18P16 BATTERY-CHARGE
AIR-BAG	18P08	18P17 ABS
FRONT-FOG	18P09	18P18 HIGH-BEAM

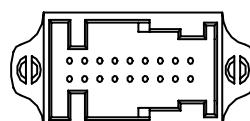

AMP CONNECTOR : AMP 953264-2, BLACK

FUNCTION	PIN NO.	FUNCTION
TEMP- INPUT	18P01	18P10 -
DIAGNOSIS	18P02	18P11 SPEED- INPUT
WEAR-PAD (-)	18P03	18P12 TACHO- INPUT
WEAR-PAD (+)	18P04	18P13 CNG- INPUT
SEAT-BELT	18P05	18P14 FUEL- INPUT
CHECK-ENGINE	18P06	18P15 IGNITION
ANTI-THEFT	18P07	18P16 BATTERY
STOP	18P08	18P17 SGND
FGND	18P09	18P18 SGND


INSTRUMENT PANEL WARNING COMPARISON TABLE

TELLTALES TABLE		Address			
Name	SigNS	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN
RIGHT FLASH	↗	-	2	E2	-
LEFT FLASH	↘	-	3	E1	-
FUEL CUT OFF	FUEL-CUT	-	5	-	BRAKE PAD WEAR
BRAKE	BRAKE	-	7	F11	CNG SWITCH
HIGH BEAM	☰	-	9	E5	SECURITY BELT
AIR BAG	💥	-	10	A6	DOORS
FRONT FOG BEAM	⚡	-	11	E8	SERVICE
LOW BEAM	💡	-	12	A2	STOP
BAT. CHARGE	🔋	-	14	D7	CATALYST CONVERTER
REAR FOG	❗	-	15	-	COOLANT LEVEL
WATER TEMP.	🌡️	-	17	F2	OIL PRESSURE
LOW FUEL LEVEL	⛽	-	-	-	ABS



Address		Address			
Name	SigNS	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN
MOTOR WARNING	⚠️	-	-	19	F6
PARK	🅿️	-	-	28	F11
BRAKE PAD WEAR	ஓ	-	-	29	F9
CNG SWITCH	gas	1	-	-	-
SECURITY BELT	⚠️	2	-	A5	-
DOORS	🚪	3	-	A8	-
SERVICE	SERV	-	-	-	-
STOP	STOP	-	-	-	-
CATALYST CONVERTER	ஓ	12	-	F8	-
COOLANT LEVEL	💓	13	-	D9	-
OIL PRESSURE	MOTOR OIL	-	-	18	D6
ABS	ABS	14	-	C3	-

Address		Address			
Name	SigNS	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN	PARS 15 PIN	PARS 30 PIN
ILLUMINATION	💡	-	-	5	27
TACHOMETER IN	⌚	4	-	-	B7
BAT IN	⚡	-	-	4	C1
GND IN	⏚	14/15	24/25	B4 C2 E4	-
DEBITMETER IN	⌚	7	-	-	-
FUEL OPTION IN	⛽	-	-	22	D4
TEMP GAUGE IN	🌡️	-	-	20	E6
SPEEDOMETER IN	⌚	-	-	23	E3
APC IN	⚡	-	-	16	C4
EBV	⚡	-	-	-	C2
CHANGE MODE IN	⚙️	-	-	6	-

نقشه الکتریکال ECU خودرو روا سال بنزینی

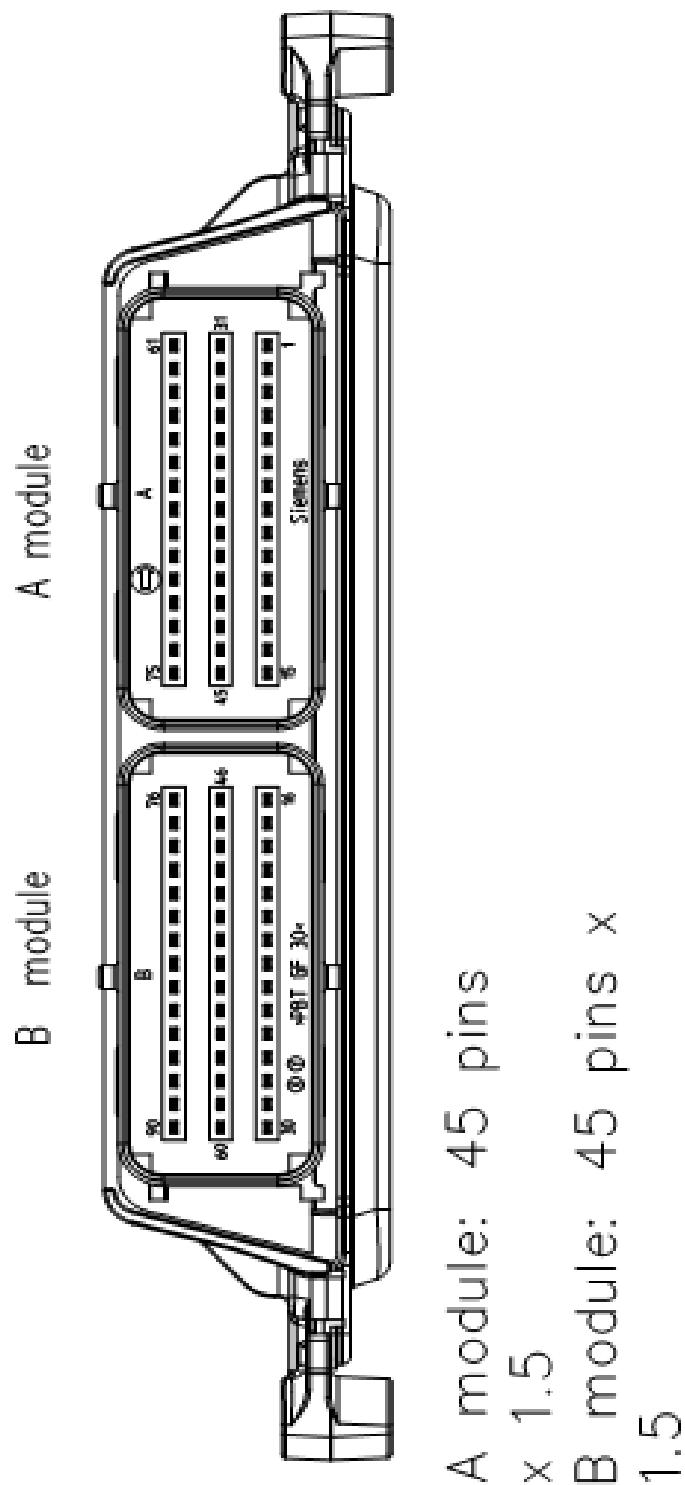


پایه	علامت اختصاری	شرح	پایه	علامت اختصاری	شرح
A1	STPB_POS	پایه مثبت B استپرموتور	B46	N.C	بدون استفاده
A2	STPB_NEG	پایه منفی B استپرموتور	B47	N.C	بدون استفاده
A3	GND_IGC	اتصال بدنہ سویچ	B48	N.C	بدون استفاده
A4	N.C	بدون استفاده	B49	N.C	بدون استفاده
A5	N.C	بدون استفاده	B50	VCC_1	تغذیه سنسور دما فشار
A6	R_LINE/RLY_EFP	ایموبیلایزر	B51	VS	سیگنال سرعت خودرو
A7	RLY_MAIN	رله دوبل	B52	ACIN	A/C سوییچ
A8	N.C	بدون استفاده	B53	N.C	بدون استفاده
A9	RLY_FAN_I	رله دور کند فن	B54	CRK_A	سیگنال A سنسور میل بادامک
A10	RLY_FAN_H	رله دور تند فن	B55	N.C	بدون استفاده
A11	KNKS_SHD	اتصال پوسته سنسور ضربه	B56	DIAG_K/W_line	عیب یابی با دستگاه
A12	SENS_GND_5	اتصال بدنہ ۵ - سنسور ضربه	B57	CAN_L	انصال به CAN LOW
A13	SENS_GND_1	اتصال بدنہ ۱ - سنسور فشار - دما	B58	N.C	بدون استفاده
A14	N.C	بدون استفاده	B59	IV1	انژکتور ۱
A15	SENS_GND_6	اتصال بدنہ ۶ - پتانسیومتر دریچه گاز	B60	IV3	انژکتور ۳
B16	SENS_GND_3	اتصال بدنہ ۳ - سنسور سرعت خودرو	A61	STPA_POS	پایه مثبت A استپرموتور
B17	SENS_GND_4	اتصال بدنہ ۴ - سنسور میل بادامک	A62	STPA_NEG	پایه منفی A استپرموتور
B18	N.C	بدون استفاده	A63	N.C	بدون استفاده
B19	SENS_GND_2	اتصال بدنہ ۲ - سنسور دمای آب	A64	N.C	بدون استفاده
B20	N.C	بدون استفاده	A65	N.C	بدون استفاده
B21	VCC_3	تغذیه سنسور ۳ - پتانسیومتر دریچه گاز	A66	VB_RLY	ولتاژ باطری بعد از رله دوبل
B22	CAM	سیگنال سنسور میل بادامک	A67	GND_PWR_1	اتصال بدنہ
B23	PRS_SWT	سویچ ۱ فشار کمپرسور	A68	ESS	سیگنال دور موتور ارسالی به جلو آپر
B24	GND_ECU	اتصال بدنہ ECU	A69	RLY_EFP	رله پمپ بنزین
B25	CRK_SHD	اتصال پوسته سنسور میل لنگ	A70	N.C	بدون استفاده
B26	N.C	بدون استفاده	A71	CEL	چراغ چک موتور
B27	N.C	بدون استفاده	A72	N.C	بدون استفاده
B28	GND_IV	اتصال بدنہ انژکتور	A73	CPPWM	سیگنال ارسالی به شیر برقی کنیستر
B29	V_IGK	برق بعد از سویچ	A74	TPS	سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز
B30	VBD	برق ۱۲ ولت مستقیم باتری	A75	MAP	سیگنال سنسور فشار هوا
A31	IGC2	تغذیه کویل ۱ و ۲	B76	TCO	سیگنال سنسور دمای آب
A32	IGC1	تغذیه کویل ۳ و ۴	B77	N.C	بدون استفاده
A33	GND_PWR_2	اتصال بدنہ	B78	TIA	سیگنال سنسور دمای هوا
A34	N.C	بدون استفاده	B79	N.C	بدون استفاده
A35	LSH_UP_PWM	سیگنال گرم کن اکسیژن سنسور	B80	N.C	بدون استفاده
A36	N.C	بدون استفاده	B81	N.C	بدون استفاده
A37	N.C	بدون استفاده	B82	N.C	بدون استفاده
A38	N.C	بدون استفاده	B83	N.C	بدون استفاده
A39	HOT_LAMP	سیگنال به چراغ نشانگر دمای آب	B84	N.C	بدون استفاده
A40	N.C	بدون استفاده	B85	CRK_B	سیگنال A سنسور میل بادامک
A41	RLY_ACCOUT	رله A/C کولر	B86	N.C	بدون استفاده
A42	KNKS	سیگنال سنسور ضربه	B87	PRS_ACC/ACCIN	سویچ ۲ فشار کمپرسور
A43	N.C	بدون استفاده	B88	CAN_H	انصال به CAN HIGH
A44	VLS_UP	سیگنال اکسیژن سنسور	B89	IV4	انژکتور ۴
A45	DIAG_FAN	عیب یابی فن	B90	IV2	انژکتور ۲

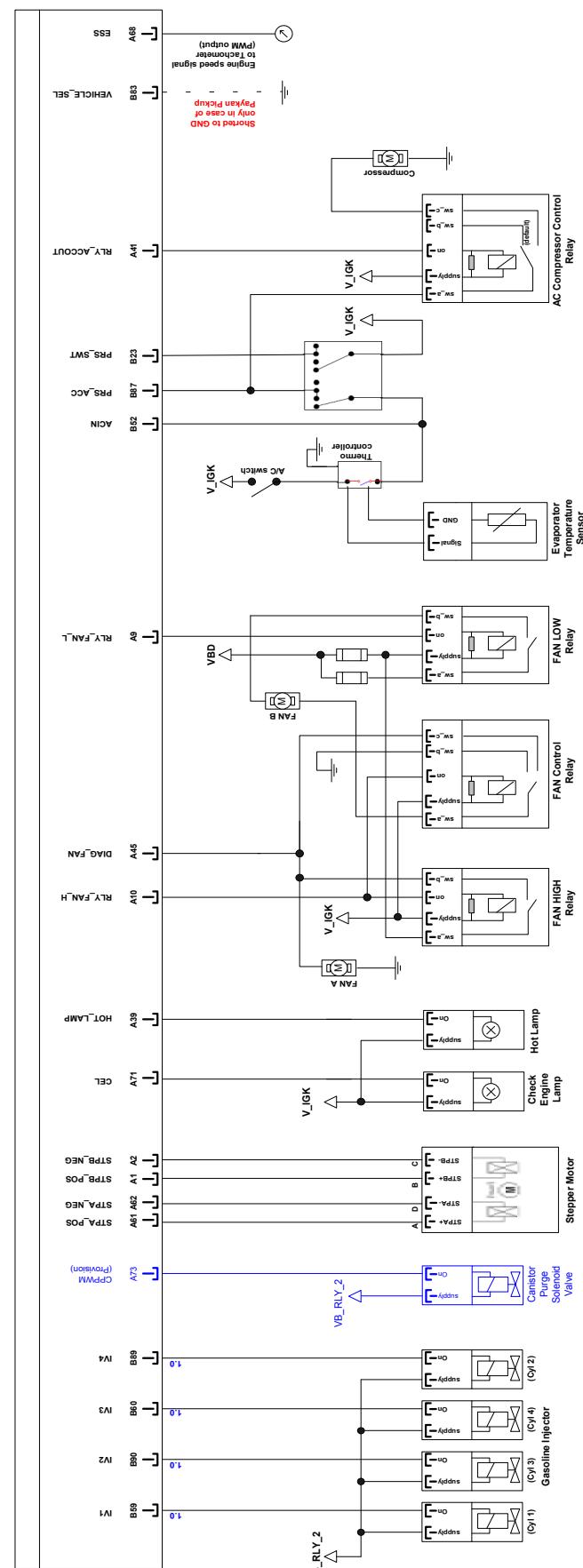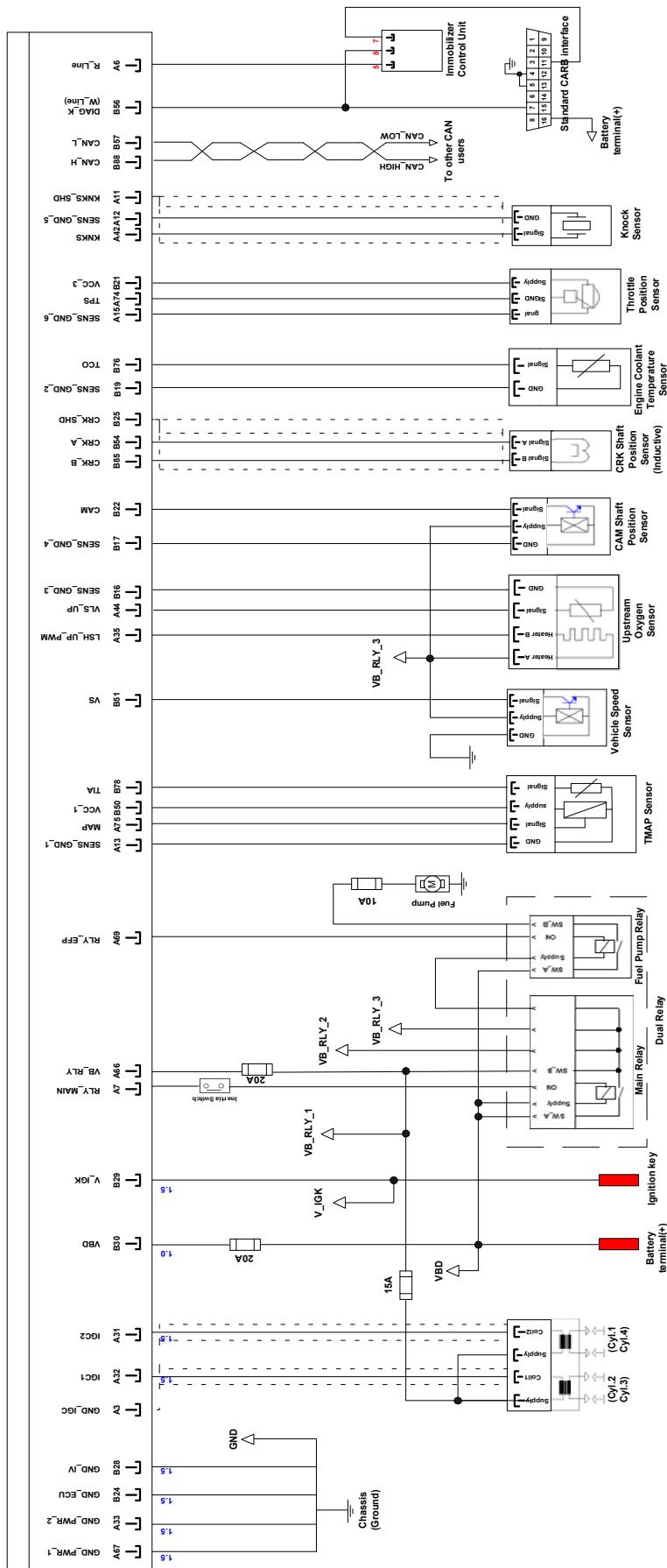



۱-۷- حالت سویچ بسته :

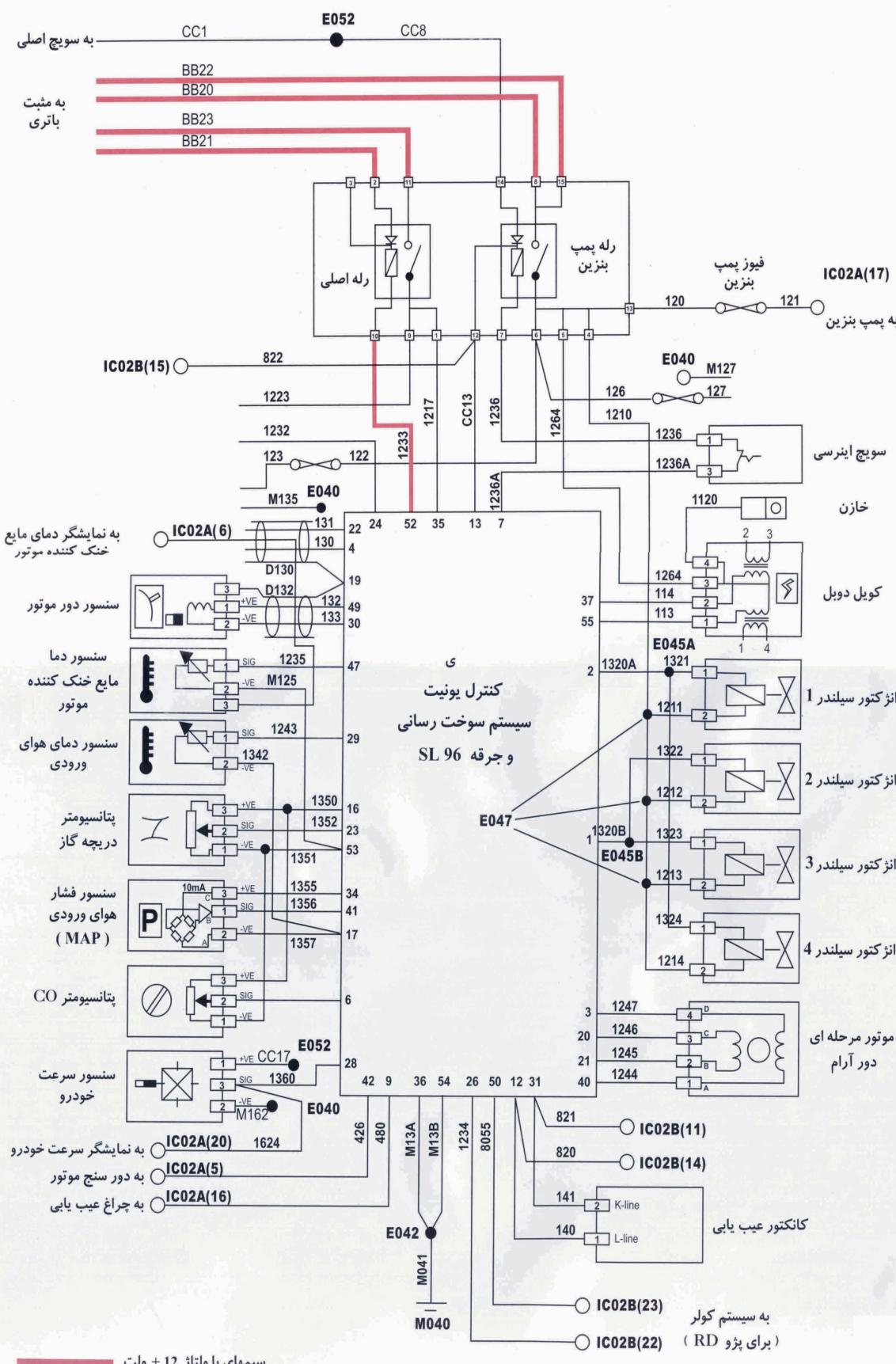
هنگام بسته بودن سویچ . ولتاژ مثبت باتری وارد پایه ۲ رله دوبل شده و با عبور از بویین رله اصلی (داخل رله دوبل) به پایه ۵۲ از ECU میرسد و تغذیه حافظه آن را تامین می کند .







حالات موتور روشن :

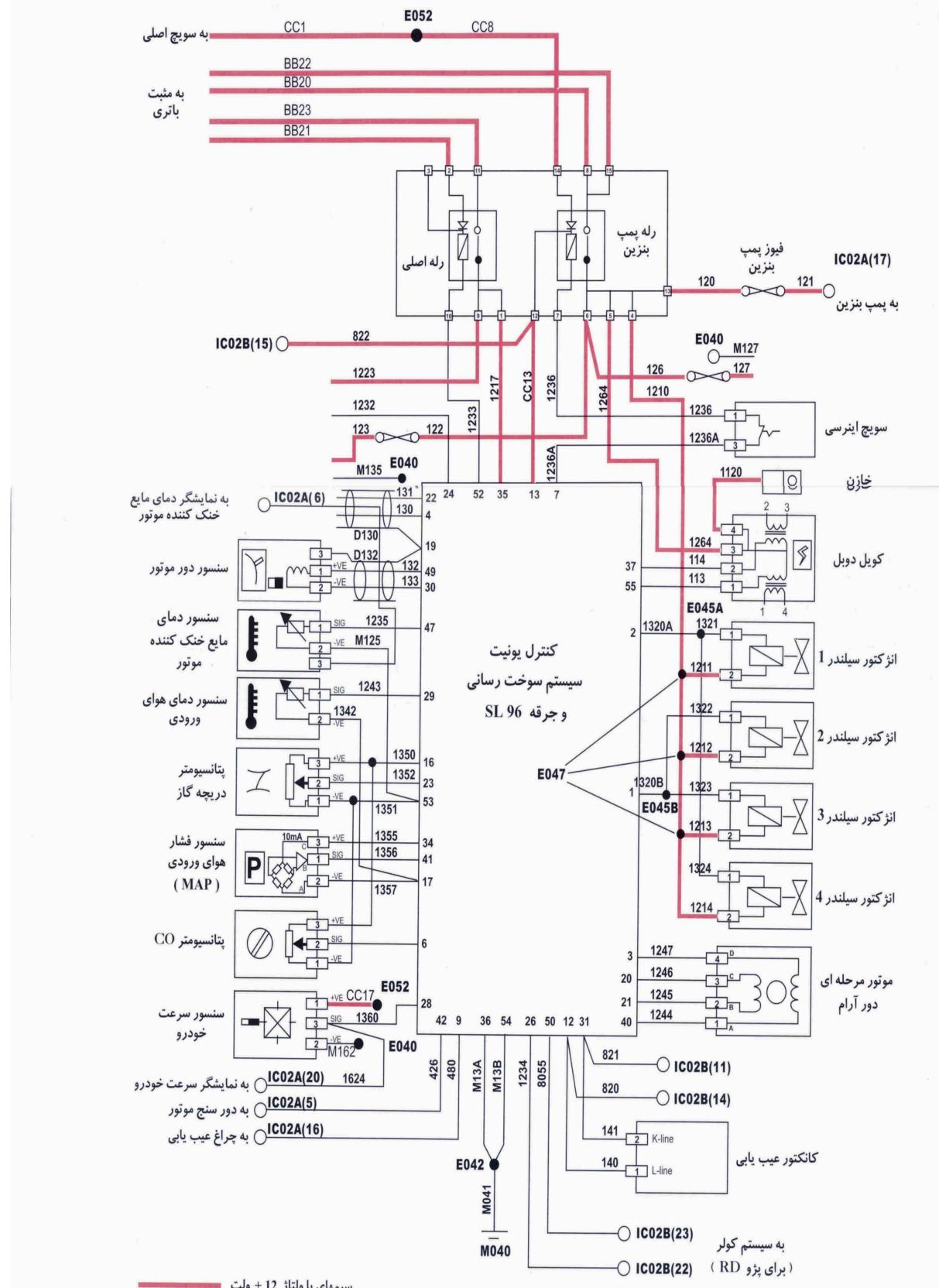
با استارت زدن . سیگنالهای مربوط به چرخش موتور از طریق سنسور دور موتور به ECU ارسال می شود . در این لحظه ECU پایه 7 خود را منفی (بدنه) نگه می دارد و تغذیه مثبت کوبل دوبل انژکتورها و پمپ بنزین را برقرار می کند . همچنین فرمانهای مناسب را به انژکتورها ، کوبل و ... ارسال می کند .



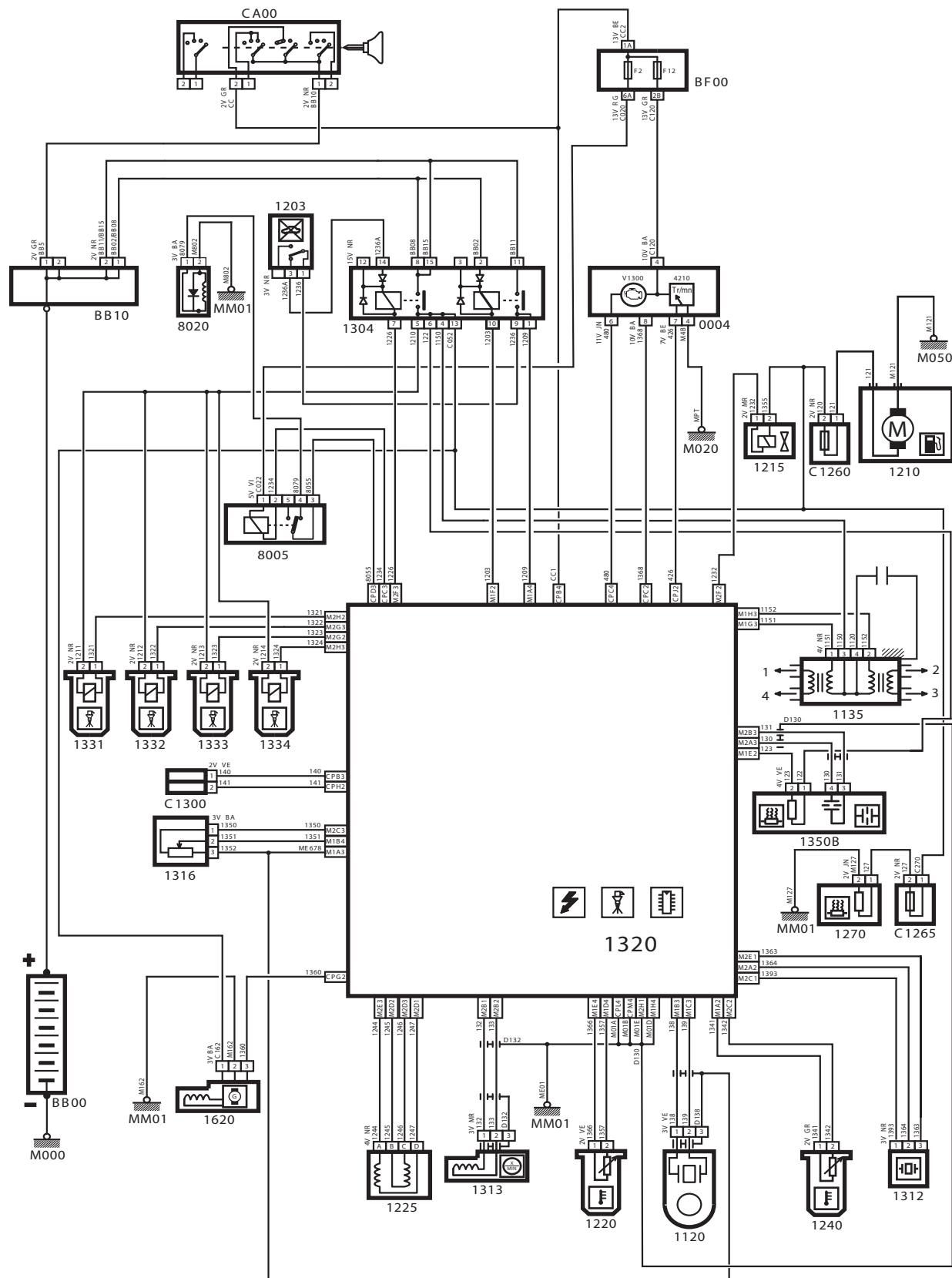

 S 2000
 XU7-JP/L3, P405/PARS


MP7.3 XU7-JP4/L4, PARS

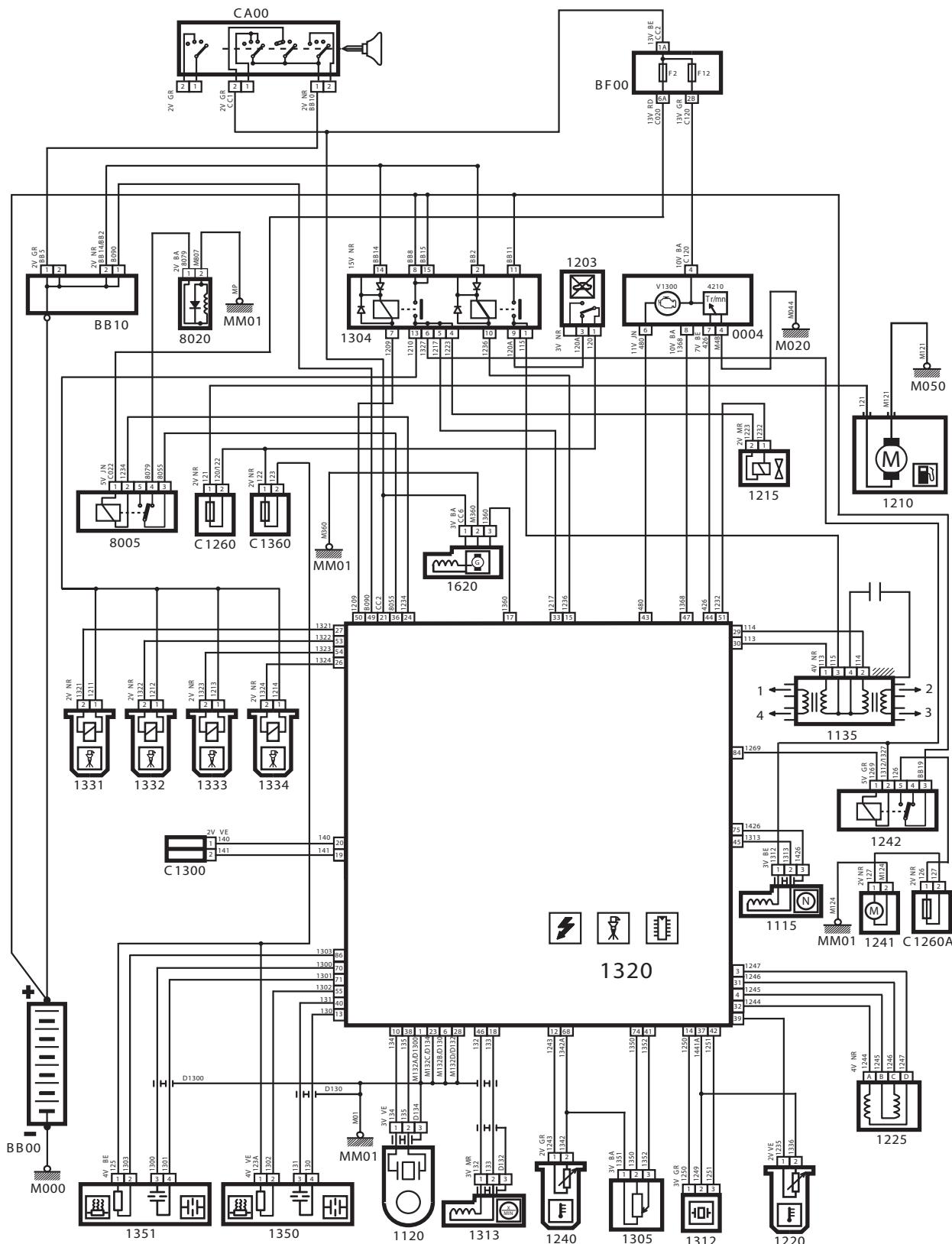

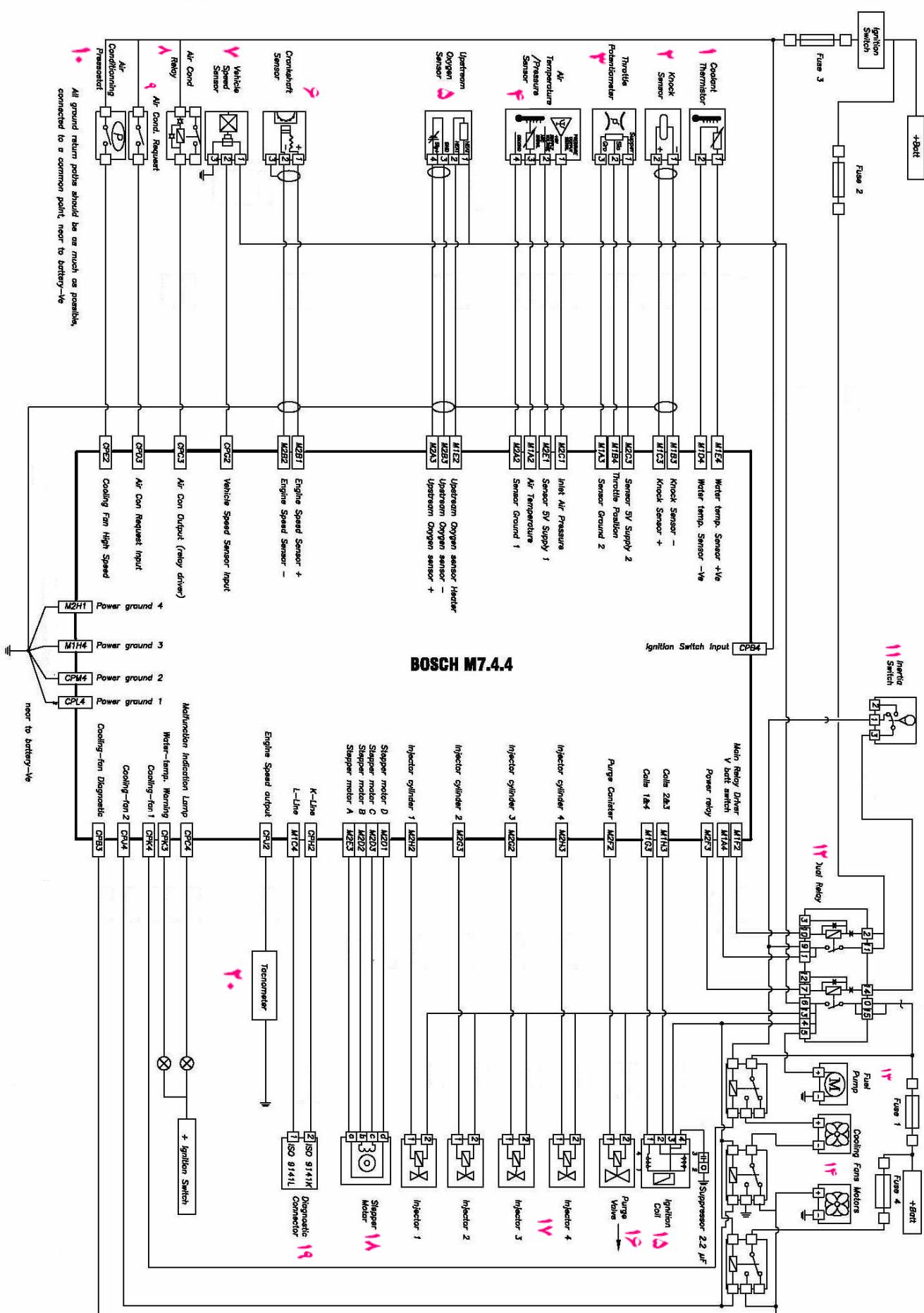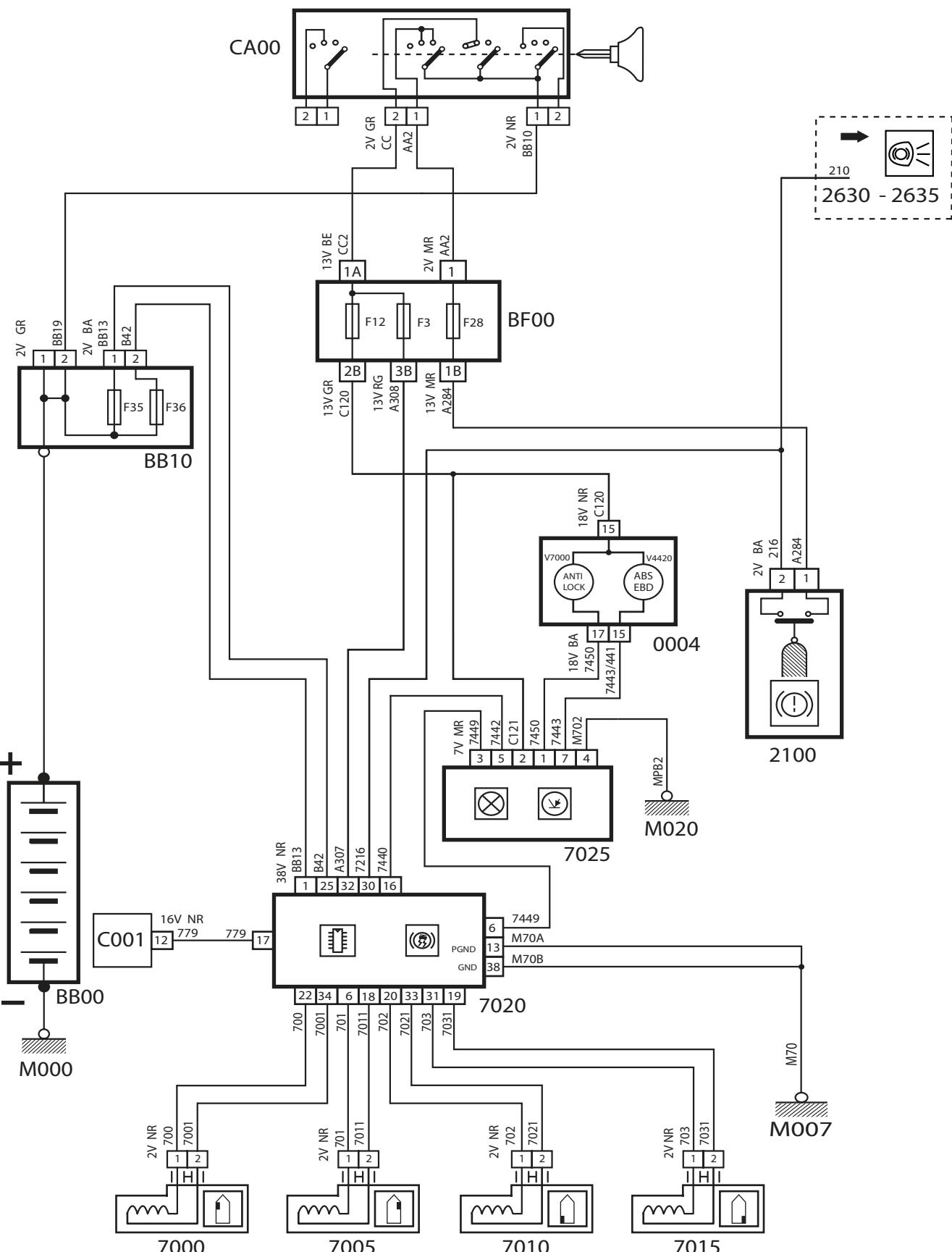

Anti Lock Brakes (ABS BOSCH)



Immobiliser Control Unit/Transponder PARS

