

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



## مدارهای پایه در الکترونیک

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته های مهارتی : الکترونیک صنعتی - اتوماسیون صنعتی - سیستم های صوتی و تصویری - تعمیر ابزار دقیق - تعمیر تلفن های رومیزی و همراه - تعمیر دستگاه های پزشکی

نام استاندارد مهارتی مبنا: الکترونیک کار صنعتی

کد استاندارد متولی: ۵/۵۳/۱/۵

عنوان و نام پدیدآور: مدارهای پایه در الکترونیک [کتاب های درسی] شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه / مؤلفان فتح الله نظریان... [و دیگران]؛ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. مشخصات نشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران. مشخصات ظاهری: ۳۲۷ ص.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۲۷-۴

یادداشت: کتاب حاضر بر اساس استاندارد مهارتی مبنا الکترونیک کار صنعتی استاندارد متولی ۵/۵۳/۱/۵ - ۸ است.

یادداشت: مؤلفان فتح الله نظریان، محمود صموی، شهرام نصیری سوادکوهی، سهیلا ذوق القاری، فرشته داودی لعل آبدی.

یادداشت: عنوان دیگر: مدارهای پایه در الکترونیک ۶۰۹/۱۸

عنوان دیگر: مدارهای پایه در الکترونیک ۳۱۰۱۵۴

موضوع: مدارهای الکترونیکی

شناسه افزوده: نظریان، فتح الله، ۱۳۳۸، -

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

ردیبندی کنگره: TK ۷۸۶۷/۴۵ ۱۴۹۰/۴۵

ردیبندی دیوبی: ۳۷۳/۱۸ ک/۶۰۹

شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۸۷۱۶۲



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدارهای پایه در الکترونیک ۳۱۰۱۵۴  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش  
فتح‌الله نظریان، سید محمود صموئی، شهرام نصیری سواد کوہی، سهیلا ذوق‌القاری و فرشته‌دادی لعل‌آبادی  
(اعضای گروه تألیف)


اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
نسرين اصغری، فاطمه‌سادات قوامي (صفحه‌آرا) - مهدی براتی (طرح جلد) - فتح‌الله نظریان، حامد موسوی و گلابیش  
سیدصالحی (رسم)  
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)  
تلفن: ۰۹۰۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
وب‌گاه: ir www.irtextbook.ir www.chap.sch.ir  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)  
تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۲۹  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهیامی خاص»  
چاپ پنجم ۱۲۹

نام کتاب:  
پدیدآورنده:  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:  
شناسه افزوده آماده‌سازی:  
نشانی سازمان:  
ناشر:  
چاپخانه:  
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

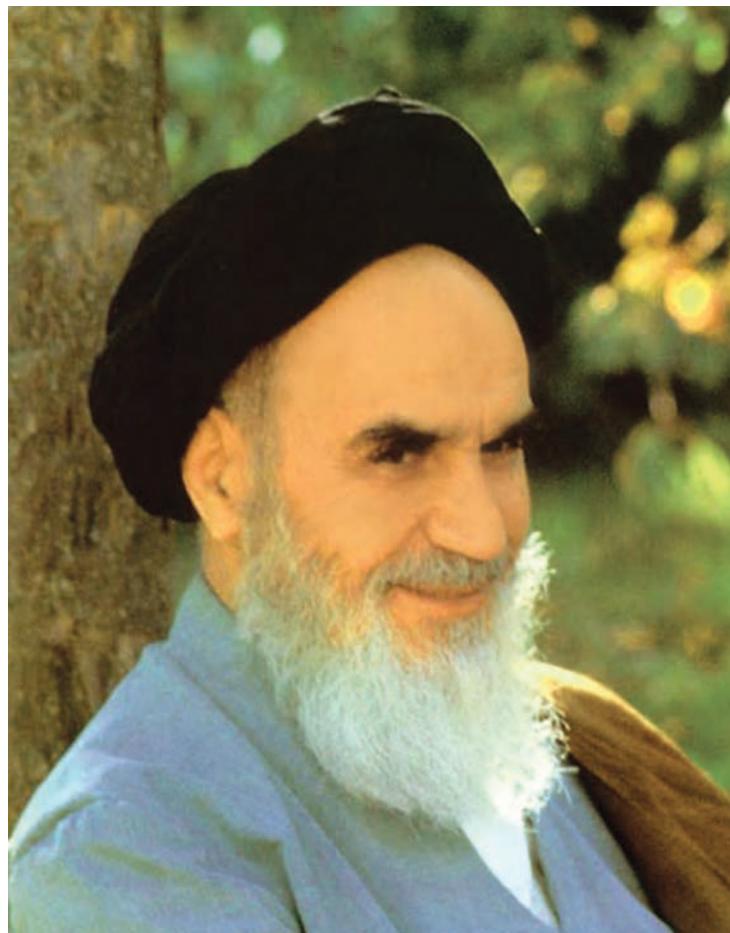شابک ۴-۲۱۲۷-۰۵-۹۶۴-۹۷۸ ISBN 978-964-05-2127-4



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتكای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :  
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی  
فنی و حرفه ای و کار دانش، ارسال فرمایند.  
**پیام نگار (ایمیل)**  
**info@tvoccd.sch.ir**  
**وب گاه (وب سایت)**  
**www.tvoccd.sch.ir**

## فهرست

<p>۴۵ ۲-۷ فیدبک سری در تقویت کننده‌ی یک طبقه</p> <p>۴۷ ۲-۸ فیدبک موازی در تقویت کننده‌های یک طبقه</p> <p>۴۸ ۹-۲ آزمایش شماره ۱ مدار عملی امیر مشترک</p> <p>۵۰ ۱۰-۲ آزمایش شماره ۲ مدار عملی بیس مشترک</p> <p>۵۲ ۱۱-۲ آزمایش شماره ۳ مدار عملی کلکتور مشترک</p> <p><b>۵۵ بخش دوم: تقویت کننده‌ها</b></p> <p>۵۶ فصل سوم تجزیه و تحلیل و بررسی تقویت کننده‌های قدرت</p> <p>۶۰ ۱-۳ کلاس تقویت کننده‌ها</p> <p>۶۲ ۲-۳ تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A</p> <p>۶۲ ۳-۳ انواع کوپلاژ در تقویت کننده‌ها</p> <p>۶۵ ۴-۳ آزمایش شماره ۱</p> <p>۶۹ تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ RC</p> <p>۶۹ ۵-۳ کوپلاژ ترانسفورماتوری</p> <p>۶۹ ۶-۳ آزمایش شماره ۲</p> <p>۷۲ تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ ترانسفورماتوری</p> <p>۷۲ ۷-۳ کوپلاژ مستقیم</p> <p>۷۳ ۸-۳ آزمایش شماره ۳</p> <p>۷۷ ۹-۳ تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور (Push Pull)</p> <p>۷۸ ۱۰-۳ تقویت کننده پوش-پول با ترانزیستورهای مکمل (Complementary)</p> <p>۷۹ ۱۱-۳ آزمایش شماره ۴</p> <p>۷۹ تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور</p> <p>۸۴ فصل چهارم ترانزیستورهای اثر میدان</p> <p>۸۸ ۱-۴ ترانزیستور با اثر میدان</p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۲</p> <p>۸</p> <p>۱۰</p> <p>۱۲</p> <p>۱۵</p> <p>۱۷</p> <p>۱۹</p> <p>۲۰</p> <p>۲۲</p> <p>۲۳</p> <p>۲۳</p> <p>۲۴</p> <p>۲۸</p> <p>۲۹</p> <p>۳۱</p> <p>۳۱</p> <p>۳۶</p> <p>۴۰</p> <p>۴۰</p> <p>۴۱</p> <p>۴۲</p> <p>۴۲</p> <p>۴۳</p>	<p><b>بخش اول: ترانزیستور</b></p> <p>فصل اول باivas و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی</p> <p>۱-چگونگی عملکرد ترانزیستور</p> <p>۱-منحنی مشخصه‌های ترانزیستور</p> <p>۱-۳ آزمایش شماره ۱</p> <p>۲-آزمایش شماره ۲</p> <p>ولتاژیندی یا بایاسینگ ترانزیستور</p> <p>۵-نام‌گذاری ترانزیستورها</p> <p>۶-بایاسینگ ترانزیستور</p> <p>۷- نقطه‌ی کار و خط بار ترانزیستور</p> <p>۸- نحوه‌ی تقویت در ترانزیستور</p> <p>۹-مشخصات تقویت کننده‌های ترانزیستوری</p> <p>۱۰-آرایش ترانزیستور</p> <p>۱۱-آزمایش شماره ۳</p> <p>تقویت کننده امیر مشترک</p> <p>۱۲-۱ تقویت کننده‌ی بیس مشترک</p> <p>۱۳-۱ آزمایش شماره ۴</p> <p>تقویت کننده‌ی بیس مشترک</p> <p>۱۴-۱ تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک</p> <p>۱۵-۱ آزمایش شماره ۵</p> <p>تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک</p> <p><b>فصل دوم</b></p> <p>۱- خازن کوپلاژ</p> <p>۲- خازن بای پاس</p> <p>۳- بررسی پارامترهای یک تقویت کننده</p> <p>۴- مدار بافر</p> <p>۵- تقویت کننده‌با استفاده از زوج دارلینگتون</p> <p>۶- اصول کار تقویت کننده‌های فیدبک شده</p>
---	---	--

۱۲۳	۵-۱۶ آزمایش شماره ۶ مدار انتگرال گیر	۹۶	۴-۲ آزمایش شماره ۱ بررسی عملکرد ترانزیستور JFET
۱۲۷	بخش سوم: ساخت منبع تغذیه	۹۸	۴-۳ آزمایش شماره ۲ تقویت کننده سورس مشترک
۱۲۸	فصل ششم تنظیم کننده های ولتاژ	۱۰۱	۴-۴ آزمایش شماره ۳ تقویت کننده درین مشترک
۱۳۲	۶-۱ منابع تغذیه	۱۰۵	فصل پنجم تجزیه و تحلیل و بررسی مدارهای تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی
۱۳۲	۶-۲ تنظیم کننده ولتاژ	۱۰۷	۱-۱ تقویت کننده تفاضلی (Differential Amplifier)
۱۳۶	۶-۳ آزمایش شماره ۱	۱۰۷	۱-۲ رفتار DC تقویت کننده تفاضلی
۱۳۹	۶-۴ تنظیم کننده های ولتاژ مجتمع سه سر	۱۰۷	۱-۳ رفتار تقویت کننده تفاضلی در سیگنال AC
۱۴۰	۶-۵ آزمایش شماره ۲	۱۰۷	۱-۴ آزمایش شماره ۱ تقویت کننده تفاضلی
۱۴۶	فصل هفتم	۱۰۷	۱-۵ تقویت کننده عملیاتی Operational amplifier
۱۴۹	۷-۱ مقدمه	۱۰۸	۱-۶ تقویت کننده عملیاتی ایده آل
۱۵۰	۷-۲ استانداردهای فیبر مدار چاپی	۱۰۹	۱-۷ تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده (با ضریب تقویت منفی)
۱۵۱	۷-۳ استاندارد طراحی مدار چاپی	۱۱۲	۱-۸ آزمایش شماره ۲ تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده
۱۵۱	۷-۴ طرز تهیه طرح مدار چاپی	۱۱۳	۱-۹ تقویت کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده (با ضریب تقویت مثبت)
۱۵۳	۷-۵ نکته های مهم در طراحی مدار چاپی	۱۱۳	۱-۱۰ آزمایش شماره ۳ مدار تقویت کننده عملیاتی غیر معکوس کننده
۱۵۴	۷-۶ چند نمونه طرح مدار چاپی	۱۱۴	۱-۱۱ مدار جمع کننده
۱۵۵	۷-۷ طراحی مدار چاپی با استفاده از رایانه	۱۱۴	۱-۱۲ مدار مشتق گیر (تغییر دهنده شکل موج)
۱۵۶	۷-۸ آزمایش شماره ۱	۱۱۵	۱-۱۳ مدار انتگرال گیر یا تغییر دهنده شکل موج
۱۵۸	۷-۹ روش های انتقال نقشه مدار چاپی روی فیبر	۱۱۶	۱-۱۴ آزمایش شماره ۴ مدار جمع کننده
۱۶۱	۷-۱۰ طرز تهیه محلول اسید و آماده نمودن فیبر برای مونتاژ	۱۱۸	۱-۱۵ آزمایش شماره ۵ مدار مشتق گیر
۱۶۱	۷-۱۱ پاک کردن مواد لامینت	۱۱۹	
۱۶۲	۷-۱۲ سوراخ کاری و نصب قطعات	۱۲۰	
۱۶۲	۷-۱۳ آزمایش شماره ۲	۱۲۰	
۱۶۶	بخش چهارم: نوسان سازها	۱۲۱	
۱۶۷	فصل هشتم نوسان سازها	۱۲۱	
۱۷۲	قسمت اول - نوسان سازهای سینوسی	۱۲۲	
۱۷۲	۸-۱ تعریف نوسان ساز	۱۲۲	
۱۷۲	۸-۲ نوسان ساز از نظر شکل موج تولیدی	۱۲۲	
۱۷۲	۸-۳ اصول کار مدارهای نوسان ساز	۱۲۲	

۲۳۹	۹-۷ آزمایش شماره ۲	۱۷۳	۸-۴ اصول کار نوسان سازهای LC سینوسی	
۲۴۶	قسمت دوم	۱۷۴	۸-۵ تولید نوسان در مدار تانک (روزنанс موازی)	
۲۴۶	۹-۸ جبر بول و ساده سازی توابع	۱۷۵	۸-۶ آزمایش شماره ۱	
۲۵۲	قسمت سوم	۱۷۸	۸-۷ نوسان ساز هارتلی (Hartley)	
۲۵۶	۹-۹ سیستم های اعداد	۱۷۹	۸-۸ آزمایش شماره ۲	
۲۶۱	قسمت چهارم	۱۸۱	۸-۹ نوسان ساز کول پیتس (Colpitts Oscillator)	
۲۶۱	۹-۱۰ مدارهای ترکیبی (رمزگشا و رمزگذار)	۱۸۲	۸-۱۰ آزمایش شماره ۳	
۲۶۱	۹-۱۱ آزمایش شماره ۳	۱۸۴	۸-۱۱ نوسان ساز آرمسترانگ	
۲۶۶	۹-۱۲ مدارهای متمن کرنده یا تسهیم کرنده	۱۸۴	۸-۱۲ آزمایش شماره ۴	
۲۶۸	۹-۱۳ دی مالتی پلکسرا یا پخش کرنده	۱۸۶	۸-۱۳ نوسان ساز کریستالی	
۲۶۹	۹-۱۴ آزمایش شماره ۴	۱۸۷	۸-۱۴ آزمایش شماره ۵	
۲۷۳	قسمت پنجم - مدارهای ترتیبی	۱۹۰	۸-۱۵ ضربیب کیفیت مدار نوسان ساز	
۲۷۳	۹-۱۵ بررسی انواع مدارهای فلیپ فلاپ (Flip Flop)	۱۹۴	قسمت دوم: نوسان سازهای غیرسینوسی	
۲۸۱	۹-۱۶ آزمایش شماره ۵	۱۹۴	۸-۱۶ اصول کار مولتی ویبراتورها	
۲۸۴	(Schmitt Trigger) ۹-۱۷ اشمتیت تریگر	۱۹۷	۸-۱۷ آزمایش شماره ۶	
۲۸۷	<b>بخش ششم: قطعات الکترونیک صنعتی</b>			
۲۸۸	فصل دهم	۲۰۲	۸-۱۸ ترانزیستور تک پیوندی (UJT)	
۲۸۸	عملکرد عناصر یکسو کرنده قدرت	۲۰۴	۸-۱۹ آزمایش شماره ۷	
۲۹۰	۱۰-۱ آشنایی با الکترونیک قدرت و کاربردهای آن	۲۰۶	۸-۲۰ مدار تایмер با استفاده از آی سی ۵۵۵ (Timer)	
۲۹۰	۱۰-۲ آشنایی با دیودهای قدرت و انواع آن	۲۰۸	۸-۲۱ آزمایش شماره ۸	
۲۹۲	۱۰-۳ آشنایی با دیودهای اتصال سری	۲۱۴	<b>بخش پنجم: دیجیتال</b>	
۲۹۲	۱۰-۴ اتصال موازی دیودها	۲۱۵	فصل نهم	
۲۹۳	۱۰-۵ آزمایش شماره ۱	۲۱۵	سیستم های دیجیتال و کاربرد آنها	
	عملکرد مدارهای دیودی سری و موازی	۲۲۳	قسمت اول	
۲۹۵	۱۰-۶ دیود شاکلی (Shockley Diode)	۲۲۳	۹-۱ سیستم های آنالوگ و دیجیتال	
۲۹۷	۱۰-۷ یکسوسازی کنترل شده سیلیکونی یا تریستور	۲۲۴	۹-۲ اصول کار مدارهای دیجیتال	
		۲۲۵	۹-۳ دروازه های منطقی پایه	
		۲۲۹	۹-۴ دروازه های منطقی ترکیبی	
		۲۳۳	۹-۵ ساختمان داخلی دروازه های منطقی	
		۲۳۵	۹-۶ آزمایش شماره ۱	

۲۹۸	۱۰-۸ مدارهای فرمان SCR
۲۹۹	۱۰-۹ سری کردن تریستورها
۳۰۰	۱۰-۱۰ موازی کردن تریستورها
۳۰۰	۱۰-۱۱ آزمایش شماره ۲
۳۰۳	۱۰-۱۲ مقادیر حد در تریستور
۳۰۴	۱۰-۱۳ آزمایش شماره ۳
	برگه اطلاعات تریستور
۳۰۹	فصل یازدهم
۳۰۹	PUT ترانزیستور
۳۱۳	۱۱-۱ ساختمان ، طرزکار ، منحنی و کاربرد PUT
۳۱۵	۱۱-۲ تریستور GTO (Gate turn off thyristors)
۳۱۶	۱۱-۳ ساختمان ، طرزکار ، منحنی مشخصه و کاربرد دایاک (DIAC)
۳۱۸	۱۱-۴ آزمایش شماره ۱
۳۱۸	دایاک به عنوان نوسان ساز
۳۲۰	۱۱-۵ ساختمان ، منحنی مشخصه ، طرز کار و کاربرد تراپاک
۳۲۱	۱۱-۶ آزمایش شماره ۲ تراپاک ، GTO و PUT
۳۲۷	منابع و مأخذ

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه ریزی تالیف «پودمان مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» برمبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شود. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تالیف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین «پودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوی ارائه شده در استاندارد متولی را در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار دهید. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت مانند (M۱ و M۲) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار مانند (U۱ و U۲) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه مانند (P۱ و P۲) تقسیم می‌شوند. نمون برگ‌شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ‌شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ‌شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## مقدمه‌ی مولفان

از اواخر قرن بیستم تا به امروز دانش الکترونیک با سرعتی بسیار به پیش رفته است. امروز همه‌ی مدارهای الکترونیکی به صورت مدارهای مجتمع یا IC ساخته می‌شوند. اگر شما یک اسباب بازی بسیار ساده را مورد بررسی قرار دهید می‌بینید که در آن مدارهای الکترونیکی به ویژه مدارهای مجتمع یا آی‌سی به کار رفته است. از طرف دیگر نرم‌افزارهای کامپیووتری، طراحی و استفاده از مدارهای الکترونیکی بسیار پیچیده را برای همه امکان پذیر ساخته است. هر کس می‌تواند با این نرم افزارها با سرعت زیاد، مدارهای بسیار پیچیده را طراحی و ظرف چند ثانیه برنامه را در یک IC خالی یا پر کند و بلا فاصله مدار را مورد استفاده قرار دهد.

استفاده از این سیستم دارای مزایایی به شرح زیر است :

ابعاد مدارهای چاپی فوق العاده کم می‌شود .

میزان لحیم کاری کم می‌شود و در پاره‌ای موارد به صفر می‌رسد .

فضای مورد نیاز به حداقل می‌رسد .

توان مصرفی به پایین ترین اندازه می‌رسد .

هزینه‌ی طراحی و ساخت بسیار کاهش می‌یابد .

اما روند رشد روزافزون و شتابان دانش الکترونیک ما را از آموزش مبانی الکترونیک و مدارهای پایه‌ی الکترونیکی بی‌نیاز ساخته است. امروزه آموزش این اصول هم‌چنان در همه جای دنیا رواج و تداوم دارد، زیرا الکترونیک را همواره باید از پایه آموخت و پایه‌ی آموزش الکترونیک، شناخت مدارهای پایه‌ی الکترونیکی است.

در کتاب الکترونیک پایه، با قطعات الکترونیکی آشنا شدید. در این کتاب به مدارهای پایه می‌پردازیم. در یک دستگاه الکترونیکی ساده مانند منبع تغذیه کامپیووتر مجموعه‌ای از مدارهای پایه و مدارهای پیچیده الکترونیکی را می‌بینید. این مدارها در شکل‌های گوناگون و در قسمت‌های مختلف این وسیله‌ی الکترونیکی به کار رفته‌اند. نوسان ساز، تقویت کننده قدرت، آشکارساز و نمونه‌هایی کامل‌تر از مدارهای پایه‌ای در الکترونیک هستند.

هدف کتاب «مدارهای پایه در الکترونیک» آموزش مدارهای ساده الکترونیکی است. در این کتاب شما با مدارهای پایه‌ای متنوعی در الکترونیک آشنا می‌شوید و با آزمایش آن‌ها در هر مرحله، چگونگی کاربرد آن‌ها را می‌آموزید. به این ترتیب کاربرد قطعات الکترونیکی را که آموخته اید در این کتاب تجربه می‌کنید.

یادآوری می‌شود مجموعه‌ی دو کتاب الکترونیک پایه و مدارهای پایه در الکترونیک در اکثر رشته‌های مهارتی الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توجه داشته باشید که در این کتاب مباحثی برای مطالعه و هنجاریان علاقه‌مند در نظر گرفته شده است که این مباحث در آزمون‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

# بخش اول

## ترانزیستور

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۳۰	۲۰	۱۰	توانایی پایاس نمودن و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی	۱۳	U۴
۱۴	۶	۸	توانایی بررسی انواع پارامترهای مؤثر بر تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری و شناخت فیدبک‌ها	۱۴	U۴
۴۴	۲۶	۱۸	جمع کل		

# فصل اول

## بایاس و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی

### هدف کلی :

آموزش نظری و عملی اصول کار ترانزیستورهای پیوندی

**هدف های رفتاری:** پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که:

- ۱- رابطه‌ی بین جریان پایه‌های یک ترانزیستور را شرح ببرد.
- ۲- درباره‌ی چگونگی عملکرد ترانزیستور در مدار توضیح دهد.
- ۳- منحنی مشخصه‌های ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۴- مشخصات ناحیه‌ی قطع ترانزیستور را شرح دهد.
- ۵- خصوصیات ناحیه‌ی فعال ترانزیستور را شرح دهد.
- ۶- ناحیه‌ی اشباع ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۷- چگونگی نام‌گذاری ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۸- روش‌های مختلف بایاس کردن ترانزیستور را شرح دهد.
- ۹- نقطه کار و خط بار DC ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۱۰- نکات مربوط به چگونگی انتخاب نقطه‌ی کار ترانزیستور را شرح دهد.
- ۱۱- چگونگی تقویت سیگنال در ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۱۲- مشخصات کلی و عمومی یک تقویت کننده را نام

### هدف های رفتاری در حیطه‌ی عاطفی :


- ۱- نظم و ترتیب و حضور به موقع در هنرستان و کلاس درس را رعایت کند.
  - ۲- تکالیف و مسئولیت های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
  - ۳- در موقعیت های مناسب برای درک بهتر مفاهیم از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
  - ۴- از لوازم موجود در کلاس و هنرستان به خوبی مراقبت و نگهداری کند.
  - ۵- خوب گوش دهد و ابهامات و سوالات خود را پرسد.
  - ۶- با دقت و اعتماد به نفس به سوالات طرح شده پاسخ دهد.
- ۷- از شوختی های بی مورد پرهیز د.
- ۸- حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
- ۹- توانمندی های خود را در موقعیت های مناسب بروز دهد.
- ۱۰- در کار گروهی مشارکت فعال و همکاری موثر داشته باشد.
- ۱۱- نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
- ۱۲- سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات ، راهنمایی و تشویق کند.

ساعت آموزش 26:00			توانایی شماره سیزده به جز توانایی ۱۳-۷ و ۱۳-۱
جمع	عملی	نظری	
۲۶	۱۷	۹	


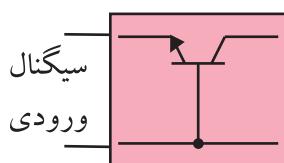
## پیش آذرنون فصل (۱)

۹- شکل زیر چه آرایشی از ترانزیستور را نشان می‌دهد؟



الف) امیتر مشترک

ب) بیس مشترک سیگنال

ج) کلکتور مشترک خروجی

د) همهٔ موارد

۱۰- مشخصات یک تقویت کنندهٔ بیس مشترک را بنویسید.

۱۱- رابطهٔ  $I_E = I_B + I_C$  همیشه در یک ترانزیستور پیوندی برقرار است؟

غلط

صحیح

۱۲- کدام گزینهٔ صحیح نیست؟

الف) منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، بیان کنندهٔ مقدار تغییرات جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است.

ب) منحنی مشخصهٔ انتقالی ترانزیستور، رابطهٔ بین جریان ورودی و جریان خروجی است.

ج) منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور، رابطهٔ بین جریان و ولتاژ خروجی به ازای جریان ورودی است.

د) منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.

۱- ترانزیستور از سه نیمهٔ هادی نوع N تشکیل شده است.

غلط

صحیح

۲- امیتر بیش ترین ناخالصی و بیس کم ترین ناخالصی را دارد.

غلط

صحیح

۳- منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، مقدار تغییرات ورودی را بحسب ..... ورودی نشان می‌دهد.

الف) جریان - ولتاژ

ب) ولتاژ - مقاومت

ج) جریان - جریان

د) ولتاژ - ولتاژ

۴- نسبت جریان  $I_C$  به  $I_B$  را با حرف  $\beta$  نشان می‌دهند.

غلط

صحیح

۵- کدام گزینهٔ دربارهٔ جریان‌های بیس و کلکتور ترانزیستور در ناحیهٔ قطع صدق می‌کند؟

الف)  $I_C = 0$ ،  $I_B = 0$ ،  $I_C \neq 0$ ،  $I_B \neq 0$

ج)  $I_C = 0$ ،  $I_B \neq 0$ ،  $I_C \neq 0$ ،  $I_B = 0$

۶- منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور در ناحیهٔ فعال را تشریح کنید.

۷- کدام گزینهٔ دربارهٔ نوع و فرکانس کار ترانزیستور صدق می‌کند؟

الف) PNP، فرکانس بالا

ج) NPN، فرکانس بالا

۸- برای انتخاب نقطهٔ کار ترانزیستور چه محدودیت‌هایی را باید در نظر گرفت؟


الف) تحمل توان تلف شده

ب) حداکثر جریان کلکتور

ج) حداکثر ولتاژ بین کلکتور و امیتر


د) همهٔ موارد

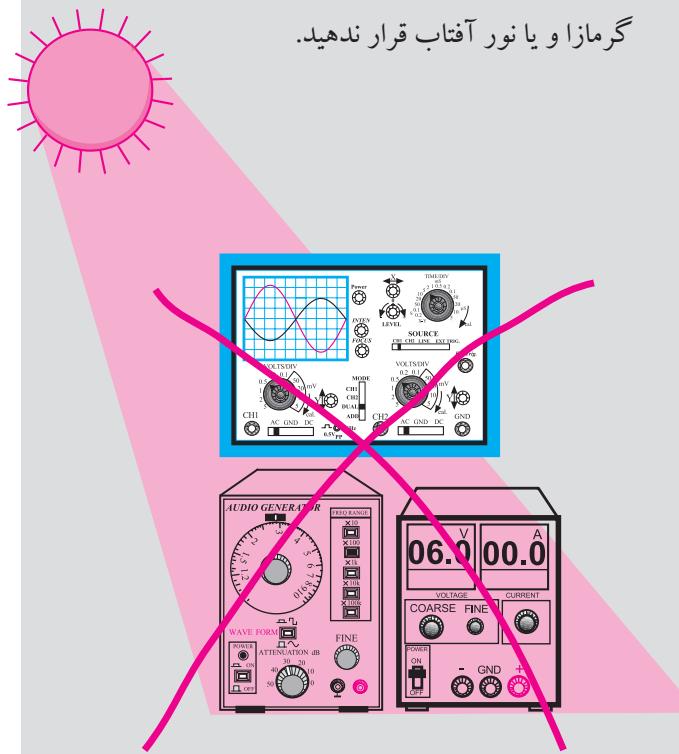- ۵- دستگاه های اندازه گیری را در مجاورت وسایل گرمایشی و یا نور آفتاب قرار ندهید.



- ۶- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید.

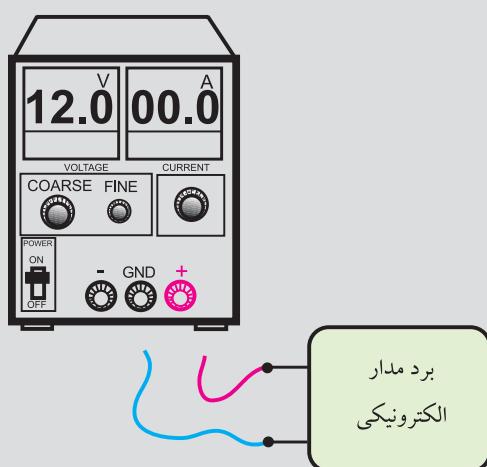- ۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

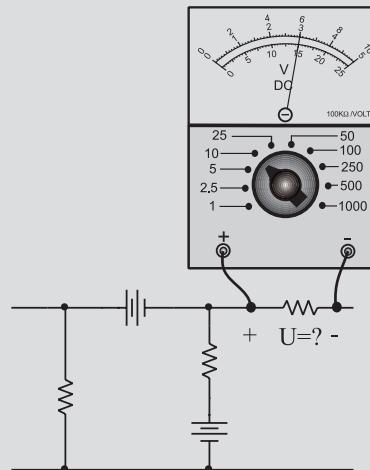
## نکات ایمنی فصل (۱)



- ۱- کلیدها و ولوم های روی دستگاه های اندازه گیری را به آرامی تغییر دهید تا آسیبی به آن ها وارد نشود.
- ۲- هنگام اندازه گیری ولتاژ، حوزه کارولت متر را متناسب با ولتاژی که می خواهید اندازه بگیرید تنظیم کنید.
- ۳- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را با دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.




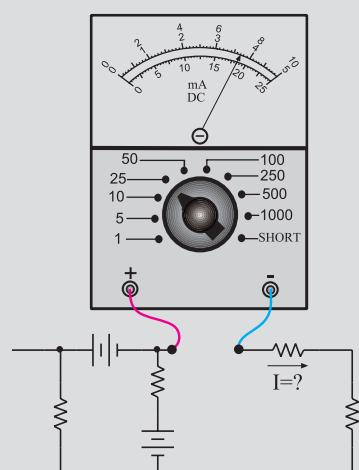- ۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید.




خیلی آرام تغییر دهد.

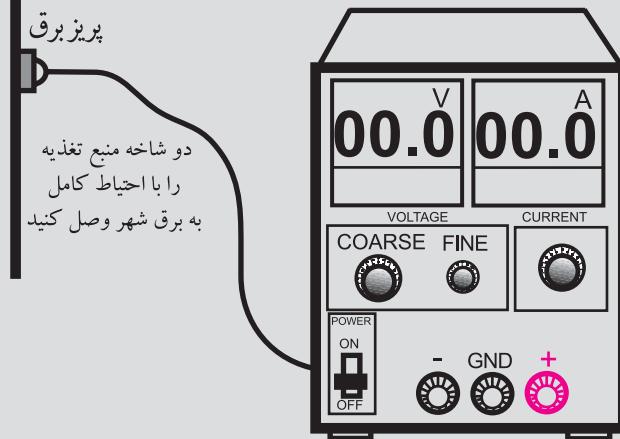۱۱- کلیه دستگاه های اندازه گیری را ابتدا با احتیاط کامل به برق وصل کنید. بعد از روشن کردن، تنظیم های لازم را روی آن ها انجام دهید و سپس به مدار وصل کنید.




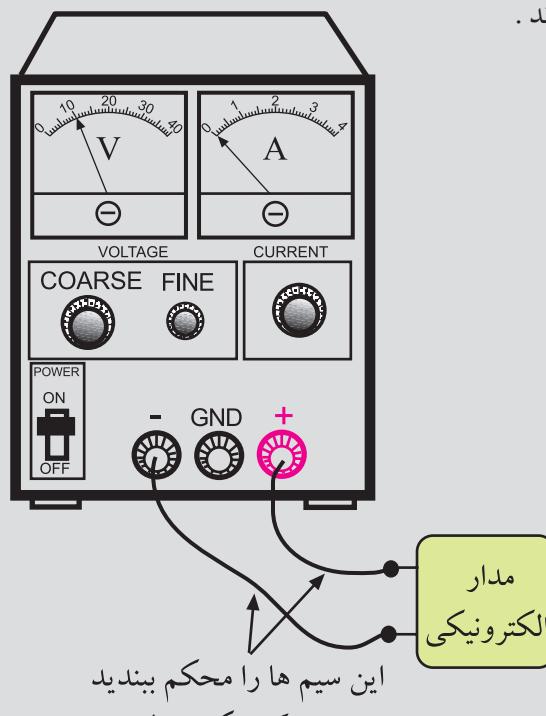۱۲- سیم های رابط را به دستگاه های اندازه گیری و برد مدار چاپی آماده خیلی محکم بیندید تا در اثر لرزش قطع نشوند.



این سیم ها را محکم بیندید تا در اثر کوچکترین لرزش قطع نشوند

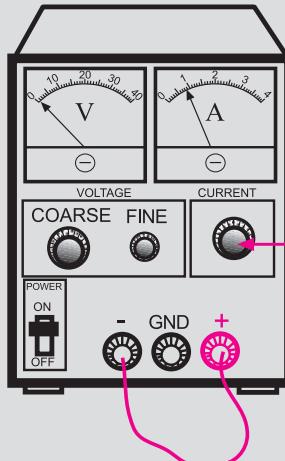۸- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای امکانات Limit Current است، جریان خروجی را حداقل تا ۱۰۰ mA محدود کنید.



با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

۹- اگر منبع تغذیه ای که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید. برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر ولت بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید. ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از ۱۰۰ mA تجاوز کند. با استفاده از ولوم Limit Current جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید.




با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

۱۰- کلیدها و ولوم های اسیلوسکوپ خیلی ضریف هستند. هنگام کار با اسیلوسکوپ در صورت نیاز به تغییر، کلیدها را

۱۴- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند.

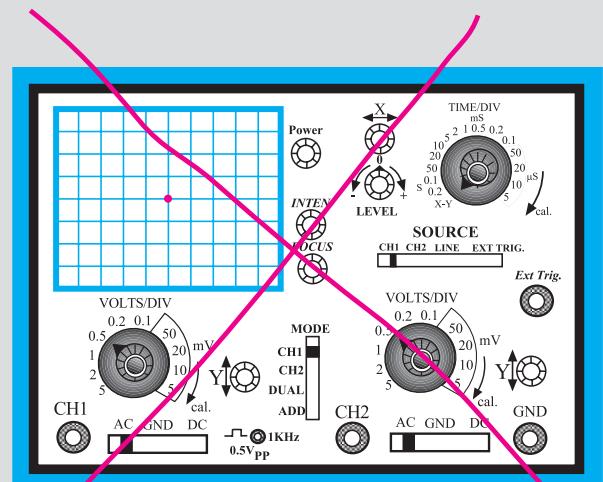۱۳- کلید X-Y در اسیلوسکوپ را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تاییده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.



هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید



- ترانزیستور از سه نیمه هادی نوع P و N که در کنار یک دیگر قرار می گیرند و باهم آمیخته می شوند شکل می گیرد.

- ترانزیستورها با کنار هم قراردادن سه نیمه هادی به صورت PNP و یا NPN ساخته می شوند.

- پایه های ترانزیستور را امیتر، بیس و کلکتور نام گذاری می کنند.

- امیتر نسبت به دو پایه دیگر ناخالصی بیش تری دارد و بیس دارای ناخالصی کم تری است.

وجود می آید زیرا :

$$V = RI = 1000 \times 10 \times 10^{-3} = 10V$$

اگر ولتاژ دو سر مقاومت را ولتاژ خروجی و سیگنال سینوسی با دامنه ۱/۰ ولت را ولتاژ ورودی در نظر بگیریم می توانیم بگوییم که دامنه ولتاژ سینوسی به اندازه ۱۰۰  $\frac{10V}{0.1V}$  برابر تقویت شده است.




ترانزیستور دقیقاً همین کار را انجام می دهد، یعنی جریان تولیدی در یک مدار را به مدار دیگری با مقاومت بیشتر انتقال می دهد.


برای این منظور، اتصال بین کلکتور و بیس را با ولتاژ زیاد به صورت معکوس بایاس می کنیم. در این صورت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) از نیمه هادی نوع N به نیمه هادی نوع P وارد می‌شوند تا مسیر جریان را بینندند. از طرفی چون ناخالصی نیمه هادی نوع P خیلی کم است، الکترون‌ها در نیمه هادی نوع P با حفره‌ها ترکیب نمی‌شوند. هم چنین هنگام ساخت ترانزیستور، لایه‌ی بیس را بسیار نازک در نظر می‌گیرند به طوری که الکترون‌ها به آسانی و با نیروی کم می‌توانند از آن عبور کنند. چون پتانسیل لایه‌ی کلکتور مثبت است و دامنه آن نیز در مقایسه با پتانسیل بیس بسیار زیاد است، ۹۵ درصد الکترون‌های مربوط به مسیر جریان امیتر بیس به راحتی جذب لایه‌ی کلکتور می‌شوند و جریان کلکتور را به وجود می‌آورند. جریان کلکتور طبق شکل ۱-۲ از مقاومت  $1K\Omega$  عبور می‌کند، ۵ درصد جریان باقی مانده از بیس عبور می‌کند و مدار ورودی را می‌بندد.
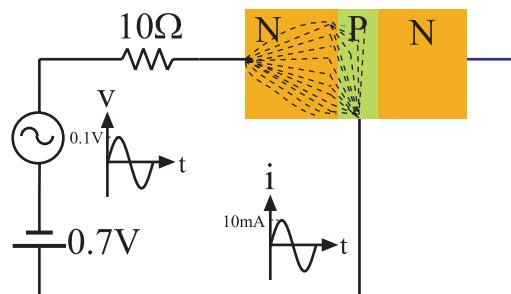
## ۱-۱ چگونگی عملکرد ترانزیستور

برای بررسی طرز کار ترانزیستور به شکل ۱-۱ توجه کنید.



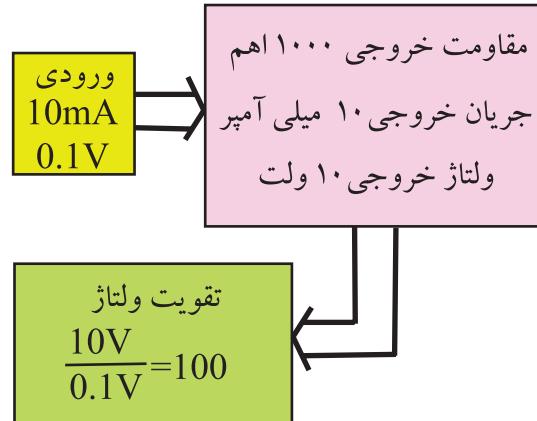(الف) عبور جریان سینوسی از لایه PN ترانزیستور با دامنه ۱۰ میلی‌آمپر



(ب) اگر جریان ۱۰ میلی‌آمپر از مقاومت ۱۰۰۰ اهم عبور کند، افت ولتاژ دو سر آن ۱۰۰ برابر سیگنال ورودی می‌شود

شکل ۱-۱ نحوه تقویت در ترانزیستور

منبع ۰/۷ ولتی باعث می‌شود که دیود بیس امیتر، کاملاً در حالت هدایت قرار گیرد. در این شرایط منبع ولتاژ سینوسی با دامنه ۱/۰ ولت می‌تواند جریان سینوسی با دامنه تقریبی ۱۰mA را در مدار به وجود آورد.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{0.1V}{10V} = 0.01mA$$

اگر بتوانیم به هر طریقی این جریان سینوسی با دامنه‌ی تقریبی ۱۰mA را از یک مقاومت ۱۰۰۰ عبوردهیم، در دو سر این مقاومت ولتاژ سینوسی با دامنه تقریبی ده ولت به



در هر ترانزیستور تحت هر شرایط رابطه  
برابر است:  $I_E = I_C + I_B$ .


ولتاژ هر پایه نسبت به زمین و یا نسبت به هر مرجع دیگری را با حرف V نام پایه مورد نظر نشان می دهند. مثلاً  $V_{C_E}$  پتانسیل (ولتاژ) پایه کلکتور نسبت به زمین است. در شکل ۱-۴ ولتاژ نقاط مختلف یک ترانزیستور نسبت به زمین نشان داده شده است.



V<sub>B</sub> یعنی ولتاژ بیس نسبت به زمین

شکل ۱-۴ - ولتاژ پایه های ترانزیستور نسبت به زمین  
ولتاژ بین دو پایه ترانزیستور را با حرف V نشان می دهند و به دنبال آن نام دو پایه را مشخص می کنند، مثلاً  $V_{BE}$  ولتاژ بین پایه بیس و امیتر است. توجه داشته باشید که پایه بیس در این نام گذاری برای ترانزیستور مورد نظر مثبت تر در نظر گرفته می شود.

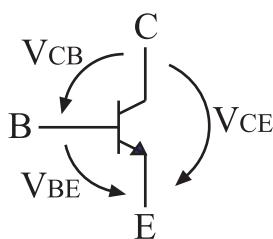
در شکل ۱-۵ نام گذاری ولتاژ بین پایه ها نشان داده شده است.



V<sub>BE</sub> یعنی ولتاژ بیس نسبت به امیتر

شکل ۱-۵ - نام گذاری ولتاژ بین پایه ها  
در یک ترانزیستور، تغییرات جریان بیس، باعث تغییرات بیش تر جریان در کلکتور می شود، شکل ۱-۶.

ولتاژ زیاد و مثبت باعث می شود که الکترون های داخل بیس به طرف کلکتور جذب شوند

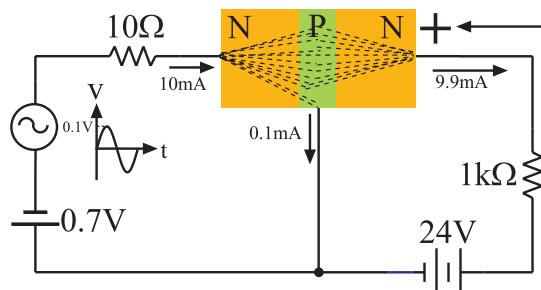


شکل ۱-۲ عملکرد ترانزیستور




بنابراین ترانزیستور جریانی را که به واسطه یک مقاومت کم در یک مدار تولید شده است را می تواند از مدار دیگری با مقاومت بیش تر عبور دهد. نام ترانزیستور نیاز از همین عملکرد انتخاب شده است.

Transfer                      resistor  
Transistor

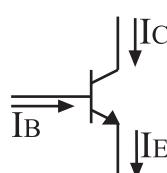جریانی که از هر پایه ترانزیستور عبور می کند را به نام همان پایه نام گذاری می کنند. مثلاً جریانی که از بیس عبور می کند را  $I_B$  می نامند. در شکل ۱-۳ نام گذاری جریان پایه های ترانزیستورهای PNP و NPN نشان داده شده است. با توجه به توضیحات بالا رابطه:  $I_E = I_B + I_C$  همیشه برقرار است.



$$I_E = I_C + I_B$$

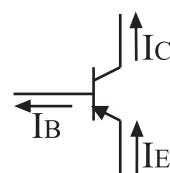


$$I_E = I_C + I_B$$

شکل ۱-۳ - رابطه بین جریان ها در ترانزیستور


## نکته مهم:

دراين کتاب ، با حروف TR ، Q و T به ترانزیستور اشاره شده است .

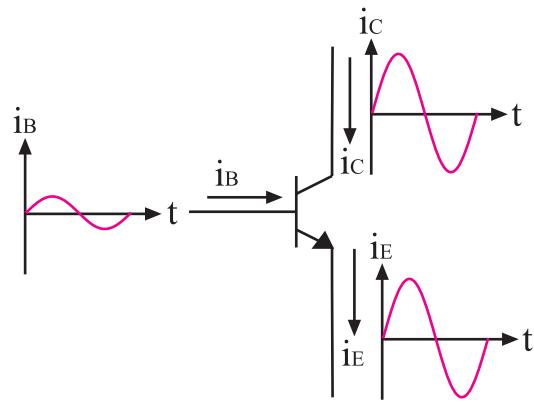

شکل ۱-۶- اثر تغییرات جریان بیس

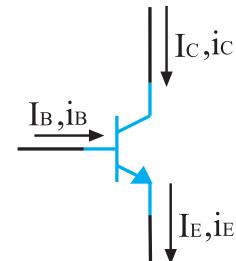اگر جریان بیس به اندازه یک میلی آمپر تغییر کند ، تغییرات جریان در کلکتور ممکن است به ۱۰۰ میلی آمپر برسد . در یک ترانزیستور ، جریان ها و ولتاژ های متغیر یا متناوب (AC) را با حروف کوچک ( $i$ ،  $v$ ) و ولتاژها و جریان های ثابت (DC) را با حروف بزرگ ( $I$ ،  $V$ ) مشخص می کنند ، شکل ۱-۷ .



$i_E$ ، $i_C$ ، $i_B$	ولتاژ و جریان متغیر را با حروف کوچک نشان می دهند
$V_E$ ، $V_C$ ، $V_B$	ثابت را با حروف بزرگ نشان می دهند

شکل ۱-۷- نحوه نام گذاری جریان ها و ولتاژ های متناوب و ثابت در ترانزیستور

برای تشخیص پایه های ترانزیستور وهم چنین نوع ترانزیستور (PNP ، NPN) می توان به کاتالوگ ترانزیستور مراجعه کرد . همچنین به کمک مولتی متر دیجیتالی یا عقربه ای نیز می توان نوع ترانزیستور (PNP ، NPN) و پایه های آن را تشخیص داد . در کتاب الکترونیک پایه ، نحوه تشخیص نوع ترانزیستورها و پایه های آن به کمک مولتی متر دیجیتالی توضیح داده شده است .

### ۱-۲-۱- منحنی مشخصه های ورودی

منحنی مشخصه های ورودی ترانزیستور ، بیان کننده مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ است ، شکل ۱-۸


ترانزیستور برابر  $I_C = 60mA$  خواهد شد. در یک ترانزیستور نسبت جریان  $I_C$  به  $I_B$  را با حرف  $\beta$ (بتا) نشان می دهند و آن را ضریب تقویت جریان می نامند. این مشخصه یکی از پارامترهای مهم ترانزیستور است. **در حقیقت منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور نشان دهنده مقدار  $\beta$  است.** مقدار  $\beta$  از رابطه  $\beta = \frac{I_C}{I_B}$  به دست می آید.

**۱-۲-۳ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور**  
منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را برای جریان ورودی معین نشان می دهد. در شکل ۱-۱۱ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور را مشاهده می کنید.




**شکل ۱-۱۱-۱ یک نمونه منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور**  
منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.  
**الف - ناحیه قطع:** در این ناحیه جریان بیس صفر است و ترانزیستور هنوز به آستانه هدایت نرسیده است. در ناحیه قطع روابط زیر برقرار است، شکل ۱-۱۲.

$$I_B = 0, I_C = 0$$

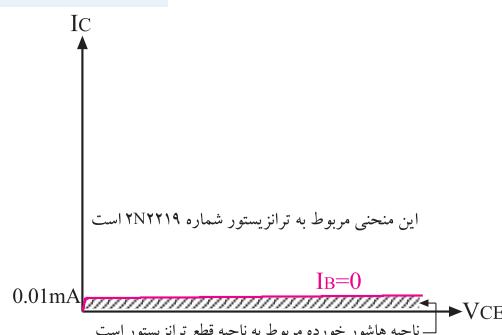


**شکل ۱-۱۲ ناحیه قطع در منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور**

فصل اول

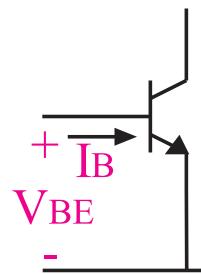

شکل ۱-۸ جریان ورودی ترانزیستور  $I_B$  است


اگر ورودی ترانزیستور را دیود بیس - امیتر در نظر بگیریم، منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور دقیقاً مشابه منحنی مشخصه «ولت - آمپر» یک دیود می شود. در شکل ۱-۹ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور ۲N۲۲۱۹ نشان داده شده است.

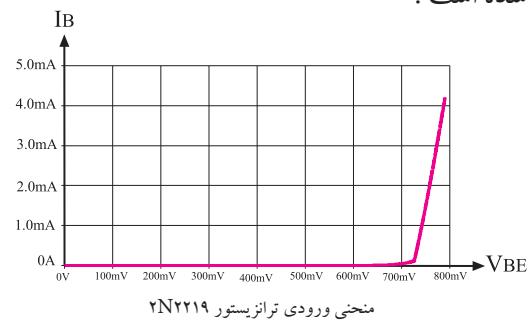


شکل ۱-۹ یک نمونه منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور

## ۱-۲-۲ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور

منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور برای مقادیر ثابت  $V_{CE}$  را به ما می دهد. در شکل ۱-۱۰ یک نمونه منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور نشان داده شده است.

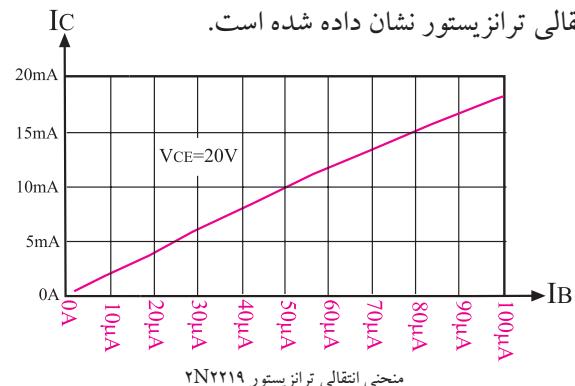

شکل ۱-۱۰ یک نمونه منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور با توجه به منحنی انتقالی نشان داده شده در شکل ۱-۱۰ اگر  $I_B = 0.25mA$  و  $V_{CE} = 5V$  باشد، جریان کلکتور

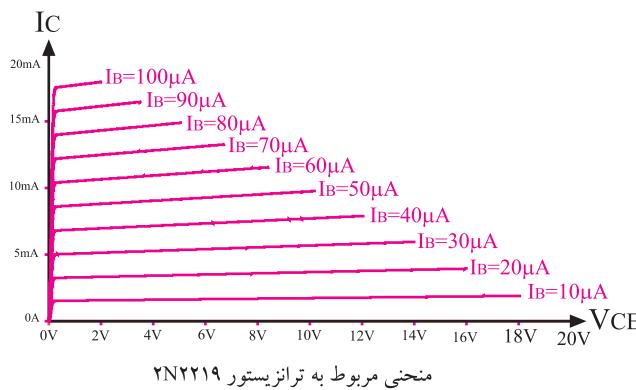

شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور برای چند  $I_B$

### ۱-۳ آزمایش شماره ۱

#### عملکرد ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

#### ۱-۳-۱ هدف آزمایش: بررسی تغییرات جریان بیس

روی جریان کلکتور

#### ۱-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:


تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۰-۱۵V	۱
یک دستگاه	مولتی‌متر دیجیتالی	۲
یک عدد	ترانزیستور BC108، BC107 یا BC109	۳
هر کدام یک عدد	مقاومت‌های $100\Omega$ ، $10K\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	۴
یک عدد	پتانسیومتر $100K\Omega$	۵
شش رشته	سیم رابط یک سرگیره سوسناری	۶
به مقدار کافی	سیم‌های رابط معمولی	۷

#### ۱-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ منبع تغذیه را با احتیاط به برق وصل کنید و پس از روشن کردن، ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.


ب - ناحیه‌ی اشباع: ناحیه‌ای است که ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد ولی با تغییر بسیار کم  $V_{CE}$ ، جریان کلکتور ( $I_C$ ) شدیداً تغییر می‌کند. در ناحیه اشباع روابط زیر برقرار است، شکل ۱-۱۳.

$$I_B \neq 0, I_C \neq 0, V_{CE} = 0/27$$

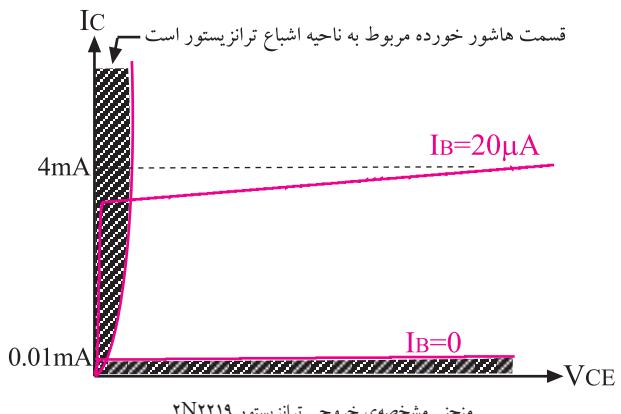

شکل ۱-۱۳-۱ ناحیه‌ی اشباع در منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور

ج-ناحیه‌ی فعال: در این ناحیه ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد و با تغییرات  $V_{CE}$ ، جریان کلکتور چندان تغییر نمی‌کند، شکل ۱-۱۴.

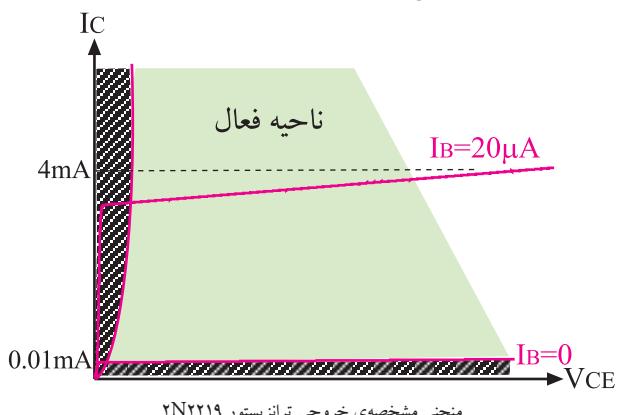

شکل ۱-۱۴-۱ ناحیه‌ی فعال در منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور

کارخانه‌های سازنده قطعات الکترونیکی معمولاً منحنی مشخصه‌ی خروجی را برای تعدادی از مقدار  $I_B$  در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند. شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه‌ی خروجی یک ترانزیستور را برای تعدادی از مقدار  $I_B$  نشان می‌دهد.

■ جریان کلکتور را بخوانید و در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را به ترتیب روی  $0.2 \text{ mA}$ ،  $0.3 \text{ mA}$ ،  $0.4 \text{ mA}$  و  $0.5 \text{ mA}$  تنظیم کنید و برای هر تنظیم جریان بیس، جریان کلکتور را بخوانید و در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.

جدول ۱-۱


$I_B(\text{mA})$	$I_C(\text{mA})$	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
$0.1$		$\beta_1 =$
$0.2$		$\beta_2 =$
$0.3$		$\beta_3 =$
$0.4$		$\beta_4 =$
$0.5$		$\beta_5 =$

همان طور که از جدول ۱-۱ مشخص است با افزایش جریان بیس ( $I_B$ ) جریان کلکتور ( $I_C$ ) زیاد می شود.




اگر این آزمایش را تکرار کنید یا در دماهای مختلف محیط انجام دهید، ممکن است اعداد به دست آمده در هر آزمایش با هم تفاوت داشته باشند. مثلاً در مرحله اول برای  $I_B = 0.1 \text{ mA}$ ،  $I_C = 10 \text{ mA}$  به دست می آید و برای  $I_B = 0.1 \text{ mA}$ ، ممکن است  $I_C = 11 \text{ mA}$  شود. این امر کاملاً طبیعی است، زیرا مشخصات ترانزیستور تابع حرارت است و با تغییرات دما ممکن است این مقادیر تا میزان  $100$  درصد نیز تغییر کند.

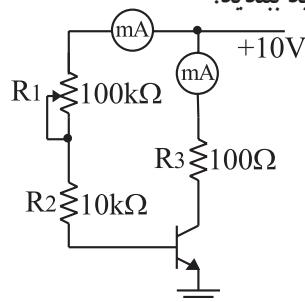■ مدار شکل ۱-۱۶ را روی برد برد آزمایشگاهی که در اختیار دارید بیندید.




الف - شماتیک مدار

حالت (۱)

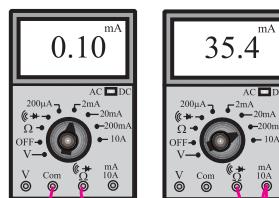

حالت (۲)

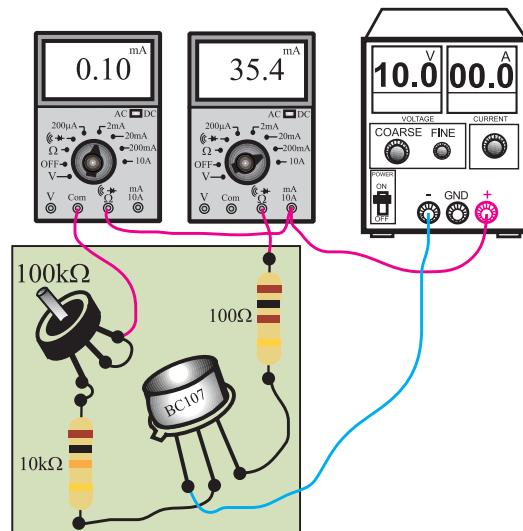

ب - مدار عملی

شکل ۱-۱۶ مدار مورد آزمایش

■ منبع تغذیه را روی  $10$  ولت تنظیم کنید و آن را خاموش کنید.


■ مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

■ میلی آمپر متر را مانند (حالت ۱) در مسیر پتانسیومتر  $100 \text{ k}\Omega$  وصل کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را طوری تنظیم کنید که میلی آمپر متر مقدار  $0.1$  میلی آمپر را نشان دهد.

■ میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید. در این حالت باید انتهای بالایی پتانسیومتر به  $+10$  ولت وصل شود.

■ میلی آمپر متر را مشابه حالت (۲) در مسیر مقاومت  $R_3$  اتصال دهید.

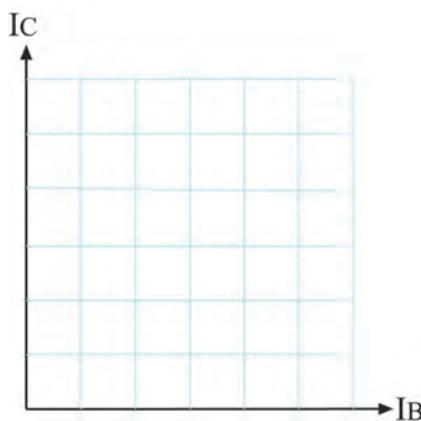


شکل ۱-۱۷

**سوال ۳:** این منحنی مشخصه کدام یک از منحنی مشخصه‌های ترانزیستور است؟


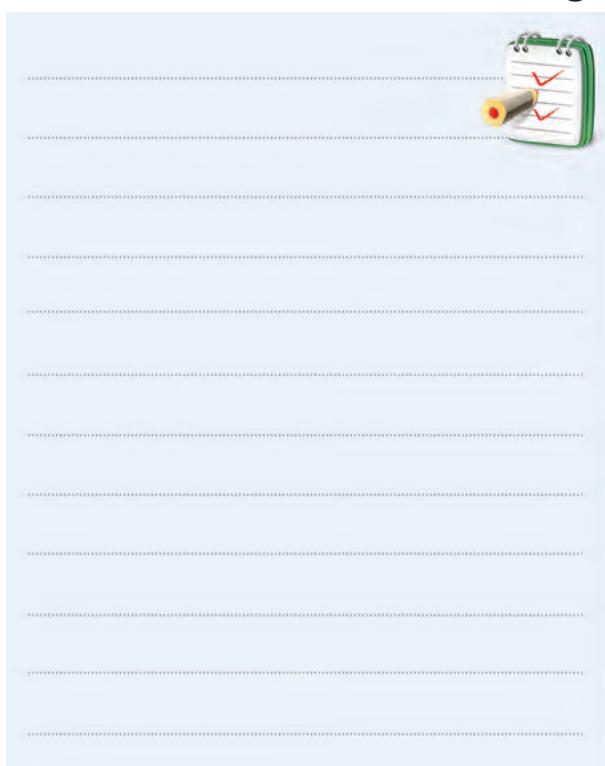
### ۱-۳-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



همان طور که قبلاً گفته شد، نسبت جریان  $I_C$  به  $I_B$  را ضریب تقویت جریان ترانزیستور می‌نامند و آن را با حرف  $\beta$  (بتا - Beta) مشخص می‌کنند.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\beta = \frac{\text{جریان خروجی}}{\text{جریان ورودی}}$$

با توجه به مقادیر مختلف  $\beta$  در جدول ۱-۱، ضریب تقویت جریان ترانزیستور در هر مرحله را محاسبه کنید و در جدول ۱-۱ بنویسید.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\boxed{\phantom{00}}}{\boxed{\phantom{00}}} = \boxed{\phantom{00}}$$

**سوال ۱:** آیا مقدار  $\beta$  به دست آمده در مراحل مختلف

در جدول ۱-۱ بایم برابر است؟ توضیح دهید.




↓  
 در یک ترانزیستور معمولی، تغییرات جریان کم بیس باعث تغییرات زیادی در جریان کلکتور می‌شود.

**سوال ۲:** در این آزمایش مطابق جدول ۱-۱ با تغییر دادن  $I_B$ ، مقدار جریان  $I_C$  تغییر کرده است. به کمک نقطه‌یابی منحنی  $I_C$  را به صورت تابعی از  $I_B$  در نمودار شکل ۱-۱۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.


## ۲-۱ آزمایش شماره ۲

ولتاژبندی یا بایاسینگ ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

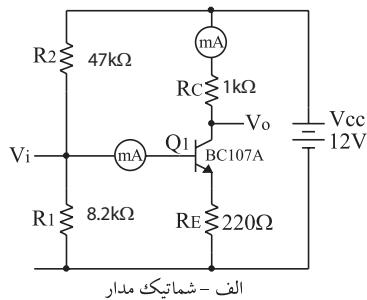

الف - شماتیک مدار

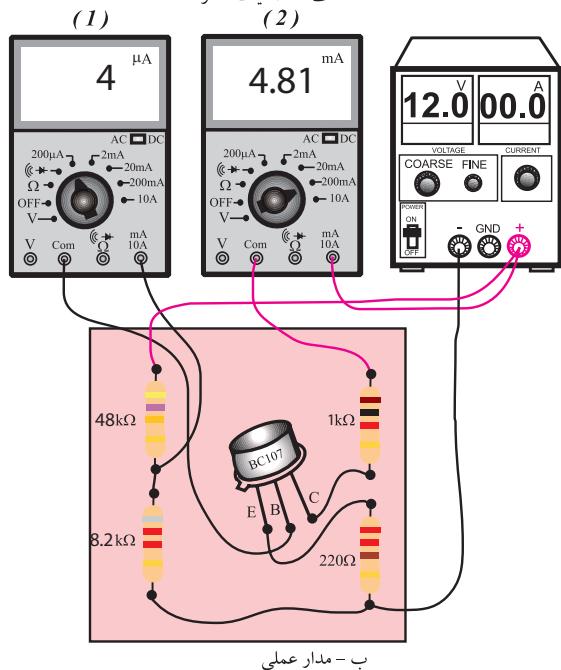

شکل ۱-۱۸ مدار مورد آزمایش

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

میلی آمپر متر را در حالت (۱) روی رنج ۲ mA قرار دهید و به بیس ترانزیستور  $Q_1$  وصل کنید.  
جریان بیس ترانزیستور  $Q_1$  را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_B = \dots \mu A$$

میلی آمپر متر را از بیس ترانزیستور جدا کنید.  
رنج میلی آمپر متر را روی ۲۰ mA قرار دهید و آن را در مسیر کلکتور ترانزیستور  $Q_1$  (بین مقاومت  $1\text{K}\Omega$  و مثبت منبع تغذیه) وصل کنید، حالت (۲).  
جریان کلکتور ترانزیستور  $Q_1$  را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_C = \dots \text{mA}$$

### ۱-۴-۱ هدف آزمایش : اندازه گیری ولتاژ و جریان های DC

(نقاط کار) یک ترانزیستور بایاس شده.

### ۱-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰-۱۵ V و ۱A	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور BC107 یا BC108 یا BC109	یک عدد
۵	مقاومت های $47\text{k}\Omega, 1\text{K}\Omega, 8/2\text{K}\Omega, 220\Omega$ (۱/۴ وات)	هر کدام یک عدد
۶	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

### ۱-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش :

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت قرار دهید.

مدار شکل ۱-۱۸ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.


جدول ۱-۲ - مقادیر ولتاژ نقاط مختلف تقویت کننده.

$V_B = \dots V$	(ولتاژ بیس نسبت به زمین یا خط مرجع)
$V_C = \dots V$	(ولتاژ کلکتور نسبت به زمین یا خط مرجع)
$V_E = \dots V$	(ولتاژ امپیتر نسبت به زمین)
$V_{CE} = \dots V$	(ولتاژ بین کلکتور و امپیتر)
$V_{BE} = \dots V$	(ولتاژ بین بیس و امپیتر)
$V_{BC} = \dots V$	(ولتاژ بین بیس و کلکتور)

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را به صفر ولت برگردانید.

■ میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید.

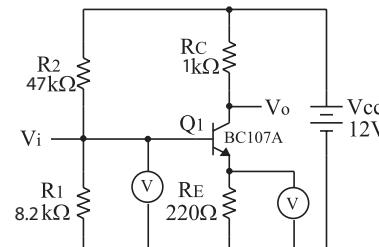■ مدار شکل ۱-۱۹ را روی برد برداشته باشید.  
بیندید.




الف - شماتیک مدار

### نقشه کار ترانزیستور:

$$I_B = \dots mA, I_C = \dots mA$$

$$V_{BE} = \dots V, V_{CE} = \dots V$$

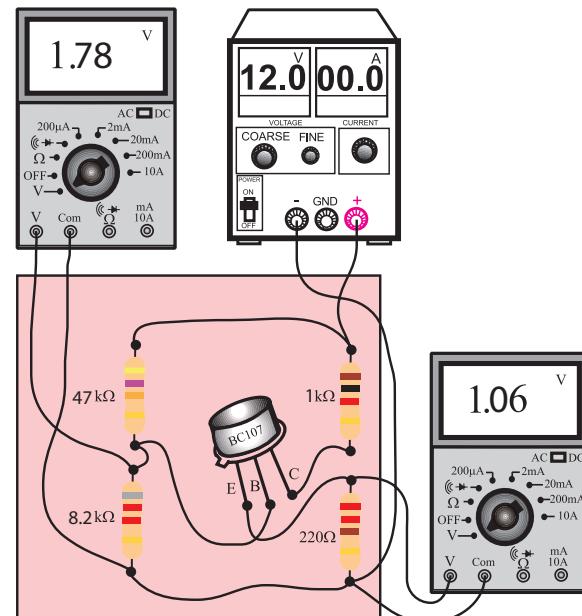**سوال ۳۵** در این آزمایش با توجه به نقشه کار به دست آمده ترانزیستور در کدام ناحیه کار قرار دارد؟ توضیح دهید.



ب - مدار عملی

شکل ۱-۱۹ مدار مورد آزمایش

**سوال ۳۶** در یک تقویت کننده معمولی،  $V_{CE}$  تقریباً چند درصد  $V_{CC}$  است؟ توضیح دهید.



■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ به کمک ولت متر دیجیتالی ولتاژ های داده شده در جدول ۱-۲ را اندازه گیری و یادداشت کنید.

■ مشخصات نقطه کار ترانزیستور را بنویسید.

**۱-۴-۴- نتایج آزمایش**

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



**۱-۵-۱ روشن ژاپنی**  
در این روش نام‌گذاری، نام ترانزیستور با پیشوند ۲S شروع می‌شود و به دنبال آن یکی از حروف D، C، B، A می‌آید که هر کدام از حروف مفاهیمی به شرح زیر دارند.


**A**: ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

**B**: ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

**C**: ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

**D**: ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

بعد از این حروف تعداد ۲، ۳ یا ۴ رقم عدد قرار می‌گیرد که با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها می‌توان مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد. برای مثال ترانزیستور ۲SC829، ترانزیستور NPN است و در فرکانس‌های زیاد نیز به خوبی کار می‌کند. سایر مشخصات این ترانزیستور را می‌توان با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها استخراج کرد، شکل ۱-۲۰.

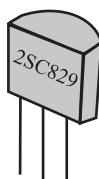

شکل ۱-۲۰ نام‌گذاری ترانزیستور به روش ژاپنی

برای بیان نام ترانزیستورهای ژاپنی در بسیاری از موارد حروف ۲S را بیان نمی‌کنند و آن را به صورت C829 نمایش می‌دهند.

**۱-۵-۲ روشن اروپایی**

در نام‌گذاری به روش اروپایی، تا سال ۱۹۶۰ میلادی ترانزیستورهای را با پیشوند OC، OD، OC با دو، سه یا چهار رقم به دنبال آن مشخص می‌کردند. حروف OC برای

**۱-۵ نام‌گذاری ترانزیستورها**

برای نام‌گذاری ترانزیستورها، سه روش رایج در دنیا وجود دارد ولی تعدادی از سازندگان قطعات الکترونیکی از سیستم‌های نام‌گذاری خاص خود استفاده می‌کنند. مثلاً حروف اوّل شرکت سازنده را روی ترانزیستور می‌نویسند یا حتی به صورت پیش شماره می‌آورند. روش‌های رایج نام‌گذاری عبارتند از:

الف : روشن ژاپنی

ب : روشن اروپایی

پ : روشن امریکایی

در این قسمت، روش‌های رایج نام‌گذاری را به طور خلاصه شرح می‌دهیم:

از حروف S، F، L، C و یا U است معانی هریک از این حروف در جدول ۱-۳ آمده است.

جدول ۱-۳- مشخصات حروف دوم ترانزیستور

C	: ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کارکم
D	: ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کارکم
F	: ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کارزیاد
L	: ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کارزیاد
S	: ترانزیستور با قدرت کم که برای سوئیچ به کار می‌رود
U	: ترانزیستور با قدرت زیاد که برای سوئیچ به کار می‌رود

سه رقم بعدی نشان دهنده سری ترانزیستور است. با استفاده از این سه رقم و جدول مشخصات ترانزیستورها می‌توان سایر مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد.

مثالاً در ترانزیستور BC107، جنس نیمه هادی سیلیسیوم (B) است و ترانزیستور با قدرت کم کار می‌کند و فرکانس کار آن کم (C) است.


در این روش نام گذاری، نوع ترانزیستور (NPN، PNP، NPN، PNP) از روی حروف ترانزیستور مشخص نمی‌شود.

### ۱-۵-۳ روش آمریکایی

در این روش نام گذاری، ترانزیستورها و کلیه المان‌های سه قطبی یعنی المان‌هایی که سه پایه دارند را با  $2N$  مشخص می‌کنند و تعدادی رقم را به عنوان سری ترانزیستور به دنبال آن می‌آورند. حرف N و عدد  $2N$  فقط نشان می‌دهد که المان از هر نوعی که باشد سه پایه دارد. سایر مشخصات قطعه مانند نوع قطعه مثلاً ترانزیستور، ترایاک، تریستور را

ترانزیستورهای کم قدرت و OD برای ترانزیستورهای با قدرت بالا به کار می‌روند.

در این نوع نام گذاری، نوع ترانزیستور (PNP، NPN) جنس نیمه هادی به کار برده شده یا محدوده فرکانسی آن مشخص نمی‌شود. از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، شیوه‌ی نام گذاری به روش بالا تغییر کرد. به این ترتیب ترانزیستورهایی که بیشتر در رادیو و تلویزیون یا وسایل الکترونیکی عمومی به کار برده می‌شوند با دو حرف و سه رقم و ترانزیستورهای خاص با سه حرف و دو رقم مشخص شوند، شکل ۱-۲۱. مثلاً ترانزیستور BUX38 ترانزیستور قدرت با فرکانس بالاست.

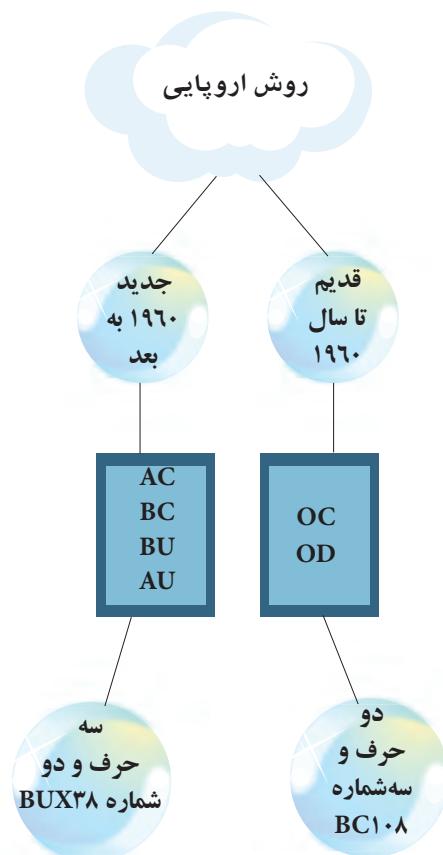


شکل ۱-۲۱ روش نام گذاری اروپایی ترانزیستورها

### نام گذاری دو حرف و سه رقم

حرف اول در این روش نشان دهنده جنس نیمه هادی است. اگر جنس نیمه هادی ژرمانیوم باشد با حرف A واگر سیلیسیوم باشد با حرف B مشخص می‌شود. حرف دوم یکی

DC می‌بندیم و با ایجاد افت ولتاژ کافی ، ولتاژ و جریان‌های موردنیاز را به دست می‌آوریم. یادآور می‌شود که انتخاب مقاومت‌ها ، هدف‌های دیگری مانند تعیین امپدانس ورودی ، امپدانس خروجی ، بهره‌ی ولتاژ را نیز در برمی‌گیرد . برای این که با مقاومت‌های اهمی بتوانیم افت ولتاژ را برای موردنیاز را ایجاد کنیم مثال ساده زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

**مثال ۱:** اگر بخواهیم در مدار ترانزیستور شکل ۱-۲۴ مقادیر  $I_B = 0.1\text{mA}$  ،  $I_C = 10\text{mA}$  ،  $V_{BE} = 0.7\text{V}$  ،  $V_{CE} = 6\text{V}$  باشد ، مقدار مقاومت‌هایی که باید به ترانزیستور اتصال داده شود را محاسبه کنید .

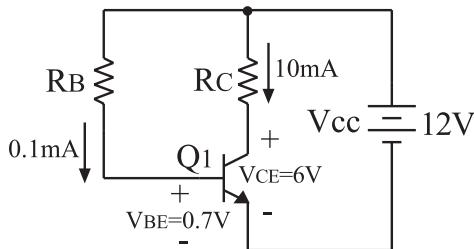

شکل ۱-۳۴ نمونه‌ای از بایاسینگ مستقیم

حل: از روی شکل ۱-۲۴ روابط را می‌نویسیم:

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

$$12 = R_C \times 10\text{mA} + 6$$

$$R_C = \frac{12 - 6}{10\text{mA}} = 60\Omega$$

طبق قانون KVL

در حلقه‌ی خروجی  
( $V_{CE}$  ،  $R_C$  ،  $V_{CC}$ )

$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$$

$$12 = R_B \times 0.1\text{mA} + 0.7$$

$$R_B = \frac{12 - 0.7}{0.1} = 113\text{k}\Omega$$


طبق قانون KVL

در حلقه‌ی ورودی  
( $V_{BE}$  ،  $R_B$  ،  $V_{CC}$ )

مقادیر  $I_B$  ،  $V_{BE}$  ،  $V_{CE}$  در یک ترانزیستور را نقطه

کار ترانزیستور می‌نامند . برای تأمین ولتاژ و جریان DC موردنیاز علاوه بر مدار شکل ۱-۲۴ از مدارهای دیگری نیز استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲۵ یک نمونه دیگر از مدار بایاسینگ ترانزیستور نشان داده شده است. این نوع مدار را مدار بایاسینگ کلکتور - بیس می‌نامند .

نمی‌توان از روی حرف و اعداد اختصاص داده شده به ترانزیستور مشخص کرد.

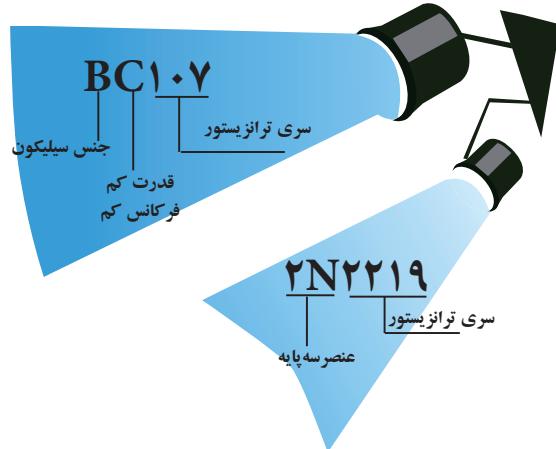


شکل ۱-۲۲ روش نام گذاری آمریکایی و اروپایی ترانزیستور

## ۶- بایاسینگ ترانزیستور

برای این که یک ترانزیستور درست کار کند، ابتدا باید مقادیر ولتاژ و جریان DC ترانزیستور را تأمین کنیم. تأمین ولتاژ پایه‌های ترانزیستور را بایاسینگ ترانزیستور می‌نامند. ولتاژی که باید به قسمت‌های مختلف یک ترانزیستور یا یک مدار ترانزیستوری اعمال شود با توجه به نوع و کار مدار است. مثلاً در شرایطی لازم است مقدار ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور حدود ۰/۶۵ ولت و ولتاژ کلکتور امیتر آن ( $V_{CE}$ ) ،  $\frac{1}{2} V_{CC}$  باشد، شکل ۱-۲۳.

بایاسینگ قسمت‌های مختلف ترانزیستور متفاوت است

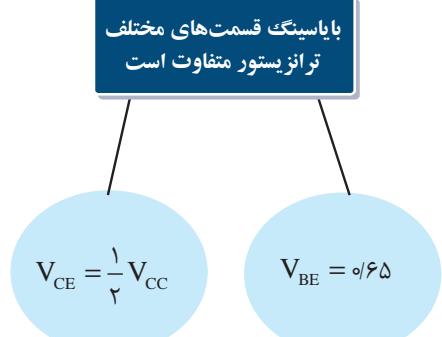


شکل ۱-۲۳ بایاسینگ ترانزیستور

برای تأمین ولتاژ‌های موردنیاز برای قسمت‌های مختلف یک تقویت‌کننده به کمک فقط یک منبع تغذیه ، باید از تقسیم کننده‌های مقاومتی اهمی استفاده کنیم . برای این منظور مقاومت‌های اهمی را به صورت‌های مختلف به تقویت کننده


## ۱-۷ - نقطه‌ی کار و خط بار ترانزیستور

**۱-۷-۱ نقطه‌ی کار :** به مقادیر DC مربوط به  $I_C$  ،  $I_B$  و  $V_{BE}$  ترانزیستور نقطه‌ی کار ترانزیستور می‌گویند. در

شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی و در شکل ۱-۲۸ نقطه‌ی کار خروجی یک ترانزیستور نشان داده شده است.

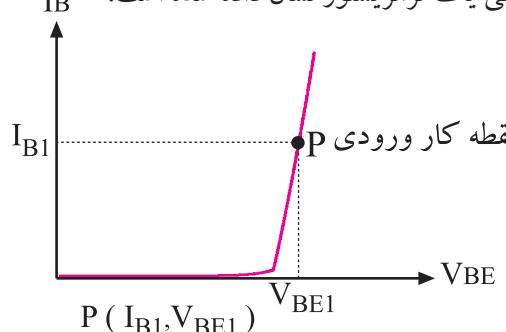


شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی روی منحنی مشخصه‌ی ورودی مشخص شده است

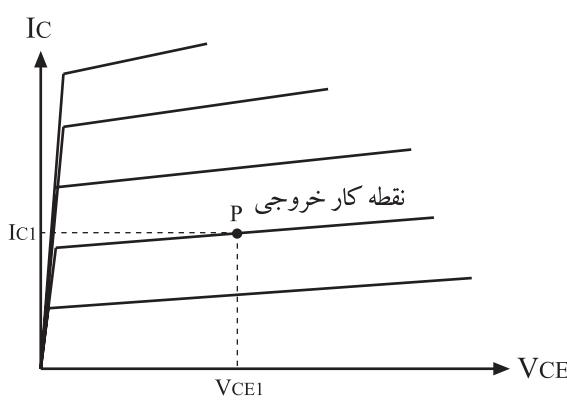

شکل ۱-۲۸ نقطه‌ی کار خروجی یک ترانزیستور


**۱-۷-۲ انتخاب نقطه‌ی کار :** برای انتخاب نقطه

کار ، ابتدا باید محدودیت‌های ترانزیستور را در نظر گرفت. از جمله محدودیت‌ها می‌توان تحمل توان تلف شده در ترانزیستور ، حداکثر جریان کلکتور و حداکثر ولتاژ « کلکتور - امیتر » ( $V_{CE}$ ) را نام برد. توان تلف شده در ترانزیستور تقریباً برابر  $P_D = V_{CE} \cdot I_C$  است. به همین جهت نقطه‌ی کار را باید در محلی انتخاب کیم که حاصل ضرب  $(P_D)(I_C)$  در  $V_{CE}$  از ماکزیمم توان قابل تحمل ترانزیستور کمتر و یا مساوی آن باشد. همچنین نقطه‌ی کار در  $I_B = 0$  یعنی منطقه‌ی قطع ترانزیستور یا در نقطه‌ی اشباع ترانزیستور قرار نگیرد. به طور

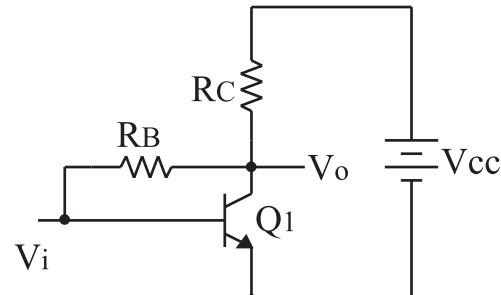

شکل ۱-۲۵ یک نمونه‌ی دیگری از بایاسینگ ترانزیستور (بایاسینگ کلکتور- بیس)


یکی از رایج‌ترین نوع بایاسینگ ترانزیستور ، مدار شکل ۱-۲۶ است این مدار را بایاسینگ تقسیم‌کننده‌ی مقاومتی یا سرخود می‌نامند .

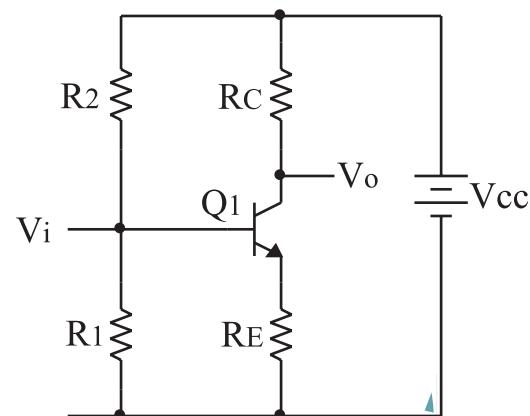

شکل ۱-۲۶ مدار بایاسینگ ترانزیستور از نوع سرخود

انتخاب هریک از انواع بایاسینگ شکل ۱-۲۴ یا ۱-۲۵ در یک تقویت‌کننده بستگی به سایر مشخصات الکتریکی تقویت‌کننده دارد.

برای رسم خط بار می‌توان از معادله‌ی خروجی ترانزیستور استفاده نمود. با توجه به شکل ۱-۳۱ معادله‌ی ولتاژ خروجی را می‌نویسیم:

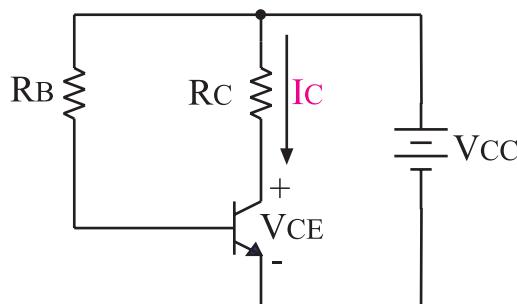


شکل ۱-۳۱ معادله‌ی ولتاژ خروجی تقویت‌کننده به صورت  $V_{CE} = R_C I_C + V_{CC}$  است.

چون  $R_C$  ثابت و مقادیر  $I_C$  و  $V_{CE}$  متغیر است، یک بار  $I_C$  و بار دیگر  $V_{CE}$  را مساوی صفر در نظر می‌گیریم. سپس نقاط به دست آمده را به هم وصل می‌کنیم تا خط بار به دست آید.

$$\text{نقطه A} \left\{ \begin{array}{l} V_{CE} = 0 \\ V_{CC} = R_C I_C + 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \end{array} \right.$$

$$\text{نقطه B} \left\{ \begin{array}{l} I_C = 0 \\ V_{CC} = 0 \times R_C + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} \end{array} \right.$$

در شکل ۱-۳۲ خط بار یک ترانزیستور که در تقویت‌کننده شکل ۱-۳۱ به کار رفته است را مشاهده می‌کنید. با توجه به شرایطی که قبل ذکر شد بر روی خط بار می‌توان تعداد زیادی نقطه کار به دست آورد.

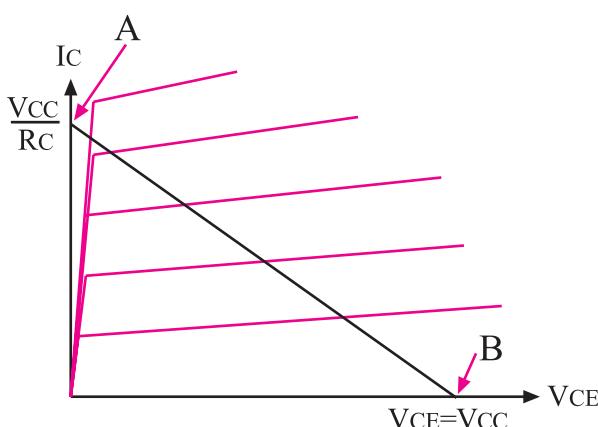


شکل ۱-۳۲ نحوی ترسیم خط بار

فصل اول

کلی ضمن رعایت موارد فوق، نقطه‌ی کار باید در محلی قرار گیرد که بتواند سیگنال را از دو طرف به یک اندازه تقویت کند.


شکل ۱-۲۹ منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور که در آن حداقل توان مجاز ترانزیستور مشخص شده است را نشان می‌دهد.

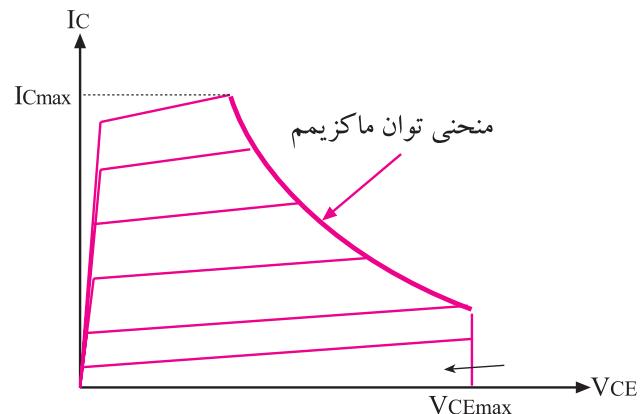

شکل ۱-۲۹ محدودیت‌های انتخاب نقطه‌ی کار با توجه به توان مجاز ترانزیستور

### ۱-۷-۳ خط بار: بر روی منحنی مشخصه‌ی خروجی

ترانزیستور می‌توان نقاط زیادی را به عنوان نقطه‌ی کار انتخاب کرد، شکل ۱-۳۰. با تغییر ولتاژ منبع تغذیه،  $R_B$  یا  $R_C$  نقطه‌ی کار جدیدی به دست می‌آید. اگر چند نقطه کار را در حالت‌هایی پیدا کنیم که ولتاژ منبع تغذیه و مقاومت  $R_C$  ثابت باشند، ملاحظه می‌کنیم که نقاط مذکور روی یک خط مستقیم قرار می‌گیرد. به این خط مستقیم «خط بار ترانزیستور» می‌گویند.

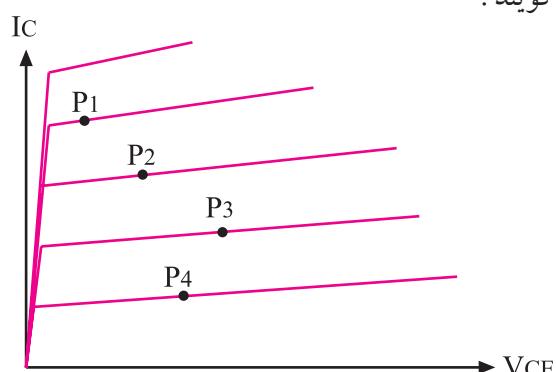


شکل ۱-۳۰ بر روی منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، نقاط زیادی را می‌توان به عنوان نقطه کار انتخاب کرد.

نقطه‌ی کار و خط بار، موضوع را از روی منحنی مشخصه‌های ورودی، انتقالی و خروجی مورد بررسی قرار می‌دهیم. سیگنال ورودی به پایه بیس و امیتر اعمال می‌شود بنابراین به ولتاژ DC بین بیس و امیتر ( $V_{BE}$ ) یک ولتاژ متغیر اضافه می‌شود. این ولتاژ متغیر حول نقطه کار ورودی تغییر می‌کند و باعث تغییر  $I_B$  و سبب تغییر در  $I_C$  می‌شود و تغییرات  $I_C$  با توجه به رابطه:

$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE}$$

ثابت

باعث ایجاد تغییر در  $V_{CE}$  می‌شود. بنابراین خروجی تقویت‌کننده همان ولتاژ دوسر کلکتور و امیتر است. مراحل تقویت سیگنال را در شکل ۱-۳۵ مشاهده می‌کنید.

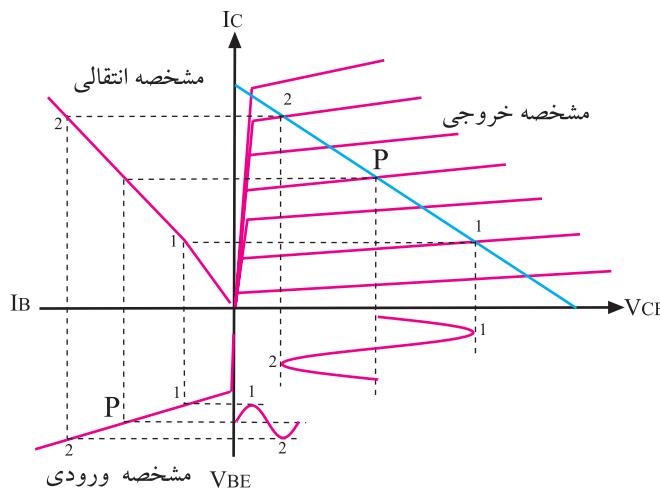

شکل ۱-۳۵ تغییر ولتاژ ورودی ( $V_{BE}$ ) باعث تغییر  $I_B$  و تغییر  $I_B$  سبب تغییر  $I_C$  می‌شود. تغییر  $I_C$  مقدار  $V_{CE}$  را تغییر می‌دهد

## ۱-۹ مشخصات تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

هر تقویت‌کننده الکترونیکی دارای یک سری مشخصات کلی و عمومی به شرح زیر است:

**الف:** امپدانس ورودی تقویت‌کننده

**ب:** امپدانس خروجی تقویت‌کننده


**ج:** بهره‌ی ولتاژ

**د:** بهره‌ی جریان


**ه:** حداقل فرکانس کار (فرکانس قطع پایین)

## ۱-۸ نحوه تقویت در ترانزیستور

برای این که بتوانیم یک سیگنال الکتریکی را از نظر دامنه یا جریان تقویت کنیم، باید ابتدا ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC بایاس کنیم. سپس سیگنال مورد نظر را به ورودی بدهیم و از خروجی تقویت کننده، سیگنال تقویت شده را بگیریم. در شکل ۱-۳۳ یک تقویت‌کننده ساده‌ی ترانزیستوری نشان داده شده است.

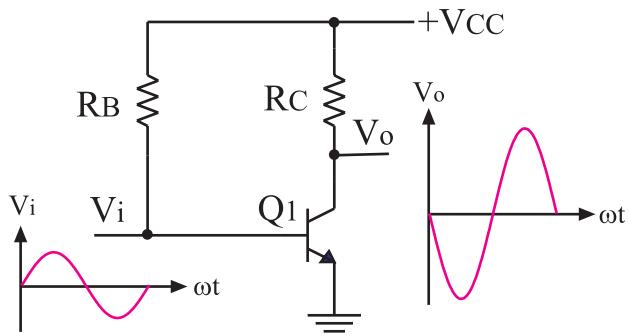

شکل ۱-۳۳ یک تقویت‌کننده ساده‌ی ترانزیستوری در شکل ۱-۳۴ چگونگی تغییر ولتاژ خروجی با تغییر ولتاژ ورودی را مشاهده می‌کنید.

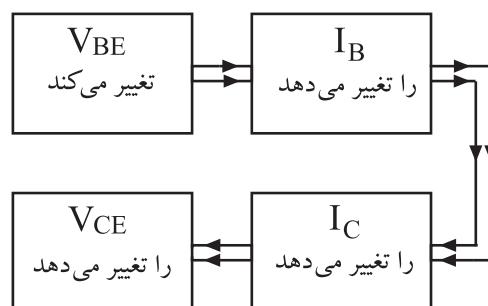


شکل ۱-۳۴ اثر تغییرات  $V_{BE}$  بر روی  $V_{CE}$

خازن‌هایی که در مسیر سیگنال‌های ورودی و خروجی قرار گرفته اند مانع عبور مقادیر ولتاژ و جریان DC از طبقه‌ای به طبقه دیگر می‌شوند و فقط سیگنال‌های متغیر را عبور می‌دهند. ظرفیت این خازن‌ها در فرکانس‌های صوتی حدود میکروفاراد است.


سیگنال خروجی همان ولتاژ دوسر «کلکتور - امیتر» ( $V_{CE}$ ) است. برای درک چگونگی تقویت سیگنال با توجه به

### و: حداکثر فرکانس کار (فرکانس قطع بالا)

چنان‌چه پایه مشترک بین ورودی و خروجی کلکتور باشد، تقویت کننده را کلکتور مشترک می‌نامند.

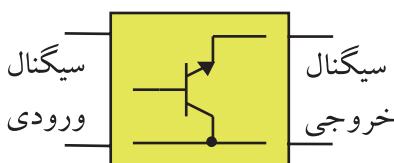

شکل ۱-۳۹- تقویت کننده کلکتور مشترک

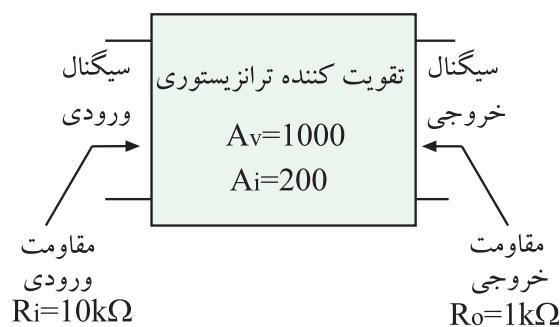


شکل ۱-۳۶ ۱ بلوک دیاگرام یک تقویت کننده عمومی



#### نکته مهم:

منظور از مشترک بودن یک پایه ترانزیستور اشتراک از نظر AC است، لذا اگر پایه‌ای از نظر DC به منبع تغذیه متصل باشد چون قطب‌های منبع تغذیه با خازن داخلی آن از نظر AC اتصال کوتاه می‌شود آن پایه مشترک است.

مشخصات تقویت کننده‌های امیتر مشترک و کلکتور مشترک با هم متفاوت است. در این قسمت به بررسی مشخصات کلی و عمومی تقویت کننده‌ی امیتر مشترک می‌پردازیم. در شکل ۱-۴۰ یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک نشان داده شده است. در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس اعمال می‌کنیم و سیگنال خروجی را از پایه کلکتور می‌گیریم.

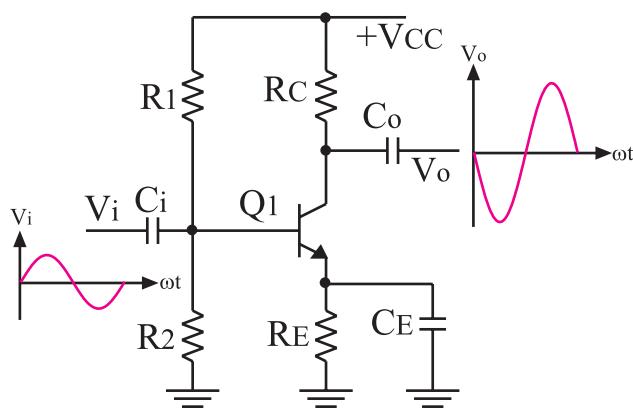


شکل ۱-۴۰ یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک

### ۱-آرایش ترانزیستور

در تقویت کننده‌ها، همیشه یک پایه ترانزیستور بین ورودی و خروجی به صورت مشترک قرار می‌گیرد، زیرا ترانزیستور سه پایه دارد و مانیاز به دو پایه ورودی و دو پایه خروجی داریم. لذا باید یکی از پایه‌های ترانزیستور به صورت مشترک بین ورودی و خروجی ترانزیستور قرار گیرد.

#### ۱-آرایش امیتر مشترک


اگر پایه مشترک بین ورودی و خروجی امیتر باشد، تقویت کننده را امیتر مشترک می‌نامند، شکل ۱-۳۷. علت نام‌گذاری این آرایش به خاطر مشترک بودن پایه امیتر است.

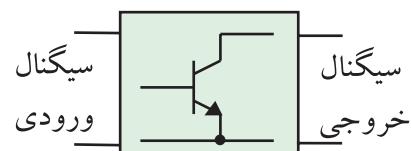

شکل ۱-۳۷ تقویت کننده امیتر مشترک

#### ۱-آرایش بیس مشترک

اگر پایه مشترک بین ورودی و خروجی بیس باشد، تقویت کننده را بیس مشترک می‌نامند، شکل ۱-۳۸.

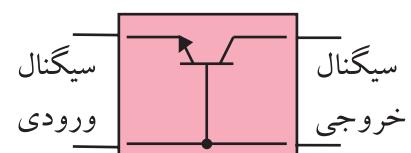

شکل ۱-۳۸ تقویت کننده بیس مشترک

### ۱-۱۱ آزمایش شماره ۳

تقویت کننده امیتر مشترک

زمان اجرا: ۵ ساعت آموزشی

**۱-۱۱-۱ هدف آزمایش:** بررسی تقویت ولتاژ در

تقویت کننده امیتر مشترک

**۱-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاتاله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه $15V \pm 1A$	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC107 یا BC109	یک عدد
۶	مقادیر متعدد $47k\Omega, 1K\Omega, 10K\Omega, 220\Omega, 2.2K\Omega$ (۱/۴ وات)	هر کدام یک عدد
۷	خازن $100\mu F$	دو عدد
۸	خازن $47\mu F$	یک عدد
۹	سیم رابط یک سرگیره سوسناری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

### ۱-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

**الف:** بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده‌ی

امیتر مشترک با خازن بای پاس

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

■ به کمک ولوم INTEN نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولوم FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک

مشخصات تقویت کننده امیتر مشترک به شرح زیر است:

الف: بجهه ولتاژ ( $\frac{V_o}{V_i}$ ) بیشتر از یک

ب: بجهه جریان ( $\frac{I_o}{I_i}$ ) بیشتر از یک

ج: مقاومت ورودی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)

د: مقاومت خروجی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)


ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن ۱۸۰ درجه اختلاف فاز وجود دارد.

دلیل وجود اختلاف فاز ۱۸۰ درجه بین ورودی و خروجی این است که وقتی دامنه سیگنال ورودی زیاد می‌شود،  $V_{BE}$  نیز زیاد می‌شود و مقدار  $I_B$  را زیاد می‌کند. با افزایش  $I_B$  مقدار  $I_C$  که برابر با  $I_B \beta$  است افزایش می‌یابد. از طرفی مقدار  $V_{CC}$  در حلقه خروجی بین مقاومت  $R_C$  و  $R_E$  تقسیم می‌شود. چون  $V_{CC}$  ثابت است، با زیاد شدن  $I_C$  مقدار  $V_{RC}$  زیاد و  $V_{CE}$  کم می‌شود. این کاهش ولتاژ به معنی وجود اختلاف فاز ۱۸۰ درجه بین ورودی و خروجی است. در صورتی که  $V_{BE}$  کم شود عمل عکس اتفاق می‌افتد.

باتوجه به شکل ۱-۴۱-۱ داریم:

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

ثابت      ثابت

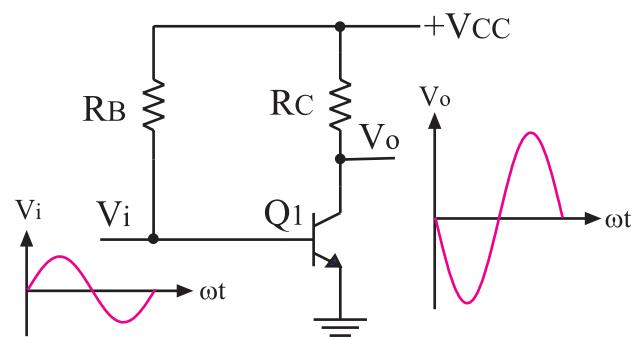

شکل ۱-۴۱-۱- تقویت کننده ساده ترانزیستوری


اسیلوسکوپ روی صفحه حساس برابر با ۵۰ میلی ولت باشد.  
ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.  
کلید AC-GND-DC کanal ۱ CH را در حالت  
قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار  
شکل ۱-۴۳ ، با مقیاس مناسب رسم کنید.

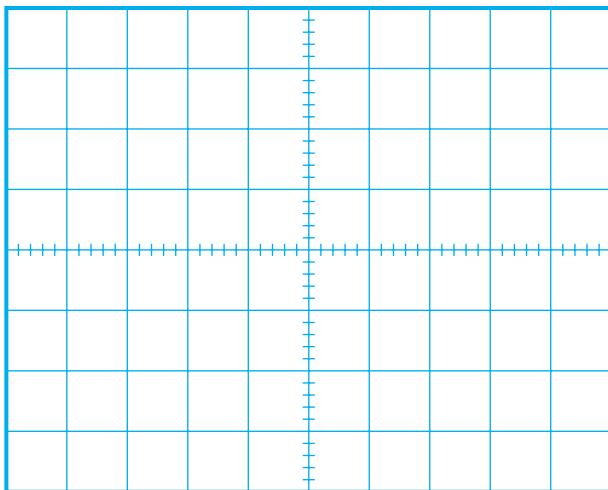

شکل ۱-۴۳ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V}$$

ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.


کلید AC-GND-DC کanal ۲ CH را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس مربوط به CH2 (خروی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۴۴ با مقیاس مناسب رسم کنید.


(باریک) کنید .  
کلید سلکتور TIME/DIV را روی رنج مناسب قرار دهید.  
ولوم Level را روی صفر بگذارید.  
ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.  
ولوم Volt variable هر دو کanal را در حالت cal بگذارید.

کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کanal را در  
حالت GND قرار دهید.

مدار شکل ۱-۴۲ را روی برد بیندید.

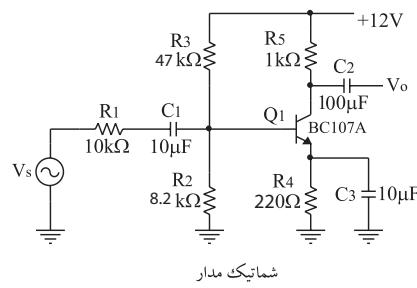



شماتیک مدار

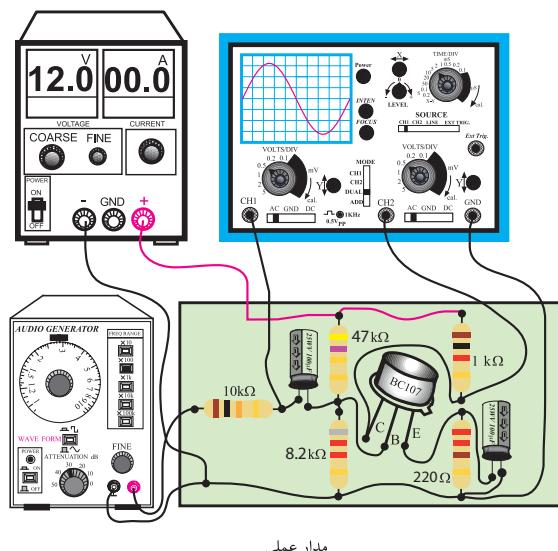

شکل ۱-۴۲ مدار عملی تقویت کننده امیتر مشترک  
با خازن بای پاس

سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را روی ۱KHZ بگذارید. ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه مشاهده شده مربوط به کanal CH1

خروجی را در حالت سینوسی بگذارید و فرکانس را روی ۱KHZ تنظیم کنید. ولوم دامنه‌ی خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه‌ی مشاهده شده مربوط به کanal CH1 اسیلوسکوپ روی صفحه‌ی حساس برابر ۵۰ میلی‌ولت باشد.

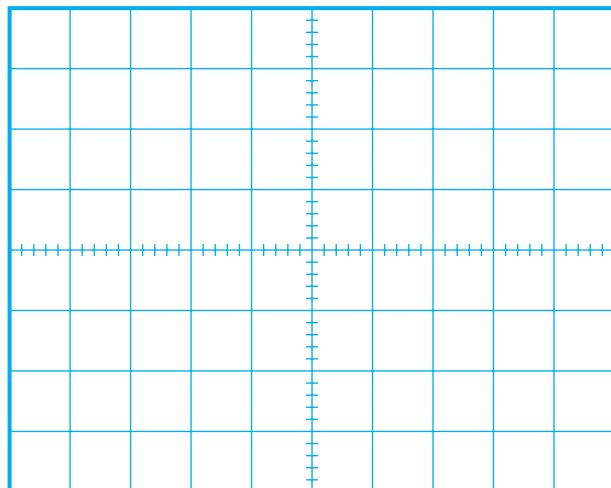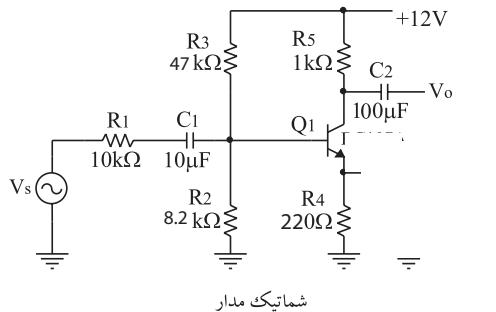

شکل ۱-۴۴ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

■ مقدار  $V_m$  برای کanal ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۳ و ۱-۴۴ به دست آورید.

■ را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه  $V_m = \dots\dots\dots V$  حساس به دست آورید.

■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

■ درجه ..... = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی

## ب : بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده

■ امیتر مشترک بدون خازن بای پاس (CE)

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.


■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های مربوط به مرحله‌ی الف را روی آن انجام دهید.

■ مدار شکل ۱-۴۵ را از روی برد آزمایشگاهی بیندید.

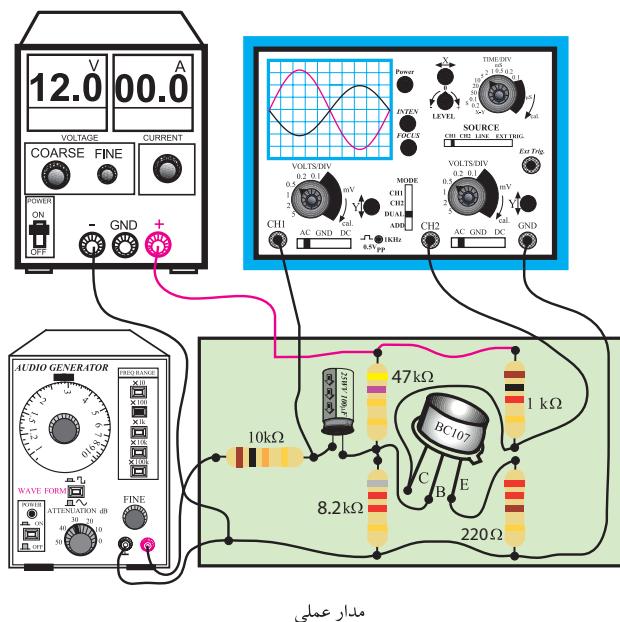■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ



۱-۴۵ مدار عملی تقویت کننده امیتر مشترک (CE) بدون خازن بای پاس

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را روی CH1 بگذارید.

■ مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

■ کلید AC-GND-DC کanal CH1 را در حالت AC قرار دهید.

■ را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه  $V_m$  حساس به دست آورید.

$$V_m = \dots\dots\dots V$$

■ مقدار  $V_m$  برای کanal ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۶ و ۱-۴۷ به دست آورید.

■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی  $\varphi$

**سوال ۶** - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود دارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.




**سوال ۷** - چرا هنگام مشاهده شکل موج‌ها، کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت AC قرار دادیم؟ اگر در حالت DC قرار می‌دادیم چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



**سوال ۸** - چرا بهره‌ی ولتاژ در حالت بودن و نبودن خازن

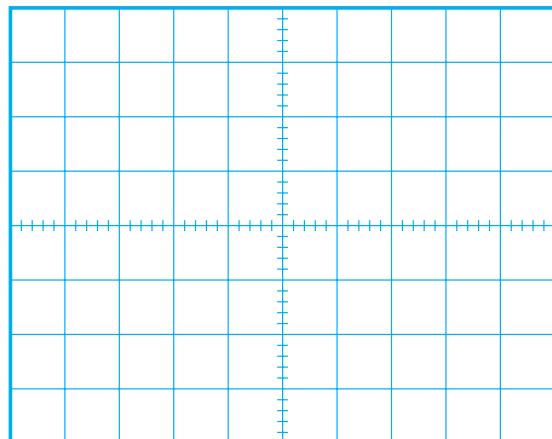■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH1 را در شکل ۱-۴۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.



Volts / Div = .....V

■ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده ایتر مشترک بدون خازن با پاس

■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت


حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

$V_m = \dots\dots\dots V$   
صفحه‌ی حساس به دست آورید.

■ کلید AC-GND-DC کanal CH2 را در حالت

AC قرار دهید.

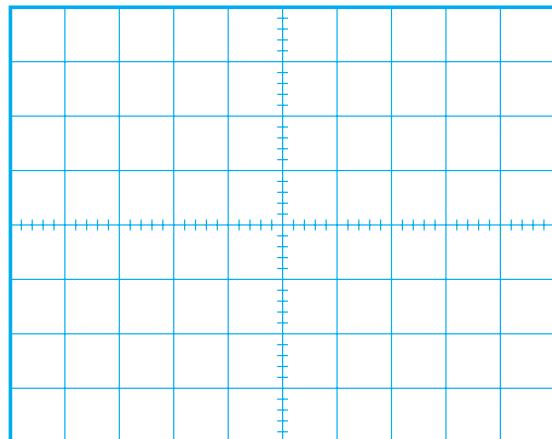■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH2 (خروچی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۴۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.




Volts / Div = .....V

■ شکل موج ولتاژ خروچی تقویت کننده ایتر مشترک بدون خازن با پاس

## ۱-۱۲ تقویت کننده بیس مشترک

در شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک نشان داده شده است.

پایه‌ی بیس از نظر سیگنال AC به زمین وصل است و بین ورودی و خروجی مشترک است

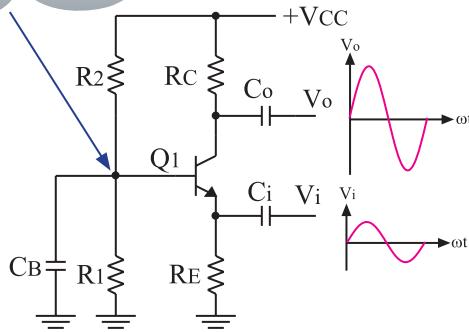

شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک دراین تقویت کننده سیگنال ورودی را به پایه امیر می‌دهیم و سیگنال خروجی را از پایه‌ی کلکتور دریافت می‌کنیم. مشخصات تقویت کننده بیس مشترک به شرح زیر است:

$$\text{الف: بهره‌ی ولتاژ } \frac{V_o}{V_i} \text{ بیشتر از یک است.}$$

ب: بهره‌ی جریان آن کم تر از یک است.

ج: مقاومت ورودی آن کم است.

د: مقاومت خروجی آن متوسط است.

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن اختلاف فاز وجود ندارد.

و: پهنای باند آن وسیع تر از تقویت کننده امیر مشترک و کلکتور مشترک است.

بای پاس ( $C_E$  در تقویت کننده امیر مشترک) با یک دیگر تفاوت دارد؟ توضیح دهید.





## ۱-۱۱-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



را روی ۱KHZ تنظیم کنید. بعد از بستن مدار، ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنهای شکل موج مشاهده شده مربوط به کanal CH1 برابر ۵۰mV باشد.

ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

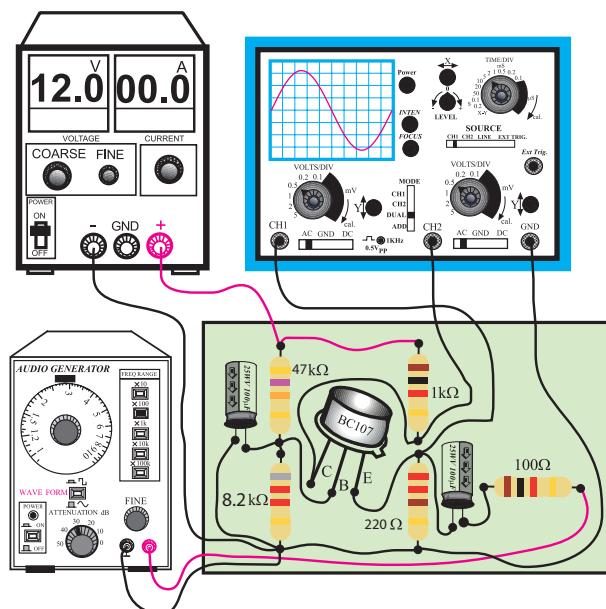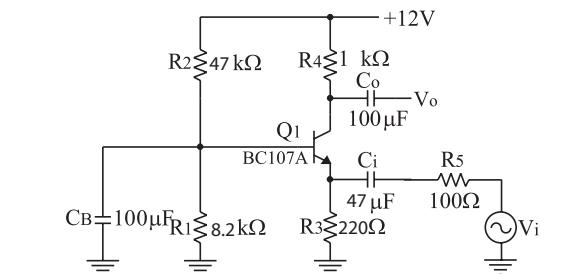

شکل ۱-۴۹ مدار عملی تقویت‌کننده بیس مشترک

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت ۱ CH1 بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کanal CH1 را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH1 را در نمودار شکل ۱-۵۰، با مقیاس مناسب رسم کنید.

## ۱-۱۳ آزمایش شماره ۴

تقویت‌کننده بیس مشترک  
زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۱-۱۳-۱ هدف آزمایش:

بررسی تقویت ولتاژ تقویت‌کننده بیس مشترک

### ۱-۱۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱۵V - ۱A	یک دستگاه
۴	برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC107 یا BC108 یا BC109	یک عدد
۶	مقاومت‌های ۴۷kΩ، ۲۲۰Ω، ۱۰۰Ω، ۱kΩ (۸/۲kΩ، ۱۰۰Ω، ۱kΩ) ۱/۴ وات	هر کدام یک عدد
۷	خازن ۱۰۰μf	دو عدد
۸	خازن ۴۷μf	یک عدد
۹	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

### ۱-۱۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید.

مدار شکل ۱-۴۹ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن

Vm = .....V  
رااز روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دستآورید.

بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\boxed{\phantom{00}}} = \boxed{\phantom{00}}$$



اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه ..... = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی = φ

**سوال ۹** - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



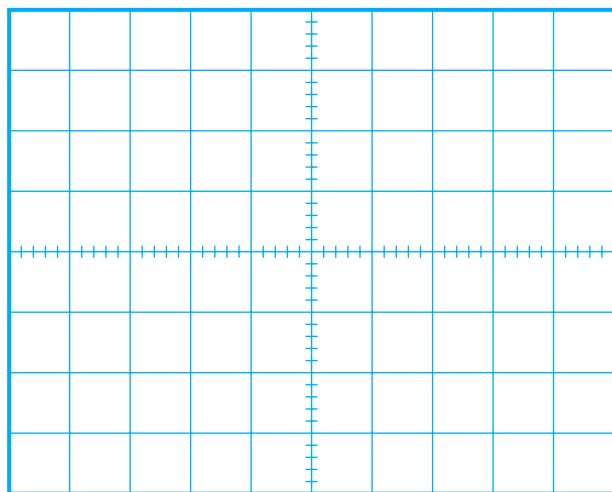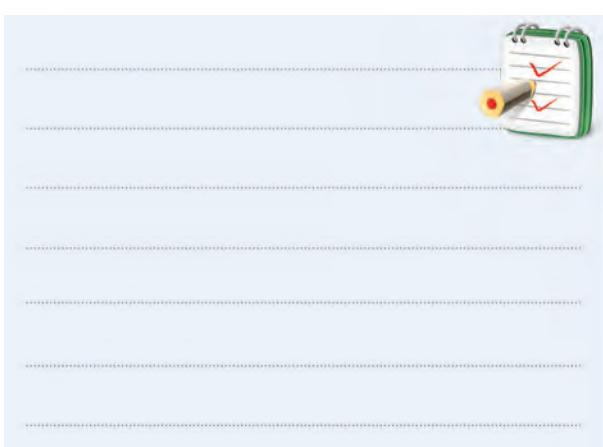آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.



Volts / Div = .....V


شکل ۱-۵۰ شکل ولتاژ ورودی تقویت کننده Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Vm = .....V  
رااز روی شکل موج ولتاژ نشان داده شده صفحه حساس به دستآورید.

کلید AC-GND-DC کانال CH2 را در حالت قرار دهید.

شکل موج مربوط به CH2 (خروجی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۵۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.

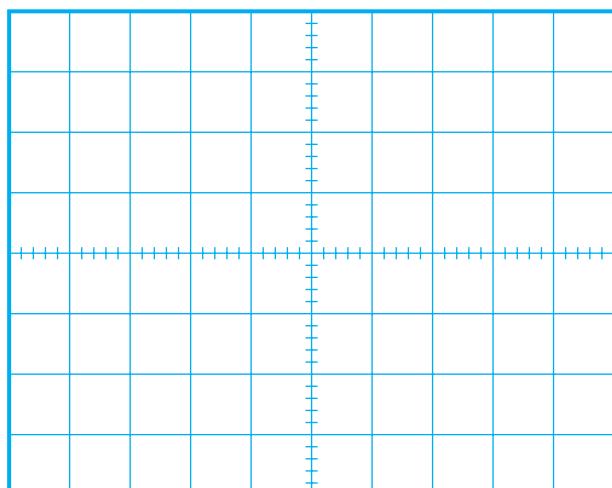

شکل ۱-۵۱ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

Volts / Div = .....V

## ۱-۱۵ آزمایش شماره ۵

تقویت کننده کلکتور مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۱-۱۵-۱ هدف آزمایش:

بررسی تقویت و لذت‌آور تقویت کننده کلکتور مشترک

### ۱-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	سیگنال ژنراتور صوتی	۱
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۲
یک دستگاه	منبع تغذیه ۰-۱۵V و ۱A	۳
یک قطعه	برد برد آزمایشگاهی	۴
یک عدد	ترانزیستور BC107	۵
هر کدام یک عدد	مقاومت‌های $10\text{K}\Omega$ , $1\text{k}\Omega$ , $100\text{K}\Omega$ , $100\text{k}\Omega$ , $\frac{1}{2}\text{k}\Omega$ , $\frac{1}{4}\text{k}\Omega$ (۱/۴ وات)	۶
یک عدد	خازن $10\text{nF}$	۷
شش رشته	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	۸
چهار رشته	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	۹

### ۱-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را مانند آزمایش (۱) تنظیم کنید.


■ کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید.

■ مدار شکل ۱-۵۳ را روی برد بیندید.

## ۱-۱۶ تقویت کننده کلکتور مشترک

در شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده کلکتور

مشترک نشان داده شده است

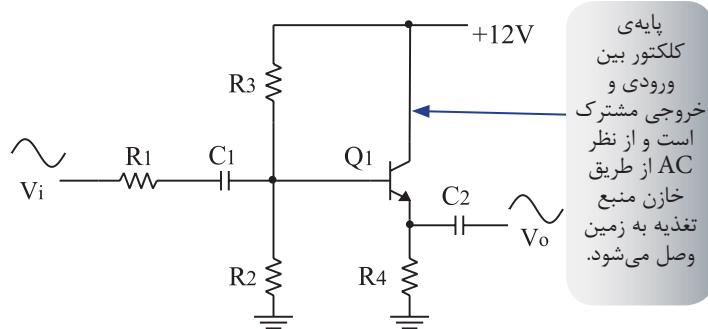

شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده کلکتور مشترک

در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس می‌دهیم و سیگنال خروجی را از پایه‌ی امیتر دریافت می‌کنیم.

مشخصات تقویت کننده کلکتور مشترک به شرح زیر است:

الف: بهره‌ی ولتاژ آن کمتر از یک است.


ب: بهره‌جایان آن بیشتر از یک است.

ج: مقاومت ورودی آن زیاد است.

د: مقاومت خروجی آن کم است.

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد.

- کلید AC-GND-DC کانال CH1 را در حالت قرار دهید.
- شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار شکل ۱-۵۴، با مقیاس مناسب رسم کنید.
- مقدار  $V_m$  ورودی را با استفاده از نمودار شکل ۱-۵۴ محاسبه کنید.

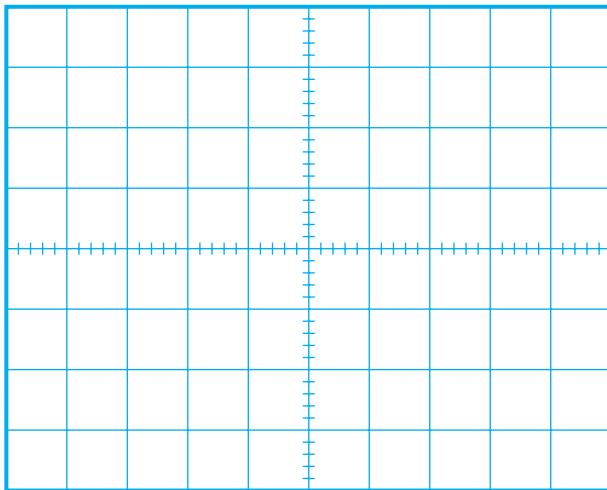

شکل ۱-۵۴ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V}$$



- ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

$$V_m = \dots \text{V}$$

راز روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.

- کلید AC-GND-DC کانال CH2 را در حالت قرار دهید.

- شکل موج مربوط به CH2 (خروجی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۵۵ با مقیاس مناسب رسم کنید.

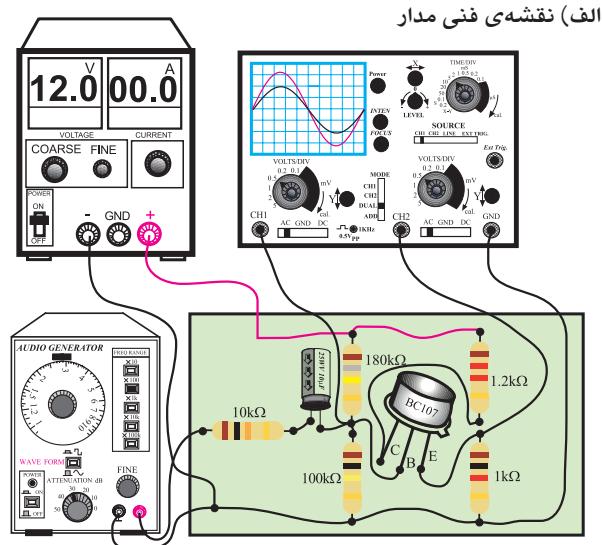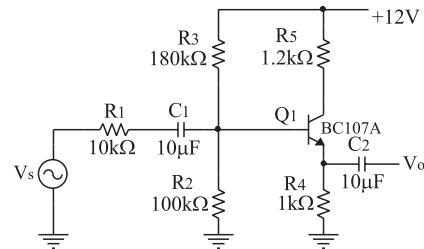

شکل ۱-۵۳ مدار عملی تقویت کنندهی کلکتور مشترک

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را روی ۱KHZ تنظیم کنید، ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه شکل موج مشاهده شده مربوط به کanal CH1 برابر ۵ ولت باشد.

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 بگذارید.



■ مکان صفر اشعهی هر دو کانال را در مرکز صفحه تنظیم کنید.

**سوال ۱۱** - چرا هنگام مشاهده شکل موج‌ها، کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت AC قرار دادیم؟ اگر در حالت DC بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



#### ۱-۱۵-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.

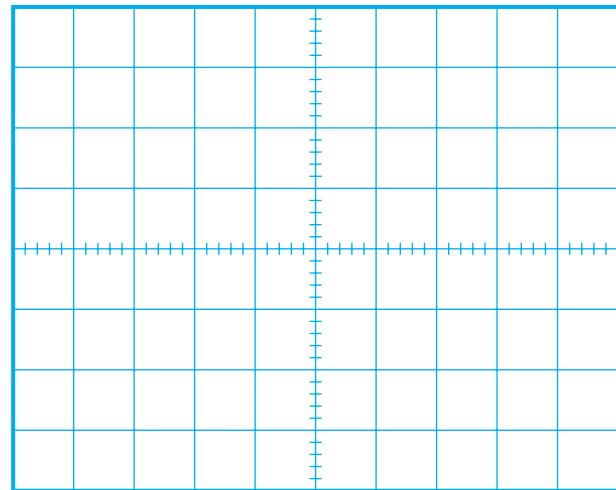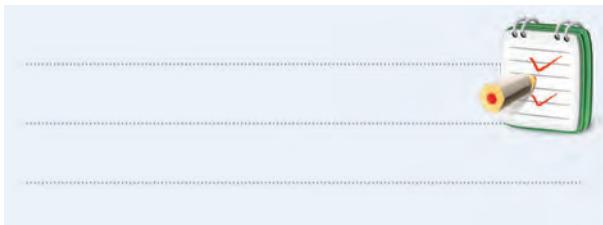

شکل ۱-۵۵ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده  
Volts / Div = ..... V

ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

$V_m = \dots \text{V}$  را از روی شکل موج نشان داده شده  
صفحه حساس به دست آورید.

بهره ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} = \boxed{\quad}$$

اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه  $\Phi =$  اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی

**سوال ۱۰** - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



## آزمون پایانی فصل (۱)




۳- یکی از مشخصه های خوب تقویت کننده بیس مشترک نسبت به تقویت کننده امیتر مشترک و کلکتور مشترک که با یک شماره ترانزیستور کدام است؟

- الف) امپدانس ورودی بیشتر
- ب) بهره ولتاژ بیشتر
- ج) پهنای باند بیشتر
- د) هر سه مورد

۴- در کدام تقویت کننده بین سیگنال ورودی و سیگنال تقویت شده اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه به وجود می آید؟

- الف) امیتر مشترک
- ب) کلکتور مشترک
- ج) بیس مشترک
- د) هر سه مورد

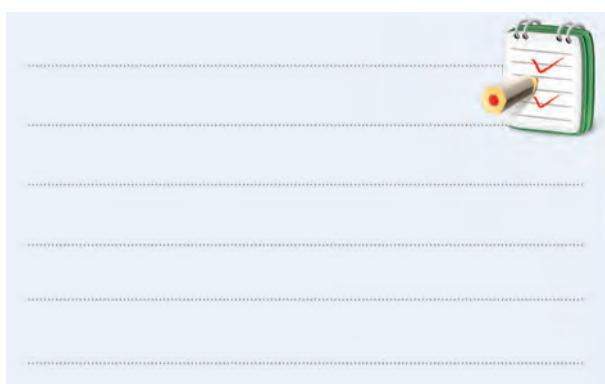۵- نحوه تقویت شدن یک سیگنال الکتریکی را در یک تقویت کننده امیتر مشترک به کمک منحنی های مشخصه ترانزیستور شرح دهید.




۶- در تقویت کننده امیتر مشترک، بهره ولتاژ ..... است.

- الف) کمتر از یک
- ب) برابر با یک
- ج) بیشتر از یک

۱- در شکل ۱-۵۶ افت ولتاژ دو سر مقاومت  $100\Omega$  چند ولت است؟


- |         |      |
|---------|------|
| الف) ۱۰ | ب) ۸ |
| ج) ۶    | د) ۴ |

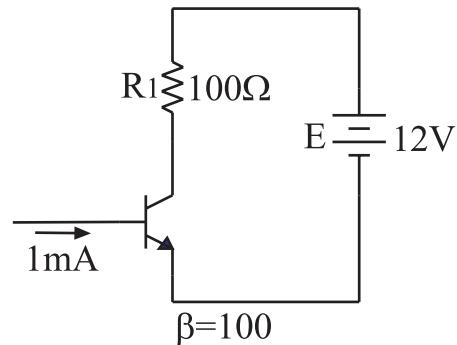

شکل ۱-۵۶

۲- در شکل ۱-۵۷ نسبت  $\frac{V_o}{V_i}$  کدام است؟

- |         |               |
|---------|---------------|
| الف) یک | ب) کمتر از یک |
| ج) دو   | د) ده         |

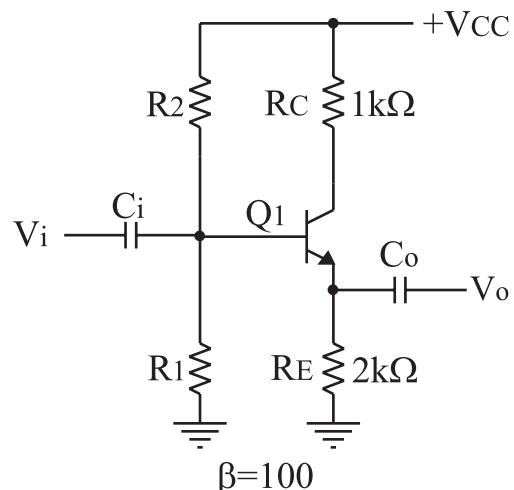

شکل ۱-۵۷

- ۱۱- در یک تقویت کننده معمولی،  $V_{CE}$  تقریباً چند درصد  $V_{CC}$  است؟
- الف) ۲۰
  - ب) ۷۰
  - ج) ۹۰
  - د) ۵۰


۱۲- در تقویت کننده کلکتور مشترک، بهره ولتاژ..... است.

- الف) برابر با یک
- ب) کمتر از یک
- ج) بیش تر از یک


۱۳- مشخصات یک تقویت کننده ایمیتر مشترک را بنویسید.




۱۴- در شکل ۱-۵۹ مقاومت های  $R_B$  و  $R_C$  را محاسبه کنید.

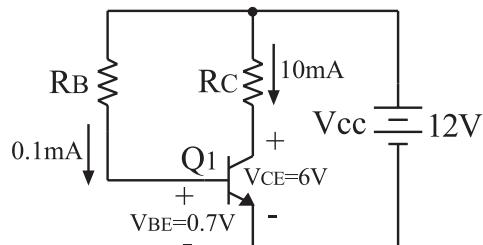

شکل ۱-۵۹

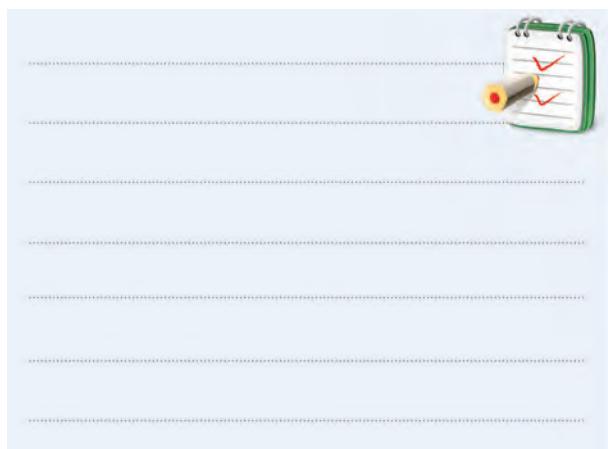

۷- در تقویت کننده شکل ۱-۵۸ نقش منبع تغذیه DC چیست؟ خیلی خلاصه توضیح دهید.

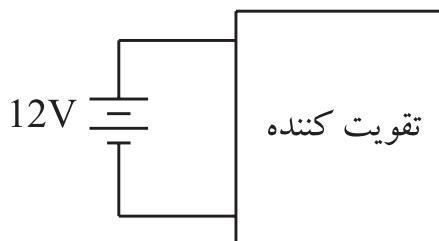

شکل ۱-۵۸



۸- در تقویت کننده بیس مشترک، بهره ولتاژ..... است.

- الف) کمتر از یک
- ب) برابر با یک
- ج) بیشتر از یک

۹- اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی در یک تقویت کننده بیس مشترک چند درجه است؟

- الف) ۹۰ درجه
- ب) ۱۸۰ درجه
- ج) ۴۵ درجه
- د) صفر درجه

۱۰- در یک تقویت کننده معمولی کلاس A، ولتاژ کلکتور-امیتر چه نسبتی با ولتاژ تغذیه ( $V_{CC}$ ) دارد؟



## فصل دوم

### پارامترهای موثر بر تقویت کننده های ترانزیستوری و انواع فیدبک

#### هدف کلی:

آموزش نظری و عملی تقویت کننده های ترانزیستوری و انواع فیدبک

**هدف های رفتاری:** پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که:

- ۱- دلیل استفاده از خازن کوپلائز را شرح دهد.
- ۲- نحوه قرار گرفتن خازن بای پاس در مدار و کاربرد این خازن را شرح دهد.
- ۳- نحوه برسی پارامترهای یک تقویت کننده مانند بهره ولتاژ و بهره جریان را شرح دهد.
- ۴- چگونگی محاسبه مقاومت ورودی و مقاومت خروجی یک تقویت کننده را شرح دهد.
- ۵- ویژگی های یک مدار بافر را توضیح دهد.
- ۶- ویژگی های تقویت کننده دارلینگتون را نام ببرد.
- ۷- وضعیت جریان در زوج دار لینگتون را شرح دهد.
- ۸- فیدبک را تعریف کند.
- ۹- ویژگی های فیدبک را شرح دهد.
- ۱۰- فیدبک مثبت و منفی را شرح دهد.
- ۱۱- فیدبک سری در تقویت کننده یک طبقه را شرح دهد.
- ۱۲- فیدبک موازی در تقویت کننده یک طبقه را شرح دهد.
- ۱۳- مدار عملی تقویت کننده امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک را اجرا کند.
- ۱۴- کلیه اهداف رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل مورد توجه قرار دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره چهارده
جمع	عملی	نظری	
۱۴	۶	۸	




## پیش آزمون فصل (۲)


ب) برای جلوگیری از تغییر پارامترهای یک تقویت کننده معمولاً از فیدبک منفی استفاده می شود.

ج) در نوسان سازها از فیدبک مثبت استفاده می شود.  
د) هر سه مورد

۶- مزایای فیدبک را شرح دهید.

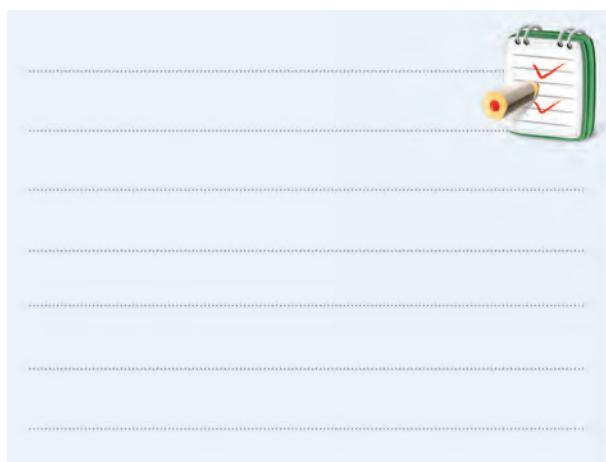

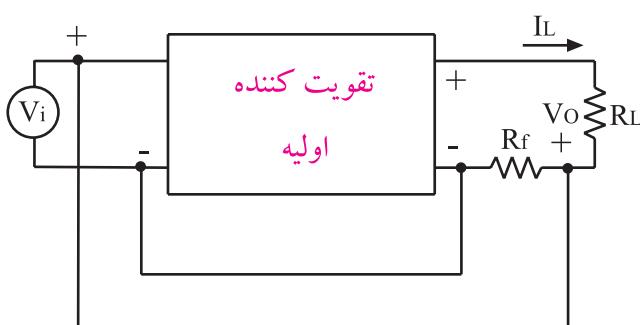۷- نوع فیدبک در مدار زیر کدام است؟  
الف) جریان سری  
ب) جریان موازی  
ج) ولتاژ سری  
د) ولتاژ موازی



۱- خازن کوپلائز در مدار به صورت سری قرار می گیرد.

صحیح  غلط

۲- در فرکانس های بالا، خازن بای پاس به صورت اتصال کوتاه عمل می کند.

صحیح  غلط

۳- از تقسیم مقدار موثر ولتاژ خروجی به مقدار موثر ولتاژ ورودی، کدام پارامتر تقویت کننده محاسبه می شود؟


الف) بهره جریان

ب) بهره ولتاژ

ج) مقاومت ورودی

د) مقاومت خروجی

۴- نام بلوک (۱) کدام است؟

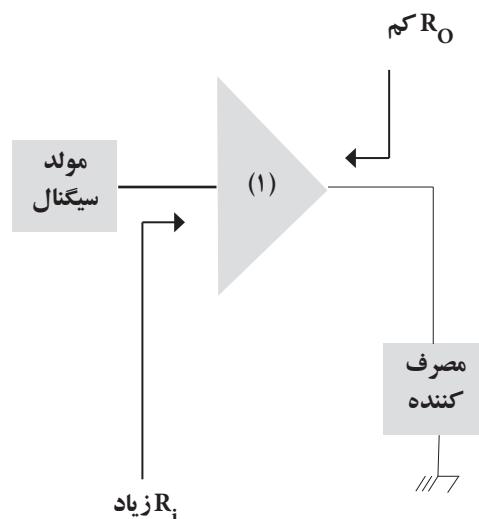

الف) زوج دارلینگتون

ب) خازن بای پاس

ج) تقویت کننده

د) مدار بافر

۵- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟


الف) ترانزیستور های قدرت معمولاً دارای ضربی تقویت جریان کم هستند.

- ۵- دستگاههای اندازه‌گیری را در مجاورت وسایل گرمایشی و یا نور آفتاب قرار ندهید.
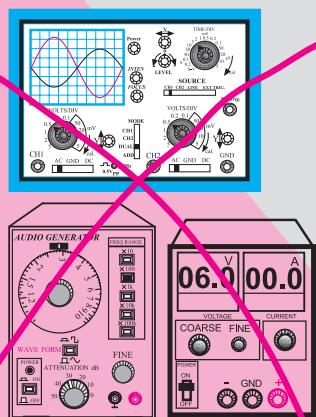
## نکات ایمنی فصل (۲)




- ۱- کلیدها و لولمهای روی دستگاههای اندازه‌گیری را به آرامی تغییر دهید تا آسیبی به آنها وارد نشود.
- ۲- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، حوزه کارولت متر را متناسب با ولتاژی که می‌خواهید اندازه بگیرید تنظیم کنید.
- ۳- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، ولت متر را با دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.




۶- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید.

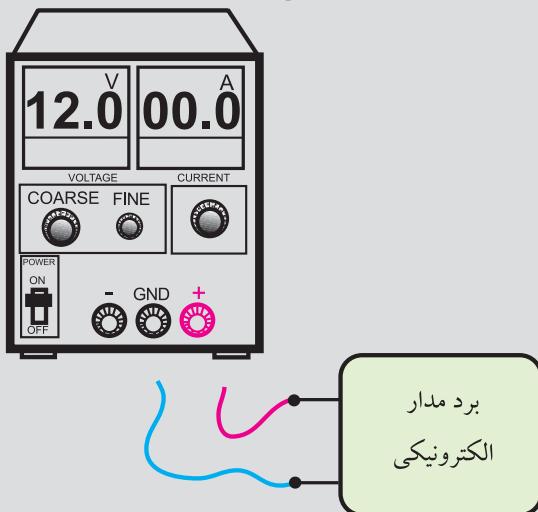
۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.



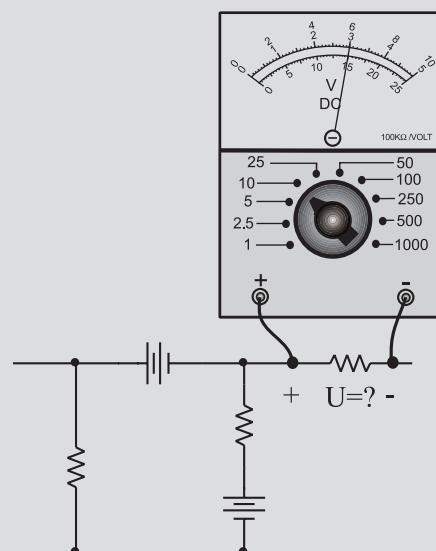ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید.



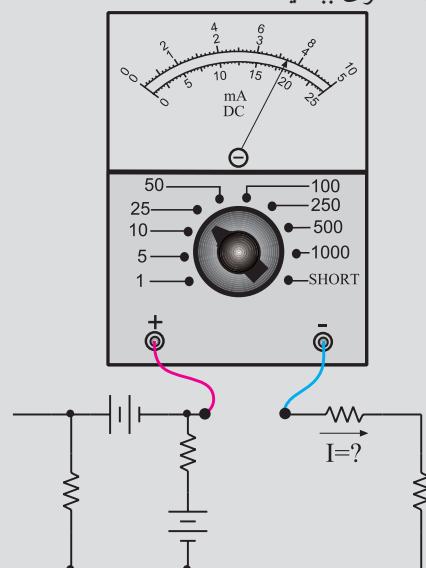- ۴- هنگام اندازه‌گیری جریان در مدار، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید.



کلیدها را خیلی آرام تغییر دهید.

۱۱- کلید دستگاه های اندازه گیری را ابتدا با احتیاط کامل به برق وصل کنید. بعد از روشن کردن، تنظیم های لازم را روی آن ها انجام دهید و سپس به مدار وصل کنید.

با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

۱۲- سیم های رابط را به دستگاه های اندازه گیری و برد مدار چاپی آماده خیلی محکم بیندید تا در اثر لرزش قطع نشوند.

با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

۸- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای امکانات Limit Current است، جریان خروجی را حداقل تا ۱۰۰ mA محدود کنید.

۹- اگر منبع تغذیه ای که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید. برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر ولت بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید. ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از ۱۰۰ mA تجاوز کند. با استفاده از ولوم Limit Current جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید.

۱۰- کلیدها و ولوم های اسیلوسکوپ خیلی ظرفی هستند. هنگام کار با اسیلوسکوپ در صورت نیاز به تغییر،

## ۲-۱ خازن کوپلаз

عکس العمل خازنی ( مقاومت خازنی ) با فرکانس رابطه‌ی عکس دارد و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$X_C = \frac{1}{2\pi F C}$$

مقایمت خازنی      ظرفیت خازن      فرکانس

خازن کوپلاز، بین  $C$  و  $Q$ ، قرار دارد و ولتاژ DC کلکتور  $Q_1$  را از بیس  $Q_2$  جدا می‌کند. خازن کوپلاز، بین کلکتور  $Q_2$  و مقاومت بار  $R_L$  قرار دارد و مانع ورود ولتاژ DC کلکتور  $Q_2$  به بار می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها را طوری محاسبه می‌کنند که مقدار افت ولتاژ AC در فرکانس مورد نظر در دو سر آن‌ها بسیار ناچیز و قبل صرف نظر کردن است. همان طوری که در شکل ۲-۲ مشاهده کردید خازن کوپلاز بین طبقات مختلف به صورت سری قرار می‌گیرد.


### ۲-۲ خازن بای پاس

بر خلاف خازن کوپلاز، خازن بای پاس در مدار به صورت موازی با یک مقاومت قرار می‌گیرد. شکل ۲-۳ یک خازن بای پاس که به صورت موازی با مقاومت  $R_L$  بسته شده است را نشان می‌دهد.

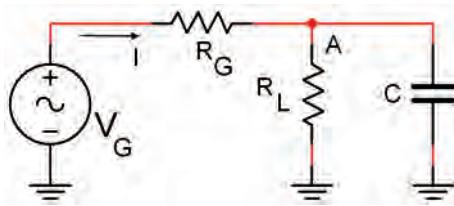

شکل ۲-۳ خازن بای پاس موازی با  $R_L$


در فرکانس‌های بالا خازن بای پاس به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و ولتاژ AC موجود در دو سر قطعه موازی با خود را به زمین اتصال کوتاه می‌کند. برای مثال در مدار شکل ۲-۳ نقطه‌ی A از نظر سیگنال AC به زمین اتصال کوتاه شده است. به این ترتیب مانند شکل ۴، مقاومت  $R_L$  از نظر سیگنال AC اتصال کوتاه شده است.

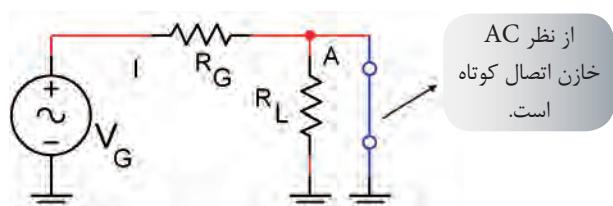

شکل ۲-۴ اتصال کوتاه تقریبی  $R_L$  به وسیله خازن بای پاس


با توجه به رابطه  $X_C = \frac{1}{2\pi F C}$ ، در فرکانس‌های کم و ولتاژ DC ( $F = 0$ )،  $X_C$  بسیار زیاد است و خازن مانند مدار باز عمل می‌کند. در فرکانس‌های بالا، خازن می‌تواند مانند اتصال کوتاه در نظر گرفته شود. خازن کوپلاز خازنی است که سیگنال AC را از یک مدار به مدار دیگر منتقل می‌کند و مانع عبور سیگنال DC می‌شود.

شکل ۱-۲ خازن کوپلاز را که بین مولد و بار قرار گرفته است، نشان می‌دهد.

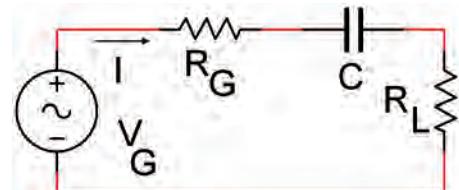

شکل ۱-۲ خازن کوپلاز که بین مولد و بار قرار گرفته است.

در مدار شکل ۲-۲ که دو طبقه تقویت کننده به هم متصل شده‌اند، سه خازن کوپلاز،  $C_1$ ،  $C_2$  و  $C_3$  در مدار قرار دارد.

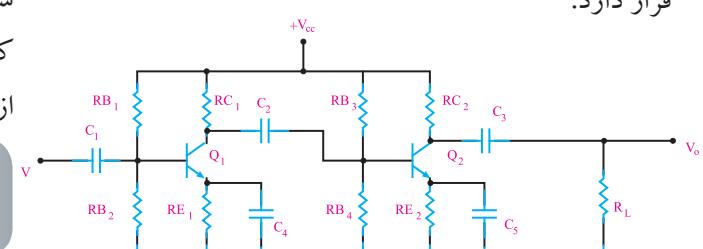

شکل ۲-۲ دو طبقه تقویت کننده با سه خازن کوپلاز

خازن کوپلاز،  $C_1$  و ولتاژ DC بیس ترانزیستور  $Q_1$  را از منبع  $V_{in}$  جدا می‌کند و سیگنال متناظر را به بیس  $Q_1$

جریان عبوری از بار و  $I_{in}$  جریان ورودی تقویت کننده است،  $I_L$  را می‌توانیم از رابطه  $I_L = \frac{V_o}{R_L}$  محاسبه کنیم. برای به دست آوردن  $I_{in}$  ولتاژ دوسر  $R_s$  را بر مقدار مقاومت تقسیم می‌کنیم:

$$I_{in} = \frac{V_{R_s}}{R_s} = \frac{V_s - V_{in}}{R_s}$$

$I_{in}$  و  $I_L$  نیز می‌توانند مقادیر مؤثر یا پیک تاپیک باشند.


### ج: محاسبه مقاومت ورودی

مقاومت ورودی، مقاومتی است که از دو ترمینال ورودی تقویت کننده مشاهده می‌شود و قابل اندازه‌گیری است. با اندازه‌گیری  $V_{in}$  و  $I_{in}$  می‌توانیم مقاومت ورودی تقویت کننده را از رابطه‌ی زیر محاسبه کنیم.

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

### د: محاسبه مقاومت خروجی

برای محاسبه مقاومت خروجی، ابتدا بار را از خروجی تقویت کننده جدا می‌کنیم و ولتاژ خروجی تقویت کننده را در حالت بدون بار اندازه‌می‌گیریم. این ولتاژ خروجی بدون بار (V<sub>ONL</sub>, NL = NO Load) می‌نامیم، شکل ۲-۶.

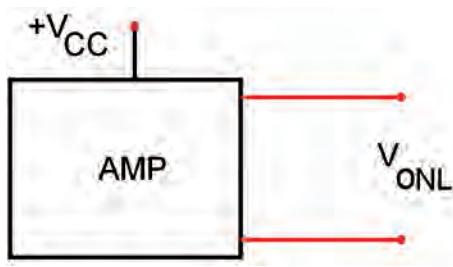

شکل ۲-۶

سپس باری را به خروجی تقویت کننده وصل می‌کنیم و ولتاژ دو سر بار را در حالت بارداری اندازه‌می‌گیریم. این ولتاژ را ولتاژ حالت بارداری (V<sub>OFL</sub>, FL = Full Load) می‌نامیم، شکل ۲-۷.

در شکل ۲-۲ خازن‌های C<sub>۱</sub>، C<sub>۲</sub>، R<sub>E۱</sub>، R<sub>E۲</sub> رادر مقابل سیگنال AC اتصال کوتاه می‌کنند. با بای پاس شدن مقاومت R<sub>E</sub>، بهره ولتاژ تقویت کننده افزایش می‌یابد.

### ۳-۲ بررسی پارامترهای یک تقویت کننده

پارامترهای مهم یک تقویت کننده عبارتند از:

الف: بهره ولتاژ (A<sub>V</sub>)


ب: بهره جریان (A<sub>I</sub>)

ج: مقاومت ورودی (R<sub>in</sub>)

د: مقاومت خروجی (R<sub>O</sub>)

#### الف: محاسبه بهره ولتاژ (A<sub>V</sub>)

برای محاسبه بهره ولتاژ ابتدا تقویت کننده را به صورت بلوك دیاگرام شکل ۲-۵ در نظر می‌گیریم.

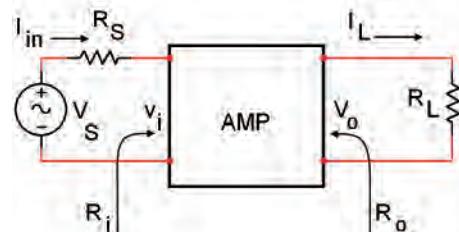

شکل ۲-۵

برای به دست آوردن بهره ولتاژ، کافی است  $V_o$  (ولتاژ دو سریار) و  $V_{in}$  (ولتاژ ورودی) تقویت کننده را با یکی از روش‌های متداول اندازه‌بگیریم.  $V_o$  و  $V_{in}$  می‌توانند مقادیر مؤثر (V<sub>Pk</sub>، ماکزیمم (V<sub>pk</sub>)، پیک (V<sub>o</sub>) (V<sub>p-p</sub>) یا متوسط (V<sub>ave</sub>) باشند. از تقسیم  $\frac{V_o}{V_{in}}$  بهره ولتاژ را به دست می‌آوریم.

$$A_V = \frac{V_o}{V_{in}}$$

#### ب: محاسبه بهره جریان (A<sub>I</sub>)


بهره جریان از تقسیم  $I_L$  به  $I_{in}$  به دست می‌آید:

$$A_I = \frac{I_L}{I_{in}}$$

مدار بافر می تواند با ترانزیستور های معمولی یا آسی سی ساخته شود.


### ۲-۵ تقویت کننده با استفاده از زوج دارلینگتون

ترانزیستور های قدرت معمولاً دارای ضریب تقویت جریان کم هستند. برای به دست آوردن ضریب تقویت جریان ( $\beta$ ) بزرگ تر می توانیم مطابق شکل ۲-۹ از ترکیب دو ترانزیستور استفاده کنیم. این نوع ترکیب را زوج دارلینگتون می نامند.

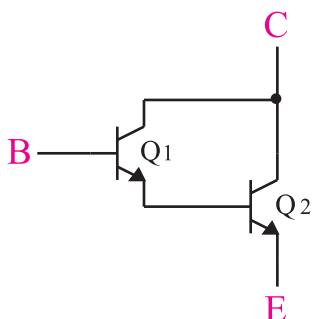


شکل ۲-۹ زوج دارلینگتون

در شکل ۲-۱۰، اگر ضریب تقویت جریان ترانزیستور  $Q_1$  برابر با  $\beta_1$  و ضریب تقویت جریان ترانزیستور  $Q_2$  برابر با  $\beta_2$  باشد ضریب تقویت مجموعه زوج دارلینگتون به طور تقریب از رابطه زیر به دست می آید:

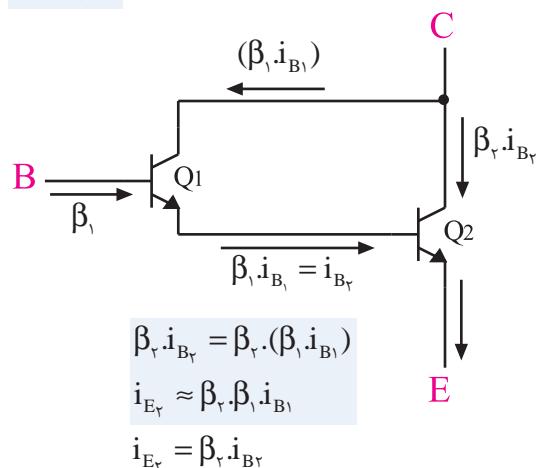

شکل ۲-۱۰ وضعیت جریان ها در زوج دارلینگتون

یک مجموعه زوج دارلینگتون، مانند یک ترانزیستور معمولی عمل می کند که در آن ضریب تقویت جریان برابر با  $\beta = \beta_1\beta_2$  است. در شکل ۲-۱۱ یک ترانزیستور که معادل زوج دارلینگتون است را مشاهده می کنید.

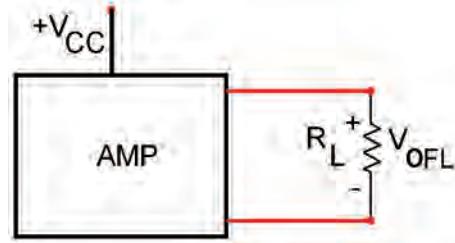

شکل ۲-۷ ولتاژ خروجی بارداری


با استفاده از فرمول زیر مقاومت خروجی تقویت کننده را به دست می آوریم :

$$R_O = \frac{V_{OFL} - V_{ONL}}{V_{OFL}} \times R_L$$

### ۲-۶ مدار بافر

تقویت کننده بافر تقویت کننده ای است که مقدار بهره ولتاژ آن برابر با یک (۱) است. امپدانس ورودی مدار بافر، زیاد و امپدانس خروجی آن کم است. این مدار به عنوان تطبیق دهنده ای امپدانس (تبدیل امپدانس زیاد به امپدانس کم) مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از اثر بارگذاری (کشیدن جریان زیاد از مولد)، معمولاً مدار بافر را بین مولد و بار قرار می دهد. به این ترتیب سیگنال مولد به بار منتقل می شود. در این حالت به علت امپدانس ورودی زیاد مدار بافر، بار نمی تواند جریان از مولد بکشد و روی رفتار آن اثر بگذارد.

شکل ۲-۸ مدار بافر را به صورت بلوک دیاگرام نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود مدار بافر بین مولد و بار قرار گرفته است.

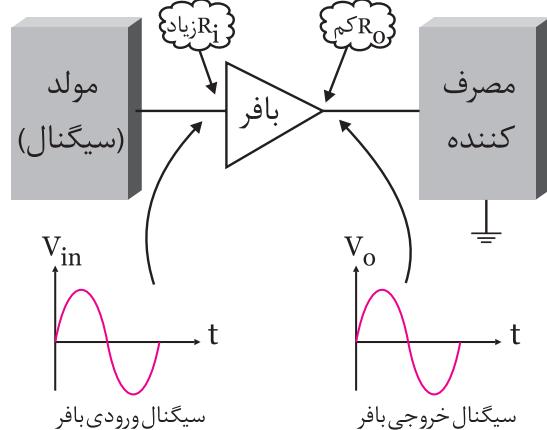


شکل ۲-۸ مدار بافر بین مولد و بار

## ۲-۶ اصول کار تقویت‌کننده‌های فیدبک شده

وقتی تقویت‌کننده‌ای طراحی می‌شود انتظار این است که بهره ولتاژ، بهره جریان، امپدانس ورودی، امپدانس خروجی و سایر مشخصات و پارامترهای آن تحت هیچ شرایطی تغییر نکند. اما به دلیل این که پارامترهای یک ترانزیستور مانند  $\beta$ ، به شدت به حرارت بستگی دارد، بر اثر تغییر درجه حرارت نقطه کار ترانزیستور تغییر می‌کند. همچنین مشخصات بعضی از قطعات به مرور زمان و در اثر کارکرد ممکن است تغییر کند و روی عملکرد مدار اثر بگذارد. تعویض یک قطعه معیوب با قطعه سالم نیز روی عملکرد مدار اثر می‌گذارد، زیرا مشخصات قطعه جدید با سایر قطعات قدیمی و کارکرده انطباق ندارد. هیچ یک از شرایط ذکر شده مطلوب و قابل قبول نیست.


برای جلوگیری از تغییر پارامترهای یک تقویت‌کننده معمولاً از تقویت‌کننده با فیدبک منفی (فیدبک شده) استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۱۴ یک تقویت‌کننده فیدبک شده نشان داده شده است.

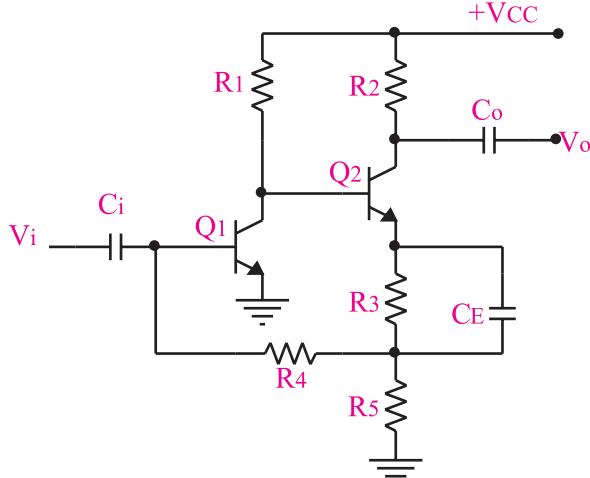

شکل ۲-۱۴ یک نمونه تقویت‌کننده‌ی فیدبک شده


**۲-۶-۱ تعریف فیدبک:** برگشت دادن قسمتی از سیگنال خروجی (جریان یا ولتاژ) یک تقویت‌کننده یا یک سیستم به ورودی آن را فیدبک یا تغذیه برگشت می‌نامند.

شکل ۲-۱۵ یک نمونه از تقویت‌کننده فیدبک شده را نشان می‌دهد.

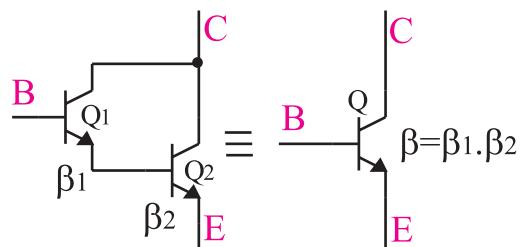


شکل ۲-۱۱ زوج دارلینگتون معادل یک ترانزیستور با ضریب تقویت جریان  $\beta = \beta_1 \beta_2$

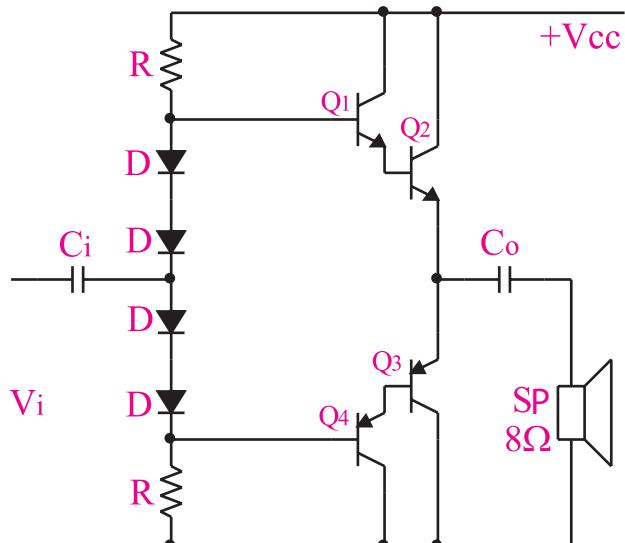
در شکل ۲-۱۲ یک تقویت‌کننده قدرت کلاس B از نوع کامپلی ممتازی با ترانزیستورهای زوج دارلینگتون نشان داده شده است.




شکل ۲-۱۲ تقویت‌کننده قدرت کلاس B با استفاده از ترانزیستورهای زوج دارلینگتون برای پایداری حرارتی در ترانزیستورهای زوج دارلینگتون معمولاً یک مقاومت بین امیر ترانزیستور اول و امیر ترانزیستور دوم قرار داده می‌شود، شکل ۲-۱۳.

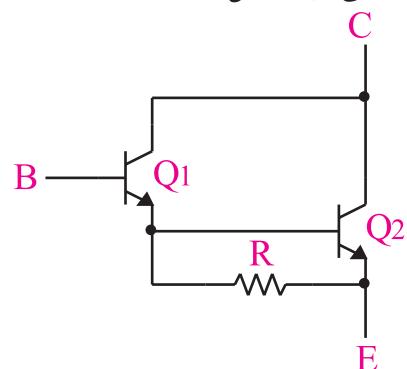

شکل ۲-۱۳ مقاومت  $R_E$  برای پایداری حرارتی

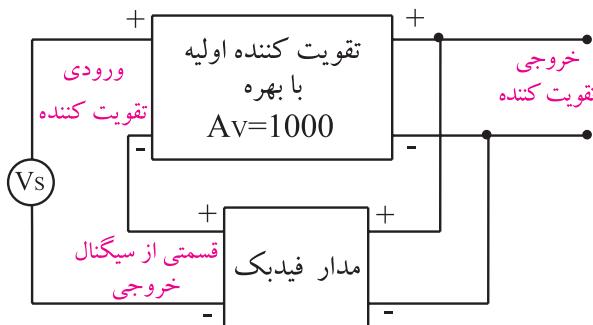

شکل ۲-۱۷ در فیدبک مثبت سیگنال خروجی باعث تقویت سیگنال ورودی می‌شود.

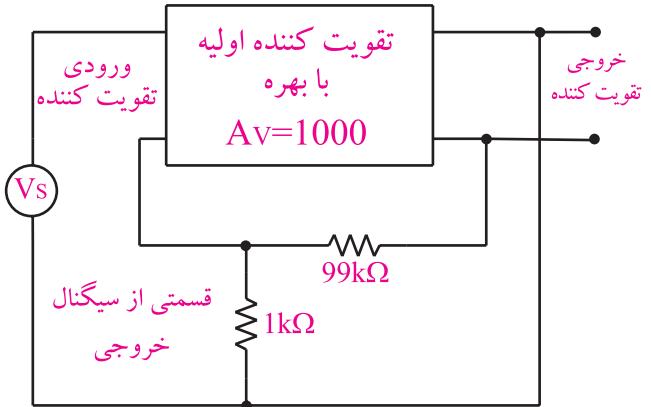


شکل ۲-۱۵ یک روش از برگشت دادن سیگنال خروجی به ورودی

### ۲-۶-۳ - مزایای فیدبک : اگر به تقویت کننده‌ای

فیدبک منفی اعمال شود، بهره‌ی ولتاژ آن تقویت کننده کاهش می‌یابد. در این شرایط ، تقویت کننده‌ی فیدبک شده مزایایی را به شرح زیر کسب می‌کند:

الف- بهره تقویت کننده فیدبک شده همواره ثابت می‌ماند. در صورتی که بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده، ممکن است به شدت تغییر کند. در شکل ۲-۱۸ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده برابر  $A_V = 10000$  و تقویت کننده فیدبک شده برابر با  $A_{VF} = 99$  است..

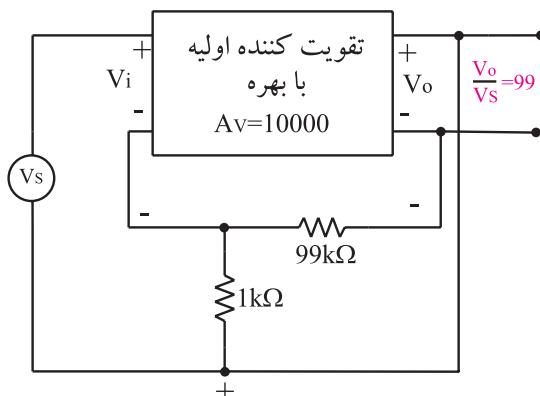


شکل ۲-۱۸ به ازای  $A_V = 10000$  بهره فیدبک برابر ۹۹ می‌شود

حال اگر بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده را ده برابر کنیم و آن را به  $A_V = 1000$  برسانیم، بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک شده  $A_{VF} = 99/9 = 11$  می‌شود، شکل ۲-۱۹. یعنی اگر بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده ده برابر شود،


### ۲-۶-۴ فیدبک مثبت و منفی

در صورتی که سیگنال برگشت داده شده از خروجی تقویت کننده به ورودی آن ، باعث تضعیف سیگنال ورودی شود ، فیدبک را از نوع فیدبک منفی می‌نامند، (شکل ۲-۱۶).

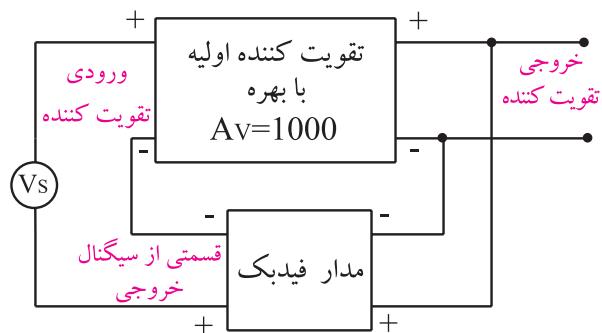


شکل ۲-۱۶ در فیدبک منفی سیگنال خروجی باعث تضعیف سیگنال ورودی می‌شود.

چنان‌چه سیگنال برگشت داده شده از خروجی تقویت کننده به ورودی آن ، باعث تقویت سیگنال ورودی شود فیدبک را از نوع فیدبک مثبت می‌نامند، شکل ۲-۱۷. عموماً در تقویت کننده‌ها از فیدبک منفی و در نوسان‌سازها از فیدبک مثبت استفاده می‌شود.

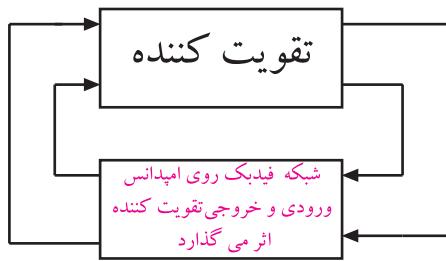


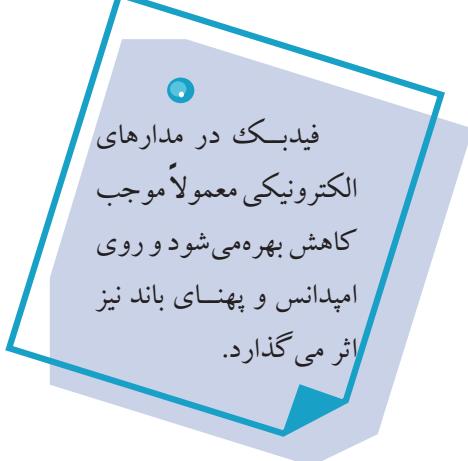شکل ۲-۲۱ فیدبک روی امپدانس ورودی و خروجی اثر می‌گذارد.




## ۲-۷ فیدبک سری در تقویت‌کننده‌ی یک‌طبقه

در هر نوع فیدبک، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی می‌تواند جریان یا ولتاژ باشد. در فیدبک سری، سیگنال خروجی به ورودی برگشت داده می‌شود و با ولتاژ ورودی به طور سری قرار می‌گیرد و باعث تضعیف ولتاژ یا جریان ورودی می‌شود. اگر سیگنال برگشتی قسمتی از ولتاژ خروجی باشد فیدبک را ولتاژ سری می‌گویند. شکل ۲-۲۲ فیدبک ولتاژ سری را نشان می‌دهد.

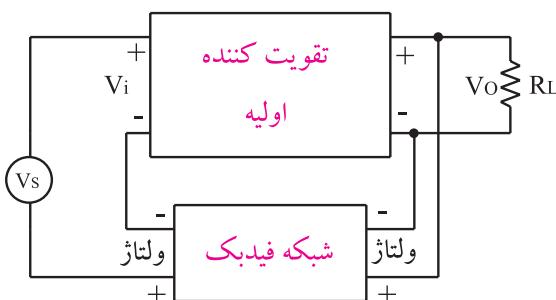


شکل ۲-۲۲ فیدبک ولتاژ سری

بهره تقویت‌کننده فیدبک شده فقط یک درصد تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که بهره‌ی تقویت‌کننده فیدبک شده تقریباً ثابت و مستقل از تقویت‌کننده‌ی اولیه است و فقط به شبکه‌ی فیدبک یعنی مقاومت‌های  $1\text{k}\Omega$  و  $99\text{k}\Omega$  بستگی دارد، شکل ۲-۲۰. این پدیده در مدارهای عملی نیز صدق می‌کند.

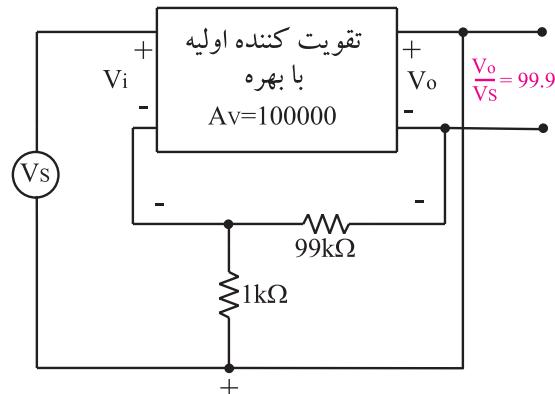

شکل ۲-۱۹ اگر بهره تقویت‌کننده ۱۰ برابر شود بهره تقویت‌کننده فیدبک شده فقط یک درصد تغییر می‌کند.

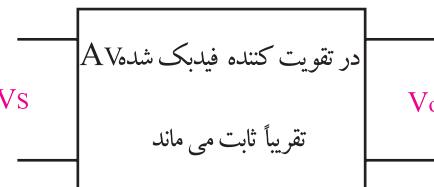

شکل ۲-۲۰ در تقویت‌کننده فیدبک شده  $A_v = \frac{V_o}{V_S}$  تقریباً ثابت است.

ب - با استفاده از فیدبک می‌توان امپدانس ورودی و خروجی تقویت‌کننده را متناسب با نوع نیاز، کم یا زیاد کرد، شکل ۲-۲۱.

ج - پهنای باند در تقویت‌کننده‌ی فیدبک شده افزایش می‌یابد.

د - میزان اعوجاج (تغییر شکل موج) در سیگنال خروجی کاهش می‌یابد.

ه - میزان نویز در تقویت‌کننده‌های فیدبک شده کاهش می‌یابد.

افت ولتاژ روی مقاومت  $R_E$ ، همان ولتاژ  $V_f$  در شکل ۲-۲۳ است. مقاومت  $R_E$  باعث کاهش بهره ولتاژ می‌شود و امپدانس ورودی را افزایش می‌دهد. همچنین تغییر مشخصات ترانزیستور روی بهره ولتاژ اثر نمی‌گذارد. زیرا در این تقویت‌کننده بهره ولتاژ از رابطه‌ی تقریبی زیر به دست می‌آید:


$$A_{VF} \approx \frac{R_C}{R_E}$$

همان طور که از رابطه پیداست، پارامترهای ترانزیستور در بهره‌ی ولتاژ نقشی ندارند. از طرف دیگر مقاومت  $R_E$  باعث می‌شود که نقطه‌ی کار ترانزیستور ثابت بماند. در این مدار ولتاژ بیس نسبت به زمین تقریباً ثابت و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_B = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2}$$

حال اگر  $I_C$  که تقریباً برابر  $I_E$  است به هردلی افزایش یابد، افت ولتاژ DC روی مقاومت  $R_E$  یعنی  $V_f$  زیاد می‌شود. از طرفی چون  $V_{BE}$  از رابطه:  $V_{BE} = V_B - V_E$  به دست می‌آید، با زیاد شدن  $V_E$ ؛ مقدار  $V_{BE}$  کم می‌شود زیرا مقدار  $V_B$  ثابت است.

با کم شدن  $V_{BE}$  مقدار  $I_B$  کاهش می‌یابد و در نهایت موجب کم شدن  $I_C = \beta I_B$  می‌شود و به حالت قبلی بر می‌گردد. عکس این حالت نیز صادق است، شکل ۲-۲۶.

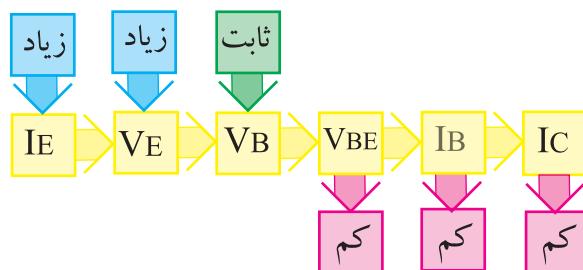


شکل ۲-۲۶-۱ عملکرد تقویت‌کننده فیدبک منفی از نوع جریان سری

به علت وجود فیدبک منفی جریان سری، مقدار جریان  $I_E$  همواره ثابت می‌ماند.

در شکل ۲-۲۷ اگر کلید K بسته شود، به علت وجود خازن C ولتاژ AC دوسر مقاومت  $R_E$  تقریباً صفر می‌شود.


اگر سیگنال برگشتی از خروجی، تابعی از جریان بار یعنی جریان خروجی باشد، فیدبک را جریان سری می‌نامند. شکل ۲-۲۳ فیدبک جریان سری را نشان می‌دهد.

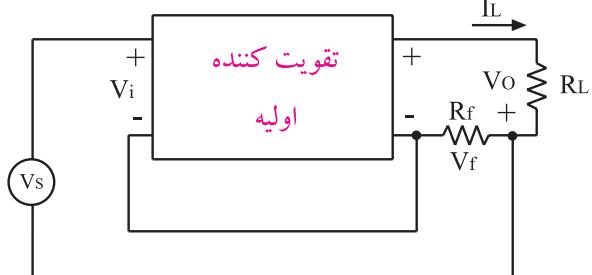


شکل ۲-۲۳ فیدبک جریان سری

به طور کلی در انواع فیدبک‌های سری، امپدانس ورودی افزایش می‌یابد. امپدانس خروجی در فیدبک ولتاژ سری کاهش و در فیدبک جریان سری افزایش می‌یابد.

در شکل ۲-۲۴ و ۲-۲۵ یک تقویت‌کننده با فیدبک از نوع جریان سری، نشان داده شده است.

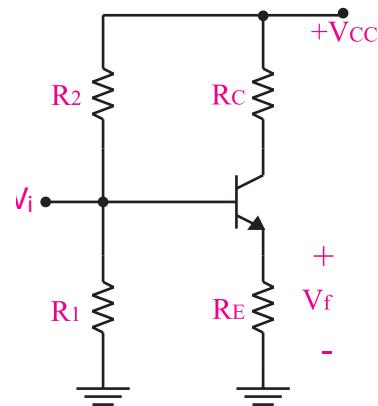


شکل ۲-۲۴ تقویت‌کننده از نوع فیدبک جریان سری

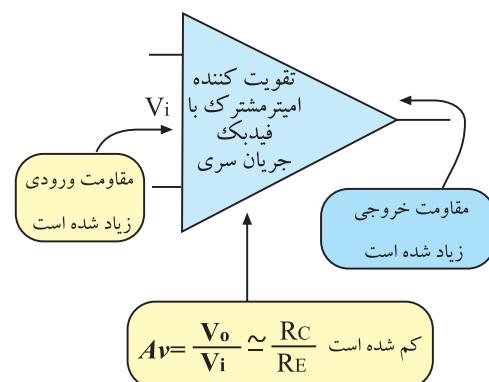


شکل ۲-۲۵ در تقویت‌کننده امپیتر مشترک با فیدبک جریان سری، مقایمت ورودی و خروجی زیاد می‌شوند.

شکل ۲-۲۹ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع جریان موازی را نشان می دهد.

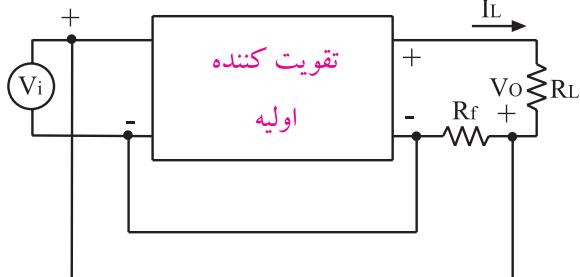


شکل ۲-۲۹ یک تقویت کننده فیدبک شده جریان موازی


شکل ۲-۳۰ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع ولتاژ موازی را نشان می دهد و مقاومت  $47k\Omega$  شبکه فیدبک را تشکیل می دهد.

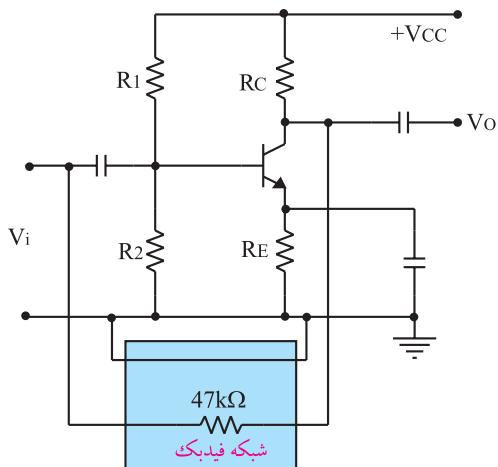

شکل ۲-۳۰ یک تقویت کننده فیدبک شده ولتاژ موازی همچنین در شکل ۲-۳۱ یک نمونه تقویت کننده فیدبک از نوع ولتاژ موازی نشان داده است.

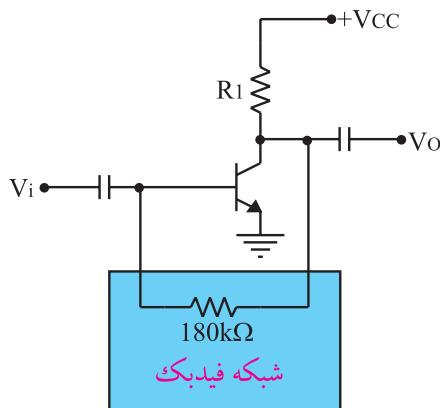

شکل ۲-۳۱ مقاومت  $180k\Omega$  به عنوان مقاومت فیدبک

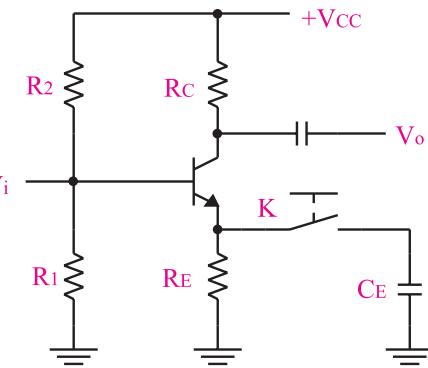


شکل ۲-۲۷ با بسته شدن کلید  $K$ ،  $A_V$  زیاد شده و  $Z_o$  کم می شود.

در این حالت فیدبک AC نداریم لذا بهره ولتاژ تقویت کننده به شدت زیاد می شود. به دلیل نبودن فیدبک AC نقطه کار DC ترانزیستور ثابت می ماند و نقطه کار تغییر می کند. هم چنین بهره ولتاژ نیز به پارامترهای ترانزیستور وابسته می شود. امپدانس ورودی تقویت کننده نیز با بسته شدن کلید  $K$ ، کاهش می یابد.

## ۲-۸ - فیدبک موازی در تقویت کننده های یک طبقه

منظور از فیدبک منفی موازی این است که سیگنال برگشتی از خروجی به صورت موازی با ورودی قرار می گیرد و باعث تضعیف ولتاژ یا جریان ورودی می شود. اگر سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی تابعی از ولتاژ خروجی باشد، فیدبک را ولتاژ موازی می گویند. شکل ۲-۲۸ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع ولتاژ موازی را نشان می دهد.

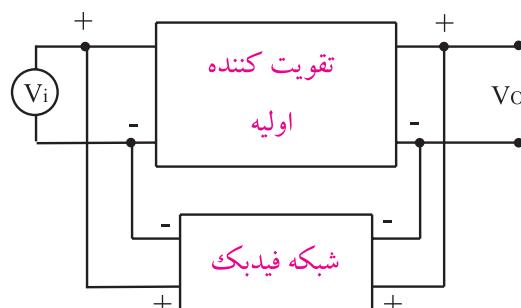

شکل ۲-۲۸ یک تقویت کننده فیدبک شده ولتاژ موازی اگر سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی تابعی از جریان خروجی باشد، فیدبک را جریان موازی می گویند.


## ۹-۲ آزمایش شماره ۱

مدار عملی امیتر مشترک

## زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی
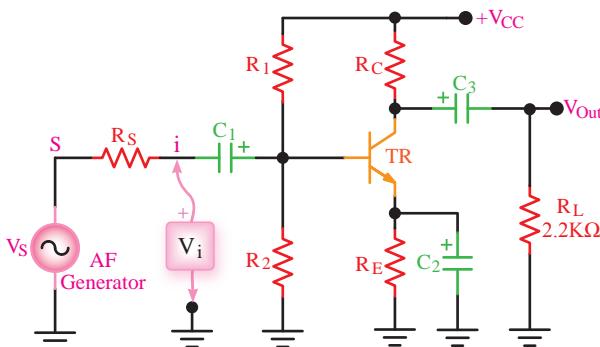
## ۲-۹-۳ هدف آزمایش:

بستن مدار امیتر مشترک و بررسی پارامترهای مختلف آن در سیگنال AC



$$\begin{array}{ll} R_S = 10\text{k}\Omega & R_C = 1\text{k}\Omega \\ R_1 = 47\text{k}\Omega & R_E = 220\Omega \\ R_2 = 8.2\text{k}\Omega & R_L = 2.2\text{k}\Omega \end{array} \quad \begin{array}{ll} C_1 = 100\mu\text{F} & \text{TR} = \text{BC107} \\ C_2 = 47\mu\text{F} & \text{یا هر نوع ترانزیستور عمومی} \\ C_3 = 100\mu\text{F} & +V_{CC} = 10\text{V} \end{array}$$

شکل ۲-۳۲ مدار عملی امیتر مشترک

سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ رابه خروجی مدار وصل کنید (در این حالت باری به مدار وصل نیست).
- دامنه سیگنال ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنهٔ سیگنال خروجی روی  $V_{p-p}$  تنظیم شود.

$$V_o = \dots \dots \dots V_{p-p}$$

دامنه سیگنال ورودی را به وسیله اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. بهرهٔ ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_v = \frac{V_o}{V_{i(p-p)}} = \dots \dots \dots$$

مقاومت بار  $R_L = 2/2\text{k}\Omega$  رابه خروجی مدار وصل کنید.

با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر بار،  $I_L$  را محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L} = \dots \dots \dots$$


ولتاژ دو سر  $R_S$  را اندازه بگیرید و  $I_i$  را محاسبه کنید.

$$I_i = \frac{V_{R_S}}{R_S} = \dots \dots \dots$$

## ۲-۹-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	فانکشن ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۶	مقادیر مداری ۴۷\text{k}\Omega, ۱۰\text{k}\Omega, ۲۲۰\text{k}\Omega, ۸/۲\text{k}\Omega, ۱\text{k}\Omega او (\frac{1}{4}\text{ وات})	هر کدام یک عدد
۷	خازن $100\text{ }\mu\text{F}$	دو عدد
۸	خازن $47\text{ }\mu\text{F}$	یک عدد
۹	ترانزیستور BC107	یک عدد
۱۰	سیم‌های یک سرگیره دار سوسناری چهار رشته	سیم‌های یک سرگیره دار سوسناری چهار رشته
۱۱	سیم‌های دو سرگیره دار سوسناری چهار رشته	سیم‌های دو سرگیره دار سوسناری چهار رشته
۱۲	سیم‌های رابطه هشت رشته	سیم‌های رابطه هشت رشته

به وسیله‌ی اسیلوسکوپ، شکل موج ورودی و خروجی را در نمودار شکل ۲-۳۳ با مقایس مناسب رسم کنید.

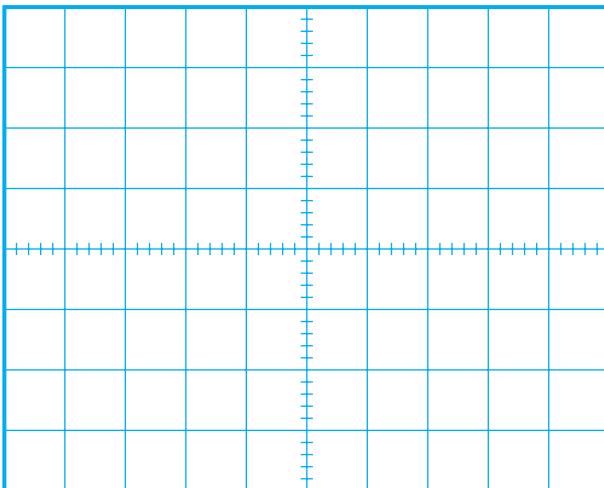

شکل ۲-۳۳

اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. (در این حالت مقاومت بار در مدار

$$\Phi = \dots \quad \text{(قرار دارد)}$$

نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۱ یادداشت کنید.

جدول ۲-۱

$A_V$	بهره ولتاژ
$A_i$	بهره جریان
$R_i$	مقاومت ورودی
$R_o$	مقاومت خروجی
$\Phi$	اختلاف فاز

#### ۲-۹-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



بهره جریان مدار را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده برای  $I_L$ ،  $I_i$  محاسبه کنید.

$$A_i = \frac{I_L}{I_i} = \dots$$

با اندازه‌گیری  $V_i$  و  $V_o$  مقاومت ورودی تقویت کننده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots$$

ولتاژ خروجی را در حالت بدون بار ( $V_{ONL}$ ) و ولتاژ خروجی با بار ( $V_{OFL}$ ) با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots V$$

$$V_{OFL} = \dots V$$

با استفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L = \dots$$

به جای مقاومت بار یک پتانسیومتر  $10k\Omega$  در مدار قرار دهید و با تغییر پتانسیومتر ولتاژ دو سر آن را به اندازه  $\frac{V_{ONL}}{2}$  تنظیم کنید.

مقایمت بار را از مدار جدا کنید و مقدار پتانسیومتر را با استفاده از اهمتر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_p = \dots K\Omega$$

این مقدار مقاومت برابر است با مقاومت  $R_o$  که قبل به دست آورده‌اید.


**سوال ۱:** مقدار مقاومت پتانسیومتر را که در این مرحله اندازه گرفته‌اید با مقدار مقاومت  $R_o$  که در مرحله قبل به دست آورده‌ید، مقایسه کنید و درباره آن توضیح دهید.



۱۰- آزمایش شماره ۲

مدار عملی پیس مشترک

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

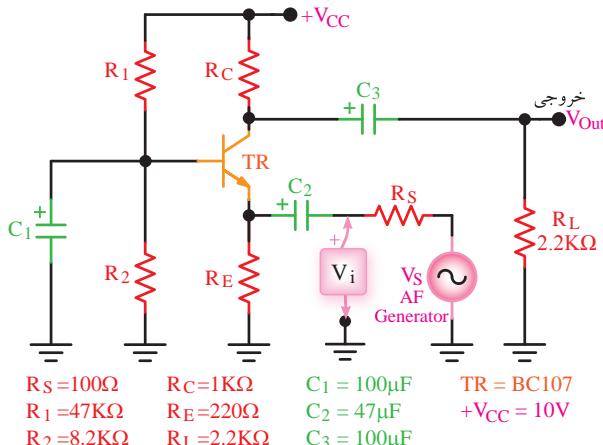

شکل ۲-۳۴ مدار عملی بیس مشترک

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.
- اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید (در این حالت باری به مدار وصل نیست).
- دامنه سیگنال ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنه‌ی سیگنال خروجی روی  $V_{p-p}$  تنظیم شود.
- دامنه سیگنال ورودی  $V_{p-p}$  را اندازه بگیرید.

$$V_{ip-p} = \dots V$$

با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده، بهره ولتاژ مدار  $\Delta$  را محاسبه کنید.

$$A_V = \frac{V_{o_{p-p}}}{V_{i_{(p-p)}}}$$

■ مقاومت بار  $R_L = 2/2k\Omega$  رابه خروجي مدار وصل گيند.

$$I_L = \frac{V_{RL}}{R_L} = \dots$$

ولتاژ دو سر  $R_s$  را اندازه بگیرید.

حیان و داده از رابطه زی به دست آورد.

جریان ورودی را از رابطه زیر یه دست آورید.

$$I_i = \frac{V_{RS}}{R_S} = \dots$$

با استفاده از مقادیر  $I_L$  و  $I_i$  بهره جریان مدار را محاسبه کنید.

$$A_i = \frac{I_L}{I_i}$$

۱۰-۲ هدف آزمایش:

بستن مدار بیس مشترک و بررسی پارامترهای مختلف آن در سگنال AC.

#### **۲-۹-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

### ۳-۱۰-۲- مراحل اجرای آزمایش:

■ را شکل مشترک ییس کننده تقویت مدار ۳۴-۲ روی پرد آزمایشگاهی بیندید.

جدول ٢-٢

	$A_v$ بهره ولتاژ
	$A_i$ بهره جریان
	$R_i$ مقاومت ورودی
	$R_o$ مقاومت خروجی
	اختلاف فاز $\varphi$

یج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



■ با جایگزینی  $V_i$  و جریان ورودی  $I_i$ ، مقاومت ورودی مدار تقویت کننده را به دست آورید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots$$

■ ولتاژ خروجی را در حالت بدون بار ( $V_{\text{ONL}}$ ) و ولتاژ خروجی با بار ( $V_{\text{OFL}}$ ) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots V$$


$$V_{QEL} = \dots V$$

■ باستفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L$$

$$R_0 = \dots$$

■ به وسیله اسیلوسکوپ ، شکل موج خروجی و ورودی را با مقایس صحیح روی نمودار شکل ۲-۳۵ رسم کنید.

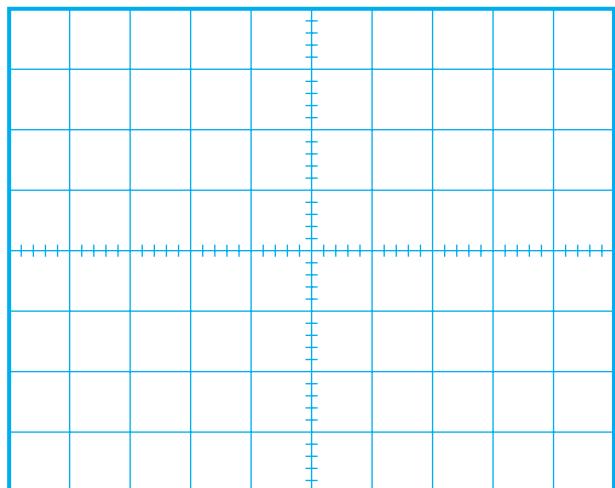

شکل ۲-۳۵

■ اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots\dots\dots \text{ درجه}$$

نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۲ یادداشت کنید.


## ۱۱-۲ آزمایش شماره ۳

مدار عملی کلکتور مشترک

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی
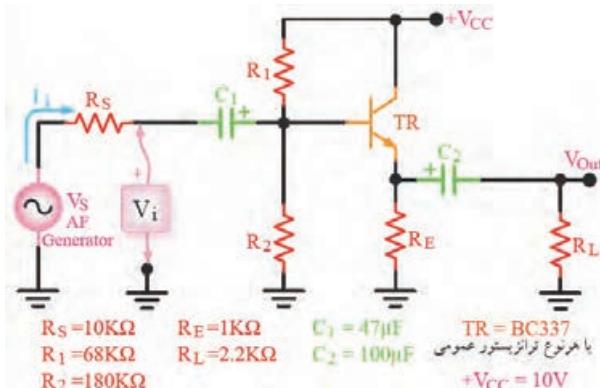
## ۱۱-۱ هدف آزمایش:

بررسی پارامترهای یک تقویت کننده کلکتور مشترک در سیگنال AC.



## ۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	فانکشن ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	مقاومت های یک عدد $68k\Omega, 10k\Omega, 2.2k\Omega, 180k\Omega, 1k\Omega$	هر کدام یک عدد
۶	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۷	خازن $100\mu F$	یک عدد
۸	خازن $47\mu F$	یک عدد
۹	ترانزیستور BC337	یک عدد
۱۰	سیم های دو سر گیره دار سوسناری	چهار رشته
۱۱	سیم های رابط	هشت رشته


## ۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار تقویت کننده کلکتور مشترک شکل ۲-۳۶ را روی برد برد بینندید.

نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۳ یادداشت کنید.

جدول ۲-۳	
	$A_V$ بهره ولتاژ
	$A_i$ بهره جریان
	$R_i$ مقاومت ورودی
	$R_O$ مقاومت خروجی
	$\varphi$ اختلاف فاز

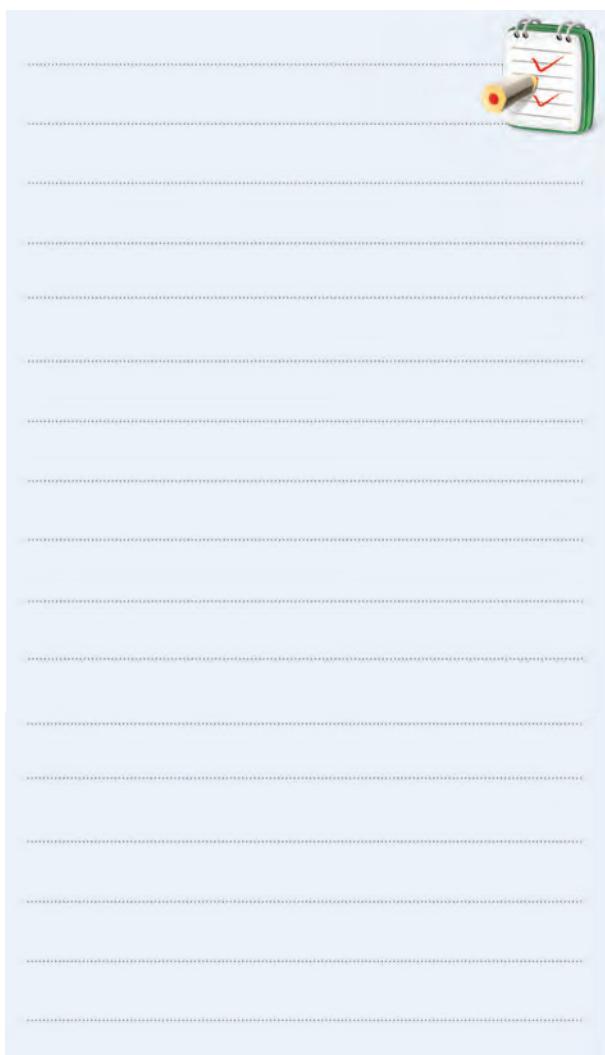آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



با استفاده از مقادیر  $I_L$  و  $I_i$  بهره جریان مدار را محاسبه کنید.

$$A_i = \frac{I_L}{I_i} = \dots$$

مقادیر  $V_i$  و جریان ورودی ( $I_i$ ) را اندازه بگیرید.

با استفاده از مقادیر  $V_i$  و  $I_i$  مقاومت ورودی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots$$

ولتاژ خروجی بدون بار ( $V_{ONL}$ ) و ولتاژ خروجی با بار ( $V_{OFL}$ ) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots V$$


$$V_{OFL} = \dots V$$

با استفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_O = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L$$

$$R_O = \dots \Omega$$

به وسیله اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی و ورودی را با مقیاس صحیح روی نمودار شکل ۲-۳۷ رسم کنید.

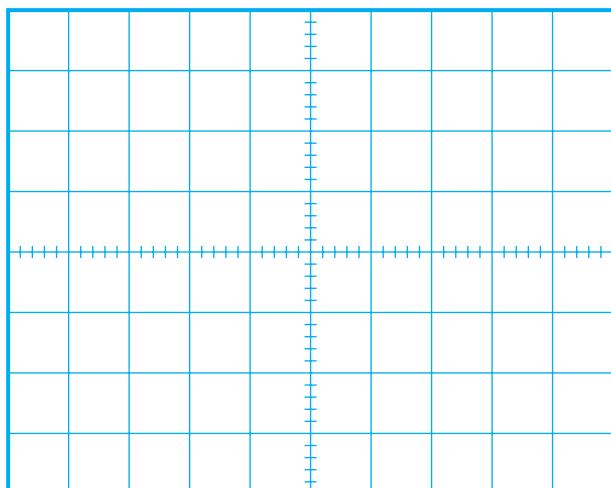

شکل ۲-۳۷

اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \text{ درجه}$$

## آزمون پایانی فصل (۲)



- کوپلаз در مدار به صورت ..... قرار می گیرند.
- ب) موازی ، سری  
الف) سری ، موازی  
ج) سری ، موازی  
د) موازی ، سری
- ۸- پارامترهای مهم یک تقویت کننده را نام ببرید .



۹- چگونگی محاسبه ای مقاومت خروجی یک تقویت کننده را شرح دهید .



۱۰- در زوج دارلینگتون مقاومت بین امیتر ترانزیستور اول و امیتر ترانزیستور دوم را به منظور ..... قرار می دهند.

- الف) تقویت جریان      ب) تقویت ولتاژ  
ج) پایداری حرارتی    د) هر سه مورد

۱۱- در صورتی که سیگنال برگشت داده شده به ورودی باعث تضعیف سیگنال ورودی شود، فیدبک را از نوع فیدبک ..... می نامند.

۱۲- مزایای فیدبک منفی در تقویت کننده را بنویسید.



۱۳- در تقویت کننده ای میتر مشترک با فیدبک جریان سری، مقاومت ورودی ..... و مقاومت خروجی ..... می شوند.

- الف) زیاد - زیاد      ب) زیاد - کم  
ج) کم - زیاد      د) کم - کم

۱۴- مدار بافر ، تقویت کننده ای است که بهره ولتاژ آن برابر ..... است .

۱۵- عملکرد زوج دارلینگتون را شرح دهید .



۱- چگونه می توانیم از یک ترانزیستور به عنوان تقویت کننده استفاده کنیم ؟



۲- بهره ولتاژ را در یک تقویت کننده تعریف کنید.



۳- نقش مقاومت های اهمی بایاسینگ در یک تقویت کننده را شرح دهید.



۴- برای پایداری بهره ای ولتاژ در یک تقویت کننده از کدام نوع فیدبک استفاده می کنند ؟

- الف) مثبت      ب) منفی

ج) فقط سری      د) هم مثبت و هم منفی

۵- در فیدبک منفی، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی باعث ..... ورودی و در فیدبک مثبت، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی باعث ..... ورودی می شود .

- الف) تقویت - تقویت - تضعیف      ب) تضعیف - تقویت  
ج) تقویت - تقویت - تضعیف      د) تضعیف - تقویت



۶- خازن کوپلاز در فرکانس های کم و DC مانند مدار باز است .

صحیح  غلط

۷- خازن بای پاس در مدار به صورت ..... و خازن

## بخش دوم

### تقویت کننده‌ها

#### هدف کلی :

آشنایی با تقویت کننده‌های قدرت، ترانزیستورهای اثر میدانی،  
تقویت کننده‌های تفاضلی و عملیاتی

زمان آموزش			عنوان توانایی	توانایی شماره	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۱۴	۴	۱۰	توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی تقویت کننده‌های قدرت	۱۵	U <sub>۰</sub>
۱۸	۸	۱۰	توانایی بررسی ترانزیستورهای اثر میدانی	۱۶	U <sub>۰</sub>
۲۰	۱۲	۸	توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی تقویت کننده‌های تفاضلی و عملیاتی	۱۷	U <sub>۰</sub>
۵۲	۲۴	۲۸	جمع کل		

## فصل سوم

### تجزیه و تحلیل و بررسی تقویت کننده های قدرت

#### هدف کلی :

بررسی و تحلیل تقویت کننده های تراanzیستوری قدرت

**هدف های رفتاری :** پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می روید که :

- ۱۰- ویژگی های کوپلاژ ترانسفورماتوری را شرح دهد.
- ۱۱- تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ ترانسفورماتوری را بینند و بررسی کند (مربوط به سایر استانداردها).
- ۱۲- مزایا و معایب اتصال دو طبقه تقویت کننده را به طور مستقیم به یکدیگر شرح دهد.
- ۱۳- مدار تقویت کننده با کوپلاژ مستقیم را بینند و بررسی کند (مربوط به سایر استانداردها).
- ۱۴- تقویت کننده پوش - پول بدون ترانسفورماتور را مورد بررسی قرار دهد.
- ۱۵- عملکرد تقویت کننده پوش - پول مکمل را شرح دهد.
- ۱۶- کلیه اهداف رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.
- ۱- تقویت کننده کلاس A را شرح دهد.
- ۲- راندمان تقویت کننده کلاس B را نسبت به کلاس A مقایسه کند.
- ۳- عملکرد تقویت کننده کلاس AB را شرح دهد.
- ۴- ویژگی های تقویت کننده قدرت کلاس A از نوع ترانسفورماتوری را شرح دهد.
- ۵- چگونگی انتقال حداکثر توان از یک طبقه تقویت کننده به طبقه بعدی را شرح دهد.
- ۶- عمل تطبیق ولتاژ بین چند طبقه تقویت کننده را شرح دهد.
- ۷- مزایای کوپلاژ خازنی را توضیح دهد.
- ۸- انواع کوپلاژ های بین طبقات تقویت کننده را نام ببرد.
- ۹- تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ RC را بینند و بررسی کند.

ساعت آموزش			توانایی شماره پانزده
جمع	عملی	نظری	
۱۴	۶	۸	

## پیش آزمون فصل ۳



۷- تقویت کننده شکل زیر در چه کلاسی کار می کند؟



- B) الف ) AB ج ) C )

۸- برای انتقال حداکثر جریان از طبقه اول به طبقه دوم باید  $Z_{I_2} << Z_{O_1}$  باشد.

صحیح  غلط

۹- نحوه اتصال دو طبقه تقویت کننده به یکدیگر را ..... بین دو طبقه می نامند.

۱۰- از مزایای کوپلائر ..... این است که می تواند سیگنال های با فرکانس خیلی کم و حتی ولتاژ DC را تقویت کند.

۱۱- یکی از اشکالات ، تقویت کننده پوش - پول بدون ترانسفورماتور ، عدم تقارن دو نیم سیکل خروجی است .

صحیح  غلط

۱۲- تقویت کننده پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل در کلاس B کار می کند .

صحیح  غلط

۱۳- چگونگی عملکرد تقویت کننده پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل را شرح دهید .

۱۴- چگونگی قرار دادن ترانزیستورهای مکمل را در کلاس AB شرح دهید.

۱- راندمان تقویت کننده کلاس A با کوپلائز RC در ایده آل ترین حالت ..... درصد می باشد.

- الف ) ۵۰ ب ) ۲۵ ج ) ۲۰ د ) ۷۵

۲- در تقویت کننده کلاس ..... فقط نیم سیکل مثبت یا نیم سیکل منفی تقویت می شود.

- الف ) AB ب ) C ) د ) AB ج )

۳- در کوپلائز دو یا چند طبقه تقویت کننده ، با استفاده از خازن ، سیگنال های فرکانس کم تقویت نمی شود.



صحیح  غلط

۴- در کدام نوع کوپلائز ، طبقات تقویت کننده از نظر ولتاژ و جریان DC مستقل از یکدیگر نیستند.

- الف ) مستقیم ب ) خازنی ج ) ترانسفورماتوری

۵- امروزه در تقویت کنندهای صوتی به ندرت از کوپلائز ..... استفاده می شود .

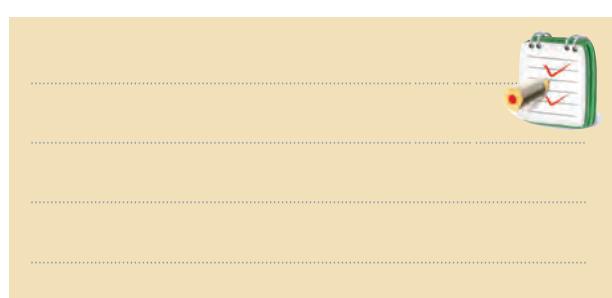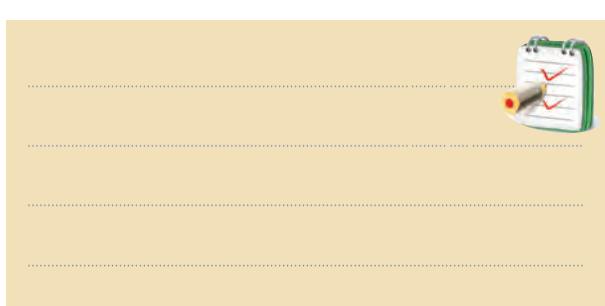۶- برای انتقال حداکثر توان از طبقه اول یک تقویت کننده به طبقه دوم تقویت کننده ، چه شرایطی باید برقرار باشد ؟ توضیح دهید.



۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار


به صورت سری بیندید.

## نکات ایمنی فصل (۳)




۱- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را به دو نقطه مورد


نظر به صورت موازی بیندید.

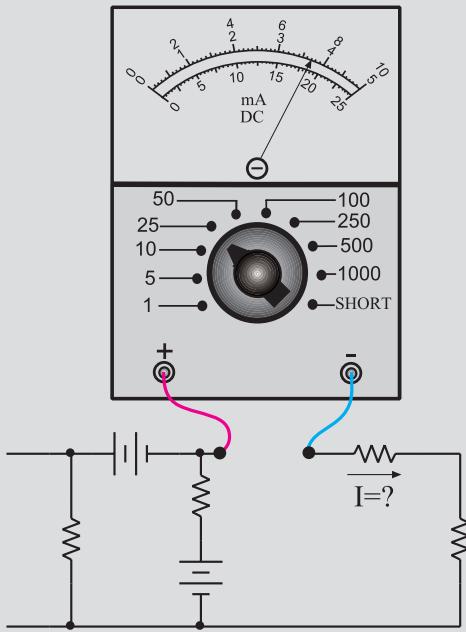

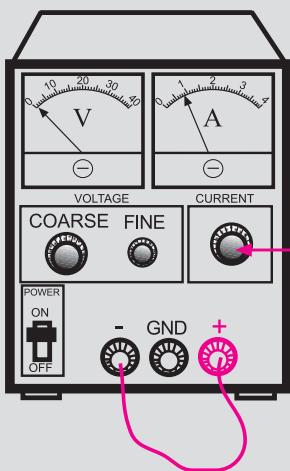
۵- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است ، در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید . ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از  $100\text{ mA}$  تجاوز کند. با استفاده از ولوم Current limit جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید.



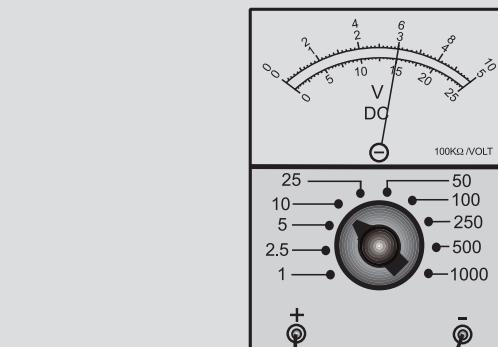با این ولوم جریان خروجی را روی  
۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید




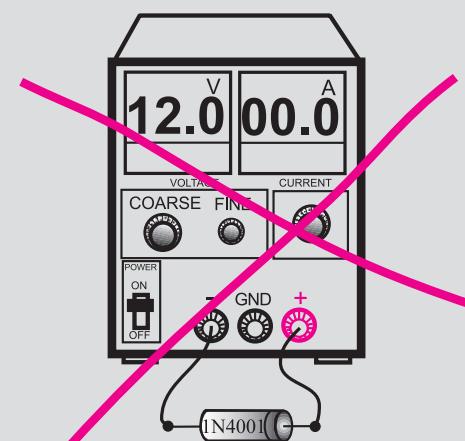۲- هیچ وقت یک قطعه نیمه هادی مانند دیود را با منبع تغذیه به صورت موازی نبندید.



۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید .

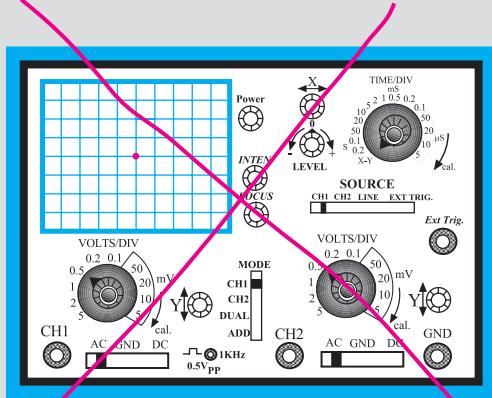-۸- در اسیلوسکوپ کلید X-Y را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می‌شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه‌ای که تابیده شده است می‌سوزاند در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می‌شود.




هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید



-۹- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم‌های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می‌شوند.

-۱۰- هنگام حمل و نقل دستگاه‌های اندازه گیری مراقب باشید که به دستگاه ضربه وارد نشود.

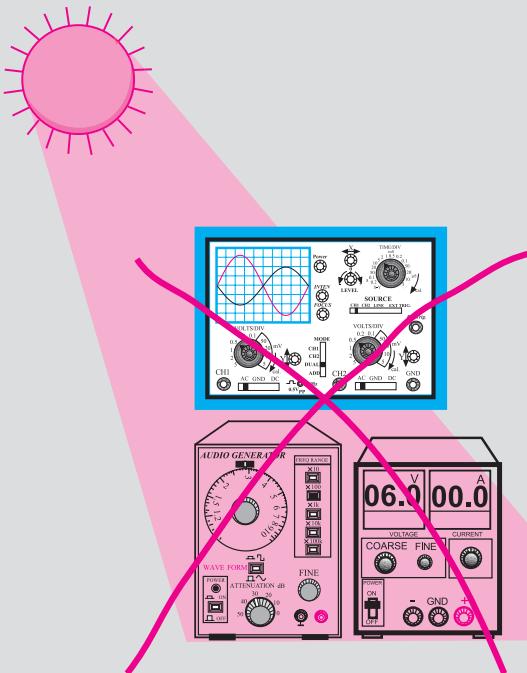
-۶- اسیلوسکوپ یا منبع تغذیه را در مجاورت وسائل گرمایی یا زیرنور آفتاب قرار ندهید.



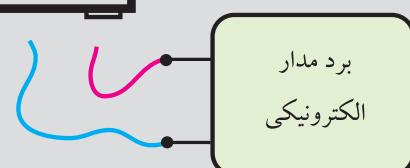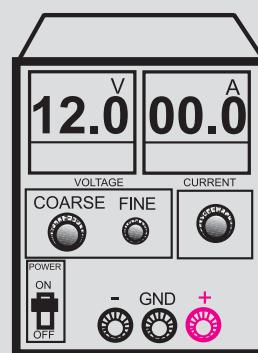-۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.



ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

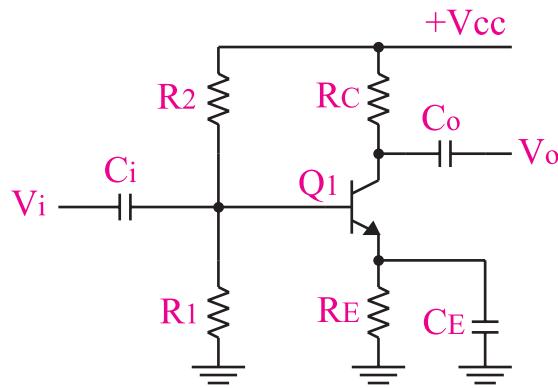

شکل ۳-۲ تقویت کننده کلاس A

در این گونه تقویت کننده ها معمولاً  $V_{CE} = \frac{1}{2}V_{CC}$  انتخاب می شود. راندمان تقویت کننده کلاس A در عمل کمتر از ۲۰ درصد است. در ایده آل ترین حالت از نظر ریاضی ۲۵ درصد می شود.

توجه داشته باشید که راندمان ۲۰ درصد برای تقویت کننده هایی است که روی کلکتور آن فقط بار اهمی وجود دارد.



اکثر طبقات تقویت کننده های صوتی (به جز طبقه آخر) در کلاس A کار می کنند.

### ۳-۱-۲ تقویت کننده کلاس B



در این تقویت کننده، نقطه کار ترانزیستور را طوری انتخاب می کنند که فقط نیم سیکل مثبت یا نیم سیکل منفی از سیگنال ورودی را تقویت کند. در شکل ۳-۳ بلوک دیاگرام این نوع تقویت کننده نشان داده شده است.

## ۳-۳ کلاس تقویت کننده ها

هنگامی که یک سیگنال الکتریکی را به ورودی یک تقویت کننده می دهیم، مناسب با این که چه مقدار از یک سیکل کامل سیگنال متناوب ورودی تقویت می شود، تقویت کننده ها را دسته بندی می کنند و براساس آن کلاس های مختلف A، B، C و AB شکل می گیرد.

### ۱-۳-۱ تقویت کننده کلاس A

در تقویت کننده کلاس A، دامنه سیگنال در تمامی سیکل به یک اندازه تقویت می شود، به عبارت دیگر دراین تقویت کننده هیچ قسمی از یک سیکل کامل حذف نمی شود. بلوک دیاگرام تقویت کننده کلاس A در شکل ۱-۳ نشان داده شده است.

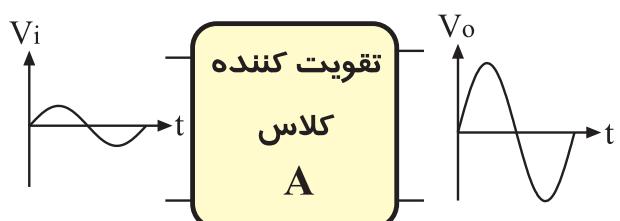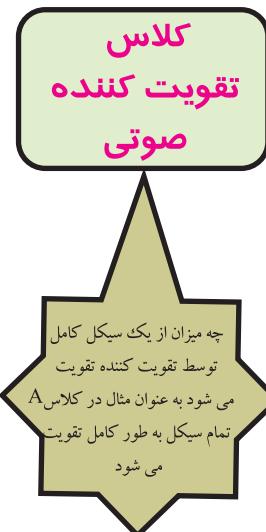

شکل ۱-۱ سیگنال های ورودی و خروجی در تقویت کننده کلاس A

در شکل ۲-۳ یک نمونه تقویت کننده کلاس A نشان داده شده است.

### ۳-۱-۳ تقویت کننده کلاس AB

این تقویت کننده از نظر DC، طوری بایاس می شود که شکل موج ورودی را بیشتر از  $180^\circ$  درجه و کمتر از  $360^\circ$  درجه تقویت می کند. در شکل ۳-۵ عملکرد این نوع تقویت کننده را مشاهده می کنید. بایاس این تقویت کننده مشابه کلاس A است با این تفاوت که مقادیر آن فرق می کند.



شکل ۳-۵ تقویت کننده کلاس AB


### ۳-۱-۴ تقویت کننده کلاس C

در این نوع تقویت کننده، فقط قسمت کمی از نیم سیکل مثبت یا نیم سیکل منفی تقویت می شود. در شکل ۳-۶، بلوك دیاگرام تقویت کننده کلاس C نشان داده شده است.




شکل ۳-۶ تقویت کننده کلاس C

در شکل ۳-۷ یک نمونه تقویت کننده بسیار ساده و ابتدایی کلاس C نشان داده شده است، همان طور که در شکل می بینید، بیس امیتر ترانزیستور به صورت معکوس بایاس شده است.

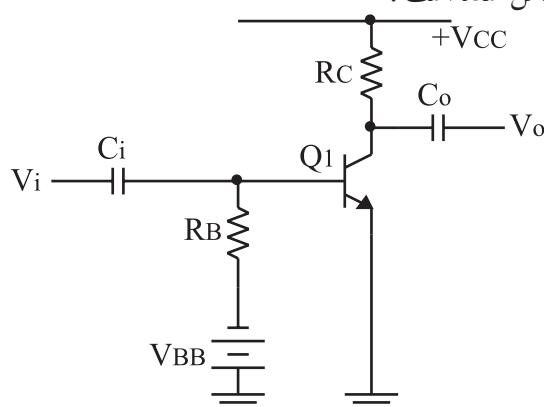

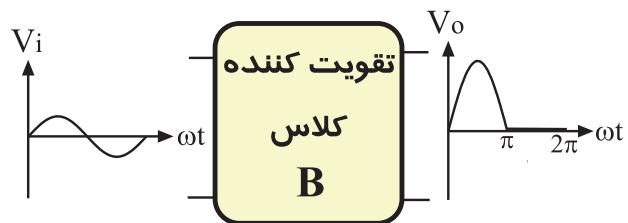
شکل ۳-۷ یک نمونه ساده تقویت کننده کلاس C  
فصل سوم



یا



شکل ۳-۳-بلوک دیاگرام تقویت کننده کلاس B  
در شکل ۳-۴ یک نمونه تقویت کننده کلاس B را مشاهده می کنید.

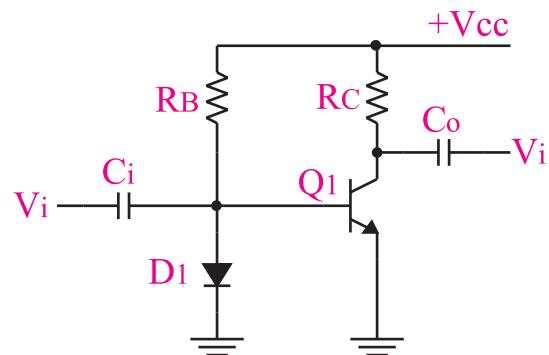

شکل ۳-۴ تقویت کننده کلاس B



در تعاریف قدیمی، تقویت کننده کلاس B را کمتر از نیم سیکل می دانستند.

راندمان تقویت کننده کلاس B بیشتر از  $50\%$  است. این تقویت کننده را به عنوان تقویت کننده قدرت نیز به کار می برند.

در شکل ۳-۴، ترانزیستور در آستانه هدایت قرار دارد. با افزایش دامنه سیگنال ورودی، ترانزیستور بیشتر هادی می شود و جریان کلکتور آن افزایش می یابد. در نیم سیکل منفی ترانزیستور به حالت قطع می رود.

در شکل ۳-۱۰ ترانسفورماتور، بلندگو را با تقویت کننده تطبیق می‌دهد، زیرا مقاومت اهمی بلندگو خیلی کم است و باید حداکثر توان به آن منتقل شود. این تقویت کننده کاربرد زیادی ندارد و در گذشته در رادیوهای کوچک که با ولتاژ  $1/5$  ولت کار می‌کردند به عنوان تقویت کننده نهایی استفاده می‌شد. راندمان این تقویت کننده کمتر از  $50$  درصد و بیشتر از  $25$  درصد است.



با استفاده از تقویت کننده کلاس A ترانسفورماتور فقط در مدارهایی که با ولتاژ  $1/5$  ولت و یا  $3$  ولت، مانند رادیوی جیبی کوچک کار می‌کنند کاربرد دارد.

امروزه به دلیل استفاده از آی سی در گیرندهای رادیویی، این نوع تقویت کننده استفاده نمی‌شود.

### ۳-۳ انواع کوپلر در تقویت کننده‌ها

**۳-۳-۱ یادآوری:** اگر بخواهیم یک سیگنال الکترونیکی را از یک مدار به مدار دیگری انتقال دهیم، مناسب با انتقال حداقل توان، حداکثر ولتاژ یا حداکثر جریان که از مدار اول به مدار دوم انتقال می‌یابد، وضعیت امپدانس ورودی طبقه دوم و امپدانس خروجی طبقه اول باید در نظر گرفته شود. در هریک از حالات بالا شرایط امپدانس‌ها متفاوت است که به اختصار به شرح هریک می‌پردازیم.

**الف: انتقال حداقل توان:** برای این که بتوانیم حداقل توان را از طبقه اول به طبقه دوم انتقال دهیم، باید امپدانس خروجی طبقه اول با امیدانس ورودی طبقه دوم با هم برابر باشند. در این حالت می‌گوییم در شرایط مدار تطبیق توان وجود دارد، شکل ۳-۱۰.

### ۳-۲ تقویت کننده‌ی قدرت کلاس A

همه‌ی تقویت کننده‌هایی که ولتاژ یا جریان یا هر دو را تقویت می‌کنند در واقع تقویت کننده توان هستند. منظور از تقویت کننده توان (قدرت) تقویت کننده‌هایی است که بتوانند توان قابل ملاحظه‌ای را به بار انتقال دهنند. معمولاً تقویت کننده‌های قدرت تقویت جریان را برعهده دارند.

شکل ۳-۸ بلوک دیاگرام تقویت کننده‌ی قدرت را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۸ تقویت کننده قدرت معمولاً جریان را تقویت می‌کند.

تقویت کننده قدرت در انتهای تقویت کننده‌های صوتی قرار می‌گیرد و خروجی آن به بلندگو وصل می‌شود.

### ۳-۲-۱ تقویت کننده قدرت کلاس A از نو

#### ترانسفورماتوری

تقویت کننده قدرت کلاس A معمولاً بدون ترانسفورماتور ساخته نمی‌شود، زیرا راندمان آن خیلی کم است. در شکل ۳-۹ تقویت کننده قدرت کلاس A از نوع ترانسفورماتوری نشان داده شده است.

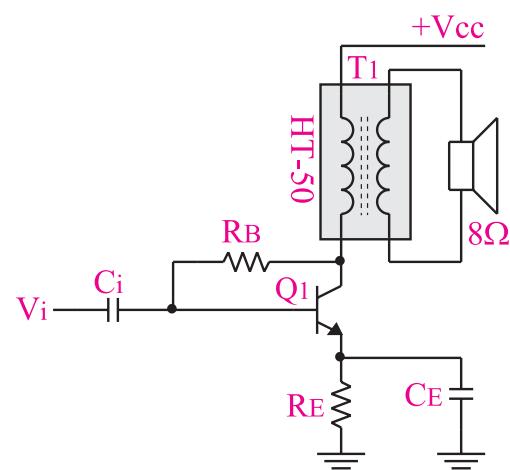

شکل ۳-۹ تقویت کننده قدرت کلاس A با استفاده از ترانسفورماتور


از نظر تئوری باید  $Z_{i_2}$  که امپدانس ورودی طبقه دوم است به سمت صفر میل کند تا حداکثر جریان به آن منتقل شود.



در این حالت می‌گوییم در مدار عمل تطبیق جریان صورت گرفته است.


### ۳-۳-۲ تقویت‌کننده‌های چندطبقه و کوپلاژین آن‌ها

یک تقویت‌کننده یک طبقه مانند تقویت‌کننده امیر مشترک کنمی تواند بهره ولتاژ، بهره جریان و بهره توان بسیار بالا را تولید کند. همچنین در مدارهایی مانند تطبیق توان بین بلند‌گو و خروجی یک تقویت‌کننده، یا عمل تطبیق ولتاژ بین یک میکروفون و ورودی تقویت‌کننده‌های یک طبقه، نمی‌تواند نیاز ما را برآورد کند، شکل ۳-۱۳.

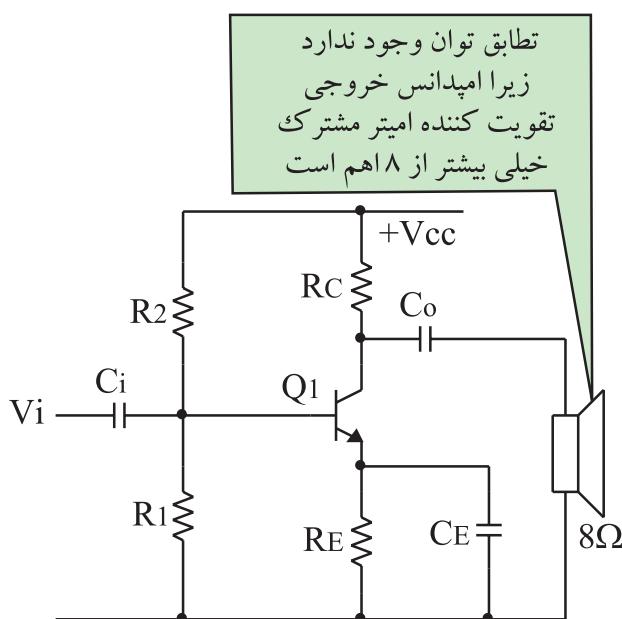


شکل ۳-۱۳ امپدانس خروجی تقویت‌کننده امیر مشترک نسبتاً زیاد است لذا عمل تطبیق توان صورت نمی‌پذیرد.

بنابراین برای به دست آوردن مشخصه‌های موردنیاز در تقویت‌کننده‌ها، به جای استفاده از یک طبقه تقویت‌کننده معمولاً دو یا چند طبقه تقویت‌کننده یک طبقه را به دنبال هم وصل می‌کنند و ضریب تقویت را بالا می‌برند. بنابراین

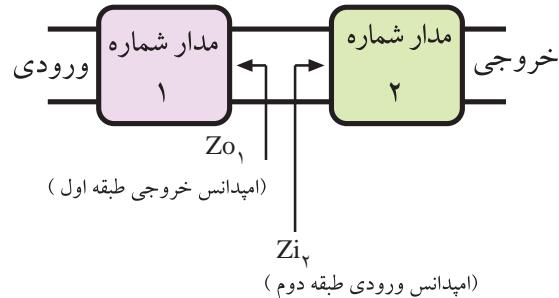

شکل ۳-۱۰ برای انتقال حداکثر توان باید  $Z_{O_1} = Z_{i_2}$  باشد.

**ب : انتقال حداکثر ولتاژ :** برای این که بتوانیم حداکثر ولتاژ را از طبقه اول (مدار ۱) به طبقه دوم (مدار ۲) انتقال دهیم باید امپدانس ورودی طبقه دوم به مراتب بیشتر از امپدانس خروجی طبقه اول باشد، ( $Z_{i_2} \gg Z_{O_1}$ ) شکل ۳-۱۱.

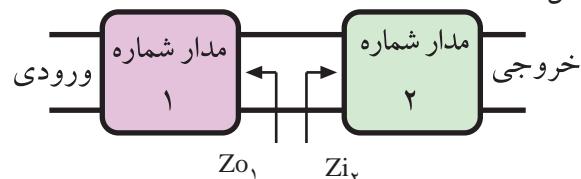


شکل ۳-۱۱ برای انتقال حداکثر ولتاژ باید  $Z_{i_2} \gg Z_{O_1}$  باشد.

از نظر تئوری باید  $Z_{i_2}$  که امپدانس ورودی طبقه دوم است به سمت بی‌نهایت میل کند تا حداکثر ولتاژ به آن منتقل شود.




در این حالت می‌گوییم در مدار عمل تطبیق ولتاژ صورت گرفته است.

**ج : انتقال حداکثر جریان :** در یک مدار الکترونیکی یا الکترونیکی برای این که بتوانیم حداکثر جریان را از طبقه اول به طبقه دوم انتقال دهیم، باید امپدانس ورودی طبقه دوم به مراتب کمتر از امپدانس خروجی طبقه اول باشد، ( $Z_{i_2} \ll Z_{O_1}$ ) شکل ۳-۱۲.

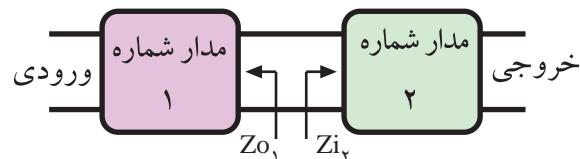

شکل ۳-۱۲ برای انتقال حداکثر جریان باید  $Z_{i_2} \ll Z_{O_1}$  باشد.


طبقات یک تقویت کننده  $n$  طبقه می‌توانند از نوع کلکتور مشترک، بیس مشترک و یا امیتر مشترک و یا ترکیبی از این نوع تقویت کننده‌ها باشند. در شکل ۳-۱۵ یک نمونه تقویت کننده دو طبقه که طبقه اول آن از نوع کلکتور مشترک و طبقه دوم آن از نوع امیتر مشترک است را مشاهده می‌کنید.

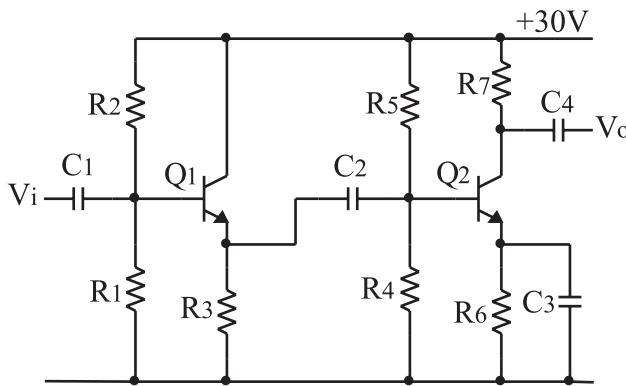

شکل ۳-۱۵ یک نمونه تقویت کننده دو طبقه که از تقویت کننده‌های کلکتور مشترک و امیتر مشترک تشکیل شده است.

انتخاب نوع تقویت کننده در تقویت کننده‌های چند طبقه بستگی به نیاز ما دارد. برای مثال اگر بخواهیم یک بلندگو را به انتهای تقویت کننده‌ای وصل کنیم حتماً باید طبقه نهایی تقویت کننده را کلکتور مشترک انتخاب کنیم، زیرا امپدانس خروجی آن کم است و با توجه به کم بودن مقاومت اهمی بلندگو، عمل تطبیق توان در آن صورت می‌گیرد.

شکل ۳-۱۶

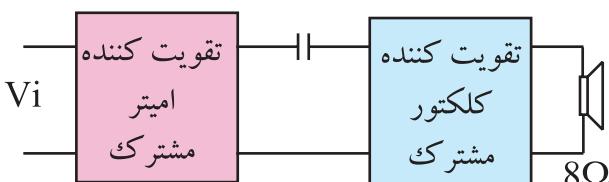

شکل ۳-۱۶ تطبیق توان بلندگو و تقویت کننده کلکتور مشترک

از معايیت اتصال دو یا چند طبقه تقویت کننده به یک دیگر با استفاده از خازن، تقویت نشدن سیگنال‌های فرکانس خیلی کم است. زیرا در فرکانس‌های خیلی کم، امپدانس خازن بسیار زیاد می‌شود و افت ولتاژ دو سر آن افزایش

یک تقویت کننده  $n$  طبقه از طبقه تقویت کننده یک طبقه تشکیل می‌شود.




نحوه اتصال دو طبقه تقویت کننده به یک دیگر را کوپلاژ بین دو طبقه تقویت کننده می‌نامند.

در زیر انواع کوپلاژ‌ها به طور خلاصه توضیح داده می‌شوند.

### ۳-۳-۳ کوپلاژ خازنی

اگر دو یا چند طبقه تقویت کننده را به کمک یک یا چند خازن به یکدیگر وصل کنیم، می‌گوییم کوپلاژ بین این دو یا چند طبقه تقویت کننده خازنی (RC) است. شکل ۳-۱۴ سه طبقه تقویت کننده را که از طریق کوپلاژ خازنی به یک دیگر متصل شده‌اند نشان می‌دهد.

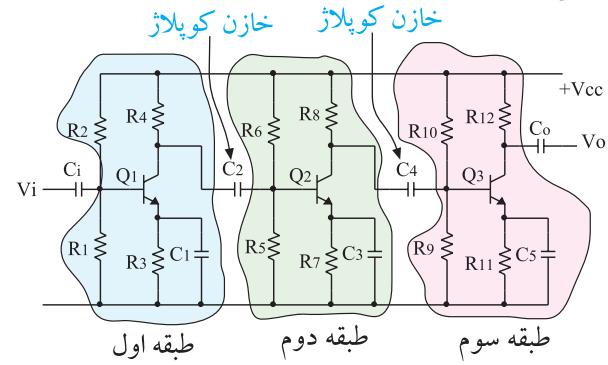


شکل ۳-۱۴ سه طبقه تقویت کننده با کوپلاژ خازنی

اتصال دو یا چند طبقه تقویت کننده از طریق کوپلاژ خازنی به یک دیگر، دارای مزايا و معایبي است که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

از مزايا اتصال چند طبقه تقویت کننده با استفاده از کوپلاژ خازنی اين است که طبقات از نظر مقادير DC (نقطه کار ترانزیستور) کاملاً مستقل هستند و تغيير نقطه کار يک طبقه، روی سایر طبقات اثر نمي‌گذارد.

می‌باید، شکل ۳-۱۷.

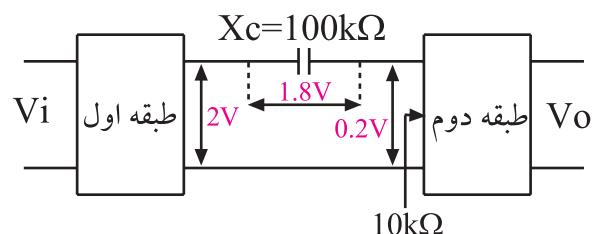

شکل ۳-۱۷ در فرکانس‌های خیلی کم مقدار  $X_C$  خیلی زیاد می‌شود و قسمت اعظم دامنه سیگنال دو سر آن افت می‌کند.

### ۳-۴ تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

**۳-۴-۱ هدف آزمایش:** بررسی عملی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده با استفاده از خازن.

### ۳-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و -۲۵V	۱
یک دستگاه	سیگنال ژنراتور صوتی	۲
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۳
یک قطعه	برد مدار چاپی مربوط به تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی	۴
هفت رشته	سیم رابط یک سرگیره سوسماری ۵۰ سانتی‌متری	۵

### ۳-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.
- منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.
- اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

■ با استفاده از ولوم INTEN نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولوم FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلید سلکتور TIME/DIV را روی ۰/۲ ms قرار دهید.

ولوم level را روی صفر بگذارید.


■ ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.

■ ولوم Volt variable هر دو کانال را در حالت cal بگذارید.

فرض کنیم مقدار  $X_C$  در یک فرکانس خاص (کم) ۱۰ kΩ شود و دامنه سیگنال خروجی طبقه اول ۲ ولت و امپدانس ورودی طبقه دوم ۱۰ KΩ باشد. در این حالت قسمت اعظم دامنه سیگنال خروجی (حدود ۹۰٪) در دو سرخازن افت می‌کند. با این وجود کوپلاز RC یکی از رایج‌ترین انواع کوپلازهاست.

هر تقویت‌کننده دارای بهره‌ی ولتاژی است که می‌توان با استفاده از روابط ریاضی یا از طریق آزمایش آن را به دست آورد. وقتی دو یا چند طبقه تقویت‌کننده را به یک دیگر اتصال می‌دهیم، بهره‌ی هر تقویت‌کننده ممکن است تغییر کند. بهره‌ی کل یک تقویت‌کننده n طبقه، بعد از اتصال برابر با حاصل ضرب بهره‌های هر طبقه است، شکل ۳-۱۸. اگر  $A_{V1}$  بهره ولتاژ طبقه اول  $A_{V2}$  بهره ولتاژ طبقه دوم و .... باشند بهره کل ولتاژ از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$A_V = A_{V1} \cdot A_{V2} \cdots$$

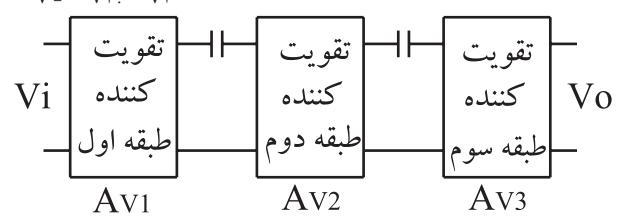

$$Av = Av_1 \times Av_2 \times Av_3$$

شکل ۳-۱۸ بهره کل تقویت‌کننده n طبقه



$A_V$  بهره‌ی ولتاژ طبقه اول در شرایطی است که دو طبقه به هم متصل شده‌اند.

■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.


■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 بگذارید.

■ مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

■ کلید AC-GND-DC کanal 1 CH1 را در حالت AC قرار دهید.

■ خروجی تقویت کننده طبقه دوم را به کanal CH1 وصل کنید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید. در صورتی که شکل موج بریده شده بود ، دامنه ورودی را کاهش دهید تا شکل موج خروجی به حالت طبیعی درآید.

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH1 را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۲۰ رسم کنید.

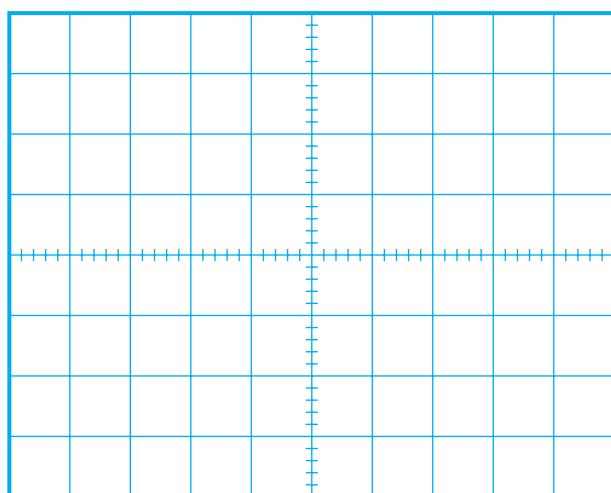

شکل ۳-۲۰ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده طبقه اول Volts/ Div =.... V (CH1)

را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.  $V_m = \dots\dots\dots\dots V$

■ کلید AC-GND-DC کanal 2 را در حالت AC قرار دهید.

■ خروجی تقویت کننده طبقه اول را به کanal CH2 را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH2

■ کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کanal را در حالت GND قرار دهید.


(۱) Volt/Div = ۰/۵ V/Div

(۲) Volt/Div = ۲ V/Div

■ مدار شکل ۳-۱۹ را بیندیدو یا از برد مدار چاپی آماده آزمایش استفاده کنید.

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۲۴ ولت تنظیم کنید.


■ سیگنال زنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی بگذارید و فرکانس آن روى ۱ KHz تنظیم کنید. بعد از اتصال آن به مدار ، ولوم دامنه خروجی را طوری تنظیم کنید که دامنه ای شکل موج ظاهر شده روی کanal CH1 برابر ۱ ولت شود.

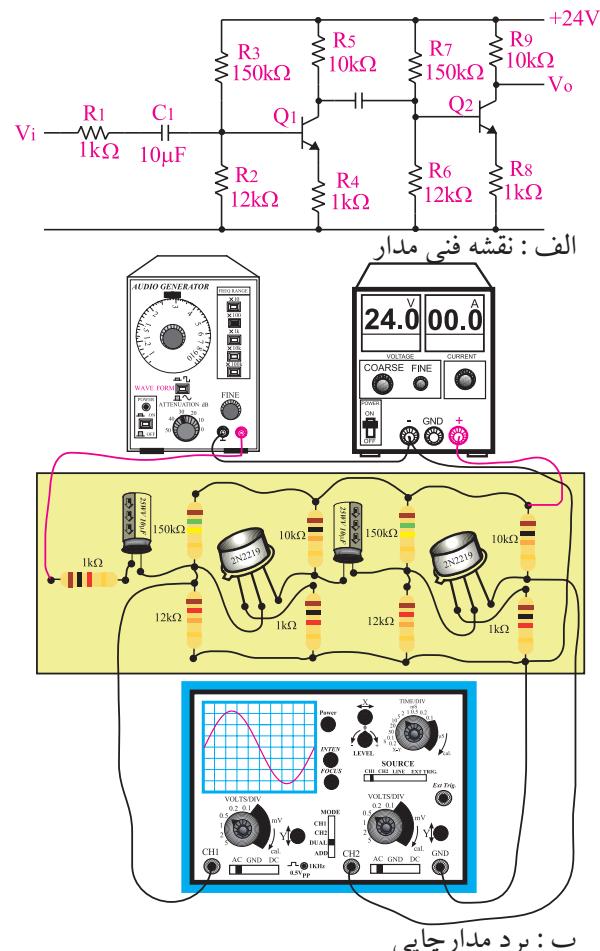

شکل ۳-۱۹ مدار تقویت کننده دو طبقه با کوپلаз خازنی

کار کلید Volt/Div را زیاد کنید تا شکل موج کاملاً در کادر صفحه حساس قرار گیرد.

■ شکل موج ظاهر شده را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۲۲ رسم کنید..

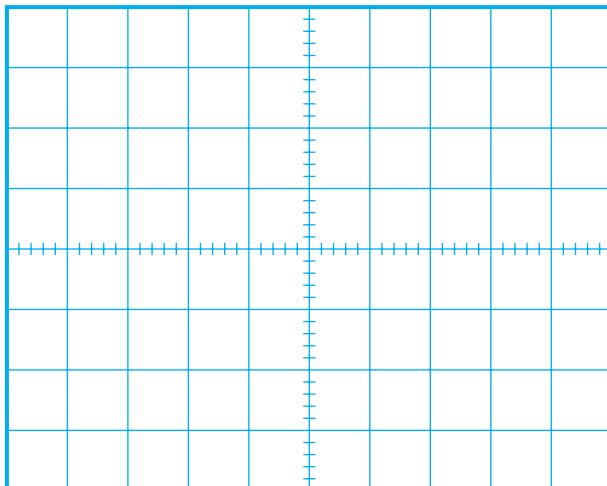

شکل ۳-۲۲ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت‌کننده طبقه دوم Volts/ Div =..... V ( CH۲ )

را از روی شکل موج نشان داده شده روی  $V_m$   
صفحه حساس به دست آورید.  $V_m = .....(V)$

■ مقدار  $V_m$  را برای کanal ۲ محاسبه کنید.

■ بهره ولتاژ تقویت‌کننده طبقه دوم را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.


$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه دوم}} = \text{بهره ولتاژ طبقه دوم}$$

■ بهره ولتاژ کل را با استفاده از روابط زیر به دست آورید.

$$= \text{بهره ولتاژ طبقه دوم} \times \text{بهره ولتاژ طبقه اول} = \text{بهره ولتاژ کل}$$

$$= \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}} = \text{بهره ولتاژ کل}$$

( خروجی تقویت‌کننده طبقه اول ) را در نمودار شکل ۳-۲۱ رسم کنید.

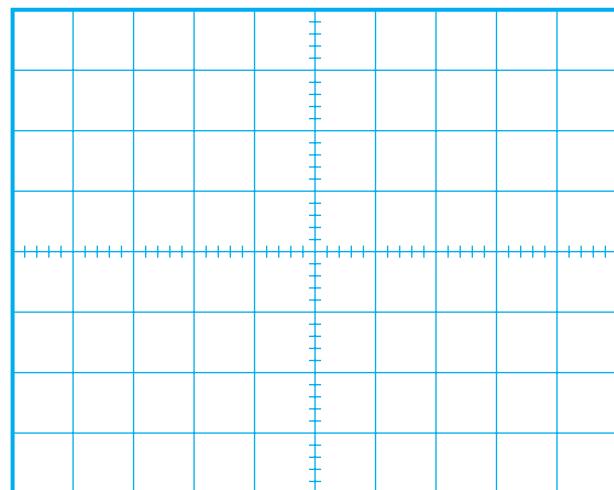

شکل ۳-۲۱ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت‌کننده طبقه اول Volts/ Div =..... V ( CH۱ )

را از روی شکل موج نشان داده شده روی  $V_m$   
صفحه حساس به دست آورید.  $V_m = .....(V)$

■ مقدار  $V_m$  را برای CH1 به دست آورید.

■ بهره ولتاژ تقویت‌کننده طبقه اول را از طریق زیر محاسبه کنید:

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه اول}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}} = \text{بهره ولتاژ}$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی طبقه اول تقویت‌کننده را با مشاهده سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.


$$\text{درجه .....} = \varphi = \text{اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی طبقه اول تقویت‌کننده}$$

■ ورودی کanal CH2 را به خروجی تقویت‌کننده طبقه دوم وصل کنید.

■ در صورتی که دامنه شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس مربوط به کanal CH2 خیلی زیاد بود به آرامی حوزه
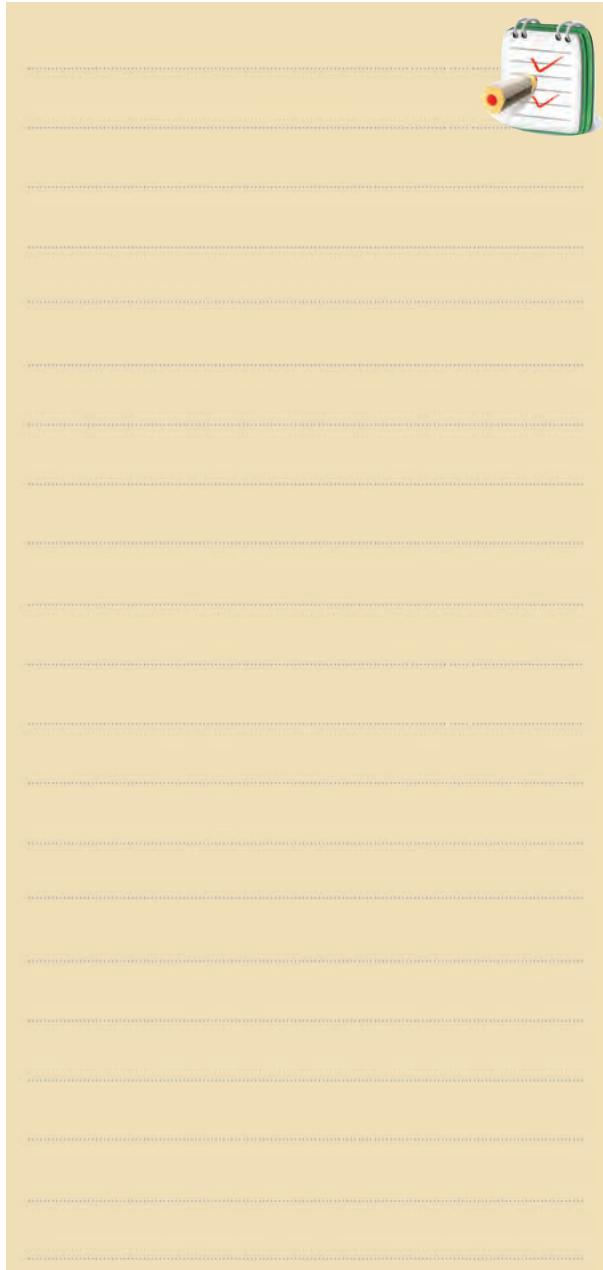
### ۳-۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.




■ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی طبقه اوّل یعنی شکل CH1 موج ظاهرشده روی صفحه حساس که مربوط به کانال است و خروجی تقویت کننده طبقه دوم را با مشاهده دو سیگنال به طور تقریبی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


درجه ..... =  $\varphi$  = اختلاف فاز بین سیگنال

ورودی و خروجی تقویت کننده دو طبقه

**سوال ۱**- یک مزیت و یک عیب تقویت کننده دو طبقه با کوپلائر خازنی را شرح دهید.

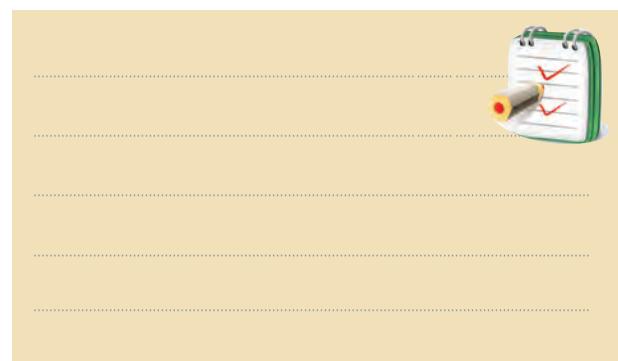

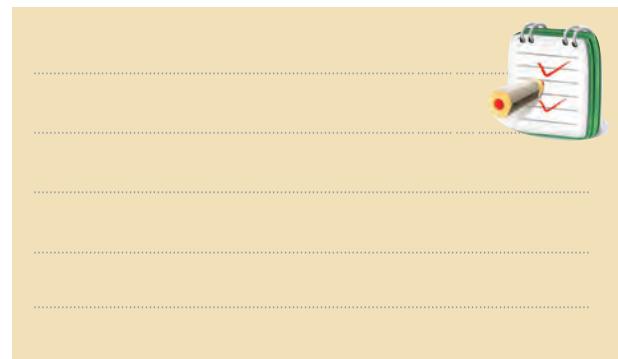**سوال ۲**- در مدار شکل ۳-۱۹ ترانزیستورهای Q<sub>۱</sub> و Q<sub>۲</sub> به چه صورت (امیتر مشترک یا بیس مشترک یا کلکتور مشترک) قرار دارند؟ چرا؟ توضیح دهید.





### ۳-۶- آزمایش شماره ۲

تقویت‌کننده دو طبقه با کوپل‌لر ترانسفورماتوری

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۳-۶-۱ هدف آزمایش:** اتصال دو طبقه تقویت‌کننده به کمک ترانسفورماتور

**۳-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**


تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و ۰-۲۵V	۱
یک دستگاه	سیگنال ژنراتور صوتی	۲
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۳
یک قطعه	برد مدار چاپی مربوط به تقویت‌کننده دو طبقه با کوپل‌لر ترانسفورماتوری	۴
هفت رشته	سیم رابط یک سرگیره سوسماری ۵۰ سانتی‌متری	۵

### ۳-۶-۳- مراحل اجرای آزمایش:

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
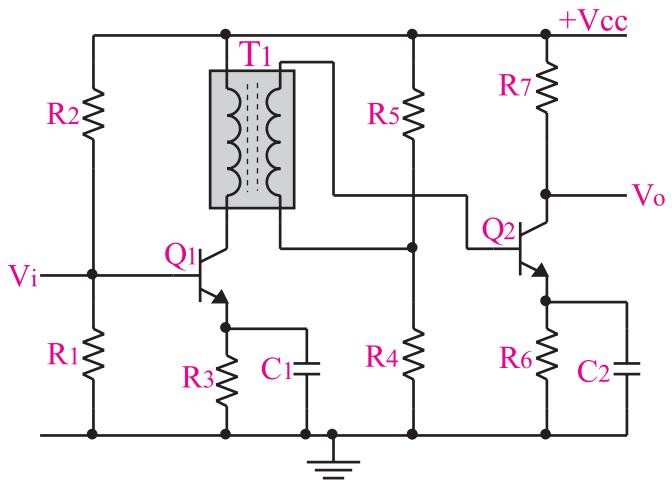
### ۳-۵- کوپل‌لر ترانسفورماتوری

در کوپل‌لر نوع ترانسفورماتوری، اتصال بین دو طبقه تقویت‌کننده به کمک یک ترانسفورماتور انجام می‌شود. شکل ۳-۲۳ چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به کمک یک ترانسفورماتور نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲۳ چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده به یک دیگر به کمک یک ترانسفورماتور در کوپل‌لر ترانسفورماتوری، طبقات از نظر ولتاژ و جریان DC کاملاً مستقل هستند و تغییرات مربوط به نقطه کار یکی از طبقات به طبقه قبلی و بعدی منتقل نمی‌شود. اتصال دو یا چند طبقه تقویت‌کننده به کمک ترانسفورماتور در تقویت‌کننده‌هایی که از نظر امپدانس نمی‌توانند با یک دیگر تطابق داشته باشند به کار می‌رود. لازم به یادآوری است که امروزه در تقویت‌کننده‌های صوتی به ندرت از این کوپل‌لر استفاده می‌شود، زیرا حجم ترانسفورماتور زیاد است و از نظر اقتصادی نیز مقرن به تقویت‌کننده‌ها به شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر سیگنال‌های با فرکانس کم تقویت نمی‌شوند.

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۲۴ ولت تنظیم کنید.  
کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید Source اسیلوسکوپ را در حالت CH1 قرار دهید.


■ مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

■ کلید AC-GND-DC کanal ۲ را در حالت CH2 قرار دهید.

■ خروجی تقویت کننده طبقه دوم را به کanal ۲ وصل کنید و شکل موج خروجی را مشاهده نمایید. درصورتی که خروجی دارای تغییر شکل است، دامنه ورودی را کاهش دهید تا شکل موج خروجی به حالت طبیعی درآید.

■ کلید AC-GND-DC کanal ۱ را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۲۵ رسم کنید.

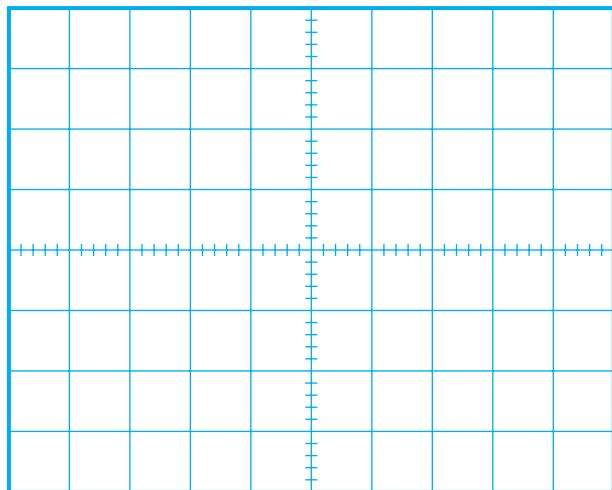

شکل ۳-۲۵ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

Volts/ Div =..... V ( CH1 )

را از روی شکل موج نشان داده شده روی  
 $V_m = .....(V)$  صفحه حساس به دست آورید.


■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.  
■ منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و مانند مرحله‌ی قبل تنظیم کنید.


■ مدار شکل ۳-۲۴ را بیندید و یا از برد مدار چاپی این

آزمایش استفاده کنید.

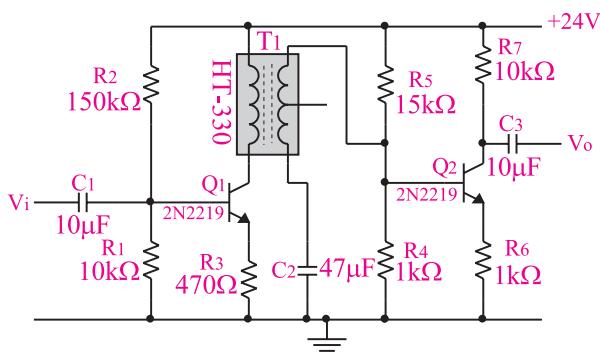■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس را روی ۱kHz تنظیم کنید و به ورودی مدار اتصال دهید. ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه شکل موج ظاهر شده روی کanal CH1 برابر با ۱۰ ولت شود.



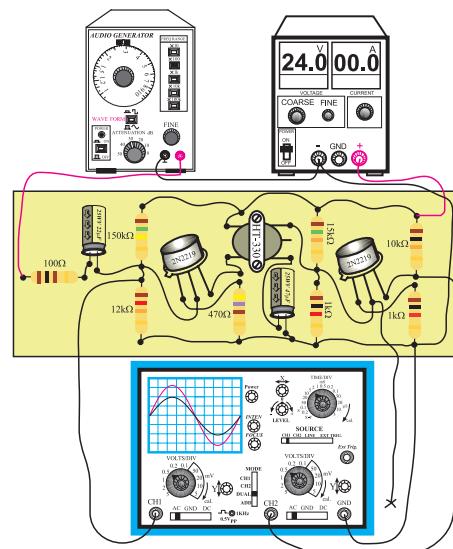الف : نقشه فنی مدار تقویت کننده دو طبقه با کوپلازترانسفورماتور




ب : برد مدار چاپی

شکل ۳-۲۴ مدار تقویت کننده دو طبقه با کوپلازترانسفورماتور

■ در صورتی که دامنه شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس مربوط به کanal CH2 خیلی زیاد بود به آرامی حوزه کار کلید Volt/Div را زیاد کنید تا شکل موج کاملاً در کادر صفحه حساس قرار گیرد.

■ شکل موج ظاهر شده را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۲۷ رسم کنید.

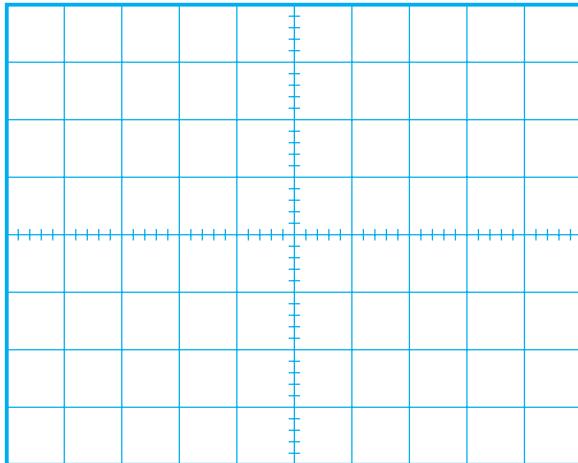

شکل ۳-۲۷ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت‌کننده طبقه‌دوم  
Volts/ Div = ..... V (CH2)

$$\text{را از روی شکل موج نشان داده شده روی} \\ \text{صفحه حساس به دست آورید. } V_m = .....(V)$$

■ مقدار  $V_m$  را برای کanal ۲ محاسبه کنید.

■ بهره ولتاژ تقویت‌کننده طبقه دوم را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه دوم}} = \frac{\text{بهره ولتاژ طبقه دوم}}{\text{بهره ولتاژ طبقه دوم}}$$


■ بهره ولتاژ کل را با استفاده از روابط زیر به دست آورید.

$$A_v = A_{v_1} \times A_{v_2}$$

بهره ولتاژ طبقه دوم  $\times$  بهره ولتاژ طبقه اول = بهره ولتاژ کل

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}} = \frac{\text{بهره ولتاژ کل}}{\text{بهره ولتاژ طبقه اول}}$$

■ خروجی تقویت‌کننده طبقه اول را به کanal CH2 اسیلوسکوپ وصل کنید.  
■ شکل موج ظاهر شده مربوط به CH2 را با مقیاس مناسب در نمودار ۳-۲۶ رسم کنید.

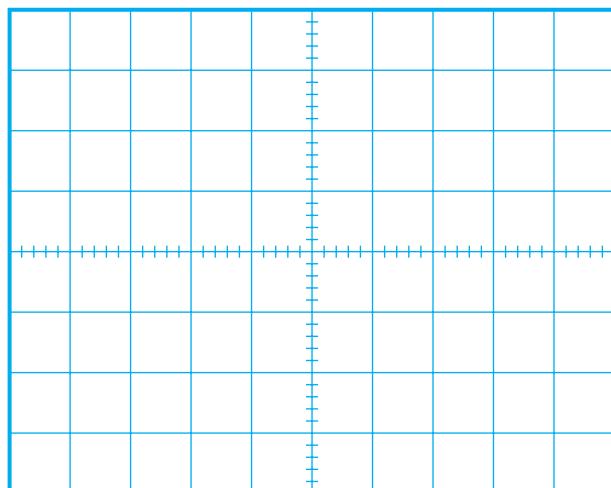

شکل ۳-۲۶ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت‌کننده طبقه اول (ورودی طبقه دوم)

$$\text{Volts/ Div} = .... V (CH2)$$

$$V_m \text{ را از روی شکل موج نشان داده شده روی} \\ \text{صفحه حساس به دست آورید. } V_m = .....(V)$$

■ مقدار  $V_m$  را برای کanal ۱ و کanal ۲ محاسبه کنید.

■ بهره ولتاژ تقویت‌کننده طبقه اول را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.

$$A_{v_1} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه اول}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}} = \frac{\text{بهره ولتاژ}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}}$$


■ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی طبقه اول تقویت‌کننده را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید:

$$\Phi = \text{اختلاف فاز بین سیگنال} \\ \text{ورودی و خروجی طبقه اول تقویت کننده}$$

■ ورودی کanal CH2 را به خروجی تقویت‌کننده طبقه دوم وصل کنید.
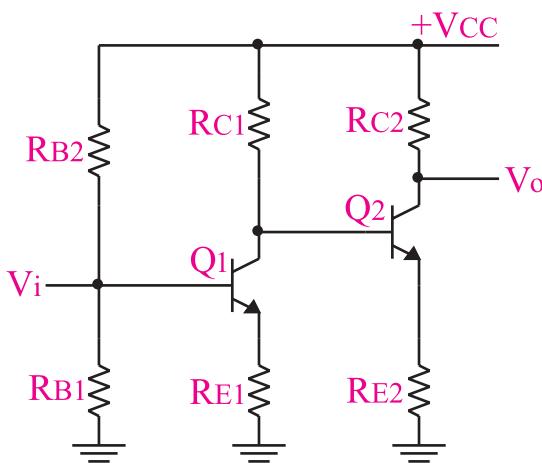
### ۳-۷ کوپلاژ مستقیم

در این نوع کوپلاژ، دو طبقه تقویت کننده، به صورت مستقیم به یک دیگر وصل می‌شوند. شکل ۳-۲۸، دو طبقه تقویت کننده که به صورت مستقیم به یک دیگر وصل شده‌اند را نشان می‌دهد، در این شکل، هر دو طبقه تقویت کننده از نوع امیتر مشترک هستند زیرا در هر دو طبقه سیگنال ورودی به بیس داده شده است و سیگنال خروجی از کلکتور آن‌ها دریافت می‌شود.



شکل ۳-۲۸ یک نمونه تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ مستقیم در تقویت کننده‌هایی که به صورت مستقیم به یک دیگر وصل می‌شوند، طبقات تقویت کننده از نظر ولتاژ و جریان DC مستقل از یکدیگر نیستند و تغییرات نقطه کار یک طبقه روی نقاط کار سایر طبقات تقویت کننده اثر می‌گذارد. از مزایای کوپلاژ مستقیم این است که می‌تواند سیگنال‌های با فرکانس خیلی کم و حتی ولتاژ DC را تقویت کند.

امروزه در الکترونیک سعی می‌کنند تا حد امکان تقویت کننده‌ها را به صورت کوپلاژ مستقیم طراحی کنند، زیرا از نظر اقتصادی مفروض به صرفه‌تر است و فرکانس‌های خیلی کم نیز به خوبی تقویت می‌شوند.

شکل ۳-۲۹ نمونه دیگری از دو تقویت کننده که به صورت مستقیم به یک دیگر متصل شده‌اند را نشان می‌دهد. در این تقویت کننده ترانزیستور  $Q_1$  به صورت امیتر مشترک

اختلاف فاز بین سیگنال ورودی طبقه اول (شکل موج مربوط به کanal CH1) و خروجی تقویت کننده طبقه دوم را با مشاهده دو سیگنال به طور تقریبی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

درجه ..... =  $\varphi$  = اختلاف فاز بین سیگنال

ورودی و خروجی تقویت کننده دو طبقه

**سوال ۱** - محدودیت‌های اتصال دو طبقه تقویت کننده

با کوپلاژ ترانسفورماتوری را نام ببرید و به طور خیلی خلاصه توضیح دهید.



**سوال ۲** - چرا در عمل تعدادی از تقویت کننده‌ها را به

دنبال هم قرار می‌دهند؟ خیلی مختصر توضیح دهید.



### ۳-۶ نتایج آزمایش

آنچه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار

شرح دهید.





### ۳-۸- آزمایش شماره ۳

تقویت کننده دو طبقه با کوپلر مستقیم

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۳-۸-۱ هدف آزمایش:** اتصال دو طبقه تقویت کننده به صورت مستقیم.


**۳-۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه $1A$ و $30V$	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۴	برد مدار چاپی مربوط به تقویت کننده دو طبقه با کوپلر مستقیم	یک قطعه
۵	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	هفت رشته

### ۳-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

و ترانزیستور  $Q_1$  به صورت بیس مشترک در مدار بسته شده است. این تقویت کننده کاربرد زیادی در فرکانس های زیاد دارد.

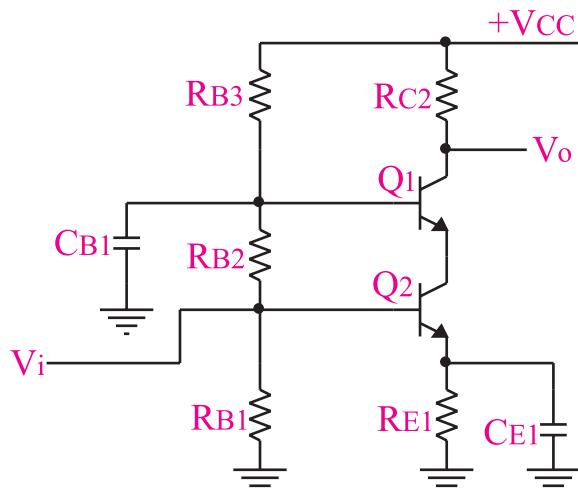

شکل ۳-۲۹ یک تقویت کننده دو طبقه با استفاده از مدارهای امیتر مشترک و بیس مشترک

توجه داشته باشید که سیگنال

خروجی طبقه اول به عنوان سیگنال

وروودی طبقه دوم محسوب می شود.

برای محاسبه بهره کل تقویت کننده

می توانید یکی از دو روش زیر را

به کار ببرید.



بهره ولتاژ طبقه دوم  $\times$  بهره ولتاژ تقویت کننده طبقه اول = بهره کل

یا

دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم = بهره ولتاژ کل

دامنه سیگنال ورودی طبقه اول

کلید DC-GND-AC کانال CH2 را در حالت قرار دهید.

خروجی تقویت کننده طبقه دوم را به کانال CH2 وصل کنید و شکل موج خروجی را مشاهده نمایید. در صورتی که شکل موج خروجی تغییر کرده است، دامنه ورودی را کاهش دهید تا شکل موج خروجی به حالت طبیعی درآید.


کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کانال را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کانال CH1 را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۳۱ رسم کنید.

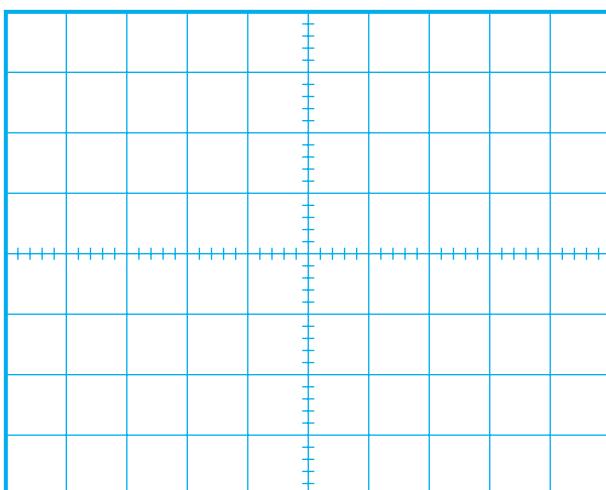

شکل ۳-۳۱ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{mv(CH)}$$

را از روی شکل موج نشان داده شده روی  
 $V_m = \dots \text{V}$  صفحه حساس به دست آورید.


منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.  
 منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید و مانند مرحله قبل آن را تنظیم کنید.


مدار شکل ۳-۳۰ را بیندید یا از برد مدار چاپی آماده این آزمایش استفاده کنید.

سیگنال ژانرتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را ۱kHz تنظیم کنید و به مدار اتصال دهید. ولوم دامنه خروجی را طوری تنظیم کنید که دامنه شکل موج ظاهر شده روی کانال CH1 برابر با ۰/۱ ولت شود.

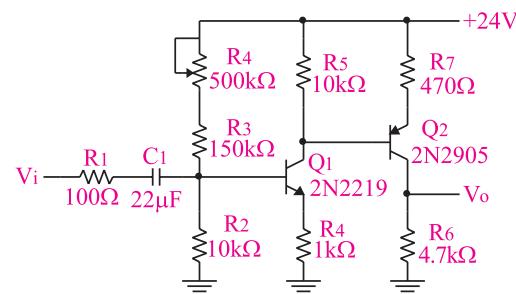ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۲۴ ولت تنظیم کنید.



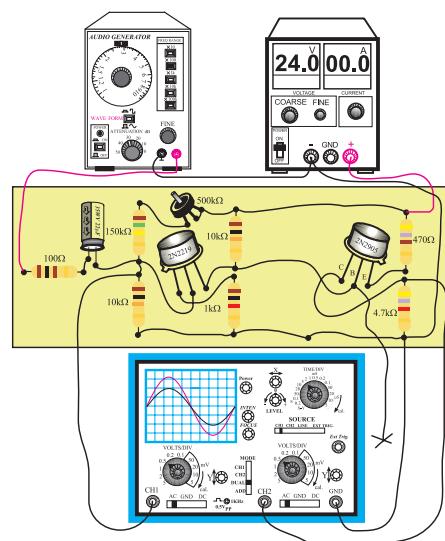الف : نقشه فنی مدار تقویت کننده دو طبقه با کوپلر مستقیم



ب : برد مدار چاپی تقویت کننده دو طبقه با کوپلر مستقیم  
 شکل ۳-۳۰ مدار تقویت کننده دو طبقه با کوپلر مستقیم

■ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی طبقه اول تقویت کننده را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی آن به طور تقریبی حدس بزندید و یادداشت کنید.


$$\text{درجه .....} = \varphi = \text{اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی طبقه اول تقویت کننده}$$

■ ورودی کانال CH2 را به خروجی تقویت کننده طبقه دوم وصل کنید.

■ در صورتی که دامنه شکل موج مربوط به کانال CH2 خیلی زیاد است به آرامی رنج کلید Volt/Div را زیاد کنید تا شکل موج کاملاً در قادر صفحه اسیلوسکوپ قرار گیرد.

■ شکل موج ظاهر شده را در نمودار شکل ۳-۳۳ رسم کنید.

■ مقدار  $V_m$  را از روی نمودار شکل ۳-۳۳ محاسبه کنید.

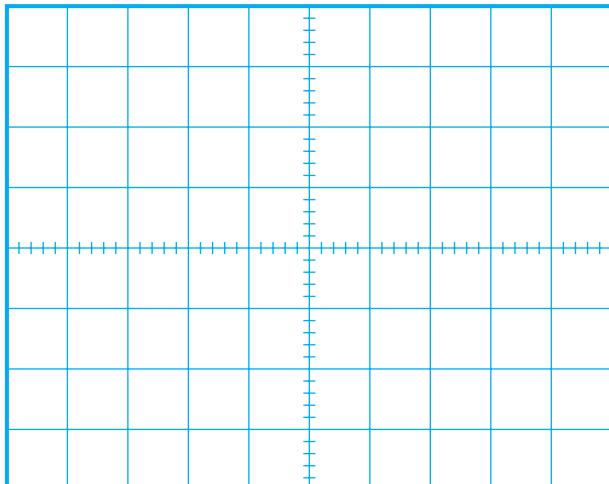


شکل ۳-۳۳ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده طبقه دوم Volt/Div = ..... V (CH2)

$$\text{را از روی شکل موج نشان داده شده روی} \\ V_m = .....(V) \quad \text{صفحه حساس به دست آورید.}$$

■ خروجی تقویت کننده طبقه اول را به کانال CH2 اسیلوسکوپ وصل کنید.

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به CH2 که از خروجی تقویت کننده طبقه اول دریافت می شود را در نمودار شکل ۳-۳۲ با مقیاس مناسب رسم کنید.

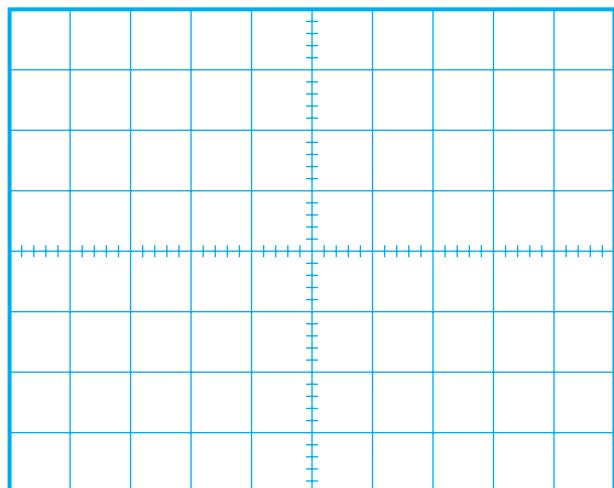

شکل ۳-۳۲ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده طبقه اول Volt/Div = ..... V (CH2)

$$\text{را از روی شکل موج نشان داده شده روی} \\ V_m = .....(V) \quad \text{صفحه حساس به دست آورید.}$$

■ مقدار  $V_m$  را از روی شکل های ۳-۳۱ و ۳-۳۲ محاسبه کنید.

$$V_m = \text{ورودی طبقه اول}$$

$$V_m = \text{خروجی طبقه اول}$$

■ بهره ولتاژ تقویت کننده طبقه اول را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه اول}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}} = \frac{\text{بهره ولتاژ طبقه اول}}{\text{بهره ولتاژ طبقه اول}}$$

### ۳-۸-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



■ بهره‌ی ولتاژ تقویت‌کننده‌ی طبقه دوم را با استفاده از رابطه زیر به دست آورید.

$$A_{V_2} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه دوم}}$$

بهره‌ی ولتاژ کل را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید.

$$A_V = A_{V_1} \times A_{V_2}$$

$$\times \dots = \text{بهره‌ی ولتاژ طبقه دوم} \times \text{بهره‌ی ولتاژ طبقه اول}$$

$$= \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی طبقه دوم}}{\text{دامنه سیگنال ورودی طبقه اول}}$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی طبقه اول (شکل مربوط به کانال CH1) و خروجی تقویت‌کننده طبقه دوم را با مشاهده دو سیگنال به طور تقریبی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{درجہ ..... } \varphi = \text{اختلاف فاز ورودی و خروجی دو طبقه تقویت کننده امیر مشترک}$$

### سوال ۱ -

یک مزیت و یک عیب تقویت‌کننده‌ی دو طبقه با کوپلائر مستقیم را شرح دهید.




### سوال ۲ -

در مدار شکل ۳-۳۰ ترانزیستور ۲N ۲۹۰۵ به چه صورت (امیر مشترک، بیس مشترک یا کلکتور مشترک) به کار رفته است؟ چرا؟ توضیح دهید.




ورودی (مثبت) که ترانزیستور  $Q_1$  فعال است، از امیر این ترانزیستور به سرمیث خازن  $C$  وارد می‌شود و ولتاژ شارژ خازن را افزایش می‌دهد. سیگنال متناوب جریان از سیم پیچ بلندگو نیز می‌گذرد و در دو سر آن افت پتانسیلی متناوب بادامنه ولتاژ ورودی به وجود می‌آورد.

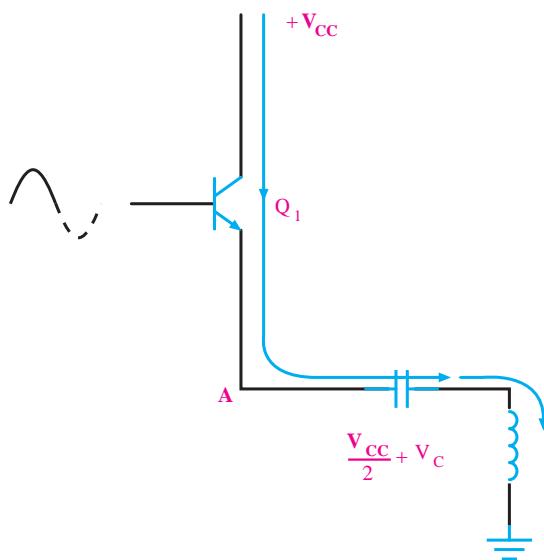

شکل ۳-۳۵ مسیر جریان در نیم سیکل اول


در نیم سیکل دوم سیگنال ورودی، ترانزیستور  $Q_1$  خاموش و ترانزیستور  $Q_2$  روشن می‌شود. در این حالت چون منبع تغذیه از کلکتور  $Q_2$  قطع می‌شود، تغذیه این ترانزیستور توسط شارژ خازن  $C$  انجام می‌گیرد یعنی مسیر جریان از سر میث خازن به طرف کلکتور  $Q_2$  است و از امیر این ترانزیستور وارد سر پایین سیم پیچ بلندگو می‌شود. لذا در دو سر سیم پیچ بلندگو ولتاژی متناوب با ولتاژ ورودی افت می‌کند، شکل ۳-۳۶.

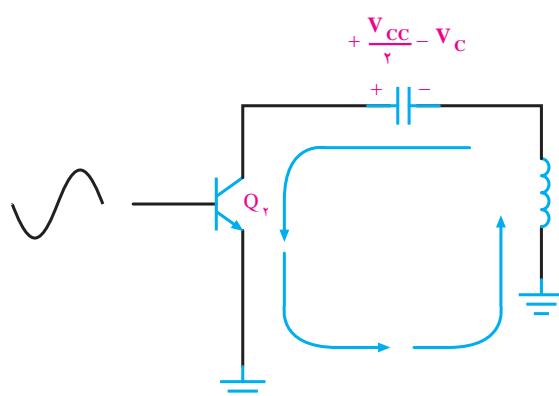


شکل ۳-۳۶ مسیر جریان در نیم سیکل منفی سیگنال ورودی اگر به جای منبع تغذیه دوسر، از یک منبع تغذیه با
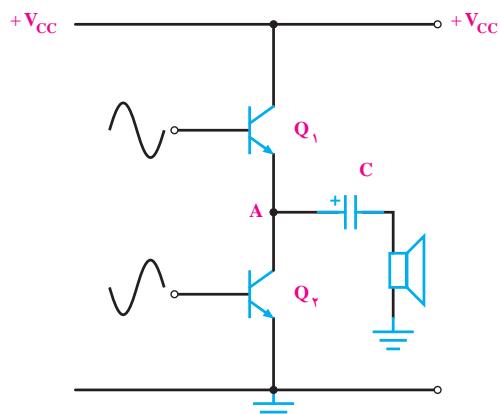
### ۳-۹ تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور (Push Pull)

در شکل ۳-۳۴-الف و ب یک تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور نشان داده شده است.



الف- تقویت کننده با منبع تغذیه‌ی ساده

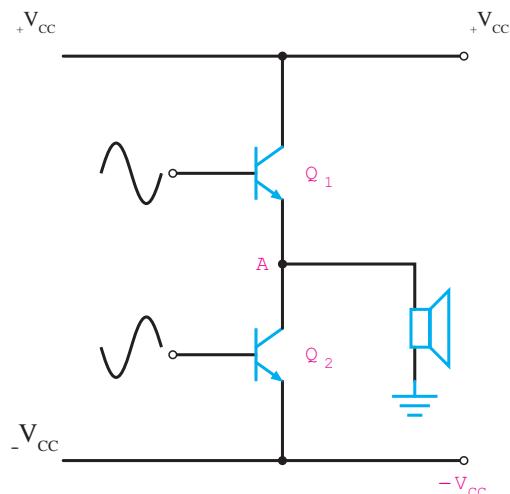


ب تقویت کننده با منبع تغذیه‌ی متقارن

شکل ۳-۳۴ تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور

این تقویت کننده در کلاس B کار می‌کند. به ورودی هریک از ترانزیستورها، یک سیگنال سینوسی با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز وصل می‌شود. هنگامی که نیم سیکل مثبت به ترانزیستور  $Q_1$  رسید، خازن  $C$  توسط ترانزیستور  $Q_2$  به اندازه  $\frac{V_{CC}}{2}$  شارژ می‌شود ( $V_A = \frac{V_{CC}}{2}$ ).

طبق شکل ۳-۳۵، مسیر جریان در نیم سیکل اول سیگنال


یکی از اشکالات کلاس B، این است که قسمتی از سیگنال حذف می‌شود. زیرا در حالت عادی ولتاژ پایه بیس ترانزیستورها برابر صفر است، با ظاهر شدن سیگنال ورودی، ترانزیستور نمی‌تواند بلا فاصله هدایت کند. بدین ترتیب سیگنال خروجی دارای اعوجاج تقاطعی می‌شود شکل ۳-۳۸.

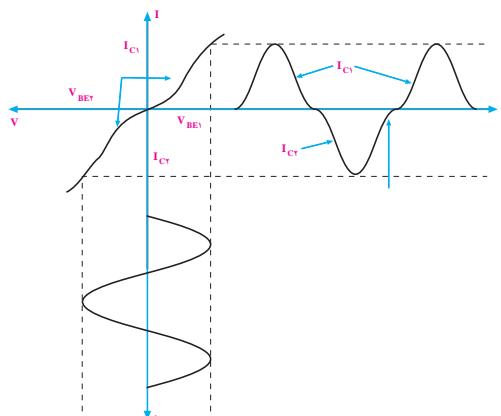

شکل ۳-۳۸ سیگنال خروجی تقویت‌کننده پوش - پول مکمل کلاس B همراه با اعوجاج تقاطعی

برای برطرف کردن این عیب باید ترانزیستورهای کلاس AB بایاس کنیم. این کار را به روش‌های مختلف می‌توانیم انجام دهیم.

یک روش ساده برای قراردادن ترانزیستورها در آستانه هدایت در شکل ۳-۳۹ نشان داده شده است.

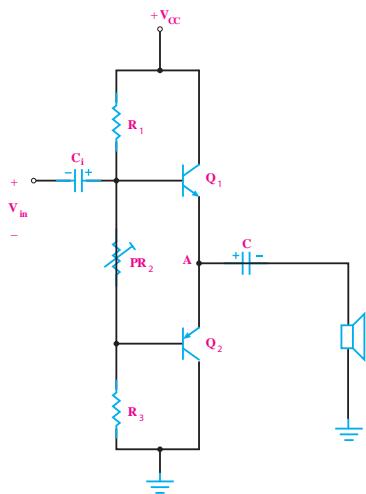


شکل ۳-۳۹ قراردادن ترانزیستورها در آستانه هدایت با استفاده از مقاومت‌های مقسم ولتاژ

سروسط استفاده کنیم، چنان‌چه نقطه کار ترانزیستورها را طوری تنظیم کنیم که ولتاژ نقطه A مساوی صفر شود، دیگر به خازن کوپل‌لرز نیازی نیست. یکی از اشکالات تقویت‌کننده پوش - پول بدون ترانسفورماتور، عدم تقارن دونیم سیکل خروجی است.

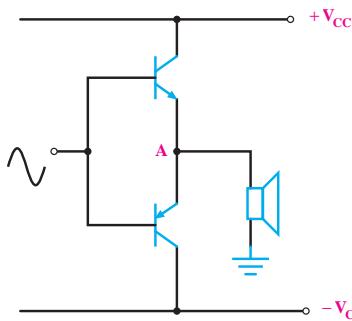
### ۱۰-۳ تقویت‌کننده پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل (Complementary)

در طبقه‌ی پوش - پول، هر ترانزیستور در نیم سیکل از سیگنال ورودی هدایت می‌کند. در این تقویت‌کننده ترانزیستورهای Q<sub>1</sub> و Q<sub>2</sub> باید به طور دقیق تنظیم شوند تا سیگنال خروجی کاملاً متقارن باشد. در تقویت‌کننده‌ی پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل، چون هر دو ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک عمل می‌کنند مشخصات یکسانی دارند. لذا سیگنال خروجی کاملاً متقارن است.

در شکل ۳-۳۷ یک نوع تقویت‌کننده پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل که در کلاس B کار می‌کنند نشان داده شده است.



الف) تقویت‌کننده با منبع تغذیه‌ی متقارن

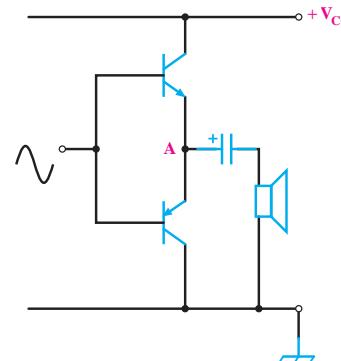

ب) تقویت‌کننده با منبع تغذیه‌ی ساده

شکل ۳-۳۷ تقویت‌کننده پوش - پول با ترانزیستورهای مکمل


در این مدار به جای دو ترانزیستور مشابه از دو ترانزیستور NPN و PNP استفاده شده است.

### ۳-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد موردنیاز:

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و -۲۵V	۱
یک دستگاه	سیگنال ژنراتور صوتی	۲
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۳
دو عدد	دیود ۱N4148	۴
یک جفت	ترانزیستورهای BC ۱۰۷ (npn) BC ۱۷۷ (pnp) یا BC ۱۴۰ (npn) BC ۱۶۰ (pnp)	۵
دو عدد	مقاومت های $\frac{1}{2} \text{k}\Omega$ (۱W)	۶
از هر کدام یک عدد	مقاومت های $47\text{k}\Omega$ ، $22\text{k}\Omega$	۷
از هر کدام یک عدد	خازن $220\mu\text{F}$ و $10\mu\text{F}$	۸
هشت رشته	سیم رابط معمولی	۹

### ۳-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۳-۴۱ را بیندید.

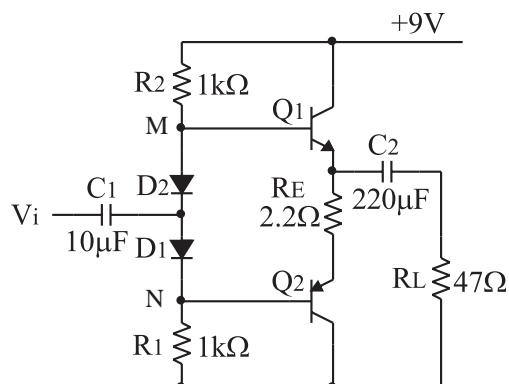

شکل ۳-۴۱- مدار تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور


مولتی متر را در حالت ولت متر قرار دهید.

قبل از اعمال سیگنال متناوب، پتانسیل dc بین نقاط M و N را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{MN} = \dots$$

در این مدار، پتانسیومتر PR را می توانیم طوری تنظیم کنیم که افت پتانسیل دو سر آن در حدود ۱/۲ ولت شود تا ترانزیستورها در آستانه‌ی هدایت قرار گیرند.

اشکال این مدار در این است که مقداری از سیگنال ورودی در دو سر PR افت می کند و باعث می شود سیگنال کم تری به بیس ترانزیستور Q<sub>2</sub> برسد. روش دیگر اصلاح مدار به کاربردن دو دیود سری بین بیس‌های دو ترانزیستور مطابق شکل ۳-۴۰ است.

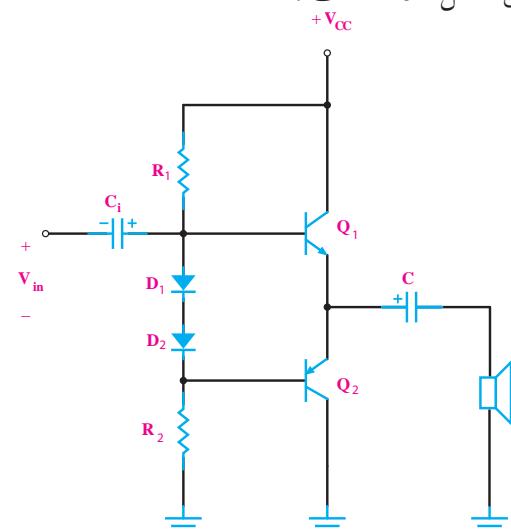

شکل ۳-۴۰ نمونه‌ای دیگر از چگونگی قراردادن تقویت کننده پوش-پول مکمل در کلاس AB

در این روش، عیب مدار مقسم مقاومتی برطرف می شود اما ممکن است افت ولتاژ دو سر دیودها به قدری زیاد شود که هر دو ترانزیستور روشن شوند. در این صورت، بازده مدار به شدت کاهش می یابد.

### ۳-۱۱-۴ آزمایش شماره ۴

تقویت کننده پوش-پول بدون ترانسفورماتور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی


### ۳-۱۱-۱ هدف آزمایش:

تعیین بهره ولتاژ و جریان مدار تقویت کننده قدرت بدون ترانسفورماتور

■ را از روی شکل موج نشان داده شده روی  $V_m$   
صفحه حساس به دست آورید. (V).....(V)

■ دامنه پیک تو پیک شکل موج ورودی را اندازه بگیرید  
و یادداشت کنید.

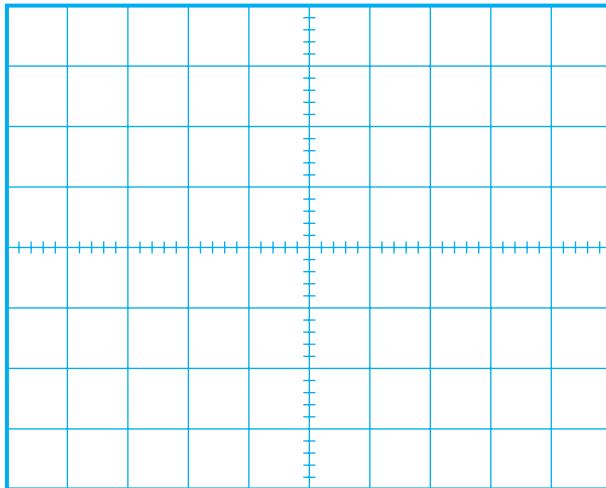$V_{ip-p} = .....V$   
اسیلوسکوپ را به دو سر مدار  $R_L$  وصل کنید.  
■ شکل موج خروجی مدار را با مقیاس مناسب در نمودار  
شکل ۳-۴۳ رسم کنید.



■ شکل ۳-۴۳ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده  
 $Volts/Div = .....V$  (CH1)

■ را از روی شکل موج نشان داده شده روی  $V_m$   
صفحه حساس به دست آورید. (V).....(V)

■ دامنه پیک تو پیک شکل موج خروجی را اندازه  
بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{Op-p} = .....V$   
 $A_V = \frac{V_{Op-p}}{V_{inp-p}}$  ■ بهره ولتاژ تقویت کننده را از رابطه:  
به دست آورید و یادداشت کنید.

$A_V = .....$

■ ولتاژ  $V_{BE1}$  و  $V_{BE2}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{BE1} = .....(V)$$

$$V_{BE2} = .....(V)$$

**سوال ۱:** ترانزیستورهای  $Q_1$  و  $Q_2$  در چه کلاسی کار می کنند؟



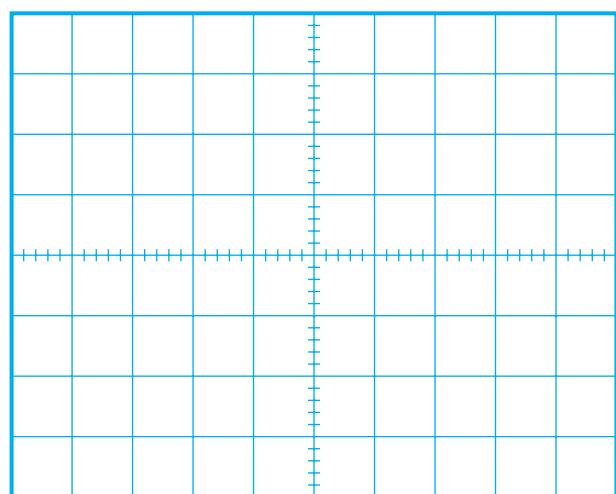■ سیگنال ژنراتور را روی یک موج سینوسی با فرکانس ۱kHz تنظیم کنید و به ورودی مدار متصل نمایید.  
■ اسیلوسکوپ را به دو سر بار  $R_L$  وصل کنید و دامنه سیگنال ورودی را به گونه ای تنظیم کنید که دامنه سیگنال خروجی به حداقل مقدار بدون اعوجاج برسد.  
■ کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار وصل کنید و شکل موج ورودی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۳-۴۲ رسم نمایید.



■ شکل ۳-۴۲ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده  
 $Volts/Div = .....V$  (CH1)

### ۱۱-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



### سوال ۲: آیا تقویت‌کننده پوش - پول مکمل مورد

آزمایش ، ولتاژ را نیز تقویت می‌کند ؟ توضیح دهید.



اختلاف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{درجه .....} = \phi = \text{اختلاف فاز}$$

مقاومت  $R_s$  مساوی  $1\text{k}\Omega$  را هم با منبع ورودی سری کنید.

به وسیله اسیلوسکوپ دامنه ولتاژ دو سر مقاومت  $R_s$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{R_s} = \dots \text{(V)}$$

با استفاده از رابطه زیر ، جریان ورودی مدار را محاسبه کنید.

$$I_s = \frac{V_{R_s}}{R_s} = \dots \text{mA}$$

با توجه به دامنه ولتاژ خروجی که در مراحل قبل به دست آورده‌ید و با استفاده از رابطه زیر ، جریان بار را محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_{Op-p}}{R_L} = \dots \text{mA}$$

مقدار بهره جریان را از رابطه زیر محاسبه کنید.

$$A_L = \frac{I_L}{I_s} = \dots$$

### سوال ۳: آیا تقویت‌کننده پوش - پول مکمل مورد


آزمایش ، جریان را تقویت می‌کند توضیح دهید.



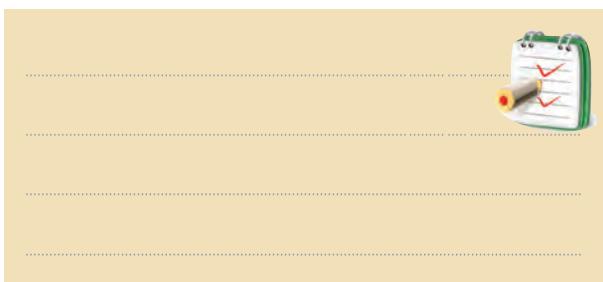
## ازمون پایانی فصل (۳)



۶- مزایا و معایب اتصال دو طبقه تقویت کننده توسط ترانسفورماتور (کوپلائر ترانسفورماتوری) را توضیح دهید.



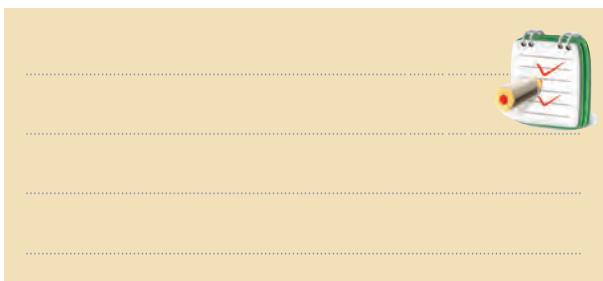
۷- مزایا و معایب اتصال دو طبقه تقویت کننده که به صورت مستقیم به یکدیگر وصل شده اند (کوپلائر مستقیم) را توضیح دهید.



۸- راندمان تقویت کننده کلاس B بیش تراز ۵۰ درصد است.

صحیح  غلط

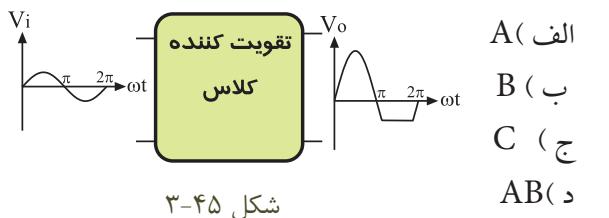۹- بلوک تقویت کننده شکل ۴۵-۳ در چه کلاسی کار می کند؟



- الف) A  
ب) B  
ج) C  
د) AB

۱۰- در تقویت کننده کلاس .... فقط قسمت کمی از نیم سیکل تقویت می شود.

۱۱- طبق شکل ۴۶-۳ امپدانس خروجی طبقه اول با


۱- در شکل ۴۴-۳ نسبت  $\frac{V_o}{V_i}$  کدام است؟

الف) ۱۵۰

ب) ۳۰۰۰

ج) ۵۰۰۰

د) ۱۷۰۰

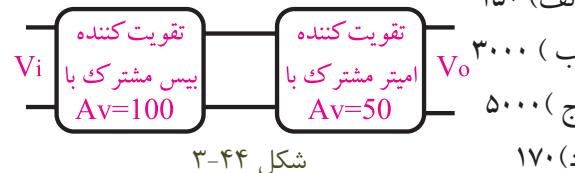

شکل ۴۴-۳

۲- در فرکانس های خیلی کم کدام کوپلائر بین دو طبقه تقویت کننده مناسب تر است؟

الف) خازنی

ب) مستقیم

ج) ترانسفورماتوری

۳- یکی از اشکالات عمدۀ اتصال دو طبقه تقویت کننده با کوپلائر مستقیم این است که ....


الف) تغییر نقطه کار یک ترانزیستور باعث تغییر نقطه کار ترانزیستور طبقه بعدی می شود.

ب) بهره‌ی ولتاژ آن خیلی کم است.


ج) فرکانس های کم به خوبی تقویت نمی شوند.

د) پهنه‌ی باند خیلی کم می شود.

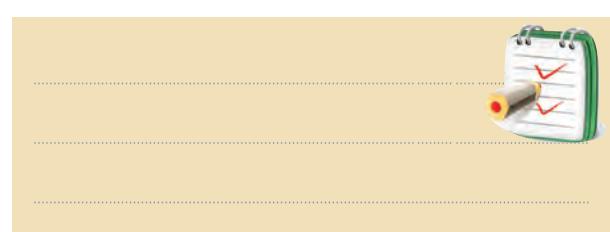
۴- مزایا و معایب دو طبقه تقویت کننده به کمک خازن (کوپلائر RC) را توضیح دهید.



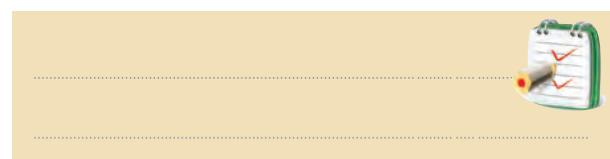
۵- بهره‌ی کل ولتاژ در تقویت کننده چند طبقه چگونه به دست می آید؟ توضیح دهید.



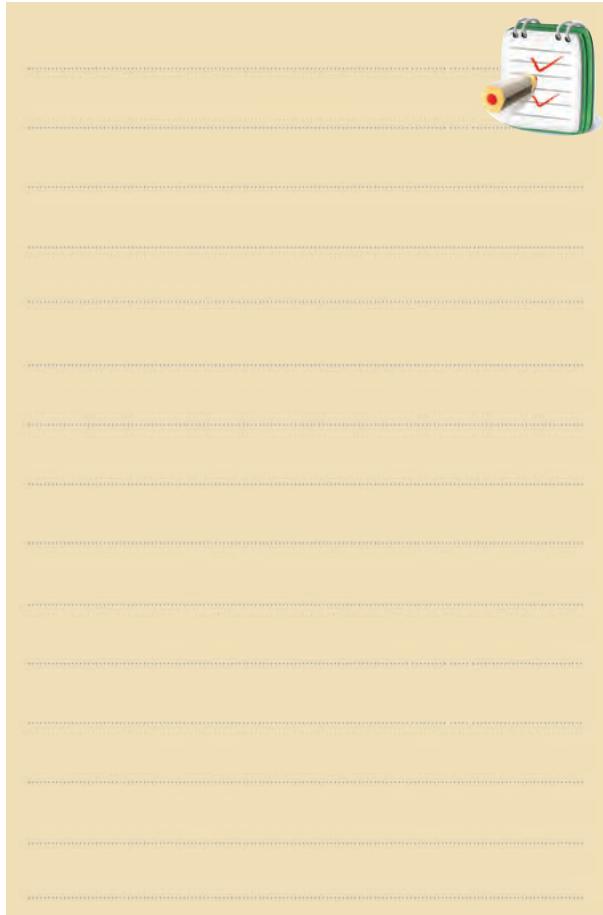۱۳- چگونگی عملکرد تقویت‌کننده پوش - پول بدون ترانسفورماتور را به طور کامل شرح دهید.




امپدانس ورودی طبقه دوم برابر است ( $Z_{O_1} = Z_{I_2}$ ). دراین مدار انتقال حداکثر ..... صورت گرفته است.

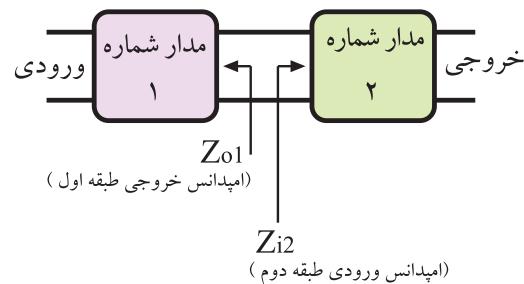

شکل ۳-۴۶

- الف) توان
- ب) ولتاژ
- ج) جریان

۱۲- کوپلاژ بین طبقات در شکل ۳-۴۷ کوپلاژ ..... است .

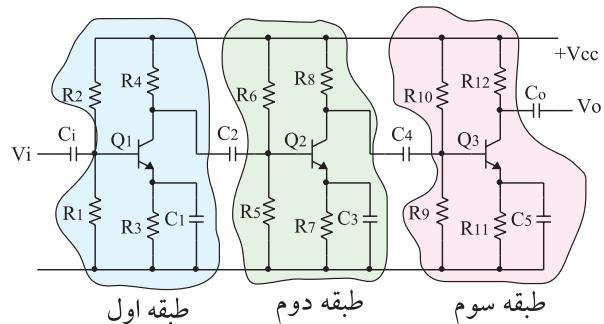

شکل ۳-۴۷

# فصل چهارم

## ترانزیستورهای اثر میدان

### هدف کلی:

تحلیل عملی و نظری مدارهای تقویت کننده با ترانزیستور اثر میدان

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

۸- عملکرد ترانزیستور MOSFET تشکیل شونده با کanal N را شرح دهد.

۹- چگونگی حفاظت گیت را در MOSFET شرح دهد.

۱۰- مدار تقویت کننده درین مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.

۱۱- یک مدار تقویت کننده سورس مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.

۱۲- کلیه هدف های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول این کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.

۱- چگونگی کنترل جریان خروجی در ترانزیستورهای اثر میدان را شرح دهد.

۲- ساختمان داخلی یک ترانزیستور JFET را شرح دهد.

۳- اساس کار یک ترانزیستور JFET را شرح دهد.

۴- چگونگی بایاس کردن مدار درین مشترک را شرح دهد.

۵- مدار یک تقویت کننده سورس مشترک رارسم کرده و چگونگی بایاس کردن آن را شرح دهد.

۶- چگونگی بایاس کردن مدار گیت مشترک را شرح دهد.

۷- مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی (BJT) را شرح دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۶
جمع	عملی	نظری	
۱۸	۸	۱۰	



## پیش آزمون فصل (۴)

۵- ساختمان یک ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کanal P را رسم کنید و طرز کار آن را توضیح دهید.



۶- مقدار جریان درین در JFET با کanal N بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع ..... دارد.

- الف) N  
ب) P

۷- مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی BJT کدام است ؟

الف) ساختمان ساده تر

ب) مقاومت ورودی خیلی زیاد

ج) نویز پذیری کم تر


د) همه موارد

۸- درین نوع ترانزیستور ، عامل کنترل جریان خروجی ولتاژ ورودی است .

الف) ترانزیستور معمولی

ب) ترانزیستور FET

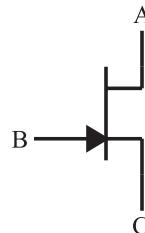
۱- در ترانزیستور شکل زیر نام پایه (A)، (B)، (C) کدام است؟



۲- در یک تقویت کننده سورس مشترک ، سیگنال ورودی به پایه..... داده می شود و سیگنال خروجی از پایه ..... دریافت می شود.

- الف) درین ، گیت  
ب) گیت ، درین  
ج) سورس ، گیت  
د) گیت ، سورس

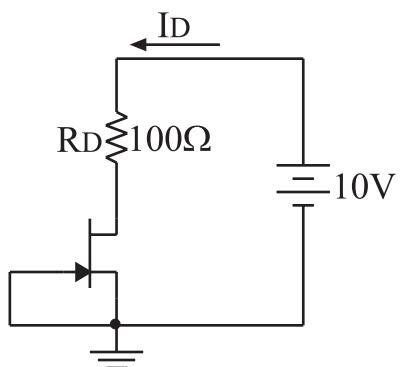۳- در شکل زیر ، اگر مقاومت  $100\Omega$  به  $150\Omega$  تغییر یابد ،  $I_D$  چه تغییری می کند ؟




- الف) زیاد می شود  
ب) کم می شود  
د) قابل پیش بینی نیست  
ج) تغییر نمی کند

۴- یک ترانزیستور اثر میدان می تواند تغییرات ..... را در یک مدار به تغییرات ..... در مدار دیگر تبدیل کند .


- الف) ولتاژ - ولتاژ  
ب) ولتاژ - جریان  
د) مورد الف و ب  
ج) جریان - ولتاژ




## نکات ایمنی فصل (۴)

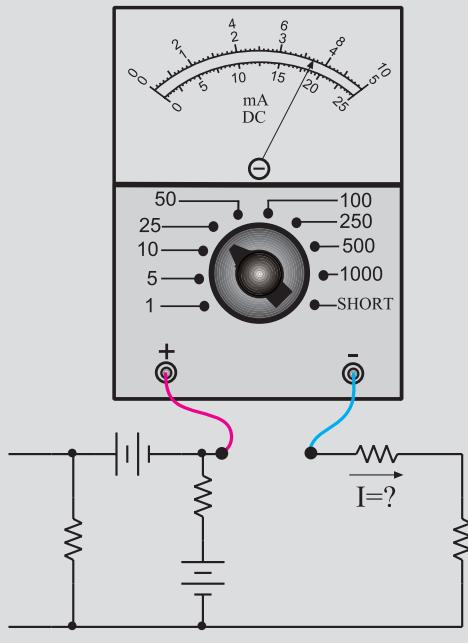

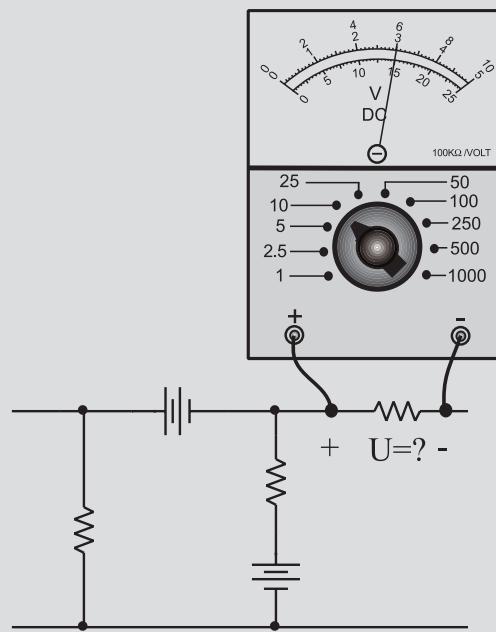۱- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را به دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.



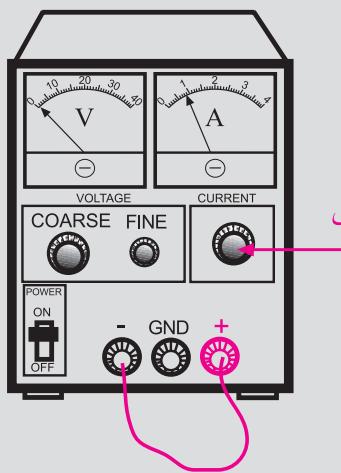
۵- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است ، در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید . ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از  $100\text{ mA}$  تجاوز کند . با استفاده از ولوم Current limit جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید .



با این ولوم جریان خروجی را روی  $0.1\text{ میلی آمپر}$  تنظیم کنید

۶- اسیلوسکوپ یا منبع تغذیه را در مجاورت وسایل

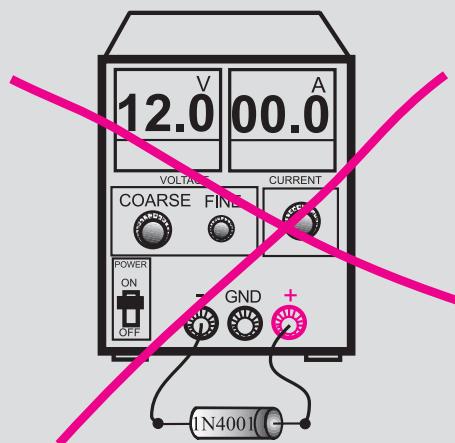
۲- هیچ وقت یک قطعه نیمه هادی مانند دیود را با منبع تغذیه به صورت موازی نبندید .



۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید .


۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید .

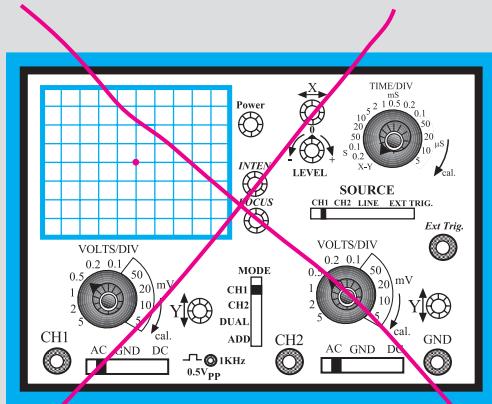-۸- در اسیلوسکوپ کلید X-Y را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تابیده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.



هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید


گرمایزا یا زیرنور آفتاب قرار ندهید.

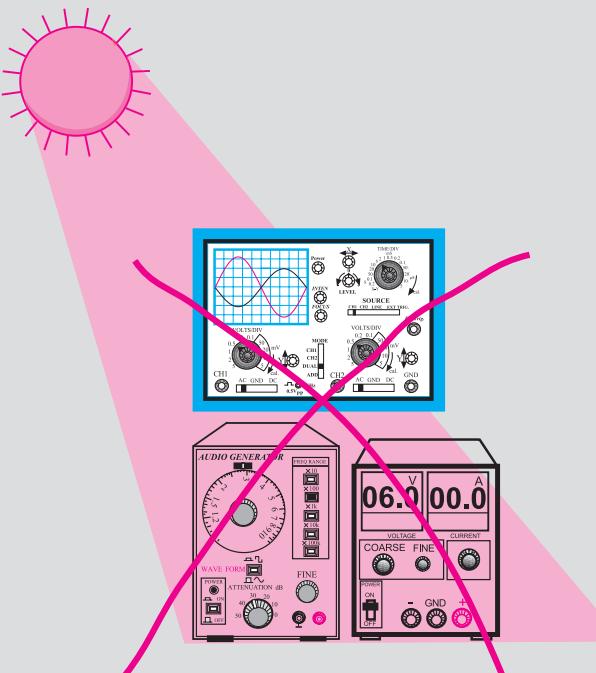

-۹- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند.


-۱۰- هنگام حمل و نقل دستگاه های اندازه گیری مراقب باشید که به دستگاه ضربه وارد نشود.

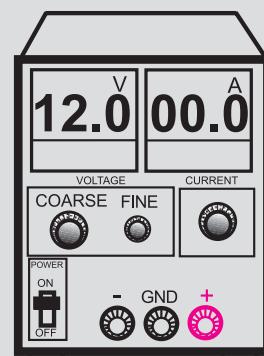-۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

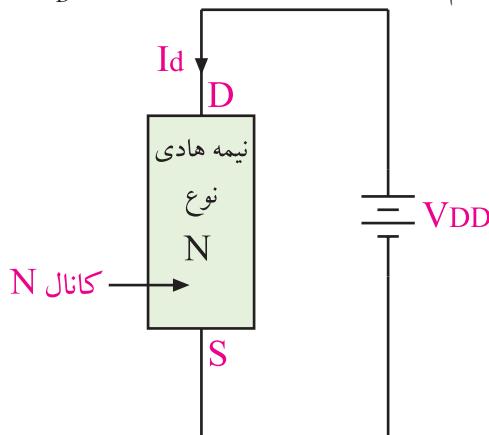وصل کنیم، جریانی از مدار عبور می کند که آن را  $I_D$  می نامیم.




شکل ۴-۳ عبور جریان  $I_D$  از میله نوع N مقدار  $I_D$  بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع N دارد. پایه‌ای (الکترودی) که قطب مثبت منبع ولتاژ به آن وصل است را Drain (D) و پایه‌ای که قطب منفی به آن وصل است را Source (S) یا منع الکترون‌ها می‌نامند. نیمه هادی نوع N را که از آن جریان  $I_D$  عبور می‌کند کافاً می‌گویند. در این شکل چون نیمه هادی، نوع N است به آن کanal نوع N گفته می‌شود.

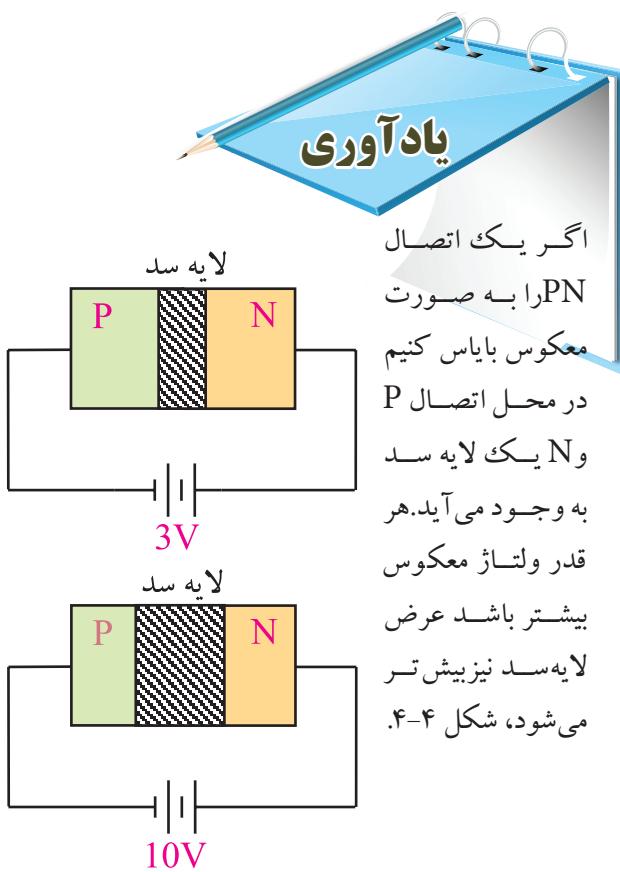

شکل ۴-۴ تغییر لايه در اثر ولتاژ DC


#### ۱-۴ ترانزیستور با اثر میدان یا (Field Effect Transistor) FET

ترانزیستورهای با اثر میدان، ترانزیستورهایی هستند که عامل کنترل جریان خروجی در آن‌ها، ولتاژ ورودی است. به عبارت دیگر، هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می‌دهیم، تقریباً جریانی از ورودی عبور نمی‌کند، شکل ۱-۴.

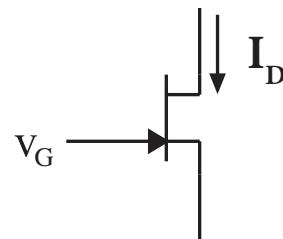

شکل ۱-۴ در ترانزیستور FET جریان  $I_D$  به وسیله ولتاژ  $V_G$  کنترل می‌شود

در ترانزیستورهای معمولی، جریان ورودی، جریان خروجی را کنترل می‌کند. یعنی هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می‌دهیم، جریان ورودی تغییر می‌کند و باعث تغییر جریان خروجی می‌شود، شکل ۱-۲.

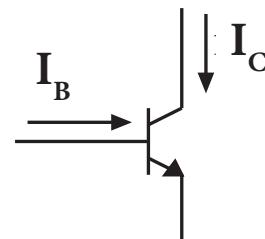


شکل ۱-۲ در یک ترانزیستور معمولی جریان  $I_C$  به وسیله جریان  $I_B$  کنترل می‌شود

در ترانزیستورهای FET می‌توان تغییرات ولتاژ نسبتاً کم را به تغییرات نسبتاً زیاد جریان تبدیل کرد. ترانزیستورهای FET به دو دسته MOSFET و JFET تقسیم بندی می‌شوند.

۱-۴ ترانزیستور JFET با کanal N: اگر به دو سریک قطعه نیمه هادی نوع N، مانند شکل ۴-۳ ولتاژ DC


این لایه سد باعث می شود که مقاومت اهمی کانال N زیاد شود یا به طور کلی تغییر کند. در اثر این پدیده  $I_D$  نیز کم می شود یا تغییر می کند. هر قدر  $V_G$  بیشتر باشد عرض لایه سد بیشتر می شود و مقاومت کانال را افزایش می دهد و جریان  $I_D$  را کم می کند.

بنابراین با تغییرات  $V_G$ ، عرض لایه سد تغییر می کند و مقاومت کانال را تغییر می دهد. در این شرایط جریان  $I_D$  نیز متناسب با تغییرات  $V_G$  تغییر می کند، شکل ۴-۷.

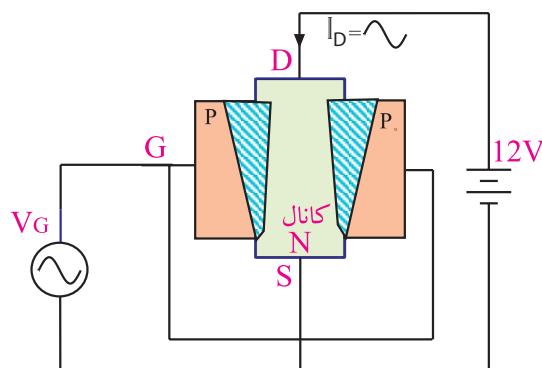

شکل ۴-۷ تغییر عرض لایه سد با تغییر  $V_G$

ترانزیستور JFET می تواند تغییرات کم ولتاژ گیت یعنی  $V_G$  نسبت به سورس را تبدیل به تغییرات نسبتاً زیاد  $I_D$  کند. ترانزیستور JFET با کانال N را با علامت قراردادی شکل ۴-۸ نشان می دهند.

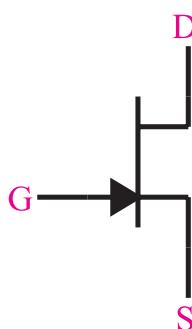


شکل ۴-۸ علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کانال N


در ترانزیستورهای JFET می توان به جای نیمه هادی نوع N به عنوان کانال، از نیمه هادی نوع P استفاده کرد، شکل ۴-۹.

اگر ولتاژ معکوس دائمًا تغییر کند، عرض لایه سد نیز دائمًا تغییر می کند.

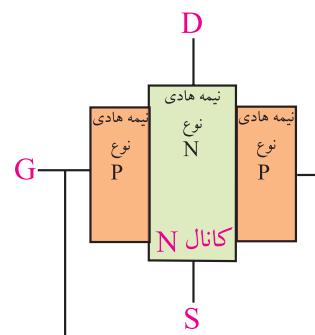اگر در اطراف و نیز وسط میله نیمه هادی نوع N (کانال N) یک نیمه هادی نوع P نفوذ دهیم، یک اتصال PN در اطراف میله کانال N ایجاد می شود. دو طرف نیمه هادی نوع P که در میله N نفوذ داده ایم را به هم اتصال می دهیم و آن پایه را، دروازه یا گیت (GATE) می نامیم و با حرف G نشان می دهیم. مجموعه به دست آمده، ساختمان داخلی ترانزیستور JFET است که تصویر آن را در شکل ۴-۵ مشاهده می کنید.



شکل ۴-۵ ساختمان داخلی ترانزیستور JFET  
اگر درین (D) و سورس (S) را به منبع ولتاژ DC وصل کنیم، جریانی از کانال N عبور می کند. اگر اتصال PN (بین گیت و سورس) را به صورت معکوس بایاس کنیم، یک لایه (سد) در اطراف اتصال PN به وجود می آید، شکل ۴-۶.

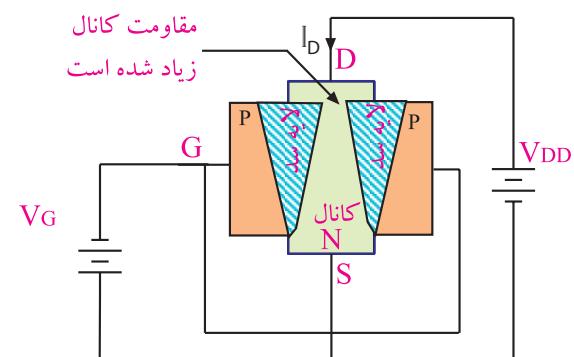


شکل ۴-۶ ایجاد یک لایه سد در اطراف اتصال PN

#### ۴-۱-۲ مدارهای تقویت کننده با ترانزیستور JFET

برای JFET نیز مانند ترانزیستور معمولی، بسته به این که کدام پایه بین ورودی و خروجی مشترک باشد، سه نوع مدار تقویت کننده در نظر گرفته می شود.

##### الف: مدار سورس مشترک (common source) CS


دراین تقویت کننده، سورس بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه درین دریافت می کنیم. در شکل ۴-۱۱ مدار ساده این تقویت کننده نشان داده شده است.

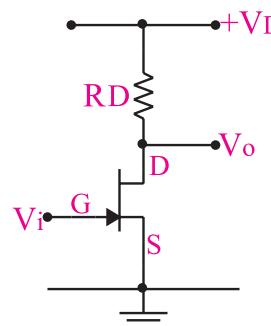


شکل ۴-۱۱ تقویت کننده سورس مشترک

##### ب: مدار درین مشترک (common Drain) CD

دراین تقویت کننده، درین بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه سورس دریافت می کنیم. در شکل ۴-۱۲ مدار ساده این تقویت کننده را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که از نظر سیگنال متناوب AC پایه های زمین مشترک و  $V_{DD}$  به هم متصل هستند.

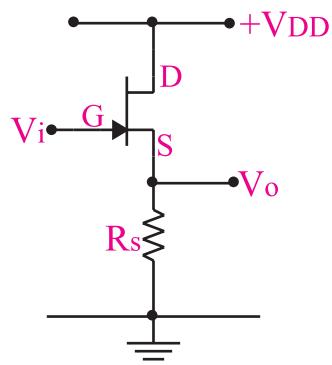


شکل ۴-۱۲ تقویت کننده درین مشترک

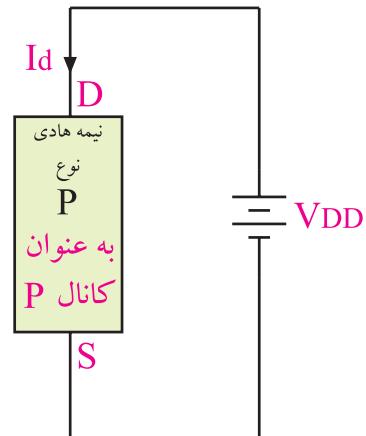


شکل ۴-۹ ترانزیستور JFET با کanal P

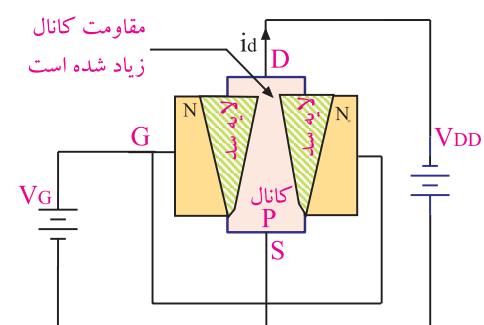اگر اطراف میله نیمه هادی نوع P، که به عنوان کanal نوع P به کار رفته است را نیمه هادی نوع N نفوذ دهیم، ترانزیستور قطب های ولتاژ گیت را طوری انتخاب می کنیم که اتصال PN به صورت معکوس بایاس شود. در این حالت تغییرات  $V_G$  باعث تغییرات  $I_D$  می شود. علامت قراردادی این ترانزیستور در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است.



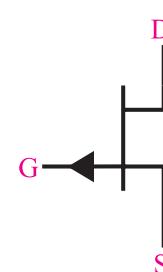الف) ساختمان داخلی ترانزیستور JFET با کanal P




ب) علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کanal P


شکل ۴-۱۰-ساختمان داخلی و علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کanal P

## ج : گیت مشترک ( common Gate ) CG

در این تقویت کننده ، گیت بین ورودی و خروجی مشترک است و ولتاژ ورودی را به پایه سورس می دهیم و سیگنال خروجی را از پایه درین دریافت می کنیم. این مدار خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۴-۱۳ مدار این نوع تقویت کننده نشان داده شده است.

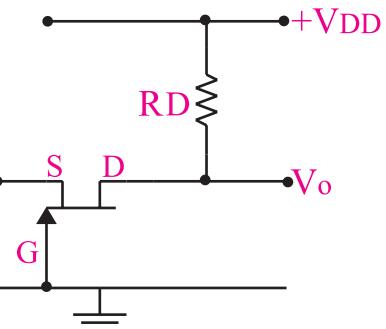

شکل ۴-۱۳ تقویت کننده گیت مشترک

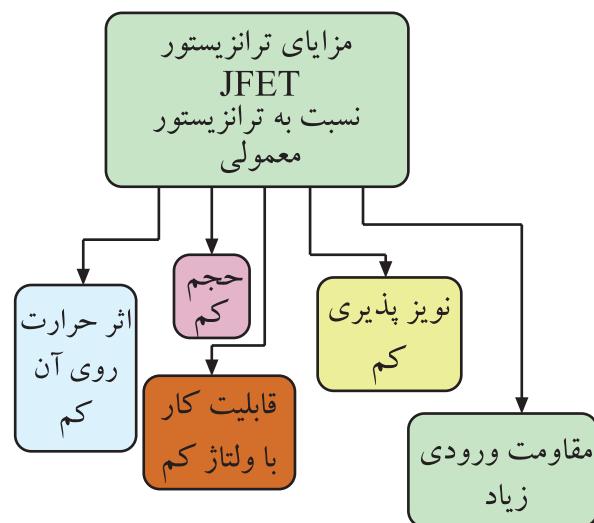


شکل ۴-۱۴ مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی

**۴-۱۴ انواع روش های تغذیه ترانزیستور**: مشابه ترانزیستور BJT، ترانزیستور JFET را نیز می توان با روش های مختلف با ولتاژ DC تغذیه کرد.

**الف: تغذیه با دو منبع مستقل یا بایاس ثابت**

در این روش با استفاده از دو منبع تغذیه مستقل مانند شکل ۴-۱۵ درین سورس و گیت سورس را بایاس می کنند.

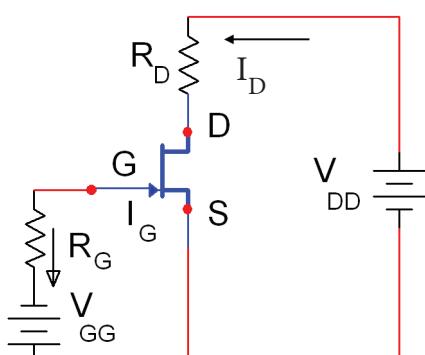

شکل ۴-۱۵ تغذیه ثابت

**۴-۱-۳ مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی (BJT)**: بعضی از مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور BJT به شرح زیر است:

**الف: ساختمان ترانزیستور FET ساده تر است و حجم کم تری را اشغال می کند.**

**ب: مقاومت ورودی ترانزیستور FET نسبت به ترانزیستور معمولی خیلی بیشتر است.**

**ج: میزان نویزپذیری FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.**

باتری  $V_{DD}$  برای بایاس درین سورس به کار می رود و باتری  $V_{GG}$  گیت سورس را در بایاس مخالف قرار می دهد. در این مدار به علت ناچیز بودن جریان گیت می توان از آن صرف نظر کرد. در حلقة ورودی داریم:

$$+V_{GG} + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

**د: میزان واستگی به حرارت FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.**


**ه: FET با ولتاژ های خیلی کم نیز به راحتی کار می کند.**

$$\begin{aligned} V_{GS} + R_S I_D &= 0 \\ V_{GS} &= -R_S I_D \end{aligned}$$

**مثال ۱:** اگر در شکل ۴-۱۶،  $V_{GG}$  برابر ۲ ولت باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.


همان طور که مشاهده می شود افت پتانسیل دو سر  $R_S$  یعنی  $R_S I_D$  پتانسیل  $V_{GS}$  را تامین می کند.

**مثال ۲:** در شکل ۴-۱۸، اگر  $I_D = 3\text{mA}$  و  $R_D = 50\Omega$  باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.

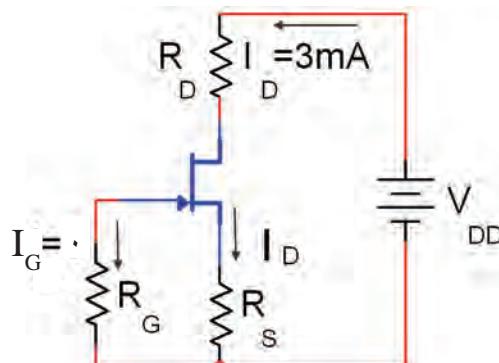

شکل ۴-۱۸

**حل:** با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی داریم:

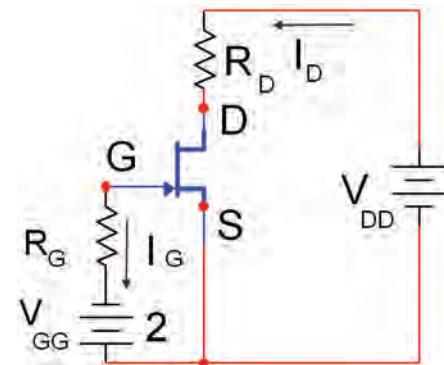

شکل ۴-۱۶

**حل:**

با نوشتن KVL در حلقه ورودی داریم:

$$V_{GG} - R_G I_G + V_{GS} = 0$$

$$V_{GG} - R_G (0) + V_{GS} = 0$$


$$V_{GS} = -V_{GG} = -2 (\text{V})$$

$$\begin{aligned} V_{GS} + R_S I_D &= 0 \\ V_{GS} &= -R_S I_D \end{aligned}$$

به جای  $R_S$  و  $I_D$  مقدار عددی را قرار می دهیم:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -(0.5\text{k}\Omega)(3\text{mA}) = -1.5(\text{V}) \\ V_{GS} &= -1.5(\text{V}) \end{aligned}$$


**ت: بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی**  
در شکل ۴-۱۹ مدار بایاس JFET با کanal N با روش تقسیم ولتاژ مقاومتی نشان داده شده است.

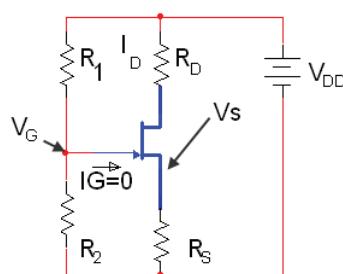

شکل ۴-۱۹ مدار بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

**ب: بایاس سرخود یا Self Bias**

در شکل ۴-۱۷ مدار تامین بایاس سرخود یا self bias درای یک ترانزیستور JFET با کanal N نشان داده شده است. با تری  $V_{DD}$  برای تامین بایاس درین سورس و گیت سورس استفاده شده است.

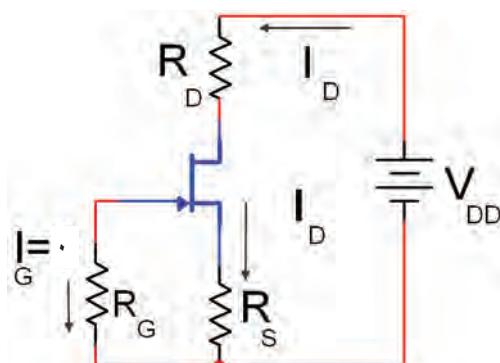

شکل ۴-۱۷ مدار بایاس سرخود چون  $I_G = 0$  است می توان با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کرد.

$$V_G = \frac{V_{DD} R_\gamma}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 200}{800 + 200}$$

$$V_G = \frac{2000}{1000} = 2 \quad \text{ولت}$$

مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  به مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ معروف هستند. با توجه به ناچیز بودن جریان گیت، ( $I_G = 0$ ) ولتاژ  $V_{DD}$  بین دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  تقسیم می شود. ولتاژ  $V_G$  همان ولتاژ دوسر مقاومت  $R_2$  است که با استفاده از معادله  $V_G$  زیر می توان مقدار آن را محاسبه کرد:

$V_s$  را از رابطه  $R_s I_D$  تعیین می کنیم:

$$V_s = R_s I_D = (1)(3) = 3V$$


مقدار  $V_{GS}$  را از تفاضل  $V_G$  و  $V_s$  محاسبه می کنیم

$$V_{GS} = V_G - V_s$$

$$V_{GS} = 2 - 3 = -1 \quad \text{ولت}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -1V$$

**تمرین کلاسی ۱:** اگر در شکل ۴-۲۱ مقدار ولتاژ  $V_{GG}$  برابر ۴ ولت باشد ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.

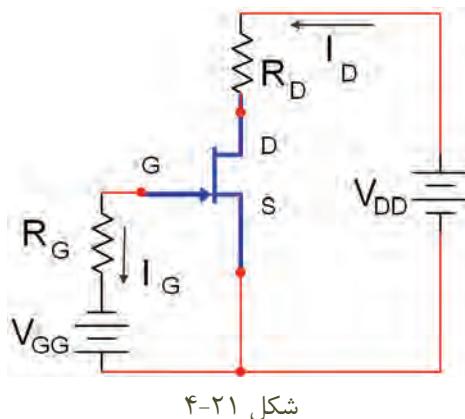

شکل ۴-۲۱

$$V_G = \frac{V_{DD} R_\gamma}{R_1 + R_2}$$

با توجه به مقادیر  $V_s$ ,  $R_s$ ,  $I_D$  مقدار  $V_s$  محاسبه می شود:

$$V_s = R_s I_D$$

با نوشتن معادله KVL در حلقه گیت سورس داریم:


$$-V_G + V_{GS} + V_s = 0$$

$$-V_G + V_{GS} + R_s I_D = 0$$

$$V_{GS} = V_G - R_s I_D$$

می دانیم  $V_{GS}$  باید منفی باشد تا گیت سورس JFET با کanal N را در بایاس مخالف قرار دهد. برای این منظور باید  $V_G < R_s I_D$  باشد.

**مثال ۳:** در مدار شکل ۴-۲۰ مقدار  $V_{GS}$  و  $V_s$  را محاسبه کنید.

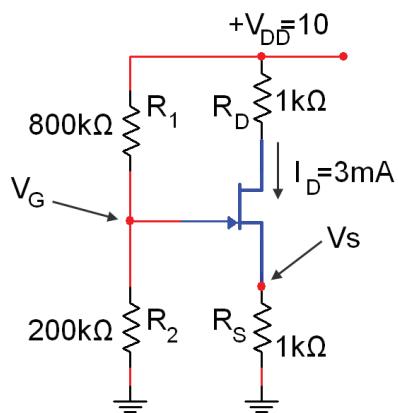


شکل ۴-۲۰

**حل:**  $V_G$  را از تقسیم ولتاژ  $V_{DD}$  بین دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  به دست می آوریم:



**تمرین کلاسی ۲:** در شکل ۴-۲۲ اگر  $V_{GS} = 100\text{ V}$  باشد و لتاژ  $R_S = 100\Omega$  و  $I_D = 2\text{ mA}$  باشد،  $I_G$  را محاسبه کنید.

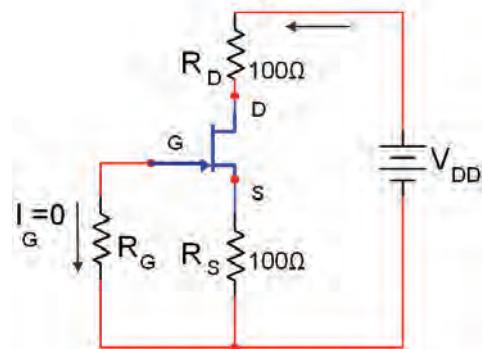

شکل ۴-۲۲


### ۴-۱-۵ ترانزیستور MOSFET

#### Metal oxide Semiconductor Field Effect Transistor

ترانزیستور MOSFET در دو نوع تشكیل شونده و تهی شونده با کانال N و P ساخته می شود. در این قسمت فقط ساختمان داخلی MOSFET با کانال تشكیل شونده و تهی شونده نوع N را مورد بررسی قرار می دهیم.

##### الف: ترانزیستور MOSFET با کانال تشكیل شونده

نوع N: این ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی نوع P به عنوان پایه (Substrate) تشكیل می شود. در دو نقطه از این پایه، دو حفره با نیمه هادی نوع N و ناخالصی زیاد (N<sup>+</sup>) ایجاد می کنند، شکل ۴-۲۴. روی حفره ها و پایه با یک لایه عایق پوشانده می شود.

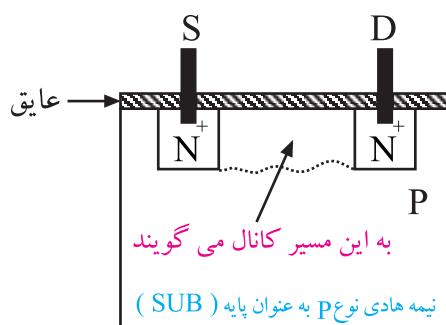


شکل ۴-۲۴ ساختمان ترانزیستور با کانال تشكیل دهنده N

از هر حفره یک پایه بیرون می آید. یکی از این پایه ها درین (D) و دیگری سورس (S) نامیده می شود. اگر بین درین و سورس یک منبع ولتاژ وصل کنیم جریانی از مدار عبور نخواهد کرد.


حال اگر یک پایه فلزی را روی عایق وصل کنیم، یک




**تمرین کلاسی ۳:** در شکل ۴-۲۳ مقادیر  $V_G$  و  $V_S$  را محاسبه کنید.

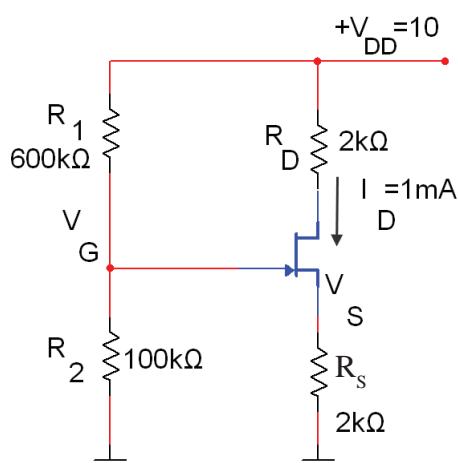


شکل ۴-۲۳

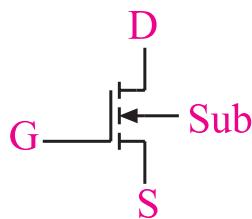

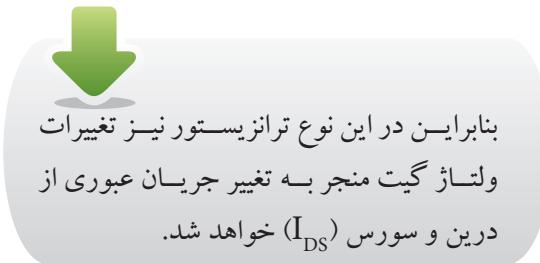شکل ۴-۲۷ علامت قراردادی ترانزیستور MOSFET با کanal N




**ب : MOSFET با کanal تهی شونده (تخلیه‌ای) نوع N:** این ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی نوع P با ناخالصی کم ( مقاومت زیاد ) به عنوان کریستال پایه تشکیل شده است. درون این قطعه ، دو ناحیه نوع N را با ناخالصی زیاد (N<sup>+</sup>) ایجاد می کنند. این دو ناحیه را با ناحیه ای از نوع N با ناخالصی کم به هم وصل می کنند. کریستال N متصل شده بین دو ناحیه را ، کanal می نامند. شکل ۴-۲۸ ساختمان MOSFET و ناحیه های (N<sup>+</sup>) و کanal بین آن ها را نشان می دهد.

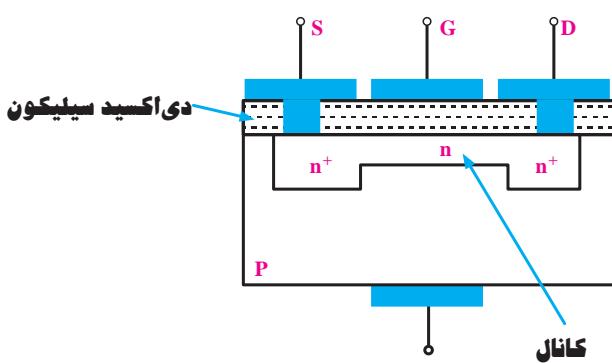

شکل ۴-۲۸- ساختمان داخلی MOSFET


از طرفین کanal ، اتصال های درین و سورس خارج شده اند. روی کanal ناحیه نازکی از یک ماده عایق پوشیده شده است و صفحه ای فلزی روی آن قرار دارد که گیت

ترانزیستور MOSFET از نوع کanal تشکیل شونده N ساخته می شود، شکل ۴-۲۵.

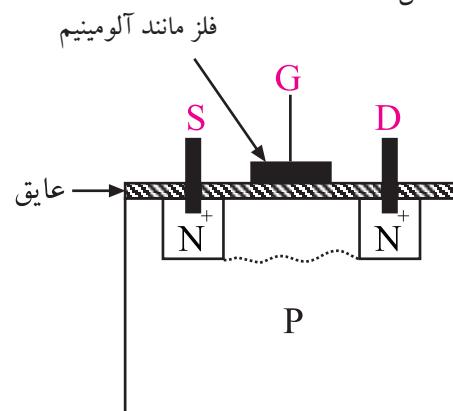

شکل ۴-۲۵ ساختمان داخلی ترانزیستور MOSFET با کanal N تشکیل شونده

اگر بین درین (D) و سورس (S) یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم، جریانی از مدار عبور نمی کند. حال اگر به گیت یک ولتاژ مثبت اتصال دهیم، گیت الکترون های موجود در نیمه هادی P را به سمت خود جذب می کند و کanal N را به وجود می آورد. این کanal باعث عبور جریان از D به S می شود، شکل ۴-۲۶ دراین شرایط تغییر ولتاژ گیت، مقاومت کanal تشکیل شده را تغییر می دهد و بر جریان بین درین و سورس (I<sub>DS</sub>) اثر می گذارد.

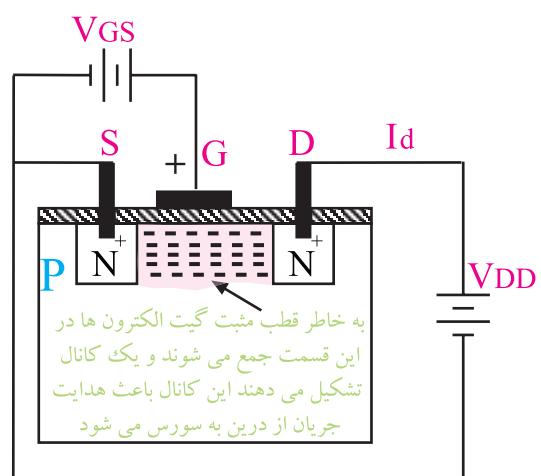

شکل ۴-۲۶ ساختمان داخلی ترانزیستور MOSFET با کanal N و تغذیه گیت

نماد ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کanal N به صورت شکل ۴-۲۷ است .

## ۴-۱ کاربرد MOSFET

ترانزیستورهای MOSFET در الکترونیک، کاربرد فراوان دارد. در زیر چند نمونه از کاربردهای MOSFET بیان شده است:

از ترکیب NMOSFET ها و PMOSFET ها، ترانزیستورهای CMOSFET ها ساخته می‌شوند که در مدارهای دیجیتالی کاربرد دارند.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان تقویت‌کننده‌ی قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان سوئیچ قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET با دو گیت به عنوان مدار میکسر یا مخلوط‌کننده.

## ۴-۲ حفاظت‌گیت در ترانزیستور MOSFET

به علت ضخامت بسیار کم لایه‌ی عایق در ترانزیستورهای MOSFET، این آی‌سی‌ها در برابر بار الکترواستاتیک حساس هستند و در اثر تماس دست آسیب می‌یابند.

در این شرایط لازم است هنگام کار با این آی‌سی‌ها، از دست بند مخصوص اتصال زمین استفاده شود.

اگر آی‌سی حفاظت شده باشد، معمولاً در DATA SHEET آن ذکر می‌شود. برای حفاظت و محدود کردن ولتاژ ورودی، در این نوع آی‌سی‌ها از دیود زنر استفاده می‌کنند. یادآوری می‌شود که استفاده از دیود زنر موجب کاهش مقاومت ورودی می‌شود.

## ۴-۳ آزمایش شماره ۱

### بررسی عملکرد ترانزیستور JFET


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

#### ۴-۱ هدف آزمایش:

بررسی عملکرد ترانزیستور JFET و نحوه تبدیل تغییرات ولتاژ  $V_{GS}$  در یک مدار به تغییرات جریان  $I_D$ .


نامیده می‌شود. در اغلب MOSFET ها، کریستال پایه از داخل به سورس وصل است. در مواردی ممکن است اتصال چهارمی از قطعه بیرون آورده شود که لازم است این اتصال به سورس وصل شود.

چنان‌چه مطابق شکل ۴-۲۹ به درین نسبت به سورس ولتاژ مثبتی وصل کنیم، با افزایش  $V_{DS}$  مقدار جریان درین (I<sub>D</sub>) افزایش می‌یابد.

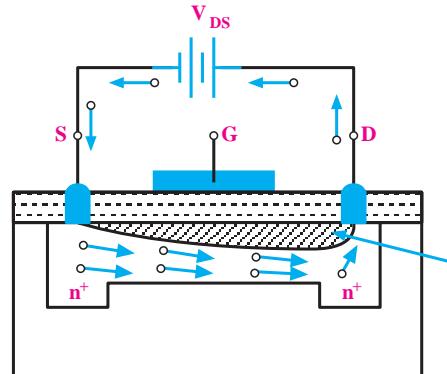

شکل ۴-۲۹ اتصال  $V_{DS}$ ،  $I_D$  را در کanal برقرار می‌کند

این افزایش ادامه پیدا می‌کند تا به مقدار ثابتی برسد. از آن پس افزایش ولتاژ  $V_{DS}$  در جریان  $I_D$  اثر محسوسی ندارد. هرگاه مطابق شکل ۴-۳۰ الف ولتاژ معکوسی بین گیت سورس وصل کنیم، این ولتاژ موجب ایجاد یک ناحیه تهی از بار در داخل کanal می‌شود و جریان درین ( $I_D$ ) کاهش می‌یابد. به این ترتیب با تغییر ولتاژ  $V_{GS}$  می‌توان  $I_D$  را کنترل کرد. نماد MOSFET با کanal N تهی شونده مانند شکل ۴-۳۰ ب است.

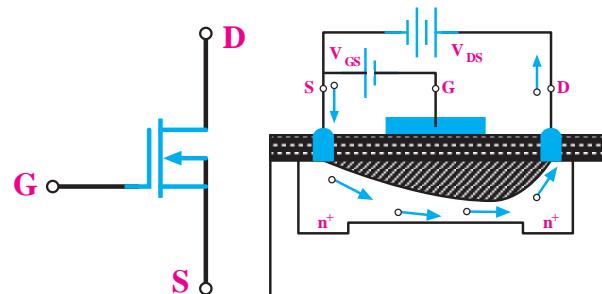

الف) گسترش بیش‌تر ناحیه تهی شده از الکترون به شکل ۴-۳۰ ساختمان داخلی و نماد MOSFET با کanal N تهی شونده

ب) نماد MOSFET با کanal N تهی شونده

مجهز است ، جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر محدود کنید.

- مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.
- ولت متر را روی رنج ۲۰ ولت بگذارید.
- منبع تغذیه ورودی گیت را روی صفر ولت قرار دهید و منع تغذیه درین را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.
- در این حالت ولت متری که به دو سر مقاومت  $1M\Omega$  متصل است باید صفر ولت را نشان دهد.
- مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر DC قرار دهید.
- حوزه کار میلی آمپر متر DC را روی  $20\text{ mA}$  بگذارید.
- هنگامی که  $V_{GS}$  برابر با صفر است، مقدار جریان درین  $I_D$  را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.
- مولتی متر را روی رنج ولت متر DC قرار دهید و ولتاژ  $V_{DS}$  را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

جدول ۴-۱

$V_{GS}$	.	$0/5$	$1/5$	۲	$2/5$
$I_D$					
$V_{DS}$					

- ولتاژ تغذیه  $V_{GS}$  را روی  $0/5$  ولت تنظیم کنید و مقدار  $I_D$  را اندازه بگیرید و در جدول ۱-۴ یادداشت کنید.

- بر اساس جدول ۱-۴ بقیه ولتاژ ها را توسط منابع تغذیه تنظیم کنید.


- مقادیر خواسته شده را بخوانید و جدول ۱-۴ را تکمیل کنید.

## ۴-۲-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه $1A$ و $-30V$ در صورتی که منبع تغذیه دوبل نداشته باشد، از دو منبع استفاده کنید.	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	مقاومت های $1M\Omega$ و $1/2k\Omega$ ، $470\Omega$ ، (هر یک $W$ ) $4$	از هر کدام یک عدد
۴	برابر آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور JFET (۲N3819)	یکی عدد
۶	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	شش رشته
۸	سیم رابط معمولی	چهار رشته

## ۴-۲-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- مدار شکل ۴-۳۱ را روی برد بیندید.

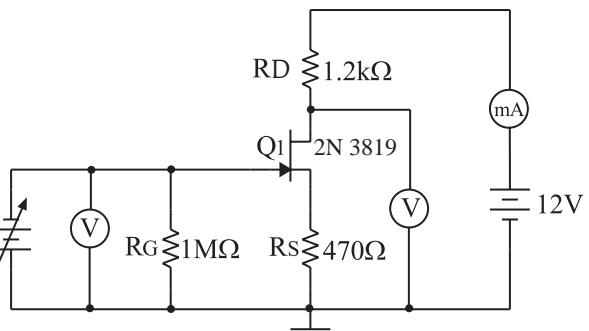

شکل ۴-۳۱

- منبع تغذیه یا منابع تغذیه را با احتیاط به برق اتصال دهید و روشن کنید.

- ولتاژ های خروجی را روی صفر ولت تنظیم کنید.

- اگر منبع تغذیه به سیستم محدود کننده جریان خروجی

## ۴-۳ آزمایش شماره ۵

### تقویت کننده سورس مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

**۴-۳-۱ هدف آزمایش:** بررسی نحوه تقویت کنندگی در یک تقویت کننده سورس مشترک با استفاده از ترانزیستور اثر میدان.

#### ۴-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	بردبرد	یک قطعه
۵	مقاومت های $1M\Omega$ و $12k\Omega$ (هر یک $\frac{1}{4}W$ )	از هر کدام یک عدد
۶	خازن $10\mu F$	یک عدد
۷	ترانزیستور JFET (۲N۳۸۱۹)	یک عدد
۸	سیم رابط دو سر گیره سوسناری	شش رشته
۹	سیم رابط یک سر گیره سوسناری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

**۴-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:**  
مدار شکل ۴-۳۲ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.

با توجه به جدول ۱-۴ تغییرات

ولتاژ  $V_{GS}$  در یک مدار باعث تغییر جریان ( $I_D$ ) در مدار دیگر می شود.



همچنین تغییرات ولتاژ  $V_{GS}$  باعث تغییرات ولتاژ  $V_{DS}$  می شود.

با توجه به جدول ۱-۴ به سوال های زیر پاسخ دهید:

**سوال ۱:** به ازای تغییرات  $0.5V$  ولت ولتاژ در ورودی  $V_{GS}$  چند ولت تغییر کرده است؟ اعداد را از داخل جدول انتخاب و در زیر یادداشت کنید.



**سوال ۲:** با توجه به جدول ۱-۴ به طور خلاصه عملکرد ترانزیستور JFET را شرح دهید.



**۴-۲-۴ نتایج آزمایش**  
آن چه را در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.




■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 قرار دهید.

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. فرکانس آن را روی ۱KHZ بگذارید و دامنه ولتاژ خروجی آن را روی ۰/۱ ولت تنظیم کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی ۱۲ ولت قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC-GND-DC را در حالت CH1 قرار دهید.

■ شکل موج ورودی مشاهده شده توسط کanal CH1 را در شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه آن را دقیقاً اندازه بگیرید و در زیر نمودار شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب یادداشت کنید.

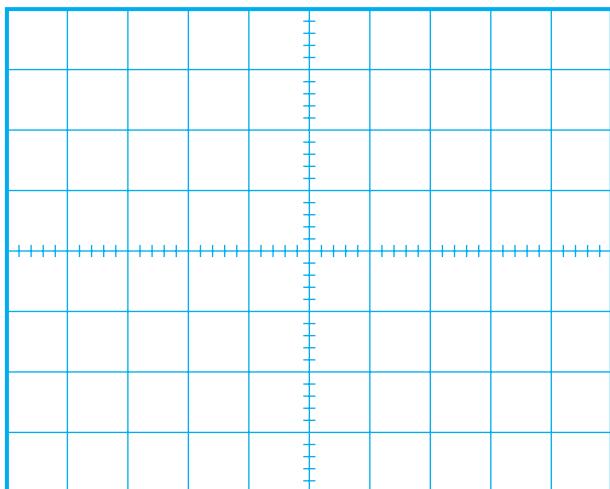


شکل ۴-۳۳  
(CH1)


Volts /Div = ۵۰mv/Div  
 $V_{i_{max}} = ۵۰\text{ mv} \times \text{تعداد خانه ها} = ۵۰\text{ mv} \times ..... = V$   
■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH2 قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC-GND-DC را در حالت CH2 قرار دهید.

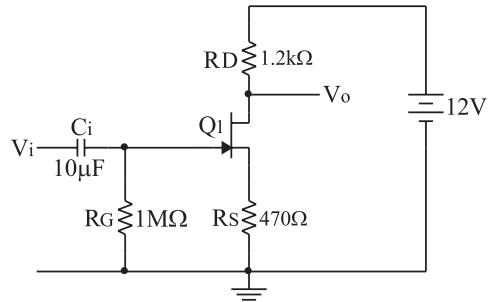■ شکل موج خروجی مشاهده شده توسط کanal CH2 را در نمودار شکل ۴-۳۴ با مقیاس مناسب رسم کنید و دقیقاً



الف) نقشه‌ی فنی مدار عملی

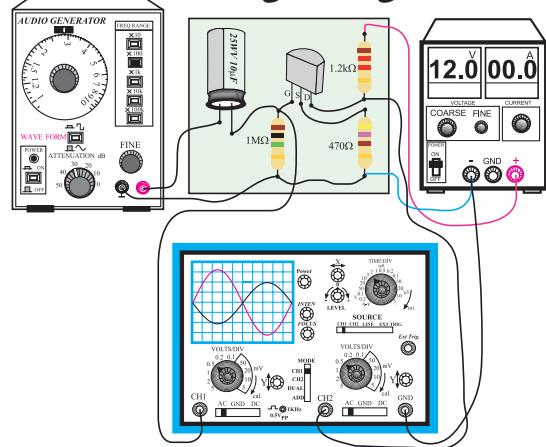

ب) مدار عملی

شکل ۴-۳۲

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.  
■ دامنه خروجی منبع تغذیه را روی صفر تنظیم کنید.  
■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

■ به کمک ولوم INTENT نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.  
■ به کمک ولوم FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.



■ کلید سلکتور Time/DIV را روی ۰/۲ ms قرار دهید.  
■ ولوم Level را روی صفر بگذارید.  
■ ولوم variable time cal را در حالت Volt variable قرار دهید.  
■ ولوم Volt variable هر دو کanal را در حالت صفر قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کanal را در حالت GND قرار دهید و برای هر دو کanal نقطه صفر در مرکز صفحه حساس تنظیم کنید.  
■ کلید سلکتور Volts / DIV کanal ۱ و کanal ۲ را روی ۵۰ mv بگذارید.

دامنه آن را اندازه بگیرید.

### ۴-۳-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.

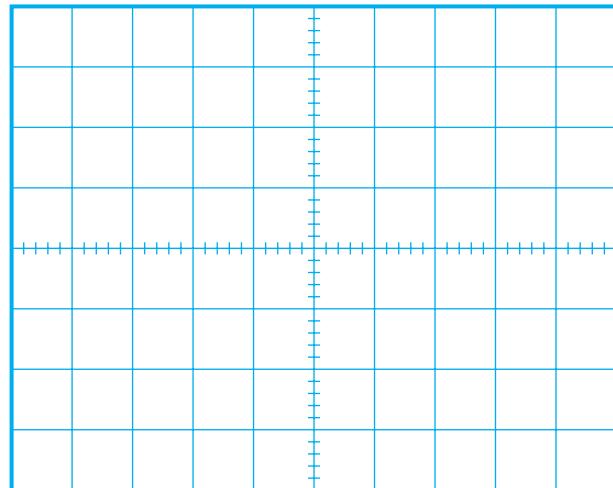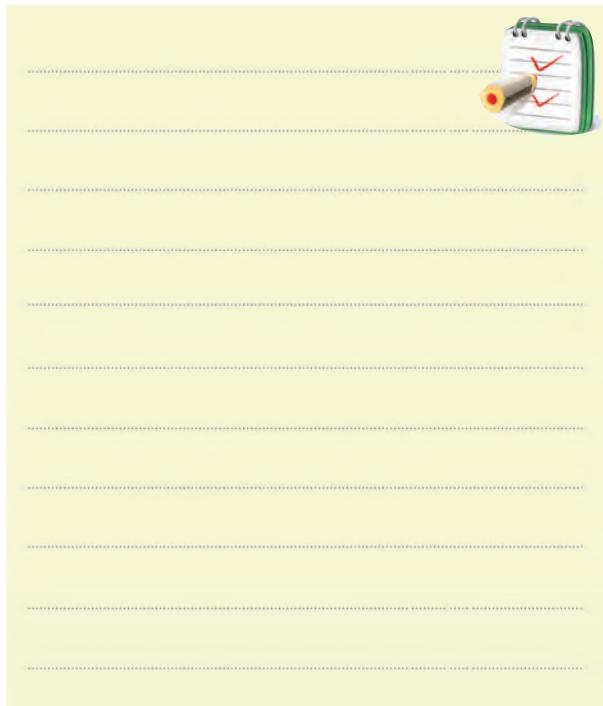

شکل ۴-۳۴  
(CH۲)

$$\text{Volt / Div} = 0.5 \text{ V / Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 5 \text{ mV} \times \text{تعداد خانه‌ها} = 5 \text{ mV} \times \dots = V$$

بهره ولتاژ را به کمک  $A_V$  به دست آورید.

$$A_V = \frac{V_{O_{\max}}}{V_{i_{\max}}} = \frac{V_{O_{\text{eff}}}}{V_{i_{\text{eff}}}} = \dots =$$

همان طور که از عدد به دست آمده برای  $A_V$  مشخص است، می توانید دامنه سیگнал را به کمک ترانزیستور اثر میدان تقویت کرد.

با تغییر مقاومت های مدار می توانید بهره ولتاژ را تغییر دهید.



در یک مدار الکترونیکی ، اگر ترانزیستور JFET سوخته باشد، هنگام تعویض حتماً باید همان شماره ترانزیستور جایگزین شود. ترانزیستورهای JFET معمولاً مشابه ندارند.

## ۴-۴ آزمایش شماره ۳

- منبع تغذیه DC را روی ۲۰ ولت بگذارید.
- اسیلوسکوپ را مانند مرحله قبل تنظیم کنید.
- قبل از اتصال سیگنال ژنراتور به مدار، مقادیر ولتاژ DC مربوط به  $V_D$ ,  $V_S$ ,  $V_G$  و  $V_{GS}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_D = \dots\dots\dots V_1$$

$$V_S = \dots\dots\dots V_1$$

$$V_G = \dots\dots\dots V_1$$

$$V_{GS} = \dots\dots\dots V_1$$

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و دامنه حداقل تنظیم کنید و به ورودی مدار اتصال دهید.
- کanal CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید و دامنه ورودی را تا حدی افزایش دهید که موج خروجی بدون تغییر شکل باشد.
- کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار وصل کنید و شکل موج ورودی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۶ رسم کنید.

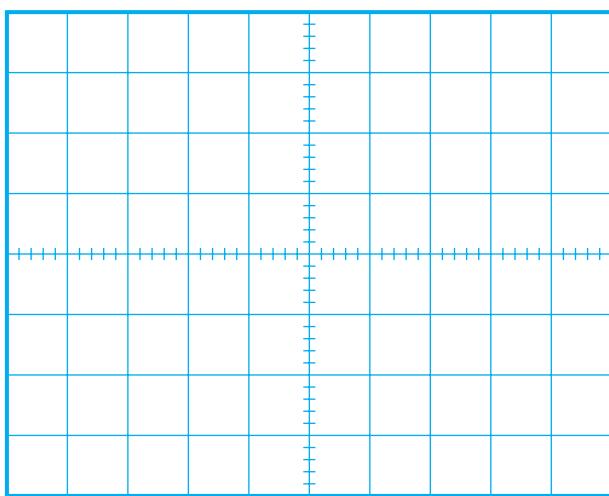

شکل ۴-۳۶  
(CH1)

Volt / Div = ۵۰ mV / Div

$$V_{i_{max}} = ۵۰ mV \times \text{تعداد خانه‌ها} \times ۵۰ mv \times \dots = V$$

## تقویت کننده درین مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۴-۴-۱ هدف آزمایش: بررسی چگونگی عمل


تقویت در یک تقویت کننده درین مشترک.

### ۴-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی‌متر دیجیتالی	برد برد
۵	ترانزیستور JFET (۲N۳۸۱۹)	یک عدد
۶	مقاومت‌های $1k\Omega$ و $220k\Omega$ ، $2k\Omega$ و $220k\Omega$ (هریک $\frac{1}{4} W$ )	از هر کدام یک عدد
۷	خازن $100\mu F$	دو عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	چند رشته
۹	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	چند رشته
۱۰	سیم رابط معمولی	چند رشته
۱۱		

### ۴-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۴-۳۵ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

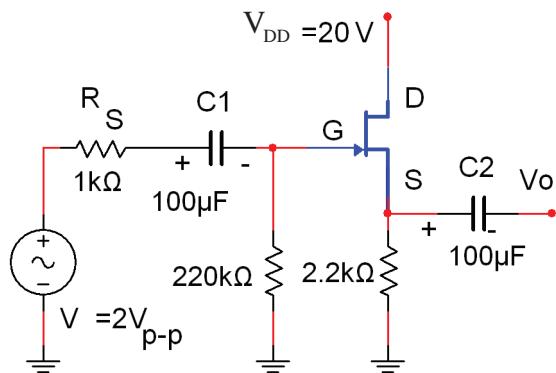


شکل ۴-۳۵ مدار تقویت کننده درین مشترک

#### ◀ ۴-۴- انتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



با استفاده از کanal CH2 اسیلوسکوپ ، شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۷ رسم کنید.

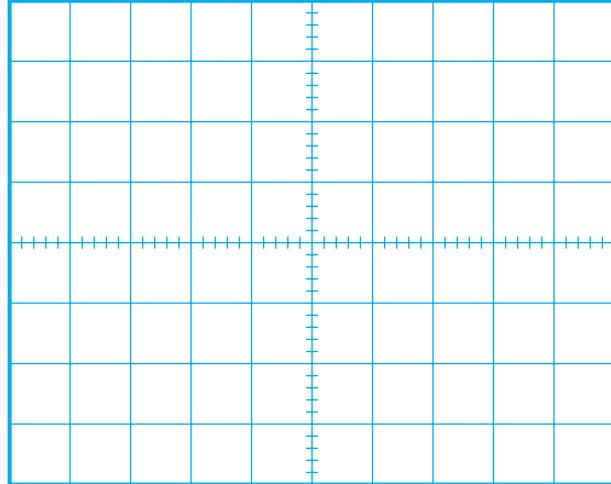

شکل ۴-۳۷  
(CH2)

$$\text{Volt / Div} = 5 \text{ mV / Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 5 \text{ mV} \times \text{تعداد خانه‌ها} = 5 \text{ mV} \times \dots = V$$

دامنه ولتاژ خروجی و ورودی را با توجه به نمودارهای شکل ۴-۳۶ و شکل ۴-۳۷ به دست آورید و یادداشت کنید.


$V_{i_{\max}} =$	ولت
$V_{O_{\max}} =$	ولت

با توجه به رابطه:  $A_v = \frac{V_o}{V_i}$  بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_v = \dots$$

## آزمون پایانی فصل (۲)

- الف) بایاس ثابت (با دو منع مستقل)  
 ب) بایاس سرخود  
 ج) بایاس تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی  
 ۵- در شکل ۴-۴۰ اگر  $R_S = 1k\Omega$  و  $I_D = 2mA$  باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.

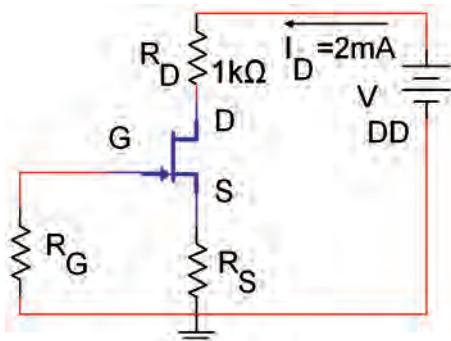


شکل ۴-۴۰

۱- در ترانزیستورهای با اثر میدان، عامل کنترل جریان خروجی، ولتاژ ورودی است.

صحیح  غلط

۲- علامت قراردادی شکل ۴-۳۸ مربوط به کدام ترانزیستور است؟

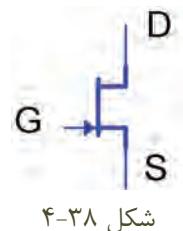

شکل ۴-۳۸

الف) JFET با کanal P

ب) JFET با کanal N

ج) MOSFET با کanal P

د) MOSFET با کanal N

۳- کدام گزینه، مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور BJT را بیان می‌کند؟


الف) ساختمان FET ساده تر است.

ب) میزان نویزپذیری FET خیلی کم تر است.

ج) وابستگی به حرارت FET خیلی کم تر است.


د) هر سه مورد

- ۶- در ترانزیستور MOSFET شکل ۴-۴۱ نام پایه‌ی (2) .....(۳) .....(۲) .....(۱) است.

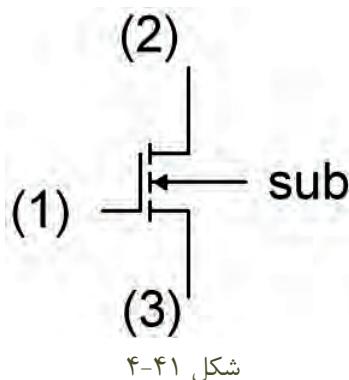

شکل ۴-۴۱

۴- نوع بایاس JFET شکل ۴-۳۹ کدام است؟

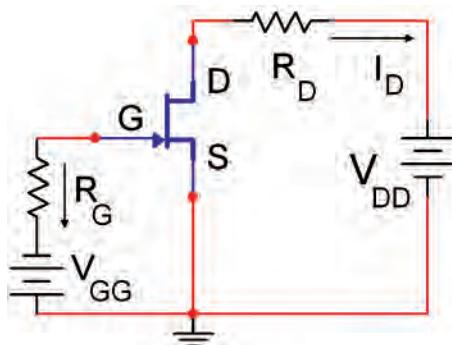

شکل ۴-۳۹


۱۰- عملکرد یک تقویت کننده سورس مشترک را با رسم شکل شرح دهید.



۷- طرز کار یک ترانزیستور MOSFET با کانال تهی شونده (تخیله ای) نوع N را شرح دهید.



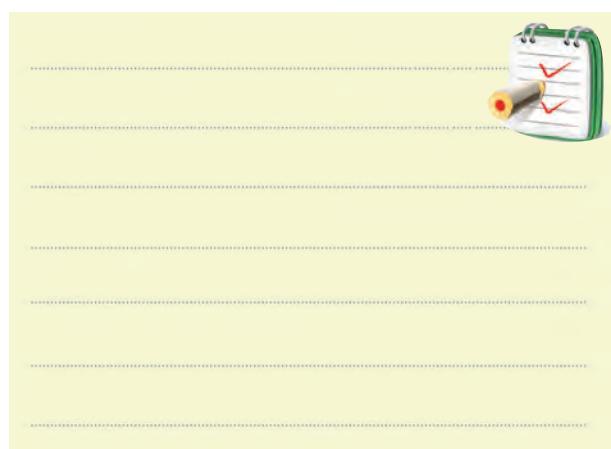۸- کار برد MOSFET ها در الکترونیک نام ببرید.



۹- نحوه حفاظت گیت در MOSFET را شرح دهید.



## فصل پنجم

### تجزیه و تحلیل و بررسی مدارهای تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی

#### هدف کلی :

تحلیل نظری و عملی مدارهای تقویت کننده های تفاضلی و عملیاتی

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که :


- شکل مدار شرح دهد.
- ۱۱- تقویت کننده غیر معکوس کننده را به طور عملی بیندد.
- ۱۲- مدار جمع کننده را توضیح دهد.
- ۱۳- یک مدار جمع کننده را به طور عملی بیندد.
- ۱۴- مدار مشتق گیر و شکل موج های ورودی و خروجی آن را شرح دهد.
- ۱۵- مدار مشتق گیر را به طور عملی بیندد.
- ۱۶- مدار انتگرال گیر را با رسم شکل مدار و شکل موج های ورودی و خروجی شرح دهد.
- ۱۷- یک مدار انتگرال گیر را به طور عملی بیندد.
- ۱۸- کلیه اهداف رفتاری در حیطه عاطفی را که در فصل اول این کتاب به آن ها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.

- ۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی رارسم کند.
- ۲- رفتار DC تقویت کننده تفاضلی را شرح دهد.
- ۳- رفتار AC تقویت کننده تفاضلی را با رسم شکل شرح دهد.
- ۴- مدار یک تقویت کننده تفاضلی را به طور عملی بیندد.
- ۵- رفتار تقویت کننده تفاضلی را تحلیل کند.
- ۶- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده آل را نام ببرد.
- ۷- چگونگی عملکرد تقویت کننده عملیاتی را شرح دهد.
- ۸- تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۹- تقویت کننده معکوس کننده را به طور عملی بیندد.
- ۱۰ - تقویت کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده را با رسم

 ساعت آموزش			
جمع	عملی	نظری	
۲۰	۱۲	۸	توانایی شماره ۱۹



## پیش آزمون فصل (۵)

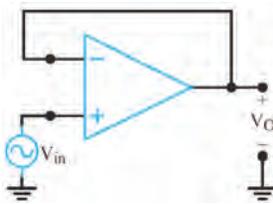


۸- نام مدار مقابله کدام است؟

- الف) بافر منفی
  - ب) بافر مثبت
  - ج) تقویت کننده
  - د) مشتق گیر
- ۹- مدارهای مشتق گیر از شکل موج ورودی مشتق می‌گیرند

صحیح  غلط

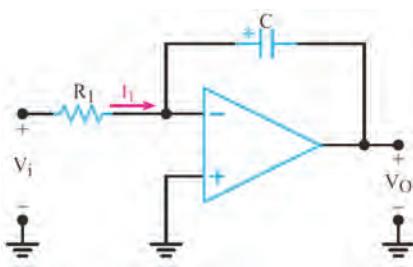
۱۰- نام مدار زیر در صورت داشتن شرایط مناسب کدام است؟



- الف) مشتق گیر
- ب) انTEGRAL گیر
- ج) بافر مثبت
- د) بافر منفی

۱۱- در مدار ..... ولتاژ خروجی همان ولتاژ ورودی است و بهره ولتاژ واحد است.

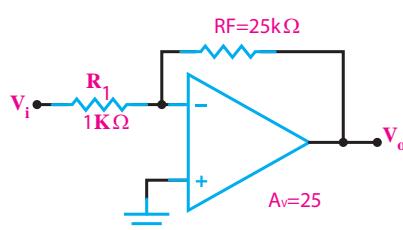۱۲- در مدار شکل زیر مقاومت  $R_F$  را محاسبه کنید.



۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی را ساز کنید.



۲- عملکرد تقویت کننده تفاضلی در حالتی که هر دو ورودی وجود دارند را به طور کامل شرح دهید.



۳- ولتاژ خروجی یک تقویت کننده تفاضلی از کدام رابطه به دست می‌آید؟

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| الف) $V_o = A_v(V_1)$ | ب) $V_o = A_v(V_1 - V_2)$ |
| ج) $V_o = A_v(V_2)$   | د) $V_o = A_v(V_1 + V_2)$ |

۴- در یک تقویت کننده عملیاتی، طبقه ورودی یک تقویت کننده تفاضلی است.


صحیح  غلط

۵- تقویت کننده عملیاتی می‌تواند حداقل..... ورودی و خروجی داشته باشد.

- |             |           |
|-------------|-----------|
| الف) دو، یک | ب) یک، دو |
| ج) یک، یک   | د) دو، دو |

۶- در یک تقویت کننده عملیاتی ایده ال مقاومت ورودی..... است.

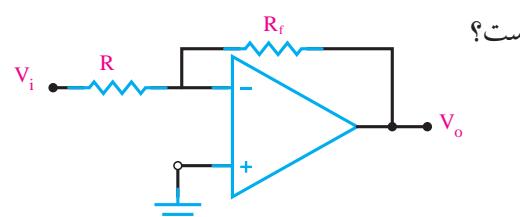۷- ضریب تقویت ولتاژ در مدار شکل زیر کدام است؟



- |                      |                     |                    |                       |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| الف) $\frac{R_f}{R}$ | ب) $\frac{-R_f}{R}$ | ج) $\frac{R}{R_f}$ | د) $\frac{-R_f}{R_f}$ |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|


اگر دو موج با دامنه مساوی و اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه به طور هم زمان به بیس ترانزیستورهای  $Q_1$  و  $Q_2$  اعمال شود ، دو سیگنال تقویت شده روی کلکتور ترانزیستورها ظاهر می شود که در فاز مخالف است . چنانچه دو سیگنال با دامنه مساوی و اختلاف فاز صفر درجه ( هم فاز ) را هم زمان به دو ورودی تقویت کننده تفاضلی بدھیم، روی کلکتور ترانزیستورها ، سیگنالی ظاهر نمی شود و تقریباً بدون تغییر می ماند.

سیگنال های ورودی ، جریان های خروجی کلکتور هر یک از ترانزیستورها را در دو جهت مخالف تغییر می دهند و یک دیگر را ختشی می کنند. به این ترتیب تغییر جریان هر کلکتور تقریباً صفر است .

این نوع رفتار مدار ، یکی از مزایای استفاده از تقویت کننده تفاضلی به شمار می آید. زیرا در صورتی که سیگنال های مانند پارازیت ، تغییرات ولتاژ منع تغذیه و درجه حرارت به ورودی داده شود ، به دلیل این که تغییرات آن ها در هر دو ترانزیستور در یک جهت است، کاملاً حذف می شود .

## ۵-۲ رفتار DC تقویت کننده تفاضلی


در شکل ۵-۳ مدار تقویت کننده تفاضلی نشان داده شده است. در این مدار پتانسیومتر PR می تواند مدار را به حالت تعادل درآورد .

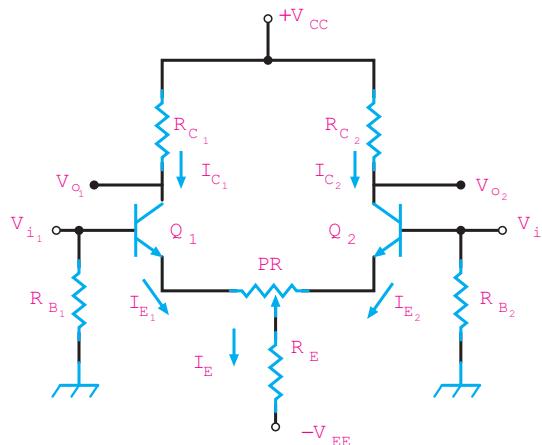

شکل ۵-۳ مدار تقویت کننده تفاضلی


## ۱-۵ تقویت کننده تفاضلی (Differential Amplifier)

تقویت کننده تفاضلی به تقویت کننده ای گفته می شود که دو ورودی دارد و اختلاف فاز موجود بین دو سیگنال ورودی را تقویت کند . شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام این نوع تقویت کننده را نشان می دهد .

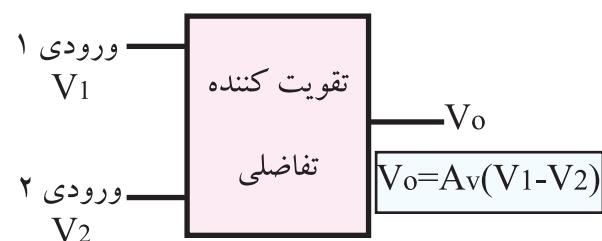

شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام تقویت کننده تفاضلی

تقویت کننده ای تفاضلی دارای دو ترانزیستور کاملاً مشابه است که امیر آن ها مستقیماً به یکدیگر وصل می شود، شکل ۵-۲

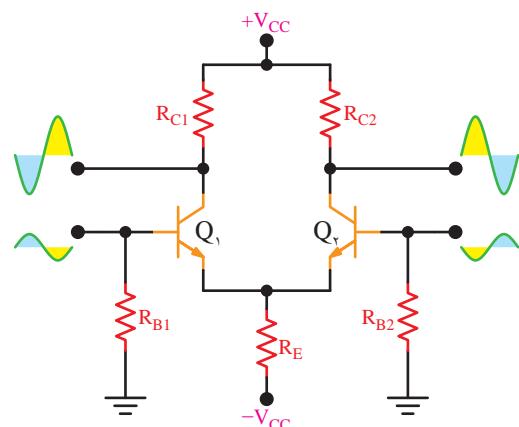

شکل ۵-۲ مدار تقویت کننده تفاضلی

هر دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  ، اختلاف بین دو سیگنال اعمال شده به بیس ترانزیستورها را تقویت می کنند . در تقویت کننده تفاضلی ، قطعات به کار رفته در طبقات مدار کاملاً مشابه هستند .

$$Q_1 = Q_2$$


$$R_{C_1} = R_{C_2}$$

$$R_{B_1} = R_{B_2}$$

نسبت به هم باشند.

### عملکرد ورودی تفاضلی


شکل ۵-۵ رادر نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم به هر یک از ورودی‌ها به طور جداگانه سیگنال داده شده است. در این شرایط می‌خواهیم خروجی‌ها را در برابر مقادیر ورودی بررسی کنیم.

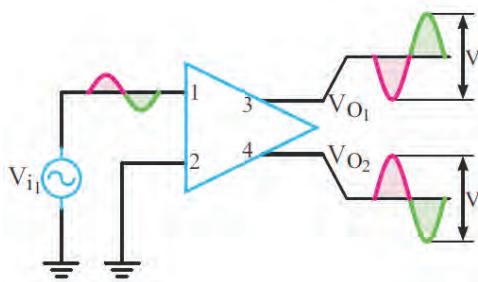

شکل ۵-۵ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی  $V_{i_1}$

در شکل ۵-۵، خروجی‌ها را برابر ورودی  $V_{i_1}$  نشان داده ایم. در این حالت دامنه سیگنال‌های خروجی  $V_{o_1}$  و  $V_{o_2}$  مساوی  $V$  فرض شده است که در فاز مخالف قرار دارند.

در شکل ۵-۶، خروجی را برابر  $V_{i_1}$  و  $V_{i_2}$  معین نشان داده ایم.

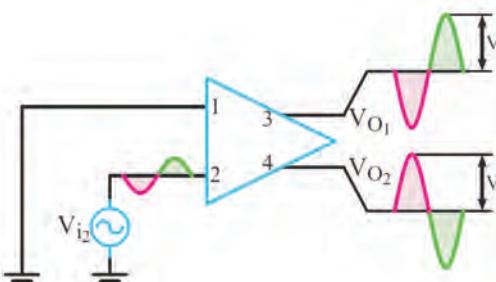

شکل ۵-۶ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی  $V_{i_1}$  و  $V_{i_2}$


در شرایط عادی، ولتاژ‌های کلکتور ترانزیستورهای  $Q_1$  و  $Q_2$  مساوی هستند. چنان‌چه  $\beta$  ترانزیستورها خیلی بزرگ باشد، می‌توانیم از جریان بیس ترانزیستور صرف نظر کنیم. در این شرایط روابط زیر حاکم است:

$$I_{C_1} = I_{E_1}$$

$$I_{C_2} = I_{E_2}$$

با توجه به مدار شکل ۳-۵ جریان  $I_E$  برابر مجموع جریان‌های  $I_{E_1}$  و  $I_{E_2}$  است.

در بعضی از مدارها به جای مقاومت  $R_E$  طبق شکل ۵-۴ از یک منبع جریان استفاده می‌شود.

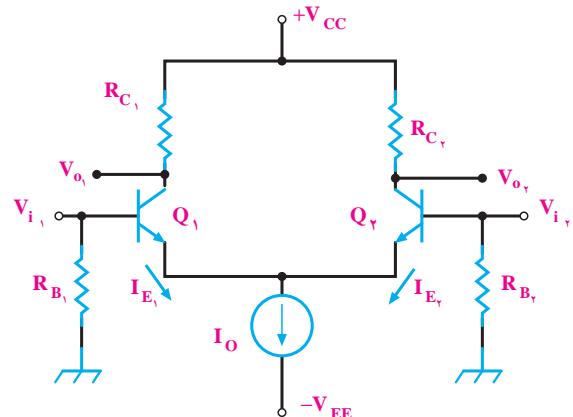

شکل ۵-۵ تقویت‌کننده تفاضلی با منبع جریان

در این حالت  $I_O = I_{E_1} + I_{E_2}$  برابر با مقدار ثابتی است به این ترتیب با افزایش  $I_{E_1}$  جریان  $I_{E_2}$  کاهش می‌یابد و با کاهش  $I_{E_1}$ ، جریان  $I_{E_2}$  افزایش می‌یابد.

### ۳-۵ رفتار تقویت‌کننده تفاضلی در سیگنال AC

یک تقویت‌کننده تفاضلی ممکن است در چهار حالت

به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف) یک ورودی، دو خروجی

ب) دو ورودی، دو خروجی

ج) یک ورودی، یک خروجی

د) دو ورودی، یک خروجی

کاربرد معمول حالت دو ورودی و یک خروجی، زمانی است که دو سیگنال ورودی با دامنه مساوی در فاز مخالف

## ۵-۴ آزمایش شماره ۱

### تقویت‌کننده تفاضلی

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۵-۴-۱ هدف آزمایش:** بستن مدار تقویت‌کننده تفاضلی و تجزیه و تحلیل عملی آن.

**۵-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**


تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۱
یک دستگاه	سیگنال ژنراتور صوتی	۲
یک دستگاه	منبع تغذیه دوبل	۳
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۴
دو عدد	ترانزیستور $2N2219\text{BJT}$ (یا ترانزیستور با بتای ۷۵ تا ۱۰۰)	۵
از هر کدام دو عدد	مقاومت‌های $4.7k\Omega$ ، $3.3k\Omega$ ، $390\Omega$ ، $5.6k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات )	۶
یک عدد	پتانسیومتر خطی $1k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات )	۷
دو عدد	خازن $10\mu F$ (۲۵ ولت)	۸
به مقدار کافی	سیم رابط دوسرگیره سوسناری ۵۰ سانتی‌متری	۹
به مقدار کافی	سیم رابط یک سرگیره سوسناری ۵۰ سانتی‌متری	۱۰
به مقدار کافی	سیم رابط معمولی ۵ سانتی‌متری	۱۱

### ۵-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۵-۸ را روی برد بیندید.


در صورت نداشتن وقت کافی، از برد آماده استفاده کنید.

در این حالت نیز سیگنال‌های خروجی دارای دامنه ۷ و در فاز مخالف قرار دارند. حال اگر به هر دو ورودی  $V_{i_1}$  و  $V_{i_2}$  تقویت‌کننده تفاضلی، سیگنال AC با دامنه یکسان و اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه بدheim، در خروجی دو سیگنال حاصل از ورودی با هم جمع می‌شوند. به این ترتیب طبق شکل ۵-۷ در خروجی‌های  $V_{O_1}$  و  $V_{O_2}$  دو سیگنال با دامنه  $2V$  و اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه قابل دریافت است.

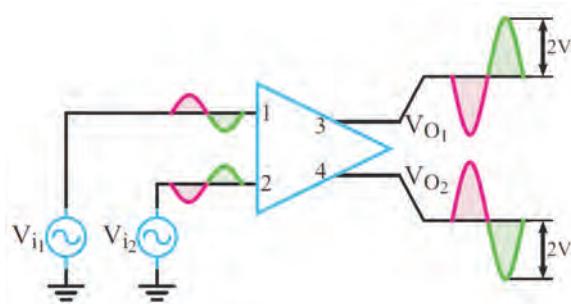

شکل ۵-۷ عملکرد تفاضلی تقویت‌کننده  
(هر دو ورودی وجود دارند)

برای یکسان سازی دقیق نقاط کار ترانزیستور ها، مطابق شکل ۵-۹، پتانسیومتر  $\Omega$  ۱K را در مسیر امیتر ترانزیستورها قرار دهید و آن را به گونه ای تنظیم کنید که ولتاژ کلکتور در ترانزیستور کاملاً با یکدیگر مساوی شوند.

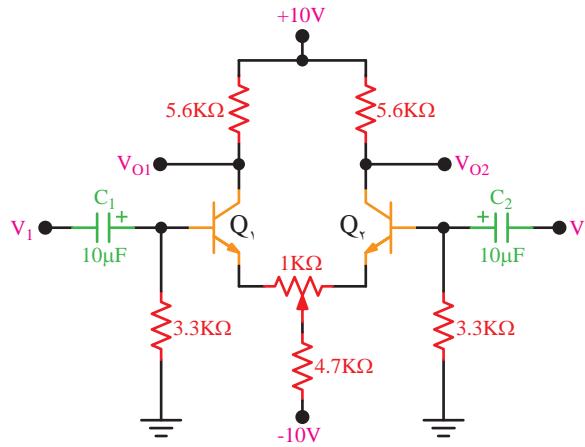

شکل ۵-۹ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی با وجود پتانسیومتر  $5k\Omega$  در مدار

به وسیله یک ولت متر، ولتاژ DC پایه های دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  را نسبت به زمین (ولتاژ مبنای) اندازه بگیرید و در جدول ۵-۲ یادداشت کنید.


جدول ۵-۲

	$Q_1$	$Q_2$
$V_B$		
$V_C$		
$V_E$		

سوال ۲: با توجه به مقادیر جدول ۵-۲ آیا نقطه کار دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  کاملاً مشابه هستند؟ توضیح دهید.



سیگнал ژنراتور صوتی را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلوهرتز تنظیم کنید.

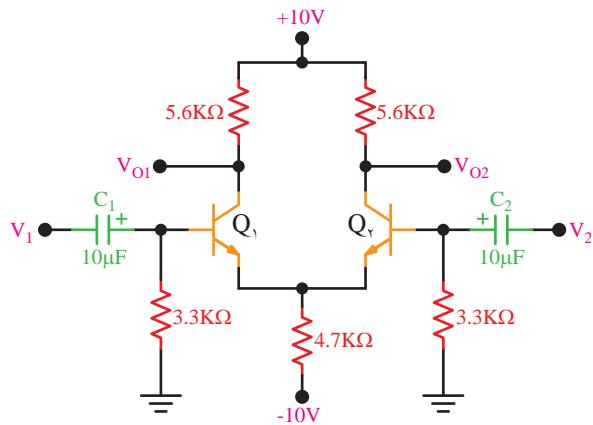

شکل ۵-۸ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر تنظیم کنید.

قبل از وصل کردن سیگنال های AC ورودی، ولتاژ

پایه های دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  را به وسیله ولت متر DC نسبت به زمین اندازه بگیرید و در جدول ۵-۱ یادداشت کنید.

جدول ۵-۱

	$Q_1$	$Q_2$
$V_B$		
$V_C$		
$V_E$		

سوال ۱: با توجه به مقادیر جدول ۵-۱، آیا نقطه کار دو ترانزیستور تقریباً مشابه است؟ توضیح دهید.

با توجه به شرایط مدار، باید نقاط کار تقریباً مشابه باشد.



.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....




$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V}$$

$$V_{O_1} = \dots \text{V}$$

اسیلوسکوپ را به خروجی  $V_{O_1}$  وصل کنید.

ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی  $V_{O_1}$  به حد اکثر دامنه ممکن بدون اعوجاج برسد.

شکل موج خروجی  $V_{O_1}$  را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۱۱ رسم کنید.

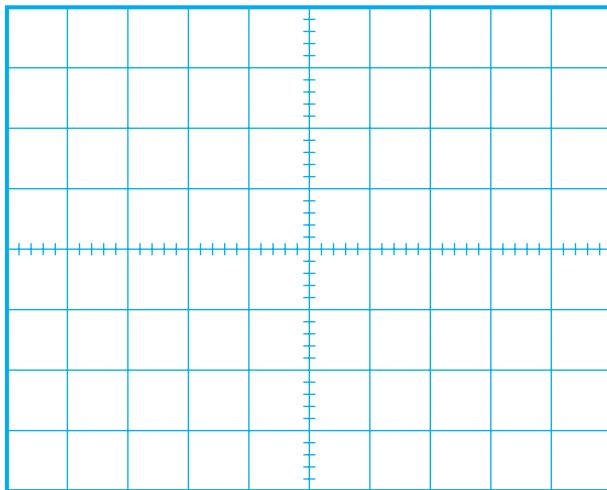

شکل ۵-۱۱ شکل موج ولتاژ خروجی  $V_{O_1}$  تقویت کننده تفاضلی

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V / Div}$$

$$V_{O_2} = \dots \text{V}$$

با توجه به شکل موج های نمودار شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف فاز خروجی تقویت کننده تفاضلی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \text{درجه}$$

با توجه به نمودارهای ترسیم شده در شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف دامنه تفاضلی دو سیگنال  $V_{O_1}$  و  $V_{O_2}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{O_d} = |V_{O_1} - V_{O_2}|$$

■ خروجی سیگنال ژنراتور را هم زمان به ورودی های  $V_{O_1}$  و  $V_{O_2}$  اعمال کنید. در این صورت دو سیگنال هم فاز وهم دامنه به ورودی های تقویت کننده تفاضلی اعمال شده است. اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

■ با استفاده از ولوم INTEN نور اشعه را به مدار کافی تنظیم کنید.

■ با استفاده از FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلید سلکتور Time/Div را روی  $10\text{ms}/2\text{ms}$  قرار دهید.

■ ولوم level را روی صفر بگذارید.

■ ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.


■ ولوم Volt variable هر دو کانال را در حالت cal بگذارید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید.

■ اسیلوسکوپ را به خروجی  $V_{O_1}$  وصل کنید.

■ ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی  $V_{O_1}$  به حد اکثر دامنه ممکن و بدون اعوجاج برسد.

■ شکل موجی خروجی  $V_{O_1}$  را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۱۰-۵ رسم کنید.

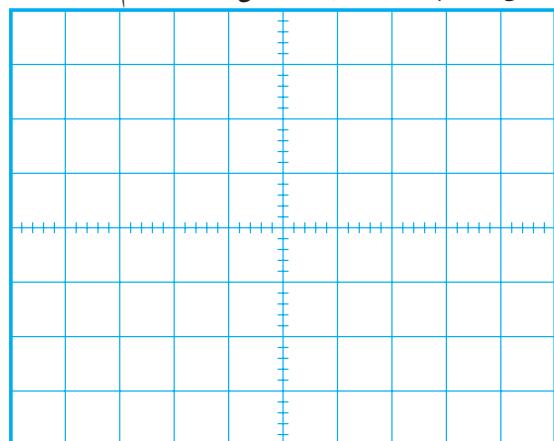

شکل ۱۰-۵ شکل موج ولتاژ خروجی  $V_{O_1}$  تقویت کننده تفاضلی

## ۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که تا کنون فراگرفته اید به طور خلاصه شرح دهید.

### ۵-۵ تقویت‌کننده عملیاتی (Operational amplifier)


تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت‌های مختلف و پیچیده‌ای ساخته می‌شوند که از سه قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) تقویت‌کننده تفاضلی (طبقه ورودی)

ب) تقویت‌کننده ولتاژ (طبقه میانی)

ج) تقویت‌کننده توان خروجی (طبقه خروجی)

در شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است.

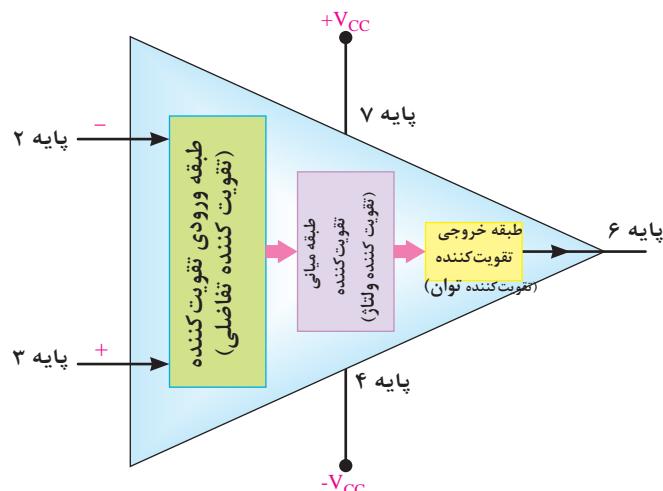


شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده عملیاتی را به اختصار Op amp می‌نامند. تقویت‌کننده عملیاتی دارای دو ورودی و یک خروجی است. ورودی تقویت‌کننده عملیاتی که با علامت منفی مشخص شده است را ورودی معکوس‌کننده (inverting) می‌نامند. چنان‌چه سیگنالی به ورودی معکوس‌کننده داده شود، سیگنال تقویت شده با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز در خروجی ظاهر می‌شود. ورودی دیگر که با علامت مثبت مشخص شده است را ورودی غیرمعکوس‌کننده (Non inverting) می‌نامند و چنان‌چه سیگنالی به ورودی غیرمعکوس‌کننده بدهیم، سیگنال بدون اختلاف فاز و تقویت شده در خروجی ظاهر می‌شود.


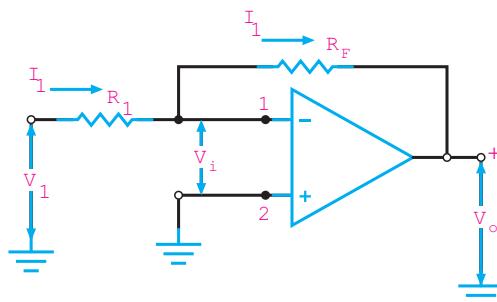
## ۵-۷ تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده (با ضریب تقویت منفی)

مدار شکل ۱۴-۵ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۵ تقویت‌کننده معکوس‌کننده دراین مدار  $V_i$  تقریباً صفر است و پایانه شماره یک تقویت‌کننده به صورت مجازی زمین شده است. این پایه واقعاً به زمین اتصال کوتاه نشده ولی در پتانسیل زمین (صفر) قرار دارد. زیرا با توجه به این که بهره ولتاژ تقویت‌کننده در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است داریم:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \infty \text{ بی‌نهایت}$$

در یک تقویت‌کننده تفاضلی سیگنال ورودی ( $V_i$ ) برابر با  $V_i^+ - V_i^-$  است.

$$A_v = \frac{V_o}{V_i^+ - V_i^-}$$

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{A_v}$$

اگر بهره ولتاژ را بی‌نهایت قرار دهیم:

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{\infty} = 0$$

$$V_i^+ - V_i^- = 0$$

$$V_i^+ = V_i^-$$

با توجه به این که  $V_i^+$  به زمین الکتریکی وصل است یعنی  $V_i^+ = 0$  لذا  $V_i^- = 0$  است و ورودی منفی تقویت‌کننده

## ۵-۶ تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل دارای مشخصاتی به

شرح زیر است :

الف) مقاومت ورودی بی‌نهایت.

ب) مقاومت خروجی صفر.

ج) بهره ولتاژ بی‌نهایت.

د) بهره جریان بی‌نهایت.

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع (یک پارچه IC) عرضه می‌شوند که یکی از معمول ترین آن‌ها با شماره  $\mu A 741$  است. آی سی  $\mu A 741$  دارای مشخصات به شرح زیر است :


$$2 M \Omega = R_I \text{ مقاومت ورودی}$$

$$50 \Omega = R_O \text{ مقاومت خروجی}$$

$$2 \times 10^5 = A_V \text{ بهره ولتاژ}$$

$$A_1 = 5 \times 10^9 = \text{بهره جریان}$$

در شکل ۱۳-۵ پایه‌های این نوع تقویت‌کننده عملیاتی که به صورت ۸ پایه ساخته شده را مشاهده می‌کنید.

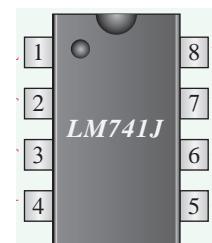

شکل ۱۳-۵ مشخصات پایه‌های تقویت‌کننده  $\mu A 741$

### ● کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند.

در این قسمت چند نمونه کاربردهای مهم آن را بررسی می‌کنیم.

صورتی که دارای امپدانس ورودی  $1\text{K}\Omega$  و بهره ولتاژ -25 باشد مقادیر  $R_F$  را محاسبه کنید و نقشه مدار را بکشید.

$$R_i = 1\text{k}\Omega, A_v = 25$$

حل :

(پایانه شماره یک) در پتانسیل صفر است.

با توجه به این نکته می‌توانیم جریان عبوری از  $R_1$  را از

رابطه زیر به دست آوریم:

$$I_1 = \frac{V_i}{R_1}$$

در این حالت امپدانس ورودی که توسط منبع دیده

می‌شود مساوی مقاومت  $R$  است:

$$R_i = R_1$$

از طرفی چون امپدانس ورودی دیده شده از پایانه شماره یک، بی‌نهایت است جریان  $I$  از مقاومت  $R_F$  نیز عبور می‌کند. در این شرایط ولتاژ خروجی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V_o = -I_1 R_F$$

با توجه به مقادیر  $i$  و  $V_o$  می‌توانیم بهره ولتاژ را به دست


آوریم:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_1 R_F}{I_1 R_1}$$

با حذف جریان  $I$  از رابطه بالاخواهیم داشت:

$$A_v = \frac{-R_F}{R_1}$$

علامت منفی نشان‌دهنده این است که قطب ولتاژ خروجی مخالف قطب ورودی است و به عبارت دیگر ولتاژ خروجی با ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارد.

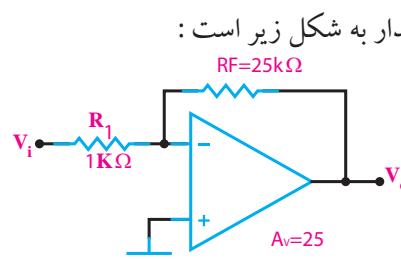

شکل ۵-۱۵- تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده


نقشه مدار به شکل زیر است:

$$A_v = 25$$

A<sub>v</sub>=25

## ۷-۵ بافر منفی

در تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده شکل ۵-۱۶ مساوی  $R$  و مساوی  $R_F$  انتخاب کرده ایم در این مدار بهره ولتاژ برابر -1 می‌شود. این تقویت‌کننده را **تقویت‌کننده عملیاتی با ضریب تقویت منفی یک** می‌نامند. دامنه سیگنال خروجی در این نوع تقویت‌کننده با سیگنال ورودی برابر است و در فاز مخالف قرار دارد. از مدار بافر برای عمل تطبیق امپدانس استفاده می‌کنند.

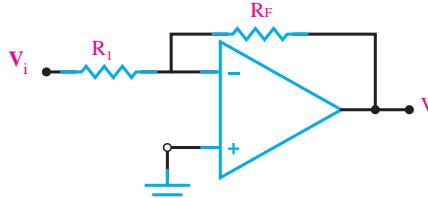

شکل ۵-۱۶ مدار بافر منفی

### نکته مهم:



توجه داشته باشید که پایه شماره یک، از نظر پتانسیل با زمین هم پتانسیل است ولی به دلیل اتصال کوتاه نبودن با زمین، دارای مقاومت بی‌نهایت است.

**مثال ۱:** یک تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده، در

به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را نسبت به شاسی (زمین) در حالتی که سیگنال ورودی وجود ندارد، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۵-۳

V <sub>۱</sub>	.....V
V <sub>۲</sub>	.....V
V <sub>۴</sub>	.....V
V <sub>۵</sub>	.....V
V <sub>۶</sub>	.....V
V <sub>۷</sub>	.....V

- سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلو هرتز تنظیم کنید.
- سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.
- اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده برای آزمایش اول تنظیم کنید.
- دو کanal اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید.
- مقاومت R<sub>۰</sub> را طبق جدول ۵-۴ تغییر دهید و هر بار دامنه پیک توپیک ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ های V<sub>O</sub> و V<sub>i</sub> را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۴ یادداشت کنید.

جدول ۵-۴

R <sub>۰</sub>	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
V <sub>O</sub>				
V <sub>i</sub>				
A <sub>v</sub> = $\frac{V_O}{V_i}$				
φ				

با توجه به مقادیر V<sub>O</sub> و V<sub>i</sub> در جدول ۵-۴ مقدار بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۵ بنویسید.

## ۵-۸ آزمایش شماره ۲

### تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

#### ۵-۸-۱ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار


تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده (با ضربی تقویت منفی)

#### ۵-۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتوار صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۴	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۵	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۶	مقاومت های ۴۷kΩ و ۲۲kΩ ، $\frac{1}{2} 100k\Omega$ وات	از هر کدام یک عدد
۷	مقاومت $10k\Omega$ $\frac{1}{2}$ وات	دو عدد
۸	بردبرد	یک قطعه
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

#### ۵-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۵-۱۷ را روی برد بیندید.

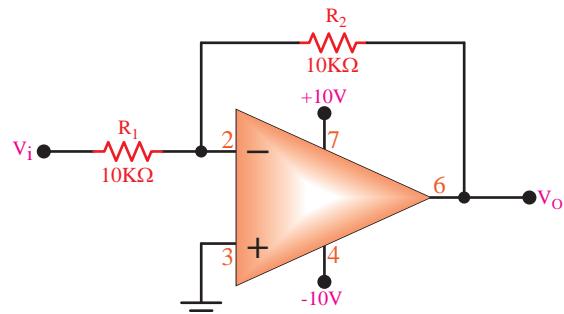


شکل ۵-۱۷ تقویت کننده منفی op-Amp

■ مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.

## ۵-۹ تقویت‌کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده (با ضریب تقویت مثبت)

در شکل ۵-۱۸ یک تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده نشان داده شده است.

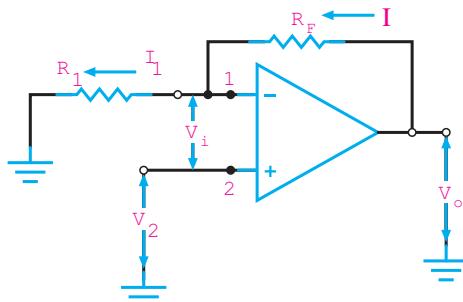

شکل ۵-۱۸ تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده

ولتاژ ورودی  $V_i$  بین زمین و پایه شماره ۲ یعنی به ورودی غیر معکوس کننده داده شده است. در این مدار، سیگنال خروجی با سیگنال ورودی هم فاز است. اگر ولتاژ ورودی  $V_i$  را تقریباً صفر در نظر بگیریم، چون هیچ جریانی به تقویت‌کننده وارد یا از آن خارج نمی‌شود هر جریانی که از  $R_f$  عبور می‌کند از  $R_f$  هم عبور می‌کند. چون انتهای سمت چپ  $R_f$  زمین شده است، ولتاژ خروجی  $V_o$  مجموع افت ولتاژ‌های دو سر مقاومت  $R_f$  و  $R_L$  است. مطابق آن چه که قبلاً بیان شده است.

$$V_i^- = V_i^+$$

$$V_i^- = V_i^+ \quad \text{وچون } V_i^+ = V_i^- \text{ است لذا:}$$

با توجه به این که مقاومت ورودی op-Amp در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است، لذا جریان ورودی آن در حالت ایده‌آل صفر است. می‌توان حلقه زیر را در نظر گرفت:

$$\begin{aligned} -V_o + R_f I + R_L I &= 0 \\ V_o &= (R_f + R_L) I \end{aligned}$$

## سوال ۳: با توجه به مقادیر $V_o$ و $I$ در کدام حالت

تقویت‌کننده به مدار بافر منفی تبدیل می‌شود؟ در این حالت  $A_V$  چه قدر است؟ توضیح دهید.




## ۴-۸-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار

شرح دهید.




مدار نهایی به صورت شکل ۵-۱۹ در می‌آید:

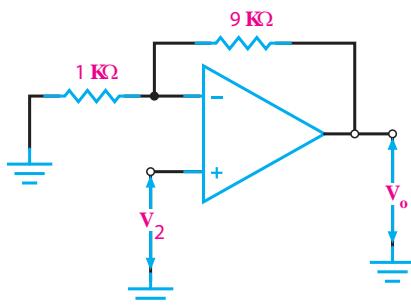

شکل ۵-۱۹ ترسیم مدار تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

### ۵-۹-۱ بافر مثبت

مدار شکل ۵-۲۰ یک بافر مثبت است. سیگنال ورودی به ترمینال ۲ داده می‌شود. یک ولتاژ خروجی هم فاز با ورودی تولید می‌کند. خروجی هم مستقیماً به ترمینال ۱ متصل شده است، بنابراین در همان پتانسیل ترمینال ۱ قرار دارد و چون ترمینال ۱ تقریباً همیشه در همان پتانسیل ترمینال ۲ قرار دارد، مقدار  $V_o = V_i$  می‌شود. پس ولتاژ خروجی همان مقدار ولتاژ ورودی است، بنابراین بهره ولتاژ مدار برابر با یک می‌شود.

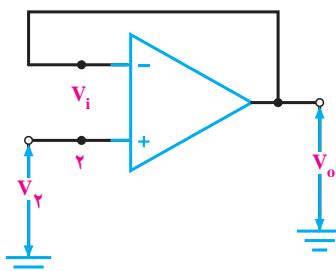

شکل ۵-۲۰ مدار بافر مثبت

دسترسی به دانش فنی هر موضوعی،  
موجب حرکت به سوی خودکفایی و  
پیشرفت کشور می‌شود. سعی کنید نگاه  
فنی به گونه‌ای باشد که در آینده به  
دانش فنی مورد نیاز بررسید.

از طرفی جریان  $I_1$  که همان جریان I است از رابطه زیر

قابل محاسبه است:

$$I_1 = I = \frac{V_i}{R_1}$$

با جایگزینی این رابطه به جای جریان داریم:

$$V_o = (R_f + R_1) \times \frac{V_i}{R_1}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

امپدانس ورودی تقویت‌کننده غیر معکوس کننده از تقویت‌کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است، چون تقریباً هیچ جریانی از پایه شماره ۲ نمی‌گذرد.

**مثال ۲:** اگر در تقویت‌کننده غیر معکوس کننده، بهره ولتاژ برابر با ۱۰ و مقاومت  $R_f$  برابر با یک کیلو اهم باشد، مقدار مقاومت  $R_1$  را به دست آورید و نقشه فنی مدار را بکشید.

**حل:**

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

با جایگزین کردن مقدار  $A_v$  و  $R_1$  داریم:

$$10 = \frac{R_f + 1}{1} \rightarrow \frac{10}{1} = \frac{R_f + 1}{1}$$

طرفین وسطین می‌کنیم:

$$10 \times 1 = (R_f + 1) \times 1$$


$$10 = R_f + 1 \rightarrow 10 - 1 = R_f$$

$$\boxed{R_f = 9\text{k}\Omega}$$

### ۳-۱۰-۵ آزمایش شماره ۳

مدار تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده  
زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

■ مدار شکل ۲۱-۵ را روی برد آزمایشگاهی  
بیندید.

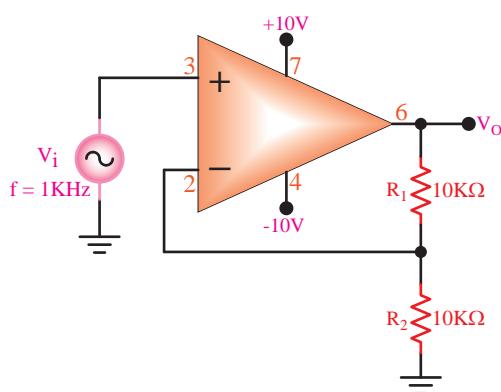

شکل ۲۱-۵ تقویت‌کننده عملیاتی با ضریب تقویت مثبت

■ مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.  
■ به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را  
نسبت به شاسی (زمین) در حالت بدون سیگنال ورودی اندازه  
بگیرید و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

جدول ۵-۵

$V_{\text{v}_1}$	ولتاژ پایه ۱ ..... V
$V_{\text{v}_2}$	ولتاژ پایه ۲ ..... V
$V_{\text{v}_3}$	ولتاژ پایه ۳ ..... V
$V_{\text{v}_4}$	ولتاژ پایه ۴ ..... V
$V_{\text{v}_5}$	ولتاژ پایه ۵ ..... V

■ سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس  
۱ کیلو هرتز تنظیم کنید.  
■ سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.  
■ اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده در آزمایش  
اول تنظیم کنید.

■ دو کanal اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار  
وصل کنید.

■ مقاومت  $R$  را طبق جدول ۶-۵ تغییر دهید و هر بار

۱-۱۰-۵ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار  
تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده (با ضریب تقویت  
مثبت).


### ۲-۱۰-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۶	تقویت‌کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۷	مقاومت های $47k\Omega$ و $100k\Omega$	از هر کدام $\frac{1}{2} 22k\Omega$ یک عدد
۸	مقاومت $10k\Omega$ $(\frac{1}{2})$ وات	دو عدد
۹	برد برد	یک قطعه
۱۰	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۱	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۲	سیم رابط معمولی	به اندازه کافی

### ۵-۱۱ مدار جمع کننده

یک دیگر از کاربردهای مفید تقویت کننده عملیاتی، مدار جمع کننده است، این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است. برای مثال مدار شکل ۵-۲۲ یک جمع کننده باسه ورودی را نشان می‌دهد. هر یک از ولتاژها  $V_1$ ،  $V_2$ ،  $V_3$  به ترتیب باعث عبور جریان‌هایی از داخل مقاومت‌های  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  می‌شوند.

طبق قانون کریشهف، مجموع جریان‌های ورودی به یک اتصال باید مساوی جریان‌های دور شونده از آن باشد، بنابراین جریانی که از مقاومت  $R_F$  عبور می‌کند، برابر با مجموع جریان سه جریان ورودی است.

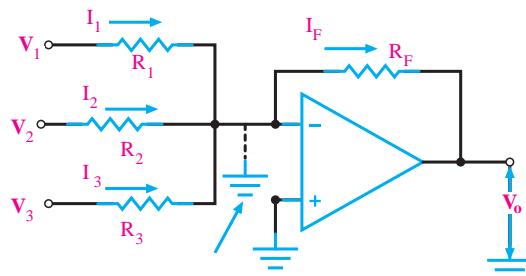

شکل ۵-۲۲ جمع کننده

همچنین، ولتاژ خروجی برابر با مجموع جریان سه ولتاژ ورودی با یک دیگر است زیرا:

$$I_r = \frac{V_1}{R_1}, I_r = \frac{V_2}{R_2}, I_r = \frac{V_3}{R_3}$$

$$I_F = I_r + I_r + I_r$$

$$V_o = -R_F I_F$$

$$V_o = -R_F \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

در شرایط خاص، چنان‌چه  $R_F = R_1 = R_2 = R_3$  باشد داریم:

$$V_o = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

مثال ۳: ولتاژ خروجی مدار شکل ۲۳-۵ چه قدر است؟  
حل:

چون کلیه مقاومت‌ها برابرند بنابراین ولتاژ خروجی برابر با مجموع ولتاژ‌های ورودی خواهد بود:

$$V_o = -(2 + 3 + 4) = -9$$

دامنه پیک تو پیک سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ‌های  $V_o$  و  $V_i$  را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۶ یادداشت کنید.

جدول ۵-۶

$R_1$	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
$V_o$				
$V_i$				
$A_v = \frac{V_o}{V_i}$				
$\varphi$				

■ مقدار بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۶ بنویسید.

### ۴-۱۰-۵ نتایج آزمایش

آن‌چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.




## نکته مهم:



تغییر شکل موج توسط عملیات ریاضی

مشتق انجام می شود و روابط خاصی را دارد که وارد بحث آن نمی شویم. مثلاً مشتق تابع  $y = ax$  را با  $y'$  نشان می دهیم که برابر  $a = y'$  می شود. مشتق تابع  $y = a \cdot y$  به صورت  $y' = a \cdot y$  در می آید.


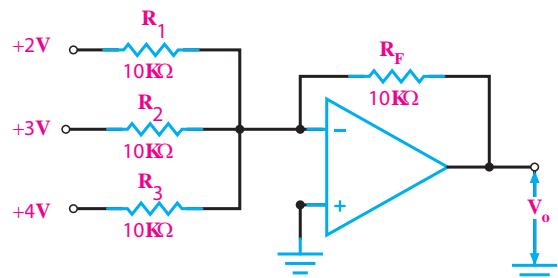


شکل ۵-۲۳ جمع کننده ولتاژ برای مثال ۳



## ۱۲-۵ مدار مشتق‌گیر (تغییردهنده شکل موج)

مدارهای مشتق‌گیر مدارهای هستند که از شکل موج ورودی (تابع ورودی) مشتق می‌گیرند به عبارت دیگر شکل موج ورودی را تغییر شکل می‌دهند. برای مثال اگر به ورودی شکل ۵-۲۴ ولتاژ مثلثی داده شود در خروجی آن ولتاژ مربعی که همان مشتق ولتاژ ورودی است ظاهر می‌شود.

**۱۳-۵ مدار انتگرال‌گیر یا تغییردهنده شکل موج**  
عكس عمل مشتق‌گیری را عمل انتگرال‌گیری می‌نامند. یعنی اگر مشتق یک تابع داده می‌شود، برای تعیین اصل تابع باید از آن انتگرال بگیریم. عمل انتگرال‌گیری را می‌توان توسط مدارهای الکترونیکی انجام داد، شکل ۵-۲۵  
نمکامی که از موج انتگرال یا مشتق می‌گیریم شکل آن تغییر می‌کند، به این سبب به این گونه مدارها، مدارهای تغییر دهنده شکل موج می‌گویند.

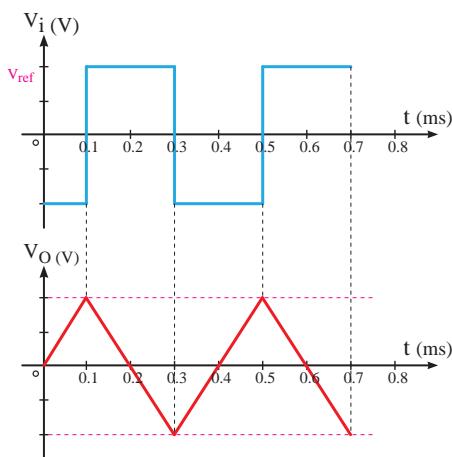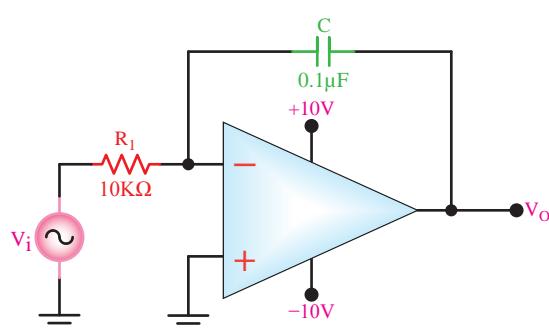

شکل ۵-۲۵ مدار انتگرال‌گیر

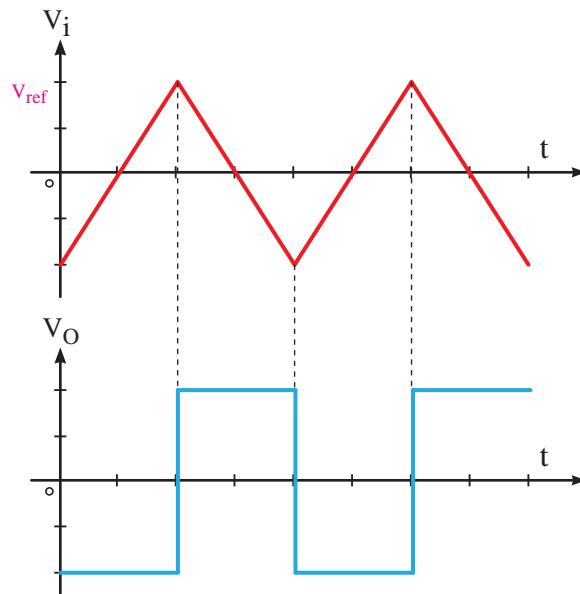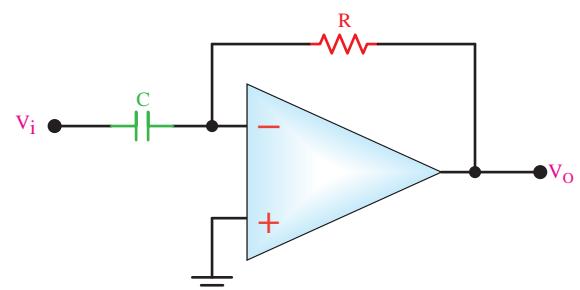

شکل ۵-۲۴ مدار مشتق‌گیر

با استفاده از دو پتانسیومتر  $50\text{ k}\Omega$  کیلو اهم، ولتاژهای  $V_{CC} = 10\text{ V}$  و  $V_1 = 2\text{ V}$  را از منبع تغذیه  $V = 5\text{ V}$  تهیه کنید و به ورودی  $V_2$  وصل کنید.

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

توسط ولت متر DC، ولتاژ خروجی مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_O = \dots \text{V}$$

با تغییر پتانسیومترهای  $50\text{ k}\Omega$  کیلو اهم ، ولتاژ  $V_1 = 3\text{ V}$  و  $V_2 = 4\text{ V}$  انتخاب کنید.

در این حالت ، توسط ولت متر DC ، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_O = \dots \text{V}$$

**سوال ۴:** آیا می توان نتیجه گرفت در هر مرحله ، مقدار ولتاژ خروجی از مجموع ولتاژهای ورودی به دست می آید؟ توضیح دهید.



**سوال ۵:** چگونه می توان یک مدار جمع کننده را با ورودی به یک مدار تفریق کننده تبدیل کرد؟ با رسم شکل شرح دهید .



## ۵-۱۴ آزمایش شماره ۴

### مدار جمع کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی


۱-۱۴-۵ هدف آزمایش : بستن مدار جمع کننده و بررسی عملی آن.

## ۵-۱۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	$100\text{k}\Omega$ مقاومت ( $\frac{1}{2}$ وات )	سه عدد
۵	$33\text{k}\Omega$ مقاومت ( $\frac{1}{2}$ وات )	یک عدد
۶	$50\text{k}\Omega$ پتانسیومتر ( $\frac{1}{2}$ وات )	دو عدد
۷	آی سی ۷۴۱	یک عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۹	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی

## ۵-۱۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۵-۲۶ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید. در صورت نداشتن وقت کافی ، از برد آماده استفاده کنید.

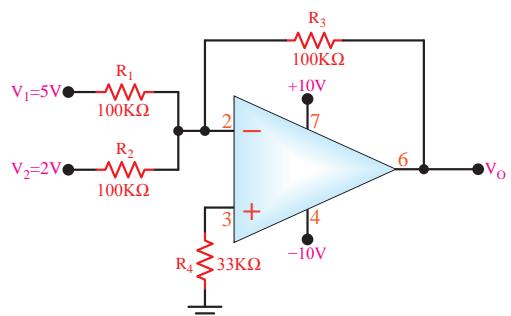

شکل ۵-۲۶ جمع کننده با op - Amp

## ۱۴-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار

شرح دهید.

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی


## ۱۵-۱ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار مشتق‌گیر

## ۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۵	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۶	مقاومت $\frac{1}{2} \text{ k}\Omega$ (۱۰ وات)	یک عدد
۷	خازن $0.1\mu\text{F}$	یک عدد
۸	آی سی ۷۴۱	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی

## ۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۲۷-۵ را روی برد بیندید.

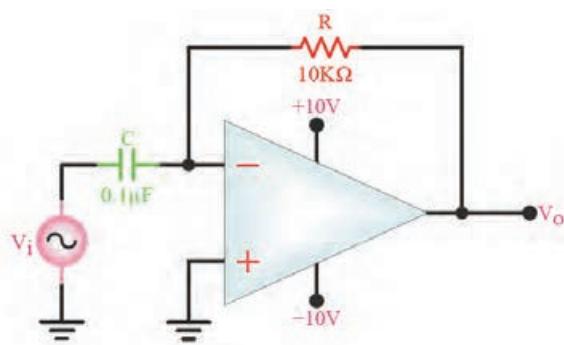

شکل ۲۷-۵ مدار عملی مشتق‌گیر

## ◀ ۴-۱۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



■ سیگنال ژنراتور صوتی را روی شکل موج مثلثی تنظیم کنید.

■ دامنه این موج ورودی را روی یک ولت تنظیم کنید.

■ فرکانس موج ورودی را روی یک کیلو هرتز تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را تنظیم کنید.

■ یک کانال اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و یک کanal دیگر اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید.

■ شکل موج های ورودی و خروجی را با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۲۸ رسم کنید.


## ۵-۱۶ آزمایش شماره ۶ مدار انتگرال گیر

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۱-۱۶-۵ هدف آزمایش :** بررسی عملی مدار انتگرال گیر

**۱-۱۵-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد موردنیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۶	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۷	مقاومت های $10\text{k}\Omega$ ، $1\text{M}\Omega$ $\frac{1}{2}$ (وات)	از هر کدام یک عدد
۸	خازن $0.1\mu\text{F}$	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۰.۵ سانتی متری	به مقدار کافی

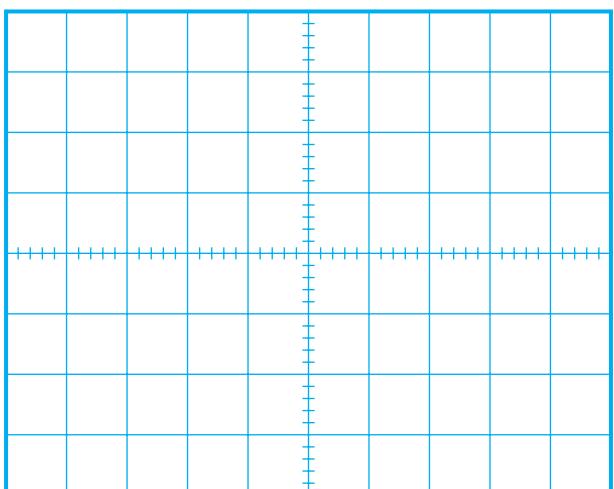

شکل ۵-۲۸ شکل موج ولتاژهای ورودی و خروجی مدار مشتق گیر Volt/Div = ۰/۲V


■ دامنه ولتاژ ورودی و خروجی را اندازه بگیرید. یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

**سوال ۷:** دامنه سیگنال ورودی را دو برابر کنید، در این حالت دامنه سیگنال خروجی چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.



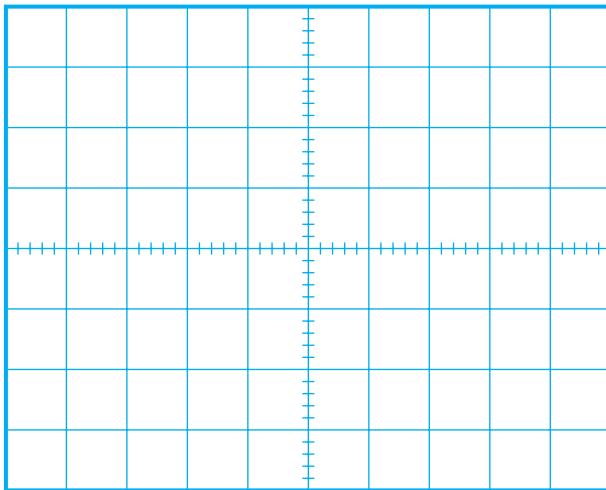

شکل ۵-۳۰ شکل موج های ورودی و خروجی انتگرال گیر

$$\text{Volt / Div(CH}_1\text{)} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Volt / Div(CH}_2\text{)} = \dots\dots\dots$$

دامنه شکل موج های ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$


$$V_o = \dots\dots\dots V$$

اختلاف فاز بین  $V_{in}$  و  $V_o$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi = \dots\dots\dots \text{درجه}$$

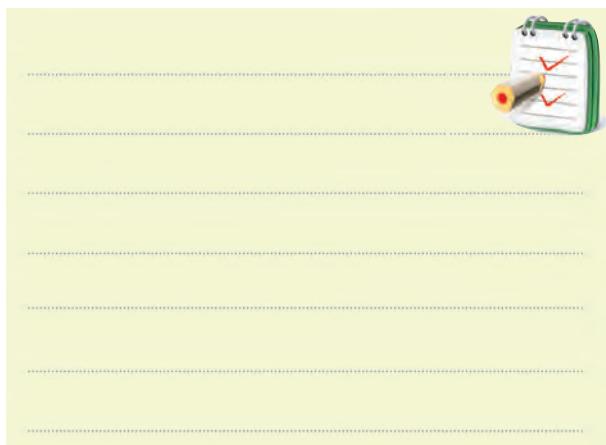
#### ۱۶-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



#### ۱۶-۵ مراحل اجرای آزمایش

مدار شکل ۵-۲۹ را روی برد بندید.

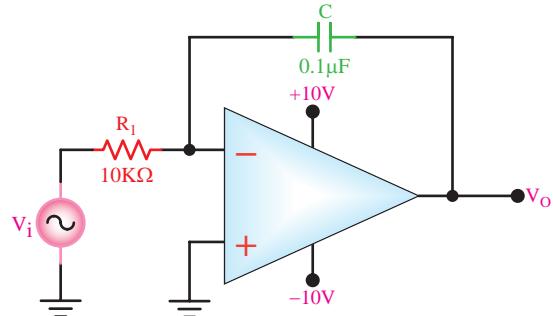

شکل ۵-۲۹ مدار عملی انتگرال گیر

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

وقتی که  $V_i = 0$  است و سیگنال ژنراتور به آن وصل نیست، به وسیله مولتی متر DC ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

**سوال ۷:** آیا تقویت کننده عملیاتی در ناحیه فعال است؟

توضیح دهید.



یک مقاومت یک مگا اهم را با خازن موازی کنید.  
سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی با فرکانس ۱ کیلوهرتز و دامنه ۱ ولت تنظیم کنید.

سیگنال ژنراتور را به ورودی مدار وصل کنید.


تنظیمات اسیلوسکوپ را انجام دهید.

کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و کanal CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید.

شکل موج های ورودی و خروجی را با حفظ رابطه زمانی در نمودار شکل ۵-۳۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.

۴- کدام یک از جملات زیر در مورد تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل صحیح نیست؟

- الف) مقاومت ورودی بی نهایت
  - ب) مقاومت خروجی بی نهایت
  - ج) بهره ولتاژ بی نهایت
  - د) بهره جریان بی نهایت
- ۵- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۱ چه قدر است؟

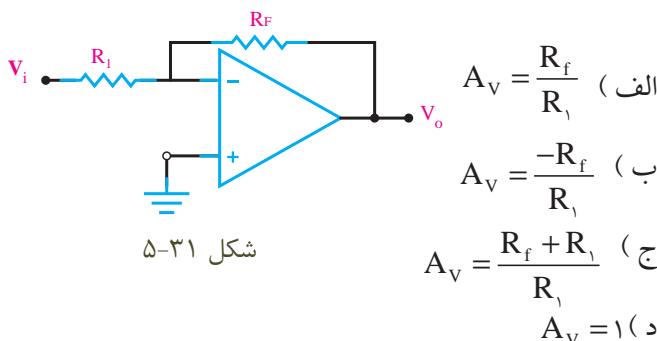

شکل ۵-۳۱

۶- از مدار بافر منفی برای عمل تطبیق امپدانس استفاده می‌شود.


صحیح  غلط

۷- امپدانس ورودی تقویت کننده غیر معکوس کننده از تقویت کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است.

صحیح  غلط

۸- بهره ولتاژ مدار بافر مثبت ، برابر..... است.


۹- در مدار شکل ۵-۳۲ در صورتی که بهره مدار ۲۰ باشد، مقدار مقاومت  $R_F$  را محاسبه کنید.

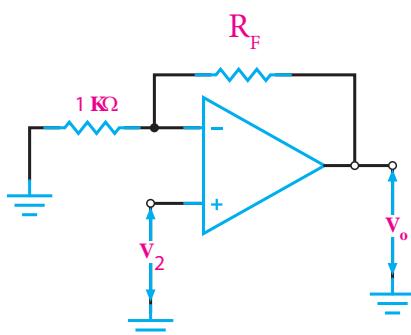


شکل ۵-۳۲
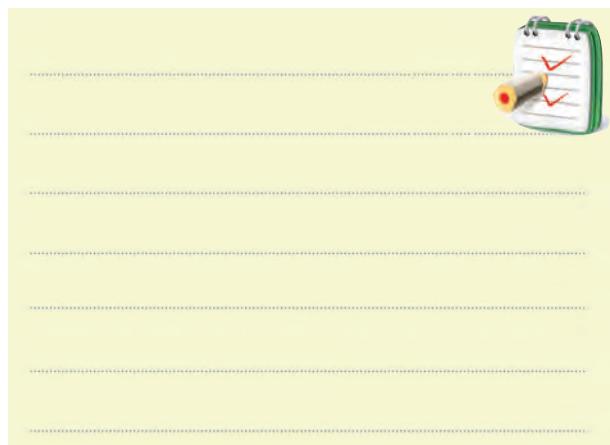
## آزمون پایانی فصل (۵)

۱- مدار تقویت کننده تفاضلی را از نظر رفتار DC شرح دهید.



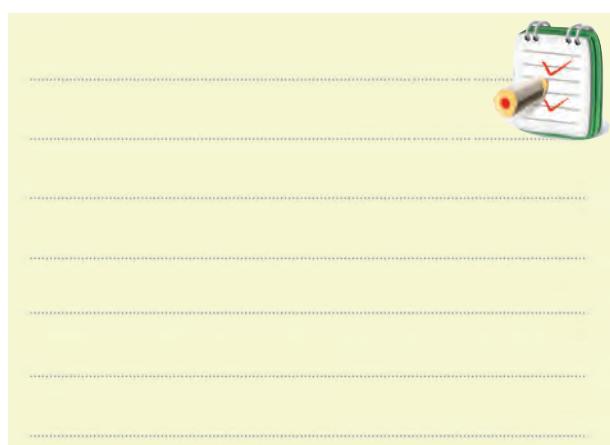
۲- چگونگی عملکرد تقویت کننده تفاضلی رادر AC به طور کامل و با رسم شکل موج ها شرح دهید.



۳- طبقه میانی یک تقویت کننده عملیاتی ، یک تقویت کننده ولتاژ است.


صحیح  غلط

- ۱۳- به مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر مدارهای .....  
شکل موج می گویند.
- ۱۴- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۳ زیر کدام است ؟

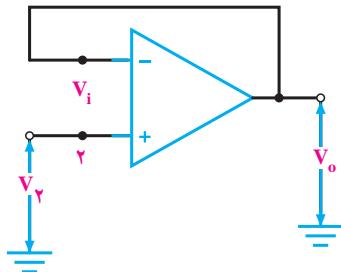


شکل ۵-۳۳

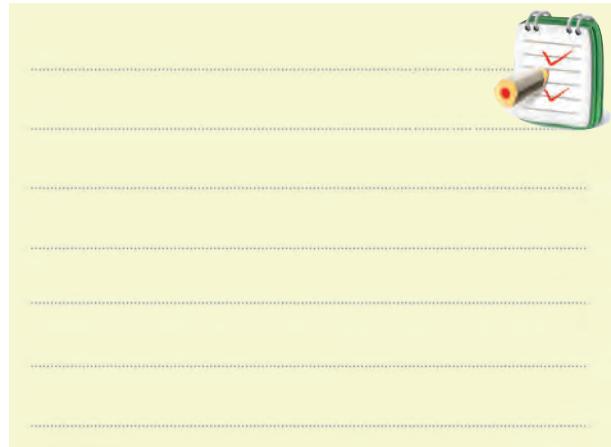- الف )  $AV = -1$   
 ب )  $AV = 1$   
 ج )  $AV = \infty$   
 د )  $AV = 0$
- ۱۵- حذف سیگنال های مشترکی که به وسیله ی پارازیت به وجود می آید ، از مزایای این تقویت کننده است .
- الف ) تفاصلی  
 ب ) عملیاتی  
 ج ) بافر مثبت  
 د ) مشتق گیر



- ۱۰- معمولاً به وسیله یک ..... می توان تقویت کننده تفاصلی را معادل کرد .
- الف ) مقاومت متغیر  
 ب ) سیم پیچ متغیر  
 ج ) خازن متغیر  
 د ) مقاومت ثابت
- ۱۱- تقویت کننده تفاصلی می تواند ..... را تقویت کند .
- الف ) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی  
 ب ) اختلاف دامنه سیگنال های ورودی و زمین  
 ج ) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنای  
 د ) مجموع دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنای
- ۱۲- مدار مشتق گیر را در صورتی که سیگنال مثلثی به ورودی آن اعمال شود ، شکل موج خروجی آن را رسم کنید .

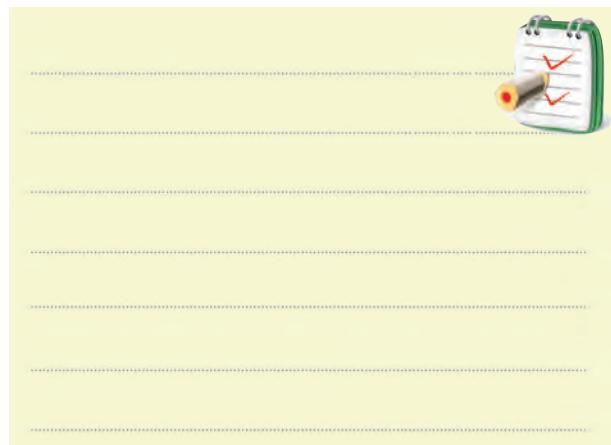

# بخش سوم

## ساخت منبع تغذیه

**هدف کلی :**

بررسی عملکرد و نحوه ساخت منبع تغذیه

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			U۶
۱۶	۱۰	۶	توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی تنظیم‌کننده‌های ولتاژ	۱۸	
۱۵	۱۲	۳	توانایی کار بروی فیبرمدار چاپی	۲۱	
۳۱	۲۲	۹	جمع کل		

## فصل ششم

### تنظیم کننده های ولتاژ

**هدف کلی :**

بررسی عملکرد مدارهای تنظیم کننده ولتاژ ترانزیستوری و مدار مجتمع

**هدف های رفتاری :** پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

مدارهای مجتمع ۷۸۰۵ و ۷۹۰۵ را عملأً مورد آزمایش قرار دهد.

۶- برای درک بهتر مطلب از نرم افزارهای شبیه ساز استفاده کند.

۷- کلیه هدف های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول به آنها اشاره شده است را در این فصل نیز اجرا کند.

۱- طرز کار مدار منبع تغذیه‌ی ساده را شرح دهد.

۲- طرز کار مدار تنظیم کننده ولتاژ ترانزیستوری را شرح دهد.

۳- کاربرد مدار تنظیم کننده ولتاژ ترانزیستوری را عملأً مورد آزمایش قرار دهد.

۴- طرز کار مدار تنظیم کننده ولتاژ با استفاده از مدار مجتمع را شرح دهد.


۵- کاربرد مدار تنظیم کننده ولتاژ با استفاده از

 <p>ساعت آموزش</p>			<p>توانایی شماره ۱۸</p>
جمع	عملی	نظری	
۱۶	۱۰	۶	
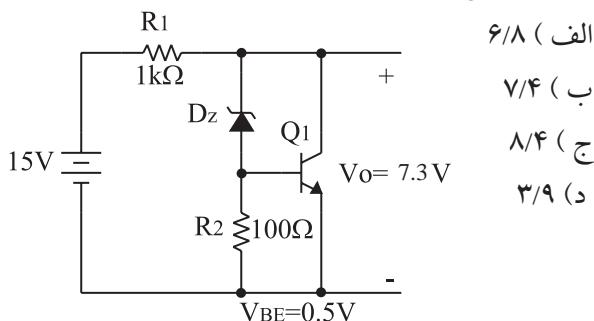
## پیش آزمون فصل (۶)



۶- در شکل زیر ولتاژ شکست دیود زنر چند ولت است؟



الف) ۸/۱

ب) ۷/۴

ج) ۸/۴

د) ۳/۹

۱- دیود زنر معمولاً در بایاس ..... کار می کند.


۲- طرز کار یک ترانزیستور PNP را شرح دهید.




۷- مدار یک منبع تغذیه با استفاده از یک سوساز نیم موج و صافی خازنی را رسم کنید.



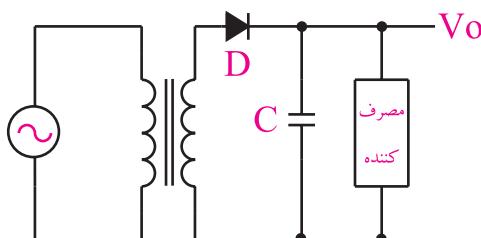۸- در مدار منبع تغذیه‌ی شکل زیر وظیفه‌ی ترانسفورماتور، دیود و خازن را شرح دهید.



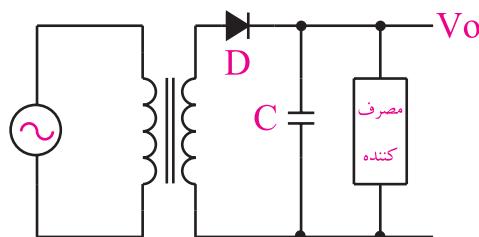۹- معایب مدار منبع تغذیه شکل زیر را شرح دهید.



۳- مشخصات کلی یک تقویت کننده را نام ببرید.




۴- رابطه‌ی مربوط به محاسبه‌ی توان تلف شده در یک ترانزیستور را بنویسید.



۵- تفاوت بین ترانزیستور JFET و BJT را شرح دهید.



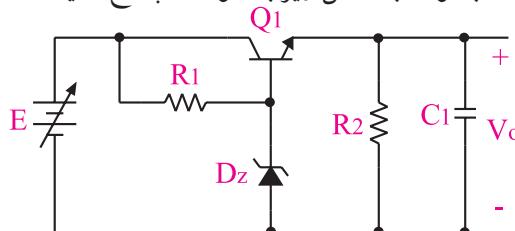۱۳- با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید.



- الف) نام مدار را بنویسید.  
 ب) وظیفه دیود زنر، ترانزیستور، مقاومت  $R_2$  و خازن  $C_1$  را شرح دهید.  
 ج) اگر به هر دلیلی ولتاژ خروجی کم شود، عملکرد مدار را تشریح کنید.

۱۰- ویژگی های یک منبع تغذیه‌ی ایده‌آل را توضیح دهید.



۱۱- آی سی رگولاتور ۷۸۰۵ یک رگولاتور ۵ ولتی از نوع منفی است.


غلط

صحیح

۱۲- مدار یک نمونه تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ از نوع سری را رسم کنید.



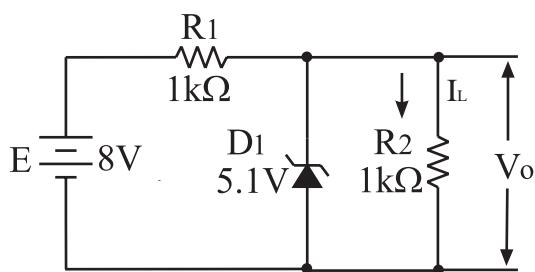
۱۴- در شکل زیر، مقدار  $V_o$  و  $I_L$  را محاسبه کنید.



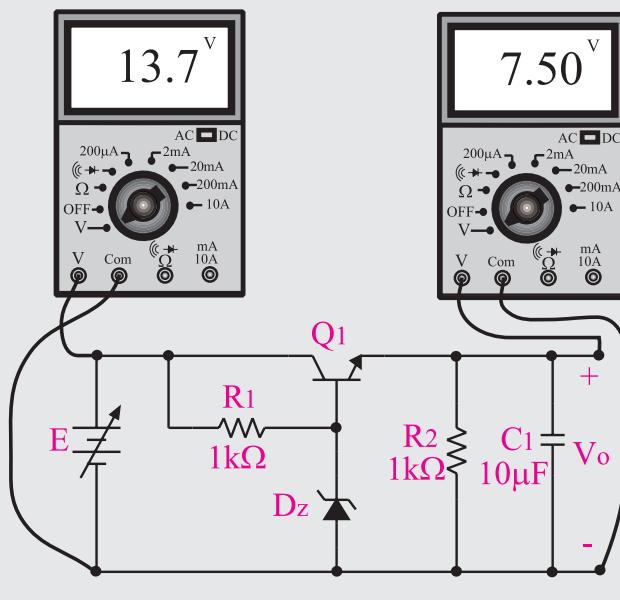
## نکات ایمنی فصل (۶)



۳- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ خروجی تنظیم کننده‌ی ولتاژ ، چنان‌چه مولتی‌متر یا ولت‌متر شما از نوع عقربه‌ای است هنگام اندازه‌گیری ولتاژ ، حوزه‌ی کار سلکتور ولتاژ ولت‌متر یا مولتی‌متر را درست انتخاب کنید و به ورودی ولت‌متر یا مولتی‌متر توجه داشته باشید تا عقربه پس نزند. اگر با مولتی‌متر دیجیتالی کار می‌کنید سعی کنید کلید ولت‌متر را در حوزه‌ی کار اتوماتیک (خودکار) قرار دهید.



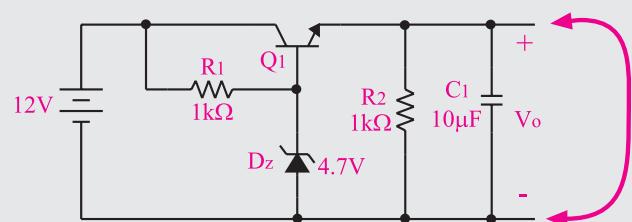۱- خروجی تنظیم کننده‌ی ولتاژ سری را هرگز مانند شکل زیر اتصال کوتاه نکنید ، زیرا در ولتاژ سری تمامی جریان اتصال کوتاه از ترانزیستور عبور می‌کند و ممکن است آن را بسوزاند .




۲- هنگام بستن مدار ، پایه‌های ترانزیستور را به طور صحیح در مدار قرار دهید . برای این کار باید قبل از شروع کار پایه‌های ترانزیستور را شناسایی کنید .



## ۶-۱ منابع تغذیه


دارد. شکل ۶-۱ یک منبع تغذیه‌ی بسیار ساده را نشان می‌دهد.

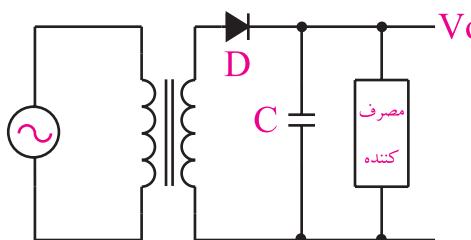

شکل ۶-۱ یک منبع تغذیه بسیار ساده


این منبع تغذیه از یک ترانسفورماتور، یک دیود و یک خازن تشکیل شده است. وظیفه ترانسفورماتور تبدیل ولتاژ موجود مانند ولتاژ برق شهر به ولتاژ مورد نیاز دستگاه مثلاً ۱۲ ولت است. دیود، نیم سیکل‌های منفی را حذف می‌کند و خازن عمل صاف کردن ولتاژ خروجی را برعهده دارد.

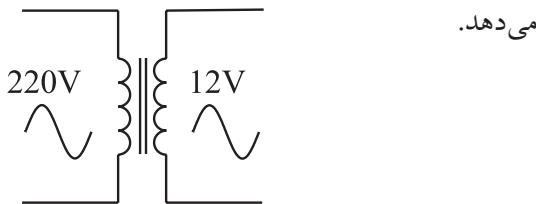شکل ۶-۲\_الف، ب و ج عملکرد هر قسمت را نشان می‌دهد.




الف - ترانسفورماتور ولتاژ موجود را به ولتاژ

موردنیاز تبدیل می‌کند

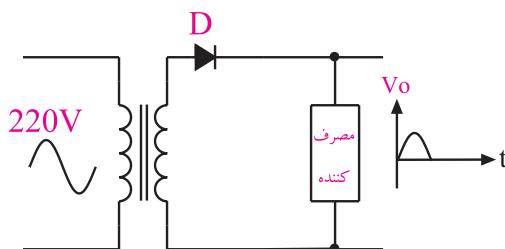

ب - دیود نیم سیکل‌های منفی را حذف می‌کند

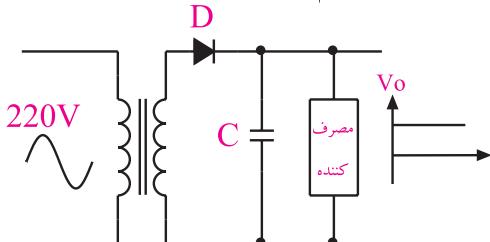

ج - خازن ولتاژ خروجی را صاف می‌کند

شکل ۶-۲ طرز کار قسمت‌های مختلف

یک نمونه منبع تغذیه‌ی ساده

در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی برای تامین قدرت خروجی و توان مصرفی دستگاه، به منابع تغذیه نیازمندیم.

این منابع می‌تواند از نوع منبع ولتاژ یا منابع جریان باشند.

منابع تغذیه، ولتاژ AC مورد نیاز را از برق شهر دریافت می‌کنند و پس از تبدیل به ولتاژ DC بادامنه مورد نیاز، آن را به بار می‌رسانند. چنان‌چه جریان بار (صرف کننده)، ولتاژ ورودی منبع تغذیه یا شرایط محیط (درجه حرارت) تغییر کند ولتاژ خروجی تغییر می‌کند. اثر تغییر ولتاژ خروجی منبع تغذیه روی دستگاه‌هایی مانند وسایل آزمایشگاهی، مدارهای کامپیوتر و سیستم‌های ناوبری پرواز هوایپما محسوس بوده و ممکن است موجب بروز حوادث ناگوار شود.

برای رفع اشکالات ناشی از تغییر ولتاژ خروجی، باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه را تثیت کنیم. برای این منظور از رگولاتورها یا تنظیم کننده‌های ولتاژ استفاده می‌کنیم.



منبع تغذیه یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های دستگاه الکترونیکی است که وظیفه تامین ولتاژ مدارهای الکترونیکی را برعهده دارد.


رگولاتورهای اولیه ساخته شده، از نوع رگولاتور زنراست. درباره‌ی این رگولاتور در کتاب الکترونیک پایه بحث کرده‌ایم.

از ترکیب رگولاتور زنر با عناصری دیگری مانند ترانزیستور و تقویت کننده‌های عملیاتی، مدارهای رگولاتور سری و موازی شکل می‌گیرد. هم چنین رگولاتورهای مدرن استفاده شده در منابع تغذیه سوئیچینگ امروزه در مدارهای الکترونیکی کاربرد فراوانی دارند که بیان آن از بحث کتاب خارج است.

## ۶-۲ تنظیم کننده‌ی ولتاژ

منبع تغذیه اساسی‌ترین قسمت هر دستگاه الکترونیکی است که وظیفه‌ی تامین ولتاژ مدارهای الکترونیکی را برعهده

از طرف دیگر با وجود ثابت بودن ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی در اثر تغییر مقاومت بار (یعنی جریان مصرف کننده) نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای می‌کند. شکل ۶-۴ ولتاژ خروجی دوسرد و نوع بار مختلف را با ولتاژ ورودی ثابت نشان می‌دهد.

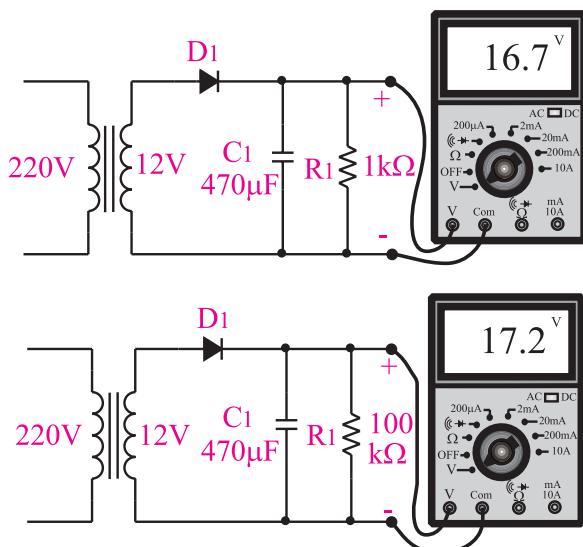

شکل ۶-۴ با زیاد شدن جریان مصرف کننده، ولتاژ دو سر بار کمتر می‌شود




ولتاژ خروجی ترانسفورماتور بستگی به جریان بار دارد. هر قدر جریان ییشتگی از ثانویه ترانسفورماتور کشیده شود، مقدار ولتاژ خروجی کمتر می‌شود.

همان طور که مشاهده کردید، با تغییر دو عامل جریان مصرف کننده ( مقاومت اهمی بار ) و ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی منبع تغذیه تغییر می‌کند. ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه ایده‌آل باید ثابت باشد و با تغییرات احتمالی ولتاژ ورودی یا تغییرات جریان بار ( مصرف کننده ) تغییر نکند. شکل ۶-۵ عملکرد یک منبع تغذیه ایده‌آل را نشان می‌دهد. در این مدارها ولتاژ ورودی و جریان بار تغییر کرده است ولی ولتاژ خروجی ثابت باقی مانده است.

منبع تغذیه شکل ۶-۶ با وجودی که ساده است هنوز در بعضی از مدارهای الکترونیکی کاربرد دارد. یکی از اشکالات منبع تغذیه شکل ۶-۱ این است که اگر ولتاژ ورودی کم شود ولتاژ خروجی  $V_o$  که در دو سر مصرف کننده قرار می‌گیرد نیز کم می‌شود. همچنین اگر ولتاژ ورودی زیاد شود ولتاژ خروجی نیز زیاد می‌شود. بنابراین ولتاژ خروجی تابع ولتاژ ورودی است و هر تغییری در ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


شکل ۶-۳ اثر تغییرات ولتاژ ورودی را روی ولتاژ ثانویه یک ترانسفورماتور نشان می‌دهد .

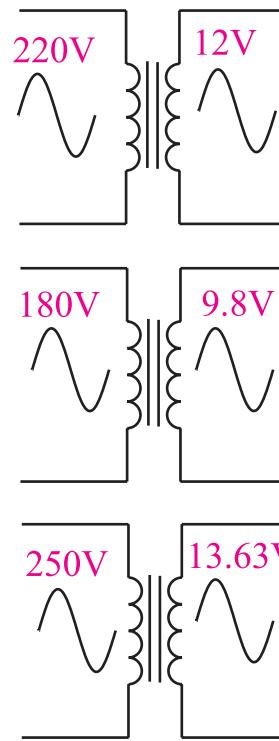

شکل ۶-۳ اثر تغییر ولتاژ ورودی روی ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور



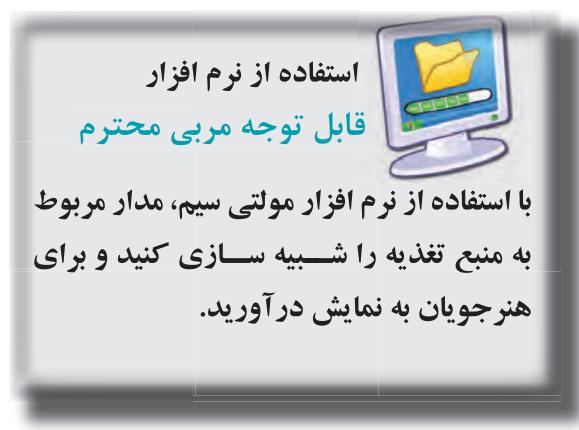
ولتاژ خروجی ترانسفورماتور بستگی به تعداد دور سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه آن دارد. هم‌چنین ولتاژ ثانویه به مقدار ولتاژ اولیه بستگی دارد.




### ۶-۲-۱ تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ سری

همان طور که در قسمت ۶-۱ گفته شد، تنظیم‌کننده‌های ولتاژ، مدارهای الکترونیکی نسبتاً ساده‌ای هستند که با توجه به تغییرات ولتاژ ورودی، تغییرات جریان بار و تغییرات درجه حرارت، ولتاژ DC ثابتی تولید می‌کنند.

تنظیم‌کننده‌های ولتاژ ترانزیستوری ساده به دو نوع سری و موازی تقسیم می‌شوند. در این قسمت به بررسی نوع سری تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ ترانزیستوری می‌پردازیم. در شکل ۶-۶ بلوك دیاگرام و در شکل ۶-۷ مدار الکترونیکی تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ سری نشان داده شده است.

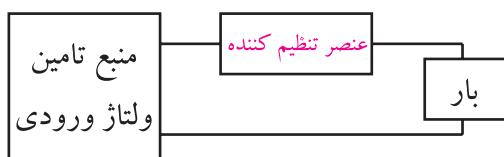


شکل ۶-۶ بلوك دیاگرام تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ سری

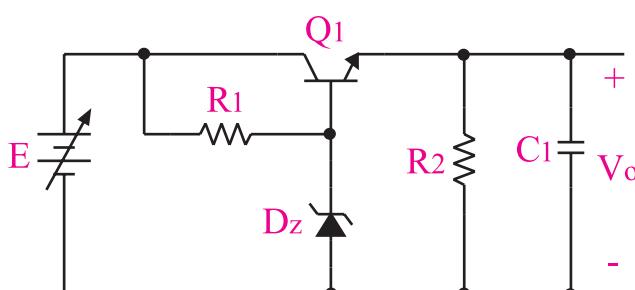

شکل ۶-۷ مدار یک نمونه تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ سری

در این نوع تنظیم‌کننده‌ها، عنصر کنترل جریان یا ولتاژ

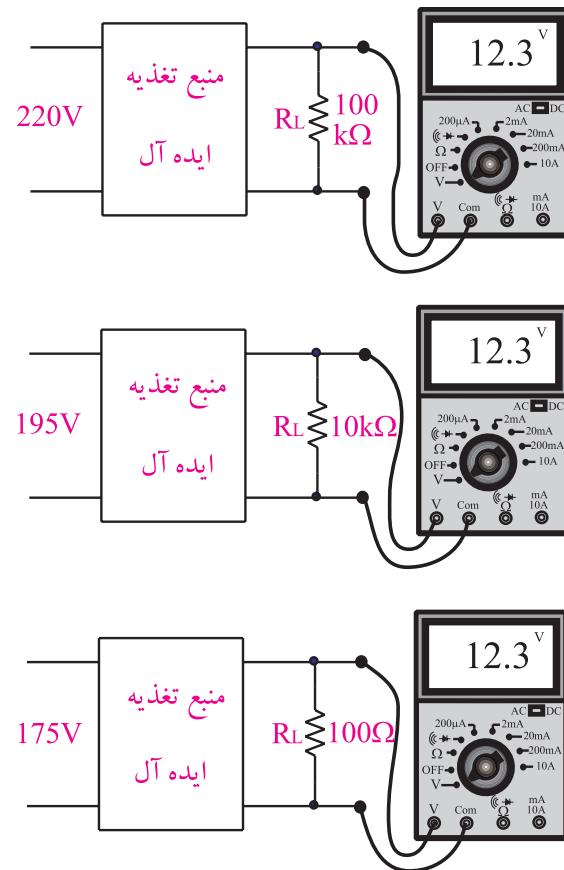

شکل ۶-۵ اثر تغییر بار و تغییر ولتاژ ورودی در منبع تغذیه‌ی ایده‌ال

در عمل منبع تغذیه کاملاً ایده‌ال وجود ندارد ولی می‌توانیم به کمک مدارهای الکترونیکی، منبع تغذیه‌ای طراحی کنیم که در برابر تغییرات ولتاژ ورودی و تغییرات جریان مصرف‌کننده (بار)، حداقل تغییرات ولتاژ را در خروجی داشته باشد. برای این منظور از رگولاتور استفاده می‌کنیم. تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ، یک مدار الکترونیکی است که اگر به ورودی آن یک ولتاژ تنظیم نشده بدهیم، می‌توانیم از خروجی آن یک ولتاژ نسبتاً ثابت دریافت کنیم.




در منبع تغذیه ایده‌ال، تغییرات ولتاژ ورودی و جریان بار اثری روی ولتاژ خروجی ندارد یا تاثیر آن بسیار کم است.

بر عکس، اگر ولتاژ خروجی به هر دلیلی مانند کم شدن ولتاژ ورودی کم شود،  $V_E$  کاهش می‌یابد و مقدار  $I_B = (V_B - V_E)$  زیاد می‌شود. در اثر افزایش  $V_{BE}$ ،  $I_C = \beta I_B$  زیاد می‌شود و  $V_{CE}$  را کم می‌کند. با برقراری این شرایط  $V_O$  به حالت قبلی بر می‌گردد، شکل ۶-۹


به صورت سری با بار قرار می‌گیرد. در رگولاتور شکل ۶-۷ عنصر کنترل کننده ولتاژ خروجی ( $V_O$ ) ترانزیستور است و در این مدار ولتاژ خروجی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_O = V_Z - V_{BE}$$

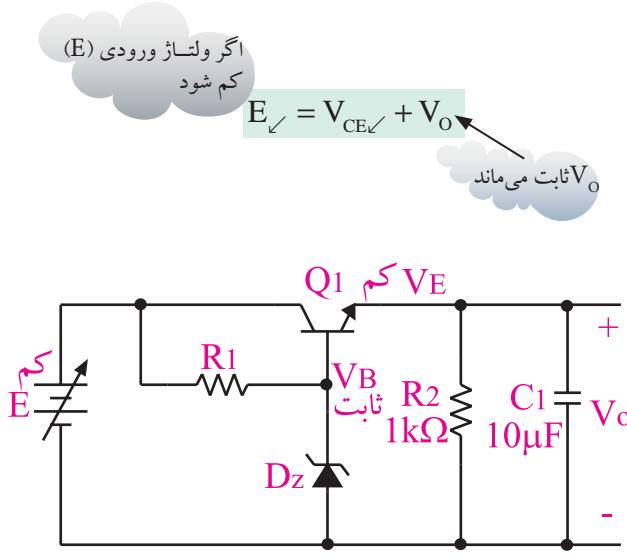

شکل ۶-۹ عملکرد رگولاتور سری هنگام کاهش ولتاژ ورودی


وظیفه دیود زنر ثابت نگه داشتن ولتاژ بیس ترانزیستور است. حال اگر ولتاژ خروجی بخواهد به دلایلی از قبیل افزایش ولتاژ ورودی، زیاد شود ولتاژ امیتر ( $V_E$ ) نیز زیاد می‌شود. در این حالت  $V_{BE}$  که برابر با  $(V_B - V_E)$  است به دلیل ثابت بودن  $V_B$ ، کاهش می‌یابد. کاهش سبب  $V_{BE}$  کاهش  $I_C = \beta I_B$  و  $I_C = \beta I_B$  می‌شود و ترانزیستور را افزایش می‌دهد. به این ترتیب ولتاژ دو سر بر کاهش می‌یابد و به حالت پایدار قبلی بر می‌گردد، (شکل ۶-۸).

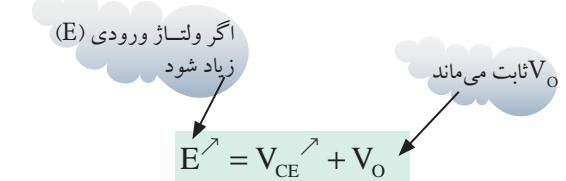

فرایند توضیحات داده شده به طور خلاصه به شرح زیر است:

$$V_{O'} \Rightarrow V_{E'} \Rightarrow V_{BE'} \Rightarrow I_{B'} \Rightarrow I_{C'} \Rightarrow V_{CE'} + V_O$$

مقاومت در خروجی مدار شکل ۶-۹ به منظور بسته شدن حلقه‌ی خروجی مدار الکتریکی رگولاتور و ایجاد ولتاژ ثابت در مدار قرار گرفته است. خازن  $10\mu F$  ضمن کاهش دادن ولتاژ ریپل خروجی، میزان نویز را به شدت کم می‌کند.

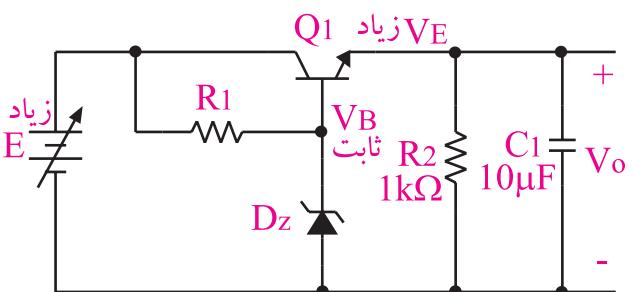

شکل ۶-۸ عملکرد رگولاتور سری هنگام افزایش ولتاژ ورودی

فرایند توضیحات داده شده به طور خلاصه به شرح زیر است:

$$V_O' \Rightarrow V_E' \Rightarrow V_{BE'} \Rightarrow I_{B'} \Rightarrow I_{C'} \Rightarrow V_{CE'} + V_O$$

### توجه داشته باشید که برای

عیب یابی تنظیم کننده ولتاژ سری،  
باید همین آزمایش را روی مدار  
معیوب انجام دهید. اندازه گیری  
ولتاژهای قسمت های مختلف  
تنظیم کننده ولتاژ و تحلیل  
ارتباط بین مقادیر اندازه گیری  
شده می تواند شما را در پیدا  
کردن عیب، کمک کند.



### ۶-۳ آزمایش شماره ۱

#### زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

#### ۶-۳-۱ هدف آزمایش:


بررسی عملی طرز کار یک تنظیم کننده ولتاژ  
ترانزیستوری نوع سری.

#### ۶-۳-۲ مراحل اجرای آزمایش:


■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۶-۱۰ را روی برد آزمایشگاهی

بنویسید.

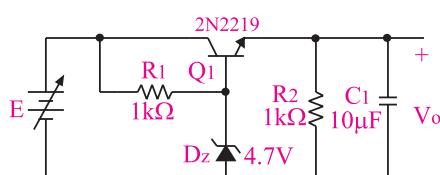

الف - شماتیک مدار

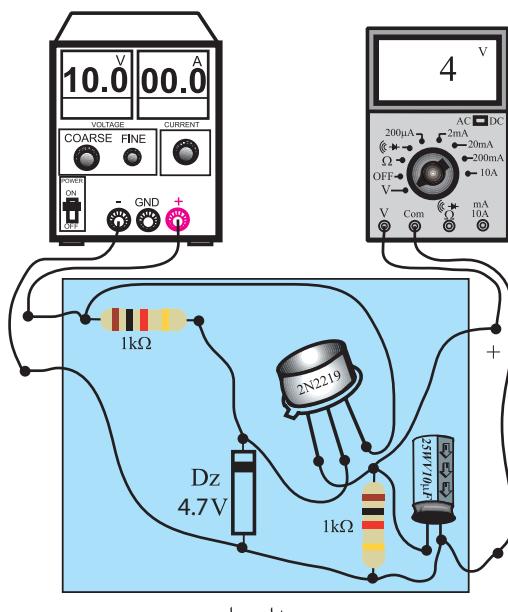

ب - مدار عملی

شکل ۶-۱۰ مدار آزمایش تنظیم کننده ولتاژ نوع سری  
ولتاژ خروجی منع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم  
کنید.

#### قبل از شروع آزمایش، نکات

ایمنی که در ابتدای فصل ۶ آمده است  
را مطالعه کنید و در جریان اجرای  
آزمایش ها عمل آن ها را به کار  
بریید.

#### ۶-۳-۳ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰-۳۰ V - ۱A	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی یا عقربه ای	دو دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور ۲N2219	یک عدد
۵	دیود زنر ۶/۸ V و ۴/۷ V	یک عدد
۶	مقاومت ۱kΩ	دو عدد
۷	مقاومت ۱۰۰Ω	یک عدد
۸	مقاومت ۴۷۰Ω	یک عدد
۹	خازن ۱۰μf، ۲۵V	یک عدد
۱۰	سیم های رابط کافی	یک سری
۱۱	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

- ولتاژ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت قرار دهید.
- ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.
- ولتاژ اندازه گیری شده را در جدول ۶-۲ یادداشت کنید.

■ با افزایش ولتاژ ورودی در پلهای یک ولتی ، مطابق جدول ۶-۲ ، ولتاژ های خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


**سوال ۲:** ولتاژ  $V_o$  بیش تر به کدام قطعه یا قطعات بستگی دارد ؟ توضیح دهید.

جدول ۶-۲

۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	$V_i(v)$
						$V_o(v)$



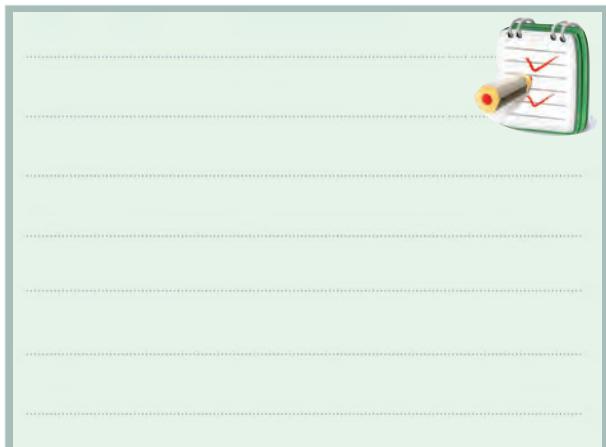**سوال ۳:** چه نتیجه ای از جدول ۶-۲ می گیرید ؟ توضیح دهید.



- ولتاژ خروجی را توسط ولت متر اندازه بگیرید و مقادیر اندازه گیری شده را در جدول ۶-۶ یادداشت کنید.
- ولتاژ منبع تغذیه را در تقسیمات یک ولتی مطابق جدول ۶-۶ زیاد کنید.

■ ولتاژ خروجی را توسط ولت متر اندازه بگیرید و در جدول ۶-۶ بنویسید.

جدول ۶-۱


۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	$V_i(v)$
						$V_o(v)$

**سوال ۱:** چه نتیجه ای از جدول ۶-۱ می گیرید ؟ توضیح


دهید.



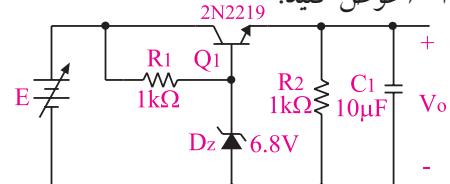- در مدار شکل ۶-۱۰ ، ولتاژ منبع تغذیه را صفر کنید.
- دیود زنر شکل ۶-۱۰ را با دیودزنر ۶/۸ ولتی مانند شکل ۶-۱۱ عوض کنید.



الف - شماتیک مدار

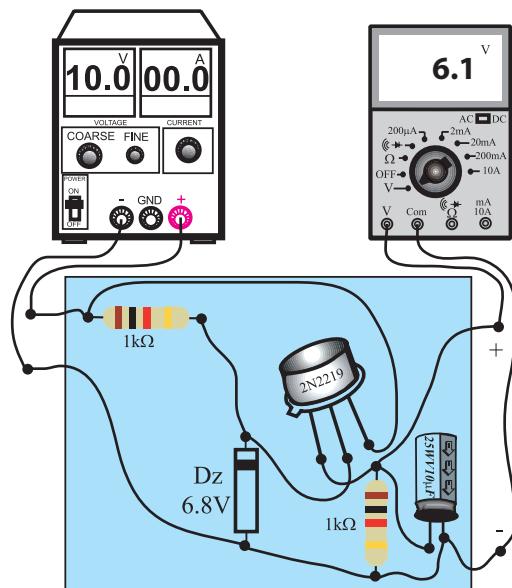

ب - مدار عملی  
شکل ۶-۱۱ مدار آزمایش

## سوال ۴:

چه نتیجه‌ای از جدول ۶-۳ می‌گیرید؟

توضیح دهید.



## سوال ۵:


آیا ولتاژ خروجی از رابطه  $(V_Z - V_{BE})$

به دست می‌آید؟ توضیح دهید.


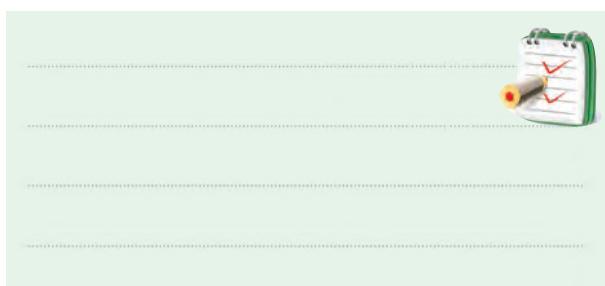
## ۶-۳-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به صورت خلاصه در ۴ سطر بنویسید.



زمان اجرا: ۱ ساعت آموزشی  
استفاده از نرم افزار




### قابل توجه مربي محترم


با استفاده از نرم افزار مولتی سیم و با مراجعه به کتاب آزمایشگاه مجازی جلد (۱) مدار یک تثیت کننده‌ی ترانزیستوری را شیوه سازی کنید و عملکرد مدار را بررسی نمایید.

■ در مدار شکل ۶-۱۲ ولتاژ ورودی را روی ۱۲ ولت

تنظیم کنید و ثابت نگه دارید.

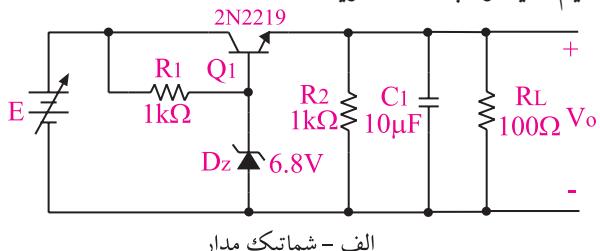

الف - شماتیک مدار

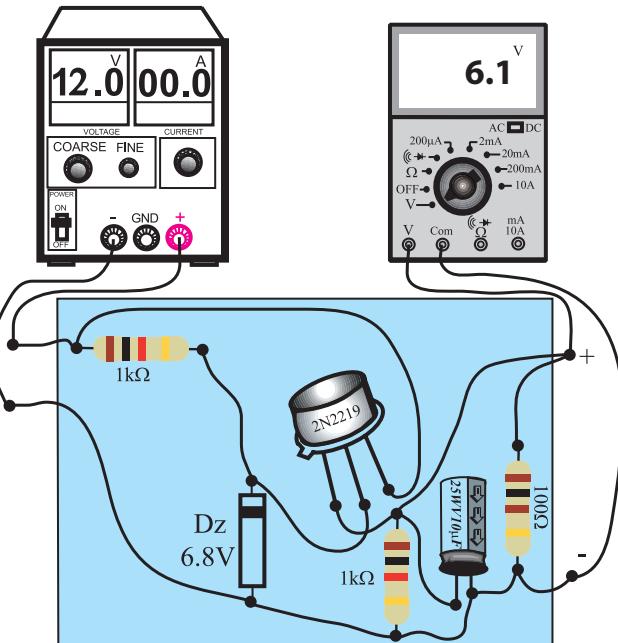

شکل ۶-۱۲ مدار آزمایش

■ مقاومت  $R_L$  را برابر با  $100\Omega$  قرار دهید و ولتاژ

خروجی را اندازه بگیرید.

■ ولتاژ اندازه گیری شده را در جدول ۶-۳ یادداشت

کنید.

■ مقاومت  $R_L$  را برابر با  $47\Omega$  قرار دهید و ولتاژ

خروجی را اندازه بگیرید.

■ ولتاژ اندازه گیری شده را در جدول ۶-۳ یادداشت

کنید.


جدول ۶-۳

$V_i(V)$	$R_L(\Omega)$	$V_o(V)$
۱۲	۱۰۰	
۱۲	۴۷	

## ۶-۴-۱ رگولاتورهای سری ۷۸XX

آی‌سی‌های سری ۷۸XX از نوع مثبت هستند. در این نوع رگولاتورها عددی که بعد از ۷۸ می‌آید، مقدار ولتاژ خروجی رگولاتور است. به عنوان مثال رگولاتور AN7805 می‌تواند ولتاژ ۵ ولتی با جریان یک آمپر را به مدار بدهد،

شکل ۶-۱۴

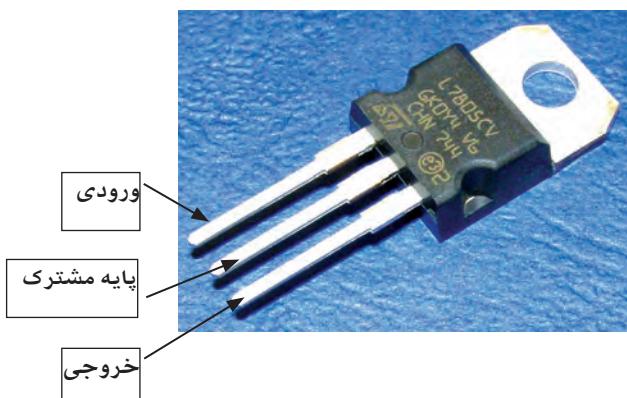


شکل ۶-۱۴ رگولاتور ۷۸۰۵

## ۶-۴-۲ رگولاتورهای سری ۷۹XX

آی‌سی‌های سری ۷۹XX از نوع منفی هستند. یعنی قطب منفی ولتاژ رگوله نشده را به ورودی رگولاتور متصل می‌کنیم و ولتاژ منفی ثبیت شده را از پایه‌ی خروجی آن می‌گیریم،

شکل ۶-۱۵.

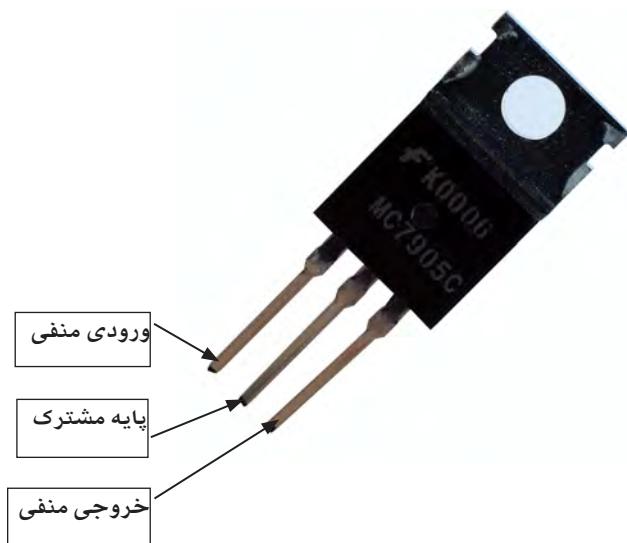


شکل ۶-۱۵ رگولاتور ۷۹۰۵

## ۶-۶ تنظیم‌کننده‌های ولتاژ مجمع سه سر

امروزه به ابعاد فیزیکی و بهای عناصر الکترونیکی بسیار اهمیت می‌دهند. رگولاتور سه پایه یک رگولاتور ولتاژ به صورت مدار مجمع است.

مشخصات الکتریکی و فیزیکی این نوع رگولاتورها را می‌توان از کتاب‌های اطلاعات مربوط به کارخانه‌ی سازنده و Data sheet به دست آورد. اکثر رگولاتورهای سه پایه مطابق شکل ۶-۱۳ به مدار متصل می‌شوند. ولتاژ رگوله نشده (ثبیت نشده) را به پایه‌ی ورودی رگولاتور می‌دهیم و ولتاژ رگوله شده را از خروجی دریافت می‌کنیم. سیم مشترک آی‌سی رگولاتور به بدن متصصل می‌شود. در این رگولاتورها باید دامنه‌ی ولتاژ ورودی از دامنه‌ی ولتاژ ثبیت شده بیش تر باشد.

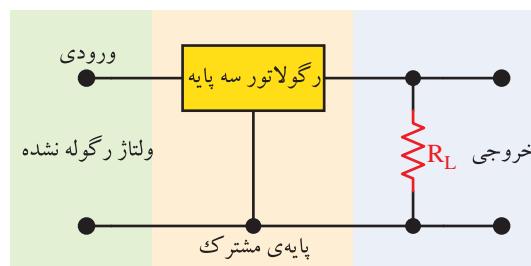

شکل ۶-۱۳ مدار رگولاتور سه پایه

اکثر رگولاتورهای سه پایه از نوع مثبت هستند، یعنی قطب مثبت ولتاژ غیر رگوله به ورودی رگولاتور و قطب منفی نیز به پایه‌ی مشترک وارد می‌شود و ولتاژ ثبیت شده‌ی مثبت از رگولاتور خارج می‌شود. در مدارها گاهی لازم است از رگولاتورهای منفی استفاده کنیم. در رگولاتورهای سه پایه‌ی منفی، بر عکس رگولاتورهای مثبت، قطب منفی ولتاژ غیر رگوله را به ورودی رگولاتور متصل می‌کنیم. در این حالت پایه‌ی مشترک به سیم مثبت متصل می‌شود و قطب منفی ولتاژ ثبیت شده را از خروجی رگولاتور می‌گیریم.

رگولاتورهای سه پایه با ولتاژها و جریان‌های مختلف، ساخته می‌شوند که به بررسی چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم.

**الف:** رگولاتورهای سری ۷۸XX

**ب:** رگولاتورهای سری ۷۹XX

**ج:** رگولاتورهای سری LMXXX

## ۶-۵ آزمایش شماره ۲

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

### ۶-۵-۱ هدف آزمایش:

بررسی طرز کار تنظیم کننده های ولتاژ با استفاده از مدارهای مجتمع سه سر IC (آی سی).

### ۶-۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد

مورد نیاز:


تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه DC	۱
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۲
یک قطعه	برد برد یا برد آزمایشگاهی	۳
یک عدد	آی سی AN7805	۴
یک عدد	آی سی AN7905	۵
از هر کدام یک عدد	مقاومت های $47\Omega$ ، $150\Omega$ ، $100\Omega$ و $180\Omega$ (نیم وات)	۶
به اندازه کافی	سیم های رابط	۷
یک سری	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	۸

### ۶-۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف: رگولاتور AN7805

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.


مدار شکل ۶-۱۷ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

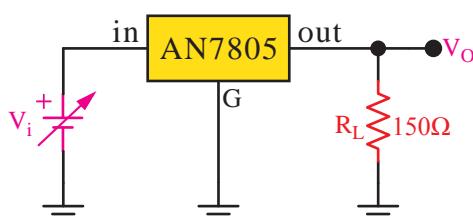

شکل ۶-۱۷ مدار آزمایش

### ۶-۴-۳ رگولاتورهای سری LM xxx

آی سی های سری LM نیز از نوع رگولاتورهای سه پایه هستند. برای مثال رگولاتور LM ۳۰۹ در دو نوع با جریان دهی متفاوت ساخته می شود. در شکل ۶-۱۶ یک نمونه آی سی رگولاتور LM ۳۰۹ نشان داده شده است.

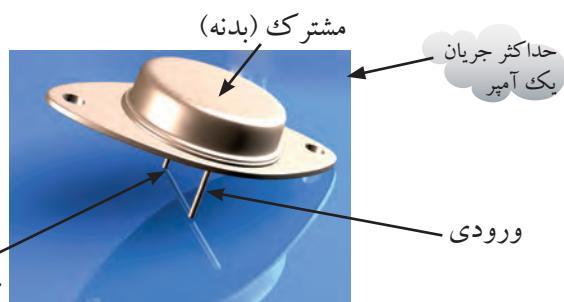


شکل ۶-۱۶ رگولاتور سه پایه از نوع سری LM309


رگولاتور LM ۳۱۷ تنظیم کننده ولتاژ از نوع مثبت است، این رگولاتور سه پایه دارد و می تواند جریان بار ۱/۵ آمپر را برای ولتاژهای خروجی ۱/۲۵ تا ۳۷ ۳۷ ولت تأمین کند. رگولاتور LM ۳۲۰ نیز یک رگولاتور منفی با ولتاژ ثابت شده ۵- ولت و جریان خروجی حداکثر ۱/۵ آمپر است.

### تمرین کلاسی ۱

مدار یک منبع تغذیه ۵ ولتی را با خازن صافی و آی سی رگولاتور رسم کنید.

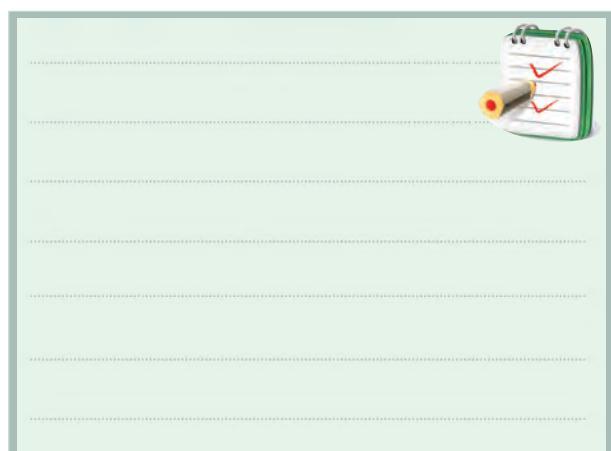


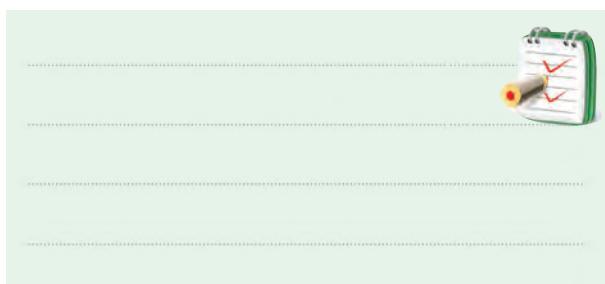**سوال ۶:** چه نتیجه‌ای از مقادیر به دست آمده در جدول ۶-۶ می‌گیرید؟ توضیح دهید.




### ب : رگولاتور ۷۹۰۵

مشخصات پایه‌های آی‌سی AN ۷۹۰۵ در شکل ۶-۱۸ را با استفاده از کتاب راهنمای آی‌سی رگولاتور استخراج کنید و نام پایه‌ها را بنویسید.

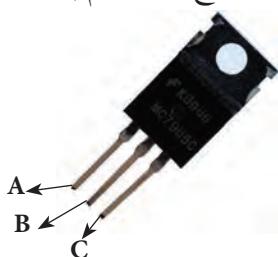

شکل ۶-۱۸ رگولاتور ۷۹۰۵

مدار شکل ۶-۱۹ را روی برد برد یا برد آزمایشگاهی

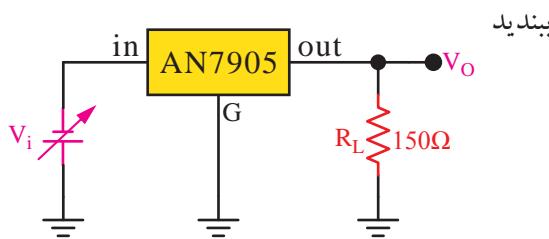

شکل ۶-۱۹ مدار آزمایش

منبع تغذیه را روی (۱-) ولت تنظیم کنید.

### توجه داشته باشید که

برای اتصال ولتاژ منفی منبع تغذیه به مدار، قطب منفی را به ورودی آی‌سی و قطب مثبت را به پایه مشترک وصل کنید.



منبع تغذیه را روی ۱ ولت تنظیم کنید.

ولتاژ خروجی را توسط ولت‌متر اندازه بگیرید و در جدول ۶-۴ یادداشت کنید.

جدول ۶-۴

۱۵	۱۲	۱۰	۵	۱	$V_i(V)$
					$V_o(V)$

ولتاژ منبع تغذیه را مطابق جدول ۶-۴ زیاد کنید و در هر حالت  $V_o$  را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶-۴ بنویسید.

کمترین ولتاژ ورودی که در آن تنظیم کننده به کار می‌افتد چند ولت است؟ مقدار ولتاژ اندازه گیری شده را بنویسید.

$$\text{ولت} = V_i \text{ کم ترین ولتاژ ورودی}$$

در شکل ۱۷-۶ ولتاژ ورودی را روی ۱۵ ولت تنظیم کنید. مقدار مقاومت  $R_L$  را مطابق جدول ۶-۵ تغییر دهید و در هر حالت، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و در جدول ۶-۵ بنویسید.

جدول ۶-۵

$V_i(v)$	$R_L(\Omega)$	$V_o(v)$
۱۵	۴۷	
۱۵	۱۰۰	
۱۵	۱۸۰	

با توجه به مقادیر ولتاژ خروجی اندازه گیری شده در مرحله‌ی قبل، مقدار جریان خروجی را محاسبه کنید و در جدول ۶-۶ بنویسید.

$$I_{\text{Out}} = \frac{V_o}{R_L} = \text{_____ A}$$

جدول ۶-۶

۱۸۰	۱۰۰	۴۷	$R_L(\Omega)$
			$I_{\text{Out}}$

**سوال ۷:** چه نتیجه‌ای از مقادیر جدول ۶-۹ می‌گیرید؟  
توضیح دهید.

ولتاژ خروجی را توسط ولت‌متر اندازه بگیرید و در جدول ۶-۷ باداشت کنید.

جدول ۶-۷

-۱۵	-۱۲	-۱۰	-۵	-۱	$V_I(V)$
					$V_O(V)$

ولتاژ منع تغذیه را در طبق جدول ۶-۷ زیاد کنید و در هر حالت  $V_O$  را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶-۷ بنویسید.

در این مرحله کمترین ولتاژ ورودی که در آن تنظیم کننده‌ی سه پایه به کار می‌افتد چند ولت است؟

$$\text{ولت} \dots V_i = \dots \text{کمترین ولتاژ ورودی}$$

در شکل ۶-۱۹ ولتاژ ورودی را روی (۱۵) ولت تنظیم کنید.

مقدار مقاومت  $R_L$  را مطابق جدول ۶-۸ تغییر دهید و در هر حالت، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و در جدول ۶-۸ بنویسید.

جدول ۶-۸

$V_i(V)$	$R_L(\Omega)$	$V_o(V)$
-۱۵	۴۷	
-۱۵	۱۰۰	
-۱۵	۱۸۰	

با توجه به مقادیر ولتاژ خروجی اندازه گیری شده در مرحله‌ی قبل، مقدار جریان خروجی را محاسبه کنید و در جدول ۶-۹ بنویسید.

$$I_{\text{Out}} = \frac{V_o}{R_L} = \dots A \quad (\text{جریان خروجی})$$

جدول ۶-۹

۱۸۰	۱۰۰	۴۷	$R_L(\Omega)$
			$I_{\text{Out}}$

**سوال ۸:** در چه محدوده‌ای از مقاومت بار، مدار رگولاتور عمل ثبیت ولتاژ را انجام می‌دهد؟




استفاده از نرم افزار



قابل توجه مربی محترم

زمان اجرا: ۱ ساعت

با استفاده از نرم افزار مولتی سیم مدار ثبیت کننده‌ی ولتاژ زنری شکل ۶-۲۰ را شبیه سازی کنید.

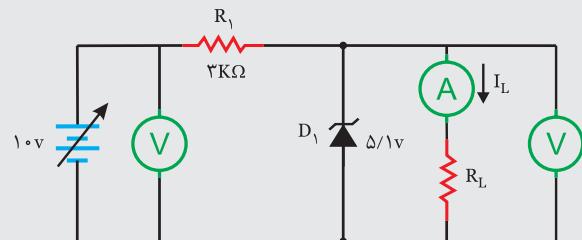

شکل ۶-۲۰

مقادیر جریان  $I_L$  و ولتاژ  $V_{R_L}$  را اندازه‌گیری کنید.

جدول ۶-۱۰


$R_L(k\Omega)$	۰.۱	۰.۲۵	۰.۳۷۵	۰.۵	۰.۷۵	۱	۱.۲۵
$I_L$							
$V_{R_L}$							

۳- طرز کار یک تنظیم کننده ولتاژ سری را شرح دهید.

## آزمون پایانی فصل (۶)




۴- اگر ولتاژ خروجی تنظیم کننده شکل ۶-۲۳ را اتصال کوتاه کنیم، کدام یک از قطعات زیر آسیب می بیند؟

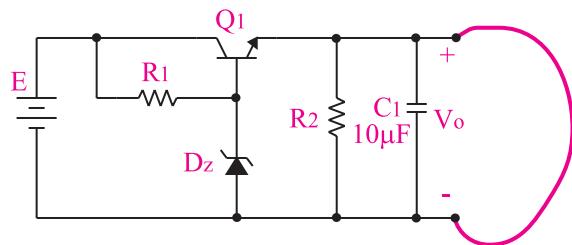

شکل ۶-۲۳


- (الف) ترانزیستور
- (ب) دیودزرن
- (ج) مقاومت  $R_1$
- (د) مقاومت  $R_2$

۵- در مدار شکل ۶-۲۴ اگر به هر دلیلی ولتاژ خروجی زیاد شود، مدار چگونه عمل می کند تا ولتاژ خروجی را روی مقدار تعیین شده ثابت نگه دارد، مراحل را بنویسید.

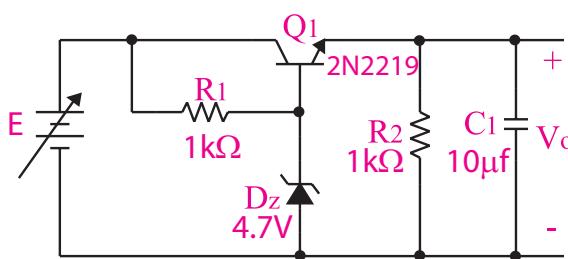

شکل ۶-۲۴


۱- برای تغییر ولتاژ ثابت شده خروجی در مدار تنظیم کننده ولتاژ شکل ۶-۲۱، مقدار کدام عنصر را باید تغییر دهیم؟

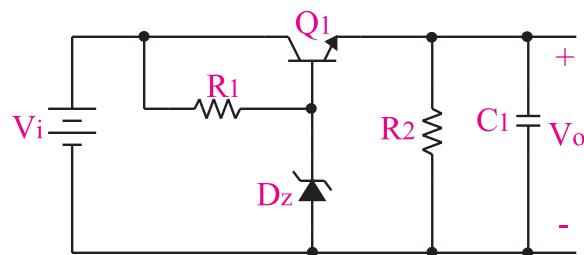

شکل ۶-۲۱

- (الف) منبع ولتاژ ورودی تنظیم کننده ( $V_i$ )
- (ب) مقدار مقاومت  $R_1$
- (ج) مقدار مقاومت  $R_2$
- (د) ولتاژ شکست دیودزرن

۲- در شکل ۶-۲۲ ولتاژ خروجی تقریباً چند ولت است؟

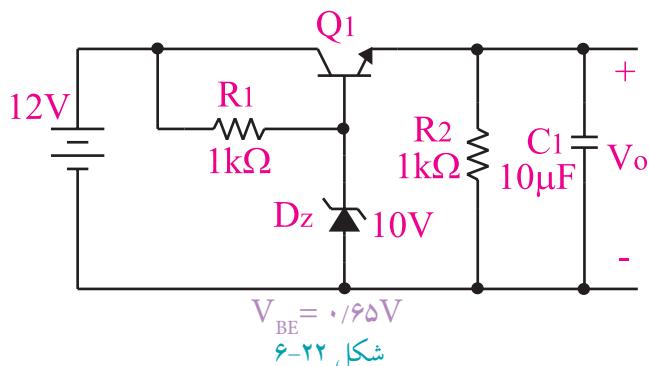


شکل ۶-۲۲

- ۹/۳۵ (ب)
- ۱۰/۶۵ (الف)
- ۱۰ (د)
- ۱۲ (ج)

-۹- آی سی رگولاتور ۷۹۰۵ یک رگولاتور ۵ ولتی از نوع منفی است.

صحیح  غلط

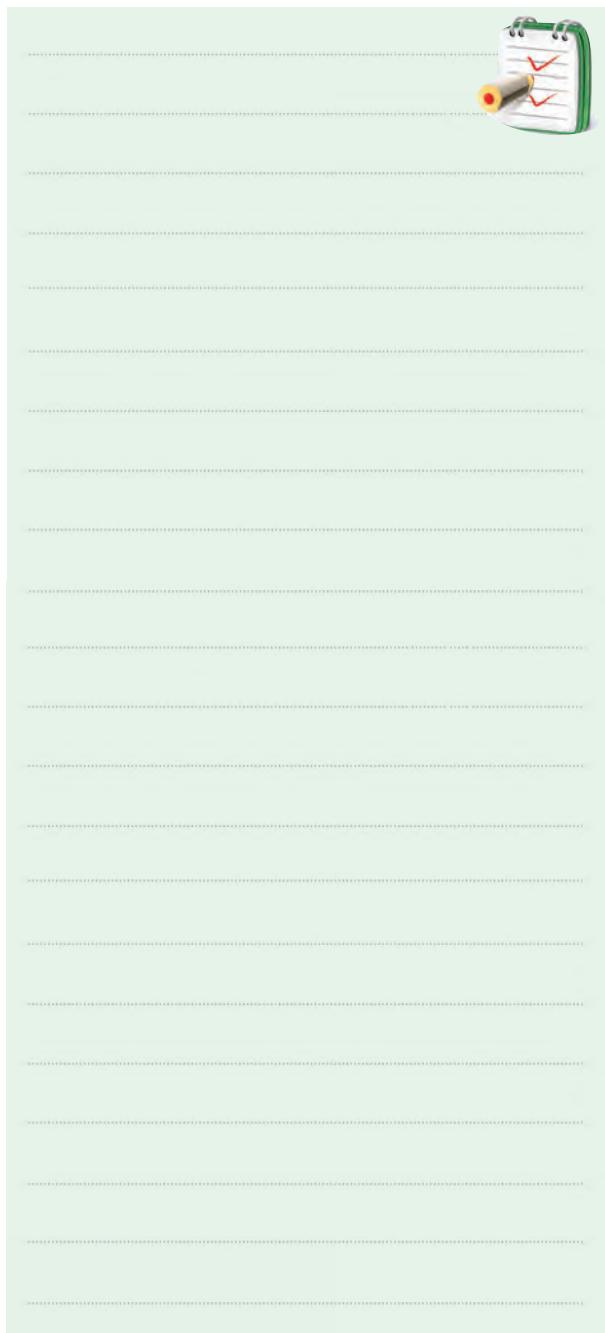-۱۰- با استفاده از کتاب راهنمای آی سی رگولاتور مشخصات پایه ها و شکل ظاهری آی سی های AN۷۹۰۵، LM۳۱۷ و LM۳۰۹، AN۷۸۰۵ را مشخص نمایید.



-۶- در مدار شکل ۶-۲۳ رابطه‌ی مربوط به محاسبه‌ی ولتاژ خروجی را بنویسید.



-۷- مدار یک منبع تغذیه ۵ ولتی با یکسوساز تمام موج پل، خازن صافی و رگولاتور را رسم کنید.



-۸- برای طراحی مدار رگولاتوری که ولتاژ مثبت قابل تنظیم، در خروجی می دهد از آی سی ..... استفاده می کنیم.

## فصل هفتم

### هدف کلی :

آموزش روش‌های مختلف تهیه فیبر مدار چاپی و ساخت منبع تغذیه

**هدف‌های رفتاری:** پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :


- ۱- انواع فیبر مدار چاپی را از یکدیگر تمیز دهد.
  - ۲- استانداردهای نحوه طراحی مدار چاپی را شرح دهد.
  - ۳- نقشه‌ی مدار چاپی را مطابق استاندارد تهیه کند.
  - ۴- به روش‌های مختلف، نقشه مدار چاپی را روی فیبر انتقال دهد.
  - ۵- به روش‌های مختلف فیبر مدار چاپی را تهیه کند.
  - ۶- به روش صحیح قطعات را روی فیبر مدار چاپی مونتاژ کند.
  - ۷- نقشه‌ی مدار چاپی یک مدار منبع تغذیه تمام موج
- با مدار مجتمع را طراحی کند.
- ۸- قطعات مدار منبع تغذیه تمام موج را روی مدار چاپی تهیه شده مونتاژ کند.
- ۹- مدار منبع تغذیه تمام موج با استفاده از مدار مجتمع را عیب یابی کند.
- ۱۰- کلیه‌ی هدف‌های رفتاری در حیطه‌ی عاطفی که در فصل اول به آن‌ها اشاره شده است را در این فصل نیز اجرا کند.

ساعت آموزش			توانایی شماره ۲۱
جمع	عملی	نظری	
۱۵	۱۲	۳	

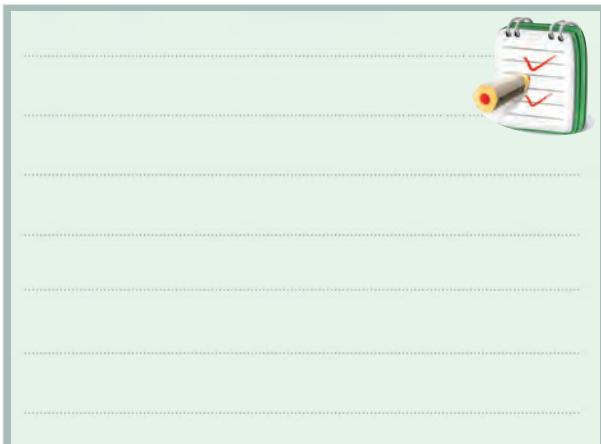
## پیش آزمون فصل (۷)




- ۱۰- مزایای استفاده از مدار چاپی را در مقایسه با سیم کشی شرح دهید.



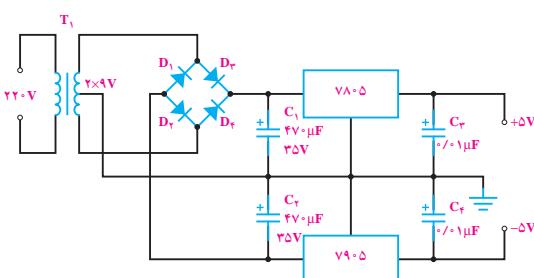- ۱۱- شکل (الف) مدار یک منبع تغذیه متقارن و شکل (ب) طراحی مدار چاپی آن است. جای قطعات را روی طراحی مدار چاپی مشخص کنید.  
الف) منبع تغذیه متقارن



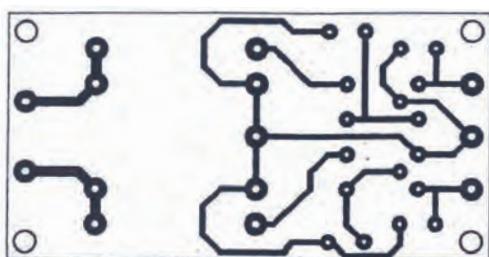- ب) نقشه مدار چاپی برای منبع تغذیه متقارن



- ۱- مقاومت فیر فایبر گلاس بیشتر از فیر فنولی است.

صحیح  غلط

- ۲- در روش طراحی با استفاده از ..... نوردهی استفاده نمی شود.

- ۳- هر چه ضخامت لایه مس خطوط ارتباطی در مدار چاپی بیشتر باشد، جریان (کمتری  بیشتری ) را می تواند تحمل کند.

- ۴- قطعات حرارتی نظیر مقاومت‌ها و ترانزیستورهای پروات نباید در کنار المان‌های حساس به حرارت قرار گیرد.

صحیح  غلط

- ۵- بهترین انتخاب در طراحی مدار چاپی کدام است؟



- ۶- مواردی که باید در ترسیم نقشه الکترونیکی رعایت شود را بنویسید.



- ۷- فیر فنولی در مقابل حرارت .....

- الف) مقاوم است.      ب) مقاومت زیادی ندارد.

- ج) هادی است.      د) کاملاً شکننده است.

- ۸- کدام روش طراحی، کیفیت بالا و دقت خوب دارد و در کارهای ظریف و دقیق و حرفه‌ای استفاده می شود؟

- الف) روش چاپ سیلک  ب) روش کار با لامینت

- ج) روش پوزیتیو  ۲۰ د) کار بالتراست و ماژیک

- ۹- در طراحی مدار چاپی از اسید ..... استفاده می شود.

## نکات ایمنی فصل (۷)



ابزار مخصوص لحیم کاری قطعات الکترونیکی را مشاهده می کنید.



کارگاه مونتاژ و طراحی مدار چاپی باید مجهز به هواکش قوی باشد.



پس از عمل لحیم کاری روغن اضافی در روی برد مدار چاپی را توسط الکل یا تینر فوری پاک کنید زیرا وجود روغن موجب آسیب رساندن به برد مدار چاپی می شود.

بردهای مدار چاپی بسیار حساس هستند و در اثر ضربه دچار شکستگی می شوند در نگهداری آن ها دقت لازم را به عمل آورید.

■ در هنگام تهیه برد مدار چاپی حتماً از روپوش کار استفاده کنید.

■ در هنگام تهیه و کار با اسید مدار چاپی دقت لازم را به عمل آورید تا روپوش ، فضای کارگاه و قسمت های مختلف بدن شما با اسید تماس پیدا نکند زیرا اسید خطرناک است و لکه آن به سختی پاک می شود.

■ هنگام حرارت دادن اسید ، نکات ایمنی را به دقت به کار ببرید ، توصیه می شود از وان اسید استاندارد (ضد اسید) استفاده کنید.

■ بخار متصاعد شده از اسید مضر است لازم است از ماسک مناسب استفاده کنید، نمونه ای از ماسک را در شکل زیر مشاهده می کنید.




■ هنگام مونتاژ قطعات روی برد از هویه با وات مناسب استفاده کنید و به زمان لحیم کاری مجاز توجه کنید، زیرا قطعات در اثر حرارت زیاد آسیب می بینند. در شکل زیر

## ۷-۱ مقدمه

به طور کلی مزایای مدار چاپی در مقایسه با مدارهای سیم کشی به شرح زیر است :

- ۱- از شلوغ شدن اتصالات و سیم کشی ها جلوگیری می شود.
- ۲- اندازه های مدارها کوچک می شود، شکل ۷-۳.
- ۳- به هنگام تعمیر مدار دنبال کردن خطوط به سهولت انجام می شود.
- ۴- مونتاژ مدار سریع و آسان و مفرون به صرفه است.
- ۵- تکثیر و تولید زیاد لوازم الکترونیکی آسان تر است.


مزایای فوق سبب شده است که تمام کارخانه های تولید کننده لوازم الکترونیکی از مدار چاپی استفاده کنند.

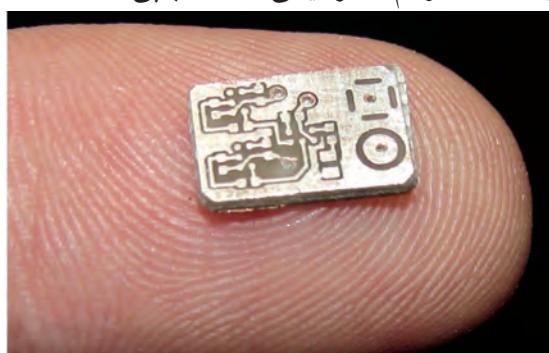

شکل ۷-۳ فیبر مدار چاپی با حجم کوچک

صرف نظر از روش های مختلف طراحی و تکثیر مدار چاپی اجرای مراحل زیر در تمام روش ها مشابه است :

- ۱- چسباندن ورقه نازک مس روی فیبر عایق ( مرحله ساخت فیبر ).
- ۲- طراحی مدار چاپی با در نظر گرفتن اندازه حقیقی و استانداردهای موجود، شکل ۷-۴ و شکل ۷-۵.

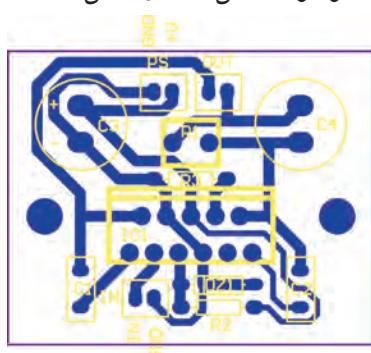


شکل ۷-۴

در گذشته برای ساختن یک مدار الکترونیکی ابتدا نقشه های مدار را روی فیبر مخصوص قرار می دادند. سپس جای پایه های المان های الکترونیکی را روی فیبر سوراخ می کردند و پایه ها را طبق نقشه از زیر با دو سیم به هم اتصال می دادند. این عمل به علت اشغال جای زیاد، وجود سیم های متعدد و عبور سیم ها از روی یکدیگر، پارازیت زیادی را در مدار به وجود می آورد. امروزه به علت پیشرفت علم الکترونیک و پیچیده تر شدن مدارات الکترونیکی این طریقه سیم کشی دیگر استفاده ای ندارد و از مدار چاپی استفاده می شود. در شکل ۷-۱ یک نمونه فیبر مدار چاپی که به روش قدیمی تهیه شده نشان داده شده است.



شکل ۷-۱ فیبر مدار چاپی به روش قدیمی

در یک مدار چاپی عناصر روی یک طرف فیبر قرار می گیرند و خطوط ارتباطی به وسیله لا یه نازک مسی که در طرف دیگر فیبر وجود دارد برقرار می شود، استفاده از مدار چاپی حجم مدار را کوچک می کند، علاوه بر این که در این روش می توان ضخامت و فواصل خطوط عبور جریان را به طور دقیق ترسیم کرد و مانع ایجاد ظرفیت خازنی پراکنده شد ، شکل ۷-۲.

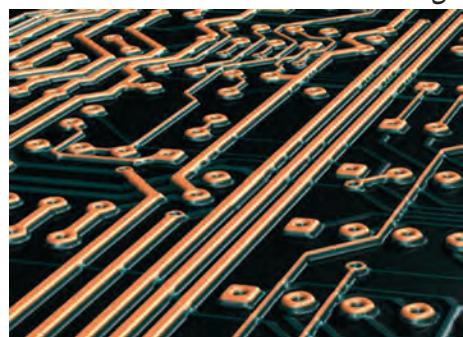


شکل ۷-۲ فیبر مدار چاپی

۶- لحیم کاری و مونتاژ عناصر روی فیبر، شکل ۷-۹ و ۷-۱۰.




شکل ۷-۹ مونتاژ قطعات روی فیبر

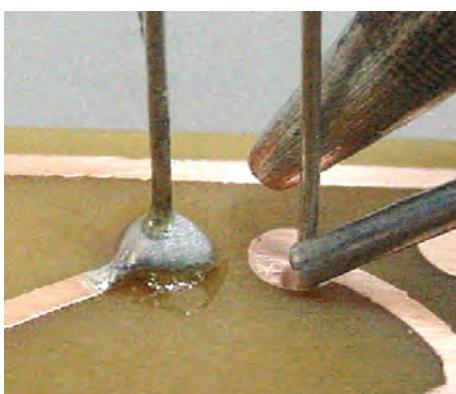


شکل ۷-۱۰ مونتاژ قطعات روی فیبر

## ۷-۲ استانداردهای فیبر مدار چاپی

فیبر مدار چاپی به دو صورت کلی یک لایه و دو لایه ساخته می شوند. در فیبر یک لایه فقط در یک طرف فیبر، لایه مس وجود دارد. در این نوع فیرها، ارتباط بین پایه های قطعات و هدایت جریان فقط در یک طرف انجام می شود و قطعات در طرف دیگر قرار می گیرند، شکل ۷-۱۱.

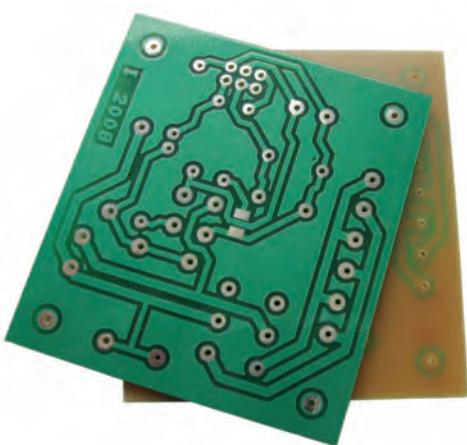


شکل ۷-۱۱ فیبر مدار چاپی یک لایه

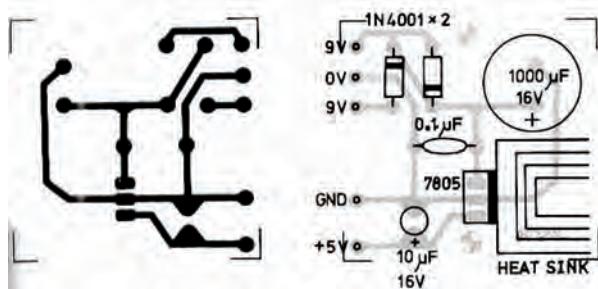

شکل ۷-۵ طراحی مدار چاپی

۳- استفاده از روش های رایج در انتقال مدار روی فیبر ،

شکل ۷-۶.

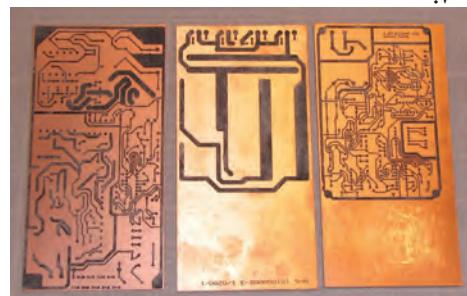

شکل ۷-۶ انتقال مدار چاپی روی فیبر

۴- قرار دادن فیبر در داخل اسید و از بین مس های اضافی .

۵- تمیز کردن فیبر و سوراخ کردن آن . شکل ۷-۷ یک نمونه دریل دستی و شکل ۷-۸ سوراخ کاری فیبر با دریل برقی را نشان می دهد.



شکل ۷-۷ دریل دستی




شکل ۷-۸ سوراخ کاری با دریل برقی

فصل هفتم

۲- قطعات حرارتی نظیر مقاومت‌ها و ترانزیستورهای پروات در کنار المان‌های حساس به حرارت مانند دیودها و ترانزیستورهای کوچک قرار نگیرد.


۳- قطعات در مدار به صورتی کنار یکدیگر قرار گیرند که هنگام تعمیر به راحتی بتوان آن‌ها را تعویض کرد.

۴- مکان‌هایی که در نقشه‌ی الکترونیکی دیده نمی‌شوند مانند رادیاتور، جای پیچ و غیره باید در نظر گرفته شود، شکل ۷-۱۴.

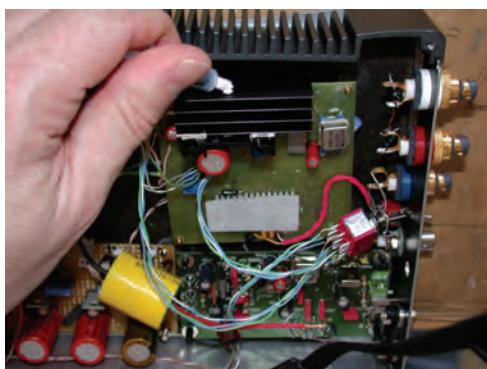

شکل ۷-۱۴ محل نصب هیت سینک

۵- پنهانی خطوط باید متناسب با جریان عبوری و مقاومت ایجاد شده باشد، شکل ۷-۱۵.

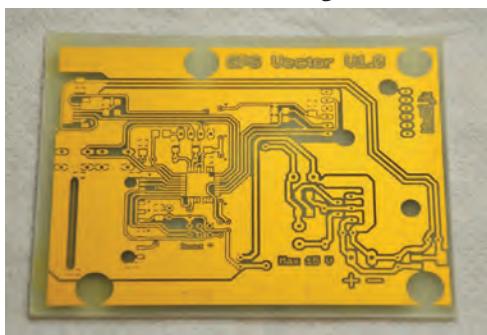

شکل ۷-۱۵ پنهانی خطوط مدار چاپی متناسب با جریان عبوری از قطعات

#### ۷-۴ طرز تهیه طرح مدار چاپی

برای طرح مدار چاپی باید مراحل زیر اجرا شود:

۱- با استفاده از نقشه‌ی مدار، روی یک صفحه کاغذ با ابعاد مناسب جای قطعات را مشخص می‌کنیم. جای قطعات نباید از ابعاد قطعات کوچک‌تر باشد. محل قطعات را می‌توان تغییر داد، شکل ۷-۱۶.

در فیبرهای دو لایه، در دو طرف فیبر لایه مسی وجود دارد، برای ارتباط بین پایه‌های قطعات از دو طرف فیبر استفاده می‌شود. فیبر دو لایه، برای مدارهایی با ارتباط زیاد و حجم کم استفاده می‌شود، اخیراً در مدارهای پیچیده الکترونیکی از فیبرهای چند لایه استفاده می‌شود که دارای تکنولوژی پیش‌رفته‌ای است. جنس فیبرها از دو نوع فنولی و فایبرگلاس است. در شکل ۷-۱۲ دو نمونه فیبر مدار چاپی را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۷-۱۲ دو نمونه فیبر مدار چاپی

#### ۷-۳ استاندارد طراحی مدار چاپی


تبديل یک نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید طبق استانداردهای موجود انجام پذیرد. مدار چاپی باید با رعایت فواصل پایه‌ها، حجم المان‌ها و با اندازه‌ی حقیقی قطعات طراحی شود. علاوه بر رعایت اندازه‌ی قطعات، نکات مهم زیر نیز در طراحی مدار چاپی باید رعایت شود:

۱- نقشه‌های الکترونیکی به صورتی به نقشه‌ی مدار چاپی تبدیل شود که ورودی‌ها در یک طرف و خروجی‌ها در طرف دیگر قرار گیرند، شکل ۷-۱۳.





شکل ۷-۱۳ قرار گرفتن ورودی‌ها در یک طرف و خروجی‌ها در طرف دیگر

نداشته باشند این خطوط روی فیر مدار چاپی نباید به هم وصل شوند، شکل ۷-۱۸.

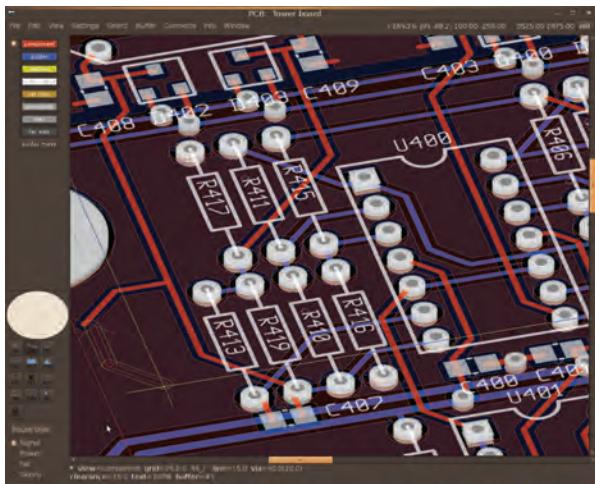


شکل ۷-۱۸ نحوه اتصال پایه ها

۵- چون قطعات مدار در یک طرف فیر و مدار چاپی در طرف دیگر فیر قرار می گیرند باید طرح مدار چاپی که از روی نقشه به دست می آید معکوس شود در شکل ۷-۱۹ طرح اصلی و معکوس آن دیده می شود.

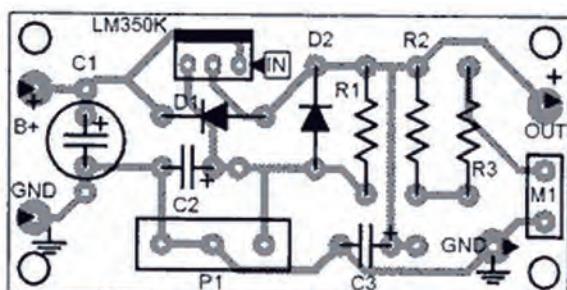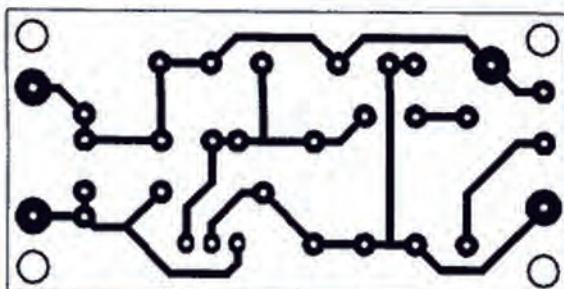


شکل ۷-۱۹ طرح اصلی و معکوس

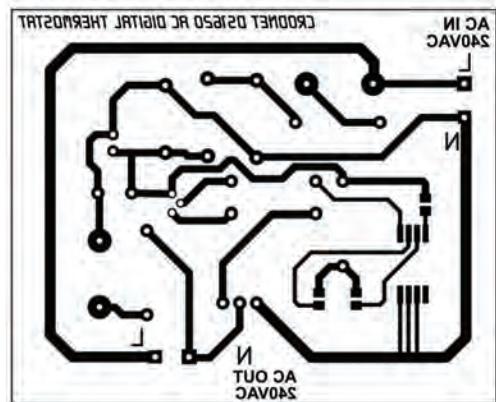

شکل ۷-۱۶ مشخص نمودن جای قطعات روی صفحه کاغذ

۲- برای پایه های هر قطعه یک دایره منظور می کنیم حتی اگر در یک منطقه چندین پایه نزدیک به یکدیگر قرار داشته باشند باید برای هر پایه یک دایره منظور شود، شکل ۷-۱۷.

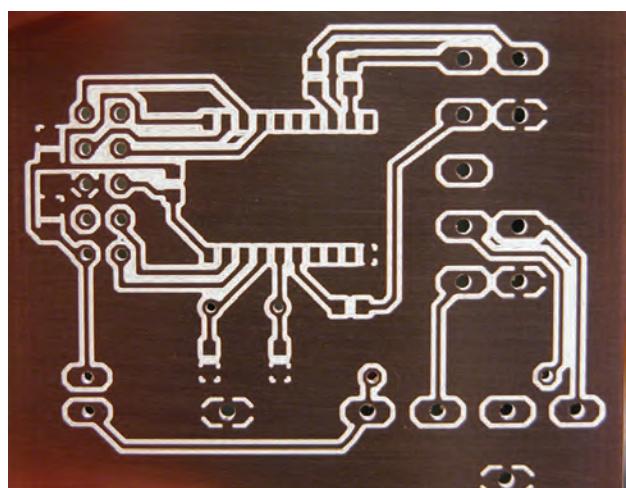

شکل ۷-۱۷ پایه قطعات






۳- فواصل پایه ها باید با فواصل حقیقی مطابقت داشته باشد. مثلاً اگر فاصله ی پایه های یک مقاومت ۲ واتی که به طور افقی روی فیر قرار می گیرد ۱۷mm باشد باید در طراحی مدار چاپی نیز حداقل ۱۷mm فاصله بین دو پایه در نظر گرفته شود.

۴- پایه هایی را که بر روی نقشه به یکدیگر متصل هستند با کوتاه ترین فاصله ممکن به هم وصل کنید. باید توجه داشته باشید که اگر دو سیم از روی یکدیگر عبور کنند ولی اتصال

## ۷-۵ نکته های مهم در طراحی مدار چاپی


نکاتی که باید در طراحی مدار چاپی و ارتباط پایه ها

رعایت شود در شکل ۷-۲۰ آمده است:

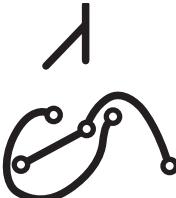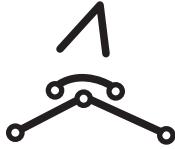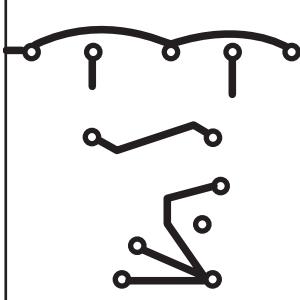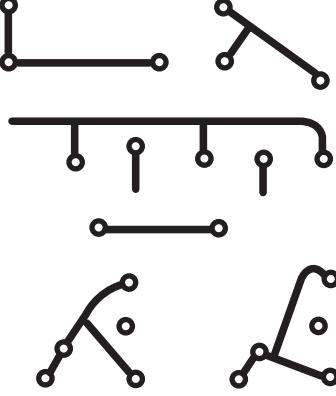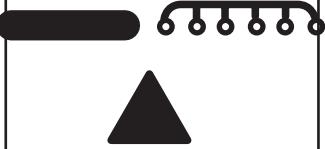روش غیر استاندارد	روش استاندارد	
	 خوب خوب خوب	از ایجاد زوایای تیز داخلی و خارجی خودداری کنید زیرا هنگام لحیم کاری باعث جداسدن مس از فیرمی شود.
		
		همیشه از کوتاه‌ترین مسیر ارتباط استفاده کنید.
		فواصل خطوط کشیده شده را رعایت کنید.
		هرگز چند جای سوراخ را پی در پی کار یکدیگر قرار ندهید زیرا باعث بر جسته شدن لحیم می شود.
		در دو طرف سوراخ ارتباط را قرینه وصل کنید تا لحیم کاری طرفین یکی شود.
		از ارتباط دو نقطه با پهنهای یکسان خودداری کنید زیرا باعث جاری شدن لحیم می شود.


شکل ۷-۲۰ نکات مهم در طراحی مدار چاپی

در شکل ۷-۲۴ نقشه معکوس روی فیبر منتقل شده است.

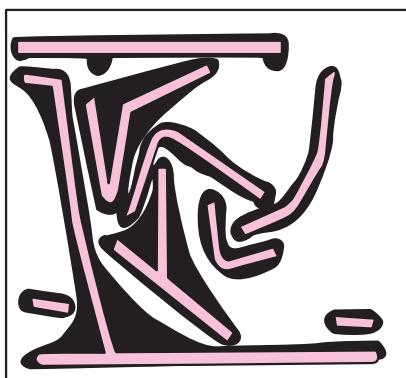


شکل ۷-۲۴ طرح معکوس شده مدار چاپی

**مثال ۷-۶-۲:** در شکل ۷-۲۵ مدار یک مولتی ویبراتور بی ثبات (نوسان سازموج مربعی) نشان داده شده است.

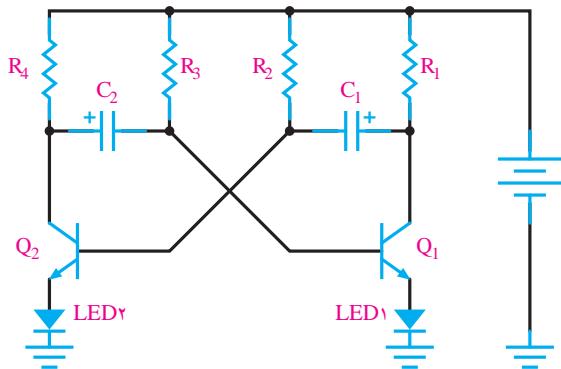

شکل ۷-۲۵ مولتی ویبراتور بی ثابت

در شکل ۷-۲۶ طرح مدار چاپی آن رسم شده است.

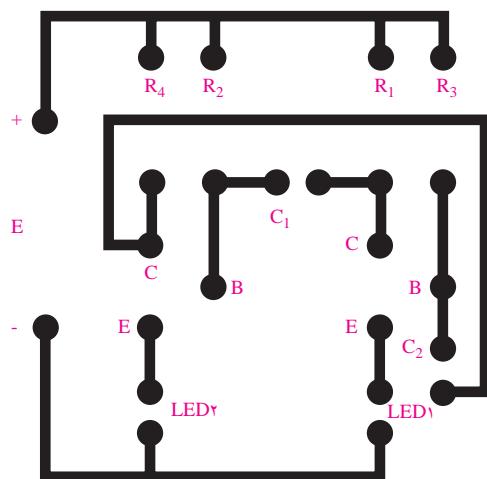


شکل ۷-۲۶ طرح مدار چاپی مولتی ویبراتور


## ۷-۶-۳ چند نمونه طرح مدار چاپی

در زیر چند نمونه مدار الکتریکی و طرح مدار چاپی آنها نشان داده شده است.


**مثال ۷-۶-۱:** شکل ۷-۲۱ نقشه مدار الکتریکی یک تقویت کننده دو طبقه است.

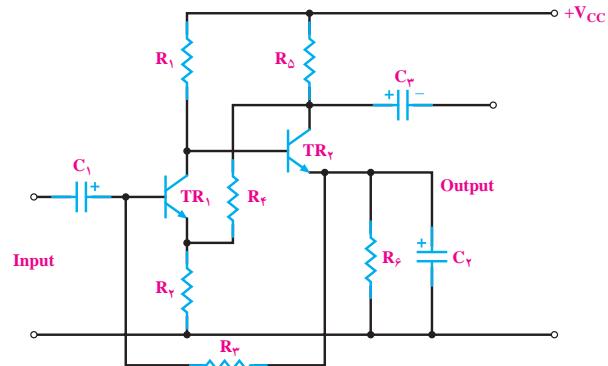


شکل ۷-۲۱ نقشه مدار الکتریکی یک تقویت کننده دو طبقه در شکل ۷-۲۲ مدار کمی ساده‌تر شده و ارتباط عناصر بایکدیگر مشخص شده است.

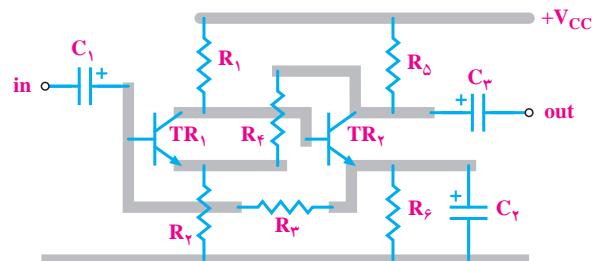

شکل ۷-۲۲ نقشه مدار تقویت کننده دو طبقه شکل ۷-۲۳ با در نظر گرفتن اندازه حقیقی قطعات مدار چاپی طرح شده است.

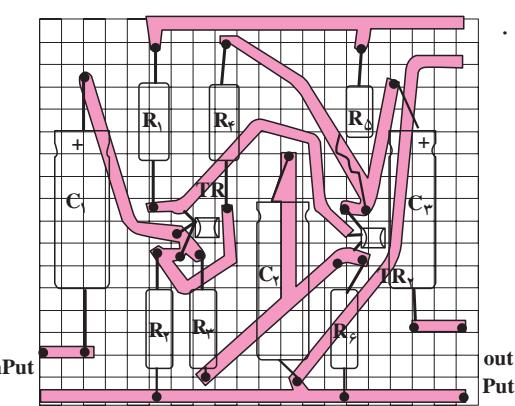


شکل ۷-۲۳ طرح مدار چاپی

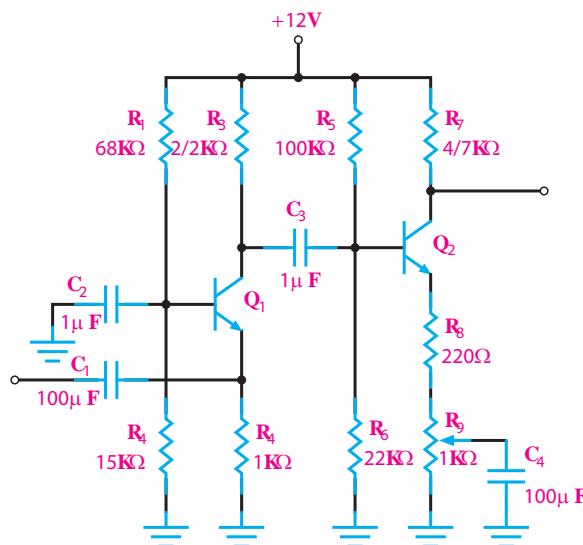

شکل ۷-۳۰ نقشه‌ی الکترونیکی یک‌آمپلی فایر ترانزیستوری

در شکل ۷-۳۱ برد مدار چاپی و جای قطعات آن در اندازه واقعی رسم شده است.

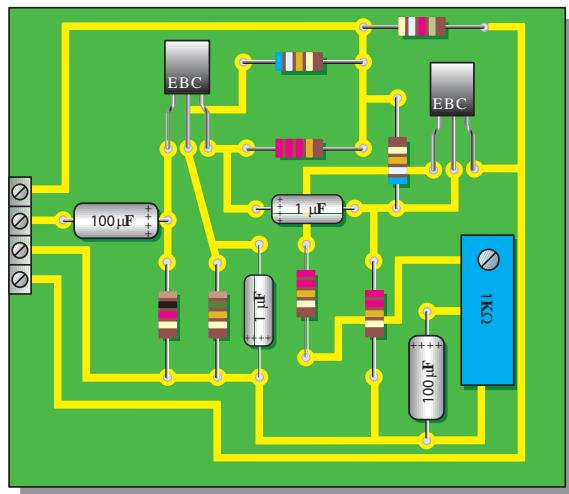


شکل ۷-۳۱-برد مدار چاپی و جای قطعات در اندازه‌های واقعی

## ۷-۷ طراحی مدار چاپی با استفاده از رایانه


امروزه طراحی مدار چاپی با استفاده از رایانه و نرم افزارهای مربوطه انجام می‌شود. استفاده از رایانه و نرم افزارهای مرتبط با مدار چاپی، کار طراحی را بسیار ساده کرده است.

۷-۶-۳ مثال ۳: شکل ۷-۲۷ مدار یک آذیر است.

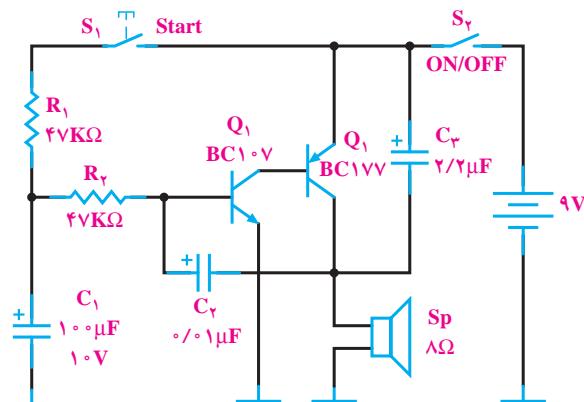


شکل ۷-۲۷ مدار آذیر

در شکل ۷-۲۸ طرح مدار چاپی آن رسم شده است.

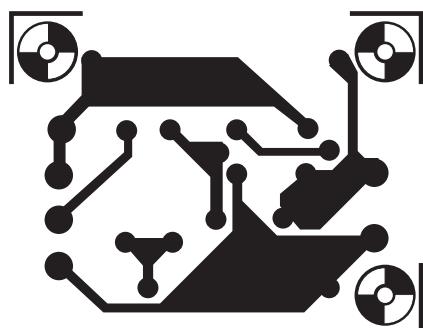

شکل ۷-۲۸ مدار چاپی

شکل ۷-۲۹ ۷-جای قطعات را روی فیر مدار چاپی نشان می‌دهد.

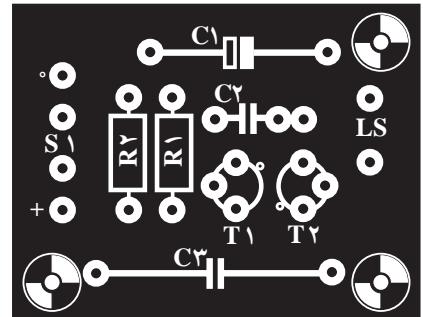

شکل ۷-۲۹ جای قطعات


۷-۶-۴ مثال ۴: در شکل ۷-۳۰ نقشه‌ی الکترونیکی

یک آمپلی فایر ترانزیستوری رسم شده است شماره‌ی هر دو ترانزیستور ۲N3904 می‌باشد.



## ۷-۸ آزمایش شماره ۱

زمان اجرا: ۶ ساعت آموزشی


## ۷-۸-۱ هدف آزمایش: طراحی مدار چاپی

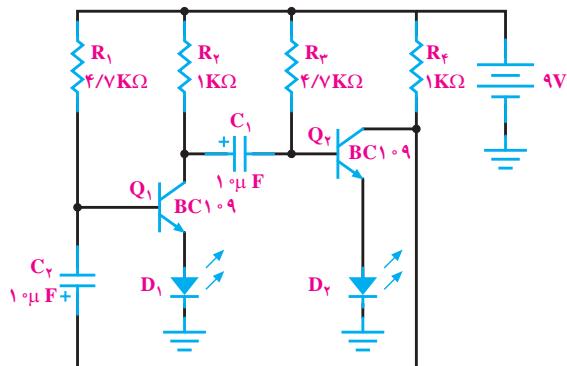

ب : مدار چشمک زن با

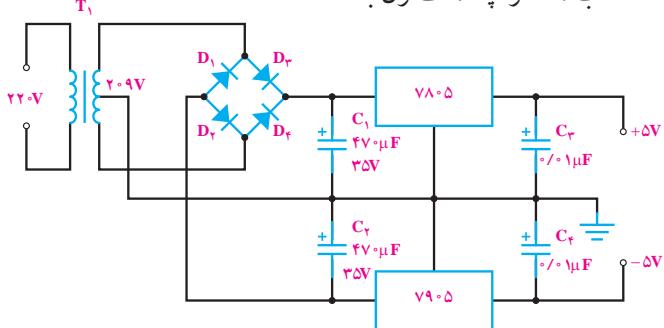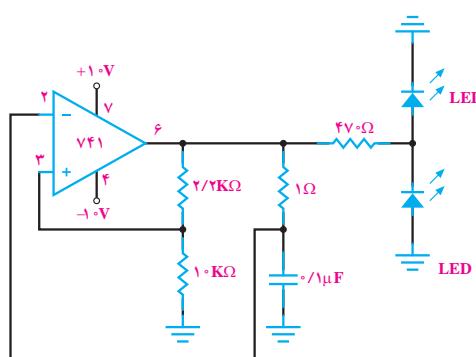ج : مدار منبع تغذیه متقارن  $\pm 5$  ولت

د : مدار چشمک زن با آی سی ۷۴۱

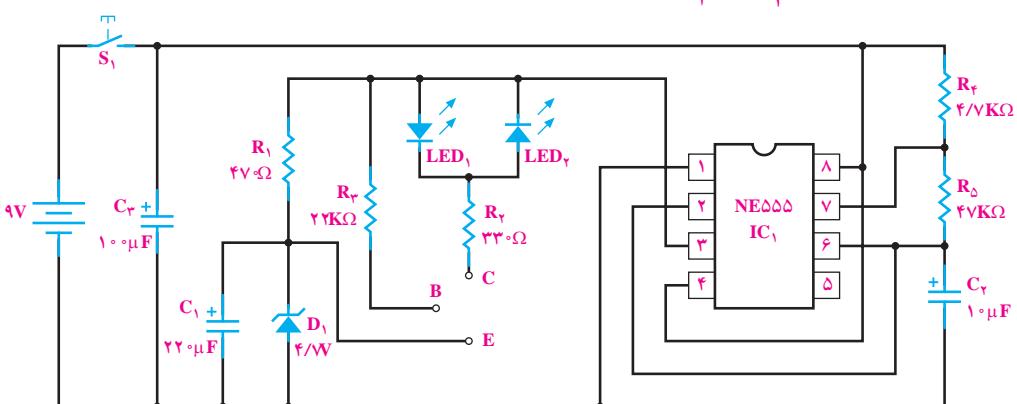

ه : مدار تست کننده ترانزیستور


شکل ۷-۳۲ چند نمونه مدار به منظور طراحی مدار چاپی

## ۷-۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد/ مقدار
۱	ابزار طراحی مدار چاپی نظیر: کاغذ، مداد، پاک کن، خط کش، کاربن و ....	-

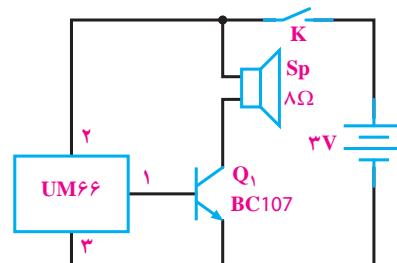
## ۷-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- نقشه‌فنی یکی از مدارهای نشان داده شده در شکل ۷-۳۲ را انتخاب کنید و برای اجرای کار عملی به تأیید مربی کارگاه برسانید.



الف : مولد صدای موزیکال

در صورت وجود امکانات ، طرح مدار چاپی موردنظر را توسط رایانه و به کمک مربی خود اجرا کنید و تصویر طرح مدار چاپی را در شکل ۷-۳۴ بچسبانید.

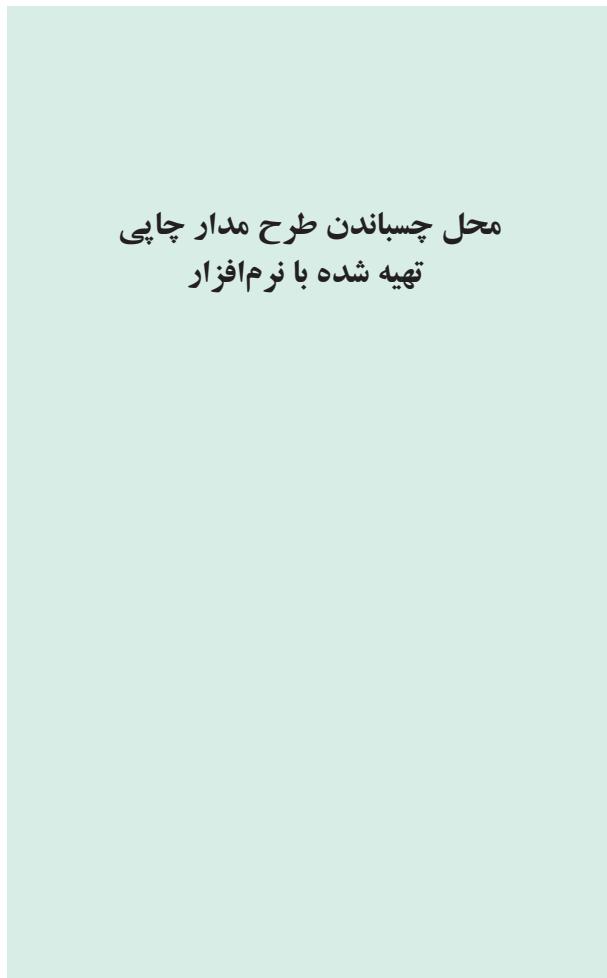


شکل ۷-۳۴ محل چسباندن طرح مدار چاپی  
تهیه شده با نرم افزار
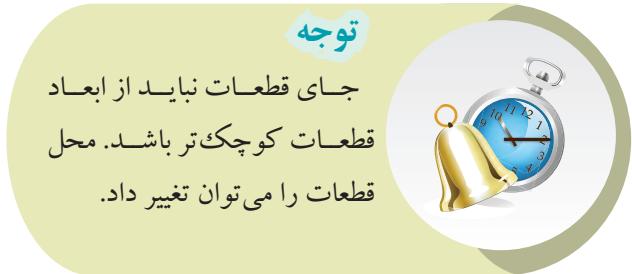
#### ۷-۸-۴ نتایج آزمایش:

نتایج حاصل از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.



با استفاده از نقشه‌ی مدار ، روی یک صفحه کاغذ با اندازه مناسب جای قطعات را مشخص کنید.



برای پایه هر قطعه یک دایره منظور کنید.  
پایه هایی را که بر روی نقشه به یکدیگر متصل هستند با کوتاه ترین فاصله ممکن به هم وصل کنید .  
طرح مدار چاپی نقشه را در اندازی که مورد تایید مربی مربوطه است در محل تعیین شده در شکل ۷-۳۳ بچسبانید.




شکل ۷-۳۳ محل چسباندن طرح مدار چاپی


و در انتها خطوط ارتباطی را بکشید. به علت عدم استفاده از مازیک در این روش ، می توان خطوط ارتباطی را نزدیک به هم ترسیم کرد و پس از آماده شدن کاغذ کالک ، برای اطمینان از پررنگ بودن نقشه و صحت اتصال قطعات نقشه را مقابله نور بگیرید و پررنگی خطوط را کنترل کنید. به علت شفاف بودن کالک از پشت کاغذ کالک ، به عنوان نقشه معکوس شده استفاده می شود.

به جای انتقال نقشه روی کاغذ کالک می توانید نقشه را روی طلق شفاف منتقل کنید. برای انتقال نقشه روی طلق شفاف از لتراست مخصوص استفاده می شود . این لتراست در یک طرف دارای چسب است و به راحتی روی طلق می چسبد.

برای این منظور ابتدا پایه قطعات را روی طلق بچسبانید، سپس ارتباط بین پایه ها را توسط نوارهایی که برای این منظور ساخته شده است برقرار کنید. **شکل ۷-۳۵** و **۷-۳۶** نحوه چسباندن لتراست مربوط به پایه قطعات و اتصال نوار ها را نشان می دهد .

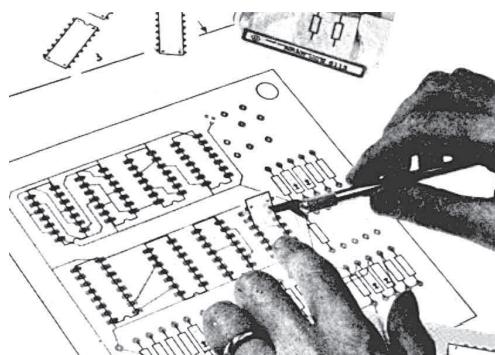

شکل ۷-۳۵ نحوه چسباندن لتراست مربوط به پایه قطعات

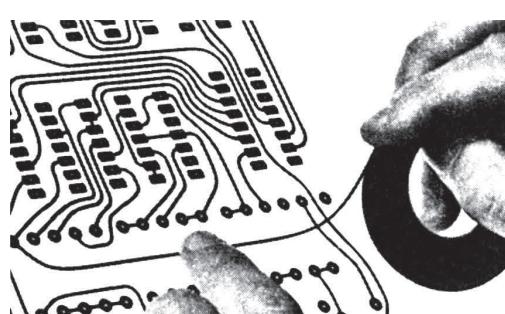

شکل ۷-۳۶ نحوه چسباندن نوار

## ۷-۹ روش های انتقال نقشه مدار چاپی روی فیبر

پس از تبدیل نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید آن را روی فیبر منتقل کرد . در زیر چند روش انتقال مدار چاپی روی فیبر توضیح داده می شود :

### ۷-۹-۱ روش مازیک یا لتراست

ابتدا فیبر مدار چاپی را کاملاً تمیز کنید سپس نقشه مدار چاپی تهیه شده را معکوس کنید. به وسیله کاربن نقشه را روی فیبر مدار چاپی انتقال دهید. با کشیدن قلم روی خطوط و پایه های قطعات اثر طرح روی مس فیبر مدار چاپی منتقل می شود و با استفاده از مازیک ضد اسید اثر به جا مانده از کاربن را پررنگ کنید. در این مرحله می توانید پایه عناصر را با شابلون دایره و یا شابلون مورد نظر روی فیبر رسم کنید و با استفاده از خط کش پایه ها را به یکدیگر ارتباط دهید . هنگام کار با مازیک باید دقت کنید که مازیک چند بار روی فیبر در جهت عکس یکدیگر کشیده نشود. خطوط ترسیم شده باید پررنگ باشد زیرا در صورت کم رنگ بودن، اسید روی آن ها اثر می کند و مس های خطوط ارتباطی را از بین می برد .

به جای مازیک می توانید از لتراست استفاده کنید. در این روش لتراست قطعه مورد نظر را روی فیبر قرار دهید و قلم را روی علامت مورد نظر بکشید تا لتراست روی فیبر منتقل شود، باید توجه کنید که قلم فقط روی علامت مورد نظر کشیده شود و روی علایم اطراف آن کشیده نشود ، زیرا علایم جانبی روی فیبر اثر می گذارد و هنگام اسید کاری مس قسمت هایی که مورد نظر نیست روی فیبر باقی می ماند .

## ۷-۹-۲ روش پوزیتیو ( positive ۲۰ ) : از این

روش برای تولید زیاد استفاده می شود و علاوه بر تکثیر سریع می توان مدار را با دقت زیاد طراحی کرد .

در این روش ابتدا باید نقشه مدار چاپی طراحی شده را روی کاغذ شفاف انتقال داد . برای این منظور از کاغذ کالک و راپیدو گراف استفاده می شود . ابتدا کالک را روی نقشه بچسبانید و سپس با راپید و شابلون پایه قطعات را رسم کنید

۱۵ دقیقه به فیلم نور بتابانید. بعد از این مرحله پارچه را بشویید. به خاطر خاصیت ماده مخصوص سوراخ‌هایی از پارچه که مورد تابش نور قرار نگرفته‌اند به وسیله ماده مخصوص بسته نمی‌شوند. اما بقیه‌ی سوراخ که مورد تابش نور قرار گرفته‌اند به وسیله‌ی ماده مخصوص مسدود می‌شوند. پس از انجام این مرحله فیر مسی را پشت قاب چوبی قرار دهید و با استفاده از قلم نقاشی روی پارچه را جوهر ضد اسید بمالید. جوهر از طریق سوراخ‌هایی بسته نشده مطابق نقشه روی فیر منتقل می‌شود. از یک سیلک می‌توان تعداد زیادی فیر مدار چاپی تهیه کرد. می‌توان پس از شستن سیلک به وسیله کلر یا آب ژاول نقشه دیگری را روی آن طرح کرد. در شکل ۷-۳۷ روش چاپ سیلک نشان داده شده است.



شکل ۷-۳۷ چاپ سیلک

#### ۷-۹-۴ روش کار با لامینت

لامینت ماده‌ای است ژلاتینی و حساس به نور که معمولاً بین دو لایه‌ی ورق طلق پلاستیکی قرار داده می‌شود. به علت داشتن کیفیت بالا و دقت خوب معمولاً در کارهای ظریف و دقیق و حرفه‌ای و چاپ به تعداد زیاد، این روش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. لامینت باید در تاریکی مطلق، دور از مجاورت هوا و در دمای زیر ۲۵°C نگه داری شود.

#### کار با لامینت چهار مرحله دارد:

**مرحله اول: حساس کردن فیر به کمک لامینت**  
ابتدا فیر مدار چاپی را باید کاملاً تمیز و صاف نمود. سپس

پس از انتقال نقشه روی طلق، برای استحکام بیشتر می‌توان روی تمام نقشه را با طلق نازک دیگری پوشاند تا لتراسهای چسبانده شده در جای خود محکم شده و جایه جا نشوند. پس از این مرحله فیر مدار چاپی را که در ابعاد معین بریده شده است کاملاً تمیز کنید و در محل تاریک خانه (می‌توان تاریک خانه را با نور قرمز روشن کرد)، روی فیر را با اسپری مخصوص که نسبت به نور حساس است پوشانید. در ابتدا اسپری به صورت قطرات ریز روی فیر ظاهر می‌شود و پس از چند لحظه سراسر فیر را می‌پوشاند. پس از خشک شدن کامل اسپری نقشه آماده شده را روی فیر قرار دهید و آن را جلوی نور بگیرید. زمان تابش نور آفتاب ۱۵ دقیقه و برای یک لامپ ۲۰۰ وات ۱۰ دقیقه است.

بعد از این مرحله فیر را در محلول سود سوز آور قرار دهید. بعد از چند لحظه به خاطر خاصیت اسپری قسمت‌هایی از فیر که زیر خطوط نقشه بوده و تحت تابش نور قرار نگرفته است، پرنگ می‌شود.

حال فیر را با آب بشویید و آن را برای اسید کاری آماده کنید.

#### ۷-۹-۳ روش چاپ سیلک (سیلک اسکرین)

از این روش در اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی استفاده می‌شود. تولید و تکثیر مدارها با این روش سریع‌تر انجام می‌گیرد. این روش نسبت به دو روش قبل دارای دقت بیشتری است. در این روش ابتدا باید نقشه مدار چاپی را روی کاغذ معمولی و یا طلق شفاف طراحی کنید سپس از طرح آماده شده عکس بگیرید و فیلم آن را آماده کنید. پارچه‌ی سیلک را که دارای استانداردهای ۶۸-۹۰-۱۱۰ متر مربع است به اندازه مورد نظر بیرید و سوراخ در سانتی متر مربع است به اندازه مورد نظر بیرید و پارچه را روی قاب چوبی به صورت کاملاً کشیده وصل کنید. در یک تاریک خانه یادرمحلی با نور قرمزنگ باکاردک ماده‌ی مخصوص چاپ سیلک را روی پارچه سیلک بمالید، سپس فیلم را از طرف بیرون قاب چوبی سیلک قرار دهید. حال به وسیله یک لامپ ۱۰۰ وات از فاصله ۳۰ سانتی متری به مدت

دقیق نوردهی با لامپ بهتر است تجربه شود). پس از نور دادن به فیر شیشه و فیلم را از روی فیر بردارید، سپس لایه دوم طلق را که روی لامینت قرار دارد بردارید (لایه دوم طلق ضخیم تر و شفاف تر از لایه اول طلق است). در شکل ۷-۳۹ میز نور جهت استفاده در مرحله‌ی نوردهی نشان داده شده است.



شکل ۷-۳۹ میز نور

### مرحله سوم: ظاهر نمودن طرح

حدود ۱۰ گرم پودر سفید رنگ مخصوص ظهره لامینت را در یک لیتر آب سرد ریخته و محلول را خوب به هم بزنید. در تاریک خانه فیر نور خورده را در محلول ظهره تهیه شده قرار داده و به آرامی آن را تکان دهید. به تدریج طرح روی فیر ظاهر می‌شود. پس از ظاهر شدن کامل طرح و پاک شدن کامل لامینت در نقاط خارج از طرح، فیر را از محلول ظهره خارج نموده و بلا فاصله آن را با آب شستشو دهید تا محلول ظهره کاملاً از روی سطح فیر پاک شود. سپس فیر را کاملاً خشک کنید تا هیچ قطره آب یا رطوبتی روی فیر نماند. مرحله ظاهر نمودن طرح در شکل ۷-۴۰ نشان داده شده است.

در تاریک خانه لامینت را به اندازه سطح فیر مدار چاپی برش داد. چون لامینت بین دو ورق طلق قرار دارد یکی از این لایه طلق پلاستیکی نازک تر و نرم تر از دیگری است (لایه طرف داخل رول)، طلق پلاستیکی روی لامینت را از این لایه به آرامی از یک گوشه برداشته، در همین لحظه لامینت را روی سطح مسی، فیر مدار چاپی به آرامی بچسبانید. باید با دست روی لامینت را مالش داد تا هیچ حبابی زیر آن نماند، در ضمن حرارت ایجاد شده توسط مالش سبب چسبیدن کامل لامینت به مس می‌شود. می‌توان برای اطمینان کار پارچه‌ای نخی را روی لامینت قرار داده و توسط اتو با حرارت کم، روی لامینت چسبیده به فیر را اتو کرد، شکل ۷-۳۸.



شکل ۷-۳۸ مرحله‌ی اول کار با لامینت

### مرحله دوم: نوردهی

از طرح مدار چاپی مورد نظر باید یک نسخه فیلم منفی (نگاتیو) تهیه نمود. این عمل از طریق عکاسی یا کامپیوتر انجام می‌گیرد. فیلم منفی طرح مدار چاپی را که قبلًا تهیه کرده‌اید باید در تاریک خانه روی فیر مدار چاپی حساس به لامینت قرار داده و سپس شیشه‌ای تمیز روی آن قرار دهید. حدود ۲ تا ۵ دقیقه توسط نور مستقیم خورشید به سطح فیر نور دهید. البته می‌توان توسط لامپ معمولی با وات زیاد یا چند لامپ فلورسنت نیز به سطح فیر نور داد. میزان نور دهی بالامپ بسیار مهم است زیرا نور زیاد یا نور کم باعث پایین آمدن کیفیت یا ظاهر نشدن طرح می‌شود. (میزان نور و زمان

۶- پس از خورده شدن مس اضافی فیبر، فیبر را از محلول خارج کنید و آن را کاملاً بشویید.  
در شکل ۷-۴۱ نحوه اسید کاری نشان داده شده است.



شکل ۷-۴۱ اسید کاری



شکل ۷-۴۰ ظاهر نمودن طرح

## ۷-۱۱ پاک کردن مواد لامینت

برای پاک کردن مواد لامینت روی سطح خطوط مسی فیبر مدار چاپی معمولاً از محلول غلیظ سود سوزآور استفاده می کنند. حدود ۲۰ گرم سود رادر یک لیتر آب سرد ریخته و پس از حل نمودن کامل سود در آب فیبر مدار چاپی تهیه شده را در محلول قرار می دهند. پس از گذشت حدود چند دقیقه کلیه‌ی مواد لامینت از روی فیبر مدار چاپی پاک می شود، البته هر چه محلول سود غلیظ تر باشد پاک شدن مواد لامینت سریع تر انجام می گیرد. پس از پاک شدن مواد لامینت باید فیبر مدار چاپی را با آب شست و شو داد، شکل ۷-۴۲.



شکل ۷-۴۲ پاک کردن سطح فیبر

## مرحله چهارم: اسید کاری و پاک کردن لامینت

برای حل کردن مس‌های اضافی فیبر مدار چاپی از اسید استفاده می کنیم. البته مس‌های اضافی فیبر مدار چاپی تهیه شده به روش‌های دیگر هم توسط اسید حل شده و فیبر مدار چاپی برای مونتاژ قطعات آماده می شود.

## ۷-۱۰ طرز تهیه محلول اسید و آماده نمودن فیبر برای مونتاژ

اسید مورد استفاده معمولاً پر کلرور دو فر است. هنگام درست کردن اسید باید به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- حتماً از ظروف شیشه‌ای، لعابی یا چینی استفاده کنید.
- ۲- در ظرف به اندازه‌ای آب بزیزید تا با قراردادن فیبر در داخل آن، محلول حدود ۲ میلی‌متر بالاتر از سطح فیبر قرار گیرد.

۳- حتماً آب را گرم کنید یا این که آب گرم در ظرف بزیزید. اگر از ظرف پیر کس استفاده می کنید ظرف را روی حرارت خیلی کم نگه دارید.

- ۴- به پر کلرور دو فر تا اندازه‌ای آب اضافه کنید که محلول تقریباً غلیظی به دست آید.
- ۵- فیبر مدار چاپی را در داخل محلول قرار دهید و محلول را به آرامی تکان دهید.

## ۷-۱۳ آزمایش شماره ۲

زمان اجرا: ۶ ساعت آموزشی

### ۷-۱۳-۱ هدف آزمایش:

مونتاژ قطعات

### ۷-۱۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	فیبر مدار چاپی	مطابق با طرح انتخاب شده و نظر مربي
۲	لتراست	مطابق با طرح انتخاب شده و نظر مربي
۳	متنه ميلى متري	يک عدد
۴	دريل دستي	يک دستگاه
۵	اسيد	به مقدار لازم
۶	تجهيزات مورد نياز اسيد کاري (ظرف پيرکس، هيتر ...)	يک سري
۷	لامينت	به مقدار لازم

### ۷-۱۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:



طرح مدار چاپی مربوط به منبع تغذیه که در آزمایش قبل آماده شد را به تأیید مربي کارگاه برسانيد.

از طرح مدار چاپی (طرح رو) آماده شده طرح معکوس تهيه کنيد و يک نمونه کپی از طرح معکوس را در شکل ۷-۴۴ بچسبانيد.

## ۷-۱۲ سوراخ کاري و نصب قطعات

پس از آماده نمودن فيبر مدار چاپي باید جاي پایه اي قطعات را به وسیله دريل و يا منه با قطر مناسب سوراخ نمود. منه اي مناسب برای پایه اي قطعاتی نظیر مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور و آئی سی منه شماره یک است. پس از سوراخ نمودن فيبر قطعات را در جای مناسب آن قرار داده و پایه اي قطعات را روی سطح مس لحیم می نمایند.

شکل ۷-۴۳ چند برد مدار چاپي و قطعات مونتاژ شده روی آنها را نشان می دهد.

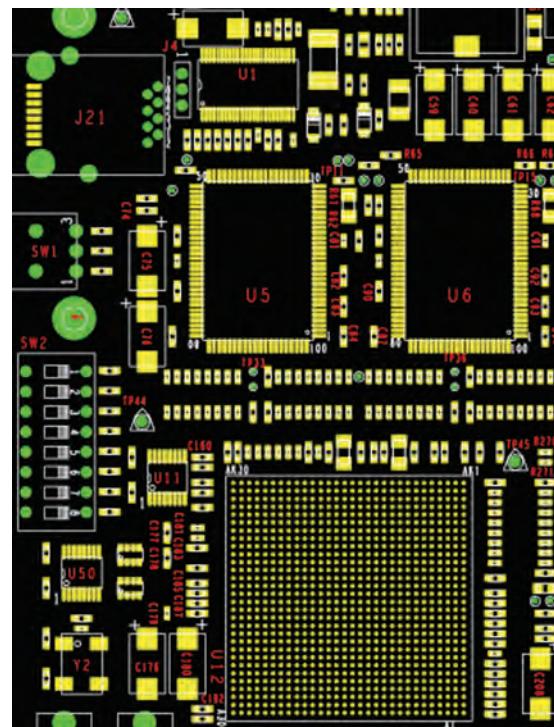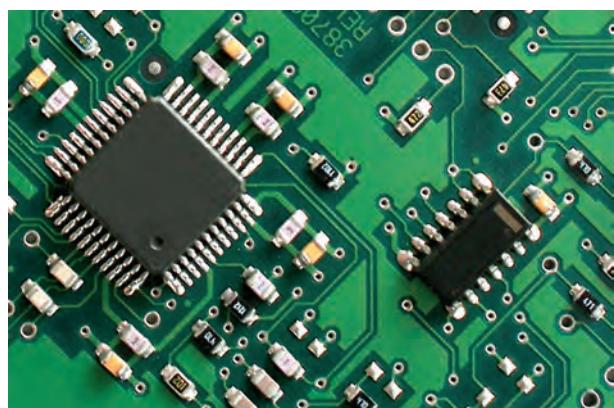

شکل ۷-۴۳ قطعات مونتاژ شده روی برد مدار چاپي

مورد بررسی قرار دهید.

■ جای پایه‌ی قطعات را به وسیله‌ی دریل دستی یا دریل نصب شده بر روی میز کار، با مته‌ای با قطر مناسب، سوراخ کنید.

■ قطعات را پس از تست صحت آن‌ها در جای مناسب قرار دهید و پایه‌ی قطعات را روی سطح مس لحیم نمایید.

### نکته مهم:



با رعایت کلیه‌ی نکات ایمنی و با نظر مربی کارگاه، ورودی مدار آماده شده‌ی منبع تغذیه را به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید، مدار را راهاندازی نمایید و صحت کار آن را مورد آزمایش قرار دهید.

■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را اندازه‌گیری و مقدار آن را یادداشت کنید.

$$V_{O_{DC}} = \dots\dots\dots V$$

■ در مورد نحوه‌ی عملکرد در مدار منبع تغذیه‌ی ساخته شده توضیح دهید.

### ۷-۱۳-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش را در چند سطر به طور خلاصه بنویسید.



### محل چسباندن طرح مدار معکوس

#### شکل ۷-۴۴ محل چسباندن طرح معکوس

■ فیبر مدار چاپی را در ابعاد مورد نظر تهیه کنید و سطح فیبر را توسط مواد پاک کننده تمیز نمایید.

■ طرح مدار چاپی (طرح معکوس) را روی فیبر انتقال دهید. (انتقال طرح با توجه به امکانات موجود در کارگاه از طریق لتراست، لامینت یا هر روش دیگر انجام گیرد.)

■ با رعایت نکات ایمنی فیبر مورد نظر را برای انجام عمل اسید کاری آماده نمایید و در محلول اسید قرار دهید.

■ پس از خورده شدن مس اضافی فیبر، فیبر را از محلول خارج کنید و آن را کاملاً شستشو دهید، (چنانچه از روش لامینت برای انتقال طرح استفاده ننمودید، مواد لامینت را از روی سطح خطوط مسی فیبر مدار چاپی پاک کنید).

■ قبل از انجام سوراخ کاری، صحت کلیه اتصالات را توسط مولتی متری که در حالت تست اتصال کوتاه است،



## آزمون پایانی فصل (۷)

-۸ برای حل کردن مس‌های اضافی فیبر مدار چاپی معمولاً از اسید پرکلورودوف استفاده می‌کیم.


□ صحیح □ غلط

-۹ هرگز در لحیم کاری، چند سوراخ بی‌دربی را کنار یک دیگر و مماس بر هم قرار ندهید، زیرا باعث بر جسته شدن لحیم می‌شود.

□ صحیح □ غلط

-۱۰ برای ارتباط دونقطه در طراحی مدار چاپی همیشه از (کوتاه‌ترین □ خط مستقیم □) مسیر ارتباط استفاده کنید.

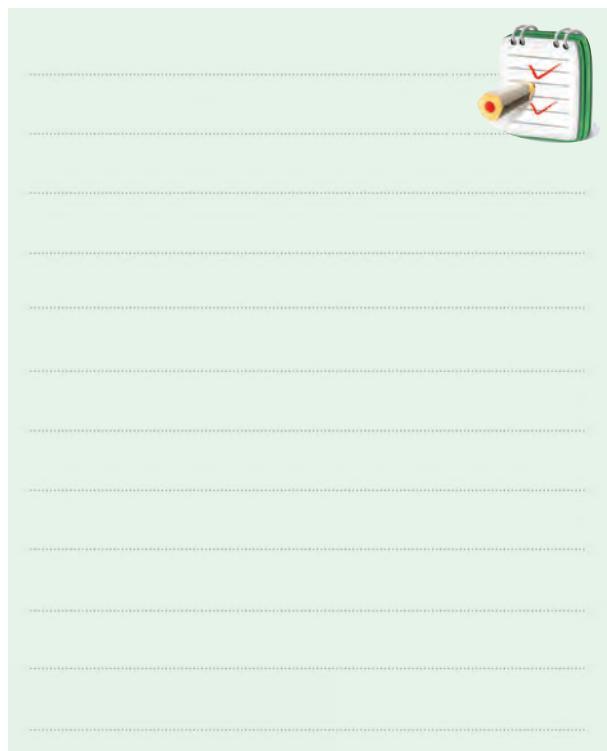-۱۱ مراحلی که در تهیهٔ طرح مدار چاپی باید به اجرا درآوریم را شرح دهید.




۱- زمان لحیم کاری روی فیبر فنولی بیشتر از فیبر فایبر گلاس است.

□ صحیح □ غلط

-۲ در روش‌های طراحی پوزیتیو ۲۰ و ..... و ..... از نوردهی استفاده می‌شود.

-۳ هر چه فاصله بین دو خط مسی مجاور هم روی فیبر مدار چاپی (کمتر □ بیشتر □) باشد، ولتاژ بیشتری را می‌توان بین دولایه اتصال داد.

-۴ کدام طراحی مدار چاپی صحیح است؟

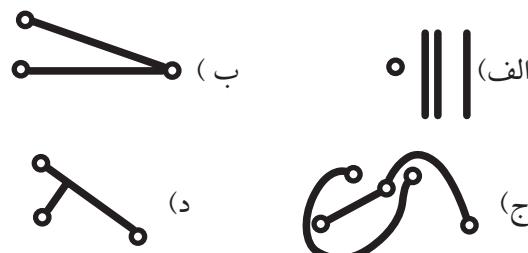

۵- طرح مدار چاپی که از روی نقشه الکترونیکی به دست می‌آید، مطابق با کدام گزینه است؟

الف) مطابق نقشه      ب) معکوس نقشه

۶- در تهیهٔ مدار چاپی مزایای استفاده از فیبر فایبر گلاس نسبت به فیبر فنولی کدام است؟

الف) استحکام زیاد

ب) قدرت تحمل حرارت

ج) مونتاژ و تعمیر آسان

د) همه موارد

۷- در کدام روش طراحی مدار چاپی از نوردهی استفاده نمی‌شود؟


الف) پوزیتیو ۲۰

ب) چاپ سیلک

ج) لتراست و ماژیک



د) لامینت

۱۳- شکل ۷-۴۵ مداریک منبع تغذیه‌ی متغیر و شکل ۷-۴۶ نقشه مدار چاپی آن است.  
جای قطعات را روی طرح مدار چاپی مشخص کنید.

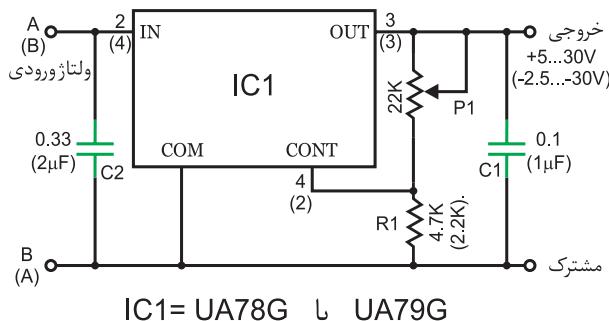

شکل ۷-۴۵ منبع تغذیه‌ی متغیر

۱۲- مراحل تهیه طرح مدار چاپی را به روش لامینت، به ترتیب اجرای کار شرح دهید.

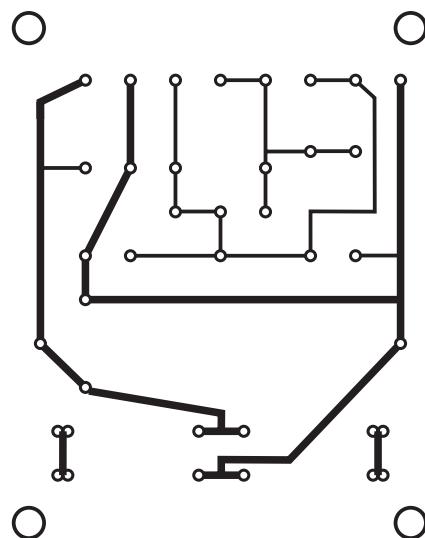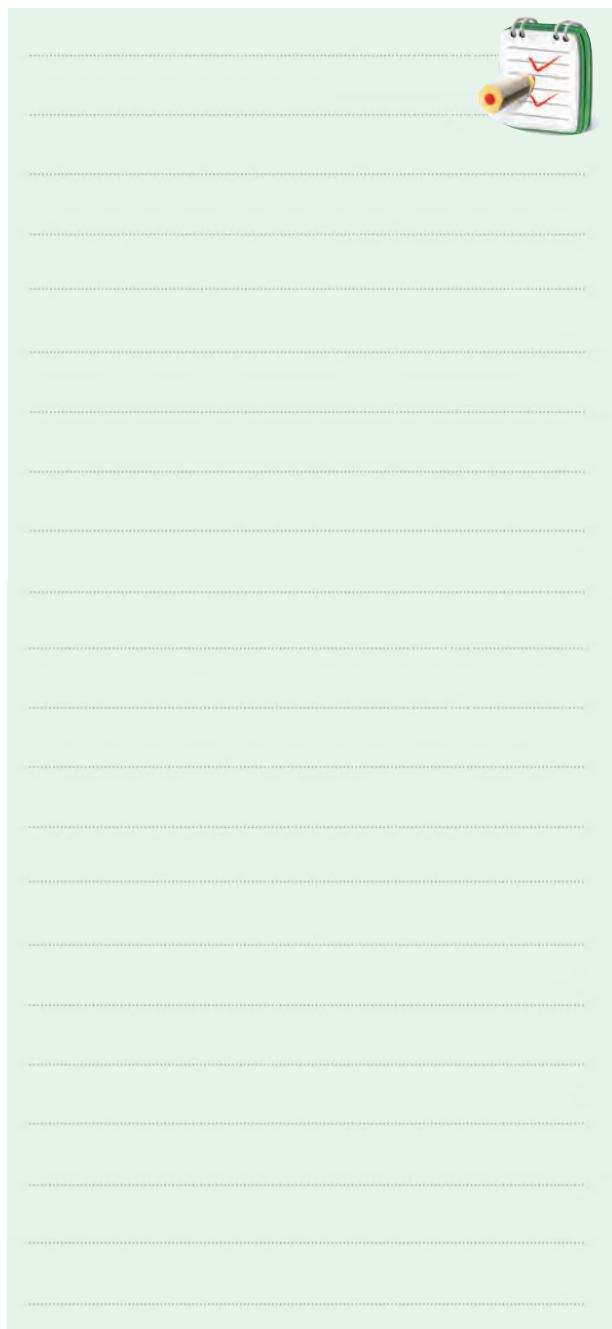

شکل ۷-۴۶ نقشه مدار چاپی برای منبع تغذیه‌ی متغیر

# بخش چهارم

## نوسان سازها

### هدف کلی:

تحلیل نظری و عملی انواع نوسان سازهای سینوسی و غیرسینوسی

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۳۵	۲۰	۱۵	توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی نوسان سازها	۱۹	۷۷

# فصل هشتم

## نوسان سازها

### هدف کلی:

آموزش اصول کار نوسان سازهای سینوسی و غیرسینوسی

**هدف های رفتاری:** در پایان این آزمایش از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

۱۲- مولتی ویراتورهای بی استابل ، مونواستابل و آستابل را شرح دهد.

۱۳- شکل موج های خروجی مولتی ویراتورهای بی استابل ، مونواستابل و آستابل را رسم کند و فرکانس آن را اندازه بگیرد.

۱۴- تفاوت مولتی ویراتور بی استابل ، مونواستابل و آستابل را تشریح کند.

۱۵- پایه های IC تایمر ۵۵۵ را تشخیص دهد.

۱۶- مدار مولتی ویراتور آستابل و مونواستابل (تایمر) را با استفاده از IC تایمر ۵۵۵ شرح دهد.

۱۷- مدار مولتی ویراتور آستابل و مونواستابل را بیندد.

۱۸- شکل موج خروجی مدارهای مولتی ویراتور آستابل و مونو استابل با استفاده از IC تایمر ۵۵۵ را رسم کند و فرکانس آن را اندازه بگیرد.

۱۹- ساختمان ترانزیستور UJT را شرح دهد.

۲۰- مدار نوسان ساز موج دندانه اره ای با استفاده از ترانزیستور UJT را عملأً مورد آزمایش قرار دهد.

۱- نوسان ساز را تعریف کند.

۲- مشخصات یک نوسان ساز و شرط ادامه ای نوسان در یک نوسان ساز را شرح دهد.

۳- نقش شبکه ای فیدبک در یک نوسان ساز را شرح دهد.

۴- اصول نوسان ساز LC سری و موازی را شرح دهد.

۵- نوساز ساز هارتلی را از نوسان ساز کول پیتس تشخیص دهد.

۶- مدار نوسان ساز هارتلی و کول پیتس را بیندد و شکل موج خروجی آن ها را رسم کند.

۷- مزایای اسیلاتور کریستالی را شرح دهد.

۸- اسیلاتور کریستالی را عملأً بیندد و شکل موج خروجی آن را مشاهده کند.

۹- اصول نوسان ساز آرمستانگ و تانک را شرح دهد.

۱۰- نوسان ساز آرمستانگ و تانک را عملأً بیندد و شکل موج خروجی هریک را رسم کند.

۱۱- مولتی ویراتور را تعریف کند و بلوک دیاگرام مولتی ویراتور را رسم کند.

این فصل در دو قسمت مجزا تنظیم شده است

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۹
جمع	عملی	نظری	
۳۵	۲۰	۱۵	



## پیش آزمون آزمون فصل (۸)


۵- در شکل زیر اگر کلید  $k$  بسته شود، کدام اتفاق می‌افتد؟

الف) بهره ولتاژ کم می‌شود.

ب) بهره ولتاژ زیاد می‌شود.

ج) امپدانس خروجی به شدت زیاد می‌شود.

د) امپدانس ورودی به شدت کم می‌شود.

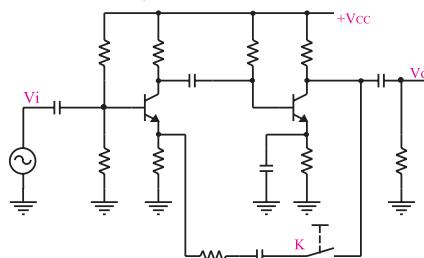

۶- تفاوت بین فیدبک مثبت و منفی را شرح دهید.

### پیش آزمون ۱-۸ نوسان سازهای سینوسی

۱- مشخصات کلی یک شکل موج سینوسی را شرح دهید.



۲- پارامترهای مهم یک ترانزیستور معمولی را شرح دهید.



۳- به چه دلیل در تقویت کننده‌های چند طبقه از فیدبک منفی استفاده می‌کنند؟



۷- مدار هماهنگی نوسان ساز هارتلی را رسم کنید و رابطه محاسبه‌ی فرکانس نوسان ساز را بنویسید.



۴- در تقویت کننده‌ی فیدبک شده‌ی شکل زیر، نوع فیدبک کدام است؟ (فرض کنید کلید  $k$  بسته است).


الف) ولتاژ موازی

ب) ولتاژ سری


ج) جریان موازی

د) جریان سری

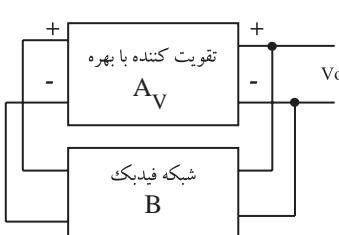۸- با توجه به شکل زیر شرط ادامه نوسان در یک نوسان ساز کدام است؟



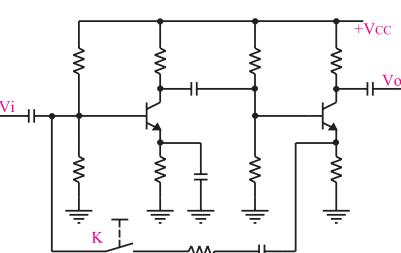- الف)  $B.A_V \leq 1$
- ب)  $B.A_V = 1$
- ج)  $B.A_V \geq 1$
- د)  $B.A_V < 1$



۱۷- مدار هماهنگ نوسان ساز کول پیتس از (یک - دو) خازن و (یک - دو) سلف تشکیل می شود.

۱۸- مدار هماهنگ نوسان ساز ..... از یک خازن و یک ترانسفورماتور تشکیل شده است.

۱۹- نوسان سازهای سینوسی در چه مدارهایی به کار می رود؟




۲۰- مدارهای نوسان ساز سینوسی که در این فصل به آنها اشاره شده است را نام ببرید.



۲۱- انواع نوسان ساز را از نظر شکل موج تولیدی نام ببرید.



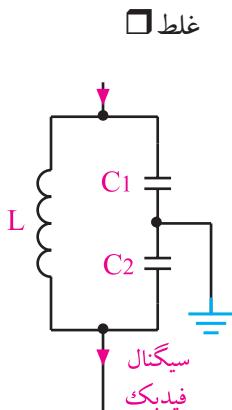۲۲- در مدار رزونانس موازی، ضریب کیفیت مدار به مقدار مقاومت موازی بستگی دارد.



**صحیح**

۲۳- مدار تعیین کننده فرکانس شکل زیر مربوط به چه نوع نوسان سازی است؟



۹- کدام نوسان ساز موج سینوسی تولید می کند؟

الف) کول پیتس ب) هارتلی

ج) آرمسترانگ د) هر سه مورد

۱۰- فرکانس نوسان در یک اسیلاتور LC وابسته به چه عناصری است؟



۱۱- مشخصات مهم یک نوسان ساز را نام ببرید.



۱۲- نوسان در یک نوسان ساز چگونه شروع می شود؟



۱۳- چرا در مدارهای الکترونیکی از تنظیم کننده های ولتاژ استفاده می کنند؟



۱۴- در نوسان سازها از کدام نوع فیدبک استفاده می شود؟

الف) فقط مثبت ب) فقط منفی

ج) مثبت و منفی د) مثبت یا منفی

۱۵- در تقویت کننده ها از کدام نوع فیدبک استفاده می شود؟

الف) فقط مثبت ب) فقط منفی

ج) مثبت و منفی د) مثبت یا منفی

۱۶- عناصر فیدبک در نوسان سازهای سینوسی را نام ببرید؟




۷- در UJT طبق کدام رابطه تعریف می شود؟



بعد از مطالعه  
قسمت اول فصل  
(۸) به سوالات  
پیش آزمون ۸-۲  
پاسخ دهید.

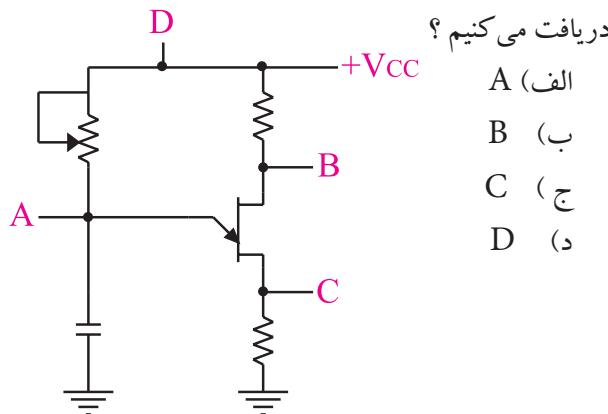۸- در شکل زیر، پالس های سوزنی را از کدام نقطه



۹- علامت قراردادی کریستال را رسم کنید.



۱۰- مزیت استفاده از کریستال در نوسان سازها را شرح دهید.



۱۱- مولتی ویراتور بی استابل دارای دو حالت پایدار است.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input checked="" type="checkbox"/> صحیح |
| <input type="checkbox"/> غلط | <input checked="" type="checkbox"/> صحیح |


۱۲- به نوسان ساز مونو استابل نوسان ساز موج مربعی هم می گویند.

پیش آزمون ۸-۲ نوسان سازهای غیرسینوسی

۱۳- در یک مولتی ویراتور، مدار کوپلینگ معمولاً از کدام عناصر تشکیل می شود؟

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| الف) مقاومت اهمی | ب) سلف        |
| ج) خازن          | د) هر سه مورد |

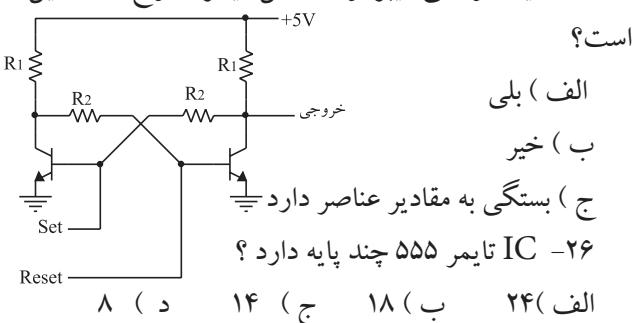۱۴- آیا مولتی ویراتور شکل زیر از نوع آستایل است؟




۱۵- آیا با IC تایмер ۵۵۵ می توان موج مربعی تولید کرد؟

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| الف) بلی                       | ب) خیر                                       |
| ج) بستگی به مقادیر عناصر دارد. | د) بستگی به جریان عبوری از خروجی آی سی دارد. |

۱۶- کدام مدار معادل مربوط به یک ترانزیستور UJT است؟


- |      |    |    |
|------|----|----|
| الف) | ب) | ج) |
|------|----|----|

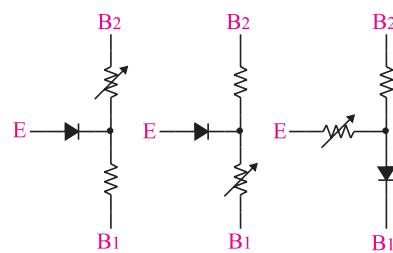

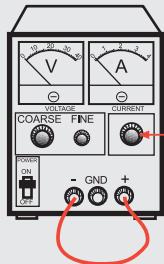
## نکات ایمنی فصل(۸)





با توجه به تصاویر، درباره نکات ایمنی مورد نظر توضیح دهید.



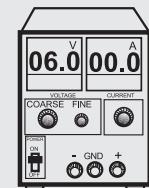
باین ولوم خروجی را روی  
100 میلی آمپر تنظیم کنید




برد مدار  
الکترونیکی

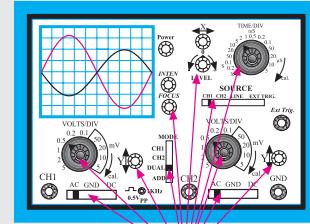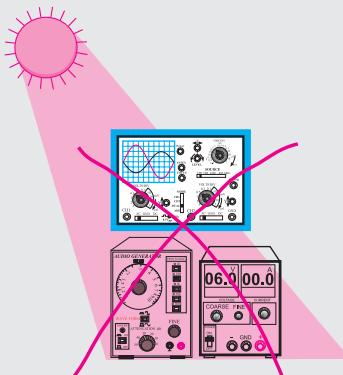

Volt Variable

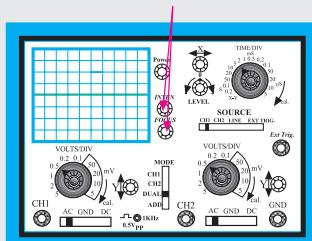

Time Variable

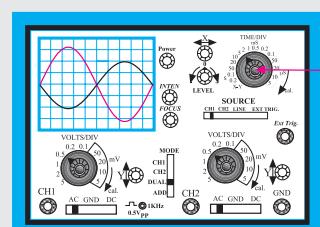


قبل از شروع قسمت اول فصل(۸) به سوالات پیش از مون ۱-۸ پاسخ دهید.

## قسمت اول - نوسان‌سازهای سینوسی

### ۱-۱ تعریف نوسان ساز

یک نوسان ساز یا اسیلاتور، یک مدار الکترونیکی نسبتاً ساده است که بدون سیگنال ورودی می‌تواند ولتاژ DC را به ولتاژ متناوب تبدیل کند. اگر ولتاژ متناوب، سینوسی باشد مدار نوسان ساز را سینوسی می‌نامند، شکل ۱-۸.




مدارهای نوسان ساز سینوسی مهم ترین قسمت دستگاه‌های فرستنده و گیرنده رادیویی را تشکیل می‌دهند.

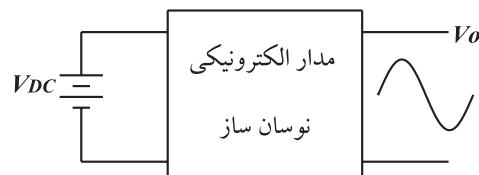

شکل ۱-۸ مدار الکترونیکی نوسان ساز

### ۱-۲ انواع نوسان ساز از نظر شکل موج تولیدی

نوسان سازها می‌توانند انواع شکل موج‌ها را به وجود آورند. در شکل ۲-۲ چهار نمونه نوسان ساز به صورت بلوک دیاگرام و با توجه به شکل موج خروجی آن‌ها ترسیم شده است. این نوسان ساز‌ها می‌توانند امواج زیر را تولید کنند.

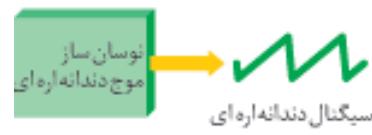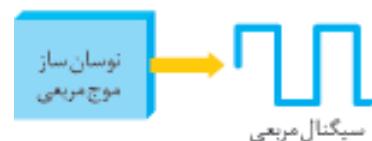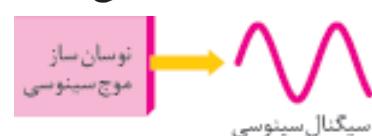


شکل ۲-۲ انواع نوسان سازها با توجه به شکل موج تولیدی

## ۸-۳ اصول کار مدارهای نوسان ساز

برای این که یک نوسان ساز به نوسان در آید، باید عناصر و شرایط زیر وجود داشته باشد.

- الف) تقویت کننده (مانند تقویت کننده‌ی امیتر مشترک)
- ب) فیدبک مثبت در نوسان ساز معمولاً سیگنال برگشتی از مدار فیدبک به ورودی مدار تقویت کننده داده می‌شود و از خروجی آن نوسان‌های تولید شده دریافت می‌شود. شکل ۸-۳ بلوک دیاگرام یک نوسان ساز را نشان می‌دهد.

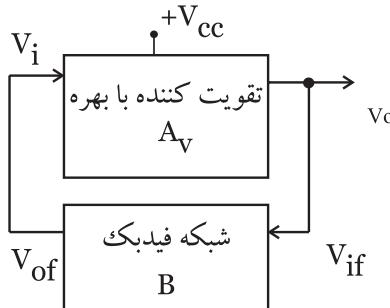

شکل ۸-۳ بلوک دیاگرام یک اسیلاتور

معمولًا شبکه‌ی فیدبک سیگنال خروجی را تضعیف می‌کند. برای ادامه‌ی نوسان در یک نوسان ساز باید دو شرط زیر برقرار باشد.

**الف)** به میزانی که شبکه فیدبک سیگنال خروجی را تضعیف می‌کند، تقویت کننده نیز حداقل به همان میزان سیگنال را تقویت می‌کند. اگر میزان ضربی بهره‌ی شبکه فیدبک را  $B$  و بهره‌ی تقویت کننده را  $A_V$  بنامیم در یک نوسان ساز همواره باید شرط زیر برقرار باشد.

$$B \cdot A_V = 1$$


**ب)** به دلیل نیاز به فیدبک مثبت جهت نوسان سازی، باید اختلاف فاز بین ورودی تقویت کننده و خروجی شبکه‌ی فیدبک صفر باشد، شکل ۸-۴.

ورودی می رسد. سیگنال بر گشته دوباره تقویت می شود و به ورودی برمی گردد. این رفت و بر گشت سیگنال تا پایدار شدن مدار ادامه می یابد.

فیدبک مثبت زمانی اتفاق می افتد که اختلاف فاز بین ورودی و خروجی صفر باشد. به عبارت دیگر سیگنال های ورودی و خروجی هم فاز باشند.

#### ۴-۸ اصول کار نوسان سازهای LC سینوسی

همان طور که گفته شد یک نوسان ساز شامل یک تقویت کننده نسبتاً ساده است که در آن فیدبک مثبت به کار می رود. یعنی سیگنال خروجی که به ورودی بر گشت داده می شود باید با ورودی هم فاز باشد. برای ایجاد نوسان های سینوسی خالص با فرکانس زیاد، از نوسان ساز LC، استفاده می کنیم، شکل ۸-۵.

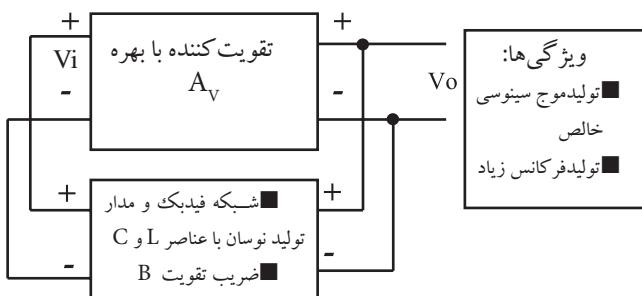


شکل ۸-۵ بلوك دیاگرام یک نوسان ساز سینوسی با فیدبک LC

در نوسان ساز LC در مسیر کلکتور یا امیتر، یک مدار هماهنگی LC (موازی) قرار می دهد. در فرکانس رزونانس، دامنه ولتاژ دو سر مدار LC، حداقل مقدار را دارد و سیگنال بر گشت داده شده به ورودی نیز از مدار LC موازی گرفته می شود. در شکل ۸-۶ انواع روش های دریافت سیگنال خروجی و انتقال آن به ورودی تقویت کننده نشان داده شده است. توجه داشته باشید که فیدبک باید مثبت باشد.

#### توجه داشته باشید که در

مدار فیدبک معمولاً از قطعات غیر فعال مانند L, C, R استفاده می شود. لذا سیگنال خروجی شبکه بر گشته نسبت به ورودی آن، دامنه کمتری دارد. یعنی سیگنال ضعیف می شود و ضریب تقویت آن کمتر از ۱ می شود.

$$B = \frac{V_{of}}{V_{if}}$$

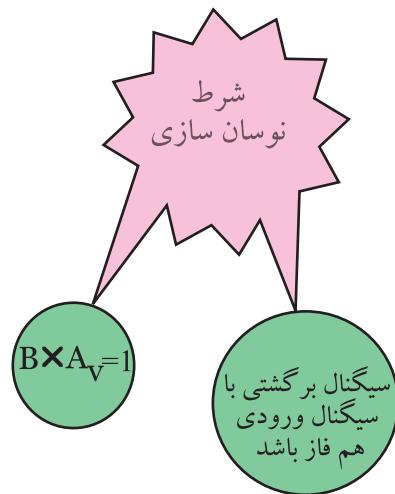


شکل ۸-۴ شرایط نوسان سازی

چگونگی تولید نوسان در نوسان ساز به این صورت است که ابتدا نویز و سیگنال های حالت های گذراي موجود در مدار تو سط تقویت کننده تقویت می شود. سپس در مدار فیدبک تنها در یک فرکانس خاص اختلاف فاز بین خروجی و ورودی صفر یا ۱۸۰ درجه می شود. توجه داشته باشید که نویز، ترکیبی از تعدادی فرکانس است که با توجه به شرایط مدار، فرکانس مورد نظر ازین آن ها انتخاب می شود و به

مطالب ۸-۵ و ۸-۶ در استاندارد الکترونیک کار صنعتی وجود ندارد و مربوط به سایر استانداردها است. چنان‌چه در استاندارد مورد آموزش این موضوع وجود دارد، آن را اجرا کنید.



**زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی**

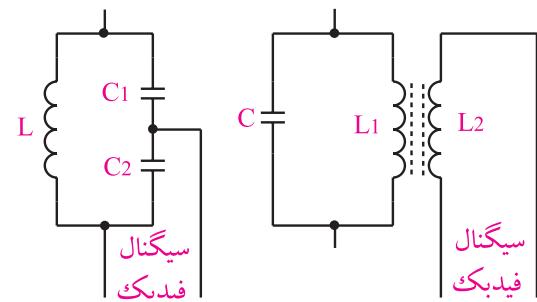


### ۸-۸ تولیدنوسان در مدار تانک (رزونانس موازی)

می‌دانیم چنان‌چه یک سیم پیچ با یک خازن به صورت موازی بسته شود، مدار تانک یا مدار رزونانس موازی شکل می‌گیرد. معمولاً با وارد کردن یک پالس به مدار تانک، انرژی در خازن ذخیره می‌شود. سپس انرژی ذخیره شده در خازن در داخل سیم پیچ تخلیه می‌شود و میدانی را در اطراف آن به وجود می‌آورد. هنگامی که خازن کاملاً دشارژ شد، انرژی ذخیره شده در سیم پیچ، خازن را دوباره شارژ می‌کند و نوسان تداوم می‌یابد. طبق شکل ۸-۸-الف، با اتصال کلید به منبع تغذیه، خازن با پالس اولیه‌ی تولید شده توسط منبع تغذیه به اندازه‌ی ولتاژ منبع تغذیه شارژ می‌شود. حال اگر کلید را طبق شکل ۸-۸-ب تغییر حالت دهیم و آن را به سیم پیچ وصل کنیم، ولتاژ خازن در داخل سیم پیچ تخلیه می‌شود و میدانی را در اطراف آن به وجود می‌آورد. پس از دشارژ کامل خازن، انرژی ذخیره شده در سیم پیچ دوباره خازن را شارژ می‌کند. با شارژ و دشارژ پی‌درپی سلف و خازن، نوسان‌های میرا شونده به وجود می‌آید.

این نوسان‌ها در شکل ۸-۸-ج نشان داده شده است.

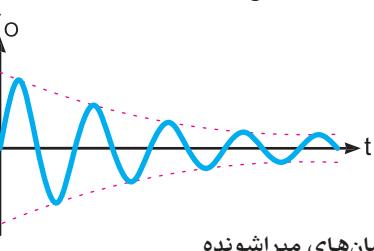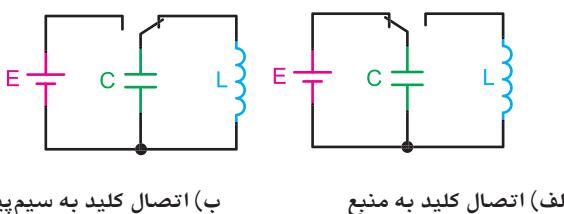

شکل ۸-۸-ج) نوسان‌های میرا شونده

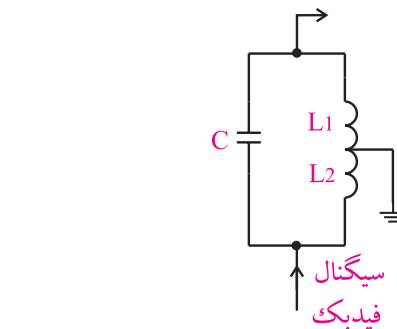

### ۸-۶ انواع مدارهای فیدبک LC

با توجه به چگونگی قرار گرفتن مدار هماهنگی LC در مدارهای تقویت کننده، انواع نوسان سازها شکل می‌گیرند. فرکانس این گونه نوسان سازها از رابطه‌ی زیر به دست

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq} \cdot C_{eq}}}$$



فرکانس رزونانس

می‌آید:

مقدار ظرفیت خازنی  
معادل

مقدار اندوکتانس  
معادل

$C_{eq}$  و  $L_{eq}$  به ترتیب مقادیر معادل سلف و خازنی هستند که در مدار هماهنگی قرار می‌گیرند، شکل ۸-۷.

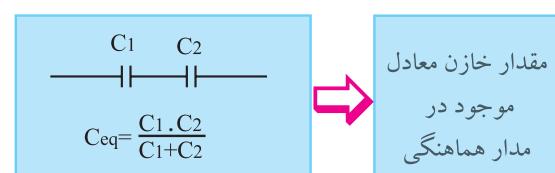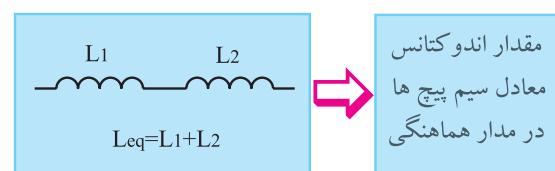

شکل ۸-۷ مقادیر معادل سلف و خازن

## ۸-۶ آزمایش شماره ۱

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

### ۸-۶-۱ هدف آزمایش:

بررسی چگونگی نوسان های میرا شونده در مدار تانک


### ۸-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد/ مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	۱
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۲
یک قطعه	برد برد	۳
یک عدد	مقاومت $20k\Omega$	۴
یک عدد	خازن $1\mu F$ (سرامیکی)	۵
یک عدد	سلف یا سیم پیچ $300\mu H$	۶
یک سری	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	۷

در صورتی که مقاومت اهمی سیم پیچ صفر و مقاومت عایق خازن (نشستی خازن) بی نهایت باشد، نوسان های تولید شده پایدار می شوند. از آن جا که در عمل این مقادیر صفر و بی نهایت نیستند، نوسان های تولید شده پایدار نیستند و بعد از مدت معینی که مقدار آن به مقاومت سیم پیچ بستگی دارد، میرا می شود. فرکانس نوسان های تولید شده از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


برای پایدار کردن نوسان میرا شونده باید از مدار تقویت کننده و مدار فیدبک استفاده کنیم. در شکل ۸-۹ بلوک دیاگرام یک نوسان ساز رسم شده است.

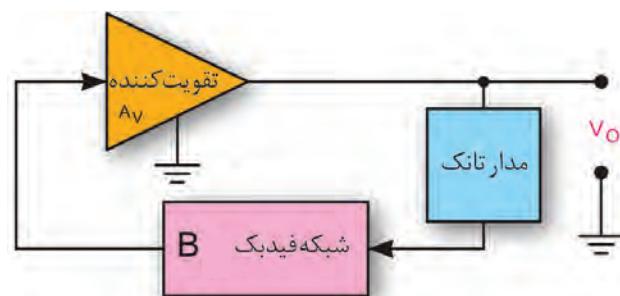

شکل ۸-۹ بلوک دیاگرام نوسان ساز

### ۸-۶-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- مدار شکل ۸-۱۰ را روی برد برد بندید.

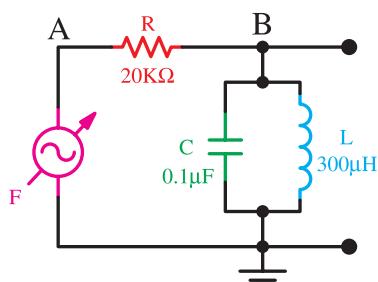

شکل ۸-۱۰ مدار آزمایش




### عناصر مورد نیاز برای نوسان سازی

- مدار تقویت کننده
- مدار تولید کننده نوسان
- مدار فیدبک

### شرایط نوسان سازی

- برقراری فیدبک مثبت

$$A_V \times B = 1$$

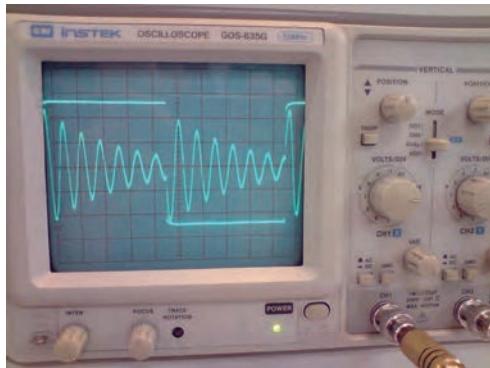


شکل ۸-۱۱ نوسان‌های میرا شونده

### نکته مهم:



برای مشاهده موج باید ستگاه هارا با دقت کامل تنظیم کنید.

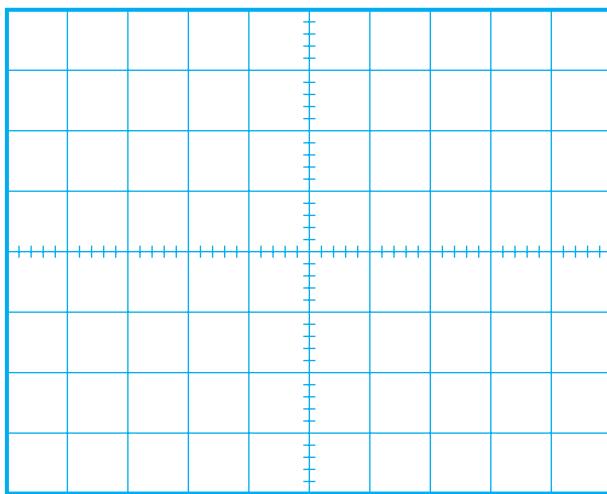

شکل ۸-۱۲ شکل موج در نقطه A

■ فانکشن ژنراتور را روشن کنید و روی سیگنال مربعی با فرکانس خروجی  $2\text{kHz}$  تنظیم کنید.

■ دامنه خروجی فانکشن ژنراتور را روی بیشترین مقدار بگذارید.

■ پروب کanal یک اسیلوسکوپ (CH1) را به نقطه A و پروب کanal دو اسیلوسکوپ (CH2) را به نقطه B متصل کنید.

■ کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در وضعیت AC بگذارید.

■ شکل موج نقاط A و B را مشاهده کنید و آن‌ها را در نمودار شکل ۸-۱۳ و شکل ۸-۱۴ با مقیاس مناسب به طور دقیق بکشید.

### توجه



در لبه بالا رونده موج مربعی خازن شارژ می‌شود. سپس انرژی خازن در سلف تخلیه می‌شود و سلف را شارژ می‌کند. پس از شارژ کامل سلف انرژی سلف در خازن تخلیه می‌شود و آن را دوباره شارژ می‌کند. این فرآیند تا پایان یک نیم سیکل از موج مربعی ادامه می‌یابد. به دلیل وجود مقاومت سیم پیچ، نوسان‌ها میرا می‌شوند. این فرآیند در لبه نزولی موج مربعی نیز رخ می‌دهد. چنان‌چه نوسان میراشونده، به درستی روی صفحه ظاهر نشده است، فرکانس موج مربعی را کمی تغییر دهید. به طور کلی شکل موج تولید شده باید مشابه شکل ۸-۱۱ باشد.

■ کلید AC-GND-DC در اسیلوسکوپ را روی DC بگذارید و اثر آن را روی شکل موج مشاهده کنید و درباره آن توضیح دهید.




■ خازن  $\mu\text{F}/\text{v}$  یا سیم پیچ موازی شده با آن را ز مدار جدا کنید. آیا باز هم نوسان های میراشونده ظاهر می شود؟ توضیح دهید.



**۸-۶-۴ نتایج آزمایش**

نتایج حاصل از آزمایش را در چند سطر به طور خلاصه بنویسید.

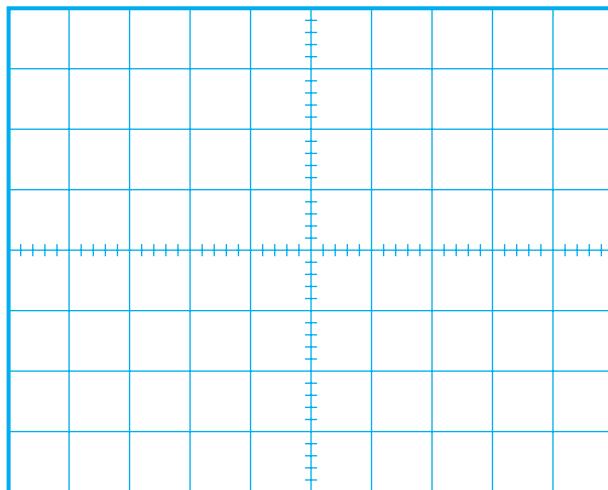

شکل ۸-۱۳ شکل موج در نقطه B

**سوال ۱**- روی کدام یک از لبه های موج مربعی نوسان های میرا شونده ظاهر می شود؟ توضیح دهید.



■ فرکانس نوسان های میرا شونده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

T = .....  
F = ..... هرتز

**سوال ۲**- فرکانس اندازه گیری شده چند برابر فرکانس موج مربعی است؟




■ مقدار فرکانس ورودی را یک بار روی ۵ کیلو هرتز و بار دیگر روی ۱۰۰ کیلو هرتز قرار دهید و اثر آن را روی سیگنال نقاط A و B مشاهده کنید و درباره ای نتایج به دست آمده توضیح دهید.



منظور از  $L_{eq1}$ ، سلف معادلی است که به طور موازی با خازن در مدار هماهنگی قرار می‌گیرد. برای دریافت سیگنال خروجی معمولاً مانند شکل ۸-۱۶ بر روی سلف  $L_{eq1}$ ، چند دور سیم به عنوان ثانویه ترانسفورماتور می‌پیچند و ولتاژ سینوسی القا شده در آن را دریافت می‌کنند. هم چنین می‌توان با قراردادن یک خازن مطابق شکل ۸-۱۵ سیگنال خروجی را دریافت کرد.

خازن‌های  $C_0$  و  $C_f$  خازن‌های کوپل‌ائز هستند. این خازن‌ها مانع زمین شدن ولتاژ DC کلکتور و امیتر ترانزیستور از طریق سیم پیچ ( $Leq_1$ ) می‌شوند.

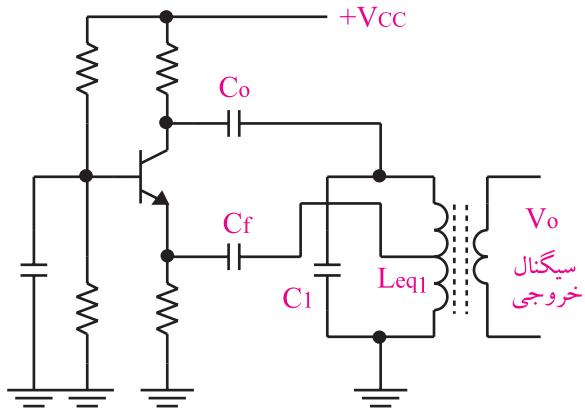


شکل ۸-۱۶

## آشنایی با مختبرهاین و مکانیزم آن

آقای رالف وینتون لیون هارتلی Ralf Vinton Lyon Hartley در سال ۱۸۸۶ در ایالت نوادای آمریکا به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در طی دوره‌های کارданی در دانشگاه یوتا و کارشناسی را در دانشگاه آکسفورد گذراند و پس از بازگشت به آمریکا به عنوان محقق در کمپانی وسترن الکترونیک شروع به کار کرد. وی در سال ۱۹۱۵ نوسان‌ساز هارتلی را اختراع کرد که باعث تغییرات اساسی در سیستم‌های رادیو تلفن شد او همکاری‌های خود را با شرکت بل ادامه داد. هارتلی در سال ۱۹۷۰ در گذشت.
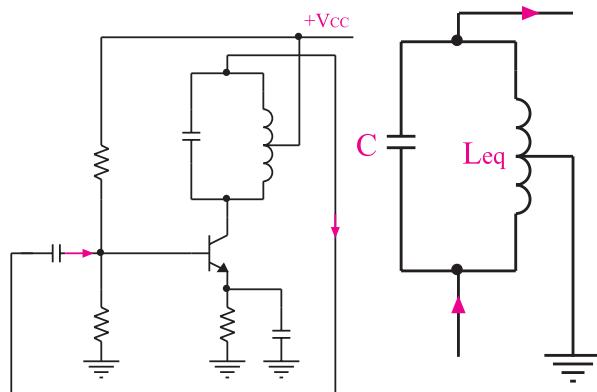
## ۸-۷ نوسان ساز هارتلی (Hartley)


اگر در یک نوسان ساز، مدار هماهنگی مانند شکل ۸-۱۴-الف باشد، نوسان ساز را، نوسان ساز هارتلی (Hartley Oscillator) می‌نامند. در شکل ۸-۱۴-ب یک اسیلاتور هارتلی که تقویت کننده‌ی آن به صورت امیتر مشترک بسته شده است را مشاهده می‌کنید.



الف : مدار هماهنگی  
اسیلاتور هارتلی  
نوسان ساز هارتلی

شکل ۸-۱۴ نوسان ساز هارتلی

در شکل ۸-۱۵، نمونه‌ی دیگری از اسیلاتور هارتلی نشان داده شده است. این تقویت کننده از نوع بیس مشترک است.

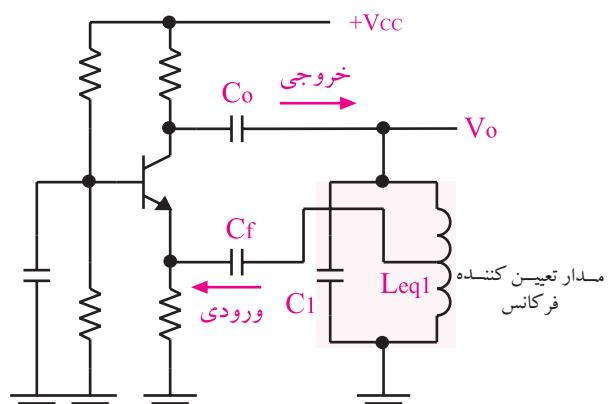

شکل ۸-۱۵ یک نمونه نوسان ساز هارتلی با  
تقویت کننده بیس مشترک

در نوسان ساز هارتلی فرکانس نوسان‌های تقویت شده از

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq1} \cdot C_1}}$$

رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

## ۸-۸ آزمایش شماره ۲


زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۸-۸-۱ هدف آزمایش:


بستن مدار نوسان‌ساز هارتلی و بررسی شکل موج خروجی آن

### ۸-۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به این آزمایش (برد دوم با سلف ۲۰۰μH است).	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکتریک	یک سری

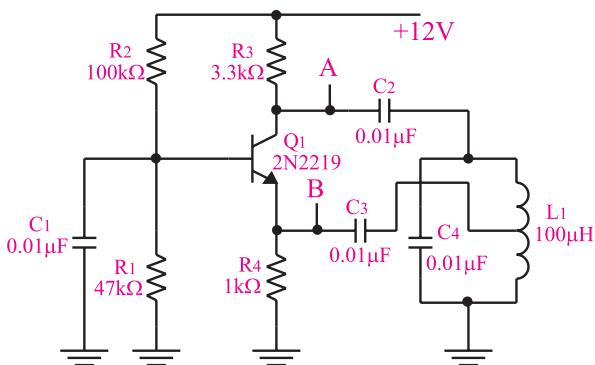

الف - نقشه‌ی فنی مدار

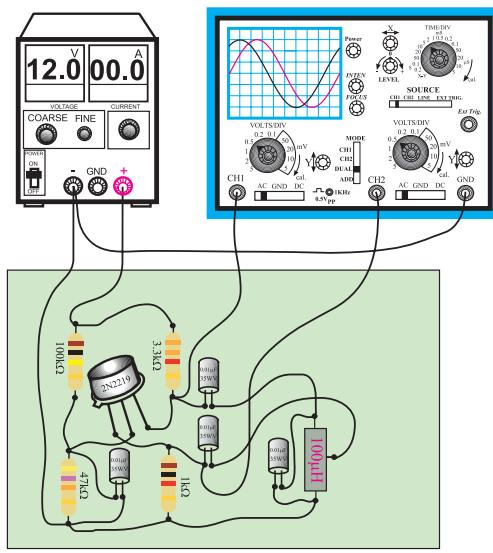

ب - مدار عملی

شکل ۸-۱۷ مدار آزمایش

### توجه

چنانچه ترانس با سروسط، وجود ندارد می‌توانید دو سلف راسری نموده و از سر مشترک ک به عنوان سروسط استفاده کنید.



■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم و آن را به مدار وصل کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های لازم را روی آن انجام دهید.

■ پروب کanal CH1 اسیلوسکوپ را به نقطه A وصل کنید.

■ شکل موج نقطه A را در نمودار شکل ۸-۱۸ رسم کنید.

### ۸-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۱۷ که روی مدار چاپی بسته شده است و به صورت آماده در اختیار شما قرار می‌گیرد را بررسی کنید.

■ دامنهٔ شکل موج ولتاژ در نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{B\text{peak}} = \dots \quad (\text{v})$$

■ اختلاف فاز بین شکل موج های نقاط A و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi_{A,B} = \dots \quad \text{درجه}$$

■ با توجه به مقادیر به دست آمده در مراحل فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید.

**سوال ۳**- بهره ولتاژ تقویت کننده چقدر است؟



**سوال ۴**- آیا فرکانس اندازه گیری شده با فرکانس محاسبه شده از رابطه  $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq} \cdot C}}$  مطابقت دارد؟




**سوال ۵**- آیا اختلاف فاز بین شکل موج های ورودی و خروجی ( $\Phi_{A,B}$ ) دقیقاً صفر درجه است؟ اگر دقیقاً صفر درجه نیست، دلیل آن را توضیح دهید.



### توجه

این مرحله رادر صورت داشتن وقت کافی انجام دهید.

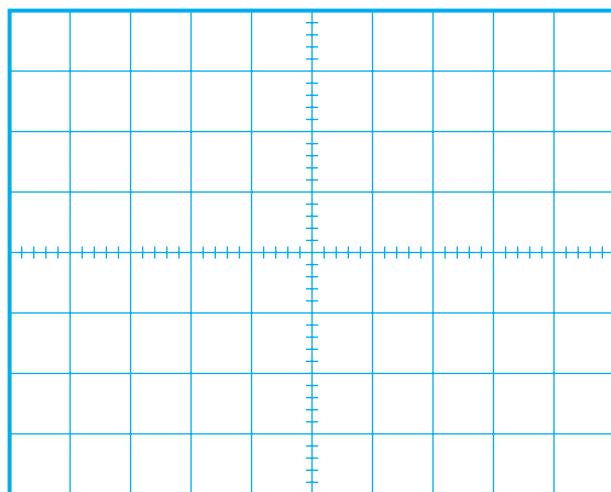

شکل ۸-۱۸ شکل موج ولتاژ در نقطه A

■ دامنه و زمان تناوب شکل موج نقطه A را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{A\text{peak}} = \dots \quad (\text{v})$$


$$T = \dots \quad (\text{ms})$$

■ فرکانس شکل موج نقطه A را محاسبه کنید.

$$f_r = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \dots \text{Hz}$$

■ در حالی که پروب کanal CH1 به نقطه A وصل است، کلید Source اسیلوسکوپ را روی CH1 قرار دهید و پروب کanal CH2 را به نقطه B وصل کنید.

■ شکل موج نقاط A و B را با دورنگ مختلف در شکل ۸-۱۹ رسم کنید.

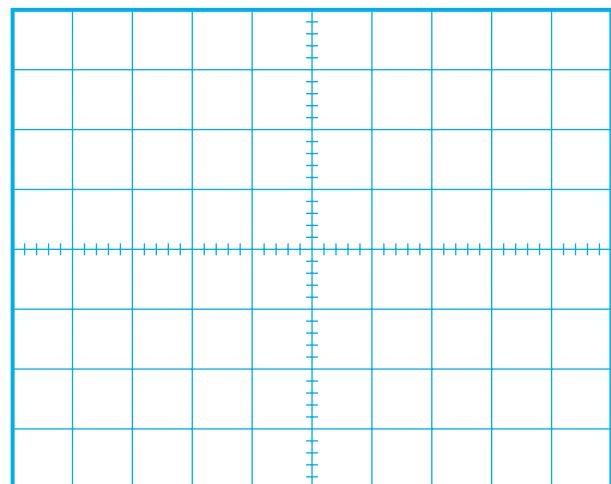


شکل ۸-۱۹ شکل موج ولتاژ در نقاط A و B

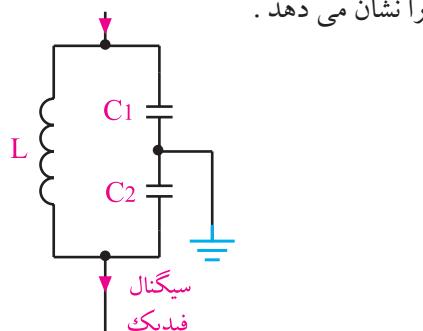
## ۸-۹ نوسان ساز کول پیتس (Colpitts Oscillator)

مدار فیدبک و تولید نوسان در نوسان ساز کول پیتس، مطابق مدار شکل ۸-۲۰-الف است. این مدار یک مدار هماهنگی LC است که در آن خازن ( $C_1$  و  $C_2$ ) و یک سلف وجود دارد.

اگر مدار هماهنگی شکل ۸-۲۰-الف در یک تقویت کننده بیس مشترک یا امیتر مشترک قرار گیرد، یک مدار نوسان ساز کول پیتس شکل می گیرد. شکل ۸-۲۰-ب یک نمونه نوسان ساز کول پیتس با تقویت کننده امیتر مشترک را نشان می دهد.



الف) مدار هماهنگی نوسان ساز کول پیتس

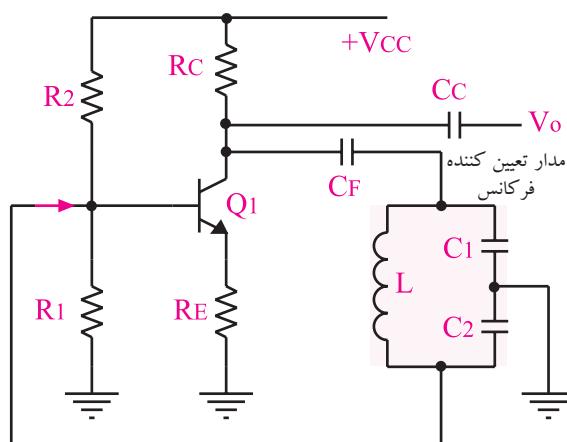

ب) یک نمونه مدار نوسان ساز کول پیتس

شکل ۸-۲۰ نوسان ساز کول پیتس

در مدار آزمایش شکل ۱۷-۸ به جای سلف  $100\text{ }\mu\text{H}$ ، سلف  $200\text{ }\mu\text{H}$  قرار دهید. فرکانس جدید را از طریق اندازه گیری زمان تنابوب از روی اسیلوسکوپ به دست آورید.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

**سوال ۶** - با توجه به قراردادن سلف  $200\text{ }\mu\text{H}$  به جای سلف  $100\text{ }\mu\text{H}$  چه نتیجه ای حاصل شده است؟ شرح دهید.



.....  
.....  
.....  
.....  
.....


## ۸-۸-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه شرح دهید.




.....  
.....  
.....  
.....  
.....

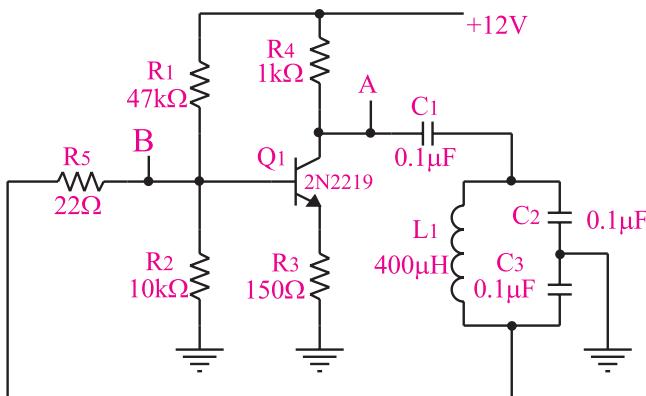آن را مشخص کنید. در شکل ۸-۲۱-ب برد مدار چاپی را مشاهده می کنید.



الف- نقشه فنی مدار اسیلاتور کول پیتس

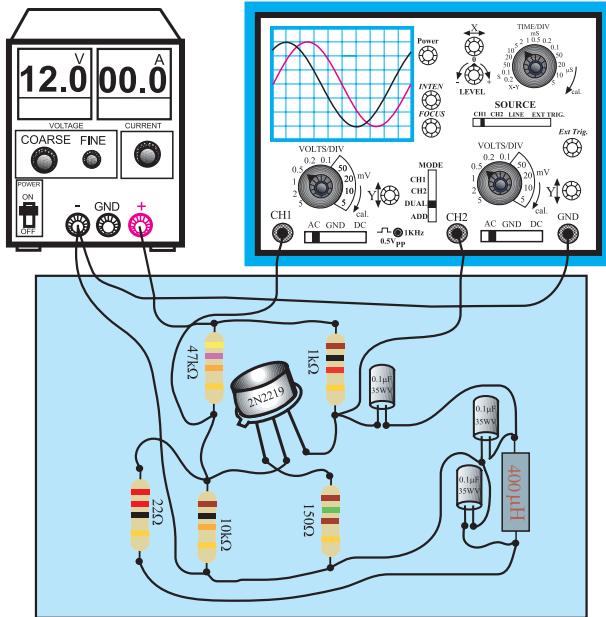

ب - مدار عملی  
شکل ۸-۲۱ مدار آزمایش

■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم و آن را به مدار وصل کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های لازم را روی آن انجام دهید.

■ پروف متعلق به کانال CH1 اسیلوسکوپ را به نقطه A وصل کنید.

■ شکل موج نقطه A را با مقیاس مناسب در شکل ۸-۲۲ رسم کنید.

فرکانس نوسان های نوسان ساز کول پیتس از رابطه زیر به دست می آید :

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_{eq}}}$$

خازن معادل  $C_1$  و  $C_2$  است و از رابطه زیر به دست می آید :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

## ۸-۱۰ آزمایش شماره ۳

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۸-۱۰-۱ هدف آزمایش :

بستن مدار نوسان ساز کول پیتس و بررسی شکل موج خروجی آن

### ۸-۱۰-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به نوسان ساز کول پیتس (برددوم با خازن $100\text{pF}$ است).	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

### ۸-۱۰-۳ مراحل اجرای آزمایش :

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۲۱-الف را که به صورت برد مدار چاپی ساخته شده، مورد بررسی قرار دهید و ورودی و خروجی

دامنه سیگنال نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید

$$V_{B\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{ (V)}$$

اختلاف فاز بین شکل موج سیگنال نقطه A و شکل موج سیگنال نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi_{B,A} = \dots\dots\dots\dots\dots$$

درجه

با توجه به مقادیر به دست آمده در مراحل فوق به سوالات پاسخ دهید.

### سوال ۷- با توجه به مقادیر ولتاژ اندازه گیری شده

بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را به دست آورید؟



### سوال ۸- آیا فرکانس اندازه گیری شده بامقدار


فرکانس به دست آمده از رابطه‌ی  $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$  برابر است؟ توضیح دهید.

$$(C_{eq} = \frac{C_1 C_r}{C_1 + C_r} = \frac{0.1 \times 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.05 \mu F)$$



### سوال ۹- آیا اختلاف فاز بین ورودی و خروجی دقیقاً

۱۸۰ درجه است؟ چرا؟ توضیح دهید.

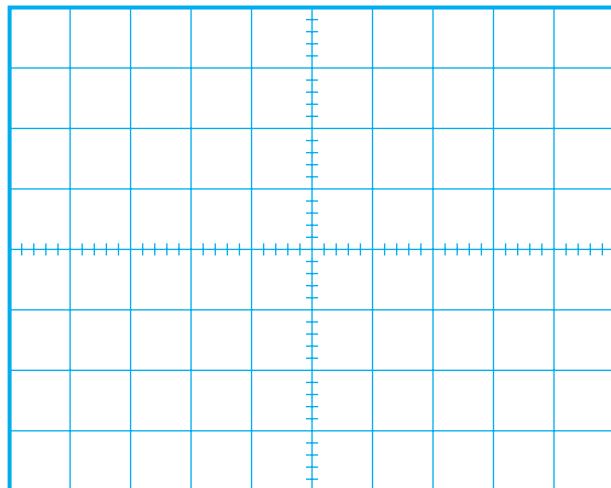

شکل ۸-۲۲ شکل موج ولتاژ در نقطه A

دامنه و زمان تناب شکل موج ترسیم شده در شکل ۸-۲۲ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{A\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{ (V)}$$


$$T = \dots\dots\dots\dots\dots$$

فرکانس شکل موج نقطه A را محاسبه کنید

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots \text{ Hz}$$

در حالی که پروب کanal CH1 به نقطه A وصل است پروب کanal CH2 را به نقطه B وصل کنید. نقطه B ورودی نوسان ساز است.


شکل موج نقاط A و B را در شکل ۸-۲۳ با دو رنگ مختلف ترسیم کنید.

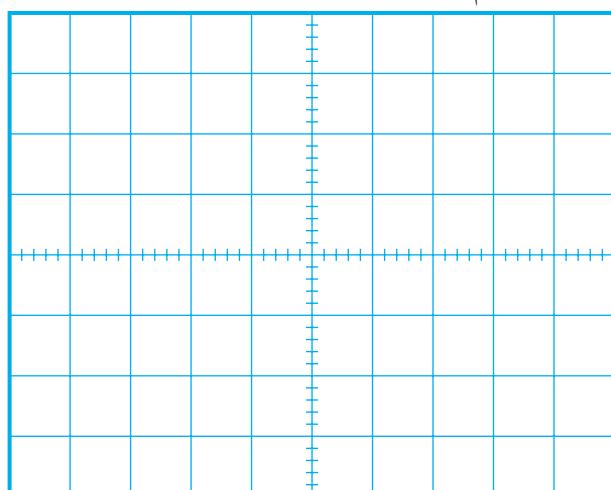

شکل ۸-۲۳ شکل موج ولتاژ در نقاط A و B
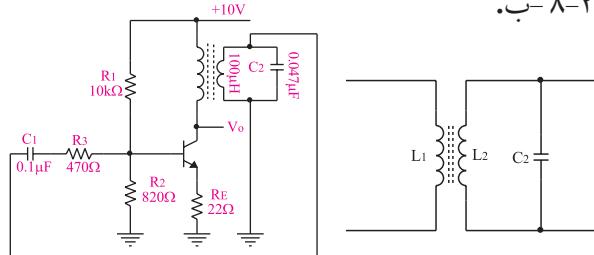
## ۸-۱۱ نوسان ساز آرمسترانگ

نوسان ساز آرمسترانگ، یک نوسان ساز سینوسی است که مدار هماهنگی آن مطابق شکل ۸-۲۴-الف از یک خازن و یک ترانسفورماتور تشکیل می شود. اگر مدار هماهنگی شکل ۸-۲۴-الف در مسیر فیدبک همراه با تقویت کننده قرار گیرد، نوسان ساز آرمسترانگ را تشکیل می دهد، شکل ۸-۲۴-ب.



ب- یک نمونه  
مدار نوسان ساز  
آرمسترانگ

الف - مدار  
هماهنگی نوسان ساز  
آرمسترانگ

شکل ۸-۲۴ نوسان ساز آرمسترانگ

فرکانس نوسان های نوسان ساز آرمسترانگ از رابطه زیر به دست می آید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

این آزمایش در استاندارد الکترونیک کارصنعتی وجود ندارد و مربوط به سایر استانداردها است. چنانچه در استاندارد مورد آموزش این موضوع وجود دارد آن را اجرا کند.  
زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

## ۸-۱۲ آزمایش شماره ۴

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۸-۱۲-۱ هدف آزمایش:** بستن مدار نوسان ساز آرمسترانگ و بررسی شکل موج خروجی آن.

## توجه

این مرحله را در صورت داشتن وقت کافی انجام دهید.



در مدار آزمایش شماره ۸-۲۱ به جای خازن  $1\mu F$  موجود در مدار تانک خازن های  $0.047\mu F$  میکروفاراد قرار دهید.

در این حالت زمان تناوب را اندازه بگیرید و مقدار فرکانس را محاسبه کنید.

$$T = \dots\dots\dots S$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots Hz$$

## سوال ۱۰- پس از تغییر خازن به مقدار $0.047\mu F$

تغییری در عملکرد مدار ایجاد شده است؟



## ۸-۱۰-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور تیتروار بنویسید.




منبع تغذیه را روی ۶ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های لازم را روی آن انجام دهید.

خروجی مدار را به کanal CH1 اسیلوسکوپ وصل کنید.

شکل موج مشاهده شده روی اسیلوسکوپ را در نمودار شکل ۸-۲۶ ترسیم کنید.

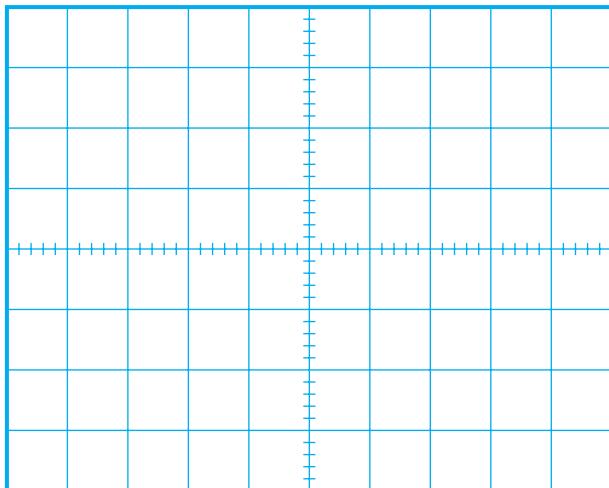

شکل ۸-۲۶ شکل موج خروجی نوسان ساز آرمسترانگ

اگر نوسان ساز نوسان نکرد، پتانسیومتر  $1k\Omega$  را کمی تغییر دهید تا نوسان ساز به نوسان در آید.

مقادیر زمان تناوب ( $T$ ) و دامنه ولتاژ ( $V_{peak}$ ) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots \text{ (mA)}$$

$$V_{peak} = \dots \text{ (V)}$$

فرکانس را محاسبه کنید.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \frac{1}{\boxed{\phantom{00}}} = \dots \text{ Hz}$$

**سوال ۱۱-** برای تغییر فرکانس مدار نوسان ساز شکل

۸-۲۵ کدام عناصر را باید تغییر دهیم؟ توضیح دهید.




## ۸-۱۲-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و -۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی مربوط به نوسان ساز آرمسترانگ	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

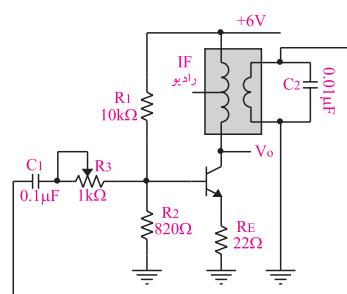
## ۸-۱۲-۳ مراحل اجرای آزمایش:

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۲۵-الف که به صورت مدار چاپی آماده در اختیار شما قرار دارد را مورد بررسی قرار دهید، ورودی و خروجی آن را شناسایی کنید. در شکل ۸-۲۵-ب برد مدار چاپی را مشاهده می کنید.



الف) نقشه فنی مدار نوسان ساز آرمسترانگ

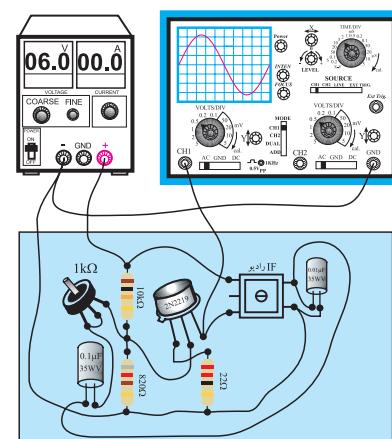

ب- مدار عملی و برد مدار چاپی نوسان ساز آرمسترانگ  
شکل ۸-۲۵ مدار آزمایش

## سوال ۱۲-۸ نوسان ساز کریستالی


برای این که فرکانس نوسان ساز پایدار بماند و در اثر تغییرات درجهٔ حرارت و مشخصات سایر عناصر مدار تغییر نکند از نوسان ساز کریستالی استفاده می‌کنیم. کریستال یک مادهٔ معدنی است که خواصی به شرح زیر دارد.

**الف** - اگر ضربه‌ای به آن وارد شود یا تحت فشار قرار گیرد در لحظهٔ ورود ضربهٔ وفشار، در دو سر آن ولتاژ به وجود می‌آید.

**ب** - اگر ولتاژی به آن اعمال شود می‌تواند به ارتعاش درآید.

**ج** - یک قطعهٔ کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به روزنامه درآید.

شکل ظاهری چند قطعهٔ کریستال در شکل ۸-۲۷ نشان داده شده است.

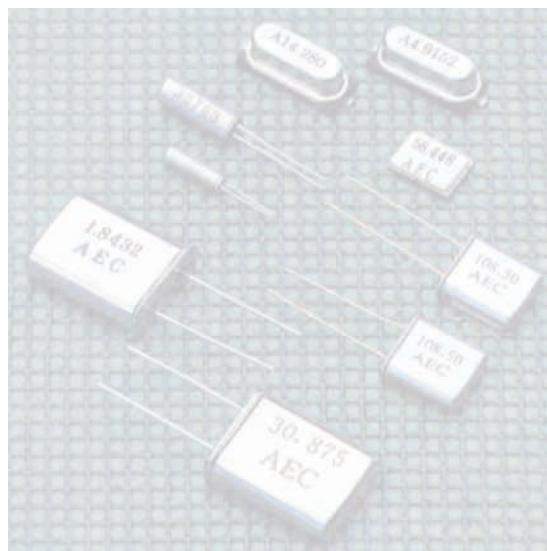

شکل ۸-۲۷ شکل ظاهری چند نمونهٔ کریستال

علامت قراردادی یک قطعهٔ کریستال در شکل ۸-۲۸-الف نشان داده شده است. از نظر الکتریکی یک کریستال می‌تواند مدار الکتریکی معادلی مطابق شکل ۸-۲۸-ب داشته باشد.

## سوال ۱۲-۸ نقش پتانسیومتر $1k\Omega$ را در مدار شکل

۸-۲۵ شرح دهید.



## ۸-۱۲-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه توضیح دهید.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ۸-۱۴ آزمایش شماره ۵

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

### ۸-۱۴-۱ هدف آزمایش:

بررسی عملکرد نوسان ساز کریستالی و اندازه گیری فرکانس آن

### ۸-۱۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون (هرنوع تلویزیون)	یک دستگاه
۳	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری
۴	سیم رابط	به اندازه کافی


### توجه

کریستال در مدار نوسان ساز LC سینوسی یا مربعی قرار می گیرد و برای پایداری فرکانس به کار می رود. این آزمایش برای آشنایی با یک مدار کاربردی واقعی و استفاده از کریستال در مدار نوسان ساز انتخاب شده است.

در این مدار نوسان های ایجاد شده در خروجی، مربعی هستند.

### ۸-۱۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:


وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

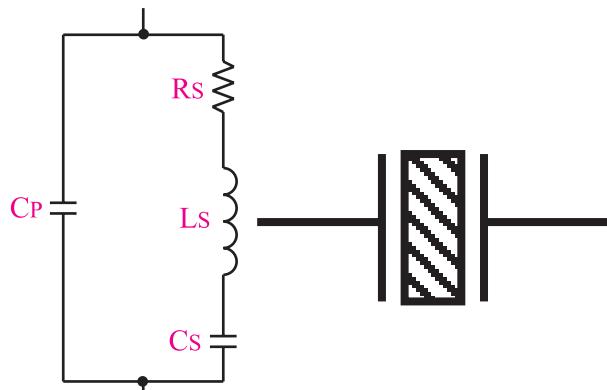

الف - علامت قراردادی  
ب - مدار الکتریکی  
کریستال معادل یک قطعه کریستال

شکل ۸-۲۸ کریستال

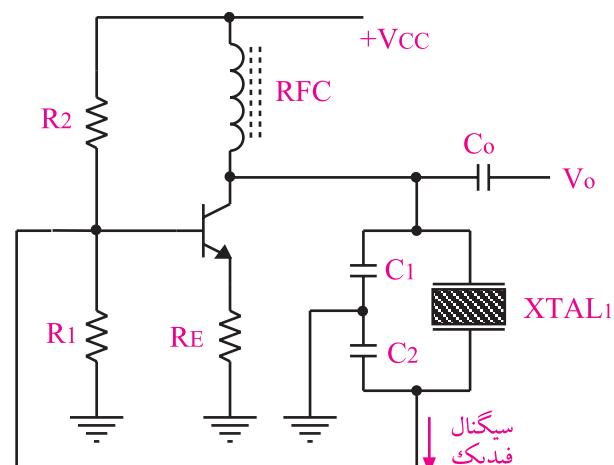در شکل ۸-۲۹ یک نوسان ساز کریستالی نشان داده شده است.  
نوسان سازهای کریستالی را در رادیوهای دیجیتالی و در بعضی از فیلترهای IF در رادیوهای جدید به کار می برنند.



شکل ۸-۲۹ مدار یک نوسان ساز کریستالی  
برای تعیین مشخصات کریستال لازم است به برگه‌ی اطلاعات (Data sheet) کریستال مراجعه کنید.  
از مزایای کریستال می توان پایداری فرکانس و ضربیت کیفیت بالای آن را نام برد.


RFC در اسیلاتورهای فرکانس بالا، جهت جداسازی ولتاژهای DC، AC، DC به کار گرفته می شود و تحت عنوان "چوک فرکانس رادیویی" است.



محل ترسیم نقشه‌ی فنی کنترل از راه دور

■ کنترل از راه دور تلویزیونی نظیر گروندیک یا هر تلویزیون دیگری که در دسترس دارید را در اختیار بگیرید.  
■ از روی مدار چاپی نقشه‌ی فنی دستگاه کنترل از راه دور را که در اختیار دارید، به صورت بلوکی رسم کنید.

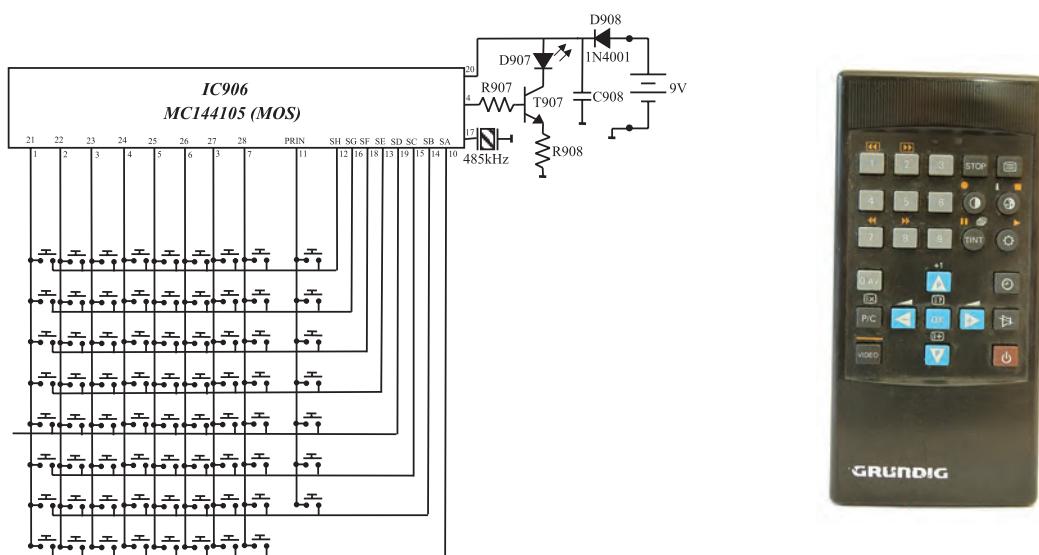در شکل ۸-۳۰ نمای ظاهری و بخشی از نقشه‌ی فنی فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون رنگی گروندیک نشان داده شده است.



ب) مدار داخلی فرستنده کنترل از راه دور

الف) نمای ظاهری فرستنده کنترل از راه دور

### شکل ۸-۳۰ یک نمونه فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون رنگی

■ همان طور که مشاهده می شود ، برای پایدار کردن فرکانس کار کریستال را یادداشت کنید.

$$f = \dots$$

■ پایه‌ی خروجی آی سی کنترل از راه دور را شناسایی و یادداشت کنید.


..... = شماره‌ی پایه‌ی خروجی آی سی

■ همان طور که مشاهده می شود ، برای پایدار کردن نوسان‌های تولید شده در داخل آی سی از یک کریستال استفاده شده است.



■ شماره‌ی فنی آی سی را یادداشت کنید.

..... = شماره‌ی فنی آی سی

■ اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۸-۳۱ به بیس ترانزیستور T۹۰۷ وصل کنید.

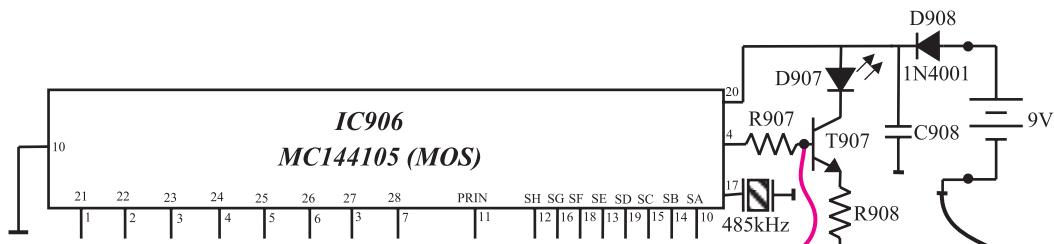

**سوال ۸-۱۳** آیا فرکانس تولید شده توسط آی سی ارتباطی با فرکانس کار کریستال دارد؟ توضیح دهید؟

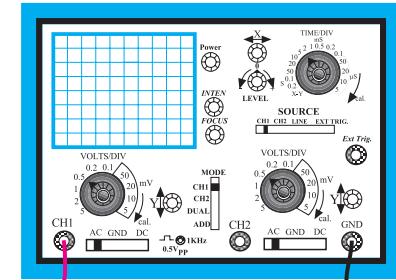
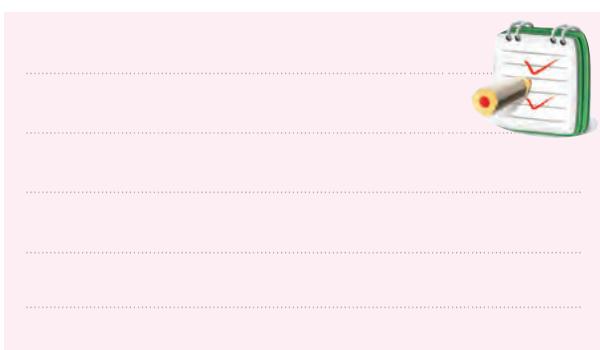


شکل ۸-۳۱ اتصال اسیلوسکوپ به بیس T۹۰۷

■ با فشار دادن یکی از دکمه های کنترل از راه دور و با تنظیم کلید سلکتور های اسیلوسکوپ، شکل موج بیس ترانزیستور T۹۰۷ (خروجی آی سی) را مشاهده کنید و شکل موج را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۸-۳۲ رسم کنید.

**نتایج آزمایش ۸-۱۴**

نتایج حاصل از آزمایش را در چند سطر به طور خلاصه بنویسید.

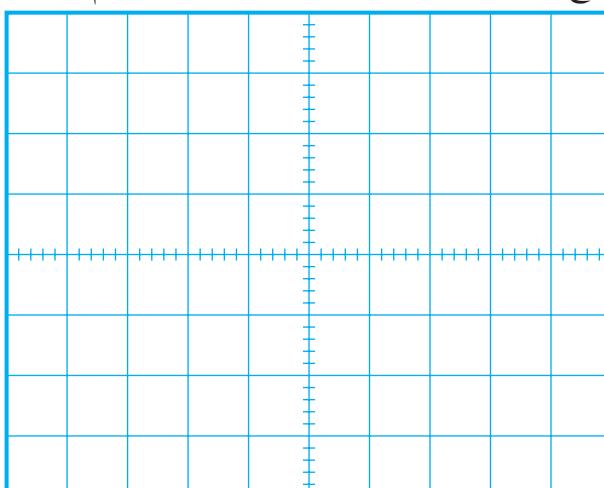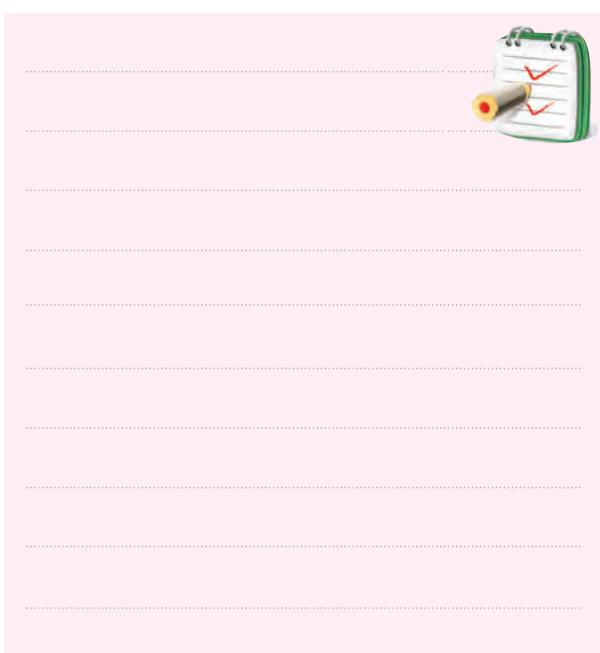

شکل ۸-۳۲ شکل موج پالس های تولید شده در دستگاه کنترل از راه دور

■ فرکانس پالس های تولید شده را محاسبه کنید


$$T = \dots$$

$$F = \dots$$

## یادداشت کنید: نکات مهم فصل هشتم

## ۸-۱۵ ضریب کیفیت مدار نوسان ساز

عواملی مانند درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌توانند روی فرکانس نوسان ساز اثر بگذارند. هم چنین در صورتی که ضریب کیفیت مدار رزونانس LC بالا باشد، پایداری فرکانس بیشتر خواهد بود. مقدار ضریب کیفیت مدار رزونانس LC نشان داده شده در شکل ۸-۳۳ به مقاومت موازی مدار ( $R_p$ ) بستگی دارد.

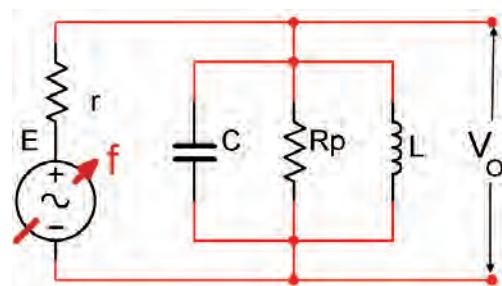

شکل ۸-۳۳ رزونانس موازی

ضریب کیفیت مدار ( $Q$ ) از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Q = \frac{R_p}{X_L}$$

هر قدر مقدار مقاومت موازی ( $R_p$ ) مدار رزونانس LC بیشتر باشد، ضریب کیفیت مدار بیشتر است. برای افزایش ضریب کیفیت مدار از کریستال کوارتز استفاده می‌شود.

۵- سه نمونه مدار فیدبک در نوسان سازهای LC را رسم کنید.

۶- رابطه فرکانس نوسان ساز هارتلی را بنویسید.

۷- مدار معادل الکتریکی یک قطعه کریستال را رسم کنید.

#### آزمون پایانی (۱-۸) نوسان سازهای سینوسی



۱- نوسان ساز را تعریف کنید.

۲- مشخصات نوسان ساز را نام ببرید.


۳- اساس کار نوسان ساز را شرح دهید.

۴- نوسان ساز LC بر چه مبنایی کارمی کند توضیح دهید.

۱۲- طرز کار نوسان ساز کول پیتس را به طور خلاصه بنویسید.




۱۳- فرکانس سیگنال خروجی نوسان ساز شکل ۸-۳۴ تقریباً چند هرتز است؟ (فرض بر این است که نوسان ساز نوسان می کند).

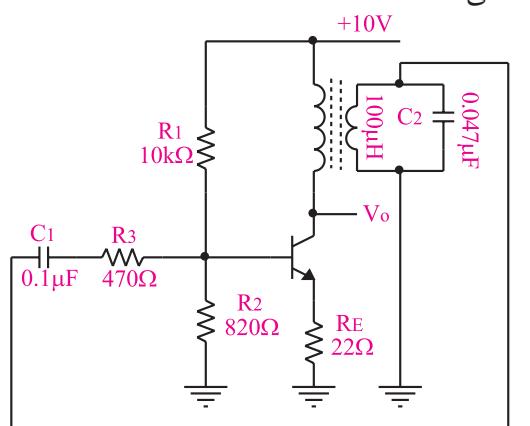

شکل ۸-۳۴ نوسان ساز آرمسترانگ

۱۴- با توجه به مدار نوسان ساز شکل ۸-۳۵ به سوالات پاسخ دهید.

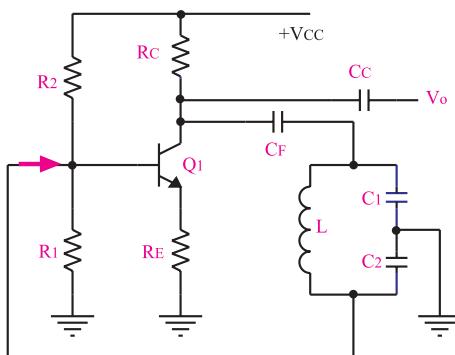


شکل ۸-۳۵


۸- در نوسان ساز هارتلی مورد آزمایش اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی تقویت کننده تقریباً چند درجه است؟

- الف) صفر      ۴۵  
د) ۹۰      ۱۸۰  
ج) ۹۰

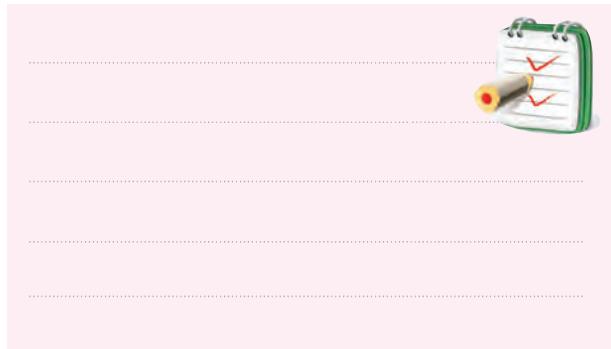۹- به طور خلاصه طرز کار نوسان ساز هارتلی را توضیح دهید.




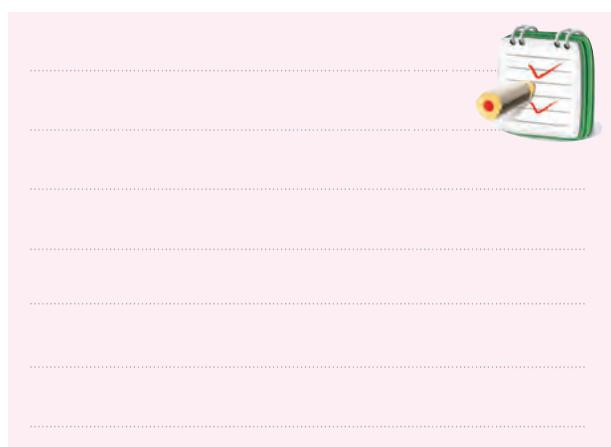۱۰- تفاوت نوسان ساز هارتلی را با آرمسترانگ شرح دهید.




۱۱- در نوسان ساز کول پیتس باید اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی مدار فیدبک چند درجه باشد تا مدار نوسان کند؟

- الف) صفر      ۴۵  
د) ۹۰      ۱۸۰  
ج) ۹۰

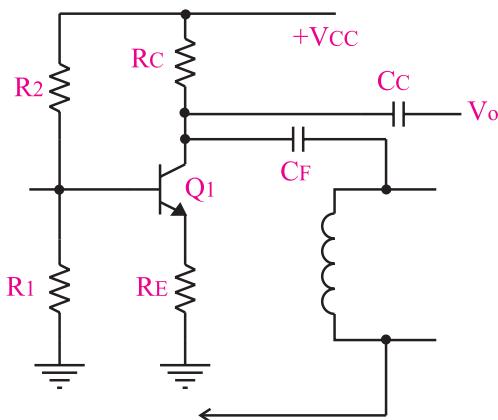

شکل ۸-۳۶ مدار یک نوسان ساز کول پیتس


۱۶- مدار نوسان ساز هارتلی شکل ۸-۳۷ را کامل کنید.

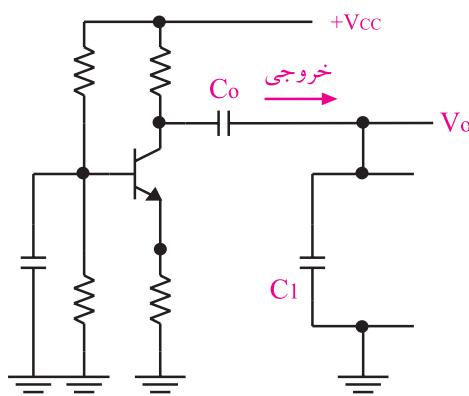

شکل ۸-۳۷ مدار یک نوسان ساز هارتلی

۱۷- مدار نوسان ساز کریستالی شکل ۸-۳۸ را کامل

کنید.

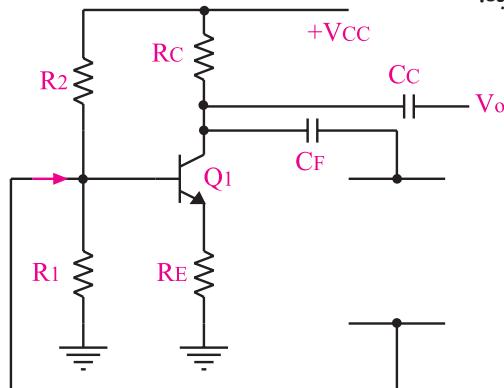

شکل ۸-۳۸ مدار یک نوسان ساز کریستالی

الف ) نام مدار را بنویسید.



.....  
.....  
.....  
.....

ب ) قطعات مدار تعیین کننده فرکانس را مشخص کنید



.....  
.....


ج ) نوع آرایش ترانزیستور را بنویسید.



د ) برای محاسبه‌ی فرکانس نوسان‌های خروجی نوسان ساز از چه رابطه‌ای استفاده می‌شود؟



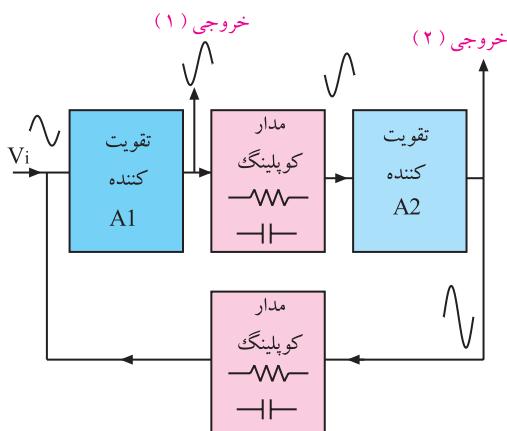۱۵- مدار نوسان ساز کول پیتس شکل ۸-۳۶ را کامل کنید.




قبل از شروع قسمت دوم فصل (۸) به سوالات پیش از مون ۲-۸ پاسخ دهید.


## قسمت دوم: نوسان‌سازهای غیرسینوسی

### ۱۶-۸ اصول کار مولتی ویبراتورها

هر تقویت‌کننده‌ای که در آن فیدبک مثبت به کار رود و دارای دو حالت ثابت باشد را مولتی ویبراتور می‌نامند. در شکل ۸-۳۹ بلوک دیاگرام یک مولتی ویبراتور در حالت کلی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود یک مولتی ویبراتور از دو تقویت‌کننده A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> و دو مدار رابط (Coupling) که می‌تواند خازنی، سلفی یا مستقیم (DC) باشد تشکیل شده است.

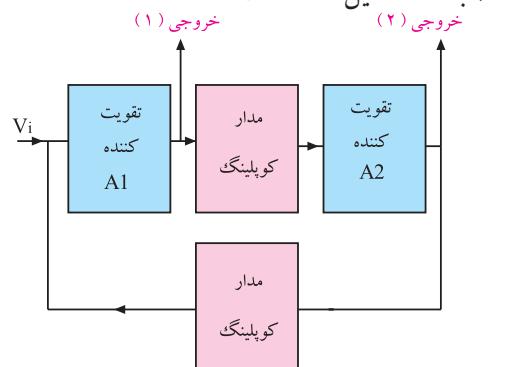


شکل ۸-۳۹ بلوک دیاگرام یک مولتی ویبراتور

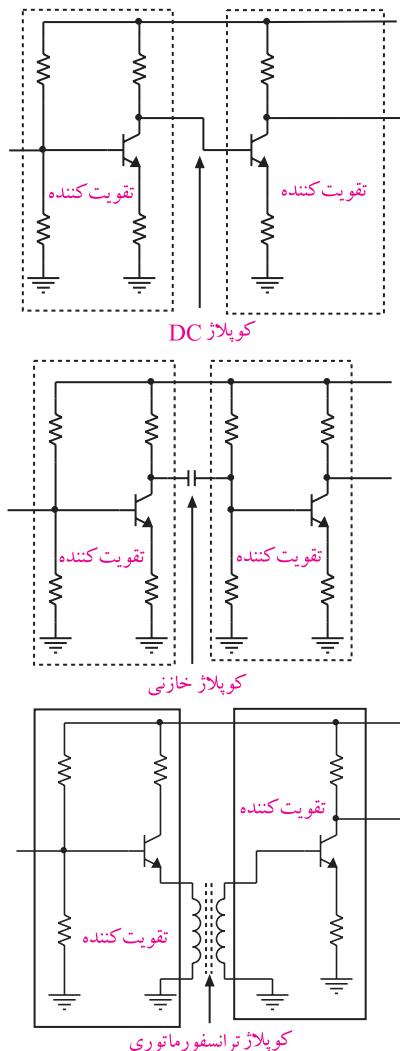

شکل ۸-۴۱ انواع کوپلر بین دو طبقه تقویت‌کننده

در صورتی که از خارج یا داخل مدار سیگنالی را به عنوان فرمان به ورودی بدهیم، مدار می‌تواند از یک حالت به حالت دیگر تغییر وضعیت دهد. در شکل ۸-۴۰ این سیگنال در ورودی مدار توسط تقویت‌کننده‌های A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> تقویت می‌شود و دوباره به ورودی A<sub>1</sub> می‌رسد. چون سیگنال تقویت شده با سیگنال ورودی هم فاز است، دوباره تقویت می‌شود. این عمل آن قدر ادامه می‌یابد تا دو تقویت‌کننده را به شرایط مرزی یعنی قطع و اشباع ببرد و از افزایش بیشتر دامنه جلوگیری کند، شکل ۸-۴۰.

نمی افتد اما چون در عمل به علت تولرانس های موجود چنین شرایطی امکان پذیر نیست، عملاً جریان های ترانزیستورها یکسان نخواهد بود. این موضوع ممکن است باعث افزایش ولتاژ پایه  $T_1$  در مقایسه با  $T_2$  به مقدار بسیار جزیی شود (عکس این حالت نیز امکان پذیر است). فرض کنید این افزایش روی پایه  $T_1$  ظاهر شود. در این حالت ولتاژ پایه  $T_1$  باعث افزایش  $I_{C1}$  و در نتیجه کاهش  $V_{B2}$  و  $V_{CC}$  می شود. کاهش  $V_{B2}$  به نوبه خود کاهش  $I_{C2}$  و افزایش بیشتر  $V_{CC}$  درنهایت افزایش  $V_{B1}$  را به همراه دارد. در اثر ادامه این عمل، در مدت زمانی کوتاه  $T$  به اشباع و  $T$  به قطع کامل می رود. در این هنگام خروجی  $T_1$  در حدود ۵ ولت ( $V_{CC}$ ) و  $T_2$  در حدود ۰.۰۵ ولت باقی می ماند. بیس ترانزیستور  $T_1$  را پایه  $v$  Set و بیس  $T_2$  را پایه  $v$  Reset می نامیم. حال اگر پایه Reset را لحظه‌ی کوتاه به ولتاژ  $+5V$  وصل کنیم خروجی  $T_1$  برابر با ۵ ولت و خروجی  $T_2$  برابر با صفر ولت می شود. به این ترتیب این مدار دارای دو حالت پایدار است، شکل ۸-۴۳.

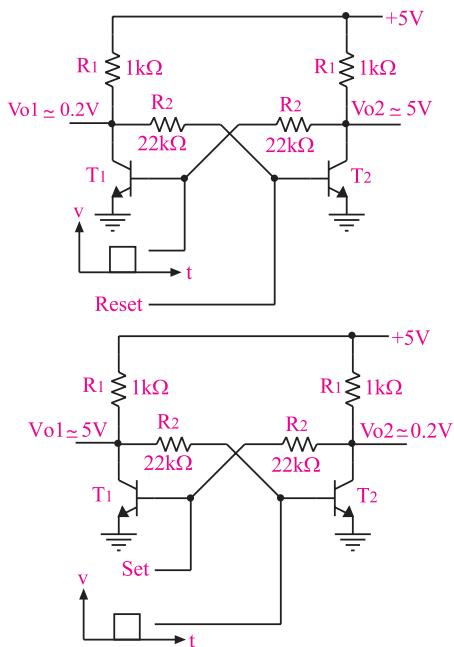


شکل ۸-۴۳ عملکرد مولتی ویبراتور بی استابل

کوپلرها به سه دسته تقسیم می شوند:  
الف) در کوپلر Direct couple DC بین دو طبقه هیچ عنصریا قطعه الکترونیکی قرار ندارد.  
ب) در کوپلر خازنی بین دو طبقه یک خازن قرار می گیرد.  
ج) در کوپلر ترانسفورماتوری بین دو طبقه یک ترانسفورماتور قرار می گیرد.  
به طور کلی مولتی ویبراتورها به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:  
ب) استابل (Bistable)، مونواستابل (Monostable)، آستابل (Astable).


## ۱-۱۶ مولتی ویبراتور بی استابل

این مولتی ویبراتور دارای دو حالت پایدار است (Bi معنی ۲) یعنی هنگامی که در یک حالت پایدار قرار گرفت در آن حالت ثابت باقی می ماند تا تحریک خارجی بعدی به مدار وارد شود. در شکل ۸-۴۲ یک نمونه مولتی ویبراتور بی استابل با استفاده از ترانزیستورهای BJT نشان داده شده است.

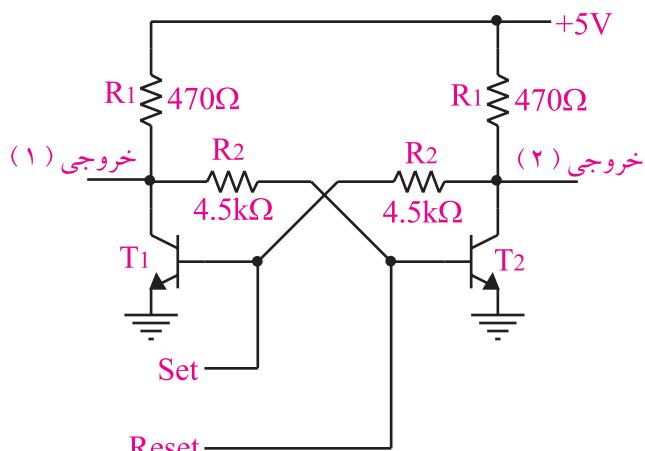


شکل ۸-۴۲ یک نمونه مدار مولتی ویبراتور بی استابل

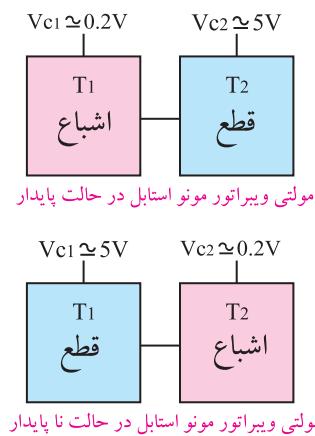فرض کنید در لحظه شروع، هر دو ترانزیستور از هرجهت مشابه و دارای شرایط یکسان باشند در این حالت هیچ اتفاقی



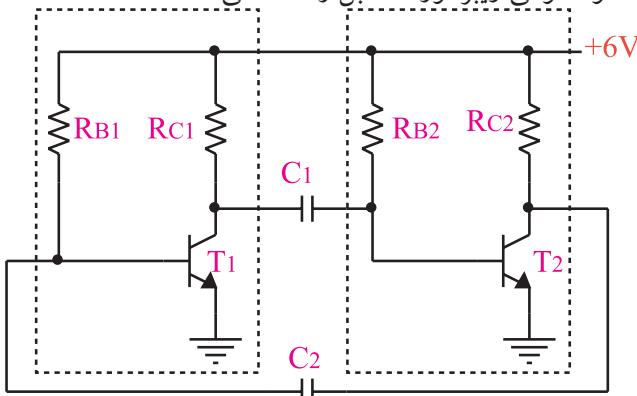
این نوع مولتی ویراتور دارای حالت پایدار نیست و دائمًا از حالتی به حالت دیگر تغییر وضعیت می‌دهد. به همین دلیل به آن نوسان‌ساز موج مربعی هم می‌گویند. شکل ۸-۴۶ یک نمونه مولتی ویراتور آستابل را نشان می‌دهد.



طرز کار مدار شکل ۸-۴۶ به این صورت است که در ابتدا فرض می‌کنیم هر دو ترانزیستور به طور یکسان در ناحیه هدایت کار می‌کنند. اگر کلیه مشخصات و شرایط دو ترانزیستور یکسان باشد، مدار به همین صورت بدون نوسان باقی می‌ماند. اما در عمل چنین چیزی امکان ندارد زیرا به علت تولرانس‌های مدار، یکی از ترانزیستورها بیشتر از دیگری هدایت می‌کند و تعادل مدار را به هم می‌زند به عنوان مثال اگر ولتاژ  $V_{B2}$  مقدار خیلی جزیی بیشتر از  $V_{B1}$  شود افزایش جریان کلکتور  $T_2$  بیش تراز  $T_1$  خواهد بود.
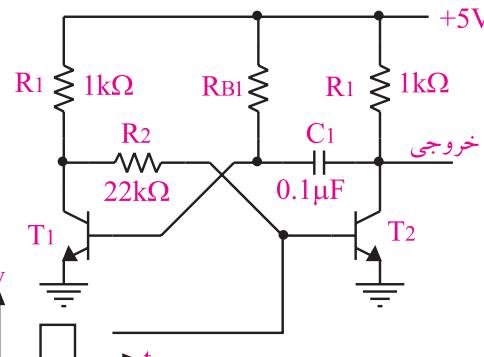
## ۸-۱۶-۲ مولتی ویراتور مونو استابل

مولتی ویراتور مونو استابل همان طور که از نامش پیداست دارای یک حالت پایدار است. چنانچه مولتی ویراتور مونو استابل با تحریک خارجی به حالت ناپایدار برده شود، پس از تأخیر زمانی معینی دوباره به حالت پایدار برمی‌گردد. شکل ۸-۴۴ یک نمونه مدار مونو استابل را نشان می‌دهد.



این شکل شبیه مدار بی استابل است با این تفاوت که یکی از مدارهای کوپلاژ آن مستقیم (DC) و دیگری خازنی (AC) است. در حالت پایدار  $T_1$  اشباع و  $T_2$  قطع است. زیرا بیس ترانزیستور  $T_1$  از طریق مقاومت  $R_{B1}$  که به بیس وصل است به اشباع می‌رود و ولتاژ  $V_{C1}$  را تا حدود  $0.2$  ولت کاهش می‌دهد. در نتیجه  $V_{B2}$  همان حدود  $0.2$  ولت باقی می‌ماند و ترانزیستور  $T_2$  را در حالت قطع نگه می‌دارد و ولتاژ خروجی آن را به  $+5V$  می‌رساند. حال اگر یک پالس مثبت به بیس  $T_1$  اعمال کنیم،  $T_1$  اشباع می‌شود و ولتاژ خروجی آن به  $0.2$  ولت می‌رسد. از طرف دیگر ولتاژ بیس  $T_1$  نیز کم می‌شود زیرا خازن، تغییرات ولتاژ را از یک صفحه به صفحه دیگر خود منتقل می‌کند. در این حالت  $T_1$  خاموش می‌شود. پس از این مراحل خازن  $C_1$  از طریق  $R_{B1}$  شروع به شارژ شدن می‌کند و وقتی ولتاژ دو سر آن به حدی رسید که بتواند  $T_2$  را به اشباع ببرد، مجدداً  $T_2$  به اشباع و  $T_1$  به قطع می‌رود. بنابراین، این مدار دارای یک حالت پایدار و یک حالت ناپایدار است، شکل ۸-۴۵.

## ۸-۱۷ آزمایش شماره ۶

**زمان اجرا: ۶ ساعت آموزشی**

### ۸-۱۷-۱ هدف آزمایش:

بستن مدارهای مولتی و بیراتور آاستابل، مونو استابل و  
بی استابل و ترسیم شکل موج و اندازه گیری فرکانس آن  
**۸-۱۷-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۳	برد برد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	سیم رابط	به اندازه کافی
۵	ترانزیستور BC107 یا ۲N2219 یا BC140	از هر کدام دو عدد
۶	مقاومت ۴۷kΩ، ۱kΩ و ۱۰۰kΩ	از هر کدام دو عدد
۷	خازن ۰.۰۱μf، ۰.۰۲۲μf و ۴۷μf	از هر کدام دو عدد
۸	دیود LED دو رنگ	۱ عدد
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


### ۸-۱۷-۳ مراحل اجرای آزمایش:

#### الف - بررسی مدار مولتی و بیراتور آاستابل




وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۴۸ را روی برد برد یا برد آزمایشگاهی

بیندید.

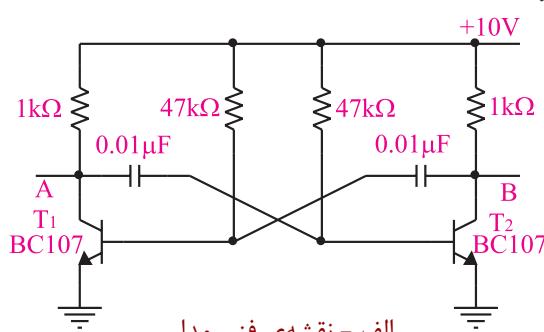

بنابراین کاهش ولتاژ  $V_{C1}$  نیز بیش تر از کاهش  $V_{C2}$  می شود. این کاهش ولتاژ از طریق خازن  $C_1$  به  $B_1$  منتقل می شود، جریان کلکتور  $T_1$  را کاهش می دهد و باعث افزایش  $V_{C1}$  می شود در نتیجه، افزایش  $V_{B2}$  تداوم می یابد و در زمانی کوتاه  $T_2$  را اشباع و  $T_1$  را به قطع می برد. در این حالت  $V_{C1}$  تقریباً برابر  $(+V_{CC}) + V_{CE1}$  و  $V_{B1} = 0.2V$  است. چنین حالتی پایدار نخواهد ماند، زیرا خازن  $C_1$  از طریق  $R_{B1}$  و ترانزیستور  $T_1$  شارژ می شود و ولتاژ  $B_1$  را زیاد می کند. به محض این که  $V_{B1} = 0.55V$  شروع به هدایت می کند و  $T_1$  را به سوی قطع می برد. این سیکل به طور مداوم تکرار می شود، شکل (الف - ب - ج).

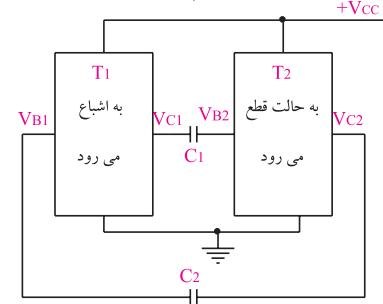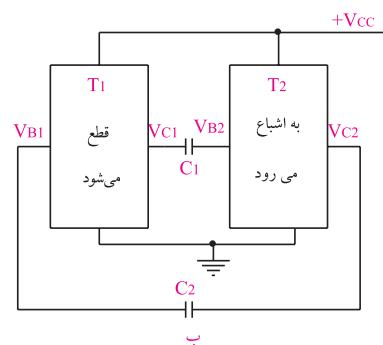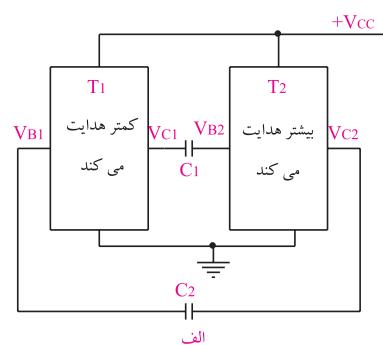

شکل ۸-۴۷ روند تغییر حالت ترانزیستور ها در مولتی و بیراتور آاستابل

T=.....

■ مقدار فرکانس اسیلاتور (مولتی ویبراتور) را محاسبه


کنید.

$$T =$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots \text{Hz}$$

■ ظرفیت خازن ها را از  $0.022\mu\text{F}$  میکرو فاراد به  $0.022\mu\text{F}$  میکرو فاراد تغییر دهید.

شکل موج ها را مشاهده و در شکل ۸-۵۰ رسم کنید.

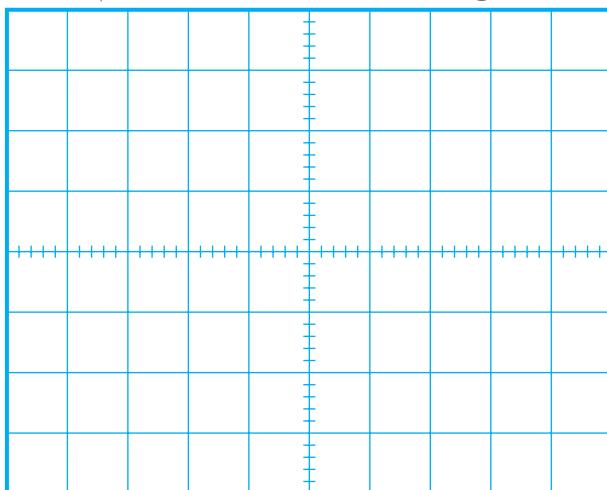

شکل ۸-۵۰ شکل موج نقاط A و B با خازن های  
 $C_1 = C_2 = 0.022\mu\text{F}$

■ زمان تناوب را در این حالت اندازه بگیرید و یادداشت

کنید


T=.....

■ فرکانس مولتی ویبراتور را محاسبه کنید.

$$T =$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots \text{Hz}$$

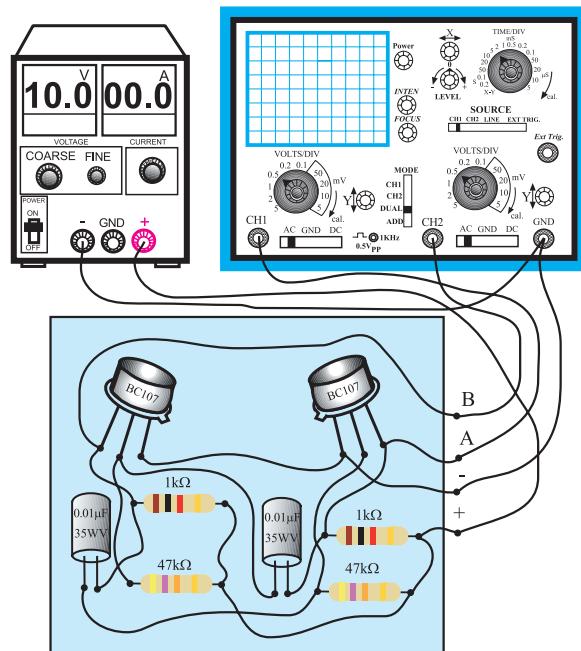سوال ۱۴ - چرا با تغییر ظرفیت خازن، فرکانس نوسان



ب- مدار عملی  
شکل ۸-۴۸ مدار آزمایش


■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ نقاط A و B را به کانال های CH1 و CH2

اسیلوسکوپ وصل کنید.

■ شکل موج های مشاهده شده را در روی نمودار

شکل ۸-۴۹ رسم کنید.

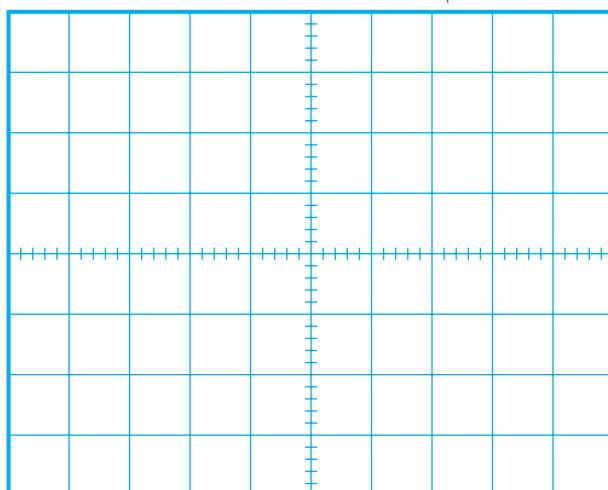

شکل ۸-۴۹ شکل موج نقاط A و B روی صفحه اسیلوسکوپ

■ زمان تناوب شکل موج خروجی مولتی ویبراتور را اندازه بگیرید و آن را یادداشت کنید.


## ب : بررسی مدار مولتی ویبراتور مونواستابل

تغییر می کند ؟ توضیح دهید.

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۵۲ را روی برد برد یا بردازمايشگاهی

بیندید.

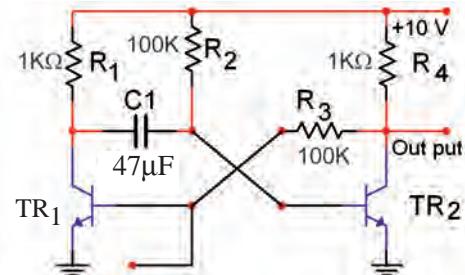

شکل ۸-۵۲ مدار مولتی ویبراتور مونواستابل

منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار وصل کنید.

ولتاژ DC کلکتور - امیتر ترانزیستورهای  $T_{R_1}$  و  $T_{R_2}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots$$

با مقایسه مقادیر ولتاژ کلکتور ترانزیستورهای  $T_{R_1}$  و  $T_{R_2}$  ، کدام ترانزیستور قطع و کدام ترانزیستور اشباع است؟


$$T_{R_1} = \dots\dots\dots \text{وضعیت}$$

$$T_{R_2} = \dots\dots\dots \text{وضعیت}$$

برای یک لحظه بیس ترانزیستور  $T_{R_1}$  را تحریک کنید برای این منظور کافی است بیس را از طریق یک مقاومت  $100\text{ k}\Omega$  به منبع ولتاژ  $+10$  ولت برای یک لحظه وصل و سپس قطع کنید.


کانال (۱) اسیلوسکوپ و (CH1) را به کلکتور

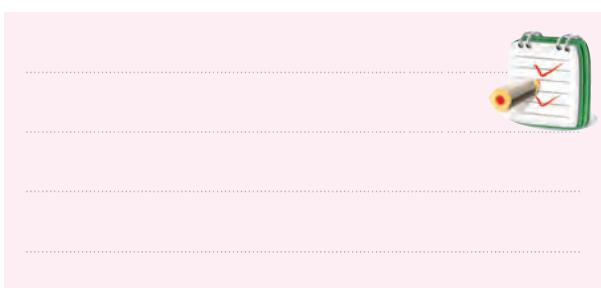ترانزیستور  $T_{R_2}$  وصل کنید و شکل موج کلکتور ترانزیستور  $T_{R_2}$  را مشاهده کنید.



ظرفیت یکی از خازن ها را  $0.01\text{ }\mu\text{F}$  و ظرفیت خازن دیگر را  $0.022\text{ }\mu\text{F}$  انتخاب کنید.

شکل موج نقاط A و B را به کمک اسیلوسکوپ دو کاناله در نمودار شکل ۸-۵۱ رسم کنید.

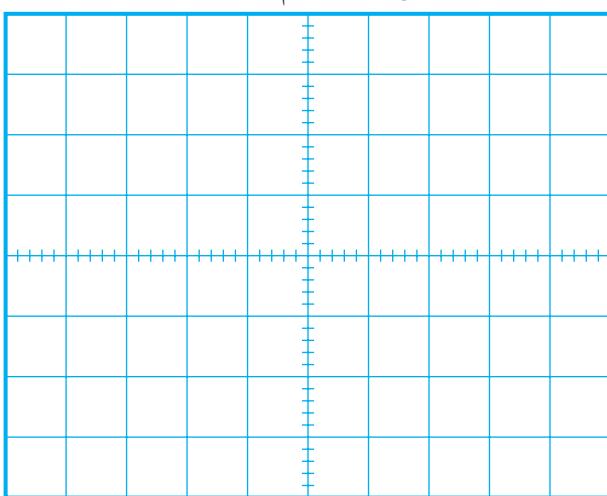


شکل ۸-۵۱ شکل موج نقاط A و B با خازن  $0.01\text{ }\mu\text{F}$  و  $0.022\text{ }\mu\text{F}$  با خازن

**سوال ۱۵** - چرا شکل موج ها قرینه نیستند؟ توضیح دهید.



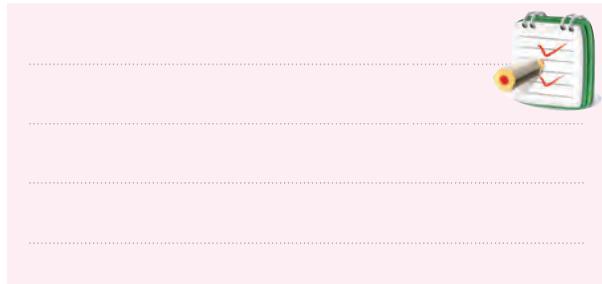**سوال ۱۶** - کدام ترانزیستور قطع و کدام ترانزیستور اشباع است؟ توضیح دهید.



■ بیس ترانزیستوری که در ناحیه‌ی قطع قرار دارد را تحریک کنید.

برای این منظور کافی است بیس را از طریق یک مقاومت  $100\text{ k}\Omega$  به منبع ولتاژ  $+10$  ولت وصل کنید.

■ ولتاژ کلکتور-امیتر ترانزیستورهای  $T_{R1}$  و  $T_{R2}$  را دوباره اندازه بگیرید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

**سوال ۱۷** - آیا ترانزیستوری که قبلًا قطع بود به حالت اشباع رفته است؟ آیا ترانزیستوری که اشباع بوده است به حالت قطع رفته است؟




■ ولتاژ تحریک بیس ترانزیستوری که در حالت قطع قرار داشت را بردارید (قطع کنید).

■ ولتاژهای  $V_{CE_{TR_1}}$  و  $V_{CE_{TR_2}}$  را دوباره اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

■ شکل موج خروجی ترانزیستور  $T_{R2}$  را با مقیاس مناسب در شکل ۸-۵۳ رسم کنید.

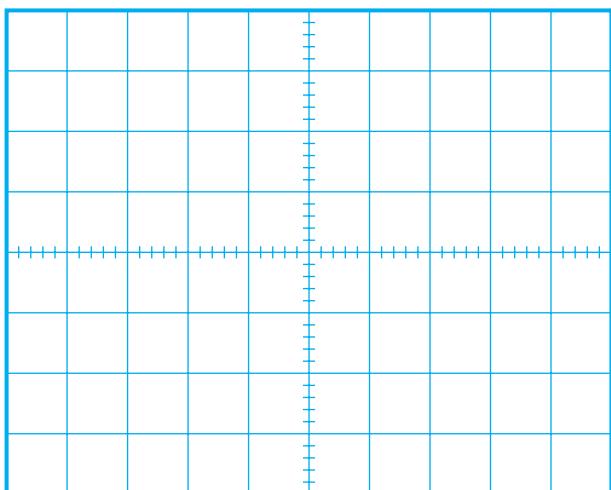


شکل ۸-۵۳ شکل موج مدار مولتی ویبراتور مونواستابل

چ: برسی مدار مولتی ویبراتوری بی استabil

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۵۴ را روی برد برد یا بردازماشگاهی

بیندید.

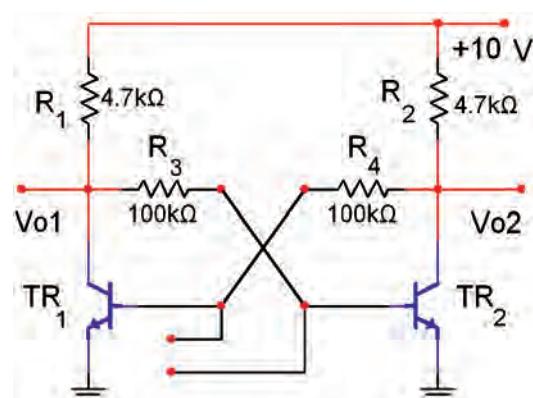

شکل ۸-۵۴ مولتی ویبراتور بی استabil

■ منبع تغذیه را روی  $10$  ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ ولتاژ  $V_{CE_{TR_1}}$  و  $V_{CE_{TR_2}}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots$$

### ۸-۱۷-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش های الف ، ب ، ج و درابه طور خلاصه شرح دهد.




### سوال ۱۸-آیا وضعیت اشباع و قطع ترانزیستورها عوض شده است ؟ توضیح دهید.



در صورت داشتن وقت کافی آزمایش زیر را اجرا کنید.

■ مدار شکل ۸-۵۵ را روی برد برد یا بردازمهایگاهی بیندید.

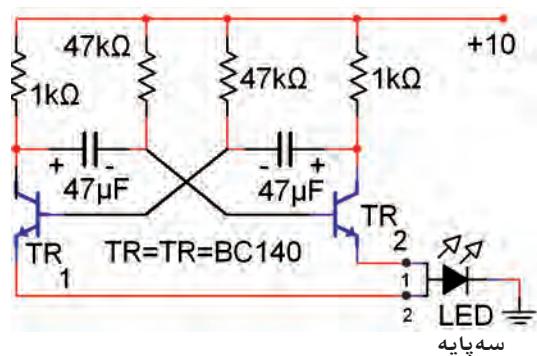

شکل ۸-۵۵

■ منبع تغذیه را به مدار اتصال دهید و مدار را راه اندازی کنید.


■ به نحوه چشمک زدن LED توجه کنید.

■ برای تغییر فرکانس مدار، مقدار چه قطعاتی باید تغییر کند ؟ نام ببرید.

..... = نام قطعات

### سوال ۱۹-اگر فرکانس افزایش یابد ترکیب دو رنگ

■ به چه رنگی رؤیت خواهد شد ؟ LED

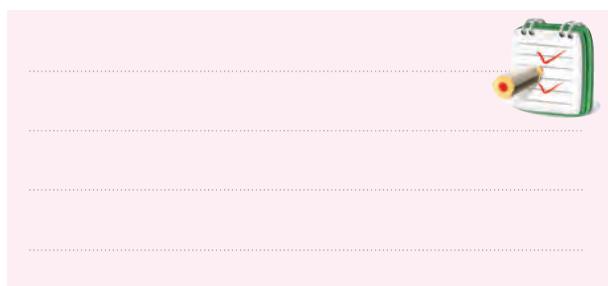


این حالت  $B_1$  به زمین و  $B_2$  به پتانسیل  $V_{BB}$  متصل شده است  
شکل ۸-۵۷ - ب.

جريان معادلی که از نیمه هادی نوع N عبور می کند ، از رابطه‌ی:  $\frac{V_{BB}}{R_1 + R_2}$  محاسبه می شود . پتانسیل الکتریکی محل اتصال ناحیه P یعنی نقطه E' نسبت به زمین از رابطه‌ی زیر به دست می آید:

$$I = \frac{V_{BB}}{R_1 + R_2}$$


$$V_{E'} = I \cdot R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{BB} = \eta V_{BB}$$

$$\eta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

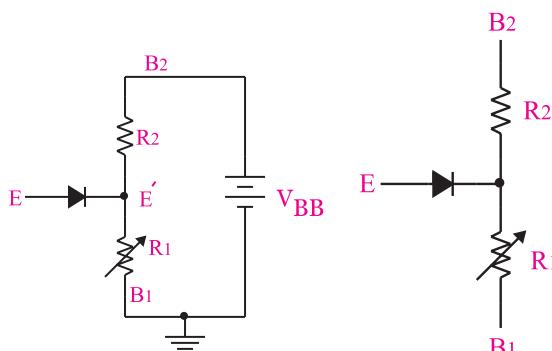

الف-مدار معادل UJT ب- مدار مربوط به محاسبه ولتاژ E  
شکل ۸-۵۷ مدار معادل UJT و نحوه محاسبه ولتاژ E


را ضریب تقسیم UJT می نامند که مقدار آن به وسیله‌ی کارخانه سازنده مشخص می شود. در شکل ۸-۵۸ مدار معادل یک نمونه UJT رسم شده است.

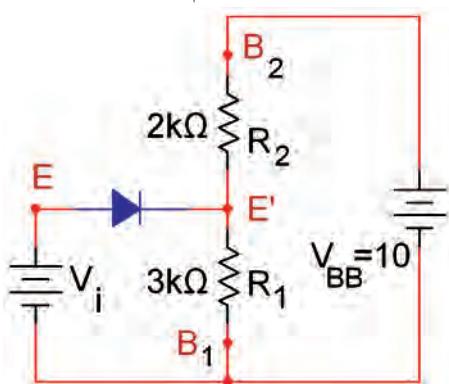


شکل ۸-۵۸ مدار معادل یک نمونه UJT
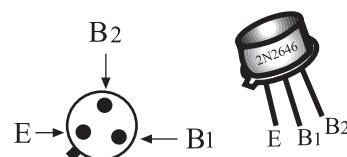
## ۸-۱۸ ترانزیستور تک پیوندی (UJT)

ترانزیستور تک اتصالی یا UJT از یک قطعه نیمه هادی معمولاً نوع N و به ندرت نوع P با ناخالصی کم تشکیل می شود. در قسمتی از نیمه هادی نوع N یک نیمه هادی نوع P را نفوذ می دهد، به این ترتیب اصطلاح تک پیوندی تعریف می شود. شکل ۸-۵۶ الف ، ب و ج شکل ظاهری ، ساختمان داخلی و نماد یا علامت قراردادی این نوع ترانزیستور را نشان می دهد .



الف شکل ظاهری ترانزیستور UJT

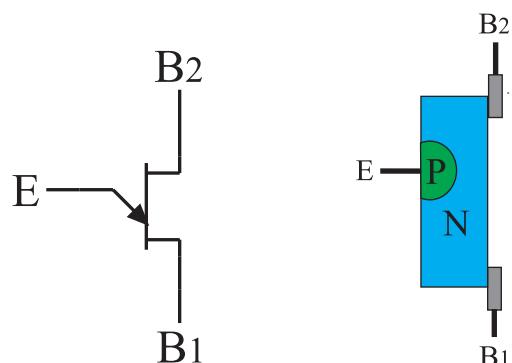


ب - ساختمان داخلی UJT ج - نماد ترانزیستور UJT  
شکل ۸-۵۶ - ترانزیستور UJT

دواتصال انتهایی ناحیه N را پایه های B\_1 (بیس یک) و B\_2 (بیس دو) و اتصال نیمه هادی نوع P را امیتر می گویند. مقاومت اهمی نیمه هادی نوع N زیاد و در حدود ۴ تا ۱۰ کیلو اهم است .

ترانزیستور UJT را می توان به صورت مدار معادل شکل ۸-۵۷ - الف نیز نشان داد . مقاومت های R\_1 و R\_2 همان مقاومت نیمه هادی نوع N است . R\_1 + R\_2 مقاومت الکتریکی است که بین پایه های B\_1 و B\_2 وجود دارد . گاهی R\_1 + R\_2 را با R\_{BB} نیز نشان می دهنند .

چنان چه پایه‌ی امیتر (E) را بازنگه داریم و اختلاف پتانسیل  $V_{BB}$  را در دو سر نیمه هادی نوع N برقرار کنیم در

در ترمینال E روی پایه امیتر، یک موج دندانه اره ای و در ترمینال B<sub>1</sub>، پالس سوزنی به وجود می آید که با توجه به نیاز می توان از هر کدام از این شکل موج ها استفاده کرد، شکل ۸-۶۰.

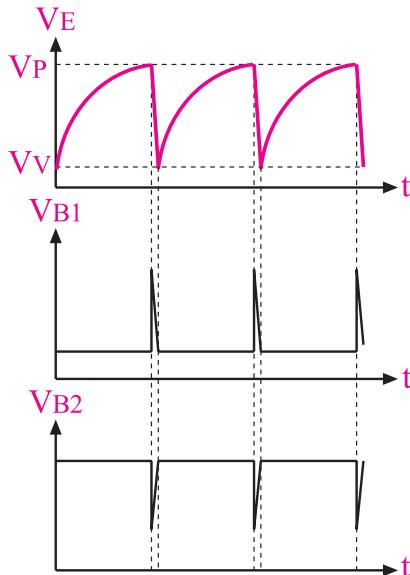

شکل ۸-۶۰-شکل موج ولتاژ در پایه های نوسان ساز UJT

طرز کار مدار به این صورت است که ابتدا UJT در حالت قطع قرار دارد و خازن C از طریق مقاومت R با ثابت زمانی RC شارژ می شود. هنگامی که ولتاژ خازن به مقدار V<sub>P</sub> می رسد، UJT را به حالت هدایت می برد. در این حالت جریان زیادی از مسیر EB<sub>1</sub> عبور می کند. هدایت UJT باعث دشارژ خازن می شود و ولتاژ ترمینال E را به طور ناگهانی کاهش می دهد. از آن به بعد UJT به حالت قطع می رود و چرخه سیکل از نو تکرار می شود. در صورتی که باشد فرکانس نوسان UJT برابر است با:

$$F = \frac{1}{0.7RC} (\text{Hz})$$

همان طور که مشاهده می کنید طبق قانون تقسیم ولتاژ در محل اتصال R<sub>1</sub> و R<sub>2</sub> ولتاژ' E از رابطه زیر به دست می آید:


$$V_{E'} = 10 \times \frac{3k\Omega}{3k\Omega + 2k\Omega} = 6 \text{ ولت}$$

اگر ولتاژ' V<sub>E</sub> را لحظه ب لحظه زیاد کنیم، تا زمانی که دیود قطع است جریانی از امیتر عبور نمی کند. اگر ولتاژ' V<sub>E</sub> به اندازه ۰.۶ ولت (ولتاژ هدایت دیود V<sub>D</sub>) از ولتاژ' E (V<sub>E</sub>' = 6V) بیشتر شود، دیود اتصال PN را به حالت هدایت می برد و جریان در امیتر جاری می شود. به این ترتیب ولتاژ نقطه' E کاهش می یابد و هدایت دیود را تشدید می کند و به نوبه خود پتانسیل' E باز هم کم می شود. مهم ترین کاربرد UJT، تولید شکل موج دندانه اره ای و پالس است. از ترانزیستور UJT به هیچ عنوان نمی توان در مدارهای تقویت کننده استفاده کرد.

### ویژهی دانش آموزان علاقه مند:

تحقیق کنید که چرا نمی توان از ترانزیستور UJT در مدارهای تقویت کننده استفاده کرد.

در شکل ۸-۵۹ یک نمونه مدار کاربردی با استفاده از UJT را ملاحظه می کنید.

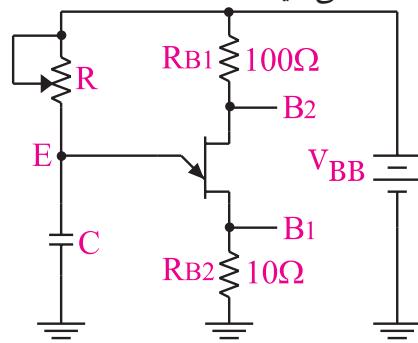


شکل ۸-۵۹- یک نمونه مدار کاربردی UJT


**به یاد داشته باشید** که برای تشخیص ترانزیستور UJT سالم از معیوب می‌توانید از مرحل اجرای این آزمایش استفاده کنید.



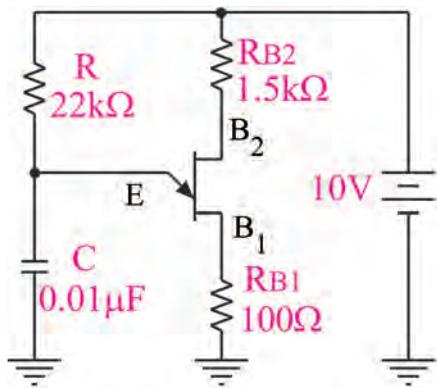- ### ۸-۱۹-۳ مراحل اجرای آزمایش :
- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
  - مدار شکل ۸-۶۱ را روی برد برد یا بردازمهایشگاهی بیندید.



الف - نقشه فنی مدار

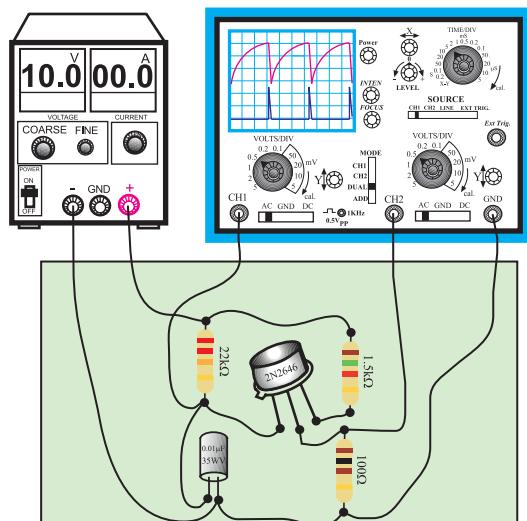

ب - مدار عملی

شکل ۸-۶۱ مدار عملی نوساز ساز UJT

این فرمول مربوط به حالت خاص  $\eta = 0.5$  است. چنان چهارم  
نباشد، فرمول پیچیده‌تر می‌شود که به دلیل محدودیت‌های موجود از بیان آن صرف نظر می‌کنیم. با توجه به موارد بیان شده برای به دست آوردن مقدار فرکانس (F) عملاً لازم است از شکل موج مشاهده شده روی صفحه اسیلوسکوپ استفاده کنیم.

### ۸-۱۹-۴ آزمایش شماره ۷

**زمان اجرا:** ۲ ساعت آموزشی


#### ۸-۱۹-۱ هدف آزمایش :

بستن مدار نوسان ساز موج


دندانه اره ای با استفاده از ترانزیستور UJT

#### ۸-۱۹-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور ۲N2646	یک عدد
۵	خازن $0.01\mu F$	یک عدد
۶	مقاومت‌های $22k\Omega$ ، $22k\Omega$ ، $1/5k\Omega$ ، $1/5k\Omega$ و $100\Omega$ ، $220k\Omega$	از هر کدام یک عدد
۷	سیم رابط	به اندازه کافی
۸	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

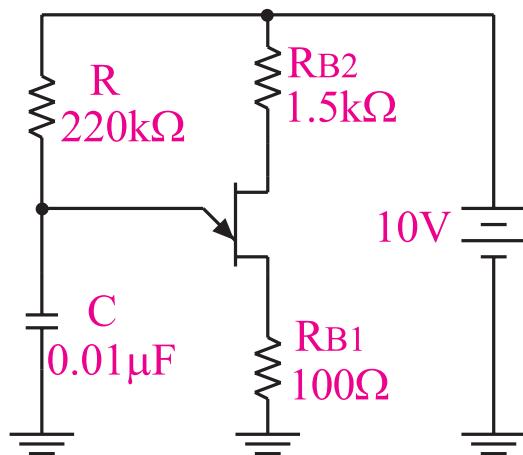

الف - نقشه فنی مدار

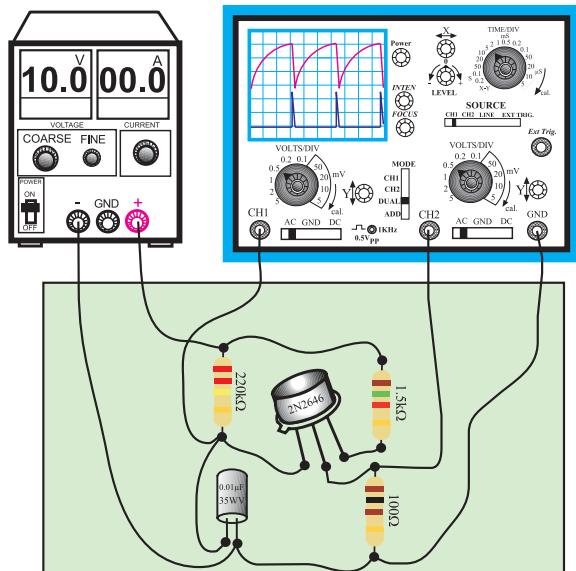

ب - مدار عملی

شکل ۸-۶۳ مدار آزمایش


در صورت نیاز تنظیمات لازم را دوباره روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

شکل موج های مربوط به کanal های (E) CH1 و کanal های (B) CH2 را در شکل ۸-۶۴ با دو رنگ مختلف رسم کنید.

■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ قبل از وصل کردن سیگنال خروجی به اسیلوسکوپ، اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیمات FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div را انجام دهید.

■ شکل موج مربوط به کanal (E) و کanal (CH2) (B1) اسیلوسکوپ را با مقایس مناسب در نمودار شکل ۸-۶۲ با دو رنگ مختلف رسم کنید.

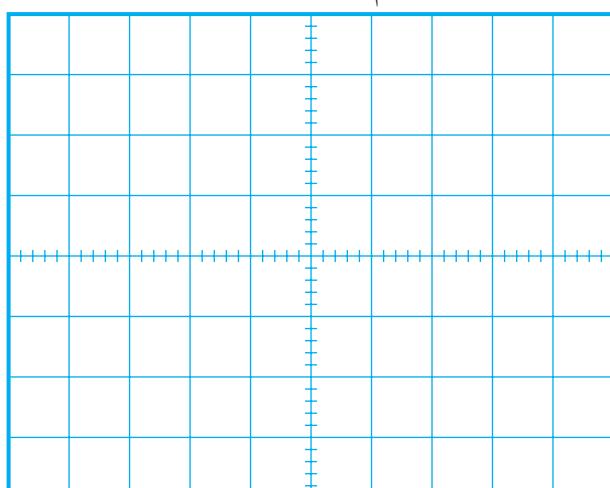

شکل ۸-۶۲ شکل ولتاژ نقاط E و B1 (دو سرخازن)

■ زمان تناوب شکل موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots\text{ms}$$



■ فرکانس را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \frac{1}{\boxed{\phantom{0}}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

در مدار شکل ۸-۶۱، به جای مقاومت  $22\text{k}\Omega$ ، مقاومت  $220\text{k}\Omega$  قرار دهید، شکل ۸-۶۳

## ◀ ۸-۱۹-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش را به صورت تیتر وار بنویسید.

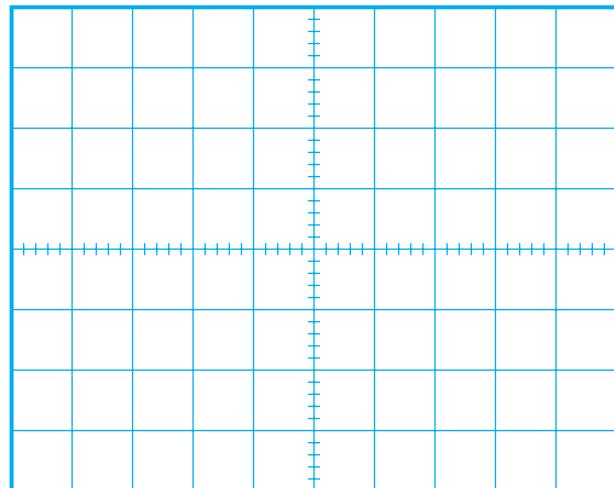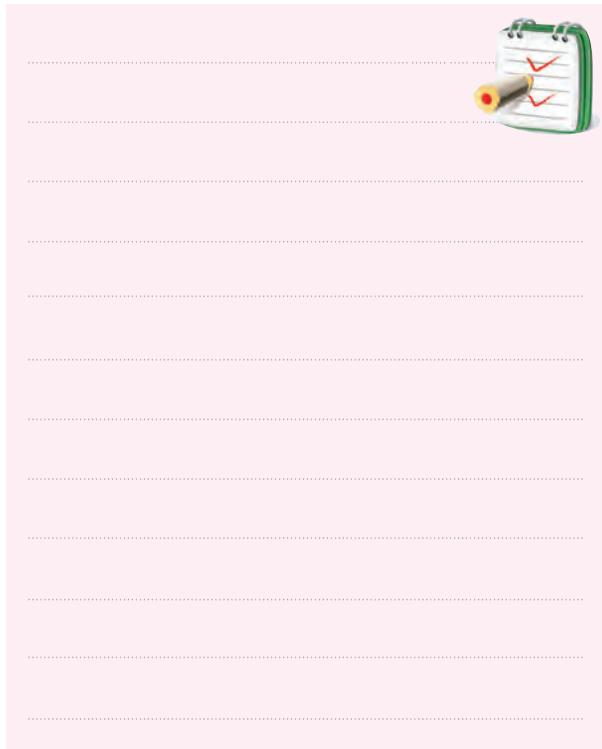

شکل ۸-۶۴ شکل موج های  $E_{VB}$   
در حالتی که مقاومت امیتر  $220\text{k}\Omega$  است

■ در صورت نیاز تنظیمات لازم را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.


■ زمان تناوب را با استفاده از شکل موج اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots\text{(ms)}$$

■ فرکانس را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{\dots\dots}{T(\text{ms})} = \frac{1000}{\boxed{\phantom{0}}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

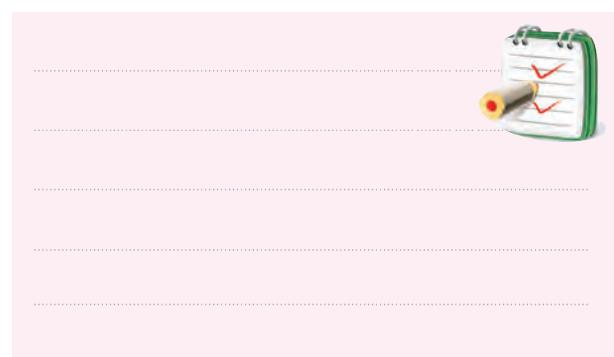**سوال ۲۰** - فرکانس شکل موج نشان داده شده در شکل های ۸-۶۲ و ۸-۶۴ را با یک دیگر مقایسه کنید. چه تفاوتی بین شکل موج ها وجود دارد؟ شرح دهید.




## ۸-۲۰ مدار تایمر با استفاده از آی سی (Timer)

به کمک مدارهای الکترونیکی می توانید مدار زمان سنج یا تایмер بیندید. زمان سنج بعد از زمان مشخصی که قابل تنظیم است می تواند مدار یا رله ای را وصل یا قطع کند، شکل ۸-۶۵ الف.


برای این منظور IC هایی با کاربردهای ویژه ساخته شده است. بعضی از این IC ها قادرند بعد از زمان های بسیار کم حتی چند میکروثانیه مدار دیگری را قطع یا وصل کنند. برخی دیگر از این IC ها چندان حساس نیستند. در زیر یک نمونه IC تایмер نسبتاً مشهور و پر کاربرد و ساده مورد بررسی قرار می گیرد.

شماره این IC ۵۵۵ است و می تواند به عنوان یک مولتی ویبراتور آستabil یا مونواستabil عمل کند. تغذیه ای این IC

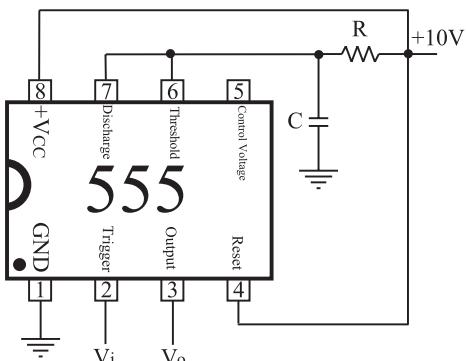

شکل ۸-۶۶ مولتی ویراتور مونو استابل


شکل موج های نقاط مختلف را نیز در شکل ۸-۶۷ مشاهده می کنید.

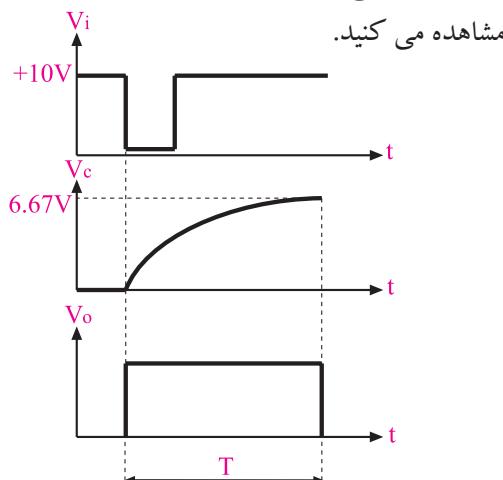


شکل ۸-۶۷ شکل موج های نقاط مختلف مولتی ویراتور مونو استابل

حداقل ۴/۵ ولت و حداکثر ۱۸ ولت و تعداد پایه های آن ۸ پایه است.

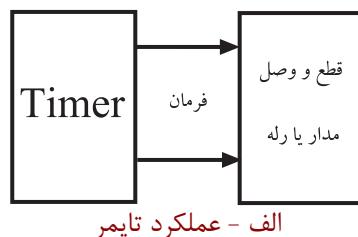در شکل ۸-۶۵-ب شکل بلوکی IC همراه با نام پایه ها و در شکل ۸-۶۵-ج دو نوع محفظه‌ی آی سی ۵۵۵ نشان داده شده است.




الف - عملکرد تایمر

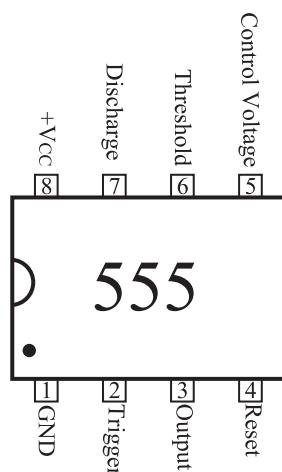

ب - پایه های آی سی ۵۵۵

**آی سی ۵۵۵** یکی از آی سی های پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی است.

در شکل ۸-۶۸ مولتی ویراتور آستابل با استفاده از IC تایмер ۵۵۵ نشان داده شده است.

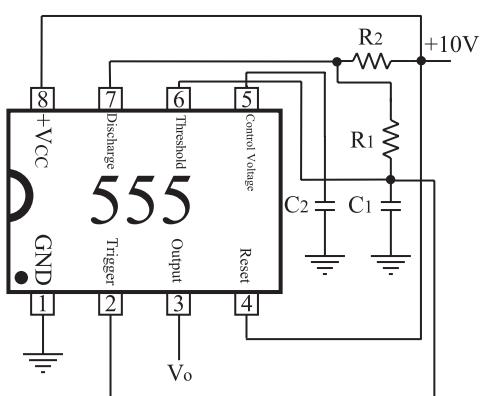

شکل ۸-۶۸ نقشه فنی مولتی ویراتور آستابل


ج - دو نوع محفظه آی سی ۵۵۵  
شکل ۸-۶۵ آی سی تایمر

در شکل ۸-۶۶ مولتی ویراتور مونو استابل با استفاده از IC تایmer ۵۵۵ نشان داده شده است.


### ۸-۲۱-۳ مراحل اجرای آزمایش :

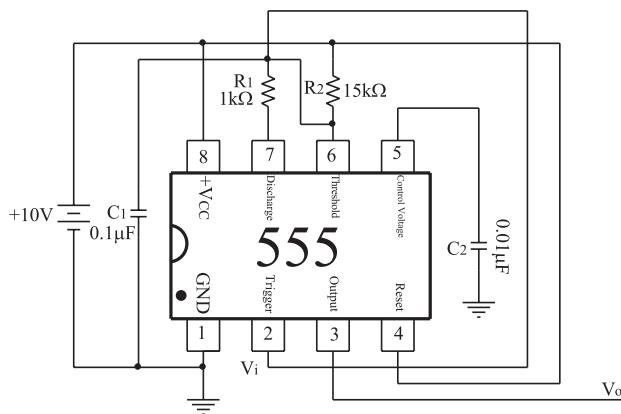**الف : IC تایمیر ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل**

- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- مدار شکل ۸-۷۰ که قبلاً روی برد مدار چاپی ساخته شده است را مورد بررسی قرار دهید.



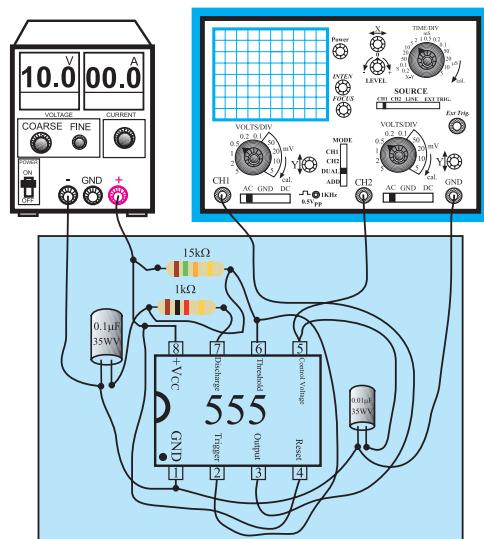الف - نقشه فنی مدار مولتی ویبراتور آ استابل




ب - مدار چاپی آی سی ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل

شکل ۸-۷۰ مدار آزمایش

- منع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

در شکل ۸-۶۹ شکل موج ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  و ولتاژ خروجی مولتی ویبراتور آ استابل را مشاهده می کنید.

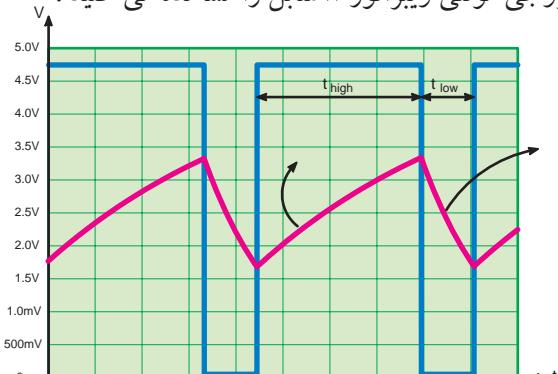

شکل ۸-۶۹

### ۸-۲۱ آزمایش شماره ۸

**زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی**

#### ۸-۲۱-۱ هدف آزمایش :

بستن مدار IC تایمیر ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل و مونو استابل (تایمیر)


#### ۸-۲۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و -۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	یک دستگاه
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به IC تایمیر و مولتی ویبراتور (برد دوم با مقاومت ۱/۵ کیلو اهم)	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


چون مدت زمان اختصاص داده شده برای

اجرای این آزمایش محدود است لذا می بایستی این آزمایش حتماً روی مدار چاپی آماده شده انجام شود. قبل از شروع کار، برد مدار چاپی را از نظر شکستگی و قطع شدن پایه ها بررسی کنید.

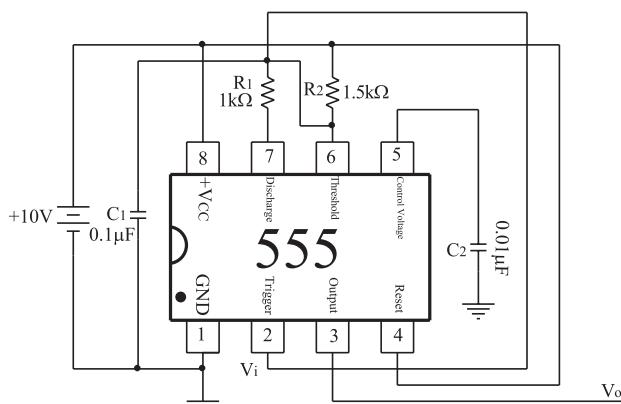در شکل ۸-۷۰ به جای مقاومت  $15k\Omega$ ، مقاومت  $1/5$  کیلو اهم در مدار قرار دهید و یا از برد دیگری که مقدار فوق روی آن باشد استفاده کنید، شکل ۸-۷۳



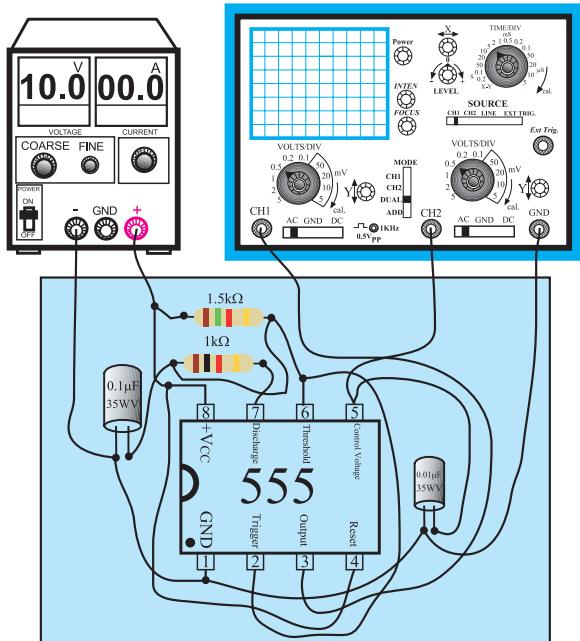الف - نقشهٔ فنی مولتی ویراتور آستابل با مقاومت  $1/5$  کیلو اهم



ب - مدار چاپی آسی سی ۵۵۵ به عنوان مولتی ویراتور آستابل

شکل ۸-۷۳ - مدار آزمایش

تنظیم‌های FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

منبع تغذیه را روی  $10$  ولت تنظیم کنید و آن را به مدار


پایهٔ شماره  $3$  آسی سی که خروجی IC است را به کanal CH1 اسیلوسکوپ و پایهٔ شماره  $5$  آسی سی که ولتاژ دو سر خازن C است را به CH2 وصل کنید.

زمین مدار یعنی قطب منفی منبع تغذیه را به زمین اسیلوسکوپ اتصال دهید.


تنظیمات زیر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div

شکل موج ولتاژ دو سر خازن (پایهٔ شماره  $5$  آسی سی) را در شکل ۸-۷۱ و شکل موج ولتاژ خروجی (پایهٔ  $3$  آسی سی) را در نمودارهای شکل ۸-۷۲ رسم کنید.

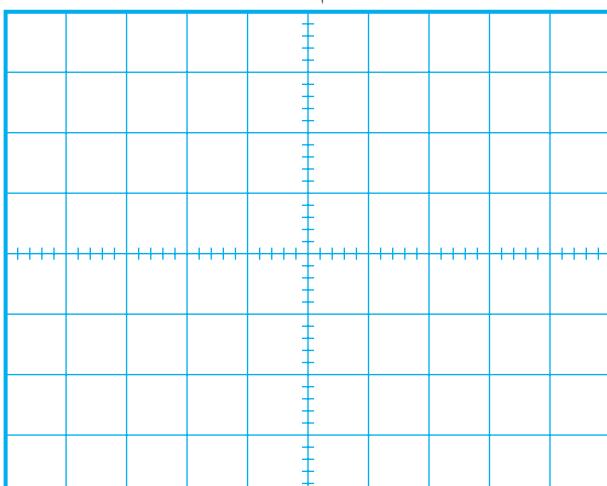

شکل ۸-۷۱ - شکل موج ولتاژ دو سرخازن (پایهٔ  $5$  آسی سی)

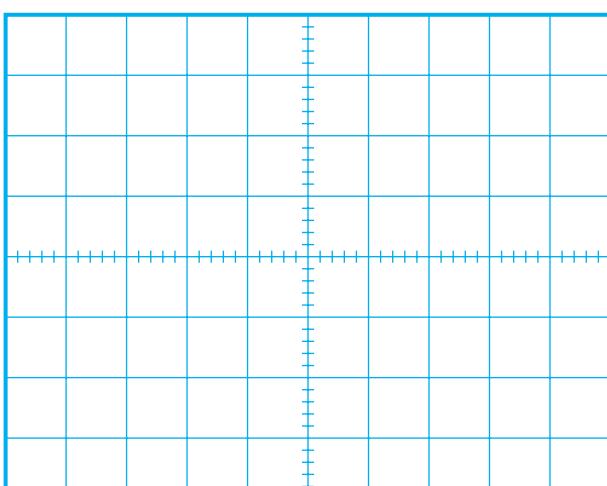

شکل ۸-۷۲ - شکل موج ولتاژ خروجی (پایهٔ  $3$  آسی سی)

$$f = \frac{1/44}{R_1 C_1}$$

توضیح دهید.

اتصال دهید.

■ پایه‌ی شماره ۵ آی سی (ولتاژ دو سرخازن) را به

کانال CH2 و پایه‌ی شماره ۵ (V<sub>out</sub>) را به کانال

اسیلوسکوپ وصل کنید.


■ شکل موج پایه‌ی شماره ۵ را در نمودار شکل ۸-۷۴

رسم کنید.



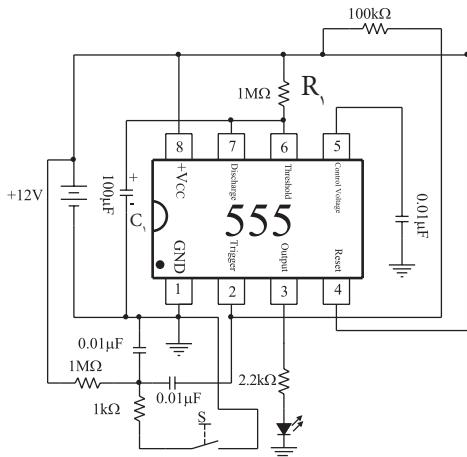
### ب: آی سی ۵۵۵ به عنوان تایمر

■ مدار شکل ۸-۷۶ را که به صورت مدار چاپی آماده شده است مورد بررسی قرار دهید.




الف- نقشه‌ی فنی آی سی به عنوان تایмер

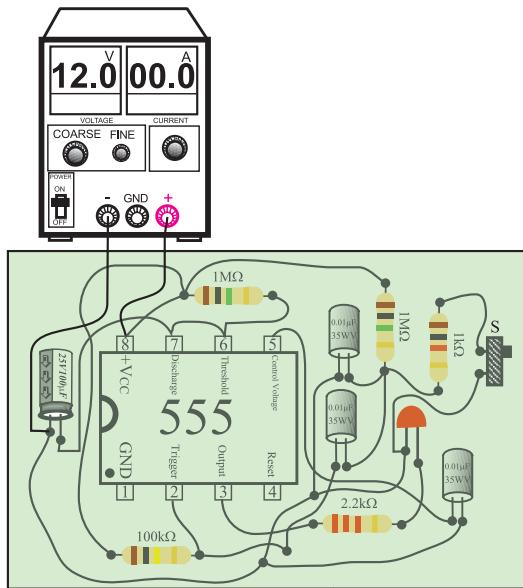

ب- برد مدار چاپی آی سی ۵۵۵ به عنوان تایмер


### شکل ۸-۷۶ مدار آزمایش

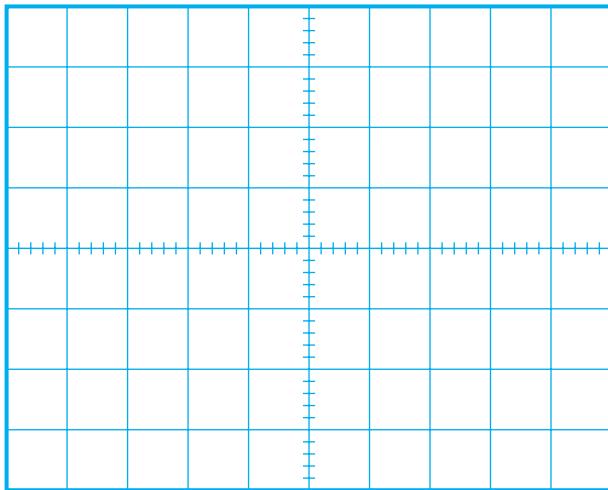

شکل ۸-۷۴ - شکل ولتاژ دو سرخازن (پایه ۵ آی سی)

■ شکل موج پایه‌ی شماره ۳ را در نمودار شکل ۸-۷۵

رسم کنید.

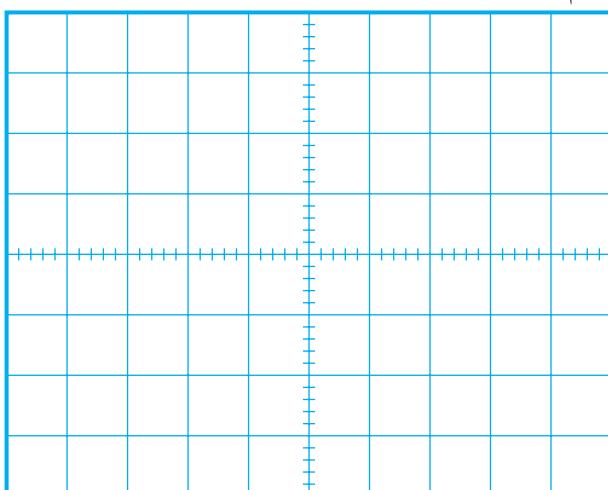


شکل ۸-۷۵ - شکل ولتاژ خروجی (پایه شماره ۳ آی سی)

**سوال ۲۱**- با توجه به شکل های ۸-۷۲ و ۸-۷۵ آی

فرکانس های تقریبی خروجی از رابطه زیر به دست می آید؟
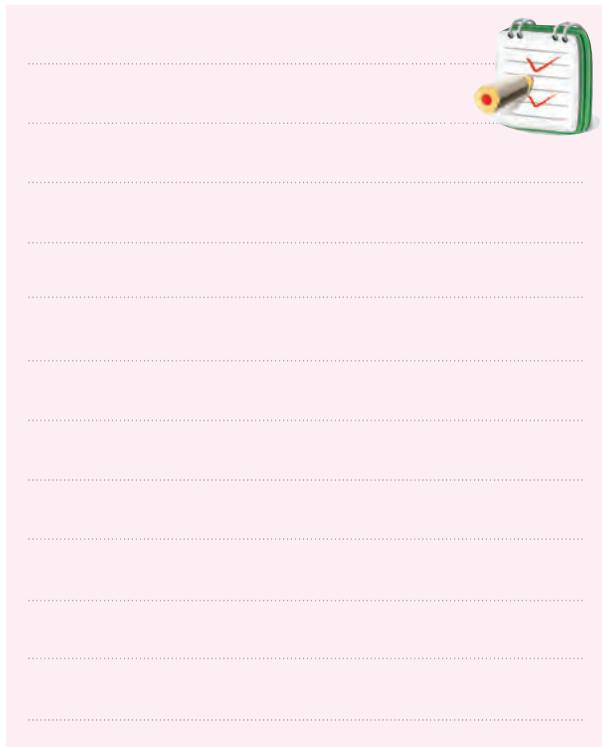
## ۸-۲۱-۴ نتایج آزمایش


نتایج حاصل از آزمایش های الف و ب را به صورت تیتر وار بنویسید.



■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ در حالت عادی دیود نوردهنده LED باید خاموش باشد.

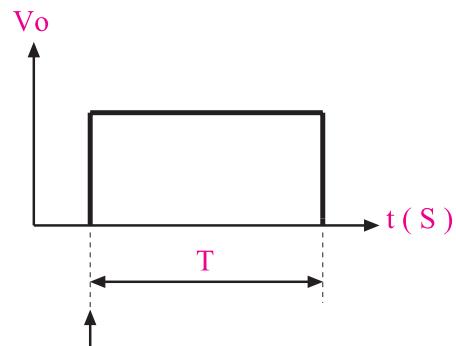■ شستی S را فشار دهید دیود LED مدتی روشن می شود و سپس به حالت اولیه (خاموش) بر می گردد، شکل ۸-۷۷.



در این زمان شستی  
فشار داده می شود

شکل ۸-۷۷ پالس خروجی آی سی به عنوان تایмер

■ مدت زمان روشن بودن دیود نور دهنده بستگی به مقدار  $C_1$  و  $R_1$  دارد.

■ کرونومتر را Reset کنید و آن را برای زمان گیری آماده نمایید.

■ شستی S را فشار دهید و کرونومتر را فعال کنید.

■ به محض خاموش شدن دیود LED کرونومتر را خاموش کنید (حالت Stop).

■ زمانی را که کرونومتر نشان می دهد، یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots$$

**سوال ۲۲** - آیا زمان روشن بودن دیود LED از رابطه


$$T = 1/R_1 C_1$$





۵- ۶ را در یک ترانزیستور UJT شرح دهید و رابطه‌ی آن را بنویسید.



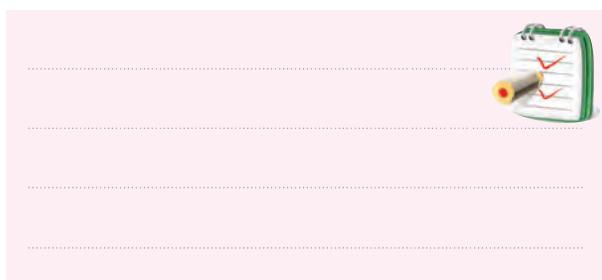۶- ترانزیستور UJT بیشتر در چه مواردی به کار می‌رود؟



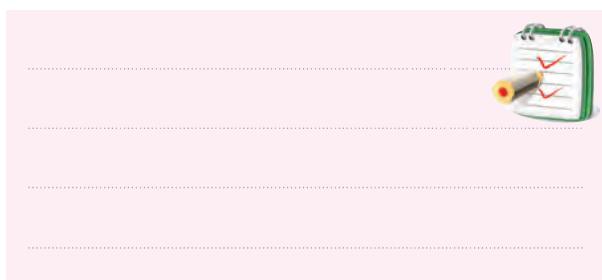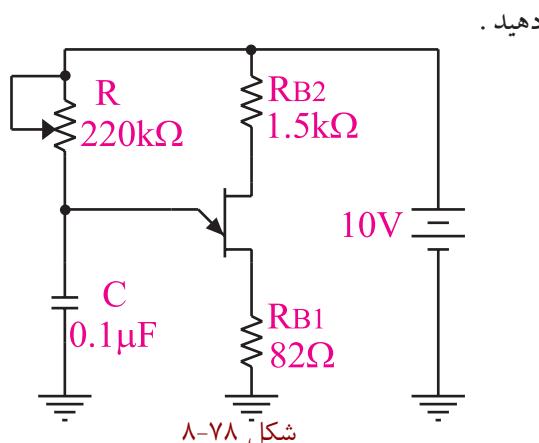۷- طرز کار مدار شکل ۸-۷۸ را به طور خلاصه شرح



## آزمون پایانی (۸-۹) نوسان‌سازهای غیرسینوسی



۱- دو مورد از کاربردهای IC تایмер ۵۵۵ را نام ببرید.



۲- یک مورد از کاربرد مدار تایمر مونواستابل را بنویسید.



۳- ساختمان داخلی یک ترانزیستور UJT را رسم کنید.



۴- علامت قراردادی یا نماد ترانزیستور UJT را رسم کنید.



۱۱- طرز کار یک مولتی ویبراتور آاستابل را توضیح دهید.



۸- در شکل ۸-۷۸ با تغییر کدام عنصر می‌توان فرکانس را تغییر داد؟



۱۲- مختصری در مورد IC شماره ۵۵۵ توضیح دهید.



۱۳- عملکرد مدار مولتی ویبراتور بی استابل را شرح دهید.



۱۴- فرق مولتی ویبراتور مونو استابل و بی استابل را شرح دهید.




۱۵- مولتی ویبراتور را تعریف کنید.



۹- تایмер یا زمان سنج چه نوع مداری است؟ شرح دهید.



۱۰- با توجه به شکل ۸-۷۹ به سوالات پاسخ دهید.

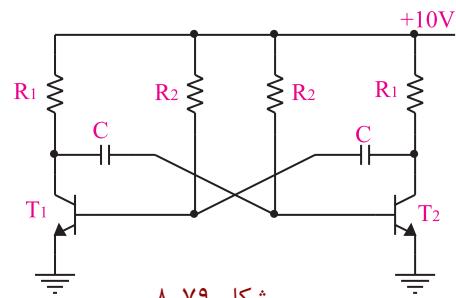

شکل ۸-۷۹

الف) عوامل تعیین کننده فرکانس نوسان ساز شکل ۸-۷۹ کدام عناصر هستند؟



ب) چگونه می‌توان شکل موج خروجی را نامتناور کرد؟



ج) شکل موج پایه های ترانزیستور را با توجه به شکل موج خروجی رسم کنید.



## پنجمین پنهان

### دیجیتال و گیت‌های منطقی

**هدف کلی :**

تحلیل نظری و عملی مدارهای پایه در دیجیتال

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	نظری	عملی			
۲۲	۱۰	۱۲	توانایی بررسی سیستم‌های دیجیتال و کاربرد آن‌ها	۲۰	U۸

# فصل نهم

## سیستم‌های دیجیتال و کاربرد آن‌ها

### هدف کلی :

تحلیل نظری و عملی مدارهای ترکیبی و ترتیبی در دیجیتال

**هدف‌های رفتاری:** در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

۱۰- فرق بین IC‌های TTL و CMOS را شرح دهد.

۱۱- سیستم‌های اعداد دهدهی و باینری را شرح دهد.

۱۲- روش تبدیل اعداد اعشاری به باینری را شرح دهد.

۱۳- عملکرد مدارهای ترکیبی، رمز گشا (Decoder)، رمز گذار (Encoder)، مترکر کننده (مالتی‌پلکسر) و منتشر کننده (دی‌مالتی‌پلکسر) را شرح دهد.

۱۴- عملکرد مدارهای ترتیبی فلیپ فلاپ‌های RS، JK، D و T را شرح دهد.

۱۵- اصول کار آی سی اشمتیت تریگر را توضیح دهد.

۱۶- مدارهای Decoder، مالتی‌پلکسر و فلیپ فلاپ‌ها را از طریق آزمایش به صورت عملی بیند و رفتار آن را تحلیل کند.

۱- سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ را از یکدیگر تشخیص دهد.

۲- مفهوم صفر و یک منطقی و سطوح آن را شرح دهد.

۳- نماد دروازه‌های منطقی OR، AND، XNOR، XOR، NOR، NAND، NOT کند.

۴- جدول صحیح دروازه‌های منطقی را با استفاده از توابع و گیت‌ها به دست آورد.

۵- جدول صحیح گیت‌های منطقی را از طریق آزمایش به دست آورد.

۶- توابع بولی را شرح دهد.

۷- عبارت بولی یکتابع منطقی ساده را بنویسد.

۸- اتحادهای اساسی جبر بول را شرح دهد.

۹- توابع بولی ساده را به کمک جدول کارنو به دست آورد.

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۹
جمع	عملی	نظری	
۲۲	۱۲	۱۰	



## پیش آزمون (۱-۹)

### دروازه‌های منطقی

۱- IC ها چه مزایایی نسبت به مدار مجرا دارند؟




۲- یک تقویت کننده عملیاتی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟



۳- چگونه می‌توان در یک تقویت کننده عملیاتی بهره تقویت را به دل خواه و با دقت تنظیم کرد؟



۴- در شکل زیر بهره ولتاژ چه قدر است؟

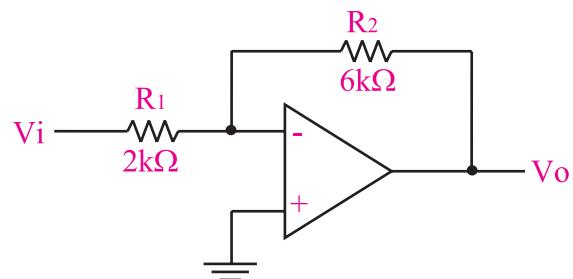

- الف) ۳  
ب) ۲  
ج) ۶  
د) ۰/۳۲

۵- با استفاده از چه مداری و چگونه می‌توان یک موج مربعی تولید کرد؟ توضیح دهید.



۶- آی سی ۷۴۱ چند پایه دارد؟

- الف) ۶  
ب) ۸  
ج) ۱۴  
د) ۱۶

۷- چهار مورد از نکات ایمنی مربوط به آی سی را بنویسید.



۸- یک نمونه سیگنال آنالوگ و یک نمونه سیگنال دیجیتال را رسم کنید.




۹- فرق سیستم های آنالوگ و دیجیتال را شرح دهید.




۱۰- دروازه منطقی را تعریف کنید؟



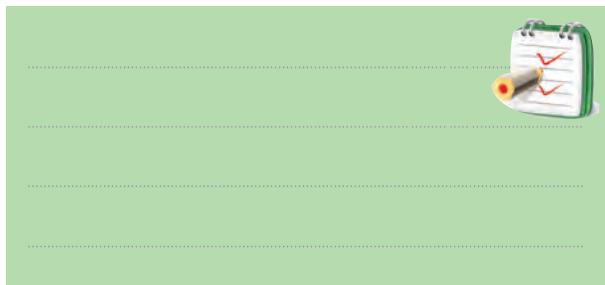
۱۵- سطوح ولتاژ برای نشان دادن صفر و یک منطقی را رسم کنید.




۱۶- مدار کلیدی گیت NOT و OR را رسم کنید.

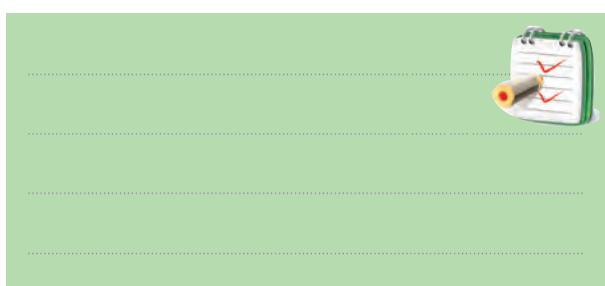

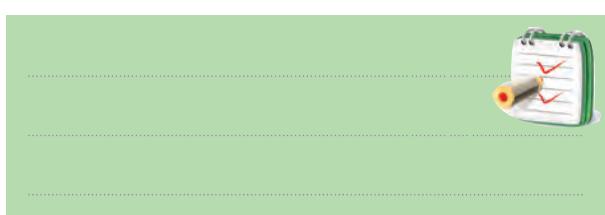۱۷- دروازه منطقی رسم شده در شکل زیر را می توان از کدام دروازه های منطقی پایه تشکیل داد ؟



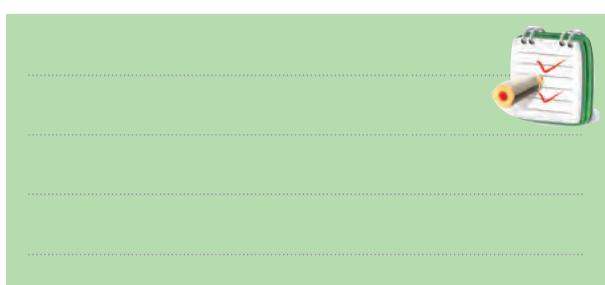۱۸- برای این که نشان دهیم متغیر A و متغیر B با یکدیگر NOR شده اند از چه رابطه منطقی استفاده می کنیم ؟ رابطه را بنویسید.



۱۱- کدام جدول صحت مربوط به دروازه منطقی AND است ؟

A	B	F
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۰

(ب)

A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۱

(الف)

A	B	F
۰	۰	۱
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۰	۰

(د)

A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

(ج)

۱۲- رابطه منطقی خروجی دروازه منطقی XOR کدام است ؟


$$\overline{A}\overline{B} + AB$$

$$\overline{A}B + A\overline{B}$$

$$\overline{A+B}$$

$$A+B$$

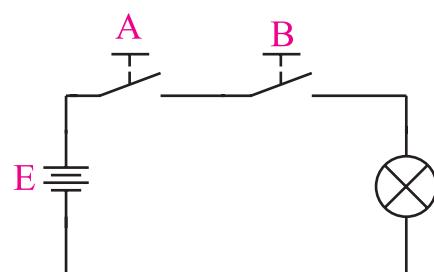۱۳- مدار کلیدی زیر ، عملکرد کدام گیت را نشان می دهد ؟



(ب) XOR

(د) NOT

(الف) OR

(ج) AND

۱۴- مفهوم صفر و یک منطقی را شرح دهید.



۲۱- با استفاده از قوانین جبر بول طرف دوم روابط منطقی زیر را تکمیل کنید.

(الف)  $A + 0$

(ب)  $A + 1$

(ج)  $A + A$

(د)  $A + \bar{A}$

(ه)  $A \cdot 1$

(و)  $A \cdot 0$

(ز)  $AA$

(ح)  $\bar{A}\bar{A}$

(ط)  $A(B+C) =$

(ی)  $\overline{A+B}$

(ک)  $AB+C$

(ل)  $\overline{AB}$

۲۲- ساده شده تابع  $f(A,B) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A$  کدام است؟

الف)  $\overline{A}(\overline{B}+B)$       ب) صفر

د) یک      ج)  $A\bar{A}$

۲۳- تابع  $F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}$  را به کمک قوانین جبر بول ساده کنید؟



۱۹- روابط منطقی نوشته شده در ستون سمت چپ را به دروازه منطقی آن در ستون سمت راست اتصال دهید.


$Y = A+B$




$Y = A \cdot B$



$Y = \overline{A}$

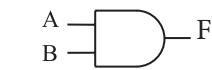

$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$

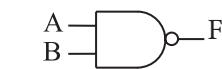


$Y = \overline{A} \oplus B$



$Y = \overline{A+B}$



$Y = \overline{A \cdot B}$

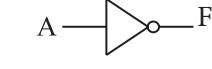

بعد از مطالعه قسمت اول فصل (۹) به سوالات  
پیش آزمون ۲ - ۹ پاسخ دهید

## پیش آزمون (۱-۲)



### جبر بول و جدول کارنو

۲۰- جدول صحت مربوط به رابطه منطقی  $F = A\bar{B} + \bar{A}B$  را رسم کنید.



بعد از مطالعه قسمت دوم فصل ۹ به سوالات  
پیش آزمون ۳ - ۹ پاسخ دهید.

### پیش آزمون (۹-۳)



#### سیستم‌های اعداد

۲۵- عدد ۹۵ در مبنای دهدۀ را به مبنای باینری تبدیل کنید.



۲۶- عدد  $(0110111011)_2$  را به مبنای دهدۀ (دسیمال) تبدیل کنید.



۲۷- در یک عدد باینری کم ارزش‌ترین بیت و با ارزش‌ترین بیت کدام است؟



۲۸- ارزش مکانی و ضرایب عدد باینری  $(1001)_2$  را بنویسید.




۲۹- عدد ۵ در مبنای اعشاری را در کد BCD نمایش دهید.

$$(5)_{10} = (\dots\dots\dots)_{BCD}$$


۳۰- در سیستم اعداد باینری به هر ..... بیت یک بایت (Byte) می‌گویند.

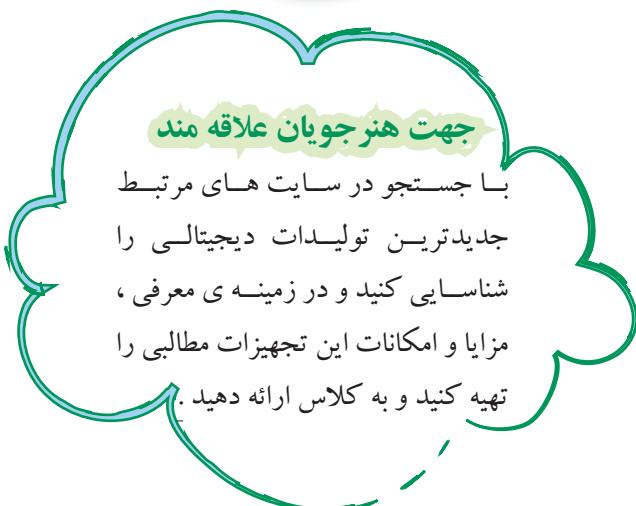۲۴- جدول کارنوی مربوط به رابطه منطق  $F = \bar{A}\bar{B} + AB$  را به همراه جدول صحت تابع رسم کنید.



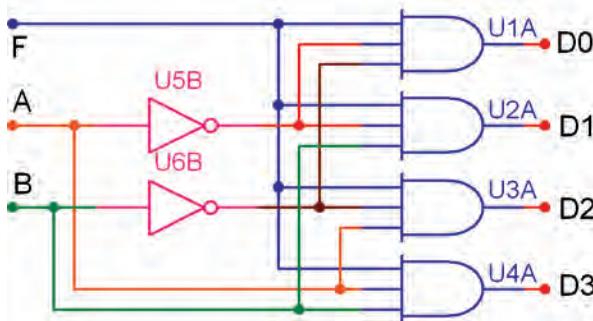- ۳۵- یک رمزگشا دارای ۳ ورودی است. این رمزگشا حداقل (۴) خط خروجی دارد.
- ۳۶- عملکرد مدار ( مالتی پلکسرا ) رمزگشا ( ) مانند یک کلید چند حالته است.
- ۳۷- تعداد (ورودی ها) خروجی ها ( ) مدار مالتی پلکسرا در هر لحظه فقط یکی است.
- ۳۸- در مدار دی مالتی پلکسرا شکل زیر اگر خروجی باشد آدرس A و B کدام است ؟




- الف)  $B=1, A=0$       ب)  $B=0, A=0$   
 ج)  $B=0, A=1$       د)  $B=1, A=1$

### پیش آزمون (۹-۱۰)

#### أنواع فليب فلاپ

- ۳۹- در فليب فلاپ S-R شکل زیر حالت غیرمجاز کدام حالت است ؟
- |     |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
| S=1 | R=1 | S=0  | R=0 |
| ب)  | د)  | الف) | ج)  |

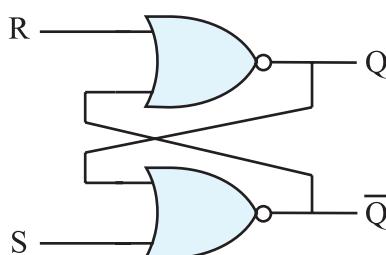

بعد از مطالعه قسمت سوم فصل (۹) به سوالات پیش آزمون ۹-۴ پاسخ دهید



### پیش آزمون (۹-۴)

#### مدارهای ترکیبی

- ۴۱- نام دیگر مدار رمزگشا و عملکرد آن را شرح دهید.



.....  
.....  
.....  
.....

- ۴۲- اگر بخواهیم کلمه ای را در یک سطر معین از حافظه آدرس دهی کنیم از مدار (رمزگشا)، رمز گذار ( ) استفاده می کنیم. توضیح دهید.




.....  
.....  
.....  
.....


- ۴۳- مداری که اطلاعات را از حالت دهدی به باینری تبدیل می کند رمزگشا نام دارد .

صحیح ( ) غلط ( )

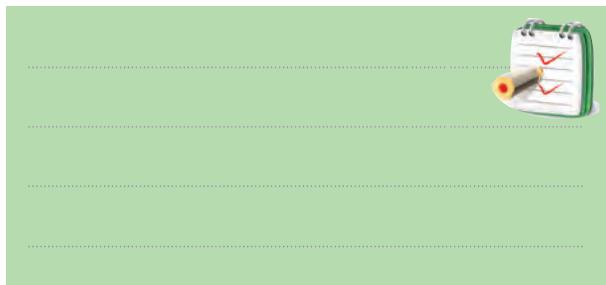
- ۴۴- هر رمزگشا با ۲ ورودی دارای (۲) خروجی است و در هر لحظه فقط یکی از (ورودی ها) خروجی ها ( ) فعال است.



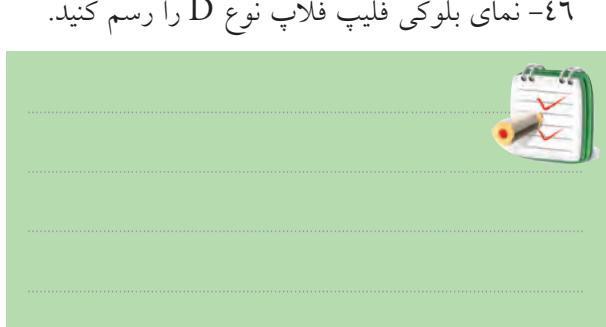
۴۰- جدول صحت فلیپ فلاپ K-J را بنویسید. عیب این فلیپ فلاپ را شرح دهید.



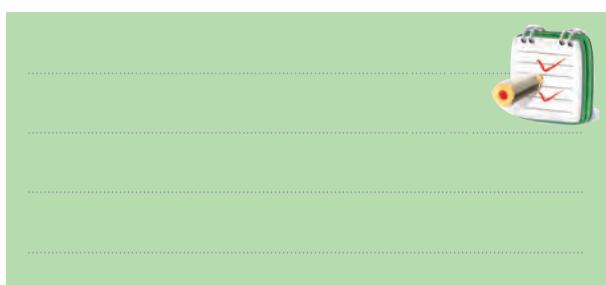
۴۶- نمای بلوکی فلیپ فلاپ نوع D را رسم کنید.




۴۷- عملکرد اشميٰت تريگر را توضیح دهيد.

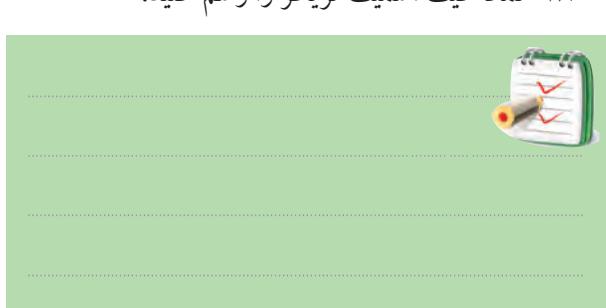


۴۸- نماد گيت اشميٰت تريگر را رسم کنید.

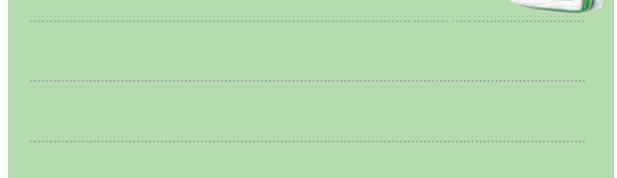

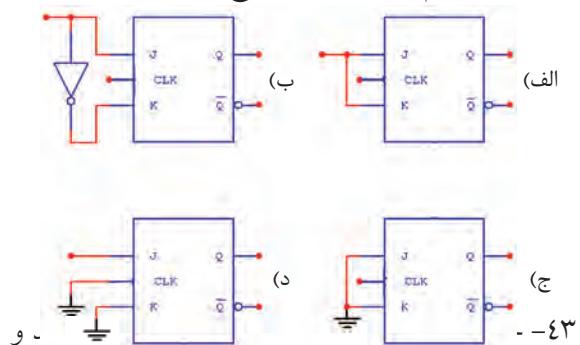
۴۱- برای ثبت  $n$  بیت اطلاعات در حافظه به  $n$  سلول حافظه (فلیپ فلاپ) نیاز داریم. (صحیح  غلط )  
۴۲- رفتار کدام فلیپ فلاپ از نوع فلیپ فلاپ T است؟




كاربرد اين فلیپ فلاپ را شرح دهيد.

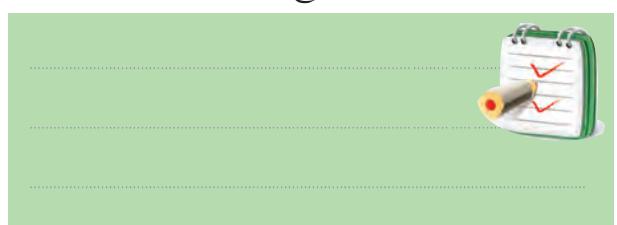

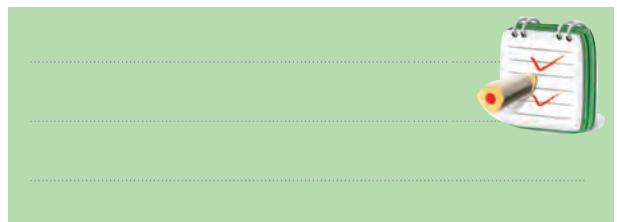۴۴- جدول درستی فلیپ فلاپ S-R با گیت NAND و فلیپ فلاپ S-R با گیت NOR را بنویسید.



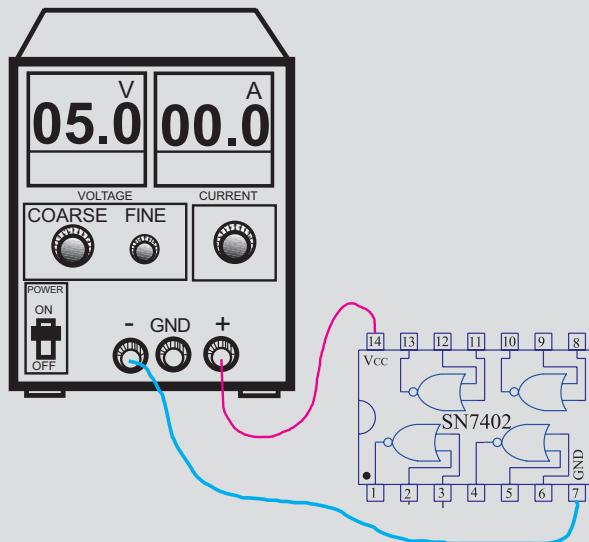۴۵- نمای بلوکی فلیپ فلاپ S-R ساعتی را رسم کنید.



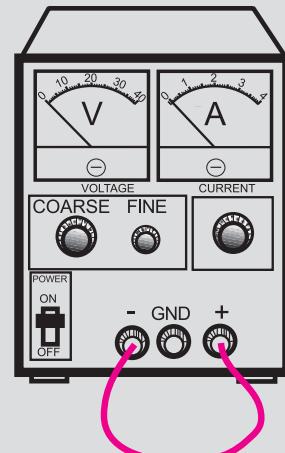
## نکات ایمنی فصل (۴)



لطفاً قبل از شروع آزمایش نکات زیر را به خاطر بسپارید:

- در صورت امکان از منبع تغذیه‌ای استفاده کنید که در مقابل اتصال کوتاه محافظت شده باشد.



۳- هنگام جازدن IC در بر دبرد یا در آوردن آن دقت کنید که پایه های IC کج نشود. در صورت امکان برای درآوردن ها، از IC کش استفاده کنید.

۴- برخی از IC در مقابل الکتریسته ساکن حساس هستند و چنانچه پایه های آن با دست لمس شود آسیب می بینند. هنگام کار با این IC ها دقت کنید تا به آن ها شوک الکتریکی وارد نشود.


۵- در صورتی که از سوکت مخصوص آی سی برای برد آماده استفاده کنید، احتمال آسیب رسیدن به آی سی کم تر می شود.

۶- IC های سری SN74XX در محدوده ولتاژ ۰/۷۵ تا ۰/۲۵ ولت کار می کند. اگر ولتاژ تغذیه این IC ها از ۰/۲۵ ولت بیشتر شود ممکن است بسوزد. لذا سعی کنید ولتاژ کار این نوع IC ها را دقیقاً در محدوده ۰/۲۵ ولت قرار دهید.
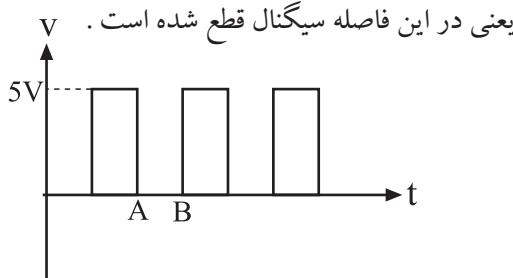
## قابل توجه همکاران ارجمند

با توجه به این که مدت اختصاص داده شده به کار عملی در این فصل محدود می باشد. برای اجرای آزمایش های این فصل، بر اساس هر آزمایش در هنرستان ها یک برد مدار چاپی آماده تهیه می شود و در اختیار هنرجویان قرار می گیرد، لذا هنرجویان بدون بستن تک تک اجزاء مدار می توانند همه ای آزمایش ها را انجام دهند.

سیستم ، سیستم دیجیتال می گویند . در شکل ۹-۳ یک نمونه سیگنال دیجیتال نشان داده شده است . همان طور که از شکل مشاهده می شود ، هنگامی که سیگنال در زمان A به صفر می رسد ، تا زمان B هم چنان در حالت صفر باقی می ماند ،



شکل ۹-۳ یک نمونه سیگنال دیجیتالی یا ناپیوسته معمولاً صفحه‌ی نمایشگر (Display) دستگاه‌هایی که با سیستم دیجیتال کار می‌کنند ، مقدار زمان یا کمیت‌های الکتریکی را به صورت ارقام و اعداد نشان می‌دهند. از این دستگاه‌ها می‌توان ساعت دیجیتالی یا مولتی‌متر دیجیتالی را نام برد.

شکل ۹-۴ دو نمونه دستگاه دیجیتالی را نشان می‌دهد. امروزه سیستم‌های دیجیتالی ، کاربردهای فراوانی دارند و در تمام زمینه‌ها گسترش یافته‌اند.



شکل ۹-۴ دو نمونه دستگاه دیجیتالی

توجه داشته باشید دستگاه‌های دیجیتالی مانند دستگاه‌های آنالوگ یا هر وسیله دیگری محدودیت دارند.

قبل از شروع قسمت اول (۹) به سوالات پیش آزمون ۹-۱ پاسخ دهید .

## قسمت اول


### ۹-۱ سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال

سیستم‌های آنالوگ به سیستم‌های گفته می‌شود که در آن سیگنال‌ها همواره پیوسته هستند. به عبارت دیگر خروجی سیستم‌های آنالوگ تابعی پیوسته از ورودی آن است . برای مثال در یک مولتی‌متر عقربه‌ای ، حرکت عقربه به صورت پیوسته و تدریجی است، یعنی عقربه به صورت پله‌ای حرکت نمی‌کند. شکل ۹-۱ یک نمونه مولتی‌متر عقربه‌ای با آنالوگ را نشان می‌دهد. در این نوع مولتی‌متر ، عقربه متناسب با کمیت الکتریکی ورودی حرکت می‌کند و می‌تواند بی‌نهایت موقعیت داشته باشد.



شکل ۹-۱ یک نمونه مولتی‌متر آنالوگ


در شکل ۹-۲ یک نمونه سیگنال پیوسته یا آنالوگ را مشاهده می‌کنید .

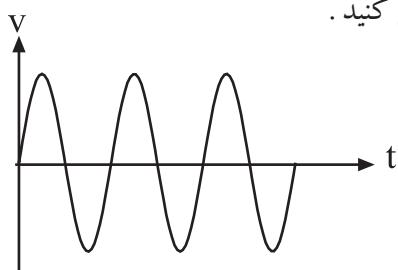

شکل ۹-۲ یک نمونه سیگنال پیوسته

علاوه بر سیستم آنالوگ ، سیستم دیگری نیز وجود دارد که در آن سیگنال‌ها ، قطع و وصل می‌شوند. به این نوع

اگر یک خواهیم این دو حالت لامپ یا باز و بسته بودن کلید را نام گذاری کنیم. برای این منظور می‌توانیم از واژه‌هایی مانند off خاموش یا low برای لامپ در حالت خاموش یا کلید در حالت باز استفاده کنیم. همچنین واژه‌های on روشن یا HIGH را برای لامپ در حالت روشن به کار می‌بریم، شکل ۹-۷.

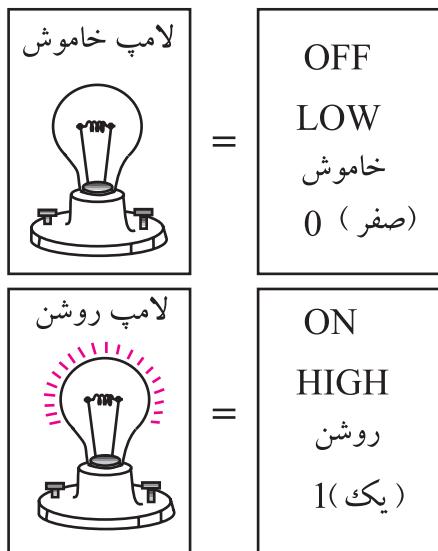

شکل ۹-۷ نام گذاری لامپ در حالت روشن و خاموش

برای نام گذاری دو حالت مختلف لامپ، می‌توانیم از

اعداد صفر (۰) و یک (۱) نیز استفاده کنیم:


۰ → لامپ در حالت خاموش

۱ → لامپ در حالت روشن

چون صفر و یک از نظر کلمه خیلی کوتاه و همچنین ساده هستند، از این رو اعداد صفر و یک (۰ و ۱) را به عنوان نمادهایی برای نمایش دو وضعیت مختلف یک لامپ، کلید یا هر سیستم دو وضعیتی دیگر به کار می‌برند.

برای این که صفر و یک که در اینجا به عنوان نماد به کار برده شده‌اند با صفر و یک جبری اشتباه نشود، واژه‌ی Logic یا منطقی را معمولاً به دنبال صفر و یک می‌آورند. در این شرایط اعداد را به صورت صفر منطقی، یک منطقی، Logic 0 یا Logic 1 می‌خوانند. شکل ۹-۸ مفهوم صفر و یک منطقی را نشان می‌دهد.


در شکل ۹-۵ بعضی از این کاربردهای دیجیتال نشان داده شده است. در ادامه بحث به اختصار با مدارهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

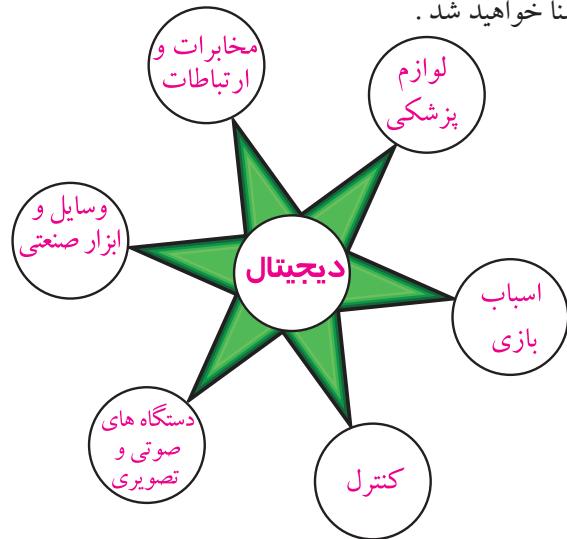

شکل ۹-۵ کاربردهای مدارهای دیجیتال

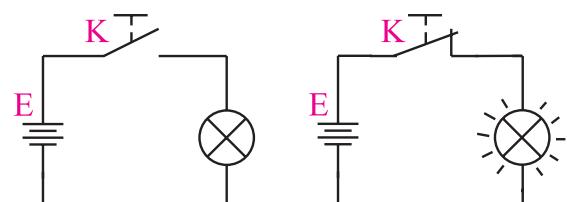
## ۹-۲ اصول کار مدارهای دیجیتال

۹-۲-۱ مفهوم صفر و یک منطقی: به شکل ۹-۶ توجه کنید. اگر کلید K بسته باشد لامپ روشن می‌شود و اگر کلید K باز باشد لامپ خاموش می‌شود. بنابراین برای لامپ دو حالت خاموش و روشن وجود دارد.




کلید باز = صفر

کلید بسته = یک

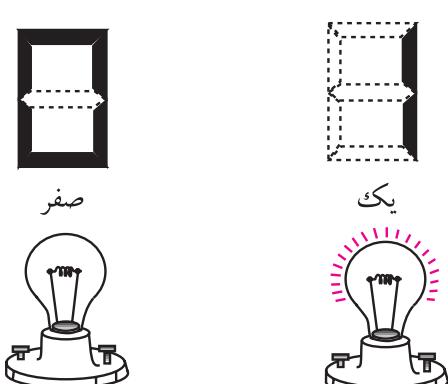


شکل ۹-۶ مفهوم صفر و یک

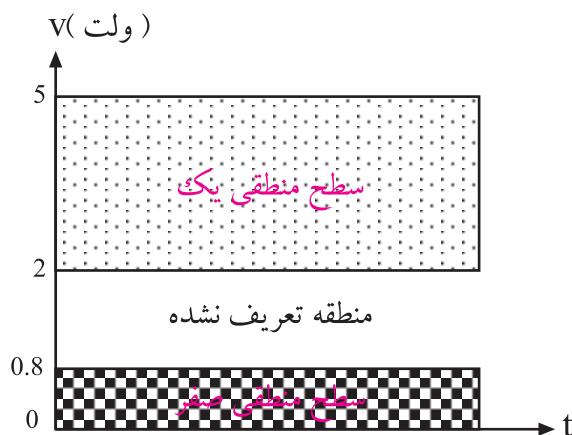

شکل ۹-۱۰ سطح ولتاژ صفر و یک منطقی


اگر سطح ولتاژ بین اعداد  $0/8$  تا  $2$  ولت قرار گیرد، نمی توان یقین کرد که عدد انتخاب شده صفر یا یک منطقی است. هم چنین عوامل مختلف مانند حرارت نیز تاثیر گذار خواهد بود. مثلاً اگر مقدار ولتاژ  $1/5$  ولت باشد، ممکن است دستگاه آن را صفر منطقی یا یک منطقی بشناسد. از این رو منطقه  $0/8$  تا  $2$  ولت را منطقه تعریف نشده می نامند تا دستگاه دچار اشتباه نشود، شکل ۹-۱۱.

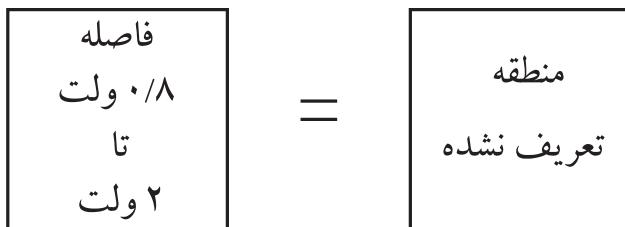

شکل ۹-۱۱ منطقه تعریف نشده

### ۹-۳ دروازه های منطقی پایه

دوازه های منطقی اساس کار سیستم های دیجیتالی را تشکیل می دهند. یک سیستم دیجیتالی از تعدادی دروازه منطقی ساخته شده است. یک دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که با یک یا چند ورودی، فقط یک خروجی دارد. شکل ۹-۱۲ یک دروازه منطقی را نشان خواهد داد.

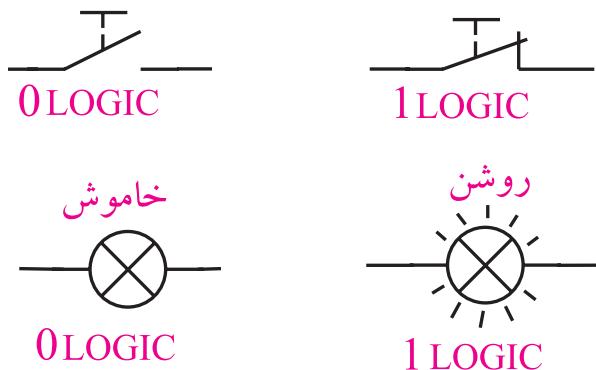

شکل ۹-۸ مفهوم صفر و یک منطقی

رايانه ، ماشين حساب ، ساعت ديجيتالي و سائر دستگاه های پيشرتفه بر اساس صفر و یک منطقی کارمي کنند . در اين گونه دستگاه ها مفهوم صفر و یک فقط روشن یا خاموش بودن لامپ نيست بلکه وجود یا عدم وجود ولتاژ است ، شکل ۹-۹ .




شکل ۹-۹ مفهوم صفر و یک منطقی

به عبارت دیگر ولتاژ حدود صفر تا  $0/8$  ولت را صفر منطقی و ولتاژ حدود  $2$  تا  $5$  ولت اندکی فاصله ایجاد شود را به عنوان یک منطقی در نظر می گيرند. در اصطلاح عمومی صفر ولت را به عنوان صفر منطقی و  $5$  ولت را به عنوان یک منطقی می شناسند. ممکن است سطح ولتاژ یک منطقی در سیستم های مختلف با يكديگر تفاوت داشته باشد، ولی سطح  $5$  ولت به عنوان یک منطقی را يك منطقی را نشان می دهد. شکل ۹-۱۰ سطوح ولتاژ برای صفر منطقی و یک منطقی را نشان می دهد.

می دهد.

یک منطقی قرار می گیرد .  
مدار الکتریکی شکل ۹-۱۴ را در نظر بگیرید ، اگر هر دو کلید A و B باز باشند ( در وضعیت صفر منطقی قرار داشته باشند ) لامپ خاموش است ( لامپ به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود )، به عبارت دیگر خروجی در وضعیت صفر منطقی قرار می گیرد . اگر فقط یکی از دو کلید A یا B منطقی قرار می گیرد . لذا هنگامی خروجی در در وضعیت صفر قرار می گیرد . لذا هنگامی خروجی در وضعیت یک منطقی ( لامپ روشن ) قرار می گیرد که کلید A و کلید B بسته باشند .

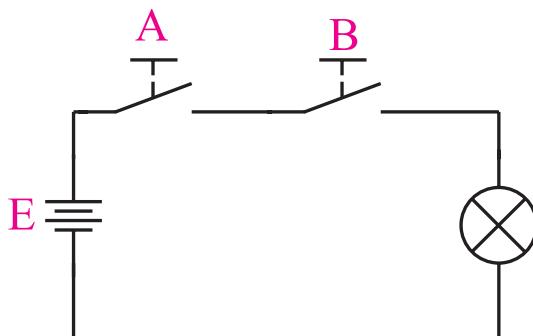


شکل ۹-۱۴ مدار کلیدی دروازه منطقی AND

در جدول ۹-۱ تمامی حالت مختلف باز و بسته بودن کلید مورد بررسی قرار گرفته است .

جدول ۹-۱

وضعیت کلید A	وضعیت کلید B	وضعیت نور لامپ
قطع	قطع	خاموش
قطع	وصل	خاموش
وصل	قطع	خاموش
وصل	وصل	روشن


اگر وصل بودن کلید را یک منطقی و قطع بودن کلید را صفر منطقی و روشن بودن لامپ را یک منطقی و خاموش بودن آن را صفر منطقی در نظر بگیریم ، جدول ۹-۱ به جدول ۹-۲ تبدیل می شود . این جدول را جدول صحت یا درستی گیت AND می نامند . هر دروازه منطقی یا مدار منطقی ، یک جدول صحت دارد .

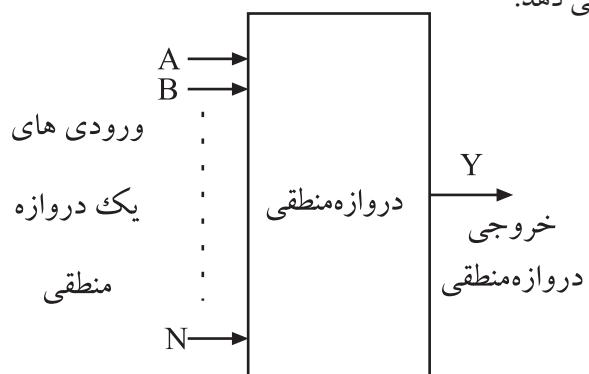

شکل ۹-۱۲ بلوک یک دروازه منطقی

در مدارهای غیر کامپیوتی ، ساخت دروازه های منطقی با استفاده از کلیدها ، شستی ها ، رله ها امکان پذیر است ،

شکل ۹-۱۳

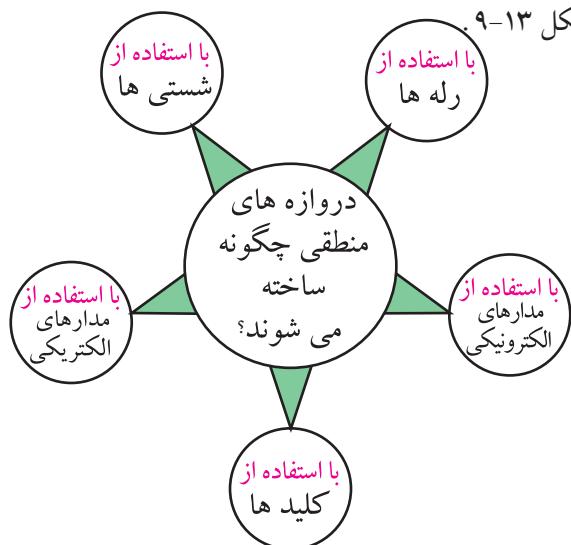

شکل ۹-۱۳ عناصر مورد استفاده در دروازه های منطقی


به طور خلاصه یک دروازه منطقی ، یک مدار الکتریکی یا الکترونیکی است که با توجه به حالت هایی که به ورودی آن داده می شود ( صفر یا یک منطقی ) خروجی آن نیز در وضعیت صفر یا یک منطقی قرار می گیرد . بدین ترتیب انواع دروازه های منطقی به وجود می آید که به شرح آن ها می پردازیم .

**۹-۳-۱ دروازه منطقی AND:** دروازه منطقی AND ، دروازه ای است که اگر همه ورودی های آن در وضعیت یک منطقی قرار گیرند ، خروجی آن در وضعیت

### ۹-۳-۲ دروازه منطقی OR: دروازه منطقی OR

دروازه ای است که اگر حداقل یکی از ورودی های آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی آن در وضعیت یک منطقی قرار می گیرد.

شکل ۹-۱۷ مدار کلیدی دروازه منطقی OR را نشان می دهد. در شکل ۹-۱۷ اگر فقط یکی از دو کلید A یا B یا هر دو در وضعیت یک منطقی (حالت بسته) قرار گیرند، خروجی (V<sub>O</sub>) در وضعیت یک منطقی قرار خواهد گرفت.

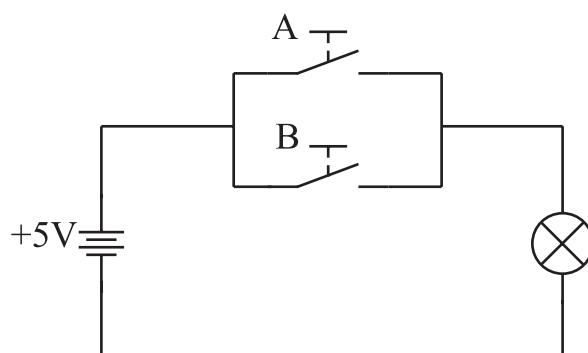

شکل ۹-۱۷ مدار کلیدی دروازه منطقی OR با دو ورودی

برای بررسی عملکرد دروازه منطقی OR، با توجه به جدول ۹-۳ حالات مختلف باز و بسته بودن کلیدها را مورد بررسی قرار می دهیم.

جدول ۹-۳.

وضعیت کلید A	وضعیت کلید B	وضعیت نور لامپ
قطع	قطع	خاموش
قطع	وصل	روشن
وصل	قطع	روشن
وصل	وصل	روشن

اگر حالت باز بودن کلید را صفر منطقی، حالت بسته بودن کلید را یک منطقی، ولتاژ صفر ولت را صفر منطقی و ولتاژ ۵ ولت را یک منطقی در نظر بگیریم، جدول ۹-۳ تبدیل به جدول ۹-۴ می شود. جدول ۹-۴ جدول صحت دروازه منطقی OR نامیده می شود.

جدول ۹-۲

A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

برای نشان دادن این مفهوم که متغیر A و متغیر B با یک دیگر AND شده اند، از رابطه زیر استفاده می کنیم.

$$F = A \cdot B$$

علامت AND

و می خوانیم F برابر است با A و B یا A AND B. برای ساده نویسی می توانیم علامت نقطه که در بین متغیرها قرار دارد را حذف کنیم. شکل ۹-۱۵، نماد دروازه منطقی AND رابطه ای ورودی و خروجی آن را نشان می دهد.




شکل ۹-۱۵ دروازه منطقی AND

یک دروازه منطقی AND می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. در شکل ۹-۱۶ یک دروازه منطقی با سه ورودی همراه با مدار معادل کلیدی آن نشان داده شده است.



الف - نماد دروازه منطقی AND با سه ورودی

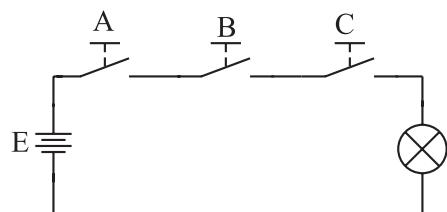


ب - مدار کلیدی دروازه منطقی AND با سه ورودی

شکل ۹-۱۶ نماد و مدار کلیدی دروازه منطقی AND با سه ورودی

جدول ۹-۴

A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۱

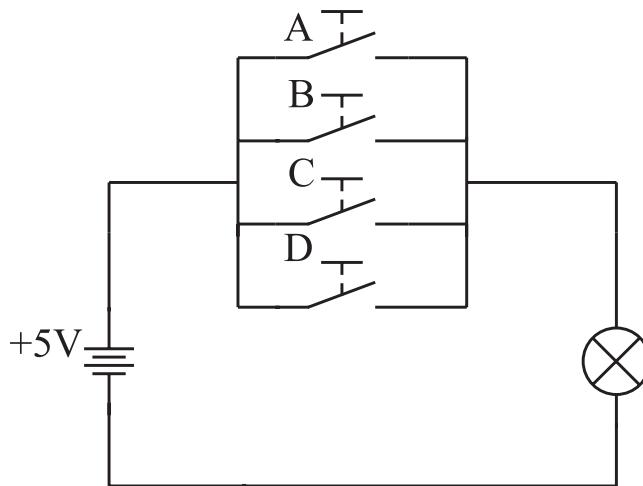

شکل ۹-۱۹ ب) مدار کلیدی دروازه منطقی OR

برای این که نشان دهیم متغیر A یا متغیر B با یک دیگر OR شده اند از رابطه زیر استفاده می کنیم.

$$\begin{array}{c} \text{یا} \\ F = A + B \\ \downarrow \\ \text{علامت OR (نه جمع)} \end{array}$$

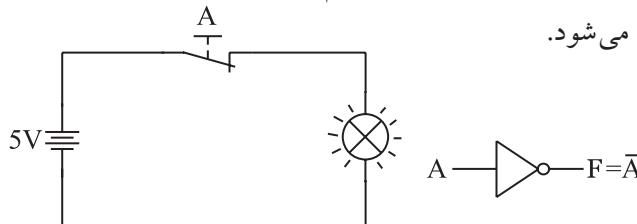
می خوانیم F برابر است با A یا B، یا A و B مقدار F زمانی یک است که A یا B یا هر دو یک باشد.

شکل ۹-۱۸-الف نماد دروازه منطقی OR و شکل ۹-۱۸-ب رابطه ورودی و خروجی در دروازه منطقی OR را نشان می دهد.



الف: نماد دروازه منطقی OR      ب: رابطه خروجی دروازه منطقی OR


شکل ۹-۱۸ دروازه منطقی OR

الف: نماد دروازه منطقی NOT      ب: مدار کلیدی دروازه منطقی NOT  
شکل ۹-۲۰ دروازه منطقی NOT


در این مدار نیروی وارد بر کلید حالت یک منطقی و نبود نیرو حالت صفر منطقی است.

این نتایج در جدول ۹-۵ خلاصه شده است.


یک دروازه منطقی OR می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. شکل ۹-۱۹-الف، نماد یک دروازه منطقی OR با چند ورودی و شکل ۹-۱۹-ب، مدار کلیدی آن نشان می دهد.

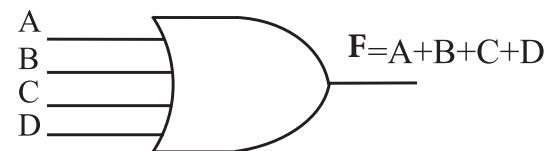

شکل ۹-۱۹ الف) نماد دروازه منطقی با چند ورودی

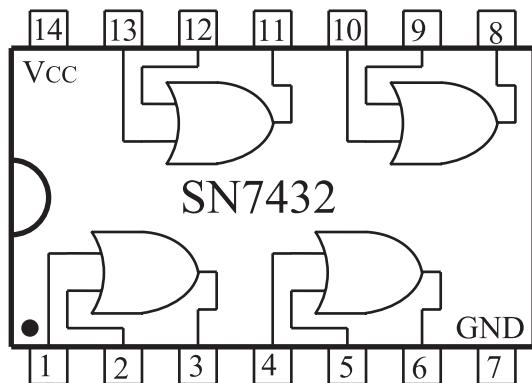

شکل ۹-۲۱-ب- نقشه داخلی دروازه های منطقی OR به صورت آی سی

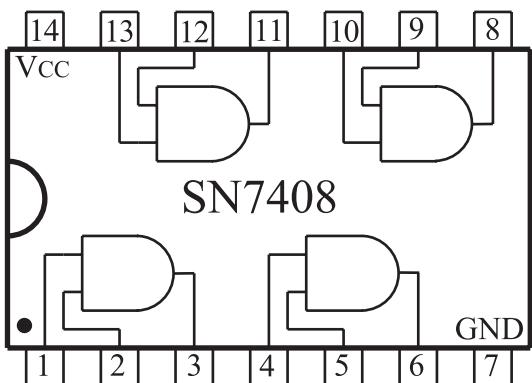

شکل ۹-۲۱-ج- نقشه داخلی دروازه های منطقی AND به صورت آی سی

همان طور که از شکل ۹-۲۱ مشخص است در هر IC تعدادی حدود ۴ یا ۶ دروازه منطقی وجود دارد. هم چنین برای هر IC یک پایه GND برای اتصال زمین یا صفر ولت و یک پایه  $V_{CC}^+$  برای ولتاژ تغذیه ۵ ولت در نظر گرفته می شود.

#### ۹-۴ دروازه های منطقی ترکیبی

با ترکیب برخی از دروازه های منطقی پایه با یکدیگر، دروازه های منطقی جدیدی ساخته می شوند که در مدارهای دیجیتالی و کامپیوترا کاربرد فراوانی دارند.

##### ۹-۴-۱ دروازه منطقی NAND: دروازه منطقی

NAND از ترکیب دو دروازه منطقی AND و دروازه NAND به وجود می آید. در دروازه منطقی NOT

جدول ۹-۵	
وضعیت کلید A	وضعیت نور لامپ
عادی	روشن
تحریک شده	خاموش


جدول ۹-۵ را می توان به صورت جدول ۹-۶ نیز نوشت  
جدول ۹-۶ جدول صحبت دروازه منطقی NOT است.

جدول ۹-۶	
A	F
۰	۱
۱	۰

برای نشان دادن این که خروجی ، NOT ورودی است،  
از رابطه زیر استفاده می کنیم :

$$F = \bar{A}$$

شکل ۹-۲۱-آ نمایند. دروازه های منطقی A NOT (آنات) یا نات A می خوانند .  
درهازه های منطقی NOT، OR و AND را به صورت IC (مدار مجتمع) می سازند و به بازار عرضه می کنند. این IC ها معمولاً ۱۴ یا ۱۶ پایه هستند و چند گیت در آن جای دارد . شکل ۹-۲۱-آ نمایند IC شامل دروازه های منطقی فوق را نشان می دهد .

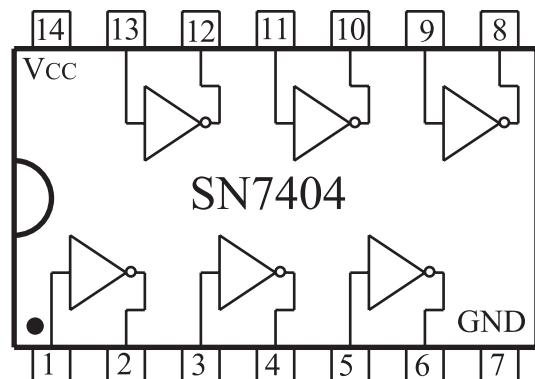

شکل ۹-۲۱-الف- نقشه داخلی دروازه های منطقی NOT به صورت آی سی

همان طور که از جدول صحت ۹-۸ پیداست، خروجی دروازه منطقی NAND زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که حداقل یکی از ورودی‌های آن در وضعیت صفر منطقی باشد.


دروازه منطقی NAND نیز مانند دروازه منطقی OR یا AND می‌تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. شکل ۹-۲۳ یک دروازه منطقی NAND را با سه ورودی نشان می‌دهد.



شکل ۹-۲۳ دروازه منطقی NAND با سه ورودی
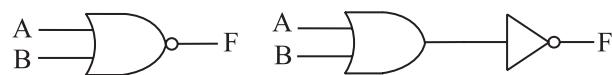
#### ۹-۴-۲ دروازه منطقی NOR: دروازه منطقی

NOR از ترکیب دروازه منطقی OR و دروازه منطقی NOT به وجود می‌آید. در دروازه منطقی NOR ابتدا متغیرهای ورودی با یکدیگر OR شده و سپس حاصل به دست آمده NOT می‌شود. شکل ۹-۲۴-الف عملکرد دروازه منطقی NOR و شکل ۹-۲۴-ب نماد دروازه منطقی NOR را نشان می‌دهد.



الف: ترکیب دروازه منطقی NOR ب: نماد دروازه منطقی NOR

شکل ۹-۲۴ دروازه منطقی NOR با دو ورودی


برای این که نشان دهیم متغیر A و متغیر B با یکدیگر NOR شده‌اند، از رابطه منطقی زیر استفاده می‌کنیم:

$$F = \overline{A+B}$$

جدول صحت دروازه منطقی NOR را می‌توانیم با استفاده از جدول ۹-۹ به دست آوریم. برای این منظور ابتدا ورودی‌ها را با یکدیگر OR و سپس حاصل را NOT می‌کنیم.

ابتدا متغیرهای ورودی با یکدیگر AND شده و حاصل به دست آمده NOT می‌شود. شکل ۹-۲۲-الف ترکیب دروازه منطقی NAND را نشان می‌دهد.

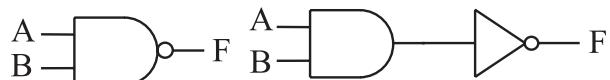نماد دروازه منطقی NAND در شکل ۹-۲۲-ب نشان داده شده است.



الف: ترکیب دروازه منطقی NAND ب: نماد دروازه منطقی NAND

شکل ۹-۲۲ دروازه منطقی NAND  
برای این که نشان دهیم دو متغیر A و B با یکدیگر NAND شده‌اند از رابطه منطقی زیر استفاده می‌کنیم:  
 $F = \overline{AB}$

جدول صحت دروازه منطقی NAND را با استفاده از جدول ۹-۷ می‌توانیم به دست آوریم. برای این منظور ابتدا ورودی‌ها را با یکدیگر AND و حاصل به دست آمده را NOT می‌کنیم.

جدول ۹-۷

A	B	$F = AB$	$F = \overline{AB}$
۰	۰	۰	۱
۰	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۱
۱	۱	۱	۰



جدول ۹-۷ را می‌توانیم به صورت خلاصه تر به شکل

جدول ۹-۸ بنویسیم.

جدول ۹-۸

A	B	$F = \overline{AB}$
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۰

به دروازه های منطقی ترکیبی X-OR و X-NOR می پردازیم.

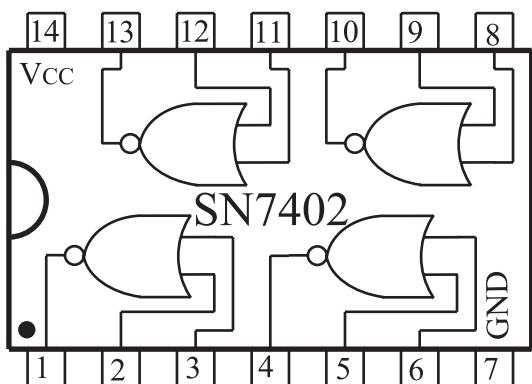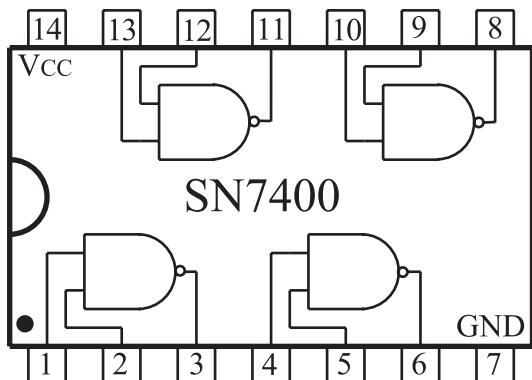

شکل ۹-۲۶ نمای داخلی آی سی های NOR و NAND با دروازه منطقی

نقشه داخلی آی سی های مختلف را می توانید از برگه اطلاعات آی سی استخراج کنید. با وجود این که اطلاعات داده شده در Datasheet معمولاً به زبان انگلیسی است، باید بتوانید اطلاعات مورد نیاز را استخراج کنید. برای دسترسی به برگه ای اطلاعات آی سی ها به کتاب های مربوط یا به سایت های اینترنتی مراجعه کنید.

جدول ۹-۹

A	B	$F = A + B$	$F = \bar{A} + \bar{B}$
◦	◦	◦	1
◦	1	1	◦
1	◦	1	◦
1	1	1	◦


جدول ۹-۹ را می توانیم به صورت خلاصه تر طبق جدول ۹-۱۰ نشان دهیم.

جدول ۹-۱۰

A	B	$F = \bar{A} + \bar{B}$
◦	◦	1
◦	1	◦
1	◦	◦
1	1	◦

همان طور که از جدول ۹-۱۰ پیداست خروجی دروازه منطقی NOR زمانی در وضعیت یک منطقی است که همه ورودی های آن در وضعیت صفر منطقی باشند.

دروازه منطقی NOR نیز مانند بعضی از دروازه های منطقی می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد. شکل ۹-۲۵ نماد یک دروازه منطقی با سه ورودی را نشان می دهد.

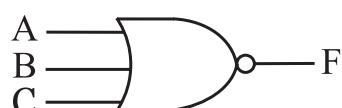

شکل ۹-۲۵ نماد دروازه منطقی NOR با سه ورودی

در شکل ۹-۲۶ IC های مربوط به دروازه های منطقی NOR و NAND نشان داده شده اند. این آی سی ها در بازار به فراوانی یافت می شوند. در قسمت های بعدی

## ۹-۴-۴ دروازه منطقی NOR انحصاری :XNOR

این دروازه منطقی مانند XOR فقط دارای دو ورودی است و خروجی آن هنگامی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که دو ورودی آن در سطح منطقی مشابه نباشند. نماد این دروازه منطقی در شکل ۲۷-۹ نشان داده شده است. جدول صحت دروازه منطقی را در جدول ۱۲-۹ مشاهده می‌کنید.



شکل ۹-۲۹ نماد دروازه منطقی XNOR

جدول ۹-۱۲


A	B	$F = \overline{A \oplus B}$
◦	◦	1
◦	1	◦
1	◦	◦
1	1	1

برای این که نشان دهیم متغیر A و متغیر B با یک دیگر شده‌اند، از رابطه منطقی زیر استفاده می‌کنیم :

$$F = \overline{A \oplus B}$$

$$F = \overline{\overline{A} \overline{B}} + A\overline{B}$$

شکل ۳۰ - دروازه منطقی XNOR را با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه‌ای نشان می‌دهد.

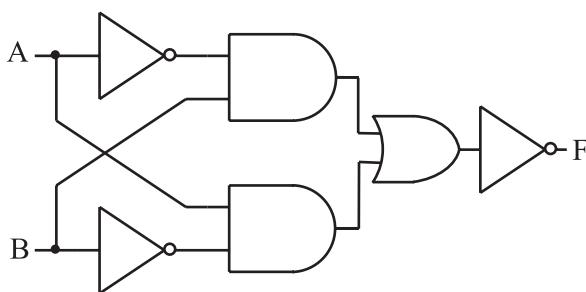

شکل ۳۰ - ساختمان داخلی دروازه منطقی XNOR

## ۹-۴-۵ دروازه منطقی OR انحصاری یا XOR :

این گیت زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که دو ورودی آن در سطح منطقی مشابه نباشند. نماد این دروازه منطقی در شکل ۲۷-۹ نشان داده شده است.



شکل ۲۷ - نماد دروازه منطقی XOR

جدول صحت دروازه منطقی XOR را در جدول ۱۱-۹ مشاهده می‌کنید.

جدول ۱۱-۹


A	B	$F = A \oplus B$
◦	◦	◦
◦	1	1
1	◦	1
1	1	◦

برای این که نشان دهیم متغیر A و متغیر B با یکدیگر XOR شده‌اند، از رابطه منطقی زیر استفاده می‌کنیم :

$$F = A \oplus B$$


$$F = \overline{AB} + A\overline{B}$$

شکل ۹-۲۸ مدار دروازه منطقی XOR را با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه‌ای نشان می‌دهد.

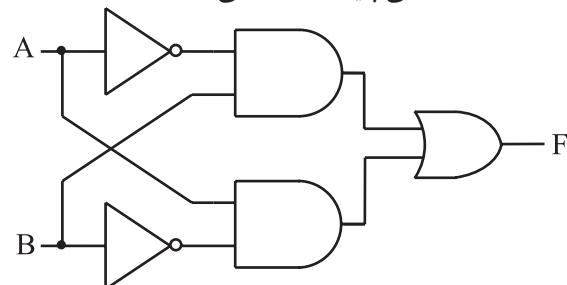


شکل ۹-۲۸ ساختمان داخلی دروازه منطقی XOR

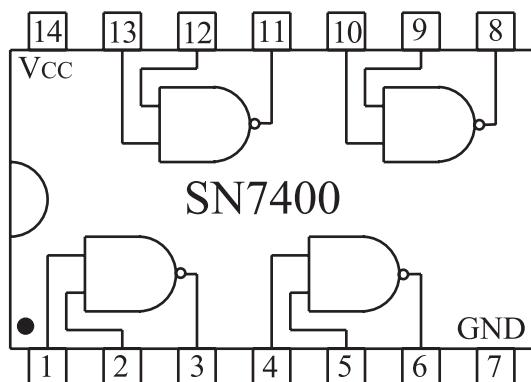(Totem pole) در دو نوع معمولی (TTL IC و کلکتور باز (Open Collector) ساخته می شوند . از نظر نماد و یا شکل پایه های IC، هیچ فرقی بین این دو نوع وجود ندارد و معمولاً به جای هم نمی توانند به کار روند . برای مثال IC به شماره ۷۴۰۰ شامل ۴ دروازه منطقی NAND از نوع معمولی است و IC شماره ۷۴۰۳ نیز شامل ۴ دروازه منطقی NAND از نوع کلکتور باز است. شکل ظاهری IC ها در شکل ۹-۳۲ نشان داده شده است .



الف- دروازه منطقی NAND از نوع معمولی

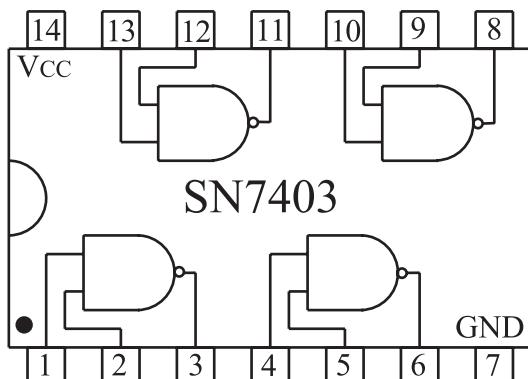


ب- دروازه منطقی NAND از نوع کلکتور باز

شکل ۹-۳۲

برای مشخص شدن این که دروازه های منطقی یک IC از کدام نوع است باید به کتاب های مرجع برای مثال TTL Data Book مراجعه شود.

در شکل ۹-۳۱ IC مربوط به دروازه منطقی XOR نشان داده شده است . این IC در بازار به فرآورانی یافت می شود.

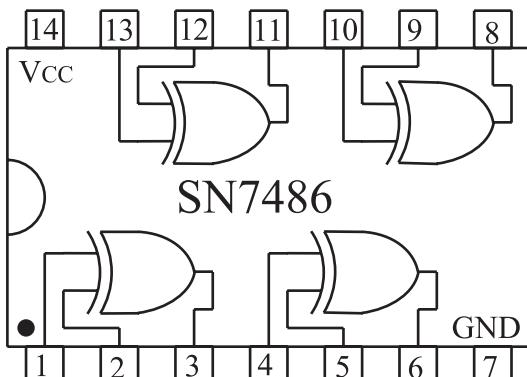

شکل ۹-۳۱ - نمای داخلی IC با دروازه منطقی XOR

## ۵- ساختمان داخلی دروازه های منطقی


همان طور که در ابتدای این فصل گفته شد به طور کلی یک دروازه منطقی ، یک مدار الکترونیکی نسبتاً ساده است که با توجه به سطوح ولتاژ تعریف شده صفر یا یک منطقی که به ورودی آن اعمال می کنیم خروجی آن نیز دارای یک سطح ولتاژ تعریف شده صفر یا یک منطقی می شود. مدار الکترونیکی دروازه های منطقی از یک سری قطعات الکترونیک تشکیل می شود که مهم ترین آن ها ترانزیستورها هستند. تقسیم بندی هایی که می توان برای دروازه های منطقی در نظر گرفت به نوع ترانزیستور و آرایش آن ها در مدارهای الکترونیکی بستگی دارد . بر این اساس یک سری تقسیم بندی هایی برای دروازه هایی منطقی در نظر می گیرند. دو نوع تقسیم بندی برای دروازه های منطقی که در عمل به صورت IC ساخته شده و متداول و حائز اهمیت است عبارتند از:

## ۵-۱- TTL های سری

### (Transistor Transistor Logic)

در این نوع IC ها ، دروازه های منطقی از ترانزیستورهای معمولی ساخته می شوند و IC های آن با پیش شماره ۷۴ شروع می شوند.

ولتاژ کار این آی سی ها از ۴/۷۵ تا ۵/۲۵ ولت است .

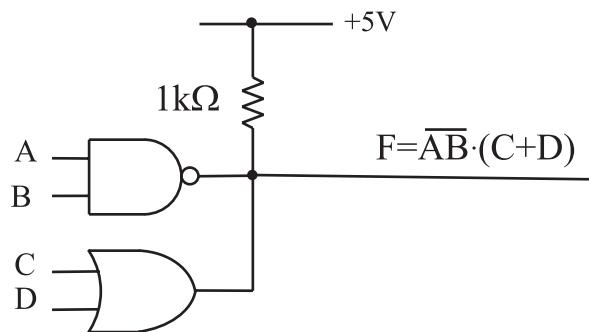

شکل ۹-۳۳ خروجی دروازه های منطقی از نوع کلکتور باز را می توان با یک دیگر AND سیمی کرد.



برای گیت های ترکیبی باید خروجی هر گیت را مشخص کنید و در نهایت تابع خروجی نهایی را به دست آورید.

هنگام تعویض یک IC که شامل دروازه های منطقی یا سایر عناصر الکترونیکی است، IC جایگزین حتماً باید مشابه IC موجود در مدار باشد.

#### توجه داشته باشید که همیشه

باید خروجی دروازه های منطقی از نوع کلکتور باز را با یک مقاومت  $1k\Omega$  به  $V_{CC}$  + وصل کنید. از مزایای دروازه های منطقی از نوع کلکتور باز این است که می توان خروجی آن ها را به یکدیگر اتصال داد. در این صورت تمامی خروجی ها از نظر منطقی با یکدیگر AND می شوند. این نوع AND را AND سیمی می نامند.




#### CMOS ۹-۵-۲ IC های با تکنولوژی

در این نوع IC ها، دروازه های منطقی از ترانزیستورهای MOSFET ساخته شده اند. در داخل آن سی های مکمل (CMOS) هر دو نوع MOSFET با کانال P و N وجود دارد.

برای تشخیص پایه های آی سی باید از کاتالوگ یا کتاب اطلاعات آی سی استفاده کنید

شماره این نوع IC ها، با پیش شماره ۴۰ شروع می شود. ولتاژ تغذیه این IC ها در محدوده ۳ تا ۱۵ ولت قرار دارد. در این IC ها ولتاژی را که به تغذیه IC وصل می کنیم همان ولتاژ سطح یک منطقی است. توان مصرفی این IC ها نسبت به IC های TTL به مراتب کمتر است. در شکل ۹-۳۴ یک نمونه IC از نوع CMOS نشان داده شده است.

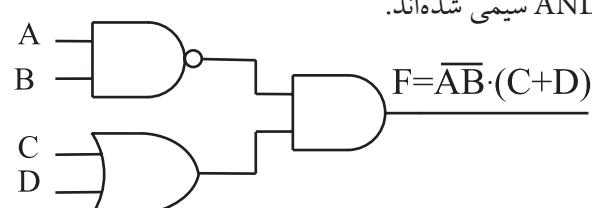در صورتی که در دروازه های منطقی معمولی مجاز به اتصال خروجی ها به یکدیگر نیستیم. در شکل ۹-۳۳ مزایای دروازه های منطقی از نوع کلکتور باز نشان داده شده است. توجه داشته باشد که در مدارهای شکل ۹-۳۳ الف و ب با وجود این که در شکل ب یک گیت AND را حذف کردیم. خروجی های الف و ب مشابه است. به عبارت دیگر در شکل ب خروجی دو گیت NAND و OR با هم AND سیمی شده اند.



الف - دروازه های منطقی معمولی



درشکل ۹-۳۵

یک یا دو حرف انتهایی ، نوع بسته بندی را مشخص می کند که مفهومی به شرح زیر دارد :

J	DIP	سرامیکی
N	DIP	پلاستیکی
W		سرامیکی مسطح


مفهوم حروفی که بعد از شماره ۷۴ قرار می گیرد را در جدول ۹-۱۳ آورده ایم .

جدول ۹-۱۳

بدون حروف	نوع استاندارد	۷۴۰۴
H(High-speed)	سریع	۷۴H۰۴
L (Low Power)	کم مصرف	۷۴L۰۴
S (Schottky)	شاتکی	۷۴S۰۴
LS (Low Power Schottky)	کم مصرف شاتکی	۷۴LS۰۴
AS (Advanced Schottky)	شاتکی اصلاح شده	۷۴AS۰۴
ALS (Advanced Low Power Schottky)	کم مصرف شاتکی اصلاح شده	۷۴ALS۰۴

### نکته مهم:

توجه داشته باشید که به خاطر سپردن اعداد و حروف مربوط به IC ضرورتی ندارد ، بلکه برای یافتن اطلاعات مربوط به آی سی باید بتوانید از برگه های اطلاعات یا Data sheet مشخصات IC را استخراج کنید.

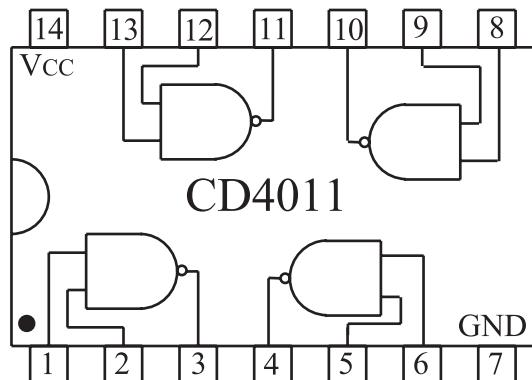

شکل ۹-۳۴ یک نمونه IC شامل ۴ عدد دروازه منطقی

CMOS از نوع NAND

## ۹-۶ آزمایش شماره (۱)

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

### ۹-۶-۱ هدف های آزمایش : استفاده از راهنمای آی سی های سری COMS و TTL

آی سی های سری COMS و TTL

### ۹-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	کتابچه راهنمای آی سی های COMS و TTL	از هر کدام یک جلد

### ۹-۶-۳ شرح خلاصه آزمایش :

اغلب آی سی هایی که برای آزمایش ها استفاده می کنیم از نوع TTL معمولی هستند. این آی سی ها به سری ۷۴ مشهورند زیرا دو رقم سمت چپ شماره سریال آن ها با شروع می شود .

برای شماره گذاری آی سی معمولاً حداکثر تعداد ۹ حرف یا عدد می آید که هر یک مفهوم خاصی را دارد . دسته بندی اعداد و حروف به این ترتیب است که ابتدا دو عدد ، سپس دو حرف و در ادامه سه عدد و در نهایت یک یا دو حرف قرار می گیرد .

درشکل ۹-۳۵ مشخصات مربوط به شماره گذاری یک نمونه آی سی نشان داده شده است .

قدرت، زمان تاخیر( $t_d$ )، حداکثر جریان ورودی ( $I_{in\ max}$ ) و حداکثر جریان خروجی ( $I_{out\ max}$ ) مربوط به دونوع آی سی سری TTL و CMOS را ملاحظه می کنید.

آی سی های سری TTL با ولتاژ تغذیه ۴/۷۵ تا ۵/۲۵ ولت کار می کنند. آی سی های سری CMOS با شماره ۴۰ شناخته می شوند و با ولتاژ ۱۵ تا ۳ ولت کار می کنند. در جدول ۹-۱۴ برخی از اطلاعات مانند ولتاژ تغذیه ( $V_{DD}$ )،

جدول ۹-۱۴

Family	Type	$V_+$ (Volt)	$V_-$ (volt)	Power	$t_d$ (ns)	$I_{in\ max}$	$I_{out\ max}$
TTL	7400	$5 \pm 5\%$	0	10mW	10	1.6 mA	50mA
	74L00			1mW	33	180 $\mu$ A	15mA
	74H00			22mW	6	2mA	100mA
	74S00			19mW	3	2nA	100mA
CMOS	4011	3-15	0	0 . 01 $\mu$ W	25-50	10PA	1mA
		1.5-7.5	-1.5-7.5				

## ۶-۹-۱-مراحل اجرای آزمایش

■ با توجه به قسمتی از برگه اطلاعات که در شکل ۶-۹-۳۶ آمده است، اطلاعات فنی خواسته شده در مورد آی سی

۷۴۰۰ را استخراج کنید.

**سوال ۱-** شماره فنی آی سی را بنویسید.



**سوال ۲-** از شماره فنی آی سی چه اطلاعاتی را می توانید استخراج کنید؟ توضیح دهید.



**سوال ۳-** در داخل آی سی چند گیت وجود دارد؟



**سوال ۴-** گیت های داخل آی سی از چه نوع هستند؟ نام ببرید.




## DM74LS00 Quad 2-Input NAND Gate

### • General Description

This device contains four independent gates each of which performs the logic NAND function.

### • Connection Diagram

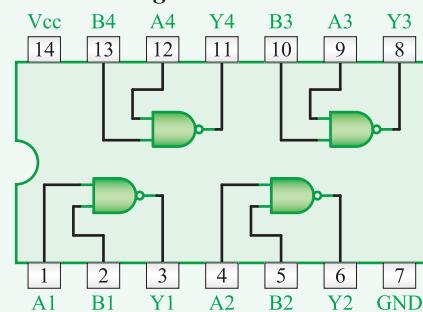

### • Function Table

$$Y = \overline{AB}$$

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

H = High Logic Level

L = Low Logic Level


شکل ۶-۳۶

سؤال ۵- شماره پایه‌ی مربوط Vcc+ و GND کدام است؟


سؤال ۱۰- جریان خروجی در سطح ولتاژ کم (low level) چند میلی آمپر است؟

با توجه به قسمتی از برگه اطلاعات که در شکل ۹-۳۸-ب آمده است به سوال‌های زیر پاسخ دهید.

#### 7404 Hex Inverters

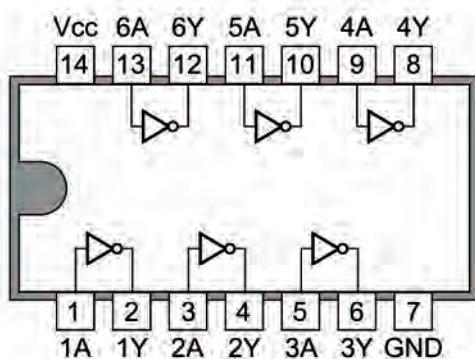

شکل ۹-۳۸-الف قسمتی از برگه اطلاعات آی سی

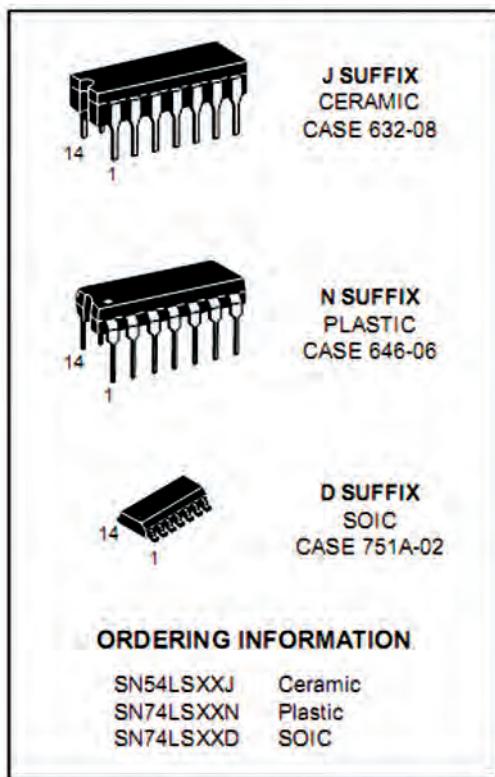

شکل ۹-۳۸-ب قسمتی از برگه اطلاعات آی سی

سؤال ۶- مقدار ماکریم ولتاژ تغذیه آی سی چند ولت است؟



با توجه به قسمتی از برگه اطلاعات که در شکل ۹-۳۷ آمده است به سوال زیر پاسخ دهید.


#### Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage	7V
Input Voltage	7V
Operating Free Air Temperature Range	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C

#### Recommended Operating Conditions

Symbol	Parameter	Max	Units
V <sub>CC</sub>	Supply Voltage	5.25	V
V <sub>IH</sub>	High Level Input Voltage	2	V
V <sub>IL</sub>	Low Level Input Voltage	0.8	V
I <sub>OH</sub>	High Level Output Current	αα	mA
I <sub>OL</sub>	Low Level Output Current	8	mA
T <sub>A</sub>	Free Air Operating Temperature	70	°C

Physical Dimensions inches (millimeters)  
unless otherwise noted

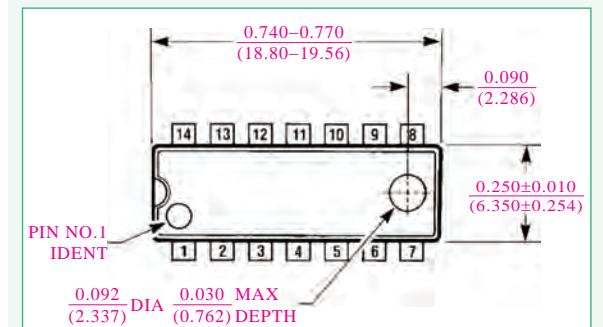

شکل ۹-۳۷

سؤال ۷- مقدار ماکریم ولتاژ تغذیه آی سی چند ولت است؟



سؤال ۸- درجه حرارت کار آی سی در چه محدوده‌ای قرار دارد؟

محدوده‌ای قرار دارد؟

سؤال ۹- درجه حرارت ذخیره سازی آی سی در چه محدوده‌ای قرار دارد؟

سؤال ۱۰- ولتاژ ورودی در حالت سطح ولتاژ کم

**سوال ۱۹-** پایه تغذیه VCC+ و زمین (GND) آی سی را بنویسید.

**سوال ۲۰-** مقدار ولتاژ تغذیه آی سی چند ولت است؟

**سوال ۲۱-** معادل این آی سی را در نوع TTL و نوع CMOS مشخص کنید.

با مراجعه به سایت ALLDATASHEET.COM مشخصات دو نمونه آی سی را پیدا کنید که در آن ها گیت های OR و AND باشد.

**۹-۵ نتایج آزمایش**  
نتایج حاصل از آزمایش را به طور خلاصه در چند سطر بنویسید.

**سوال ۱۱-** شماره فنی آی سی را بنویسید.

**سوال ۱۲-** از شماره فنی آی سی چه اطلاعاتی قابل دسترسی است؟ توضیح دهید.



**سوال ۱۳-** در داخل آی سی چند گیت وجود دارد؟


گیت ها از چه نوعی هستند؟

**سوال ۱۴-** آی سی چند پایه دارد؟

**سوال ۱۵-** شماره پایه‌ی تغذیه VCC+ و زمین آی سی کدام است؟ شماره پایه‌های خروجی و ورودی دو عدد از گیت ها را مشخص کنید.



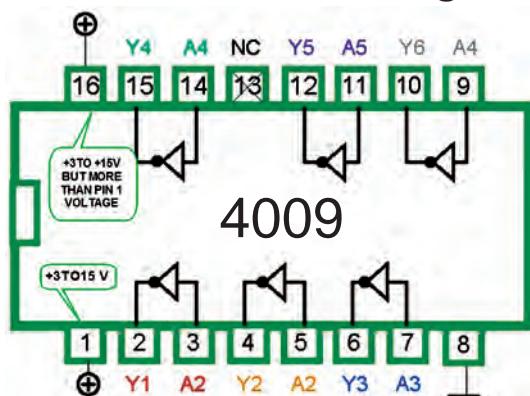نمونه دیگری از قسمتی از برگه اطلاعات مربوط به یک نمونه آی سی که از کتاب اطلاعات استخراج شده است را در شکل (CMOS cook book) ۹-۳۹ ملاحظه می‌کنید با توجه به این برگه اطلاعات، به سوالات پاسخ دهید.



Device is functionally equivalent to the 7404 (TTL) and 74C04 (CMOS) devices.

شکل ۹-۳۹

**سوال ۱۶-** شماره فنی آی سی را بنویسید.

**سوال ۱۷-** داخل آی سی چند گیت وجود دارد؟

**سوال ۱۸-** نوع گیت را بنویسید.

## ۹-۷ آزمایش شماره ۲


زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

**الف : به دست آوردن جدول صحت دروازه منطقی AND با استفاده از آی سی.**

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۹-۴۰ را روی برد برد یا برد آزمایشگاهی بیندید.

**توجه** در صورتی که برد آماده در اختیار دارید از آن استفاده نمایید.

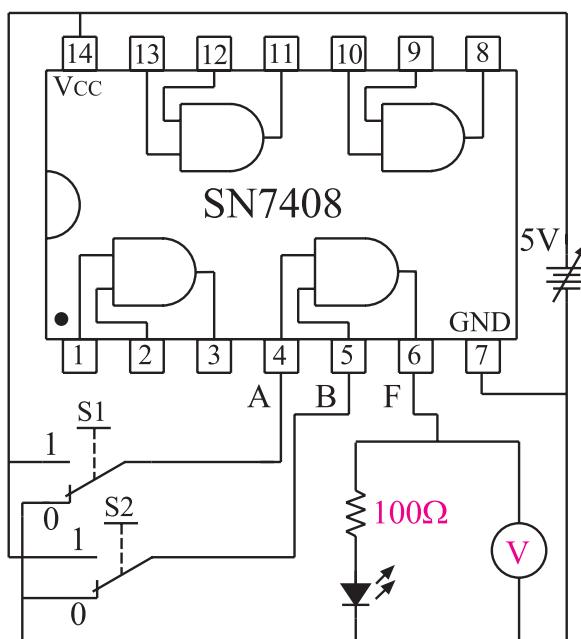

شکل ۹-۴۰ مدار عملی دروازه منطقی AND

اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای ولتاژ ۵ ولت ثابت است از آن برای تغذیه مدار استفاده کنید.

در صورتی که منبع تغذیه متغیر در اختیار دارید ابتدا ولتاژ منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم و سپس آن را به مدار اتصال دهید.

## ۹-۷-۱ هدف آزمایش:

**الف : به دست آوردن جدول صحت دروازه های منطقی NOR، NAND، NOT، OR، AND آی سی .**


## ۹-۷-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	مولتی متر دیجیتالی یا عقربه‌ای	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۰-۳۰ ولت A	یک دستگاه
۳	۷۴۰۸ IC	یک عدد
۴	۷۴۳۲ IC	یک عدد
۵	۷۴۰۲ IC	یک عدد
۶	۷۴۰۰ IC	یک عدد
۷	۷۴۰۴ IC	یک عدد
۸	۷۴۸۶ IC	یک عدد
۹	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۱۰	LED	دیود نوردهنده
۱۱	۱۰۰Ω مقاومت	یک عدد
۱۲	(از نوع مینیاتوری) کلید دوراهه	دو عدد
۱۳	سیم‌های رابط کافی	به اندازه
۱۴	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

اگر کلید دو راهه در اختیار ندارید می توانید توسط یک تکه سیم، پایه آی سی را به زمین الکتریکی یا  $+5$  ولت وصل کنید.

**ب : به دست آوردن جدول صحت دروازه منطقی OR با استفاده از آن سی.**

مدار شکل ۹-۴۱ را روی برد برد یا برآزمایشگاهی بیندید.

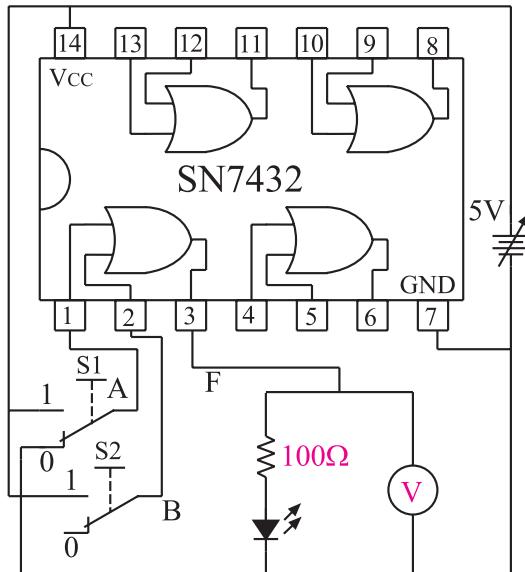

شکل ۹-۴۱ مدار عملی دروازه منطقی OR

منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم کنید و سپس آن را به IC اتصال دهید.

اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای ولتاژ ۵ ولت ثابت است برای تغذیه IC از آن استفاده کنید.

با استفاده از کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  به ورودی یکی از دروازه های منطقی OR، سیگنال های صفر و یک منطقی را اعمال کنید و وضعیت خروجی را در هر حالت مشاهده کنید و در جدول ۹-۱۶ درج نمایید.

جدول ۹-۱۶

A	B	وضعیت LED	مقدار ولتاژی که ولت متراشان می دهد	$F = A + B$
۰	۰			۰
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			

با قرار دادن کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  در حالات مختلف جدول ۹-۱۵ را تکمیل کنید.

### توجه داشته باشید که ولتاژ

خط تغذیه ICها (VCC) همان سطح ولتاژ یک منطقی است و ولتاژی که به پایه (GND) (زمین) وصل می شود، صفر منطقی است. اگر کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  در حالت یک قرار گیرند ولتاژ ۵ ولت (یک منطقی) را به ورودی دروازه منطقی اعمال می کند و اگر در حالت صفر قرار گیرند صفر ولت یا صفر منطقی را به ورودی دروازه منطقی اعمال می کند.



جدول ۹-۱۵

A	B	وضعیت LED	مقدار ولتاژی که ولت متراشان می دهد	$F = AB$
۰	۰	خاموش		۰
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			

**سوال ۹-۲۲**- خروجی دروازه منطقی AND که دارای دو ورودی A و B می باشد ، در چه حالتی برابر یک منطقی است ؟



## جدول ۹-۱۷

A	وضعیت نور LED	مقدار ولتاژی که ولتمنشان می‌دهد	$F = \bar{A}$
۰			
۱			

**سوال ۲۴-** در یک گیت NOT آیا همواره سطح ولتاژ خروجی ، نفی (NOT) سطح ورودی می باشد یا خیر ؟



**سوال ۲۳-** خروجی دروازه منطقی OR که دارای دو

ورودی A و B می باشد در کدام حالت برابر با صفر منطقی است ؟




ج : به دست آوردن جدول صحت دروازه منطقی NOT با استفاده از آی سی.

■ مدار شکل ۹-۴۲ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

۵: به دست آوردن جدول صحت دروازه منطقی ( گیت ) NAND با استفاده از آی سی.


وسایل و قطعات مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۹-۴۳ را که قبل از روی برد مدار چاپی ساخته شده است بررسی کنید.

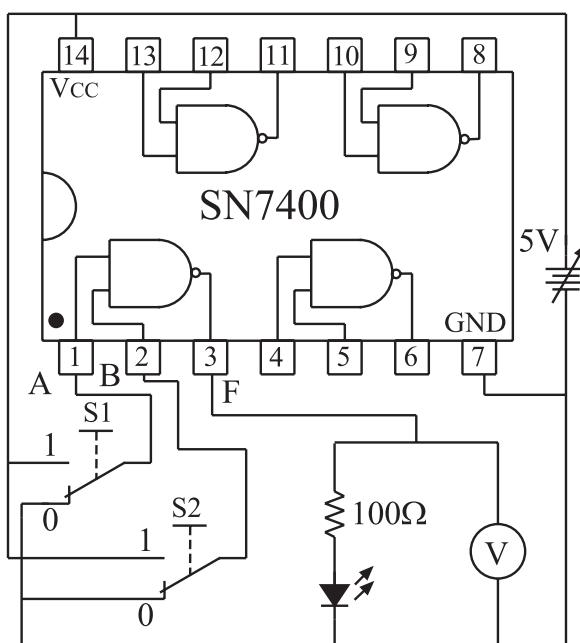

شکل ۹-۴۳ مدار مربوط به دروازه منطقی NAND

اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای ولتاژ ثابت ۵ ولت است از آن برای تغذیه IC استفاده کنید . در غیر این صورت ابتدا منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم و سپس آن را

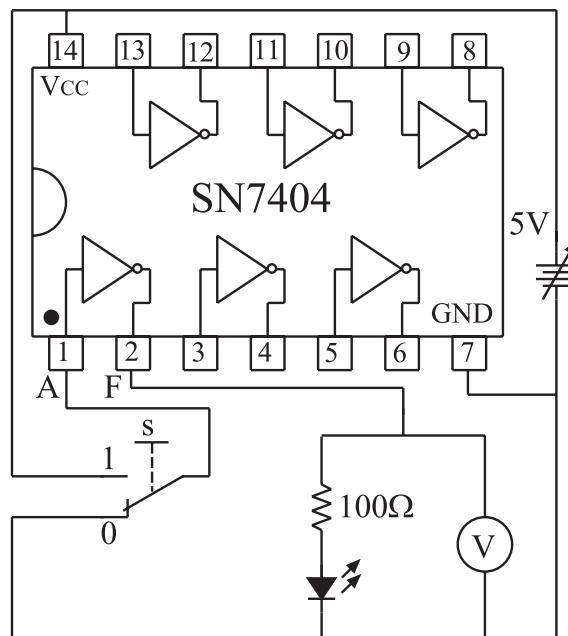

شکل ۹-۴۲ مدار عملی دروازه منطقی NOT

■ منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم و سپس آن را به IC اتصال دهید .

■ اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای خروجی ۵ ولت ثابت است برای تغذیه IC از آن استفاده کنید .

■ با استفاده از یک کلید دو راهه ، صفر و یک منطقی را به ورودی دروازه منطقی NOT بدهید .

■ در هر دو حالت وضعیت خروجی را در جدول ۹-۱۷ یادداشت کنید .

■ منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم کنید و سپس آن را به پایه VCC آی سی (IC 7402) اتصال دهید.

■ اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای ولتاژ ثابت ۵ ولت است برای تغذیه IC، از این ولتاژ ثابت استفاده کنید.

■ با استفاده از کلیدهای S<sub>1</sub> و S<sub>2</sub> که به ورودی های یکی از دروازه های منطقی IC به شماره SN 7402 وصل شده اند. صفر و یک منطقی را مطابق جدول ۹-۱۹ به اعمال کنید.

■ وضعیت خروجی دروازه مورد نظر را مشاهده کنید و نتایج به دست آمده را در جدول ۹-۱۹ بنویسید.

به مدار IC وصل کنید.

■ با قرار دادن کلیدهای S<sub>1</sub> و S<sub>2</sub> در حالات مختلف،

جدول ۹-۱۸ را تکمیل کنید.

A	B	وضعیت LED	مقدار ولتاژی که ولتمنشنان می دهد	$F = \overline{AB}$
۰	۰			
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			

سوال ۲۵- در چه شرایطی خروجی گیت NAND در

سطح منطقی صفر قرار دارد.



ه: به دست آوردن جدول صحت دروازه

منطقی NOR با استفاده از آی سی

مدار شکل ۹-۴۴ را که قبل از قرار دادن چاپی ساخته

شده است مورد بررسی قرار دهید.

جدول ۹-۱۹


A	B	وضعیت LED	مقدار ولتاژی که ولتمنشنان می دهد	$F = \overline{A + B}$
۰	۰			
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			

سوال ۲۶- در چه شرایطی خروجی گیت NOR در سطح منطقی یک قرار می گیرد؟



و: به دست آوردن جدول صحت دروازه منطقی XOR با استفاده از آی سی

مدار شکل ۹-۴۵ را که قبل از قرار دادن چاپی ساخته شده است مورد بررسی قرار دهید.

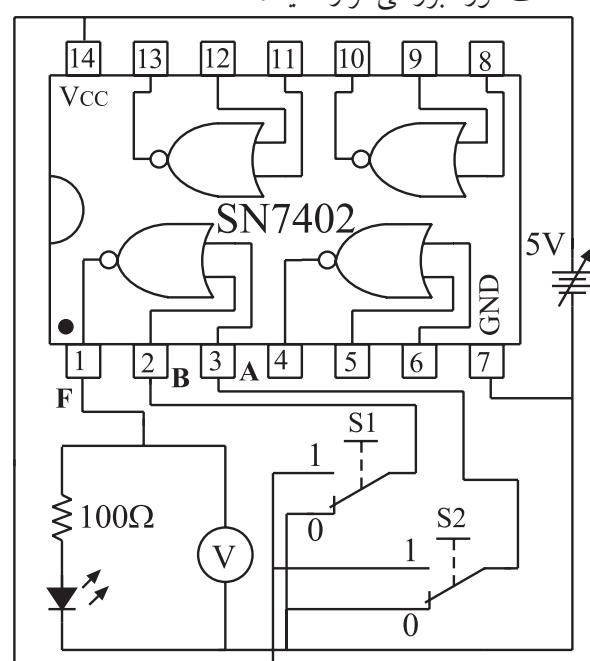

شکل ۹-۴۴ مدار مربوط به دروازه منطقی NOR

## ۹-۷-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش ها را به طور خلاصه بیان کنید.



- الف


- ب

- ج

- د

- هـ

- و

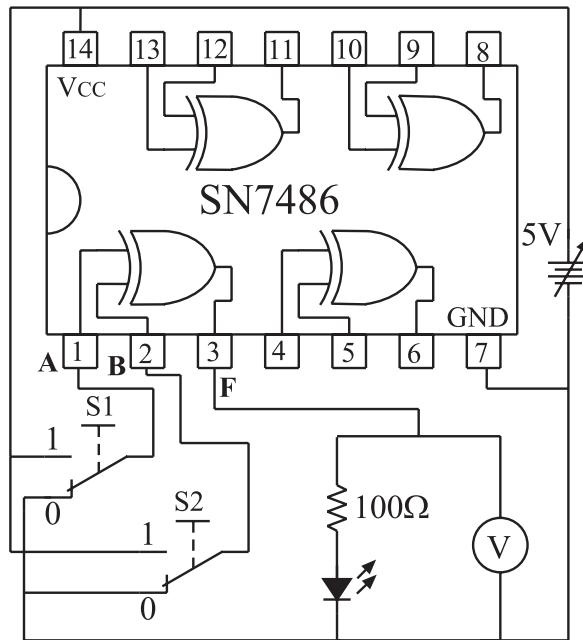

شکل ۹-۴۵ مدار مربوط به دروازه منطقی XOR

منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم کنید و سپس آن را به پایه VCC آی سی (IC7486) اتصال دهید.

اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای تغذیه ثابت ۵ ولت است از آن برای تغذیه IC استفاده کنید.

با استفاده از کلیدهای S1 و S2، به ورودی یکی از دروازه های منطقی XOR مطابق جدول ۹-۲۰ صفر و یک منطقی را اعمال کنید.

وضعیت خروجی را در حالات مختلف مشاهده کنید و نتایج را در جدول ۹-۲۰ بنویسید.

جدول ۹-۲۰


A	B	وضعیت LED نور	مقدار ولتاژی که ولت متضمن می دهد	$F = A \oplus B$
۰	۰			
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			



## آزمون پایانی فصل (۹-۱)

### دروازه های منطقی

- الف) همه ورودی های آن صفر باشند .  
ب ) حداقل یکی از ورودی های آن صفر باشد.  
ج ) همه ورودی های آن یک باشند.  
د ) حداقل یکی از ورودی های آن یک باشد.
- ۶- خروجی دروازه منطقی NOR ، در کدام حالت در وضعیت یک منطقی قرار می گیرد ؟
- الف) حداقل یکی از ورودی های آن یک باشند.  
ب ) حداقل یکی از ورودی های آن صفر باشد.  
ج ) همه ورودی های آن یک باشد.  
ج) همه ورودی های آن صفر باشد.
- ۷- در کدام حالت خروجی دروازه منطقی XOR برابر با یک می شود ؟
- الف) دو ورودی آن در یک سطح منطقی نباشد .  
ب ) دو ورودی آن در یک سطح منطقی باشد.  
ج ) همه ورودی های آن یک باشد .  
د) همه ورودی های آن صفر باشد .
- ۸- در شکل ۹-۴۶ رابطه منطقی F کدام است ؟
- الف)  $A \oplus B$   
ب )  $\overline{A} \oplus B$   
ج )  $A \oplus \overline{B}$

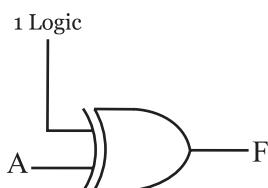

شکل ۹-۴۶

- ۹- سطح ولتاژ یک منطقی در خروجی دروازه های منطقی بیش تر در کدام محدوده قرار نمی گیرد ؟
- الف) ۴ تا ۵ ولت  
ب ) ۳ تا ۴ ولت  
ج ) ۲ تا ۳ ولت  
د ) ۱ تا ۲ ولت

- ۱- در یک دروازه منطقی اگر همه ورودی ها یک باشند خروجی آن دروازه منطقی نیز برابر با یک منطقی می شود این دروازه منطقی کدام است ؟
- الف) OR  
ب ) AND  
ج ) NOT  
د ) مورد الف و ب
- ۲- خروجی یک دروازه منطقی OR که دارای دو ورودی A و B است در کدام حالت برابر با صفر منطقی است ؟
- الف) حداقل یکی از ورودی های آن برابر یک باشد.  
ب ) همه ورودی های آن برابر یک باشند.  
ج ) همه ورودی های آن صفر باشند.  
د ) حداقل یکی از ورودی های آن صفر باشد.
- ۳- در رابطه منطقی  $F = A + B$  ، در کدام حالت  $F = 0$  می شود ؟
- الف)  $A = 0, B = 1$   
ب )  $A = 1, B = 0$   
ج )  $A = 1, B = 1$   
د )  $A = 0, B = 0$
- ۴- در رابطه منطقی  $F = AB$  ، در کدام حالت  $F = 1$  می شود ؟
- الف)  $A = 1, B = 0$   
ب )  $A = 0, B = 1$   
ج )  $A = 0, B = 1$   
د )  $A = 1, B = 1$

- ۵- خروجی دروازه منطقی NAND هنگامی در وضعیت یک منطقی قرار می گیرد که :

۱۷- نماد و مدار کلیدی دروازه منطقی NOT رارسم کنید.



۱۸- رابطه منطقی که نشان می دهد دو متغیر A و B با یکدیگر NAND شده اند را بنویسید.



۱۹- فرق دروازه های منطقی معمولی بادروازه های منطقی کلکتور باز (Open Collector) را شرح دهید.



۲۰- موارد کاربرد دروازه های منطقی کلکتور باز را نام ببرید.



۲۱- آی سی های سری TTL در کدام محدوده ولتاژ کار می کنند؟



۲۲- آی سی های سری TTL و CMOS هر کدام با چه پیش شماره ای شروع می شود؟



۲۳- تابع منطقی OR انحصاری به صورت  $\overline{F} = \overline{A}\overline{B} + AB$  است. صحیح  غلط

۱۰- هنگام کار با IC های دروازه های منطقی با تکنولوژی CMOS چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟



۱۱- محدوده تغذیه IC های با تکنولوژی CMOS کدام گزینه است؟

الف) ۴/۷۵-۵/۲۵ V      ب) ۳-۱۵ V

ج) ۵-۱۵ V      د) ۵-۱۰ V

۱۲- فرق سیستم دیجیتال و آنالوگ را با ذکر مثال توضیح دهید.



۱۳- فرق صفر و یک منطقی با صفر و یک جبری را شرح دهید.



۱۴- نماد دروازه های منطقی پایه را همراه با جدول صحبت آنها رسم کنید.



۱۵- دروازه های منطقی NOR و NAND از کدام دروازه های منطقی پایه تشکیل شده اند؟ بارسم شکل نشان دهید.



۱۶- فرق دروازه منطقی OR با OR انحصاری را شرح دهید.

## قسمت دوم

۵- اگر هر دو کلید A و B بسته یعنی  $A=1$  و  $B=1$  باشد  
دیود نوردهنده روشن شود  
به جای مطرح کردن بندهای دو تا پنج می توانیم صورت  
مسئله را به صورت جدول ۹-۲۱ بیان کنیم

جدول ۹-۲۱

وضعیت کلید A	وضعیت کلید B	وضعیت نور دیود LED
باز	باز	روشن
باز	بسته	روشن
بسته	باز	خاموش
بسته	بسته	روشن

اگر روشن بودن دیود نوردهنده را یک منطقی و خاموش بودن آن را صفر منطقی در نظر بگیریم و باز بودن کلید را صفر منطقی و بسته بودن آن را یک منطقی بنامیم جدول ۹-۲۲ به صورت جدول ۹-۲۲ در می آید.

جدول ۹-۲۲

A	B	F
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۰
۱	۱	۱

جدول صحت مسئله فوق را می توان به صورت یک عبارت جبری در آورد. عبارت جبری رابرای حالاتی از ورودی ها می نویسند که خروجی سیستم برابر یک می شود،

جدول ۹-۲۳

A	B	F
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۰
۱	۱	۱

جدول ۹-۲۳

$$\begin{aligned} \leftarrow \bar{A}\bar{B} &= 1 \\ \leftarrow \bar{A}B &= 1 \\ \leftarrow AB &= 1 \end{aligned}$$


$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB$   
جمله سوم جمله دوم جمله اول خروجی مدار مورد نظر  
این عبارت خروجی را تابع بول و قوانین حاکم بر آن را جبر بول می نامند.

قبل از شروع قسمت دوم فصل ۹ به سوالات پیش آزمون ۹-۲ پاسخ دهید.

## ۹-۸ جبر بول و ساده سازی توابع

### ۹-۸-۱ ساده سازی توابع بول با استفاده از جبر بول:


به کمک دروازه های منطقی می توانیم مدارهای طراحی کنیم که بتوانند یک کار خاص را انجام دهند، شکل ۹-۴۷.

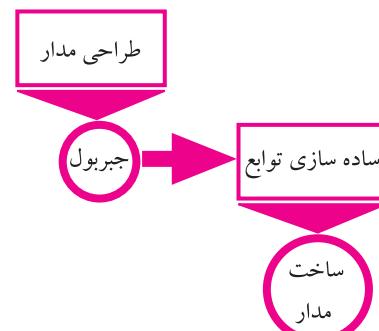

شکل ۹-۴۷ کاربرد جبر بول

فرض کنید می خواهیم با استفاده از دروازه های منطقی مداری طرح کنیم که دارای مشخصات زیر باشد:

۱- دو کلید در ورودی و یک خروجی متصل به یک دیود نوردهنده (LED) داشته باشد، شکل ۹-۴۸.

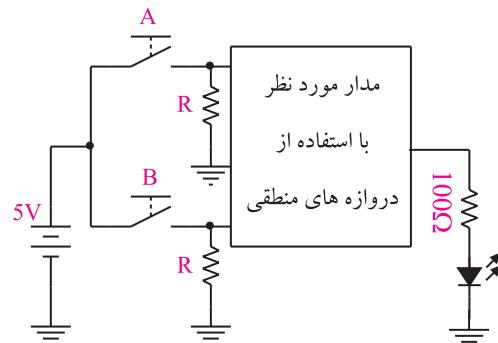

شکل ۹-۴۸ طرح مدار منطقی و نحوه ارتباط ورودی ها و خروجی آن

۲- اگر هر دو کلید A و B باز یعنی  $A=0$  و  $B=0$  باشد دیود نوردهنده روشن شود.

۳- اگر کلید A باز و کلید B بسته یعنی  $A=0$  و  $B=1$  باشد دیود نوردهنده روشن شود.


۴- اگر کلید A بسته و کلید B باز یعنی  $A=1$  و  $B=0$  باشد دیود نوردهنده خاموش شود.

جدول ۹-۲۵

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$F = AB + \bar{A}\bar{B}$

مدار شکل ۹-۴۹ مداری است که از گیت‌های AND و NOT تشکیل شده است و خروجی آن همان تابع مورد نظر است.

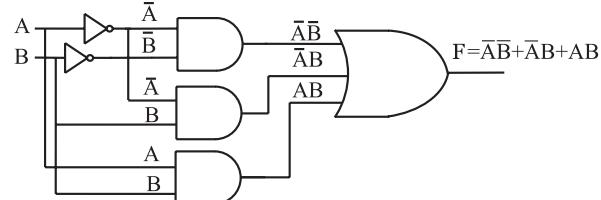

شکل ۹-۴۹ مدار منطقی مربوط به تابع

به سادگی می‌توانیم با استفاده از یک جدول صحت مشخص، رابطه منطقی یا بولی آن جدول را استخراج کنیم.

**مثال ۱:** رابطه منطقی جدول صحت ۹-۲۴ با توجه به خروجی‌های  $F=1$  را بنویسید.

**حل :**

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB$$

جدول ۹-۲۴



مفهوم رابطه منطقی  $F = \bar{A}\bar{B} + AB$   
این است که هنگامی  $F = 1$  باشد در غیر این  
خروجی سیستم است ) است که  
 $AB = 1$  یا  $\bar{A}\bar{B} = 1$   
صورت  $F = 0$  است و  $\bar{A}\bar{B}$  هنگامی  
مساوی یک می‌شود که  $A = 0$  و  
 $B = 0$  باشد و همچنین  $AB$  هنگامی  
مساوی یک می‌شود که  $A = 1$  و  
 $B = 1$  شود، شکل ۹-۵۰.

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$F = \bar{A}\bar{B} + AB$

همچنین در صورتی که یک رابطه منطقی یا بولی داشته باشیم، می‌توانیم جدول صحت مربوط به آن رابطه را رسم کنیم.

**مثال ۲:** جدول صحت رابطه منطقی  $F = \bar{A}\bar{B} + AB$  را بنویسید.

با توجه به رابطه منطقی  $F$  جدول صحت تابع به صورت جدول ۹-۲۵ است.

برای نوشتن یک رابطه منطقی ، ابتدا سعی می کنیم تا حد ممکن تابع را ساده کنیم (البته ممکن است تابع ساده نشود) سپس اقدام به طراحی آن می کنیم تا هنگام طراحی و ساخت از دروازه های منطقی کمتری استفاده شود. در حقیقت تابع ساده شده با تابع ساده نشده از نظر منطقی معادل است.

## ۹-۲ قوانین جبر بول


به کمک پاره ای از قوانین حاکم بر جبر بول می توانیم تابع را ساده کنیم .

در ذیل این قوانین مورد بررسی قرار می گیرند :

$$A+0=A$$
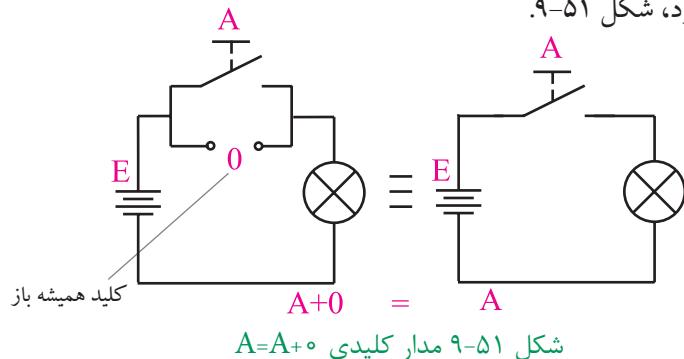
### قانون ۱


هر تابعی اگر با صفر OR شود ، حاصل همان تابع خواهد بود، شکل ۹-۵۱.



$$A+1=1$$
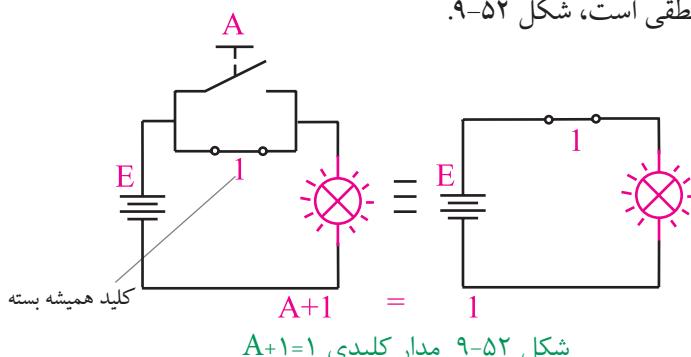
### قانون ۲






هر تابعی اگر با یک منطقی OR شود ، حاصل همان یک منطقی است، شکل ۹-۵۲.



$$A+A=A$$

### قانون ۳

هر تابعی با خودش OR شود ، حاصل همان تابع خواهد بود، شکل ۹-۵۳.

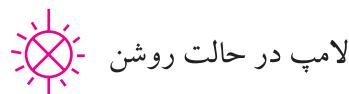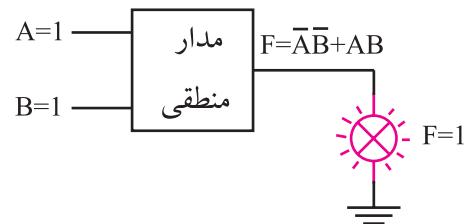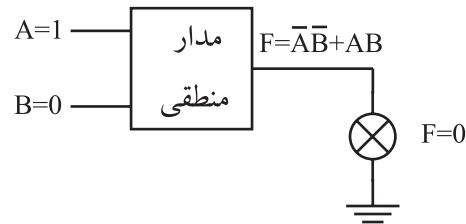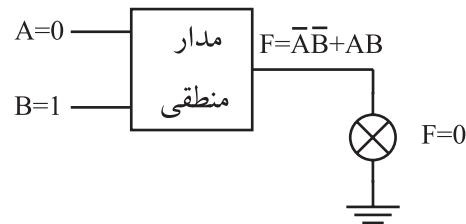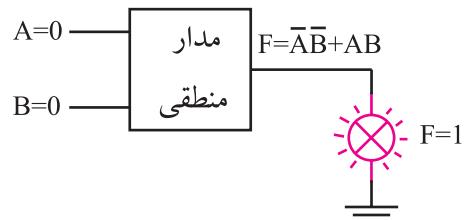

شکل ۹-۵۰-۹- خروجی تابع  $F=\bar{A}\bar{B}+AB$  هنگامی یک است که  $A=B=1$  یا  $A=B=0$  باشد .

تمرین کلاسی ۱




جدول صحت مربوط به رابطه منطقی  $F=\bar{A}B+A\bar{B}+AB$  را رسم کنید .




**A.0=0****قانون ۶**

هر تابعی با صفر منطقی AND شود، حاصل صفر خواهد بود شکل ۹-۵۶

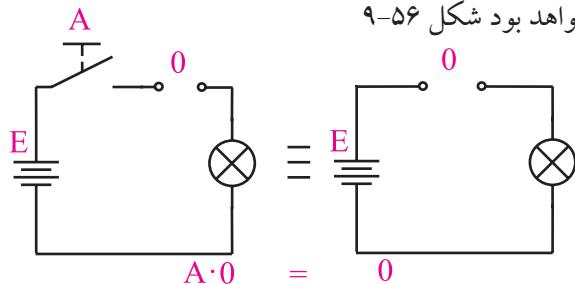

شکل ۹-۵۶ مدار کلیدی

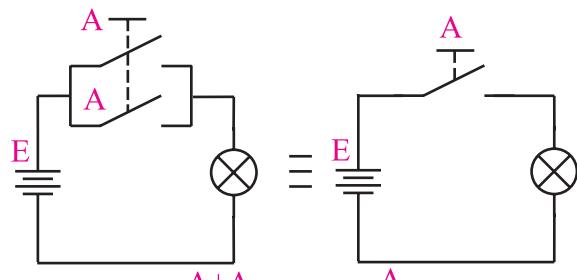


شکل ۹-۵۳ مدار کلیدی

**AA=A****قانون ۷**

هر تابعی با خودش AND شود، حاصل همان تابع خواهد بود

**AA=0****قانون ۸**

هر تابعی با خود NOT شود AND شود، حاصل صفر است، شکل ۹-۵۷

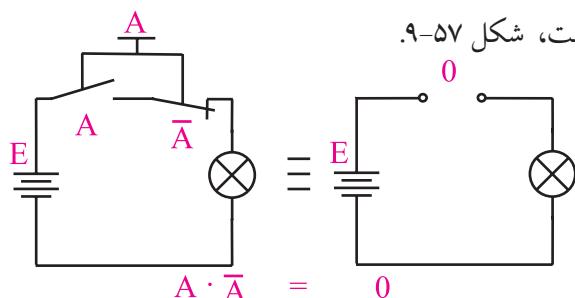

شکل ۹-۵۷ مدار کلیدی

قوانین دیگری نیز وجود دارند که مشابه قوانین ریاضی هستند و به طور خلاصه عبارتند از:

**A(B+C)=AB+AC****قانون ۹**

توزیع پذیری معادل فاکتور گیری در ریاضی

**AB+C=(A+C)(B+C)****قانون ۱۰**

توزیع پذیری

فرازی ای

 **$\overline{A+B} = \overline{A}\cdot\overline{B}$** **قانون ۱۱**

فرازی ای


 **$\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$** **قانون ۱۲**

دمور گان

اساس ساده سازی توابع جبر بول، فاکتور گیری و حذف متغیر هاست.

**A+A=1****قانون ۴**


چنان چه تابعی با خود NOT شود، حاصل یک منطقی است، شکل ۹-۵۴

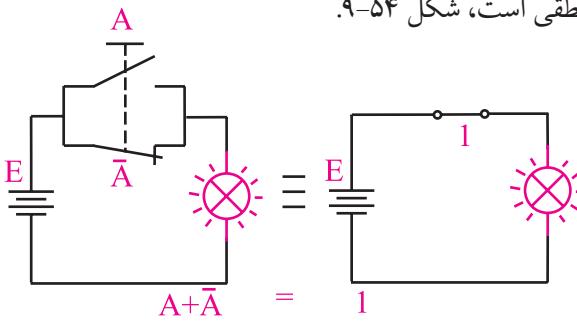

شکل ۹-۵۴ مدار کلیدی

**A.1=A****قانون ۵**

هر تابعی با یک AND شود، حاصل همان تابع خواهد بود، شکل ۹-۵۵

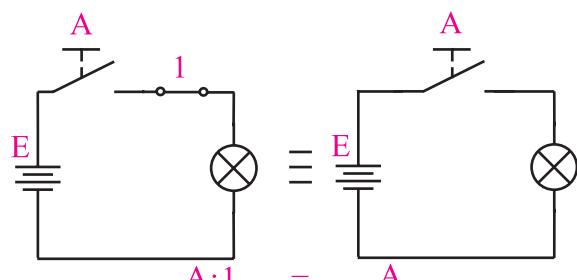

شکل ۹-۵۵ مدار کلیدی


### تمرین کلاسی ۳



تابع خروجی مربوط به جدول ۹-۲۶ را بنویسید و آن را ساده نمایید .

جدول ۹-۲۶

A	B	F
۰	۰	۱
۰	۱	۰
۱	۰	۱
۱	۱	۱

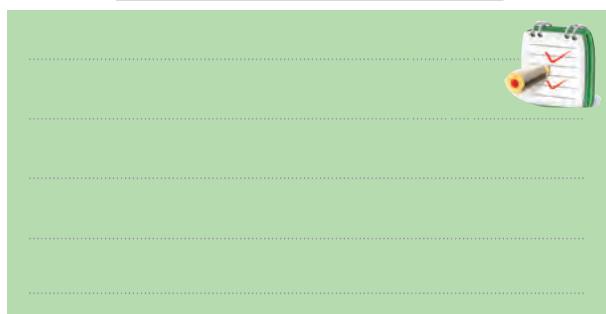

### شرح حال دانشمندان

#### جورج بول ۱۸۶۴-۱۸۱۵ م

جورج بول از پدری کفاش و مادری خدمتکار در انگلستان به دنیا آمد. به منظور حمایت از خانواده و به دلیل مشکلات مالی، خیلی زود تحصیلات ابتدایی را ترک کرد. در سال های جوانی از طریق معلمی امرار معاش می کرد و در سال ۱۸۳۴ مدرسه ای را بنیان گذاشت. به تنهایی مطالعات ریاضیات پیشرفت را دنبال کرد و به واسطه ای انتشار مقالاتی در این زمینه به شهرت جهانی دست یافت. اولین مدل طلای ریاضیات را از انجمن سلطنتی لندن در سال ۱۸۴۴ دریافت کرد و به عنوان اولین پروفسور ریاضیات در کالج کوئین منصب شد. او همچنین لقب پدر منطق نمادین و بنیانگذار ریاضیات محض را از آن خود ساخت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زندگی نامه و فعالیت های این دانشمند، می توانید از طریق درج نام وی در یکی از موتورهای جستجو مانند Yahoo یا google اقدام کنید.

**مثال ۳ :** تابع  $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$  را ساده کنید.


ابتدا از  $\bar{A}$  که در هر دو جمله مشترک است فاکتور می گیریم .

$$F = \bar{A}(\bar{B} + B)$$

$$\bar{B} + B = 1$$

$$F = \bar{A} \cdot 1 = \bar{A}$$

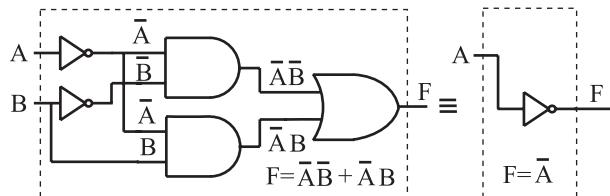در شکل ۹-۵۸ تابع ساده نشده و ساده شده رسم شده اند.



الف - مدار ساده نشده

ب - مدار ساده شده

شکل ۹-۵۸ مدار الف و ب از نظر منطقی معادل یکدیگرند علامت  $\equiv$  به معنی هم ارز بودن دو مدار از نظر منطقی است .

### تمرین کلاسی ۲



تابع  $F = AB + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$  را به کمک روابط جبر بول ساده کنید .




عبارتی مربوط به  $\bar{A}$  هستند و نیز سلول های مربوط به متغیر  $\bar{B}$  مشخص شده است.

$\bar{A}$	$A$
$\bar{B}$	
$B$	

شکل ۹-۶۰ سلول های مربوط به متغیرهای  $A$  و  $B$  در شکل ۹-۶۱ تابع منطقی مربوط به هر سطر جدول صحت در سلول مربوط به آن سطر نوشته شده است. توجه داشته باشید که ردیف بالا به  $A$  و  $\bar{A}$  و ستون سمت چپ به  $\bar{B}$  و  $\bar{\bar{B}}$  اختصاص دارد.

$\bar{A}$	$A$
$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$ $A\bar{B}$
$B$	$\bar{A}B$ $AB$

شکل ۹-۶۱ جدول کارنوی دو متغیره می توان جای هر ردیف از جدول صحت را در نقشه کارنو به صورت شکل ۹-۶۲ نیز نمایش داد.

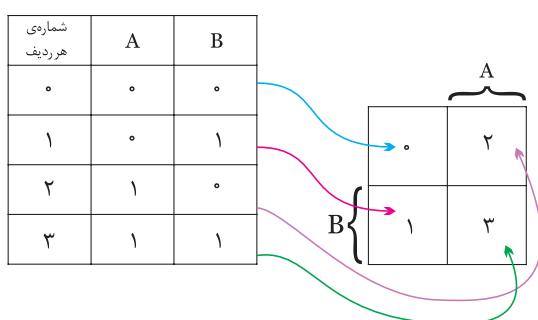

شکل ۹-۶۲ فرم تغییر یافته جدول صحت

۹-۸-۳ ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو  
جدول کارنو شکل تغییر یافته‌ی جدول صحت است  
که به وسیله آن می‌توان ساده ترین حالت توابع منطقی را به دست آورد.

### جدول کارنو دو متغیره


با داشتن دو متغیر در جدول صحت  $= 4^2 = 16$  حالت خواهیم داشت برای دو متغیر  $A$  و  $B$  جدول صحت به صورت جدول ۹-۲۷ در می‌آید.

جدول ۹-۲۷

عدد معادل دسی مال هرسطر	A	B	تابع منطقی هر سطر
.	.	.	$\bar{A}\bar{B}$
۱	.	۱	$\bar{A}B$
۲	۱	.	$A\bar{B}$
۳	۱	۱	$AB$


در جدول کارنو چهار سلول وجود دارد. از این چهار سلول تعداد دو سلول به متغیر  $A$  و تعداد دو سلول به متغیر  $B$  اختصاص داده شده است.  
لذا جدول کارنوی دو متغیره مانند شکل ۹-۵۹ است.

شکل ۹-۵۹ جدول کارنوی دو متغیره

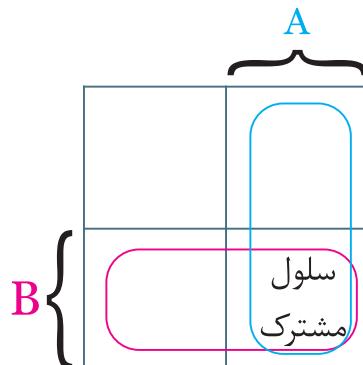


شکل ۹-۵۹ جدول کارنوی دو متغیره

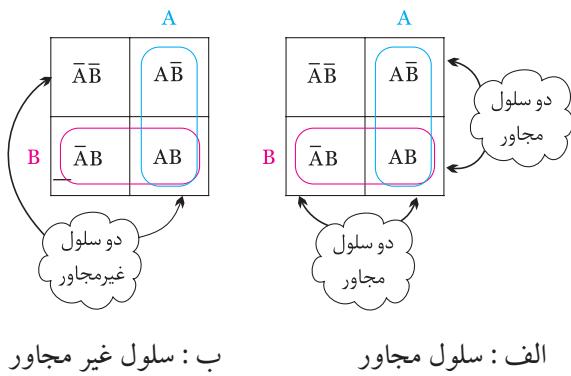همان طور که مشاهده می‌شود متغیرهای  $A$  و  $B$  در یک سلول مشترک هستند.  
در شکل ۹-۶۰ سلول هایی که به متغیر  $A$  تعلق ندارند به



با توجه به شکل ۹-۶۲ می‌توان فرم دیگری را برای نمایش جای سلول‌های متعلق به متغیرهای A و B در جدول کارنو انتخاب نمود، شکل ۹-۶۳.

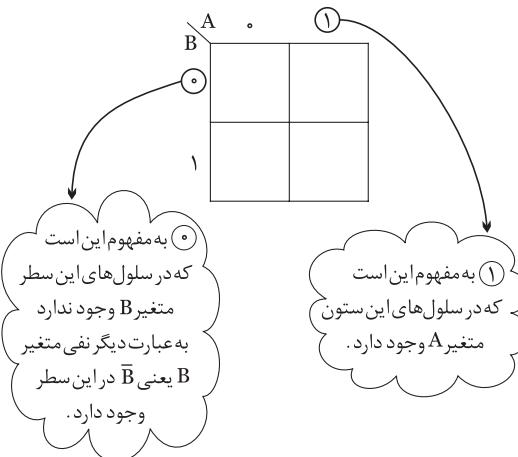


شکل ۹-۶۳ نمایش جای سلول‌های متعلق به متغیرهای A و B عدد مربوط به هر سلول و تابع منطقی آن را می‌توان مانند شکل ۹-۶۴ نمایش داد.

**نمايش تابع در جدول کارنو**  
یکی از کاربردهای جدول کارنو ساده‌سازی توابع جبر بول می‌باشد. برای این منظور ابتدا تابع جبر بول را در جدول کارنو نمایش می‌دهیم و سپس آن تابع را ساده‌می‌کنیم.

**مثال ۴:**  $F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}B$  را در جدول کارنو نمایش دهید.

**حل:** تابع دارای دو متغیر A و B است لذا نمایش هر عبارت از تابع در جدول کارنو به صورت شکل ۹-۶۶ در می‌آید.

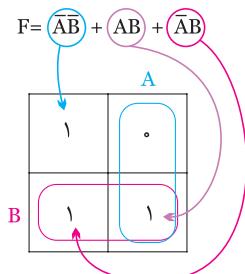

شکل ۹-۶۶ نمایش تابع جبر بول در جدول کارنو با استفاده از جدول کارنو می‌توانیم عبارت‌های مربوط به خانه‌هایی که در آن‌ها عدد یک قرار داد را بنویسیم مجموع این عبارت‌ها تابع موردنظر است.

A	.	1
B	.	.
1	1	1

شکل ۹-۶۴ نمایش عدد مربوط به هر سلول در جدول کارنو

### سلول‌های مجاور


سلول‌هایی را مجاور گویند که وقتی تابع مربوط به آن سلول‌ها نوشته شوند، فقط در یکی از متغیرها (مانند AB و AC) یا یکی از حالت‌های متغیر (مانند  $\bar{A}\bar{B}$ ، AB) با هم تفاوت داشته باشند و سایر قسمت‌ها مشابه باشند. در شکل ۹-۶۵-الف دو سلول مجاور و در شکل ۹-۶۵-ب دو سلول غیر‌مجاور نشان داده شده است.

## تمرین کلاسی ۴:



تابع  $F = AB + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$  را در جدول کارنو نمایش دهید.

**مرحله سوم:** نوشتن ساده ترین فرم تابع برای این منظور برای هردو سلول مجاور از یک متغیر (حرف) استفاده می کنیم، شکل ۹-۶۹.

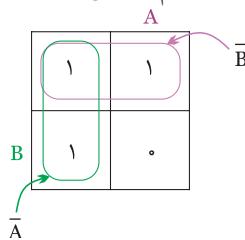

شکل ۹-۶۹  $F = \bar{A} + \bar{B}$



## تمرین کلاسی ۵:

تابع  $F = AB + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$  را با استفاده از جدول کارنو ساده کنید.

## • ساده نمودن تابع توسط جدول کارنو


پس از نمایش تابع در جدول کارنو، ابتدا سلول های مجاور را پیدا می کنیم، سپس برای هر دو سلول مجاور از یک متغیر (حرف) و برای هر سلول غیر مجاور از دو متغیر (دو حرف) استفاده می کنیم.

**مثال ۵:** تابع  $F$  را توسط جدول کارنو ساده کنید.

$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$


**حل :**

**مرحله اول:** نمایش تابع در جدول کارنو، شکل ۹-۶۷.

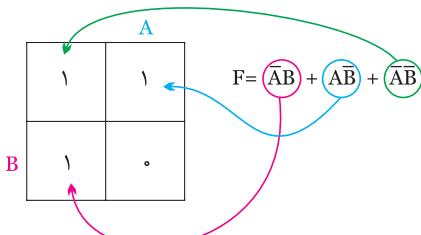

شکل ۹-۶۷

**مرحله دوم:** انتخاب سلول های مجاور، شکل ۹-۶۸

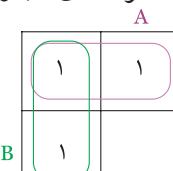

شکل ۹-۶۸

توجه داشته باشید که جدول کارنو شیوه جدید ساده سازی را ارائه نمی دهد بلکه فقط جملاتی را که می توان از آن ها فاکتور گرفت برای ما مرتب می کند.



## شرح حال دانشمندان

### موریس کارنو

متولد ۱۴ اکتبر ۱۹۲۴ در شهر نیویورک، فیزیکدان آمریکایی که نقشه کارنوی او در جبر بول مشهور است. او مطالعات خود را با فیزیک و ریاضیات در کالج شهر نیویورک آغاز کرد. پس از رفتن به دانشگاه ییل در سال ۱۹۴۶، موفق به کسب درجه دکترا در رشته فیزیک در سال ۱۹۵۲ شد.

کارنو در آزمایشگاه های بل، جدول کارنو، کد گذاری PCM و نیز کد گذاری مدارهای مغناطیسی را گسترش داد. کارنو در سال ۱۹۷۶ به عنوان رئیس انجمن IEEE (انجمن بین المللی استانداردهای مهندسی الکترونیک) انتخاب شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زندگی نامه و فعالیت های این دانشمند می توانید از طریق درج نام وی در یکی از موتورهای جستجو مانند Yahoo یا google اقدام

جدول کارنو برای توابع سه متغیره باید دارای ۸ خانه باشد به عبارت دیگر سه متغیره می توانند هشت حالت مختلف به خود بگیرند ( $2^3 = 8$ ) ، جدول ۹-۲۸ جدول کارنو را برای سه متغیر (A,B,C) نشان می دهد اگر به جدول کارنو خوب دقت کنید مشاهده می کنید که از هر خانه به خانه مجاور در جهت افقی یا عمودی فقط یکی از متغیرهای جمله ها تغییر می کند .

جدول ۹-۲۸

	$A$	$B$	$C$	۰	۱	۱	۱	۰
۰	۰	۰	۰	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$
۱	۱	۱	۱	$\bar{A}BC$	$\bar{A}\bar{B}C$	$ABC$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$

می توانیم توابع با ۳ متغیر ، ۴ متغیر و ... را نیز توسط جدول کارنو ساده نماییم . ساده سازی این جداول از بحث ما خارج کنید .



### انگیزه و تفکر

یاد گیری بدون انگیزه و تفکر مانع کشف و بروز استعداد خلاقیت و نوآوری در فراغیان می شود.

۶- تابع ساده شده مربوط به جدول کارنوی ۲۹ - ۹ را بنویسید.

جدول ۹-۲۹		
A	B	
۱	۱	
۱		
	۱	


F = .....

۷- تابع ساده شده مربوط به جدول کارنوی ۳۰ - ۹ را بنویسید.


جدول ۹-۳۰		
A	B	
۰	۱	
۱		
	۱	

F = .....

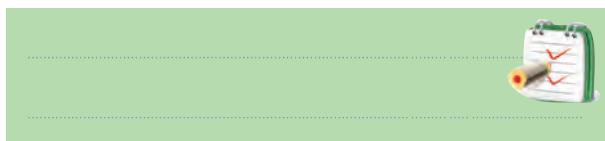۸- جدول صحت مربوط به رابطه منطقی  $F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$  را بنویسید.



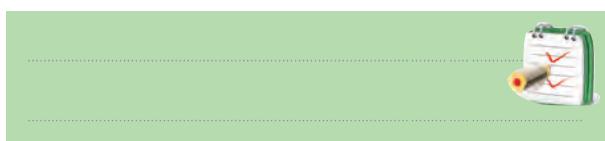۹- مدار منطقی مربوط به تابع  $F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$  را به کمک گیت های NOT، OR و AND رسم کنید.



۱۰- جدول کارنو برای تابع سه متغیره دارای ۸ خانه است.  صحیح  غلط.

۱۱- چنان چه تابعی با NOT خود OR شود، حاصل (صفر  یک ) منطقی خواهد بود.

## آزمون پایانی ۹-۲ جبر بول و جدول کارنو

۱- توابع زیر را به کمک روابط جبر بول ساده کنید.

$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$$

$$F = A\bar{B}\bar{C} + ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + A\bar{B}C + \bar{A}C$$



۲- توابع زیر را به کمک جدول کارنو ساده کنید.

$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

$$F = AB + \bar{A}B$$



۳- جدول کارنوی مربوط به رابطه منطقی  $F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$  را به همراه جدول صحت تابع رسم کنید و در نهایت تابع را ساده کنید.



۴- ساده شده تابع  $\bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}B$  کدام است؟

الف:  $A + \bar{B}$

ب:  $\bar{A} + B$

ج:  $A + B$

د:  $\bar{A} + \bar{B}$

۵- تابع زیر را به کمک جدول کارنو ساده کنید؟

$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}B$$




جدول ۹-۳۲

۰	صفر
۱	یک
۱۰	دو
۱۱	سه
۱۰۰	چهار
۱۰۱	پنج
۱۱۰	شش
۱۱۱	هفت
۱۰۰۰	هشت


صفرهای یک ها همانند اعداد اعشاری، دارای ارزش مکانی هستند، مثلاً در سیستم اعشاری یا دهدھی که عدد ۴۳ نمایش داده شده است، چون ۳ در مکان اول قرار دارد دارای ارزش مکانی  $3 \times 10^0 = 3$  و عدد ۴ که در مکان دوم قرار دارد دارای ارزش مکانی  $4 \times 10^1 = 40$  است، جدول ۹-۳۳.

جدول ۹-۳۳

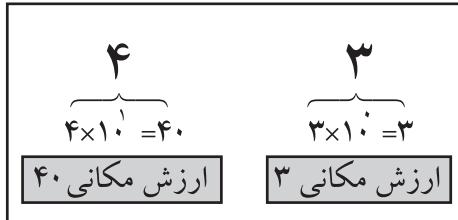

در مورد اعداد باینری نیز رقم اول (از سمت راست به چپ) دارای ارزش  $1 \times 2^0 = 1$  و رقم دوم دارای ارزش مکانی  $2 \times 1 = 2$  و رقم سوم اگر یک باشد دارای ارزش مکانی  $4 \times 1 = 4$  است، جدول ۹-۳۴.

جدول ۹-۳۴

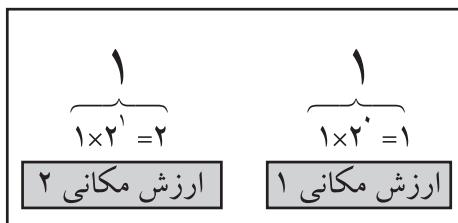


قبل از شروع قسمت سوم فصل (۹) به سوالات پیش آزمون ۳-۹ پاسخ دهید.

## قسمت سوم

### ۹-۹ سیستم های اعداد

۹-۹ اعداد باینری : اعدادی که ما روزانه با آن ها سروکار داریم از ده عدد نماد  $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$  تشکیل شده اند. برای شمارش از صفر تا نه از این نمادها به طور مستقیم استفاده می کنیم. برای اعداد بزرگ تر از نه نمادهای اعداد را با قواعد خاصی با هم ترکیب می کنیم مثلاً برای عدد ۱۳ از نماد ۱ و ۳ به صورت ۱۳ استفاده می کنیم.

جدول ۹-۳۱

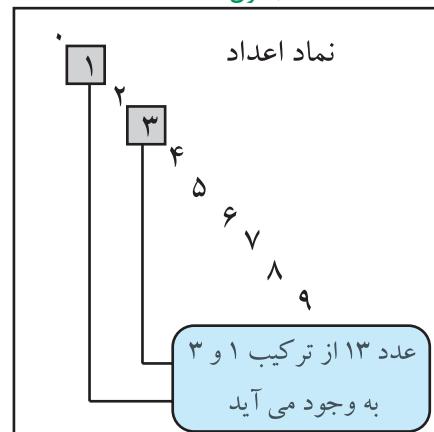

نوشتن اعداد با تعداد نمادهای کم تر یا بیش تر از ده نیز به شرط این که تعداد نمادها دو و بیشتر از دو باشد امکان پذیر است.

بنابراین با دو عدد نماد ۰ و ۱ نیز می توان اعداد را نوشت. به این سیستم اعداد که در آن از دو نماد استفاده شده است سیستم دودویی یا باینری می گویند. در این سیستم برای نمایش عدد صفر از نماد ۰ و برای نمایش ۱ از نماد ۱ و برای نمایش اعداد بزرگ تر از یک از ترکیب ۰ و ۱ طبق قواعد خاصی استفاده می کنیم. به عنوان مثال اعداد از صفر تا هشت به صورت جدول ۹-۳۲ نوشته می شوند.

**تمرین کلاسی ۶:**

عدد ۸۷ را به عدد باینری تبدیل کنید.



**مثال ۶:** عدد باینری (۱۱۰۱) معادل چه عددی در سیستم اعشاری است؟

**حل :** مطابق جدول ۹-۳۵ ارزش مکانی هر رقم را مشخص می کنیم .

جدول ۹-۳۵

۱	۱	۰	۱
$1 \times 2^0 = 1$		$0 \times 2^1 = 0$	
		$1 \times 2^2 = 4$	
		$1 \times 2^3 = 8$	
			<u>۱۳</u>

معادل عدد ۱۳ در سیستم  
باینری، ۱۱۰۱ است

**نکته مهم :**

در اعداد باینری مثلاً (۱۱۰۱) بیت اول از سمت راست کم ارزش ترین بیت است و آخرین بیت در سمت چپ با ارزش ترین بیت است توجه داشته باشید که ارزش ارقام دقیقاً مشابه سیستم اعشاری است .




۱۱۰۱ با ارزش ترین کم ارزش ترین

سیستم های اعداد که در کامپیوتر یا ماشین های محاسب به کار می روند باینری هستند. در اعداد باینری ، به هر یک از صفر ها یا یک ها یک بیت (Bit) می گویند .

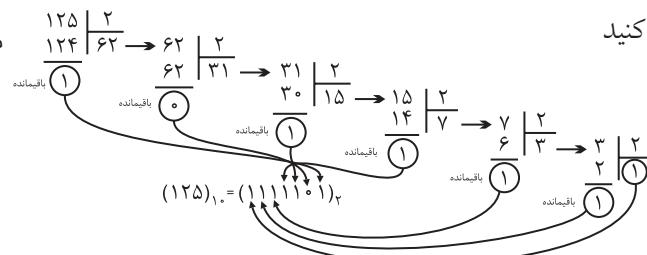**۹-۹-۲ یک عدد سه بیتی است****۹-۹-۲ تبدیل اعداد اعشاری به اعداد باینری:**

یکی از روش های تبدیل اعداد اعشاری به اعداد باینری استفاده از روش تقسیم های متوالی است . در این روش عدد اعشاری را متوالیاً بر دو تقسیم می کنیم و این تقسیمات را آن قدر ادامه می دهیم تا آخرین خارج قسمت یک شود سپس در سمت چپ، آخرین خارج قسمت را می نویسیم و به ترتیب باقی مانده های به دست آمده را در جلوی آن قرار می دهیم .

**مثال ۷:** عدد اعشاری ۱۲۵ را به عدد باینری تبدیل کنید



$$\begin{aligned} 1 &= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4 \\ (10011)_2 &= 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = (19)_1. \end{aligned}$$

## ویژه‌ی دانش آموزان علاقه‌مند:

### ۹-۹ سیستم‌های دیگر اعداد

سیستم‌های اعداد اکتال و هگزادسی مال نیز وجود دارند که این جا به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم. در سیستم اکتال مبنای عددنويی عدد ۸ است و دارای ۸ علامت (۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷) است. سیستم هگزادسی مال نیز مساوی ۱۶ تعریف می‌شود و در آن ۱۶ علامت (۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،A,B,C,D,E,F) دارد. در این سیستم برای نمایش اعداد بزرگتر از ۹ و کمتر از ۱۶ از علامت‌های (A,B,C,D,E,F) استفاده می‌کیم. مثلاً عدد ۱۰ را نمی‌توانیم به همین صورت نشان دهیم، چون یک عدد دو رقمی است که هم صفر و هم یک دارد و با صفر و یک اصلی اشتباه می‌شود. به همین دلیل از حروف به شرح زیر استفاده می‌کیم که  $A=10$ ,  $B=11$ ,  $C=12$ ,  $D=13$ ,  $E=14$ ,  $F=15$ ,  $0=0$ ,  $1=1$ ,  $2=10$ ,  $3=11$ ,  $4=100$ ,  $5=101$ ,  $6=110$ ,  $7=111$ ,  $10=1000$ ,  $11=1001$ ,  $12=1010$ ,  $13=1011$ ,  $14=1100$ ,  $15=1101$ ,  $16=1110$  و  $17=1111$  با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

جدول ۹-۳۷

اعشاری (۱۰)	اکتال (۸)	هگزادسی مال (۱۶)
۰	۰	۰
۱	۱	۱
۲	۲	۲
۳	۳	۳
۴	۴	۴
۵	۵	۵
۶	۶	۶
۷	۷	۷
۸	۱۰	۸
۹	۱۱	۹
۱۰	۱۲	A
۱۱	۱۳	B
۱۲	۱۴	C
۱۳	۱۵	D
۱۴	۱۶	E
۱۵	۱۷	F

### تمرین کلاسی ۷:

عدد باینری (۱۱۰۰۱) را به مبنای اعشاری



تبدیل کنید.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

در جدول ۹-۳۶ معادل باینری اعداد اعشاری ۰ تا ۱۵ نشان داده شد است.

جدول ۹-۳۶

باینری	اعشاری
۰	۰
۱	۱
۲	۱۰
۳	۱۱
۴	۱۰۰
۵	۱۰۱
۶	۱۱۰
۷	۱۱۱
۸	۱۰۰۰
۹	۱۰۰۱
۱۰	۱۰۱۰
۱۱	۱۰۱۱
۱۲	۱۱۰۰
۱۳	۱۱۰۱
۱۴	۱۱۱۰
۱۵	۱۱۱۱

در سیستم اعداد باینری به هر هشت بیت یک بایت (Byte) می‌گویند. واحد بزرگ تراز بایت، کیلوبایت معادل ۱۰۲۴ بایت است.

در جدول ۹-۳۸ تفاوت نمایش ارقام دهدهی صفر تا ۹ به صورت باینری و BCD نشان داده شده است.

جدول ۹-۳۸

عدد دهدهی	عدد باینری	BCD
۰	۰	۰۰۰۰
۱	۱	۰۰۰۱
۲	۱۰	۰۰۱۰
۳	۱۱	۰۰۱۱
۴	۱۰۰	۰۱۰۰
۵	۱۰۰	۰۱۰۱
۶	۱۰۱	۰۱۱۰
۷	۱۱۱	۰۱۱۱
۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹	۱۰۰۱	۱۰۰۱

توجه:

در کد BCD وزن های مختلفی وجود دارد که در این کتاب فقط از وزن ۱، ۲، ۴، ۸ آن استفاده می شود.



برای تبدیل اعداد در مبنای اکتاو و هگزا دسی مال به اعداد اعشاری همان روشی که در تبدیل اعداد باینری به اعداد اعشاری استفاده شد را به کار می بریم. در این روش همان طور که قبل گفته شده است از ارزش مکانی ارقام استفاده می کنیم.

**مثال ۸:** عدد اکتاو ۷۲۳ را در سیستم اعشاری بنویسید.

$$\text{حل: } (723)_8 = 7 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = (467)_{10}$$

**مثال ۹:** عدد هگزا دسی مال ۵A1 را در سیستم اعشاری بنویسید.

حل:

$$\begin{aligned} (5A1)_{16} &= 5 \times 16^2 + A \times 16^1 + 1 \times 16^0 \\ &= 5 \times 256 + 10 \times 16 + 1 \\ &= (1441)_{10} \end{aligned}$$

**۹-۹-۵ کد BCD:** بعضی از ماشین های محاسبه گر الکترونیکی عملیات ریاضی را در کد BCD (Binary Coded Decimal) انجام می دهند.

در کد BCD هر رقم دهدهی را با چهار بیت باینری معادل آن نشان می دهند.

**مثال ۱۰:** معادل باینری و BCD اعداد اعشاری ۳، ۹ و ۵ را بنویسید.

حل:

$$(3)_{10} = (11)_2 = (0011)_{BCD}$$

$$(9)_{10} = (1001)_2 = (1001)_{BCD}$$

$$(5)_{10} = (101)_2 = (0101)_{BCD}$$

## ویژه‌ی دانش آموزان

### علاقه مند:

آیا می دانید برای کد کردن حروف الفبای فارسی به چند بیت نیاز است؟ از چه رابطه ای تعداد بیت ها به دست می آید؟



## آزمون پایاچی (۹-۳) سیستم‌های اعداد


۴- در عدد باینری  $(110)_2$  کم ارزش ترین بیت و با ارزش ترین بیت کدام است؟  
 $(110)_2$

۵- ارزش مکانی و ضرایب اعداد نشان داده شده در عدد باینری  $(110011)_2$  را بنویسید.

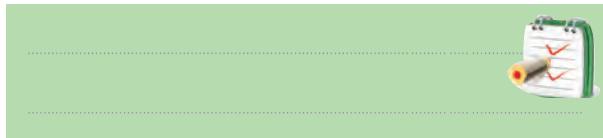
**۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱**

۶- در کد BCD هر رقم دهدۀ را با (چهار  $\square$ ، دو  $\square$ ) بیت باینری نشان می‌دهند.

۷- معادل کد BCD اعداد دهدۀ  $(9)_10$  و  $(10)_10$  را بنویسید.



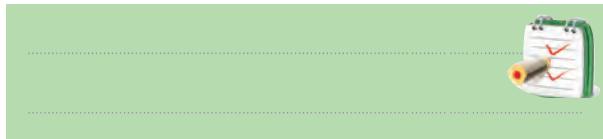۸- در سیستم اعداد باینری یک کیلو بایت معادل چند بایت است؟



۹- عدد باینری  $110110_2$  را به عدد اعشاری تبدیل کنید.



۱۰- در سیستم اعداد باینری به هر هشت بیت یک بایت می‌گویند. (Byte)

غلط  $\square$

صحیح  $\square$

۱- معادل باینری اعداد اعشاری ۰ تا ۱۵ را در جدول ۹-۳۹ بنویسید.

جدول ۹-۳۹

باینری	اعشاری
۰	
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	
۱۰	
۱۱	
۱۲	
۱۳	
۱۴	
۱۵	

۲- عدد  $16_{10}$  در مبنای دهدۀ معادل چه عددی در مبنای باینری است؟

$$(16)_{10} = (\dots\dots\dots)_2$$


۳- عدد  $(110011)_2$  را به مبنای اعشاری تبدیل کنید.

$$(110011)_2 = (\dots\dots\dots)_{10}$$

طور که در شکل دیده می شود، خروجی دروازه شماره ۱ فقط به ازای ترکیب ورودی  $BA=00$  فعال می شود (۱ می شود) یعنی  $D_1 = \bar{A}\bar{B}$  به همین ترتیب می توانیم


$$\text{بنویسیم } D_0 = AB, D_2 = \bar{A}B, D_3 = A\bar{B}$$

از رمزگشاها برای آدرس دهی اجزای مختلف یک سیستم (گیرنده یا فرستنده اطلاعات) نیز استفاده می شود، مثلاً اگر بخواهیم کلمه ای را در یک سطر معین حافظه بنویسیم یا آن را از سطر معینی از حافظه بخوانیم، نخست باید محل سطر مورد نظر را مشخص کنیم در شکل ۹-۷۱ با استفاده از عدد باینری  $(100110001)_2 = (305)_{10}$ ، سطر سیصد و پنجم از یک حافظه با ظرفیت  $1024$  کلمه آدرس دهی شده است.

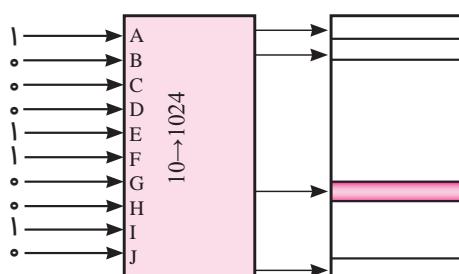

شکل ۹-۷۱ آدرس دهی مکان یک کلمه معین از حافظه

ممکن است رمزگشا با دروازه‌های NAND ساخته شده باشد. در این صورت، حالت فعال خروجی‌ها «۰» خواهد بود. در شکل ۹-۷۲ یک رمزگشای  $4 \rightarrow 2$  نشان داده شده است. جدول ۹-۴۱ جدول صحبت دکودر  $4 \rightarrow 2$  با حالت فعال را نشان می‌دهد.

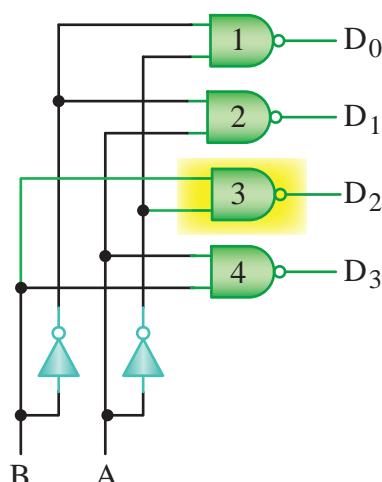

شکل ۹-۷۲ رمزگشای  $4 \rightarrow 2$


قبل از شروع قسمت چهارم فصل (۹) به سوالات پیش آزمون ۹-۴ پاسخ دهید.

## قسمت چهارم

### ۹-۱۰ مدارهای ترکیبی (رمزگشا و رمزگذار)

#### ۹-۱۰-۱ مدارهای رمزگشا (Decoder)

برای دریافت اطلاعات از دستگاه‌های محاسباتی دیجیتالی مداری مورد نیاز است که اطلاعات را از حالت دودویی به اعشاری تبدیل کند. خروجی این مدارها معمولاً به نمایشگرهای متصل می‌شود. این تبدیل کننده‌ها را رمزگشا و عملی که انجام می‌دهند را رمزگشایی می‌نامند. در شکل ۹-۷۰ یک رمزگشایی  $4 \rightarrow 2$  (بخوانید ۲ به ۴) و در جدول ۹-۴۰ جدول صحبت آن نشان داده شده است.

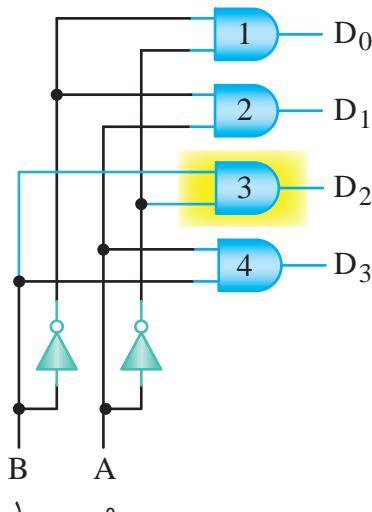

شکل ۹-۷۰ مدار رمزگشای  $4 \rightarrow 2$

جدول ۹-۴۰ جدول صحبت مدار رمزگشا

B	A	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

ورودی‌های A و B را ورودی‌های آدرس و خروجی‌های D<sub>0</sub>, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> را خروجی‌های داده می‌نامیم. همان

## نکته مهم:




در آی سی ها از کلمات Enable و Disable استفاده می کنند. کلمه Enable به معنی فعال کننده و Disable به معنی غیر فعال کننده به کار می رود.

با توجه به جدول صحت ۹-۴۲ هر گاه یک ورودی را با X نشان دهنده معنای این است که اگر ارزش منطقی این ورودی صفر یا یک باشد برای خروجی مدار بی تفاوت است. در سطر اول جدول صحت چون ورودی E در صفر منطقی قرار گرفته است عمل رمزگشایی انجام نمی شود.

### معروفی یک نمونه مدار رمزگشا (Decoder)

یک نمونه از مدارهای رمزگشا که در سیستم های دیجیتالی کاربرد دارد، دیکو در BCD به هفت قطعه ای 7.Seg) است.

این رمزگشا عدد BCD داده شده را به کد هفت رقمی معادل آن برای راه اندازی هفت قطعه ای (7.Seg) تبدیل می کند. در شکل ۹-۷۴ مدار یک دیکو در BCD به 7.Seg نشان داده شده است. در این مدار آی سی ۷۴۴۷ یک آی سی دیکودر BCD به 7.Seg است.

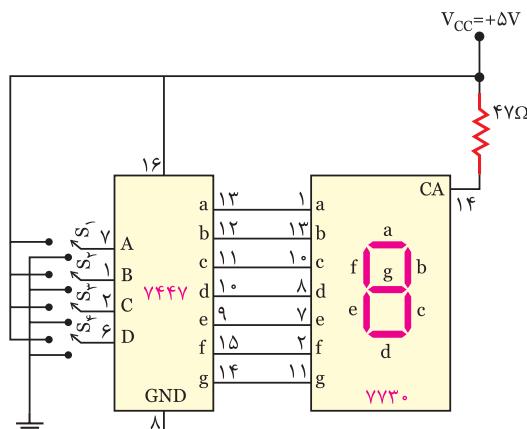

شکل ۹-۷۴ مدار رمزگشای BCD به 7.Seg


جدول ۹-۴۱ جدول صحت رمزگشای ۴-۲

B	A	D.	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

همان طور که در شکل نشان داده شد، دروازه‌ی شماره ۳ در حالت فعال است و ورودی‌های این دروازه از  $\bar{A}$  و  $\bar{B}$  گرفته شده است.

در بعضی از رمزگشایها علاوه بر ورودی‌های آدرس، یک ورودی فعال کننده (Enable) (تواناساز) نیز پیش‌بینی شده است. اگراین ورودی در حالت غیر فعال نگه داشته شود، رمزگشایی انجام نخواهد شد.

در شکل ۹-۷۳ یک رمزگشا ۴-۲ با خط تواناساز را به همراه جدول صحت آن در جدول ۹-۴۲ مشاهده می کنید.

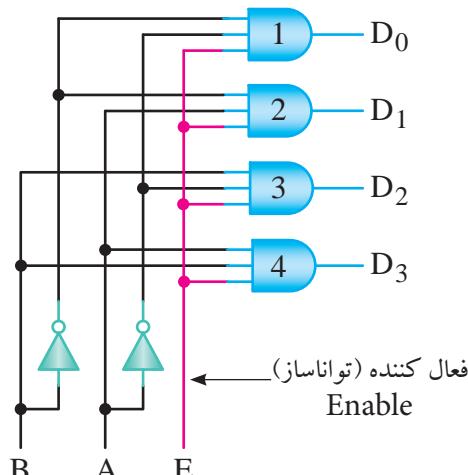


شکل ۹-۷۳ رمزگشا ۴-۲ با خط تواناساز

جدول ۹-۴۲ رمزگشا ۴-۲ با خط تواناساز

E	B	A	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

در شکل ۹-۷۶ بلوک دیاگرام یک رمزگذار  $2 \rightarrow 4$  به همراه جدول صحت این رمزگذار نشان داده شده است.

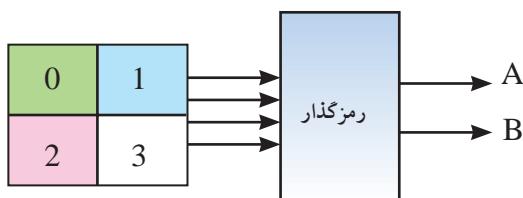

شکل ۹-۷۶ بلوک دیاگرام رمزگذار  $2 \rightarrow 4$

جدول ۹-۴۳ جدول صحت رمزگذار  $2 \rightarrow 4$

I <sub>3</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>0</sub>	B	A
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

همان طور که مشاهده می کنید، یک صفحه کلید با شماره های صفر تا سه را می توان به دو خط باینری، تبدیل کرد. در هر لحظه باید فقط یکی از ورودی های رمزگذار در حالت فعال قرار گیرد تا درست عمل کند. مدار رمزگذار  $2 \rightarrow 4$  را می توان مطابق شکل ۹-۷۷ طراحی کرد. چنانچه کلید ۳ فشرده شود ورودی گیت های OR برابر «۱» منطقی می شود و عدد باینری سه «۱۱۱» را در خروجی رمزگذار ایجاد می کند.

آی سی ۷۴۰ نمایشگر هفت قسمتی آند مشترک است. پایه ۱۴ آند مشترک (common anode) ورودی مشترک برای تمام LED هاست.

در این مدار کلیه کلیدها S<sub>4</sub>, S<sub>۳</sub>, S<sub>۲</sub>, S<sub>۱</sub> ورودی های آی سی هستند و پایه های a, b, c, d, e, f, g خروجی های آی سی می باشند، که به ۷Seg اتصال می یابند.




### تمرین کلاسی ۸:

یک رمزگشا با ۸ خط خروجی دارای چند خط آدرس است؟



### ۹-۱۰-۲ مدارهای رمزگذار (Encoder)

اعدادی که به کامپیوتر یا سامانه دیجیتالی داده می شود در سیستم دهدۀ هستند. چون کامپیوتر با اعداد باینری کار می کند اعداد دهدۀ باید به اعداد باینری تبدیل شوند. مداری که اطلاعات را از حالت دهدۀ به باینری تبدیل می کند، رمزگذار نام دارد، شکل ۹-۷۵ یک سامانه دیجیتالی را نشان می دهد.

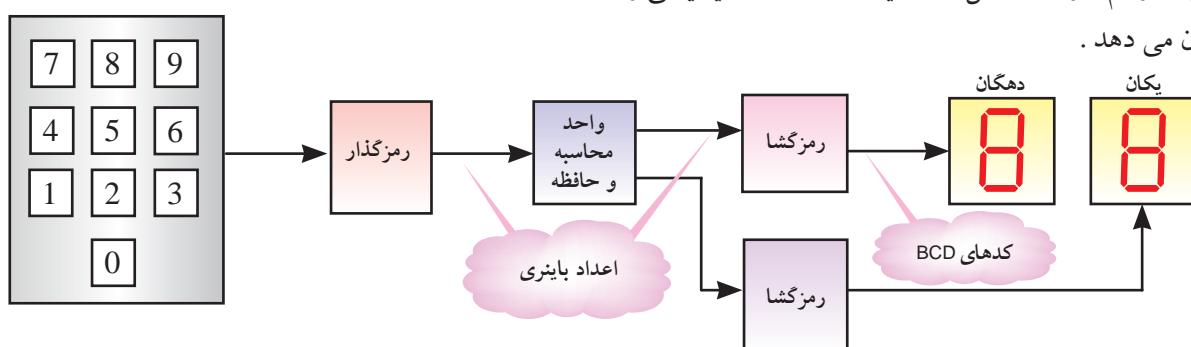

شکل ۹-۷۵ یک سامانه دیجیتال

ولت می شود و یکی از ورودی های گیت OR در سطح یک منطقی قرار می گیرد. در این وضعیت خروجی گیت OR نیز در وضعیت یک منطقی است.

### ۹-۱۱ آزمایش شماره ۳

**زمان اجرا:** ۲ ساعت آموزشی

**۹-۱۱-۱ هدف آزمایش:** بررسی عملکرد مدار رمز گشا (7.Seg به BCD )


### ۹-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۰-۳۰ ولت A	۱
یک عدد	دی کودر 7.Seg به BCD	۲
یک قطعه	برد مدار چاپی آزمایش	۳
به مقدار لازم	سیم رابط	۴
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۵


### ۹-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش

وسایل و قطعات مورد نیاز را آماده کنید

مدار شکل ۹-۸۰ را که قبل از روی برد مدار چاپی ساخته شده است ، بررسی کنید .

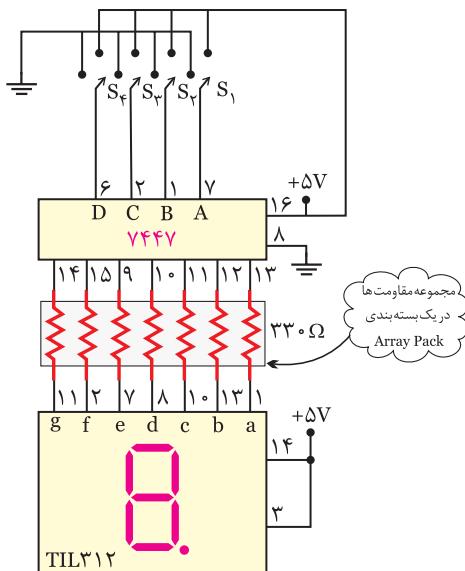


شکل ۹-۸۰ مدار آزمایش

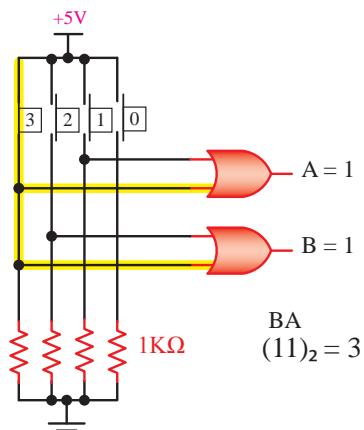


شکل ۹-۷۷ مدار رمز گذار ۴→۲

در شکل ۹-۷۸ دیاگرام یک رمز گذار ۴→۳ (بخوانید به ۳) نشان داده شده است .

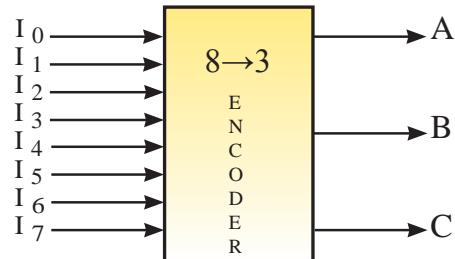

شکل ۹-۷۸ بلوک دیاگرام رمز گذار ۴→۳

مدار این رمز گذار در شکل ۹-۷۹ رسم شده است .

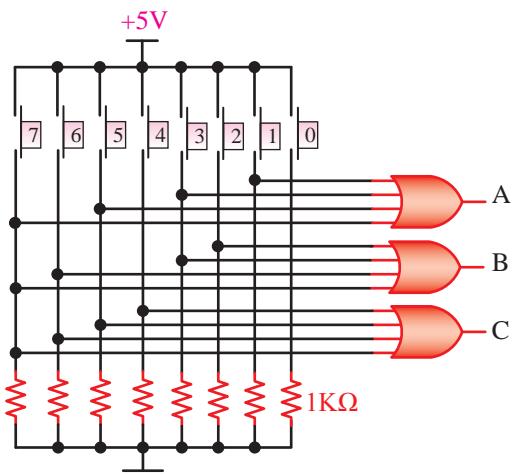

شکل ۹-۷۹ مدار رمز گذار ۴→۳

همان گونه که در شکل ۹-۷۹ مشاهده می کنید ، با فشردن هر کلید ، افت ولتاژ دو سر مقاومت های ۱kΩ ، حدوداً ۵

**سوال ۲۸:** در حالتی که وضعیت کلیدهای  $S_4$  تا  $S_1$  مطابق جدول ۹-۴۵ باشند، ورودی های  $a, b, c, d, e, f$  و  $g$  دارای چه سطح منطقی از ولتاژ هستند؟ در جدول ۹-۴۵ یادداشت کنید.

جدول ۹-۴۵							
$S_4$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$a$	$b$	$c$	$d$
۱	۰	۰	۱				

**۹-۱۱-۴ نتایج آزمایش**  
نتایج حاصل از آزمایش را در ۴ سطر به طور خلاصه بنویسید.



■ اگر منبع تغذیه موجود در آزمایشگاه دارای ولتاژ ثابت ۵ ولت است از آن برای تغذیه آی سی استفاده کنید در غیر این صورت ابتدا منبع تغذیه را روی ۵ ولت تنظیم و سپس آن را به مدار وصل کنید.

#### به یاد داشته باشید که:

ولتاژ تغذیه IC، ولتاژ سطح منطقی یک است و ولتاژ زمین (GND) ولتاژ سطح منطقی صفر است.

اگر کلیدهای  $S_4$  تا  $S_1$  در حالت ۱ قرار گیرند، ولتاژ ۵ ولت به ورودی آی سی ۷۴۴۷ می رسد. چنان‌چه این کلیدها در حالت صفر باشند، صفر ولت یا صفر منطقی به ورودی آی سی ۷۴۴۷ داده می شود. مثلاً برای نمایش عدد ۵ بر روی 7.Seg، کلیدهای  $S_4$  و  $S_3$  در وضعیت یک و کلیدهای  $S_2$  و  $S_1$  در وضعیت صفر قرار می گیرند. عدد باینری ۱۰۱۰ معادل عدد دسیمال ۵ است.

■ با قراردادن کلیدهای  $S_4$  تا  $S_1$  در حالت‌های مختلف، جدول ۹-۴۴ را تکمیل کنید و عدد نمایش داده شده بر روی هفت قطعه ای 7.Seg را در جدول یادداشت نماید.


جدول ۹-۴۴

$S_4$	$S_3$	$S_2$	$S_1$		۸
۰	۰	۰	۰	.	
۰	۰	۰	۱		
۰	۰	۱	۰		
۰	۰	۱	۱		
۰	۱	۰	۰		
۰	۱	۰	۱		۵
۰	۱	۱	۰		
۰	۱	۱	۱		
۱	۰	۰	۰		
۱	۰	۰	۱		

**سوال ۲۷:** برای نمایش عدد ۷ (هفت) کدام

یک از کلیدهای  $S_4$  تا  $S_1$  در وضعیت یک منطقی و کدام یک در وضعیت صفر قرار می گیرند؟ توضیح دهید.



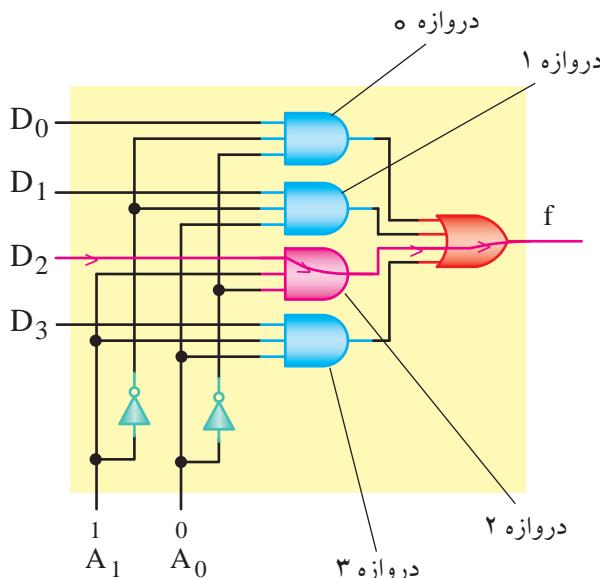

شکل ۹-۸۲ مدار متمنکز کننده ۱ → ۴

درتابع F برای مثال حالت  $A_1 = 0$  و  $A_0 = 1$  را انتخاب می‌کنیم. دراین حالت فقط جمله  $D_2$  برابر «۱» است لذا

$$F = 0 \times D_0 + 0 \times D_1 + 1 \times D_2 + 0 \times D_3 = D_2$$

یعنی F عیناً از  $D_2$  تبعیت می‌کند به عبارت دیگر اگر آدرس  $A_1 = 0$  داده شود، فقط دروازه شماره ۲ را برابر بازمی‌کند، بقیه‌ی حالت‌های تابع را نیز به همین ترتیب می‌توانیم مشخص کنیم.

## تمرین کلاسی ۹


برای باز شدن دروازه منطقی شماره ۱ و عبور خطوط آدرس  $A_1, A_0$  چه حالتی دارند؟

## تمرین کلاسی ۱۰ :

اگر ورودی‌های آدرس  $A_1 = 1$  و  $A_0 = 1$  باشد، کدام خروجی‌ها فعال می‌شود؟ توضیح دهید.

## بخش دوم مدارهای ترکیبی (مالتی پلکسرو دی مالتی پلکسرو) ۹-۱۲ مدارهای متمنکز کننده یا تسهیم کننده (Multiplexer)

مالتی پلکسرو یکی از پرکاربردترین مدارهای ترکیبی است که مانند یک انتخاب کننده (Selector) عمل می‌کند. این مدار با توجه به آدرسی که برای آن انتخاب می‌شود، به یکی از ورودی‌ها اجازه عبور می‌دهد. به عبارت دیگر، عملکرد آن شبیه یک کلید چند حالتی است با این تفاوت که حالت کلید به صورت دیجیتالی انتخاب می‌شود. دیاگرام عملیاتی یک مالتی پلکسرو در شکل ۹-۸۱ نشان داده شده است. ورودی‌های انتخاب حالت را ورودی‌های آدرس (Address input) و ورودی‌های اصلی مالتی پلکسرو ورودی‌های داده (Data input) و خروجی مالتی پلکسرو همان تابع خروجی است که آن را به اختصار خروجی تابع یا خروجی می‌نامند.

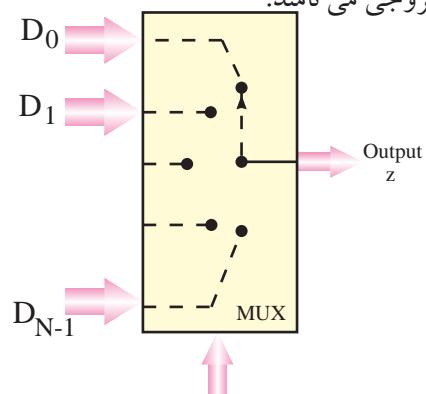

شکل ۹-۸۱ دیاگرام یک مالتی پلکسرو


در شکل ۹-۸۲ مدار یک مالتی پلکسرو ۱ → ۴ (بخوانید ۴ به ۱) نشان داده شده است. در این شکل **ورودی‌های اصلی مالتی پلکسرو** با  $D_0, D_1, D_2, D_3$  و **ورودی‌های آدرس** آن با  $A_1, A_0$  و **خروجی مدار** با F مشخص شده است. با توجه به شکل ۹-۸۲ معادله بولی تابع F را می‌نویسیم

$$F = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3$$


**مثال ۱۱ :** به چه دلیل برای عبور اطلاعات مربوط به  $D_2$  رابطه خروجی به صورت  $A_1 \bar{A}_0 D_2$  است توضیح دهید؟
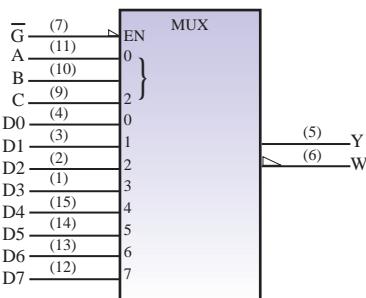
## ( تخت ) ساخته می شود .


در شکل ۹-۸۵ مدار داخلی آی سی مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۸ نشان داده شده است .



الف - نماد استاندارد

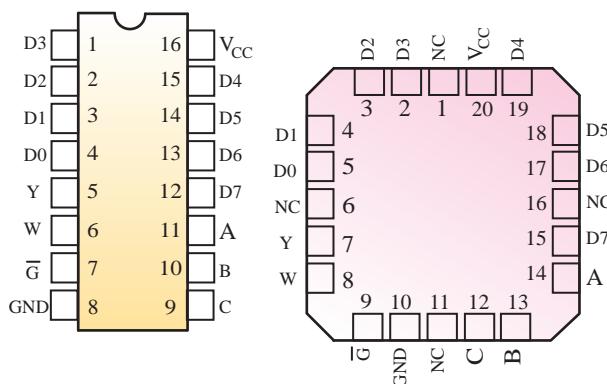ب - تصویر از بالا و شماره پایه ها  
شکل ۹-۸۴ آی سی مالتی پلکسر

ویژه هنرجویان علاقه مند :  
در شکل ۹-۸۵ مدار داخلی آی سی مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۸ نشان داده شده است .

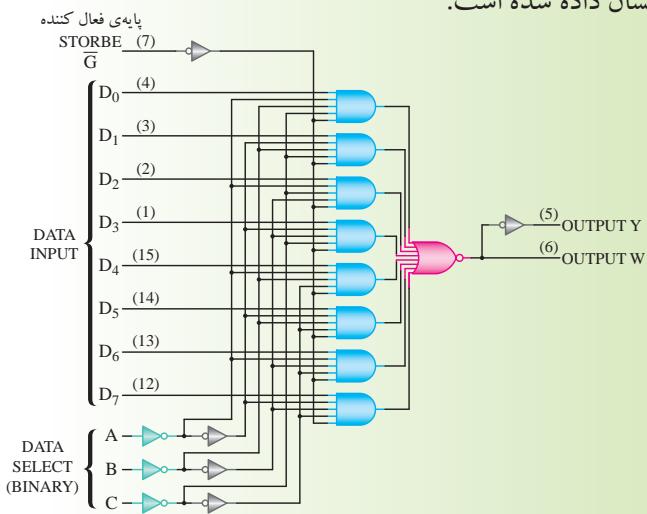
شکل ۹-۸۵ مدار داخلی مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۸

در اغلب مالتی پلکسر ها علاوه بر ورودی های آدرس ، یک خط کنترل اضافی نیز پیش بینی شده است . این ورودی اضافی ربانام های فعال ساز (تواناساز) Enable مشخص می کند .

چنان چه این ورودی در یک حالت از پیش تعريف شده (۰) یا (۱) باشد ، همه دروازه های AND را مسدود می سازد و از انتقال اطلاعات ورودی به خروجی مدار جلوگیری می کند . به عبارت دیگر این ورودی مقدم بر ورودی های آدرس است . در شکل ۹-۸۳ یک مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۲ با ورودی توواناساز و در جدول ۴۶-۹ جدول صحت آن نشان داده شده است .

جدول ۴۶-۹ - جدول صحت مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۲

A <sub>0</sub>	EN	F
X	1	0
0	0	D <sub>0</sub>
1	0	D <sub>1</sub>

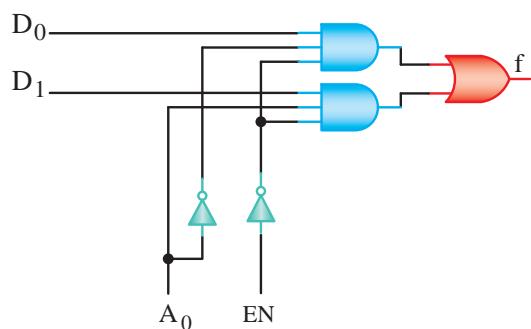شکل ۹-۸۳ مدار یک مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۲

در شکل ۹-۸۴ مدار یک مالتی پلکسر ۱ $\rightarrow$ ۸ که به شماره تجاری ۷۴۱۵۱ به بازار عرضه می شود را مشاهده می کنید . در شکل ۹-۸۴-الف نماد استاندارد آی سی ، در شکل ۹-۸۴-ب تصویر IC از بالا و شماره پایه های آن نشان داده شده است . این آی سی در دو نوع Dual (موازی) و

با انتخاب  $AB=00$  اطلاعات ورودی F به خط خروجی D<sub>0</sub> انتقال می‌یابد. با انتخاب ۱۰ AB اطلاعات ورودی F به خط خروجی D<sub>1</sub> و با انتخاب ۱۱ AB به خط خروجی D<sub>2</sub> و با انتخاب ۱۰ AB به خط خروجی D<sub>3</sub> انتقال می‌یابد با توجه به نکات بیان شده می‌توان جدول صحت دی مالتی پلکسر فوق را به صورت جدول ۹-۴۸ نشان داد.

جدول ۹-۴۸

انتخاب گرها		خروجی ها			
A	B	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
۰	۰	F	۰	۰	۰
۰	۱	۰	F	۰	۰
۱	۰	۰	۰	F	۰
۱	۱	۰	۰	۰	F

با توجه به جدول، تابع منطقی هر خروجی به صورت زیر نوشته می‌شود


$$D_0 = \overline{A} \overline{B} F$$

$$D_1 = \overline{A} B F$$

$$D_2 = A \overline{B} F$$

$$D_3 = A B F$$

مدار این دی مالتی پلکسر با توجه به رابطه منطقی  $D_3 = \overline{A} \overline{B} F$  مانند شکل ۹-۸۷ است.

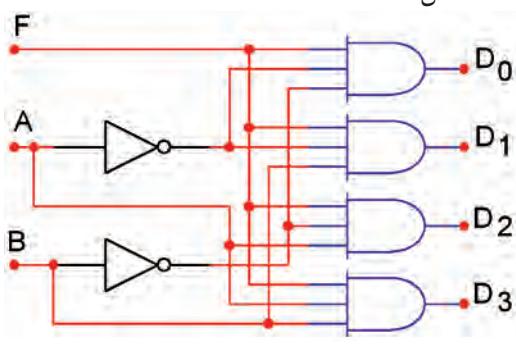

شکل ۹-۸۷ دی مالتی پلکسر ۴ → ۱

آی سی ۷۴۱۳۸ یک دی مالتی پلکسر ۱ → ۸ با سه خط انتخاب گر است. شکل ۹-۸۸ مدار این آی سی را نشان می‌دهد.

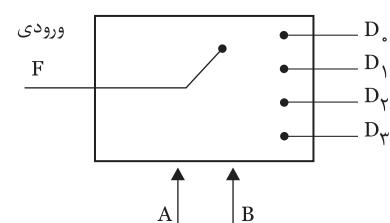
جدول صحت آی سی SN ۷۴۱۵۱ را در جدول ۹-۴۷ مشاهده می‌کنید. خروجی W معکوس خروجی Y است.

جدول ۹-۴۷ جدول صحت مالتی پلکسر SN ۷۴۱۵۱

Input			Output	
Select	Strobe	G	y	w
C	X	X	H	L
L	L	L	L	D <sub>0</sub>
L	L	H	L	D <sub>1</sub>
L	H	L	L	D <sub>2</sub>
L	H	H	L	D <sub>3</sub>
H	L	L	L	D <sub>4</sub>
H	L	H	L	D <sub>5</sub>
H	H	L	L	D <sub>6</sub>
H	H	H	L	D <sub>7</sub>

### ۹-۱۳ دی مالتی پلکسر یا پخش کننده (Demultiplexer)

دی مالتی پلکسر مداری است که اطلاعات را از یک خط در ورودی خود دریافت می‌کند و آن را به یکی از  $2^n$  خط خروجی انتقال می‌دهد. انتخاب یک خط خروجی توسط m خط انتخاب کننده (Selector line) تعیین می‌شود. شکل ۹-۸۶ بلوك دیاگرام یک دی مالتی پلکسر را نشان می‌دهد. بلوك دیاگرام، مدار را مانند کلیدی نشان می‌دهد که ورودی f را با فرمانی که از دو خط A و B می‌گیرد. به یکی از خروجی های  $D_3$  تا  $D_0$  انتقال می‌دهد.

خط کنترل (انتخاب کننده ها)  $m=2$ 

شکل ۹-۸۶ بلوك دیاگرام دی مالتی پلکسر

## ۹-۱۴ آزمایش شماره ۴

زمان انجام آزمایش : ۲ ساعت

**۹-۱۴-۱ هدف آزمایش :** بررسی عملکرد مدار مالتی پلکس

پلکس

**۹-۱۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**


تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۰-۳۰ ولت ۱A	۱
یک عدد	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	۲
یک عدد	LED دیود نوردهنده	۳
از هر کدام یک عدد	مقاومت $150\Omega$ و $\frac{1}{470}\Omega$ وات	۴
یک عدد	آی سی ۷۴۱۵۱	۵
یک سری	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	۶

**۹-۱۴-۳ مراحل اجرای آزمایش :**

**الف : شناسایی پایه های آی سی مالتی پلکس**


۸-۱

آی سی ۷۴۱۵۱، مالتی پلکس ۱→۸ است. نماد و شماره پایه های آی سی مطابق شکل ۹-۹۰ است.

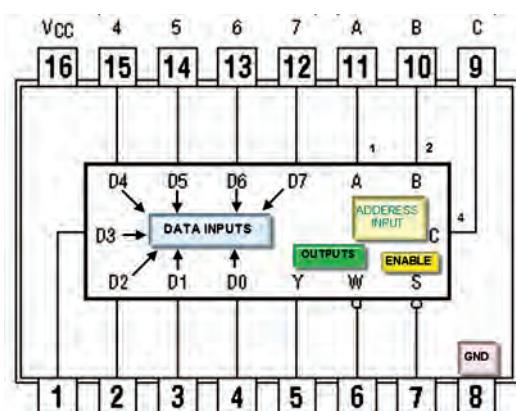


شکل ۹-۹۰ شماره ی پایه های آی سی

آی سی ۷۴۱۵۱ را در اختیار بگیرید و شکل آن را رسم کنید

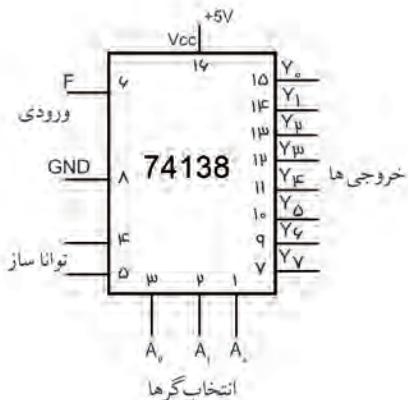

شکل ۹-۸۸ مشخصات پایه های آی سی دی مالتی پلکس تصویر پایه های آی سی از بالا به صورت شکل ۹-۸۹ است.

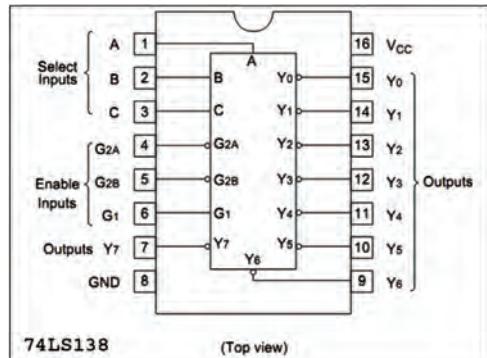

شکل ۹-۸۹ تصویر از بالا و شماره پایه ها

به طور کلی دی مالتی پلکس در مواردی که اطلاعات از یک منبع دریافت می شود و در چند منع دیگر قرار می گیرد، به کار می رود. برای مثال می توان قرار دادن اطلاعات خروجی از یک رایانه به چند ترمینال را ذکر کرد.

### توجه

شماره آی سی بیان شده در این فصل جهت آشنایی با مدار داخلی آن ها است و نباید اطلاعات مربوط به شماره آی سی و شماره پایه های آن را به خاطر سپرد.





در صورت نیاز به برگه های اطلاعات که در book وجود دارد مراجعه کنید. همچنین در آزمون ها با ارائه نقشه می توان مشخصات فنی را مورد سؤال قرار داد.

## ب : بررسی عملکرد آی سی مالتی پلکسر

مدار شکل ۹-۹۱ را روی برد بیندید.

V<sub>CC</sub>=+ ۵volt

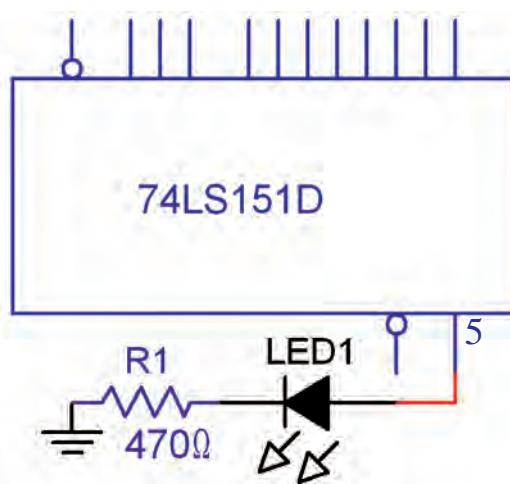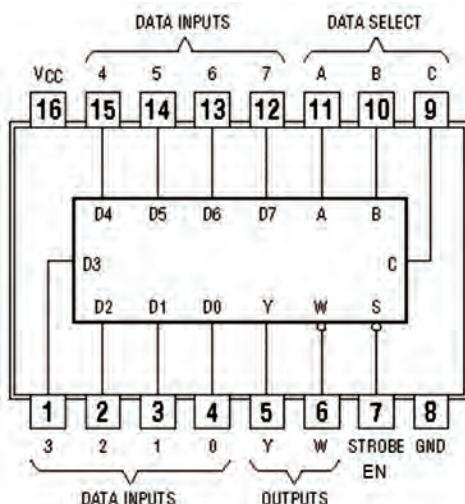

شکل ۹-۹۱ آی سی مالتی پلکسر

تغذیه‌ی مدار را به آی سی وصل کنید (پایه‌ی ۸ به زمین الکتریکی و پایه‌ی ۱۶ به +۵ ولت وصل شود). پایه‌ی ۷ (EN) را آزاد قرار دهید و یا به +۵ ولت وصل کنید.

آدرس A=۰ ، B=۰ و C=۰ را انتخاب کنید. برای این منظور پایه‌های ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ را به زمین الکتریکی وصل کنید در این حالت زمانی که EN=۰ شود اطلاعات ورودی D به

محل ترسیم :



اطلاعات روی آی سی را بنویسید.



پایه‌های آی سی را شناسایی کنید و کار هر پایه را به اختصار در جدول ۹-۴۹ شرح دهید.

جدول ۹-۴۹

کار هر پایه به اختصار	شماره پایه
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵
	۶
	۷
	۸
	۹
	۱۰
	۱۱
	۱۲
	۱۳
	۱۴
	۱۵
	۱۶

انتقال یابد آدرس ABC را بنویسید



### ۹-۱۴-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه در چند سطر بنویسید.



خروجی منتقل می شود.

D. رازمین کید و EN=۰ قرار دهید در این حالت سطح ولتاژ پایه ۵ (خروجی) ۰ منطقی و LED خاموش است. این مطلب را تحقیق کنید و نتایج را يادداشت نمائید.



D. را برابر (۱) منطقی قرار دهید. برای این منظور D. را ۵+ ولت وصل کنید. سطح ولتاژ پایه ۵ (۵) و وضعیت LED را مورد بررسی قرار دهید و نتایج را يادداشت کنید.



آدرس ABC را برابر ۱۰۱ انتخاب کنید.  
اطلاعات کدام ورودی توسط آدرس فوق به خروجی انتقال پیدا می کند؟



ورودی مورد نظر رادر سطح ولتاژ ۰ و ۱ قرار دهید و در هر مرحله EN=۰ قرار دهید و سطح ولتاژ خروجی و وضعیت LED را مورد بررسی قرار داده و نتایج را يادداشت کنید.




**سوال ۲۹:** اگر آدرس ABC=۱۱۰ باشد اطلاعات کدام ورودی به خروجی انتقال پیدا می کند؟



**سوال ۳۰:** اگر با اطلاعات پایه شماره ۱۲ به خروجی


صحیح  غلط

- نام مدار شکل ۹-۹۲ ..... است و مقدار خروجی مدار ۹-۹۲ برابر ( صفر  یک  ) منطقی است .

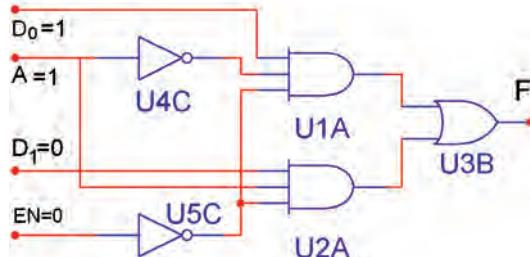

شکل ۹-۹۲

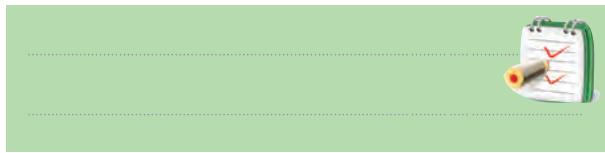- برای بردن اطلاعات ثبت شده از یک حافظه رایانه به چندین ترمینال خروجی از مدار ( مالتی پلکس  دی مالتی پلکس  ) استفاده می کنیم .  
- کلمات enable و disable در آی سی ها به چه معنا است ؟



- ۱۱- برای راه اندازی هفت قطعه ای ۷.Segment چه مداری استفاده می شود ؟



- ۱۲- بلوک دیاگرام مربوط به دی مالتی پلکس ۴ → ۱ را رسم کنید .



- ۱۳- بلوک دیاگرام مربوط به مالتی پلکس ۱ → ۴ را رسم کنید .



آزمون پایانی فصل (۹-۹)

### مدارهای ترکیبی



- ۱- یک دیکوادر با سه خط آدرس در ورودی دارای چند

خط خروجی است ؟



- ۲- یک ۷.Segment با نقطه ای اعشار دارای چند LED

است ؟



- ۳- اگر مدار رمز گشا از گیت های NAND ساخته شده باشد در این صورت حالت فعل خروجی ها ( صفر  ، یک  ) خواهد بود .

- ۴- در مدارهای رمزگشایی که دارای ورودی فعل کننده ( enable ) هستند ، اگر این ورودی غیرفعال باشد رمزگشایی انجام نخواهد شد .

صحیح  غلط

- ۵- مدار دیکوادر اطلاعات ( دهدھی  باینری  ) در ورودی رابه اطلاعات ( دهدھی  باینری  ) در خروجی تبدیل می کند .




- ۶- در مدار رمزگذار در هر لحظه فقط یکی از ورودی های مدار در حالت فعل می باشد

صحیح  غلط

- ۷- مهم ترین کاربرد رمزگشا آدرس دهی به حافظه است .


### ۹-۱۵-۳ طرز کار مدار فلیپ فlap S-R

همان طوری که قبلاً در مورد گیت NOR گفته شد اگر حداقل یکی از ورودی های گیت NOR یک باشد خروجی آن صفر است و تنها زمانی که تمام ورودی گیت NOR صفر باشد خروجی آن ۱ می شود شکل ۹-۹۴ این دو وضعیت را نشان می دهد.

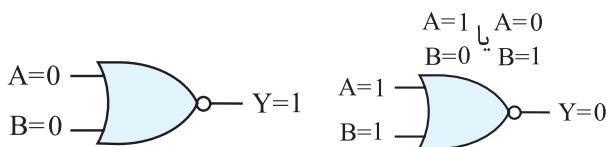


شکل ۹-۹۴ وضعیت ورودی های گیت NOR

فرض کنیم در لحظه شروع مطابق شکل ۹-۹۵ و R=۰ است.

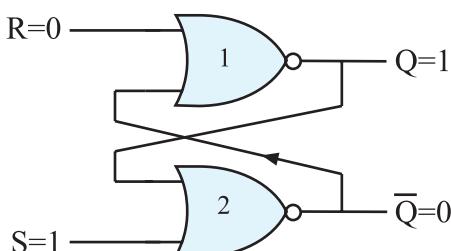

شکل ۹-۹۵ فلیپ فlap RS

در این حالت چون یکی از ورودی های گیت شماره دو، ۱ است خروجی آن Q مساوی با صفر خواهد شد. از طرفی خروجی Q به یکی از ورودی های گیت شماره یک NOR فیدبک شده است. این فیدبک هر دو ورودی گیت NOR شماره یک را صفر می کند و Q=۱ می شود. این شرایط در خروجی به صورت پایدار باقی می ماند تا ورودی ها تغییر حالت دهند. شکل ۹-۹۶ وضعیت خروجی گیت ها را نشان می دهد.

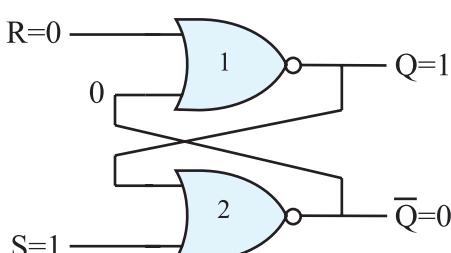

شکل ۹-۹۶ اگر S=۱ و R=۰ باشد Q=۱ و Q-bar=۰ می شود

قبل از شروع قسمت پنجم فصل ۹ به سوالات پیش آزمون ۹-۵ پاسخ دهید.

### قسمت پنجم - مدارهای ترتیبی


## ۹-۱۵ بررسی انواع مدارهای فلیپ فlap (Flip Flop)

### ۹-۱۵-۱ بررسی کلی :

حافظه توسط مدار فلیپ فlap انجام می شود. فلیپ فlap ها تا مادامی که تعذیه مدار برقرار است می توانند اطلاعات را که به صورت صفر یا یک هستند در خود نگه دارند. فلیپ فlap ها باید در هر زمان اطلاعات را که به صورت ۰ یا ۱ منطقی است پذیرند و در خود نگه دارند. بدیهی است با تغییر حالت در اطلاعات ورودی، اطلاعات موجود در حافظه تغییر می کند.


### ۹-۱۵-۲ مدار پایه ای فلیپ فlap :

مدار فلیپ فlap را می توان با استفاده از دو گیت NOR مطابق شکل ۹-۹۳ به وجود آورد. در مدار از خروجی یک گیت به ورودی گیت دیگر اتصال داده شده است که مسیر فیدبک را ایجاد می کند.

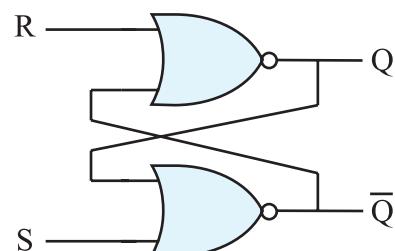

شکل ۹-۹۳ مدار فلیپ فlap

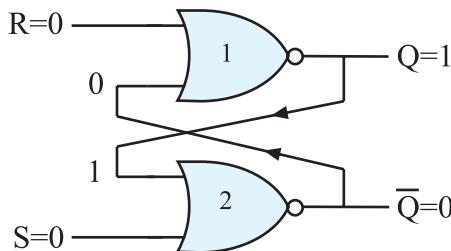این فلیپ فlap دارای دو خروجی است که یکی Q و دیگری نفی آن  $\bar{Q}$  (کیونات) نام دارد. دو ورودی آن S و R نام دارند. S حرف اول کلمه Set و R حرف اول کلمه Reset (ری ست) است.

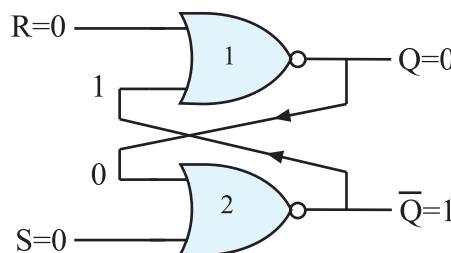


شکل ۹-۹۹


اگر مطابق شکل ۹-۹۷ ورودی ها به  $R=0$  و  $S=1$  تغییر حالت دهند، چون یکی از ورودی های گیت NOR شماره یک برابر با یک است خروجی آن یعنی  $Q=0$  می شود. از طرفی  $Q=0$  به یکی از ورودی های گیت NOR شماره دو فیدبک می شود و هر دو ورودی این گیت را صفر می کند بنابراین  $\bar{Q}=1$  می شود.

**ب - ممکن است مطابق شکل ۹-۱۰۰،  $Q=0$ ،  $\bar{Q}=1$**   
باشد در این صورت  $Q=0$  و  $\bar{Q}=1$  باقی میماند.


پس در شرایط  $R=0$  و  $S=0$  وضعیت  $Q$  و  $\bar{Q}$  تغییر نمی کند و مشابه آخرین حالت قبل از این مرحله، پایدار باقی میماند.

شکل ۹-۱۰۰ حافظه  $\bar{Q}=1$ ،  $Q=0$  در همین حالت باقی میماند


در صورتی که مطابق شکل ۹-۱۰۱،  $R=1$  و  $S=1$  شود چون یکی از ورودی های گیت های NOR یک است خروجی آنها یعنی  $Q$  و  $\bar{Q}$  برابر با صفر می شود.

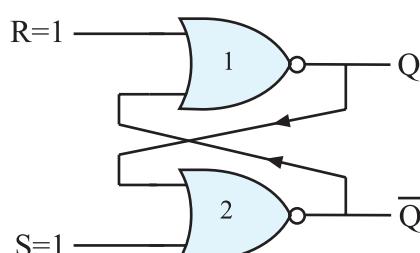شکل ۹-۱۰۱ اگر  $R=1$  و  $S=1$  باشد  $Q$  و  $\bar{Q}$  در چه حالتی باقی میماند؟

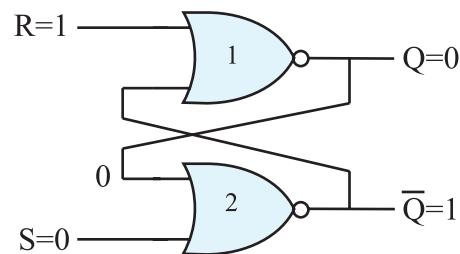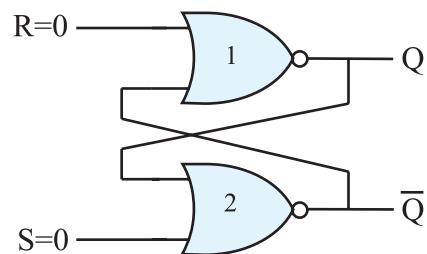این حالت یعنی  $Q=\bar{Q}=0$  تعریف نشده است و نباید ایجاد شود زیرا اگر بعد از مرحله  $R=S=1$  که  $Q=\bar{Q}=0$  شده است ورودی های  $S$  و  $R$  به صفر تغییر حالت دهند، خروجی فلیپ فلاب بین ۰ و ۱ نوسان می کند و بعد از چند مرحله نوسان،  $Q$  به طور تصادفی روی ۰ و یا ۱ ثابت میماند و



شکل ۹-۹۷ حالتی که  $R=0$  و  $S=1$  است  $Q=0$  و  $\bar{Q}=1$  می شود.  
اگر مطابق شکل ۹-۹۸ و  $R=0$  و  $S=0$  شود چون هر دو ورودی صفر هستند نمی توانند وضعیت خروجی هارا تعیین کنند. وضعیت خروجی هر گیت به ورودی دیگر آن یعنی به ورودی فیدبک شده بستگی دارد.

شکل ۹-۹۹ در حالتی که  $R=0$  و  $S=1$  خروجی های  $Q$  و  $\bar{Q}$  بستگی دارند.

در این شرایط دو حالت پیش می آید.

**الف:** اگر مطابق شکل ۹-۹۹،  $R=0$  و  $\bar{Q}=0$  باشد در این صورت خروجی در همین حالت یعنی  $Q=0$  باقی میماند (چرا؟)

در جدول درستی ۹-۵۱ چهار حالت ورودی و وضعیت خروجی  $\bar{Q}$  برای فلیپ فلاب با گیت NAND مشخص شده است.


جدول ۹-۵۱ جدول درستی فلیپ فلاب R-S با گیت NAND

S	R	$Q_t$
حالت ممنوعه		
۰	۱	۱
۱	۰	۰
۱	۱	$Q_{t-1}$

تفاوت فلیپ فلاب با گیت NAND و فلیپ فلاب با گیت NOR در خروجی آنها است. جداول ۹-۵۰ را با ۹-۵۱ مقایسه کنید.

### ۹-۱۵-۴ فلیپ فلاب S-R با پالس ساعت (CP-clock pulse)


فلیپ فلاب S-R ساعتی از یک مدار S-R ساده و دو گیت NAND اضافی مطابق شکل ۹-۱۰۴ تشکیل می‌شود.

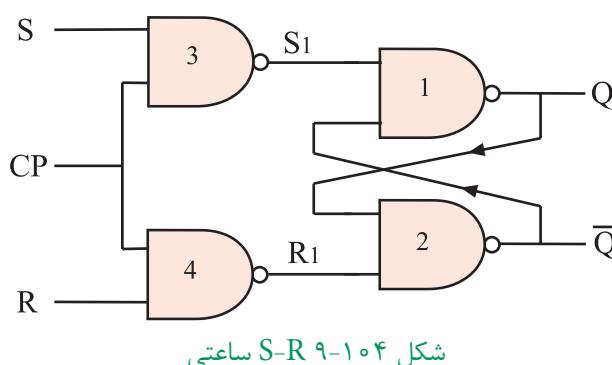

شکل ۹-۱۰۴ ساعتی S-R

پالس ساعت ورودی (CP) به عنوان یک سیگнал فعال ساز عمل می‌کند. هنگامی که  $CP=0$  است،  $S$  و  $R$  یک می‌شود در این شرایط خروجی  $Q$  و  $\bar{Q}$  تغییر وضعیت نمی‌دهند و حالت قبل خودرا حفظ می‌کنند. شکل ۹-۱۰۵ و ۹-۱۰۶ این حالت‌ها را نشان می‌دهد.

قفل می‌شود. حالت  $R=S=1$  را حالت ممنوعه می‌گویند، شکل ۹-۱۰۲

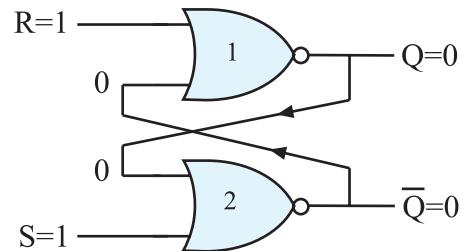

شکل ۹-۱۰۲ اگر  $R=S=1$  و  $Q=0$  شود  $\bar{Q}=1$  خواهد شد. این حالت را حالت ممنوعه می‌گویند.


چهار حالت بررسی شده برای فلیپ فلاب در جدول درستی ۹-۵۰ نشان داده شده است. منظور از  $Q_t$  وضعیت حافظه در لحظه  $t$  و منظور از  $Q_{t-1}$  وضعیت حافظه قبل از لحظه  $t$  ( $Q_t$ ) است.

جدول ۹-۵۰ جدول درستی فلیپ فلاب R-S با گیت NOR

S	R	$Q_t$
حالت ممنوعه		
۰	۰	$Q_{t-1}$
۰	۱	۰
۱	۰	۱
۱	۱	$Q_t$

### ۹-۱۵-۴ مدار فلیپ فلاب S-R با گیت NAND

مدار فلیپ فلاب را با گیت NAND نیز می‌سازند. شکل ۹-۱۰۳ فلیپ فلاب S-R را با گیت NAND نشان می‌دهد.

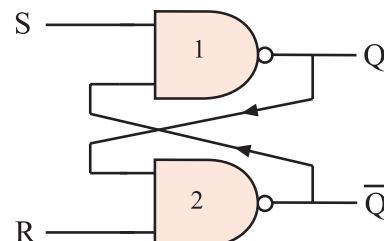

شکل ۹-۱۰۳ فلیپ فلاب S-R یا NAND

چهار حالت ممکن برای حالت S-R وجود دارد. این ۴ حالت مشابه فلیپ فلاب R-S با گیت NOR است.


جدول ۹-۵۲ جدول درستی فلیپ فلاب S-R ساعتی را نشان می دهد. نماد بلوکی S-R ساعتی در شکل ۹-۹۸ آمده است. عیب اساسی دو نوع فلیپ فلاب SR و SR ساعتی حالت ممنوعه آن است.

جدول ۹-۵۲ جدول درستی S-R ساعتی

خروجی  
در لحظه t

CP	S	R	$Q_t$
·	·	·	$Q_{t-1}$
·	·	1	$Q_{t-1}$
·	1	·	$Q_{t-1}$
·	1	1	$Q_{t-1}$
1	·	·	$Q_{t-1}$
1	·	1	·
1	1	·	1
1	1	1	حالات ممنوعه

خروجی قبل  
از لحظه t

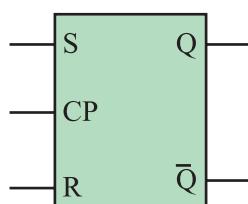


شکل ۹-۱۰۸ نمای بلوکی S-R ساعتی

### ۹-۱۵-۶ فلیپ فلاب J-K


همان طور که قبل ذکر شده اشکال عمده فلیپ فلاب R=S=R مربوط به حالت تعریف نشده آن یعنی وضعیت ۱ است. برای اصلاح این حالت از فلیپ فلاب J-K استفاده می شود. در شکل ۹-۱۰۹ مدار فلیپ فلاب J-K رسم شده است.

ورودی های S و R اثرا ندارند

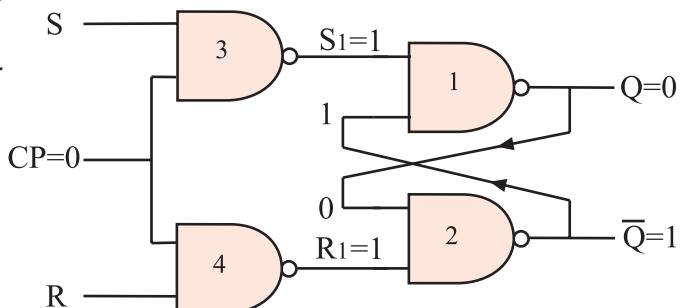


شکل ۹-۱۰۵ خروجی  $Q=0$  حالت قبل را حفظ می کند و ثابت می ماند

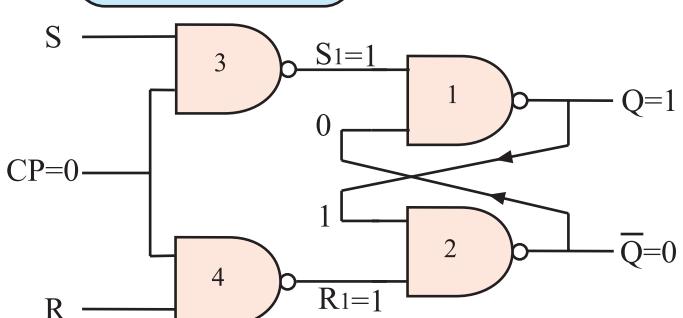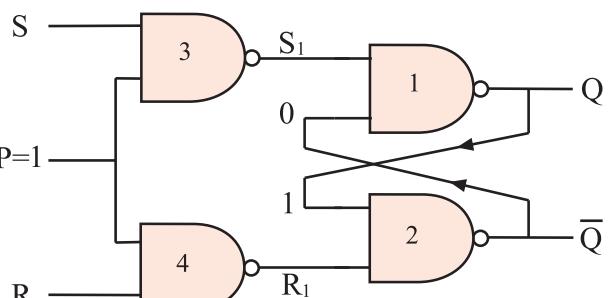ورودی های S و R اثرا ندارند


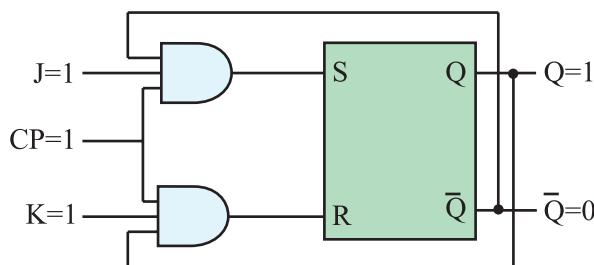


شکل ۹-۱۰۶ خروجی  $Q=1$  حالت قبل را حفظ می کند و ثابت می ماند


اگر  $CP=1$  شود خروجی گیت NAND شماره ۳ و ۴ بر اساس ورودی های S و R تغییر می کند و در این حالت خروجی  $Q$  و  $\bar{Q}$  مطابق جدول درستی فلیپ فلاب R-S می شود، شکل ۹-۱۰۷

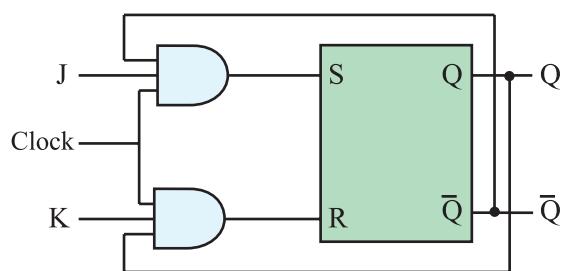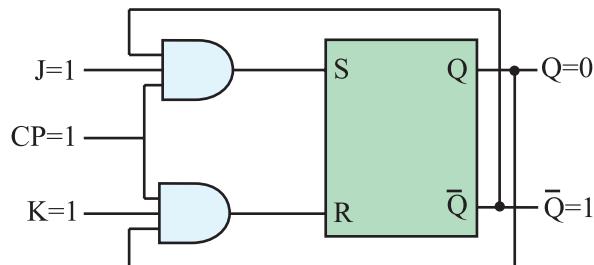

شکل ۹-۱۰۷  $CP=1$  است  $Q$  و  $\bar{Q}$  از مقادیر S و R تبعیت می کنند.

شکل ۹-۱۱۱  $J=1$  و  $K=1$  خروجی ۱ است.

شکل ۹-۱۰۹ J-K فلیپ فلاب

شکل ۱۱۲ - ۹ در وضعیت  $J=1$  و  $K=1$   $\bar{Q}$  بر عکس حالت قبل شده است.


همچنین اگر فلیپ فلاب در وضعیت Reset یعنی  $Q=0$  باشد با برقاری  $K=J=1$  به وضعیت Set می‌رود یعنی  $Q=1$  می‌شود، به عبارت دیگر حافظه به حالتی بر عکس وضعیت قبلی خود تغییر حالت می‌دهد. این وضعیت را که شبیه قطعه ووصل کردن یک کلید است حالت کلیدی (Toggle) می‌نامند.

باید توجه داشت تغییر وضعیت  $Q$  و  $\bar{Q}$  زمانی رخ می‌دهد که پالس ساعت فعال باشد، ( $CP=1$ )، طبیعی است اگر پالس ساعت فعال نباشد یعنی  $CP=0$  شود  $Q$  و  $\bar{Q}$  تغییر وضعیت نمی‌دهند و حالت اولیه خود را حفظ می‌کنند.

### ۹-۱۵-۷ عیوب فلیپ فلاب J-K

همان طور که مشاهده کردید فلیپ فلاب J-K توانسته است حالت تعريف نشده ای فلیپ فلاب S-R را بر طرف کند. چون خروجی های  $\bar{Q}$  و  $Q$  مستقیماً به ورودی ها فیدبک شده اند، اگر در حالت  $J=K=1$ ، پالس ساعت برابر با (۱) باقی بماند به دلیل وجود فیدبک، مقادیر  $\bar{Q}$  و  $Q$  مرتب تغییر می‌کنند و خروجی فلیپ فلاب دائمًا بین صفر و یک نوسان می‌کند. در شکل ۱۱۳ - ۱۱۴ و ۹-۱۱۴ تغییر وضعیت  $Q$  و  $\bar{Q}$  نشان داده شده است.

نماد بلوکی فلیپ فلاب J-K را در شکل ۹-۱۱۰ مشاهده می‌کنید.

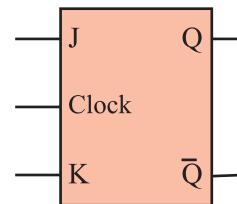

شکل ۹-۱۱۰ نماد بلوکی فلیپ فلاب J-K


جدول درستی فلیپ فلاب J-K در جدول ۹-۵۳ آمده است.

۹-۵۳ جدول درستی فلیپ فلاب J-K

J	K	$Q_t$
۰	۰	$Q_{t-1}$
۰	۱	۰
۱	۰	۱
۱	۱	$\bar{Q}_{t-1}$

این جدول نشان می‌دهد حالت متنوعه بر طرف شده است یعنی هنگامی که  $J=K=1$  می‌شود اگر فلیپ فلاب مطابق شکل ۱۱۱ - ۹ در حالت Set یعنی  $Q=1$  قرار داشته باشد، وضعیت آن تغییر می‌کند و Reset می‌شود. بنابراین مطابق شکل ۱۱۲ - ۹ خروجی  $Q=1$  به حالت  $Q=0$  تغییر حالت می‌دهد.

درست شده است که یکی مسٹر (Master) و دیگری اسلیو (Slave) نام دارد. شکل ۱۱۶ - نقشه بلوکی فلیپ فلاپ را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در نقشه بلوکی خطوط فیدبک از  $Q$  و  $\bar{Q}$  به ورودی ها رسم نشده است.

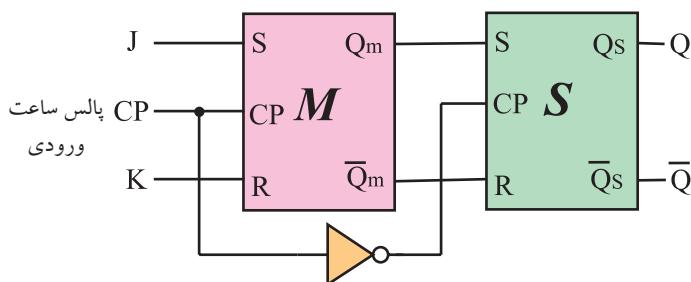


شکل ۱۱۶ - نقشه بلوکی فلیپ فلاپ JK-MS بدون رسما مسیر فیدبک


جدول درستی فلیپ فلاپ JK-MS مانند جدول درستی فلیپ فلاپ JK است. فقط در فلیپ فلاپ JK-MS اطلاعات در لبه نزولی پالس ساعت وارد حافظه می شوند.  
جدول ۵۴ - جدول درستی فلیپ فلاپ JK-MS  
نشان می دهد. نماد بلوکی فلیپ فلاپ JK-MS را در شکل ۱۱۷ - ملاحظه می کنید.

جدول ۵۴ - جدول درستی فلیپ فلاپ JK-MS


$j$	$K$	$CP$	$Q_t$
0	0	↓	$Q_{t-1}$ حالت قبلی را حفظ می کند.
0	1	↓	0 Reset
1	0	↓	1 Set
1	1	↓	$\bar{Q}_{t-1}$ حالت قبلی عکس می شود.

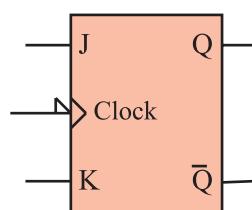

شکل ۱۱۷ - نماد بلوکی فلیپ فلاپ JK-MS

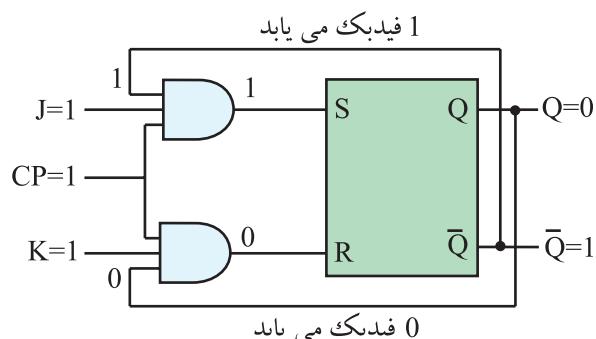


شکل ۱۱۳ -  $Q=0$  و  $K=1$ ،  $J=1$  فیدبک می یابد

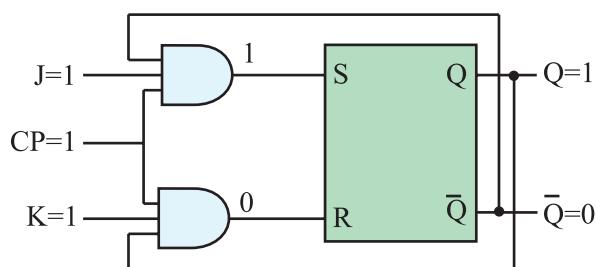

شکل ۱۱۴ - بافیدبک خروجی  $Q$  و  $\bar{Q}$  به ورودی وضعیت جدید  $Q=1$  و  $\bar{Q}=0$  ظاهر شده است.

حال اگر مطابق شکل ۱۱۵ -  $Q=0$ ،  $CP=0$  شود، در این لحظه  $Q$  روی آخرین وضعیت خود ثابت می ماند. این حالت (Race Around) فلیپ فلاپ را پدیده دور خود چرخیدن (Race Around) می گویند. برای برطرف کردن این عیب از JK-MS استفاده می شود.

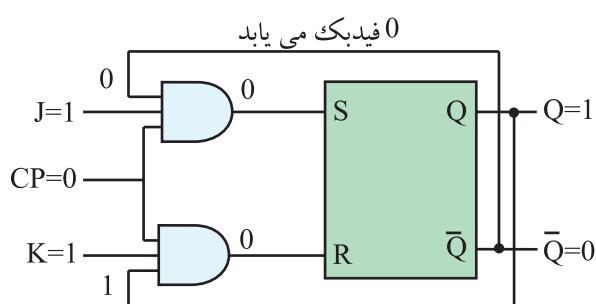


شکل ۱۱۵ -  $Q=0$  و  $\bar{Q}=0$  فیدبک می شوند چون  $CP=0$  است

### ۹-۱۵-۸ JK-MS فلیپ فلاپ (MS= Master Slave)

نوع دیگری از فلیپ فلاپ وجود دارد که آن را JK-MS می نامند. این فلیپ فلاپ از دو فلیپ فلاپ S-R جداگانه

از این فلیپ فلاپ به عنوان یک سلول ثبات (ثبت کننده) استفاده می‌کنند زیرا اطلاعات ورودی آن پس از هر پالس ساعت وارد حافظه فلیپ فلاپ شده و تا پالس ساعت بعدی حفظ می‌شود. این فلیپ فلاپ را می‌توان به کمک هر یک از انواع فلیپ فلاپ JK، JK-MS یا SR ساخت. برای این منظور باید ورودی S را نفی کنیم. سپس آن را به R اتصال دهیم. همچنین می‌توان ورودی J را نفی کرد و به ورودی K اتصال داد. شکل ۱۲۰-۹ یک فلیپ فلاپ D را با استفاده از فلیپ فلاپ JK نشان می‌دهد.

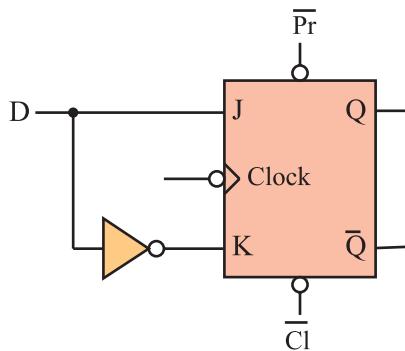


شکل ۱۲۰-۹ فلیپ فلاپ D با استفاده از فلیپ فلاپ JK  
جدول درستی فلیپ فلاپ D مطابق جدول ۵۵-۹ است

جدول ۵۵-۹ جدول درستی فلیپ فلاپ D

CP	D	Q
0	0	0
1	1	1

در شکل ۱۲۱-۹ نماد بلوکی فلیپ فلاپ نوع D رسم شده است.

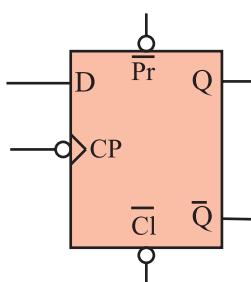


شکل ۱۲۱-۹ نماد مداری فلیپ فلاپ D

## ۱۵-۹ عملکرد ورودی های پیش تنظیم (Clear) و پاک کردن (Preset)

در زمان وصل تغذیه به مدار فلیپ فلاپ ، وضعیتی که حافظه در آن قرار می گیرد یعنی حالت Q در انواع فلاپ ها کاملاً تصادفی است. برای ایجاد یک حالت معین و تعریف شده اولیه ، از ورودی Clear و Preset استفاده می کنیم.


به عنوان مثال در یک ماشین حساب برای انجام عملیات جدید ضروری است که اطلاعات قبلی از حافظه پاک شود. گاهی نیز ممکن است بخواهیم قبل از اجرای عملیات ، اطلاعات جدید را در حافظه قرار دهیم. در این حالت با استفاده از ۲ خط Clear و Preset از این که از طریق J و K بخواهیم اطلاعات را وارد حافظه کنیم حافظه را پاک (حالی) یا پر می کنیم. در خاتمه این دو خط را غیرفعال نموده و توسط ورودی های J و K اطلاعات جدید را وارد حافظه می کنیم. در شکل ۱۱۸-۹ نماد بلوکی فلیپ فلاپ JK با خط Pr و Cls رسم شده است.

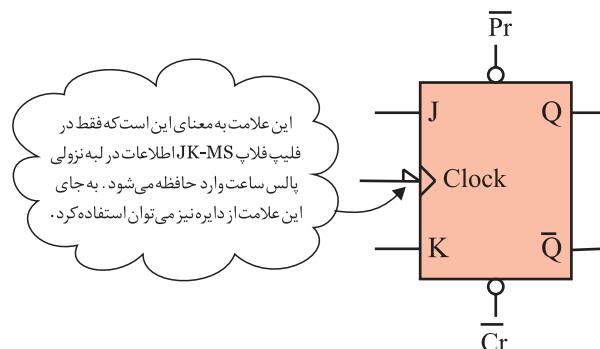

شکل ۱۱۸-۹ نماد بلوکی فلیپ فلاپ JK با Pr و Cls


## ۱۵-۱۰ فلیپ فلاپ نوع (D) (Delay)

این فلیپ فلاپ تنها دارای یک ورودی است که ورودی D نام دارد ، شکل ۱۱۹-۹.

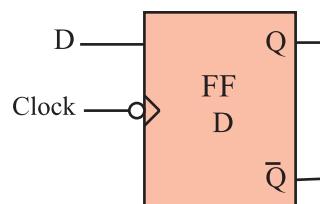

شکل ۱۱۹-۹ فلیپ فلاپ D

## ۱۵-۱۱ فلیپ فلاپ نوع T ( Toggle )

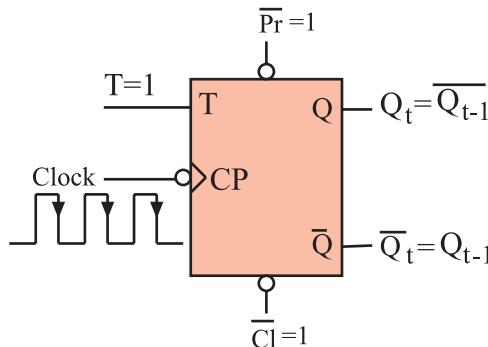

شکل ۹-۱۲۴ است در لبه نزولی پالس ساعت  $T=1$  بر عکس می شود.

جدول ۹-۵۶ جدول درستی T-FF را براساس عملکرد JK-FF نشان می دهد. این جدول را می توان به صورت جدول ۹-۵۷ خلاصه کرد.


جدول ۹-۵۶ جدول درستی T-FF براساس عملکرد JK-FF

T	CLK	J	K	$Q_{t-1}$	$Q_t$
0	↓	0	0	0	→0
0	↓	0	0	1	→1
1	↓	1	1	•	→1
1	↓	1	1	1	→•

جدول ۹-۵۷ جدول درستی T-FF


T	CP	$Q_t$
0	↓	$Q_{t-1}$ . حالت قبلی را حفظ می کند.
1	↓	$\bar{Q}_{t-1}$ . حالت قبلی عکس می شود.

نماد بلوکی فلیپ فلاپ T در شکل ۹-۱۲۵ آمده است.

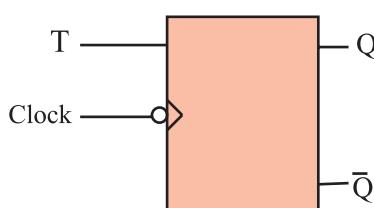


شکل ۹-۱۲۵ نماد بلوکی T-FF

اگر دو ورودی فلیپ فلاپ JK را به هم وصل کنیم و اتصال مشترک را T بنامیم. فلیپ فلاپ جدیدی ساخته می شود که به آن فلیپ فلاپ نوع T یا کلیدی گویند. شکل ۹-۱۲۲ نحوه تبدیل فلیپ فلاپ J-K به T را به شکل ۹-۱۲۲ نشان می دهد.

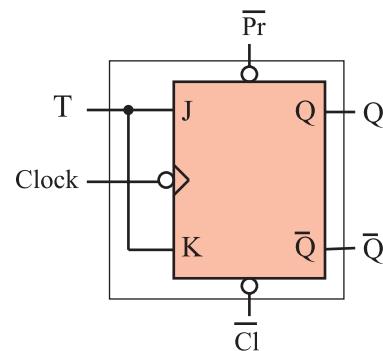

شکل ۹-۱۲۲ - تبدیل فلیپ فلاپ T به J-K

با توجه به شکل درمی یابیم که اطلاعات ورودی های J و K با هم برابرند. پس اگر  $T=0$  باشد، مطابق شکل ۹-۱۲۳ است. در این صورت حافظه بدون تغییر می ماند.

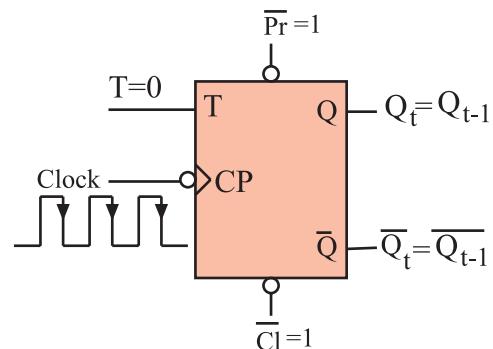

شکل ۹-۱۲۳ - T=0 است و  $Q_t = Q_{t-1}$  و  $\bar{Q}_t = \bar{Q}_{t-1}$  تغییر نمی کند.

حال چنانچه  $T=1$  باشد  $J=K=1$  است. طبق شکل ۹-۱۲۴ با هر پالس ساعت وضعیت حافظه بر عکس حالت قبل می شود. یعنی اگر حافظه Set است به حالت Reset و اگر Reset است به حالت Set می رود.

با تغییر وضعیت کلیدها، حالت خاموش یا روشن لامپ را مشاهده سپس جدول صحت ۹-۵۸ را کامل کنید.

## ۹-۱۶ آزمایش شماره ۵


زمان اجراء: ۲ ساعت آموزشی

**۹-۱۶-۱ هدف آزمایش:** بررسی رفتار انواع فلیپ فلاپ ها

**۹-۱۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

وضعیت ورودی ها		وضعیت قبلی خروجی ها		وضعیت خروجی ها بعد از تغییر وضعیت	
$SW_r = S$	$SW_v = R$	$L_r$	$L_v$	$L_r$	$L_v$

مدار RS-FF را مطابق شکل ۹-۱۲۷ اصلاح کنید و دوباره جدول صحت ۹-۵۹ را کامل کنید.

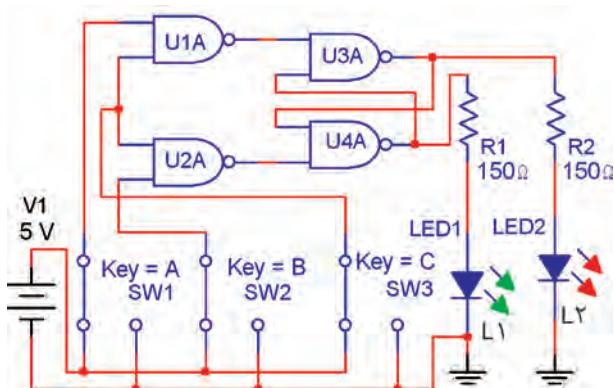

شکل ۹-۱۲۷

وضعیت ورودی ها		وضعیت قبلی خروجی ها		وضعیت خروجی ها بعد از تغییر وضعیت	
$SW_r$	$SW_v$	$L_r$	$L_v$	$L_r$	$L_v$

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۳۰-۰ ولت ۱A	یک دستگاه
۲	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۳	۷۴۱۰ IC	یک عدد
۴	۷۴۱۱ IC	یک عدد
۵	۷۴۰۲ IC	یک عدد
۶	۷۴۰۰ IC	دو عدد
۷	LED قرمز	یک عدد
۸	LED سبز	یک عدد
۹	سیم رابط لازم	به مقدار
۱۰	۱۵۰Ω مقاومت	دو عدد
۱۱	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


در صورت موجود بودن برد آماده، از آن ها برای انجام آزمایش های زیر استفاده کنید.

## ۹-۱۶-۳ مراحل اجرای آزمایش:

**الف- بررسی فلیپ فلاپ SR:**

با استفاده از آی سی ۷۴۰۰ مدار شکل ۹-۱۲۶ را روی

برد برد بیندید.

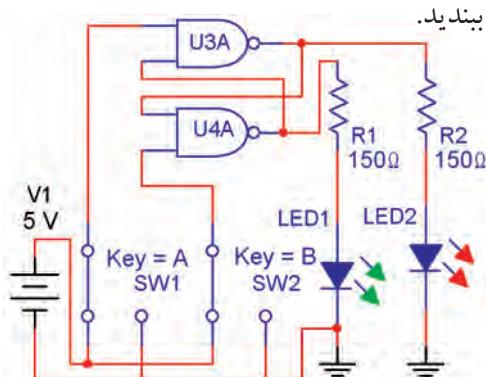


شکل ۹-۱۲۶ RS-FF مدار آزمایش

جدول ۹-۶۰			وضعیت خروجی ها بعد از تغییر وضعیت			
وضعیت ورودی ها			وضعیت قبلی خروجی ها		وضعیت	
SW <sub>۱</sub>	SW <sub>۲</sub>	SW <sub>۳</sub>	L <sub>۱</sub>	L <sub>۲</sub>	L <sub>۱</sub>	L <sub>۲</sub>


■ وضعیت روشنایی لامپ های L<sub>۱</sub> و L<sub>۲</sub> را در حالتی که هر سه کلید SW<sub>۱</sub>، SW<sub>۲</sub> و SW<sub>۳</sub> در حالت منطقی «۱» است به دقت مشاهده کنید.

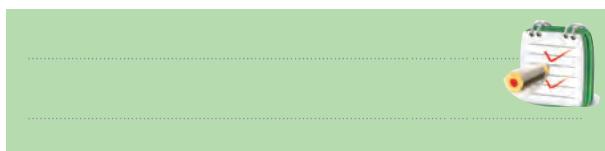**سؤال ۹-۳۳:** آیا در شدت نور آن ها نسبت به حالت هایی که حداقل یکی از کلیدها در حالت منطقی «۰» باشد تغییر مشاهده می کنید؟ علت آن چیست؟



### ج: بررسی مدار فلیپ فلاپ D

■ اینکه ورودی مدار را مانند شکل ۹-۱۲۹ تغییر دهید؛ سپس با تغییر وضعیت SW<sub>۱</sub> و وضعیت روشنایی L<sub>۱</sub> پس از هر فرمان پالسر را مشاهده و نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

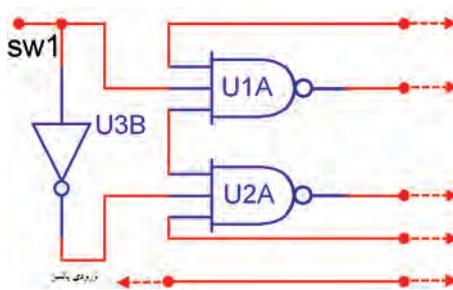

شکل ۹-۱۲۹

### سوال ۹-۳۱: آیا حالت غیر مجاز مدار شکل ۹-۱۲۶

برطرف شده است؟



### سوال ۹-۳۲: مدار شکل ۹-۱۲۷ بر مدار شکل ۹-۱۲۶ چه


برتری دارد؟



توجه: در صورت داشتن وقت اضافی آزمایش های زیر را اجرا کنید

### ب: بررسی فلیپ فلاپ JK

■ با استفاده از آی سی های ۷۴۰۴، ۷۴۱۱، ۷۴۰۲ با روی برد بیندید. مدار شکل ۹-۱۲۸ را روی برد بیندید.

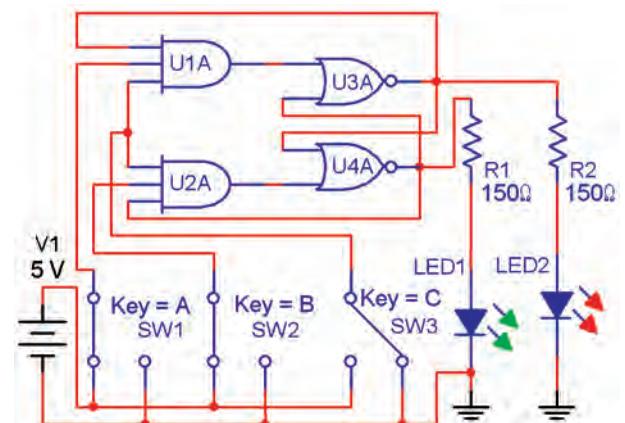

شکل ۹-۱۲۸

■ با تغییر وضعیت کلیدها وضعیت روشنایی لامپ های L<sub>۱</sub> و L<sub>۲</sub> را مشاهده نمود. سپس جدول صحت ۹-۶۰ را کامل کنید.

### ۹-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش های الف ، ب ، ج و د را به طور خلاصه بیان کنید.




### نتیجه مشاهدات



### د : بررسی مدار فلیپ فلاپ T

■ اکنون ورودی های مدار شکل ۹-۱۲۸ را مانند شکل ۹-۱۳۰ تغییر دهید.  
■ دوباره پس از ایجاد حالت های مختلف برای کلید SW<sub>1</sub> هر بار با فشردن و رها کردن کلید پالسر - وضعیت روشنایی L<sub>1</sub> و L<sub>2</sub> را مشاهده کنید و نتیجه مشاهدات خود را بنویسید

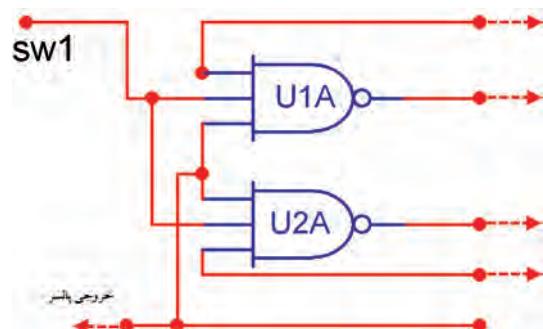


شکل ۹-۱۳۰

### نتیجه مشاهدات :




گیت های داخل آی سی دو سطح ولتاژ  $1/7$  ولت و  $9/0$  ولت دارند. وقتی ورودی گیت از  $1/7$  ولت بیشتر شود خروجی به تراز (0) منطقی (L) می آید و اگر ورودی تا  $9/0$  ولت کاهش یابد. خروجی به تراز (1) منطقی (High) می رسد.

اگر یکی از ورودی ها (L) باشد، خروجی در تراز (H) باقی می ماند و گیت دیگر تحریک نمی شود. نوع دیگر آی سی اشمیت تریگر آی سی  $74LS132$  است که شماره پایه ها و گیت های داخل آی سی را در شکل ۹-۱۳۳ مشاهده می کنید.

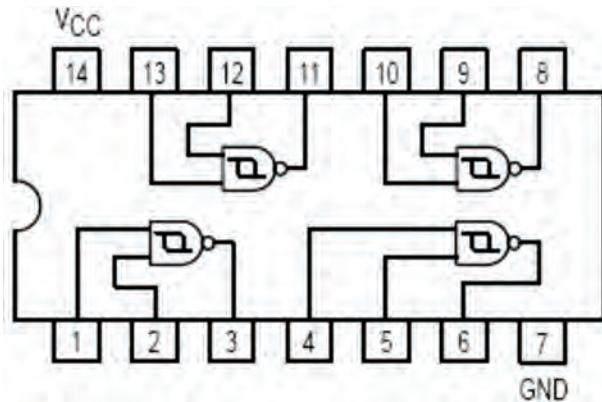

شکل ۹-۱۳۳

نمونه دیگر از آی سی اشمیت تریگر با شماره فنی  $7414$  نیز وجود دارد که شامل شش گیت NOT است. شکل ۹-۱۳۴ گیت های داخل آی سی و شماره پایه های آن را نشان می دهد.

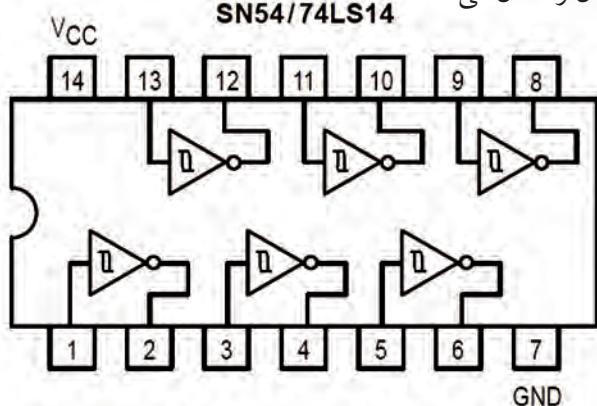


شکل ۹-۱۳۴ آی سی اشمیت تریگر NOT

ورودی Low هر گیت، خروجی را به تراز High می برد. دو سطح ولتاژ این آی سی نیز  $1/7$  ولت و  $9/0$  ولت است.

## (Schmitt Trigger)


اشمیت تریگر مداری است که می تواند موج های مثلثی یا سینوسی را به موج مربعی (پالس) تبدیل کند. اشمیت تریگر به صورت گیت های دیجیتالی نیز ساخته می شود. این گیت ها به علت داشتن دو حالت پایدار، در ردیف مولتی ویراتورها قرار دارند و دارای دو سطح ولتاژ آستانه (Thre Shold) هستند. عمل کردن آن ها به این صورت است هرگاه ولتاژ ورودی از سطح ولتاژ اول بیش تر شود، این گیت سوئیچ نموده و تغییر وضعیت می دهد و اگر ولتاژ ورودی از سطح ولتاژ دوم کم شود، وضعیت گیت به حالت اول خود بر می گردد. به این ترتیب می توان از موج سینوسی یا مثلثی، پالس های مربعی ساخت.

نماد گیت اشمیت تریگر به صورت شکل ۹-۱۳۱ است.

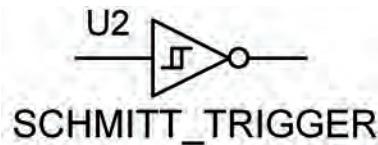

شکل ۹-۱۳۱ نماد اشمیت تریگر

یک نمونه آی سی اشمیت تریگر آی سی  $74LS13$  است شکل پایه ها و گیت های داخل آی سی در شکل ۹-۱۳۲ رسم شده است.

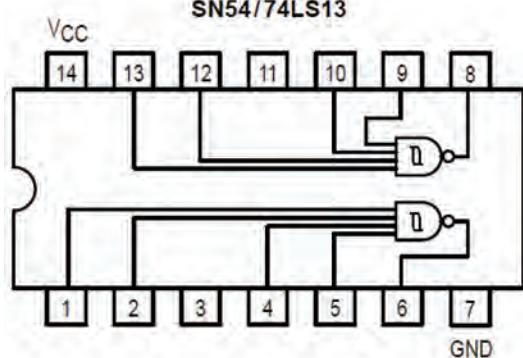

شکل ۹-۱۳۲ آی سی اشمیت تریگر با NAND چهار ورودی

## آزمون پایانی ۹-۵ انواع فلیپ فلاب




۱- حالت غیر مجاز در مدار فلیپ فلاب S-R شکل ۹-۱۳۵ با پالس ساعت کدام است ؟

الف)  $R=0, S=0$

ب)  $R=1, S=1$

ج)  $R=1, S=0$

د)  $R=0, S=1$

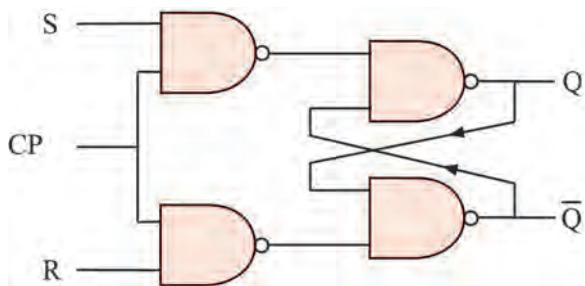



شکل ۹-۱۳۵

۲- اشکال مدار فلیپ فلاب SR را شرح دهید، در کدام نوع فلیپ فلاب این عیوب برطرف شده است ؟




۳- برای ثبت چهار بیت اطلاعات (۱۱۰۱) در حافظه به سلول حافظه (فلیپ فلاب) نیاز است.

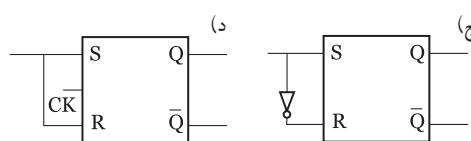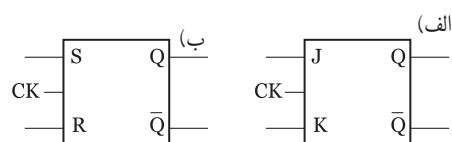۴- کدام نماد فلیپ فلاب نوع (D) را نشان می دهد ؟




۵- جدول صحت فلیپ فلاب نوع T را بنویسید و کاربرد آن را شرح دهید.

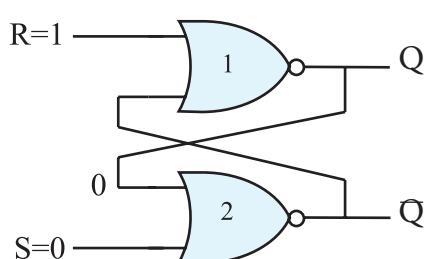


شکل ۹-۱۳۶

۶- نمای بلوکی فلیپ فلاب J-K را رسم کنید.  
فصل نهم

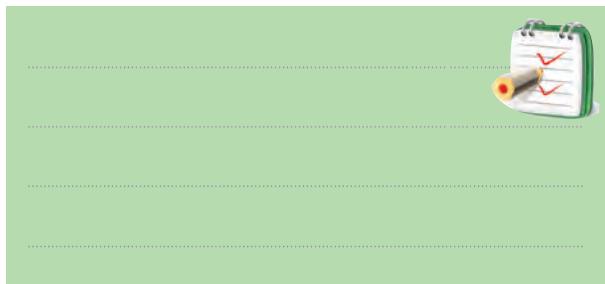
۱۴- در یک مدار اشمیت تریگر اگر سطح ولتاژ ورودی از ۱/۷ ولت بیش تر شود و یا سطح ولتاژ ورودی تا ۰/۹ ولت کاهش یابد خروجی در چه سطح منطقی قرار می‌گیرد؟




۱۱- عیب فلیپ فلاپ JK را شرح دهید.

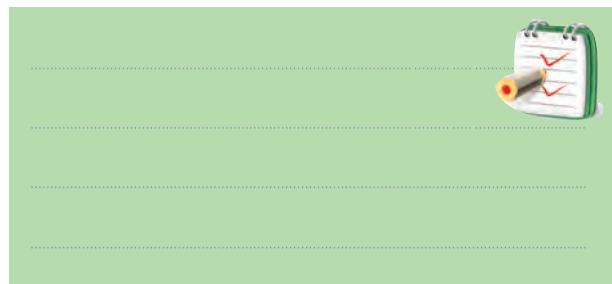

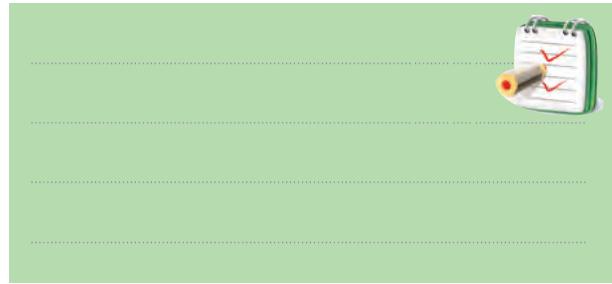۱۲- کاربرد ورودی های Clear Preset در فلیپ فلاپ MS-JK با ذکر مثال شرح دهید.



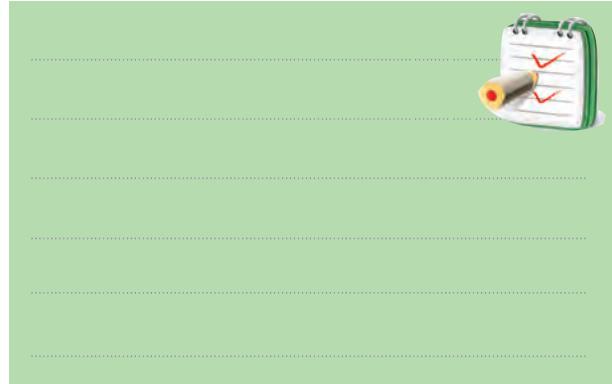۱۳- کاربرد مدار اشمیت تریگر را بیان کنید.



## بخش ششم

### قطعات الکترونیک صنعتی

#### هدف کلی:

آشنایی با ساختمن و کاربرد قطعات الکترونیک قدرت

زمان آموزش			عنوان توانایی	توانایی شماره	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۲۵	۱۰	۱۵	توانایی بررسی عملکرد عناصر یک سو کننده قدرت	۲۲	U <sub>۹</sub>
۹	۴	۵	توانایی بررسی عملکرد سایر عناصر الکترونیک قدرت چند پایه	۲۴	U <sub>۹</sub>
۳۴	۱۴	۲۰	جمع کل		

# فصل دهم

## عملکرد عناصر یکسو-کننده قدرت

### هدف کلی:

بررسی نظری و عملی تعدادی از قطعات الکترونیک صنعتی

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱۳- چگونگی محاسبه ولتاژ با یاس مخالف در دیودهای سری را توضیح دهد.
- ۱۴- دلیل اتصال موازی بستن دیودها را شرح دهد.
- ۱۵- مشخصه های دیود شاکلی را توضیح دهد.
- ۱۶- ساختمان دیودشاکلی را با رسم شکل شرح دهد.
- ۱۷- عمل قفل ترانزیستوری را توضیح دهد.
- ۱۸- منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود شاکلی را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۱۹- عملکرد تریستوریا SCR را با رسم شکل به طور کامل شرح دهد.
- ۲۰- مدارهای فرمان SCR را توضیح دهد.
- ۲۱- نقش دیود در مدار SCR را توضیح دهد.
- ۲۲- دلیل سری کردن تریستورها را شرح دهد.
- ۲۳- دلیل موازی کردن تریستورها را شرح دهد.
- ۲۴- کلیه ای هدف های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول به آن ها اشاره شده است را در این فصل نیز اجرا کند.
- ۱- کاربردهای الکترونیک قدرت را نام ببرد.
- ۲- انواع دیودهای قدرت را نام ببرد.
- ۳- تفاوت دیودهای قدرت با دیودهای معمولی را شرح دهد.
- ۴- مشخصات دیودهای با کاربرد معمولی را شرح دهد.
- ۵- کاربرد دیودهای بازیافت سریع را نام ببرد.
- ۶- مقادیر نامی دیودهای بازیافت سریع را بیان کند.
- ۷- ساختمان یک دیود شاتکی را توضیح دهد.
- ۸- محدوده فرکانس کار دیود شاتکی را شرح دهد.
- ۹- نحوه کار دیود شاتکی را با رسم یک شکل ساده شرح دهد.
- ۱۰- مزایا و معایب دیود شاتکی را به طور کامل شرح دهد.
- ۱۱- مقادیر مجاز دیود شاتکی را نام ببرد.
- ۱۲- دلیل سری کردن دیودها را با یکدیگر توضیح دهد.

 ساعت آموزش	<b>توانایی</b> <b>شماره</b> ۲۲		
جمع	عملی	نظری	
۲۵	۱۰	۱۵	



## پیش آزمون فصل (۱۰)

-۸- عیب دیود شاتکی نسبت به دیودهای معمولی ، پایین بودن ولتاژ معکوس آن است.

صحیح  غلط

-۹- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست ؟

الف) از مزایای دیود شاتکی ، پایین بودن ولتاژ زانو است.


ب) زمان تغییر حالت از بایاس موافق به بایاس معکوس را زمان بازیابی معکوس می نامند.

ج) دیود شاتکی پس از اعمال ولتاژ بایاس معکوس به سرعت قطع می شود .

د) دیود شاتکی در فرکانس پایین کاربرد فراوان دارد .

-۱۰- دیود شاکلی در بایاس موافق ، به مجرد این که ولتاژ ورودی از مقدار ولتاژ دیود بیش تر شود ..... می شود .

-۱۱- شکل زیر نماد کدام نوع قطعه است ؟

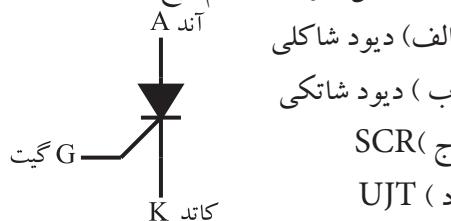

-۱۲- روش های خاموش کردن SCR را شرح دهید . برای کار در ولتاژ ..... می توانیم چند تریستور را با هم سری کنیم .

-۱۳- هنگامی که تریستورها را با هم موازی می کنیم ، بین تریستورها تقسیم می شود .

-۱۴- مقادیر حد در تریستور کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) حداکثری ولتاژ سد تکراری

ب) جریان موثر در بایاس موافق

ج) جریان معدل در بایاس موافق

د) همه موارد

-۱- الکترونیک قدرت تر کیمی از الکترونیک و قدرت است.

صحیح  غلط

-۲- برخی از کاربردهای الکترونیک قدرت در منابع را نام ببرید .



-۳- دیودهای نیمه هادی قدرت و دیودهای معمولی چه تفاوتی دارند ؟ توضیح دهید .



-۴- کدام یک از دیودهای زیر از نوع دیودهای قدرت نیستند .

الف) بازیافت سریع  
ب) شاتکی  
ج) استاندارد  
د) زنر

-۵- در دیودهای ..... زمان بازیافت کم و معمولاً کم تراز  $5 \mu\text{sec}$  است .

-۶- دیود ..... در فرکانس های بالا عمل یک سو سازی را به خوبی انجام می دهد .



-۷- شکل زیر ، نماد کدام نوع دیود است ؟  
الف) زنر  
ب) شاکلی  
ج) شاتکی  
د) بازیافت سریع

## ۱۰-۱- انواع دیودهای قدرت

دیودهای قدرت را می توانیم به شرح زیر تقسیم کنیم :

- الف : دیودهای استاندارد با کاربرد عمومی
- ب : دیودهای بازیافت سریع
- ج : دیودهای شاتکی

### ۱۰-۲-۱ دیودهای با کاربرد عمومی

اگر دیودی در شرایط بایاس معکوس باشد ، فقط جریان ناچیز نشستی که ناشی از حامل های اقلیت کریستال ها است در مدار جاری می شود . چنان چه ولتاژ مستقیم به دیود اعمال کنیم ، مدت زمانی طول می کشد تا دیود از بایاس مخالف به بایاس موافق برسود و جریان از دیود عبور نماید . این زمان را «**زمان بازیافت مستقیم**» یا «**زمان روشن شدن**» می نامند . دیودهای یک سو کننده با کاربرد عمومی زمان بازیافت زیادی دارند به طور مثال یک نمونه از این دیودها دارای زمان بازیافت ۲۵ میکروثانیه است . این دیودها با جریان موافق کم تراز ۱A تا چندهزار آمپر ، ولتاژ PIV از ۵۰ ولت تا حدود ۵KV ساخته می شوند .

### ۱۰-۲-۲ دیودهای بازیافت سریع

در دیودهای بازیافت سریع ، زمان بازیافت کم و معمولاً کم تراز ۵ میکروثانیه است . این دیودها در مبدل های DC به DC و DC-Ac ساخته شده اند کار می روند ، زیرا سرعت بازیافت ، بیشترین اهمیت را دارد . این دیودها با مقادیر نامی جریان کم تراز ۱A تا صد آمپر و با ولتاژ نامی PIV از ۵V تا حدود ۳KV ساخته می شوند . در برخی دیودهای بازیافت سریع ، زمان بازیافت بسیار کم در حدود ۵۰ ns (نانو ثانیه ) است . در شکل ۱۰-۱ چند نمونه از دیودهای بازیافت سریع را مشاهده می کنید .


## ۱۰-۱- آشنایی با الکترونیک قدرت و کاربردهای آن

الکترونیک قدرت ، ترکیبی از قدرت ، الکترونیک و کنترل قدرت است که به تجهیزات مرتبط با تولید انرژی الکتریکی ، انتقال و توزیع آن می پردازد . الکترونیک عناصر الکترونیکی سرو کار دارد و مدارهای پردازش سیگنال و کنترل انرژی الکتریکی را پوشش می دهد . الکترونیک قدرت ترکیبی از الکترونیک و قدرت است که «**کاربردهای مدارهای الکترونیکی**» را برای کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی در بر می گیرد . در منابع مختلف ، الکترونیک قدرت نقش بسیار مهمی در تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی دارد . برای مثال می توانیم دستگاه های کنترل گرما ، هشدار دهنده ، شارژ کننده های باتری ، دزد گیر ، کنترل نور ، سیستم های محرك و سیله نقلیه ، کنترل خود کار درب پارکینگ ، تولید ولتاژ زیاد مستقیم (HVDC) ، تایمرها ، مدارهای تلویزیون و دستگاه های چاپ را نام برد .

## ۱۰-۲- آشنایی با دیودهای قدرت و انواع آن

یکی از انواع دیودها ، دیودهای نیمه هادی قدرت است که نقش بسیار مهمی را در الکترونیک قدرت دارند زیرا این دیود ها می توانند به عنوان کلید در مدارهای مانند یک سو کننده ها ، رگولاتور های کلید زنی (سوئیچینگ) ، شارژ معکوس خازن در انتقال انرژی و برگرداندن انرژی از بار به منبع مورد استفاده قرار گیرند . هنگام طراحی یک مدار در برخی از کاربردها ، دیودهای قدرت را به صورت کلیدهای ایده آل در نظر می گیرند ، در حالی که مشخصه های عملکرد دیودها در محیط واقعی با حالت ایده آل تفاوت دارد . دیودهای قدرت مشابه دیودهای PN معمولی هستند با این تفاوت که ولتاژ و جریان (قدرت) بالاتری را می توانند تحمل کنند . هم چنین پاسخ فرکانسی یا سرعت کلید زنی آن ها نسبت به دیودهای معمولی کم تر است .

جريان از دیود عبور می‌کند. با معکوس شدن ولتاژ بایاس دیود، انتظار می‌رود بلا فاصله جريان دیود صفر شود اما مدتی طول می‌کشد تا جريان در بایاس معکوس به صفر برسد. اين فاصله زمانی به صورت  $t_1$  در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است. يادآور می‌شود که حتی دیودهای سیگنال نیز نمی‌توانند در فرکانس‌های بالای حدود  $10\text{ MHz}$  عمل کنند و عمل یک سو سازی را به درستی انجام دهنند، مگر این که برای اين منظور ساخته شده باشد. برای رفع اين اشکال در یک سو سازی فرکانس بالا، از دیود خاصی به نام دیود شاتکی استفاده می‌کنند. اين نوع دیود از اتصال یک فلز (معمولًاً از جنس نقره، پلاتین یا طلا) و یک نیمه هادی (معمولًاً نوع N) مانند شکل ۱۰-۳ ساخته می‌شوند.

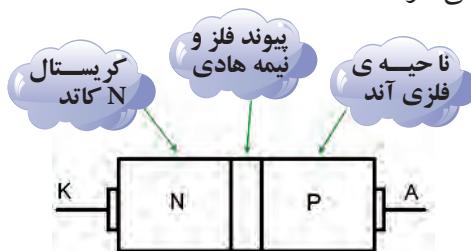

شکل ۱۰-۳ ساخته دیود شاتکی

در دیود شاتکی به دليل حداقل بودن حامل‌های اقلیت در مقایسه با دیودهای معمولی اتصال P-N، این دیودها می‌توانند در فرکانس‌های بالا عمل یک سو سازی را به خوبی انجام دهنند.

در واقع دیود شاتکی به دليل نداشتن بار ذخیره شده در پیوند PN، پس از اعمال ولتاژ بایاس مخالف به سرعت قطع می‌شود و می‌تواند در فرکانس‌های بالا حتی بالاتر از  $300\text{ MHz}$  به خوبی عمل یک سو سازی را انجام دهد. نماد دیود شاتکی در شکل ۱۰-۴ رسم شده است.



شکل ۱۰-۴ نماد دیود شاتکی




شکل ۱۰-۱ چند نمونه دیودهای بازیافت سریع

### ۱۰-۲-۳ دیود شاتکی (Schottky Diode)

در فرکانس‌های کم، وقتی دیودهای معمولی در حالت هدایت قرار دارند، با معکوس شدن ولتاژ دو سرديود، می‌توانند به راحتی به حالت قطع بروند. چنان‌چه فرکانس زیاد شود، دیود نمی‌تواند به سرعت از حالت هدایت (یا از حالت قطع به حالت هدایت) ببرود. زیرا مدت زمانی طول می‌کشد تا جريان معکوس گذرنده از دیود متوقف شود و جريان موافق عبور کند. اين تأخير زمانی سبب می‌شود تا نتوانيم از دیودهای معمولی در فرکانس بالا استفاده کنيم.

**زمان تغيير حالت از بایاس موافق به بایاس مخالف را زمان "بازيابي معکوس" (Reverse Recovery Time) می‌نامند و آن را با**

$T_{RR}$  نشان می‌دهد به شکل ۱۰-۲ توجه کنید:

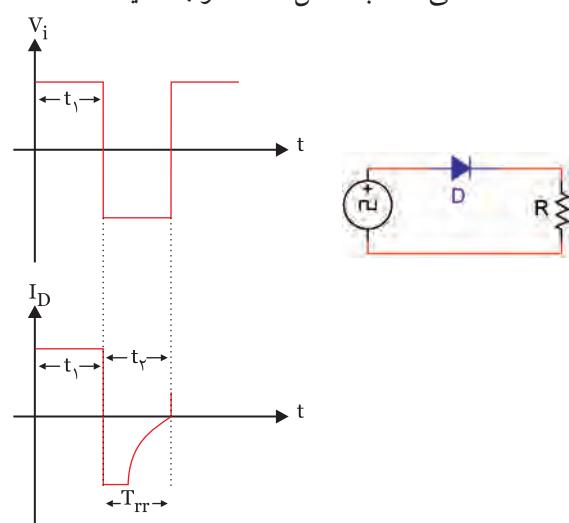


شکل ۱۰-۲

در مدت زمانی که سیگنال ورودی نیم سیکل مثبت را طی می‌کند ( $t_1$ )، دیود در بایاس مستقیم قرار دارد و

### ۱۰-۳-۱ افت ولتاژ دیودهای سری


در بایاس متوافق مانند شکل ۱۰-۶ ولتاژ دو سر دیودها هم جمع می‌شوند و ولتاژ خروجی (ولتاژ دو سر باز) را کاهش می‌دهند.

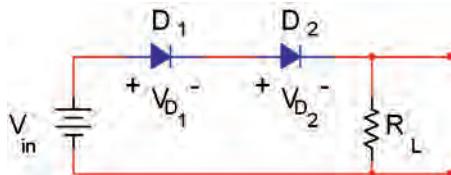

شکل ۱۰-۶ دیودهای سری در بایاس متوافق


$$V_O = V_{in} - (V_{D_1} + V_{D_2})$$

در بایاس معکوس، ولتاژ بایاس مخالف مانند شکل ۱۰-۷ بین دیودهای سری تقسیم می‌شود. به این ترتیب مجموعه دیودهای سری می‌توانند ولتاژ معکوس بیشتری را تحمل کنند.

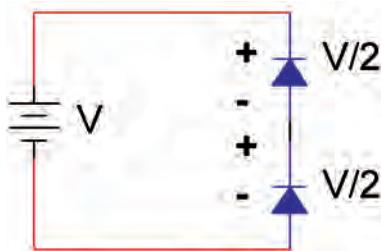

شکل ۱۰-۷ دو دیود سری در بایاس مخالف

به عنوان مثال اگر ولتاژ بایاس مخالف برابر ۱۰۰۰ ولت باشد و چهار دیود را مطابق شکل ۱۰-۸ با هم سری کنیم، ولتاژ بایاس مخالف که در دوسر هر دیود قرار می‌گیرد برابر با  $\frac{1000}{4} = 250$  ولت می‌شود.

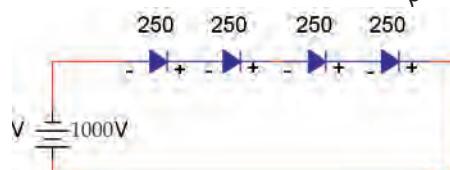

شکل ۱۰-۸ دیودها در بایاس مخالف

ولتاژ بایاس مخالف که در دوسر هر دیود قرار می‌گیرد،  $\frac{4}{3}$  است.


### ۱۰-۴ اتصال موازی دیودها

در مدارهایی که به قدرت بالایی نیاز دارند، برای

از مزایای دیود شاتکی پایین بودن ولتاژ وصل (ولتاژ زانو) است. این ولتاژ حدود ۲۵٪ ولت است که در مقایسه با ولتاژ ۷٪ ولت دیود معمولی سیلیکونی، خیلی کم تراست. بنابراین به دلیل کم بودن افت ولتاژ دو سر دیود شاتکی، در حالت متوافق در هنگام یک سوسازی، می‌توانیم ولتاژ خروجی بیشتری را به دست آوریم.

عیب دیود شاتکی نسبت به دیودهای معمولی، پایین بودن ولتاژ معکوس آن است. در عمل دیود شاتکی دارای PIV (حداکثر ولتاژ معکوس) قابل تحمل حدود ۵۰ ولت تا ۱۰۰ ولت است. میزان جریان مجاز عبوری از دیود محدودیت چندانی ندارد و دیودهای شاتکی تا حدود ۱۰۰ آمپر نیز ساخته شده‌اند. از دیود شاتکی در مدارهای دیجیتالی و در آی سی‌های سری TTL شاتکی در حد گستره استفاده می‌شود.

این آی سی‌ها از آی سی‌های سری TTL معمولی خیلی سریع‌تر هستند و در منابع تغذیه کلیدی (سوئیچینگ) به کار می‌روند. شکل ۱۰-۵ چند دیود شاتکی که در یک بسته‌بندی قرار دارند را نشان می‌دهد.

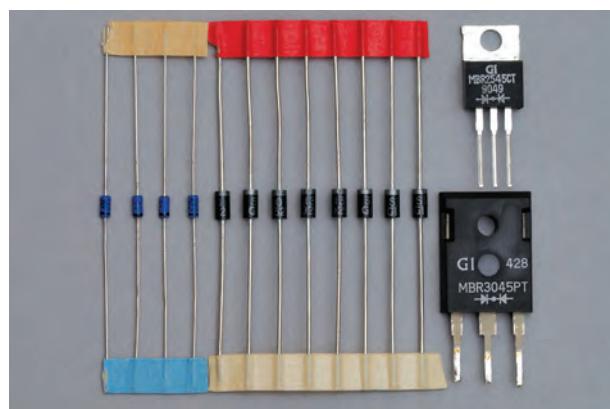

شکل ۱۰-۵ - چند نمونه دیود شاتکی

### ۱۰-۳ آشنایی با دیودهای اتصال سری

یک دیود معمولی نمی‌تواند ولتاژهای بالا (High Voltage DC= HVDC) مقدار ولتاژ معکوس را تحمل کند. از این رو برای افزایش ولتاژ معکوس، دیودها را با هم سری می‌کنیم.

## ۱۰-۵ آزمایش شماره ۱

### عملکرد مدارهای دیودی سری و موازی

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی


**۱۰-۵-۱ هدف آزمایش:** بررسی مدارهای دیودی سری و موازی

**۱۰-۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و ۲۰V	۱
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۲
سه عدد	دیود ۱N4001	۳
سه عدد	مقاومت $1k\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	۴
سه عدد	مقاومت $3/2k\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	۵
یک قطعه	بردبرد	۶

### ۱۰-۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۱۰-۱۱ را روی برد بیندید.

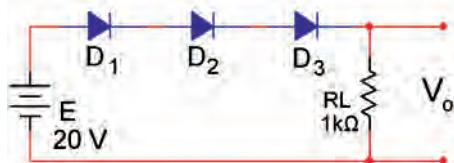

شکل ۱۰-۱۱

مولتی متر را روی حوزه کار ولت متر قرار دهید.

افت ولتاژ دو سر هر دیود را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{D_1} = \dots$$

$$V_{D_2} = \dots$$

$$V_{D_3} = \dots$$

ولتاژ دو سر بار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


افزایش جریان و تأمین جریان مطلوب ، می توانیم دیودها را به صورت موازی با هم اتصال دهیم . در این حالت جریان بین دیودها بر اساس بار متصل شده به هر دیود تقسیم می شود. شکل ۱۰-۹ تقسیم جریان I را بین دو دیود D1 و D2 نشان می دهد .

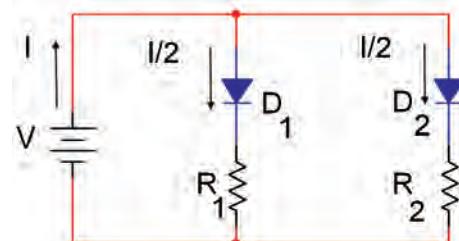

شکل ۱۰-۹ تقسیم جریان I به دو قسمت

توجه داشته باشید که در این حالت دیودها ایده آل فرض می شوند و مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  مقدار جریان عبوری از هر دیود را معین می کند.

چنان چه طبق شکل ۱۰-۱۰ چند دیود را با هم موازی کنیم و خروجی آن را به یک بار مشخص مانند  $I_L$  اتصال دهیم ، در صورتی که دیودها کاملاً مشابه باشند ، جریان عبوری از بار به نسبت مساوی بین دیودها تقسیم می شود

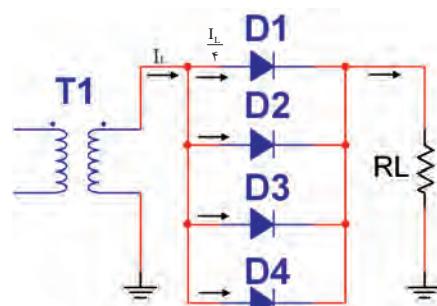

شکل ۱۰-۱۰ جریان عبوری از هر دیود برابر  $\frac{I_L}{4}$  است .

### نکته مهم:



مجموعه دیودهای سری می توانند ولتاژ بیشتری را تحمل کنند.

مولتی متر را روی حوزه کار آمپر متر تنظیم کنید.  
میلی آمپر متر را روی رنج ۵۰mA/DC قرار دهید و  
مطابق شکل ۱۰-۱۲ با منبع به صورت سری بیندید و سپس  
کلید مدار را وصل کنید.  
جریان کل مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I = \dots \text{mA}$$

میلی آمپر متر را به ترتیب در هر شاخه مدار قرار  
دهید و جریان هر شاخه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.  
 $I_1 = \dots \text{mA}$   
 $I_r = \dots \text{mA}$   
 $I_r = \dots \text{mA}$

**سوال ۲:** آیا مقدار جریان کل در رابطه  $I = I_1 + I_r + I_r$  است؟


صدق می کند؟



**سوال ۳:** آیا جریان هر شاخه تقریباً برابر  $\frac{I}{3}$  است؟  
توضیح دهید.



مدار شکل ۱۰-۱۴ را روی برد بیندید.

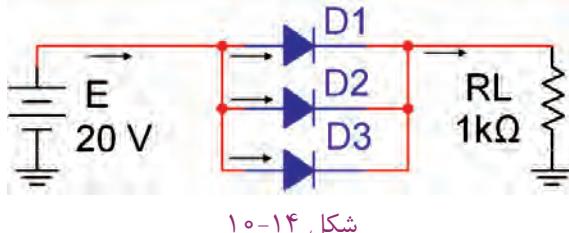

شکل ۱۰-۱۴

جریان عبوری از  $R_L$  را اندازه بگیرید و یادداشت  
کنید.

$$I_L = \dots \text{mA}$$

جریان عبوری از هریک از دیودها را اندازه بگیرید و

$$V_{R_L} = \dots \text{V}$$


ولتاژ دو سر بار را از رابطه زیر محاسبه کنید.

$$V_{R_L} = V_{in} - (V_{D_1} + V_{D_r} + V_{D_r})$$

$$V_{R_L} = \dots - (\dots + \dots + \dots) \text{V}$$

دیودها را مطابق شکل ۱۰-۱۲ در بایاس مخالف

قرار دهید.

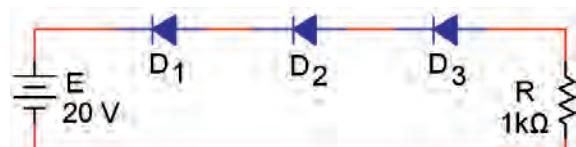

شکل ۱۰-۱۲

ولتاژ دو سر هر دیود را اندازه بگیرید و یادداشت  
کنید.

$$V_{D_1} = \dots \text{V}$$

$$V_{D_r} = \dots \text{V}$$


$$V_{D_r} = \dots \text{V}$$

**سوال ۱:** آیا ولتاژ دو سر هر دیود برابر با  $\frac{E}{3}$

است یا خیر؟ توضیح دهید.



مدار شکل ۱۰-۱۳ را روی برد بیندید.

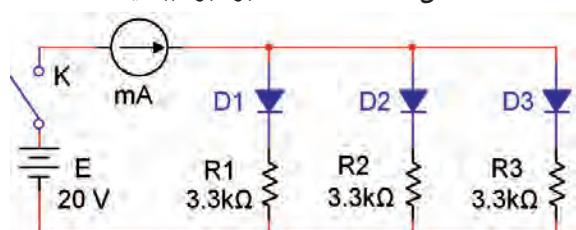


شکل ۱۰-۱۳

## ۱۰-۶ دیود شاکلی (Schockley Diode)


دیود شاکلی، یک دیود چهار لایه PNPN است. پایه‌ی خارجی این دیود آند و کاتد نام دارد. دیود شاکلی در حالت قطع، ولتاژ زیاد و در حدود چند صد ولت را تحمل می‌کند هم‌چنین در حالتی که دیود شاکلی هادی است، می‌تواند جریان‌های زیاد تا چند صد آمپر را از خود عبور دهد. بنابراین می‌توانیم از این دیود به عنوان کلید الکترونیکی در صنعت استفاده کنیم.

**ساختمان دیود شاکلی:** ساختمان کریستالی این دیود از چهار قطعه کریستال P و N مانند شکل ۱۰-۱۵ تشکیل شده است.

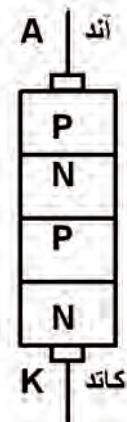

شکل ۱۰-۱۵ ساختمان داخلی دیود شاکلی

اگر کریستال‌ها را از وسط مانند شکل ۱۰-۱۶ برش دهیم، به دو نیمه‌ی جداگانه تقسیم می‌شود. نیمه‌ی چپ برش دیود شاکلی یک ترانزیستور PNP و نیمه راست یک ترانزیستور NPN را نشان می‌دهد.

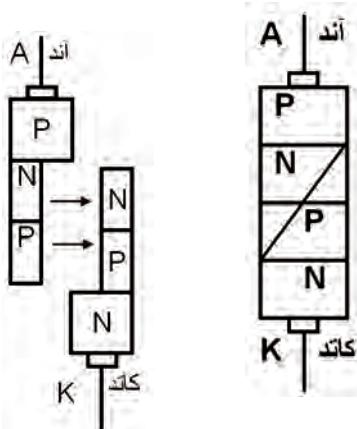

شکل ۱۰-۱۶- بشش دیود شاکلی

یادداشت کنید.

$$I_{D_s} = \dots \text{mA}$$

$$I_{D_r} = \dots \text{mA}$$

$$I_{D_f} = \dots \text{mA}$$

**سوال ۴:** آیا مجموع جریان‌های  $I_{D_s}$ ,  $I_{D_r}$ ،  $I_{D_f}$  برابر با  $I_L$  است؟ توضیح دهید.



**سوال ۵:** از موازی نمودن دیودها چه استفاده‌ای

می‌شود؟ شرح دهید.



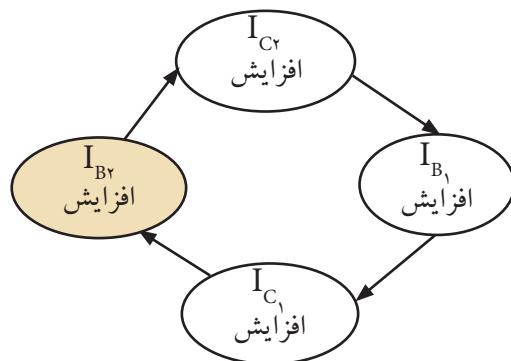
## ۱۰-۵-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.




می توان فرایند افزایش جریان در دو ترانزیستور را به صورت زیر نشان داد.




## ۱۰-۶-۲ منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود شاکلی

چنان چه دیود شاکلی را در بایاس متوافق با یاس کنیم، به مجرد این که ولتاژ ورودی از مقدار ولتاژ (عبور از شکست) دیود بیشتر شود، آن را هادی می کند. به این ترتیب دیود مانند کلید بسته شده عمل می کند. اگر دیود شاکلی در بایاس مخالف قرار گیرد با افزایش مقدار  $V$ ، دیود در بایاس مخالف عمل می کند و مشخصه ولت-آمپر آن مانند مشخصه یک دیود معمولی در بایاس مخالف است. در شکل ۱۰-۱۹ منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود شاکلی و نماد مداری آن رسم شده است.

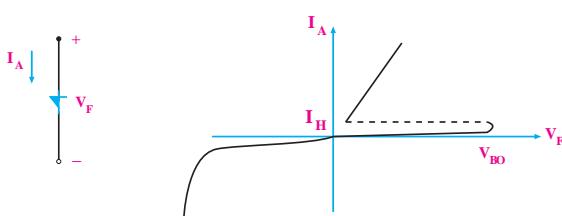


شکل ۱۰-۱۹ منحنی مشخصه و نماد مداری دیود شاکلی

این دو ترانزیستور به صورت مستقیم به یک دیگر کوپل شده اند. شکل واقعی و معادل ترانزیستوری دیود شاکلی مانند شکل ۱۰-۱۷ است.

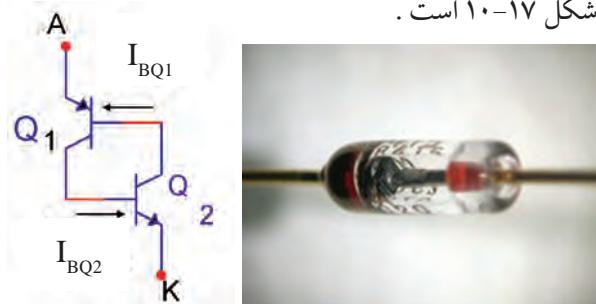

شکل ۱۰-۱۷ شکل واقعی و معادل ترانزیستوری دیود شاکلی

این مجموعه به قفل ترانزیستوری (Latch Transistor) معروف است. وقتی هر دو ترانزیستور در حالت اشباع باشند، کلید وصل است و وقتی هر دو ترانزیستور در حالت قطع باشند کلید باز است. شکل ۱۰-۱۸ آندو کاتد را در حالت وصل و قطع مانند یک کلید نشان می دهد.

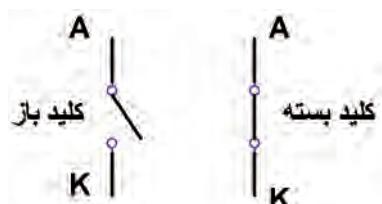


شکل ۱۰-۱۸ آند و کاتد مانند یک کلید عمل می کند

## ۱۰-۶-۱ عمل قفل ترانزیستوری

اتصال کلکتور به بیس دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  نوعی فیدبک مثبت را ایجاد می کند. اگر  $I_{BQ2}$  افزایش یابد  $I_{CQ2}$  همان جریان بیس  $Q_1$  است بازیاد افزایش می یابد،  $I_{CQ2}$  همان جریان بیس  $Q_1$  است بازیاد  $I_{CQ1}$  نیز زیاد می شود. جریان شدن جریان بیس  $Q_1$ ،  $Q_2$  نیز زیاد می شود. جریان  $I_{CQ1}$  همان جریان بیس  $Q_2$  است که سبب می شود جریان  $I_{BQ1}$  مجددًا افزایش یابد و سبب افزایش  $I_{CQ2}$  و  $I_{BQ2}$  می شود در نهایت دو ترانزیستور اشباع می شوند و مانند کلید بسته عمل می کنند.


برای بررسی کاربرد یک SCR به شکل ۱۰-۲۲ توجه کنید.

در شکل ۱۰-۲۲ هنگامی که ولتاژ آند دیود حدود ۰/۷ ولت نسبت به کاتد مثبت تر شود دیود هدایت می کند و نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی را به خروجی می رساند.

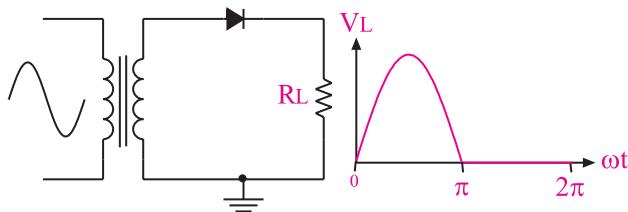

شکل ۱۰-۲۲ دیود نیم سیکل منفی را حذف و نیم سیکل مثبت را از خود عبور می دهد

در شکل ۱۰-۲۳ تریستور در فاصله زمانی صفر تا  $t_i$  قطع است زیرا هیچ پالس فرمانی به گیت آن اعمال نشده است. در این فاصله ولتاژ خروجی برابر صفر می شود. در لحظه  $t_i$ ، یک پالس فرمان را به گیت تریستور می دهیم. با دریافت این پالس فرمان تریستور به طور ناگهانی هادی (روشن) می شود. در فاصله  $t_i$  تا  $\pi$  ولتاژ ورودی به خروجی می رسد.

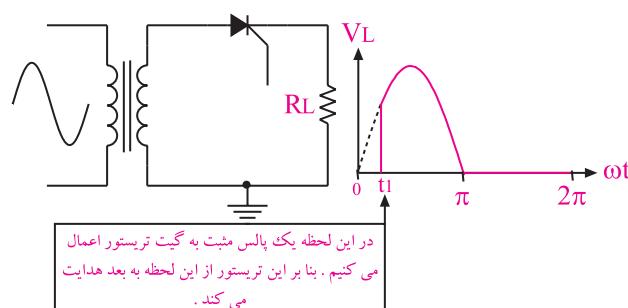


شکل ۱۰-۲۳ تریستور می تواند تمام و یا قسمتی از یک سیکل را عبور دهد

شکل موج خروجی مدار شکل ۱۰-۲۳ در مقایسه با شکل موج خروجی شکل ۱۰-۲۲ دارای ولتاژ موثر و متوسط کم تری است لذا توان تلف شده در مقاومت  $R_L$  نیز کم تر می شود. بنابراین با کنترل زاویه روشن شدن SCR (کنترل زاویه آتش) می توانیم میزان ولتاژ مصرف کننده، جریان

## ۱۰-۷ یکسوسازی کنترل شده سیلیکونی یا تریستور
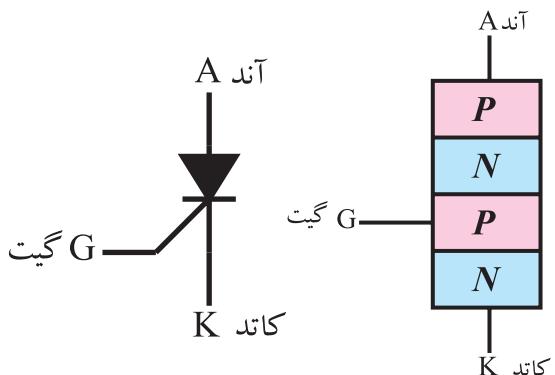
### (Silicon Controlled Rectifier- SCR)

یک تریستور یا SCR از ۴ قطعه نیمه هادی نوع N و P تشکیل می شود، شکل ۱۰-۲۰-الف.



الف) ساختمان داخلی SCR      ب: علامت قراردادی SCR


شکل ۱۰-۲۰ ساختمان داخلی و علامت قراردادی SCR

پایه های SCR را آند (A)، گیت (G) و کاتد (K) نام گذاری می کنند.

علامت قراردادی یک SCR مانند شکل ۱۰-۲۰-ب است. یک تریستور یا SCR، در حقیقت یک دیود قدرت یکسوسازی سیلیکونی قابل کنترل است.

هنگامی تریستور هدایت می کند که علاوه بر مثبت بودن ولتاژ آند نسبت به کاتد و برقراری جریان راه اندازی کافی در سر آند و کاتد، یک پالس مثبت نیز به گیت آن داده شود


شکل ۱۰-۲۱.

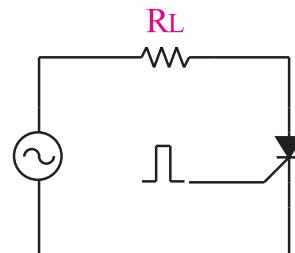

شکل ۱۰-۲۱- پالس مثبت به گیت SCR جهت روشن شدن آن


## ۱۰-۸ مدارهای فرمان SCR

برای ایجاد پالس فرمان جهت روشن کردن (هادی کردن) SCR، از مدارهای الکترونیکی یا کامپیوتری استفاده می‌شود. در این قسمت یک نمونه مدار فرمان نسبتاً ساده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شکل ۱۰-۲۶ یک نمونه مدار فرمان SCR را نشان می‌دهد. در این مدار چنان‌چه SCR به حدود  $7/0$  ولت برسد، جریانی از گیت  $V_g$  عبور می‌کند و تریستور را به حالت روشن می‌برد.

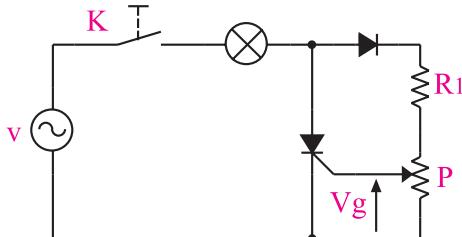


شکل ۱۰-۲۶

با تغییر پتانسیومتر  $P$ ، می‌توانیم دامنه  $V_g$  را تغییر دهیم در این شرایط زمان رسیدن ولتاژ به  $7/0$  ولت تغییر می‌کند به این ترتیب قادر خواهیم بود که زمان روشن شدن SCR را کنترل کنیم، شکل ۱۰-۲۷.

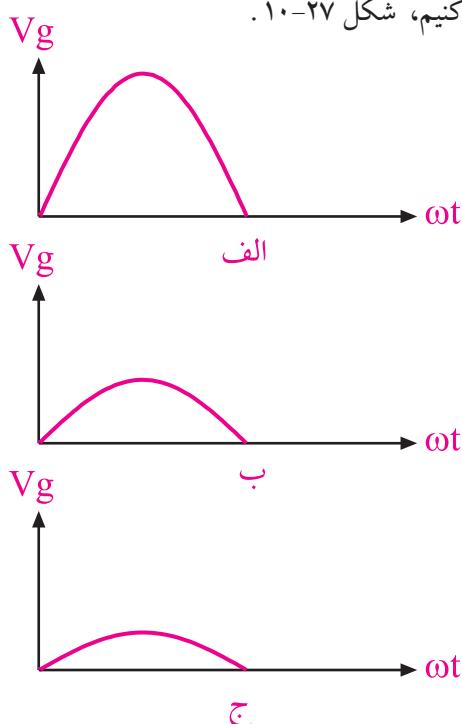شکل ۱۰-۲۷ با تغییر پتانسیومتر  $P$ ، دامنه ولتاژ  $V_g$  تغییر می‌کند


صرف کننده یا توان مصرف کننده را تنظیم یا کنترل کنیم. منحنی مشخصه ولت-آمپریک SCR را در شکل ۱۰-۲۴ مشاهده می‌کنید.

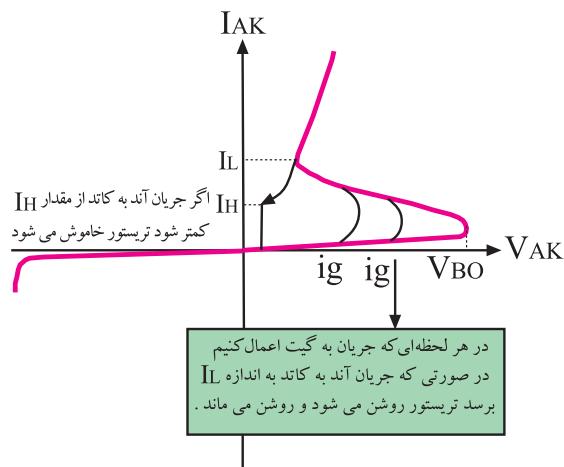

شکل ۱۰-۲۴- منحنی مشخصه ولت - آمپریک

اگر ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه ولتاژ  $V_{BO}$  افزایش یابد، تریستور بدون دادن پالس فرمان به گیت روشن می‌شود. معمولاً ولتاژ  $V_{BO}$  در SCRها خیلی زیاد است و گاهی از  $1500$  ولت نیز تجاوز می‌کند. چنان‌چه جریان  $I_{AK}$  حداقل برابر با جریان قفل کننده یعنی  $I_H$  شود، با رسیدن پالس فرمان به گیت و برقراری جریان در آن، تریستور روشن می‌شود. یک تریستور روشن را نمی‌توانید با قطع پالس فرمان به گیت آن خاموش کنید. مگر آن که جریان گذرنده از آند به کاتد آن ( $I_{AK}$ ) از جریان نگهدارنده ( $I_H$  معمولاً چند میلی‌آمپر) کم شود، یا مسیر جریان گذرنده از آند کاتد برای لحظه‌ای قطع شود.


برای مثال اگر مانند شکل ۱۰-۲۵ SCR را به ولتاژ DC وصل کنیم. بعد از قطع در پالس فرمان، SCR همچنان روشن می‌ماند. برای خاموش کردن آن باید به هر طریق ممکن (مثلاً قطع مدار) مقدار  $I_{AK}$  را به صفر یا کم تر از  $I_H$  برسانیم.

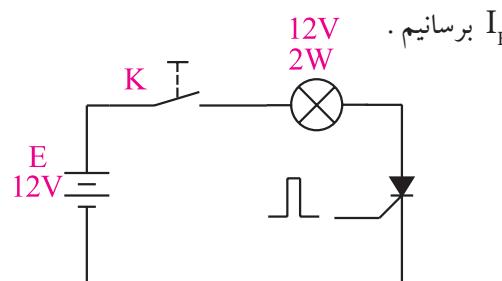

شکل ۱۰-۲۵

در شکل ۱۰-۳۰ نمونه دیگری از مدار فرمان تریستوری را که در آن از تریستور و UJT استفاده شده است را ملاحظه می کنید.

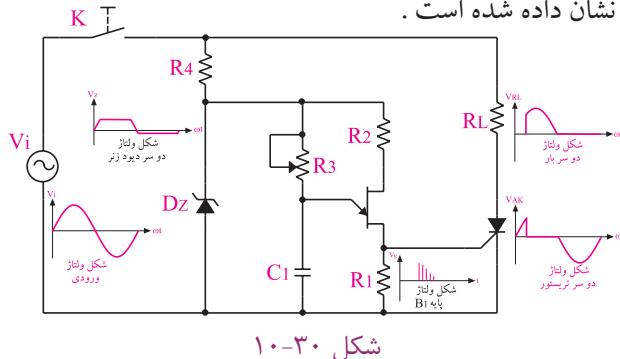دراین مدار شکل موج ولتاژ در نقاط مختلف مدار نیز نشان داده شده است.




همان طور که مشاهده می شود، پالس های سوزنی شکل که روی پایه B ایجاد می شود. به گیت SCR می رسد و آن را هادی می کند. بعد از روشن شدن SCR ولتاژ دوسر آن شدیداً افت می کند. با تغییر مقاومت  $R_4$  می توانیم زمان شارژ و دشارژ خازن را تغییر دهیم و میزان تاخیر در ایجاد اولین پالس را به دلخواه تنظیم کنیم. به عبارت دیگر به آسانی می توانیم زاویه آتش تریستور یعنی زمان هدایت تریستور را تنظیم کنیم. با تنظیم زاویه آتش می توانیم ولتاژ، جریان یا توان مصرف کننده را کنترل کنیم.

## ۱۰-۹ سری کردن تریستورها

برای کار در ولتاژ بالا می توانیم دو یا چند تریستور را با هم سری کنیم. معمولاً منحنی مشخصه های تریستورها حتی از یک نوع شبیه به هم، کاملاً با هم یکسان نیستند.

در شکل ۱۰-۳۱ منحنی مشخصه دو نوع تریستور رسم شده است.



حداکثر زاویه آتش این مدار فرمان ساده، ۹۰ درجه است زیرا لازم است تا ۹۰ درجه، ولتاژ  $V_g$  حداقل به ۰.۷ ولت برسد تا SCR روشن شود. چنان چه مقدار ولتاژ  $V_g$  تا ۹۰ درجه به ۰.۷ ولت نرسد، دیگر نمی تواند SCR را روشن کند. زیرا دامنه ولتاژ از ۹۰ تا ۱۸۰ درجه کم می شود. شکل موج مربوط به لحظه  $t$  در شکل ۱۰-۲۸ رسم شده است.

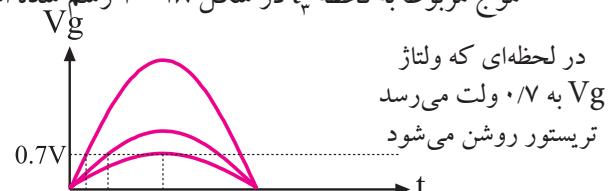

شکل ۱۰-۲۸ تاثیر دامنه  $V_g$  در روشن شدن تریستور

نقش دیود در مدار شکل ۱۰-۲۶ این است که مانع رسیدن نیم سیکل های منفی به گیت SCR می شود. زیرا در نیم سیکل منفی دیود گیت - کاتد در بایاس مخالف قرار دارد و دیود هدایت نمی کند. حال اگر پالس فرمان به گیت بدھیم، علاوه بر افزایش تلفات در تریستور ممکن است به دیود گیت کاتد آسیب برسد.


در شکل ۱۰-۲۹ شکل موج های مختلف مدار فرمان را مشاهده می کنید.

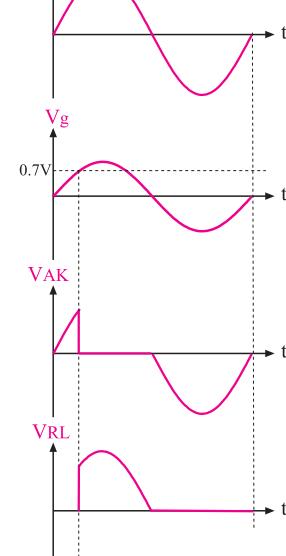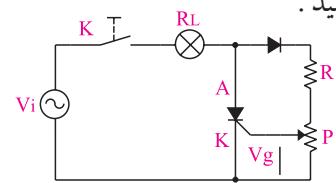


شکل ۱۰-۲۹ شکل موج های مدار فرمان SCR

می تواند حداکثر جریان ۴ آمپر را از خود عبور دهد. اگر بخواهیم جریان ۸ آمپر را از بار عبور دهیم می توانیم از دو تریستور ۴ آمپری به صورت موازی استفاده کنیم. در عمل هنگامی که تریستورها با هم موازی می شوند به علت اختلافی که در مشخصه‌ی آن‌ها وجود دارد، جریان بار به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم نمی شود. تریستوری که جریان بیشتری را از خود عبور می دهد تلفات توان بیشتری نیز دارد.

برای کاهش این تلفات توان می توانیم مطابق شکل ۱۰-۳۳ یک مقاومت کوچک را به صورت سری با هریک از تریستورها قرار دهیم تا جریان به صورت برابر بین تریستورها تقسیم شود. بدیهی است که در این حالت تلفات مقاومت‌های سری قابل توجه خواهد بود.

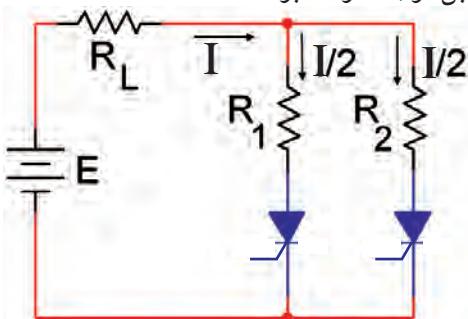


شکل ۱۰-۳۳ تریستورها به طور موازی

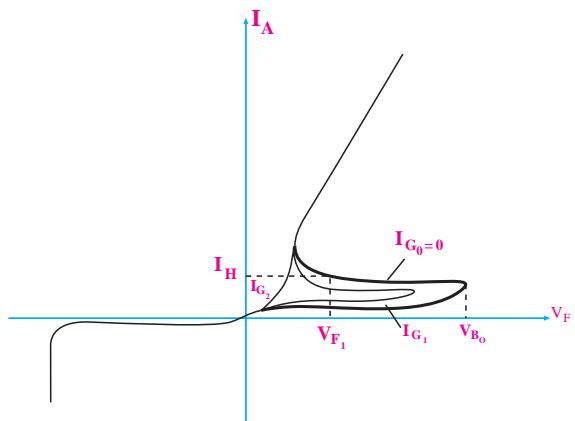

در شکل ۱۰-۳۱ منحنی مشخصه‌ی دونوع تریستور

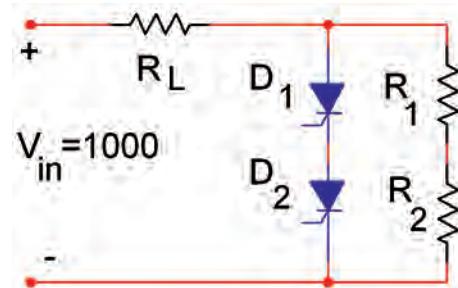همان طور که در شکل ۱۰-۳۱ مشاهده می شود ولتاژ شکست دو تریستور در بایاس موافق با هم تفاوت دارد، ولی جریان حالت خاموش آن‌ها تقریباً با هم برابر است. همان طور که قبل گفته شده هدف از سری کردن دیودها، تقسیم ولتاژ با بایاس مخالف بین دیودها است ولی در تریستورها، تقسیم ولتاژ هم در بایاس موافق و هم در بایاس مخالف (بین تریستورها) صورت می گیرد. در شکل ۱۰-۳۲ دو تریستور با هم سری شده‌اند.



در شکل ۱۰-۳۲ دو تریستور با هم سری شده‌اند.

اگر  $V_{in} = 1000V$  ولت باشد ولتاژ بایاس موافق در دو سر هر تریستور برابر با  $500V$  است. وجود دو مقاومت مساوی  $R$ ، سبب تقسیم ولتاژ برابر در دو سر هر تریستور می شود. عموماً مقدار مقاومت‌ها را بسیار زیاد در نظر می گیرند.


## ۱۰-۱۱ موازی کردن تریستورها

هنگامی که تریستورها را با هم موازی می کنیم، جریان بار بین تریستورها تقسیم می شود. فرض می کنیم تریستوری

### زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

#### ۱۰-۱۱-۱ هدف آزمایش:

تشخیص SCR سالم از معیوب و کاربرد SCR در برش  
شکل موج (دیمیر نیم موج)

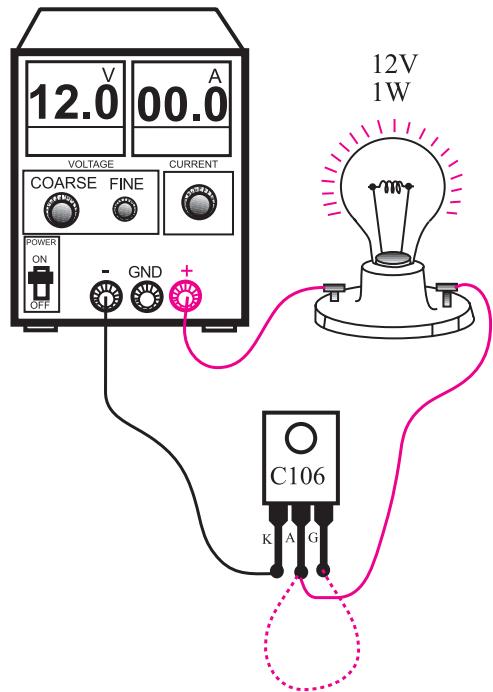

شکل ۱۰-۳۴ مدار آزمایش تعیین سالم بودن SCR

■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت DC تنظیم کنید و سپس آن را به مدار اتصال دهید.

■ در حالت عادی لامپ باید خاموش باشد (مراقب باشید گیت را با دست لمس نکنید).

■ در یک لحظه کوتاه گیت را به آند وصل کنید لامپ باید روشن شود.

■ گیت را از آند قطع کنید اگر بعد از قطع گیت لامپ همچنان روشن ماند SCR سالم و در غیر این صورت SCR سوخته است.

**سوال ۶:** چرا بعد از قطع گیت در یک SCR سالم باید لامپ هم چنان روشن باقی بماند؟ توضیح دهید.

### ۱۰-۱۱-۲ تجهیزات ، ابزار ، قطعات و مواد مورد نیاز :

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A و -۱۵V	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله یا یک کاناله	یک دستگاه
۳	بردبرد	یک قطعه
۴	ترانسفورماتور ۲۲۰V/۱۲A	یک عدد
۵	SCR به شماره C106 یا مشابه	یک عدد
۶	دیود ۱N4001	یک عدد
۷	مقاومت $10\text{k}\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	سه عدد
۸	پتانسیومتر $500\text{k}\Omega$	یک عدد
۹	خازن $0.1\mu\text{F}$	یک عدد
۱۰	لامپ ۱۲ ولت (حداقل ۰.۵ وات) همراه با سریچ	یک عدد
۱۱	سیم های رابط	به مقدار کافی
۱۲	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


### ۱۰-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش :

#### الف: تشخیص SCR سالم از معیوب

■ برای تشخیص سلامت یک تریستور می توانید آزمایش زیر را روی آن انجام دهید.

■ وسایل موردنیاز را از آماده کنید.

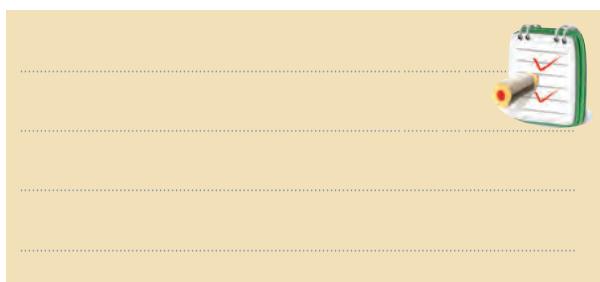
■ مدار شکل ۱۰-۳۴ را به کمک سیم های گیره دار بیندید.



کلید Line Trig را فعال کنید تا بتوانید زاویه برش را کاملاً بیندید.


سایر تنظیمات لازم دیگر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

ولوم  $500k$  را در حداکثر مقدار خود قرار دهید.  
شکل موج ولتاژ دو سر لامپ را که روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده می‌کنید در شکل ۱۰-۳۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

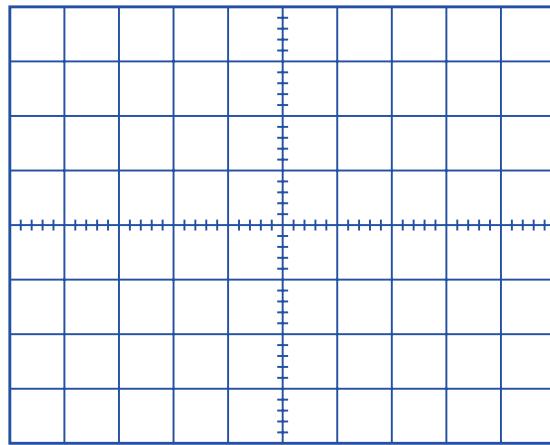

شکل ۱۰-۳۶ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در حداکثر مقدار خود قرار دارد.


ولوم را دوباره تقریباً در وسط مقدار خود قرار دهید.  
شکل موج ولتاژ دو سر لامپ را مشاهده کنید و در شکل ۱۰-۳۷ با مقیاس مناسب ترسیم نمائید.

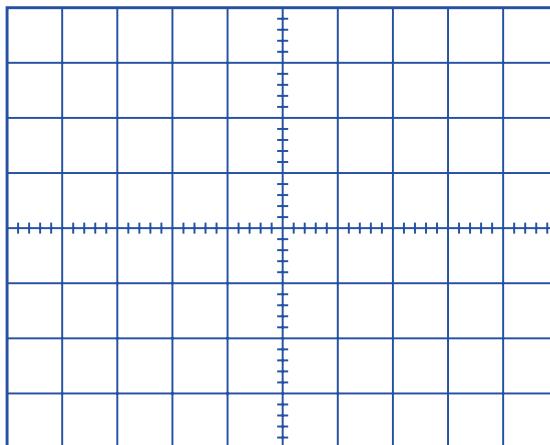


شکل ۱۰-۳۷ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در وسط مقدار قرار دارد.

**موضوع ب : کاربرد SCR در برش شکل موج**  
به کمک سیم های گیره دار مدار شکل ۱۰-۳۵ را بیندید

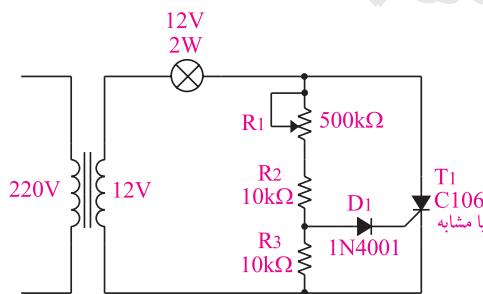اگر مدار شکل ۱۰-۳۵ به صورت برد مدار چاپی آماده در اختیار شما قرارداده شده است، آن را مورد بررسی قرار دهید.



الف : نقشه فنی مدار

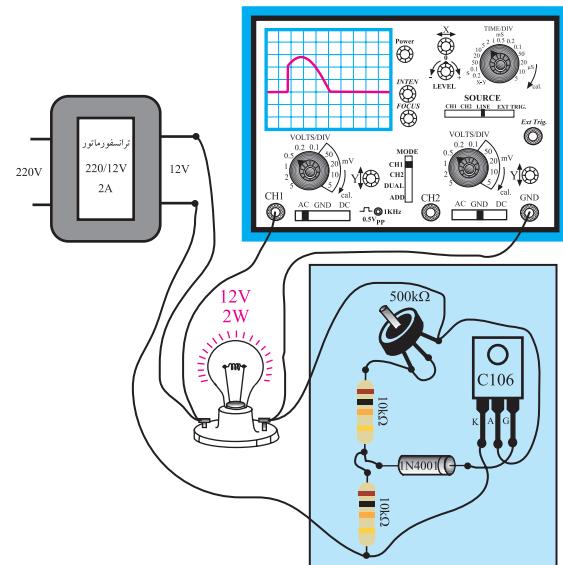

ب : مدار عملی


شکل ۱۰-۳۵ مدار آزمایش  
دو سر لامپ را به اسیلوسکوپ وصل کنید.  
تنظیمات زیر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

Volts / Div = ۵V

Time / Div = ۲·ms
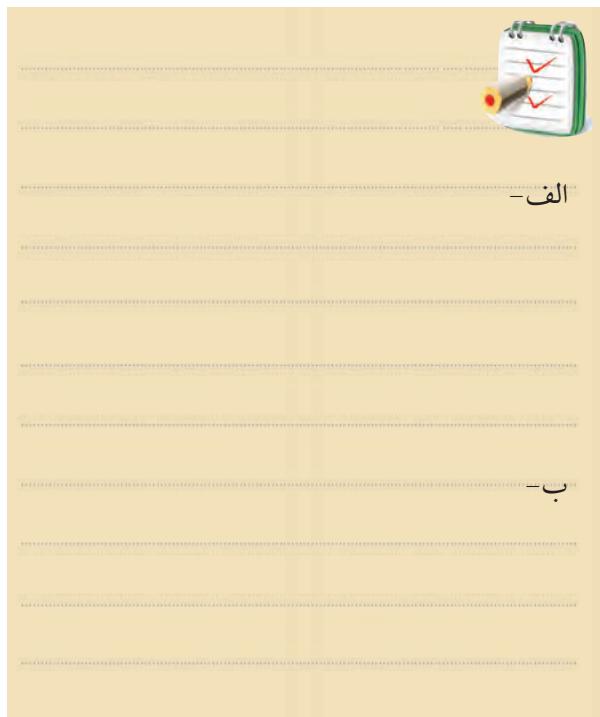
## ۱۰-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



## ۱۰-۱۲ مقادیر حد در تریستور

یکی از قطعات پر کاربرد در الکترونیک صنعتی، تریستور (SCR) است. برای SCR نیز مانند سایر قطعات، برگه اطلاعات وجود دارد. معمولاً در برگه اطلاعات، مقادیر "Maximum Rating" حد تریستورها تحت عنوان نوشته می‌شود. برخی از این مقادیر که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند عبارتند از:

۱- حداقل ولتاژ سد تکراری در بایاس موافق و مخالف Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage

۲- جریان موثر در بایاس موافق

RMS Forward Current

۳- جریان میانگین در بایاس موافق


Average Forward Current

۴- ماکریم جریان لحظه‌ای غیر تکراری

Peak Non repetitive surge Current

ولوم را در حداقل مقدار خود قرار دهید.

شکل موج ولتاژ مشاهده شده روی صفحه حساس را در شکل ۱۰-۳۸ با مقیاس مناسب رسم کنید.

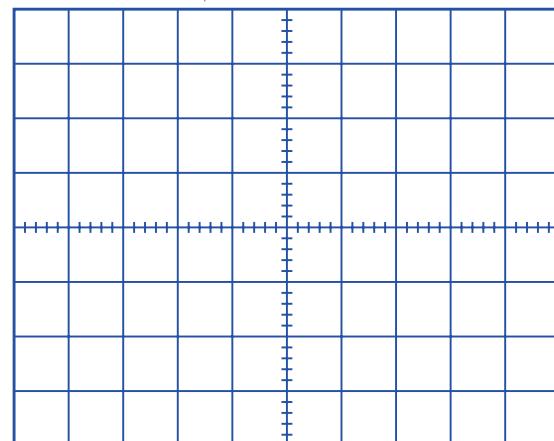


شکل ۱۰-۳۸ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در حداقل مقدار قرار دارد.

شکل ۱۰-۳۶، ۱۰-۳۷ و ۱۰-۳۸ شکل ولتاژ دو سر لامپ در حالات مختلف ولوم  $k_{50,0}$  را نشان می‌دهد.

همان طور که در شکل ۱۰-۳۵ مشاهده می‌شود با تغییر پتانسیومتر می‌توانیم زاویه برش و نور لامپ را تغییر دهیم. در این حالت مقدار متوسط و موثر ولتاژ دو سر لامپ یا بار نیز تغییر می‌کند.

**سوال ۲:** در شکل ۱۰-۳۵ نقش دیود را توضیح


دهید؟

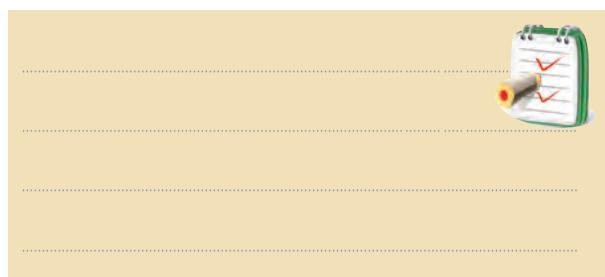

### ۱۰-۳ مراحل اجرای آزمایش :

در صفحات بعد برگه اطلاعات مربوط به SCR با شماره فنی C106 را مشاهده می کنید . با توجه به این برگه اطلاعات به پرسش های زیر پاسخ دهید.

■ شکل ظاهری SCR به شماره C106 را در نمودار شکل ۱۰-۳۹ رسم کنید و پایه های آن را مشخص کنید.

 

شکل ۱۰-۳۹ رسم شکل ظاهری SCR و پایه های آن ■ شکل ظاهری SCR موجود در آزمایشگاه رادر نمودار

شکل ۱۰-۴۰ را رسم کنید و شماره فنی آن را بنویسید .



شکل ۱۰-۴۰ رسم شکل ظاهری SCR موجود در آزمایشگاه

■ حداکثر ولتاژ سد تکراری در بایاس معکوس (SCR) در با شماره فنی C106 VRM چند ولت است؟  
یادداشت کنید.

$$V_{RRM} = \dots \text{ ولت}$$

■ جریان RMS در بایاس متوافق تریستور C106 چند آمپر است؟

$$I_{T(RMS)} = \dots \text{A}$$

۵- قدرت ماکزیمم گیت

Peak Gate power

۶- حداکثر جریان بایاس متوافق گیت

Peak Forward Gate Current



### معرفی سایت :

همان طور که قبلاً گفته شد، مقادیر حدبرای قطعات الکترونیکی را در برگه های اطلاعات یادداشت شیت (Data sheet) درج می کنند. برای دسترسی به انواع برگه های اطلاعات می توانید به سایت ALL Datasheet.com مراجعه کنید.

در ادامه در کار عملی برخی از مقادیر حد در برگه اطلاعات تریستور به زبان انگلیسی ارائه شده است .

### ۱۰-۱۳ آزمایش شماره ۳

برگه اطلاعات تریستور

زمان اجرا : ۳ ساعت آموزشی

### ۱۰-۱۳ هدف آزمایش :

استخراج مقادیر حد تریستور از یک برگه اطلاعات

### ۱۰-۱۳-۲ تجهیزات ، ابزار ، قطعات و مواد

موردنیاز :

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	تریستور شماره C106 و یا تریستور موجود در آزمایشگاه	یک عدد
۲	برگه اطلاعات تریستور	یک نسخه

## ۱۰-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار  
شرح دهید



■ جریان معدل (میانگین) در بایاس موافق تریستور

C106 چند آمپر است ؟

$$I_{T(RMS)} = \dots\dots A$$

■ ماکزیمم قدرت گیت چند وات است ؟

$$P_{GM} = \dots\dots W$$

■ معدل قدرت (توان) گیت چند وات است ؟

$$P_{G(AVe)} = \dots\dots$$

■ ماکزیمم جریان گیت موافق چند آمپر است ؟

$$I_{GFM} = \dots\dots (A)$$

همیشه قسمتی از زمان مفید خود را برای برقراری ارتباط مؤثر سرمایه‌گذاری کنید.  
ارتباط مؤثر و پایدار زمانی برقرار می‌شود که از صمیم قلب و با همت و تلاش مضاعف در  
طلب آن باشد.

## SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

Order this document  
by C106/D

## Silicon Controlled Rectifier

### Reverse Blocking Triode Thyristors


... Glassivated PNPN devices designed for high volume consumer applications such as temperature, light, and speed control; process and remote control, and warning systems where reliability of operation is important.

- Glassivated Surface for Reliability and Uniformity
- Power Rated at Economical Prices
- Practical Level Triggering and Holding Characteristics
- Flat, Rugged, Thermopad Construction for Low Thermal Resistance, High Heat Dissipation and Durability

## C106 Series\*

\*Motorola preferred devices


SCRs  
4 AMPERES RMS  
50 thru 600 VOLTS

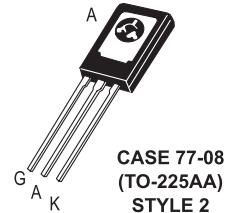

#### MAXIMUM RATINGS ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage <sup>(1)</sup> ( $R_{GK} = 1 \text{ k}\Omega$ ) ( $T_C = -40^\circ$ to $+110^\circ\text{C}$ )	$V_{DRM}$ or $V_{RRM}$	50 100 200 400 600	Volts
RMS Forward Current (All Conduction Angles)	$I_T(\text{RMS})$	4	Amps
Average Forward Current ( $T_A = 30^\circ\text{C}$ )	$I_T(\text{AV})$	2.55	Amps
Peak Non-repetitive Surge Current (1/2 Cycle, 60 Hz, $T_J = -40$ to $+110^\circ\text{C}$ )	$I_{TSM}$	20	Amps
Circuit Fusing ( $t = 8.3 \text{ ms}$ )	$I^2t$	1.65	$\text{A}^2\text{s}$
Peak Gate Power	$P_{GM}$	0.5	Watt
Average Gate Power	$P_G(\text{AV})$	0.1	Watt
Peak Forward Gate Current	$I_{GFM}$	0.2	Amp

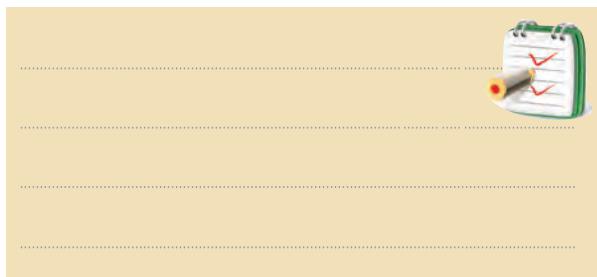
1.  $V_{DRM}$  and  $V_{RRM}$  for all types can be applied on a continuous basis. Ratings apply for zero or negative gate voltage; however, (cont.) positive gate voltage shall not be applied concurrent with negative potential on the anode. Blocking voltages shall not be tested with a constant current source such that the voltage ratings of the devices are exceeded.



## آزمون پایانی فصل (۱۰)



۶- ولتاژ خروجی مدار شکل ۱۰-۴۱ از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

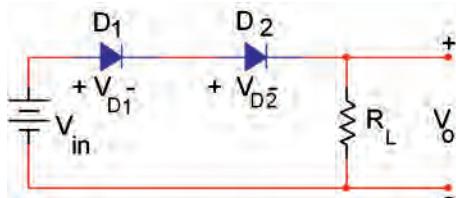

شکل ۱۰-۴۱

۱- انواع دیودهای قدرت را نام ببرید؟



۲- دیودهای با کاربردهای عمومی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ شرح دهید.



۷- برای افزایش ولتاژ معکوس، دیودها را باهم سری می‌کنیم.

صحیح  غلط

۸- برای افزایش جریان و تأمین جریان بار می‌توانیم دیودها را به صورت موازی باهم اتصال دهیم.

صحیح  غلط

۹- کدام یک از جملات زیر در مورد دیود شاکلی صحیح نیست؟

الف) در حالت قطع ولتاژ زیاد را تحمل می‌کند.

ب) در حالت هدایت، جریان زیاد را عبور می‌دهد.

ج) یک دیود چهار لایه PNPN است.

د) پایه‌ی خارجی آن، آندوگیت است.



۱۰- شکل موج خروجی شکل ۱۰-۴۲ را رسم کنید.

۳- از دیودهای ..... در مبدل‌های DC به DC-AC استفاده می‌شود.

۴- عملکرد دیود شاتکی را به طور کامل و با رسم یک شکل شرح دهید؟



۵- مزایا و معایب دیود شاتکی را توضیح دهید.

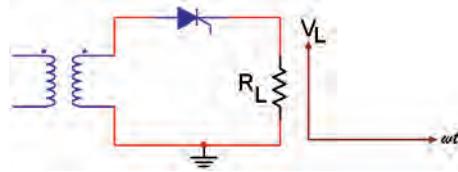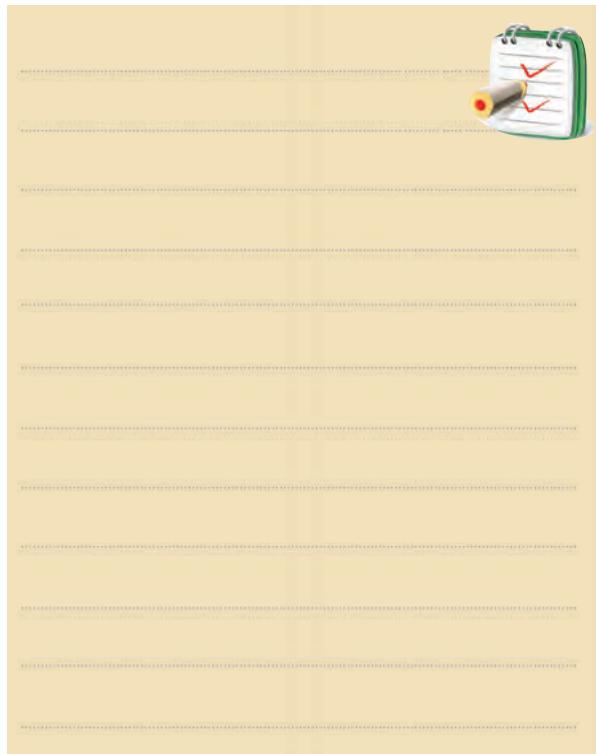

شکل ۱۰-۴۲

۱۱- برای خاموش کردن SCR باید مقدار  $I_{AK}$  به صفر یا کم تر از  $I_H$  برسد.

غلط  صحیح

۱۲- تریستور بدون دادن پالس فرمان به گیت روشن می شود ، اگر .....  
الف ) ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $V_{BO}$  کاهش یابد.


ب ) ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $V_{BO}$  افزایش یابد.

ج ) ولتاژ آند و کاتد یکسان شود.

د ) مقدار ولتاژ  $Vg$  به کم تر از ۰/۷ ولت برسد .

۱۳- هدف از سری کردن دیودها ، ..... با یاس مخالف بین دیودها است .

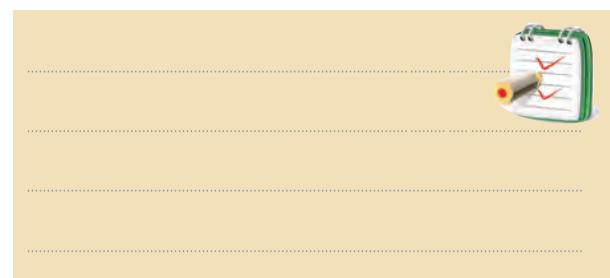۱۴- به چه دلیل تریستورها را باهم به صورت موازی اتصال می دهند ؟ شرح دهید.



۱۵- مقادیر حد تریستورها را توضیح دهید.

- آیا می دانید هنگامی که با یک مشتری عصبانی برخورد می کنید چه رفتاری باید داشته باشید؟
  - ◆ آرامش خود را حفظ کنید.
  - ◆ از روش های مختلف ثابت شده و موفق مانند احترام گذاشتن و تعارف کردن به نوشیدن چای برای آرامش مشتری عصبانی استفاده کنید.
  - ◆ سعی کنید با بیان آرام، شیوا و مستدل خود به فرد عصبانی کمک کنید تا از حالت پرخاشگرانه به وضعیت حل مشکل تغییر وضعیت دهد.
  - ◆ پس از اتمام صحبت های مشتری حتماً تا حد امکان اقدام به حل مشکل نمایید و رضایت وی را بدست آورید.

# فصل یازدهم

## ترانزیستور PUT

### هدف کلی:

آموزش نظری و عملی تعداد دیگری از قطعات الکترونیک صنعتی

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- ساختمان تریستور PUT را شرح دهد.
  - ۲- شرایط شروع به کار تریستور را با رسم شکل توضیح دهد.
  - ۳- منحنی مشخصه ولت-آمپر PUT را رسم کند.
  - ۴- مزایای PUT نسبت به UJT را بیان کند.
  - ۵- طرز کار مدار عمومی PUT را برای ایجاد پالس‌های باریک و موج دندانه ارهای شرح دهد.
  - ۶- تفاوت عملکرد SCR و GTO را شرح دهد.
  - ۷- موارد کاربرد GTO را توضیح دهد.
  - ۸- مقدار مجاز یک نمونه از قطعه‌ی GTO را بنویسد.
  - ۹- ساختمان دایاک سه لایه را شرح دهد.
  - ۱۰- عملکرد دایاک را با رسم شکل شرح دهد.
  - ۱۱- ساختمان دایاک ۵ لایه را شرح دهد.
- ۱۲- مدار عمومی یک اسیلاتور را با دایاک ترسیم کند.
- ۱۳- نحوه عملکرد ترایاک را شرح دهد.
- ۱۴- مدار معادل تریستوری ترایاک را رسم کند.
- ۱۵- شرایط روشن کردن ترایاک را رسم کند.
- ۱۶- اصول تست و تشخیص پایه‌های PUT و GTO و GTO را عملأً اجرا کند.
- ۱۷- کلیه‌ی هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی را که در فصل اول به آن‌ها اشاره شده است را در این فصل نیز اجرا کند.




ساعت آموزش			توانایی شماره ۲۴
جمع	عملی	نظری	
۹	۴	۵	


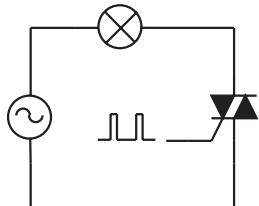
## پیش آزمون فصل (۱۱)

۷- از ..... در مبدل های اهر موردنی که به جریان لحظه ای زیاد و سرعت سوئیچینگ سریع نیاز است، استفاده می کنند.

۸- شکل موج دو سر لامپ مدار زیر را رسم کنید.



۹- ترایاک عنصری است مانند SCR که می تواند هم در نیم سیکل مثبت و هم در نیم سیکل منفی، ولتاژ را برش دهد.

صحیح  غلط


۱۰- در هر شرایطی می توان ترایاک را روشن کرد.

صحیح  غلط

۱۱- نحوه عملکرد دایاک سه لایه را شرح دهید.



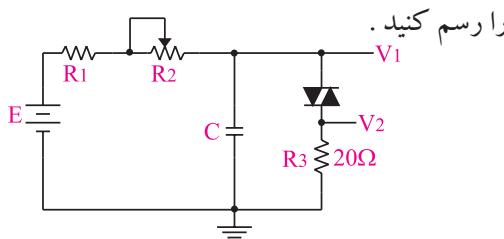۱۲- در مدار شکل زیر، شکل موج خروجی  $V_1$  و  $V_2$  را رسم کنید.



۱۳- یک قطعه الکترونیکی نیمه هادی دو الکترودی یعنی دو پایه است.

۱- UJT یا PUT یک ترانزیستور قابل برنامه ریزی است.

صحیح  غلط

۲- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) PUT دارای ناحیه مقاومت منفی است.

ب) PUT زمانی روشن می شود که ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $7V$  مثبت تر باشد.

ج) در  $V_G$  قابل تنظیم است.

د) PUT در حالت روشن، زمانی هادی باقی ماند که جریان آند آن نسبت به کاتد صفر نباشد.


۳- منحنی مشخصه ولت-آمپر PUT را رسم کنید.



۴- مزایای PUT را نسبت به UJT نام ببرید.



۵- شکل زیر، نماد کدام نوع تریستور است؟

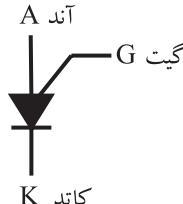

الف) PUT

ب) GTO

ج) دایاک


د) ترایاک

۶- تفاوت های GTO و SCR را شرح دهید.







## نکات ایمنی فصل (۱۱)

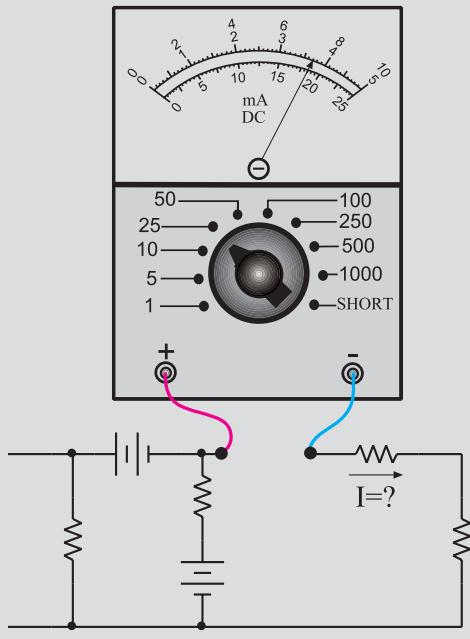

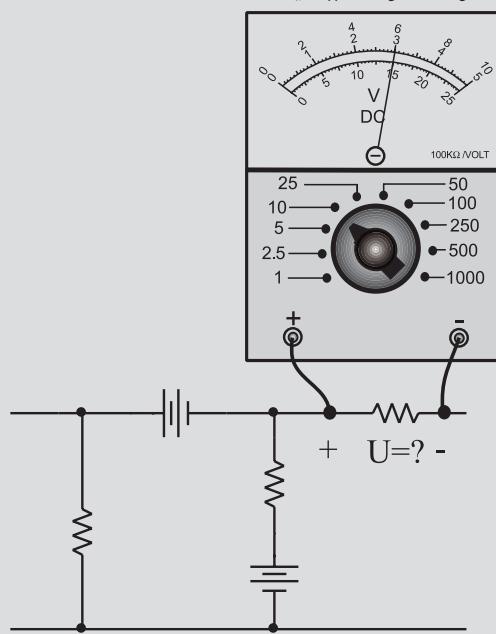
۱- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را به دو نقطه موردنظر به صورت موازی بیندید.



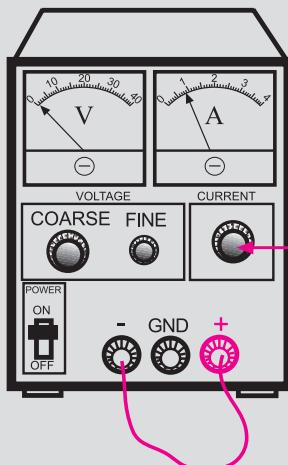۵- اگر منع تغذیه که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است ، در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی  $100 \text{ mA}$  تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر بگذارید. سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید . ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از  $100 \text{ mA}$  تجاوز کند. با استفاده از ولوم Current limit جریان خروجی را روی  $100 \text{ mA}$  تنظیم کنید.



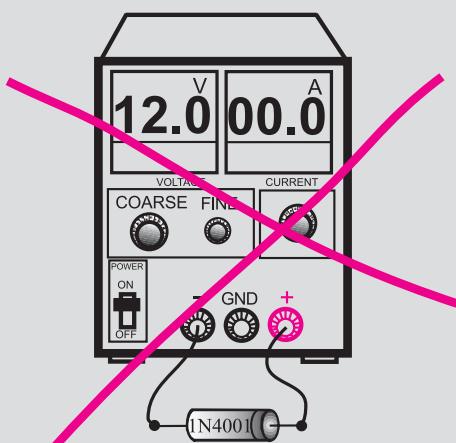
۲- هیچ وقت یک قطعه نیمه هادی مانند دیود را با منبع تغذیه به صورت موازی نبندید.



۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید .


۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید.

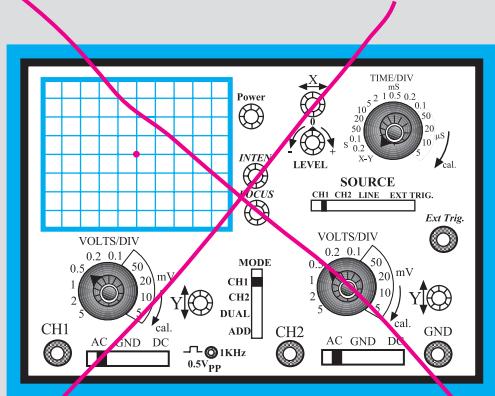۸- در اسیلوسکوپ کلید X-Y را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تابیده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.



هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید


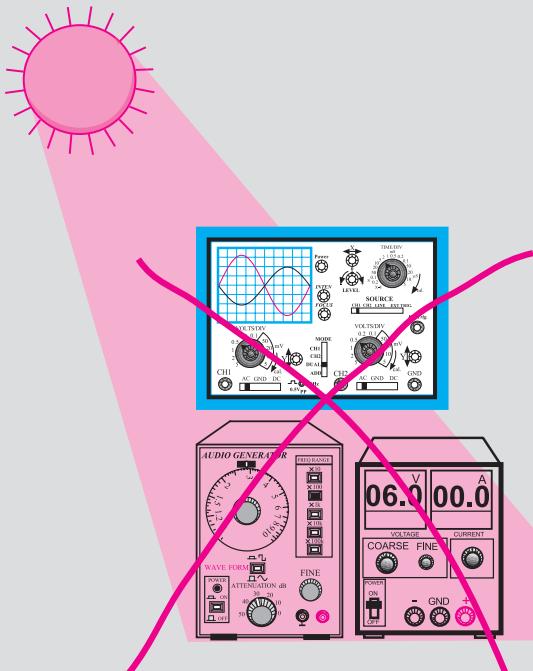
۶- اسیلوسکوپ یا منبع تغذیه را در مجاورت وسائل گرمایی یا زیرنور آفتاب قرار ندهید.




۹- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند.

۱۰- هنگام حمل و نقل دستگاه های اندازه گیری مراقب باشید که به دستگاه ضربه وارد نشود.

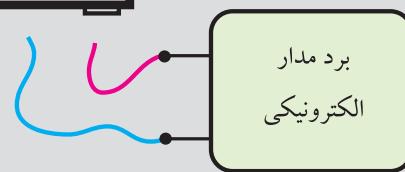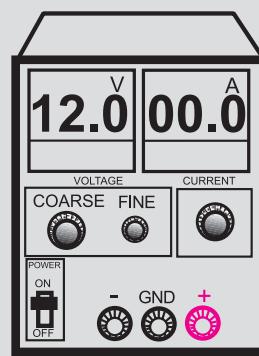
۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.



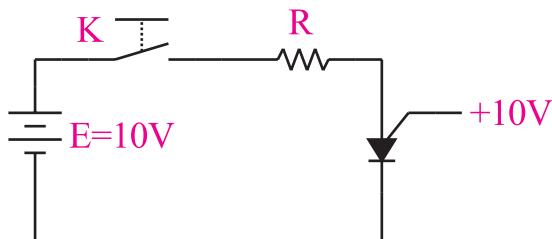ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید



اگر کلید K بسته شود PUT روشن نمی‌شود

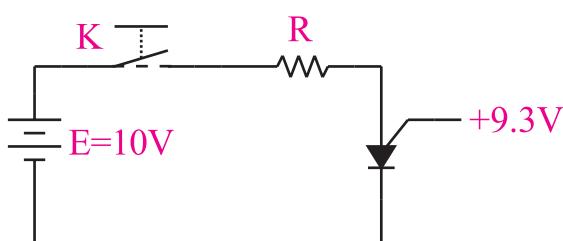


اگر کلید K بسته شود PUT روشن می‌شود

شکل ۱۱-۲ نحوه روشن شدن PUT
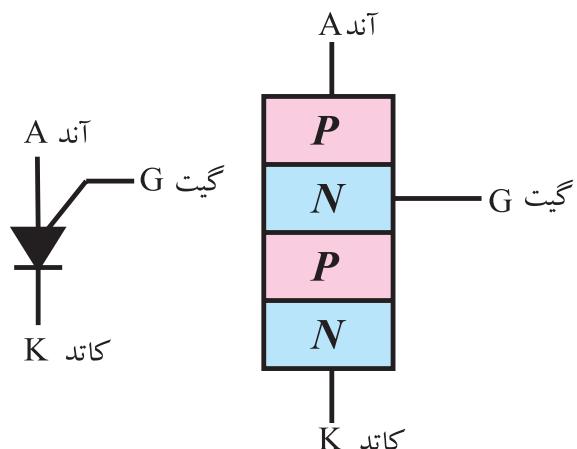
### ۱۱-۱ ساختمان ، طرزکار ، منحنی و کاربرد (Programmable Unijunction Transistor)


PUT یا UJT قابل برنامه‌ریزی، از چهار قطعه نیمه‌هادی نوع P-N-P-N تشکیل شده است، شکل ۱۱-۱-الف. پایه‌های یک PUT را، آند، گیت و کاتد می‌نامند و با حروف A و K و G نمایش می‌دهند.



ب-علامت قراردادی PUT

الف-ساختمان داخلی PUT

شکل ۱۱-۳ ساختمان داخلی و علامت قراردادی PUT

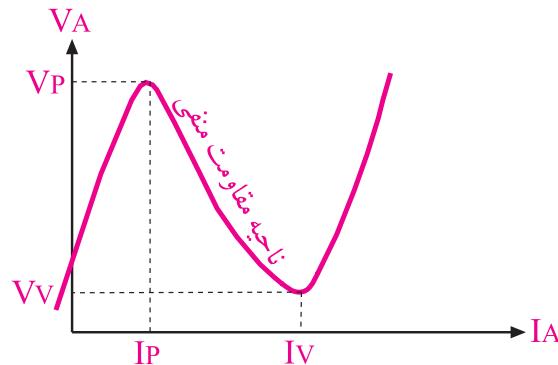


شکل ۱۱-۳ منحنی مشخصه‌ی ولت - آمپر PUT

منحنی مشخصه‌ی PUT را هنگامی که مدار الکتریکی آن طبق شکل ۱۱-۴ بسته شده باشد، می‌توان به دست آورد. روابط PUT مشابه UJT است با این تفاوت که  $V_G$  قابل تنظیم است.

$$V_G = \frac{V_O}{R_1 + R_\gamma} \cdot R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_\gamma} V_O = \eta V_O$$

علامت قراردادی یا نماد این عنصر را در شکل ۱۱-۱-ب مشاهده می‌کنید. این عنصر نیز مانند UJT دارای ناحیه مقاومت منفی است. از این رو می‌توانیم آن را در اسیلاتورها یا مدارهای فرمان تریستور به کار ببریم.


در PUT هرگاه ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت تر شود و ولتاژ آند نسبت به گیت حدود ۰/۷ ولت مثبت تر باشد، PUT روشن می‌شود. در این شرایط ولتاژ آند سریعاً نسبت به کاتد کاهش می‌یابد و به حدود ۱/۵ ولت می‌رسد. مدامی که جریان آند نسبت به کاتد ( $I_{AK}$ ) تقریباً صفر نشود، PUT هم چنان روشن باقی می‌ماند، شکل ۱۱-۲.

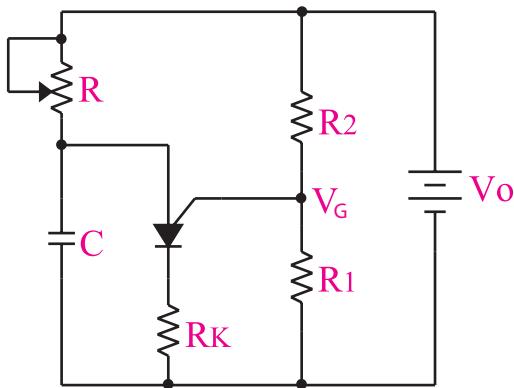


شکل ۱۱-۵ مدار عمومی PUT برای ایجاد پالس های باریک و موج دندانه ارها

طرز کار مدار به این صورت است که ابتدا خازن شارژ می شود و وقتی ولتاژ دو سر آن به اندازه  $V_G + V_Y$  رسید PUT را روشن می کند. چون PUT در حال وصل (ON) مقاومت نسبتاً کوچکی از خود نشان می دهد و افت ولتاژ دو سر آن به حدود  $1/5$  ولت می رسد، لذا خازن را به سرعت دشارژ می کند. هنگامی که ولتاژ دو سر خازن از  $V_Y$  کمتر شد PUT به حالت قطع می رود. پس از این مرحله، شارژ خازن دوباره شروع و مراحل تکرار می شود.

شکل موج ولتاژ نقاط مختلف نوسان ساز را در شکل ۱۱-۶ مشاهده می کنید.

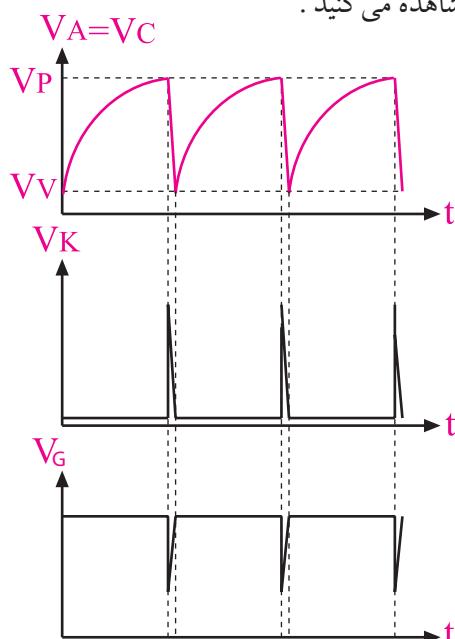

شکل ۱۱-۶ شکل ولتاژ نقاط مختلف نوسان ساز PUT

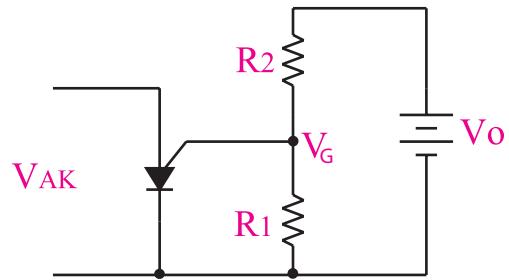

شکل ۱۱-۴ مدار آزمایش برای به دست آوردن منحنی مشخصه ولت - آمپر PUT

در PUT،  $V_G$  قابل تنظیم است، لذا برخلاف UJT که آن قابل کنترل نیست، در PUT مقدار  $\eta$  را می توانیم کنترل کنیم. توجه داشته باشید مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  مقاومت هایی هستند که از بیرون به PUT متصل می شوند. انتخاب نام PUT، که به معنی UJT قابل برنامه ریزی است به دلیل قابل کنترل بودن مقدار  $\eta$  انتخاب شده است زیرا در PUT، مقدار  $\eta$  را می توان به مقدار دلخواه برنامه ریزی یا تنظیم کرد. به طور کلی PUT نسبت به UJT دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف- قابلیت برنامه ریزی  $R_{BB}$  برای کنترل مقدار  $\eta$  و  $R_{BB}$  به مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  بستگی دارد. چون دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  از بیرون به PUT وصل می شوند و مقدار آن ها قابل کنترل است، لذا می توانیم  $\eta$  را به مقدار دلخواه تنظیم کنیم.


ب- افت ولتاژ کم دو سر PUT در حالتی که PUT هدایت می کند.

ج- جریان نشتی گیت - آند بسیار کم

د- دامنه پالس خروجی بزرگ.

ه- پالس جریان حدود ۲A.

از عنصر PUT در مدارهایی مانند اسیلاتور، تایмер به فراوانی استفاده می شود. در شکل ۱۱-۵ یک نمونه مدار کاربردی PUT را مشاهده می کنید. در این مدار برای تولید نوسان از مقاومت منفی PUT استفاده شده است.

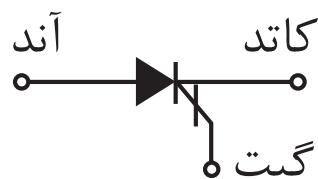

شکل ۱۱-۸ شکل ظاهری و نماد GTO

از GTO در مدارهایی مانند مدار راه اندازی موتور، منابع تغذیه‌ی سوئیچینگ (کلید زنی)، انواع مبدل‌ها و مدارهایی که به جریان لحظه‌ای زیاد و سرعت سوئیچینگ سریع نیاز دارند، استفاده می‌کنند. برخی مقادیر ماکریم و متعارف مجاز یک نمونه از این قطعه به شرح زیر است:

- ماکریم ولتاژ تکراری در حالت خاموش (OFF) برابر با ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ولت.

- ماکریم ولتاژ معکوس تکراری گیت برابر با ۱۵ ولت
- جریان تحریک گیت، متعارف  $60\text{mA}$  و ماکریم آن  $300\text{mA}$

- ولتاژ تحریک گیت، متعارف  $8/0$  ولت و ماکریم آن  $1/5$  ولت.


- ماکریم جریان تکراری قابل کنترل در حالت ON برابر با  $50\text{A}$ .

### نکته:

امروزه به دلیل ورود قطعات جدید، از GTO کمتر استفاده می‌شود.



در شکل ۱۱-۷ شکل ظاهری PUT نشان داده شده است.

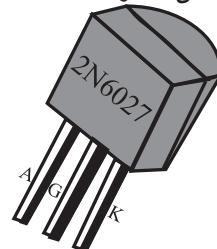


شکل ۱۱-۷ شکل ظاهری PUT به شماره ۲N6027

## ۱۱-۲ ترانزیستور GTO

### (Gate turn off thyristors)


در SCR گیت کاتدی، هنگامی که آند نسبت به کاتد آن مثبت می‌شود، با تحریک گیت نسبت به کاتد می‌توانیم SCR را روشن کنیم و پس از روشن شدن SCR و برداشتن ولتاژ گیت، SCR در حالت روشن باقی می‌ماند و خاموش نمی‌شود.

برخلاف عملکرد GTO، SCR تریستوری است که بادادن پالس به گیت آن تحریک می‌شود و با معکوس شدن پلاریته‌ی پالس داده شده به گیت، تریستور از حالت هدایت خارج می‌شود و در شرایط خاموش قرار می‌گیرد. در شکل ۱۱-۸ نماد و شکل ظاهری نمونه‌ای از GTO نشان داده شده است.

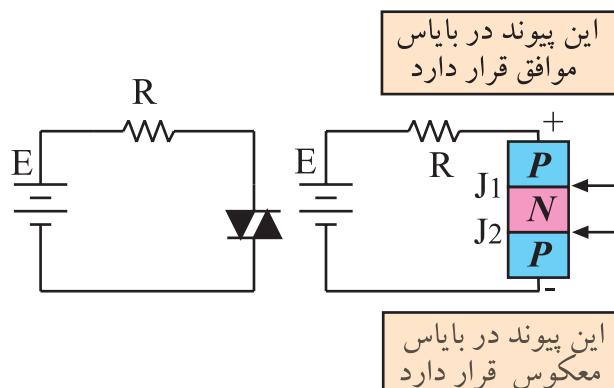

شکل ۱۱-۱۰ - بایاس دایاک

در شکل ۱۱-۱۱ قطب های منبع ولتاژ را عوض کرده‌ایم.

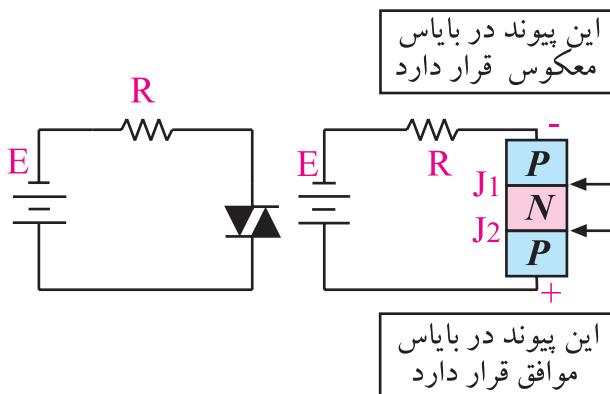

شکل ۱۱-۱۱ بایاس دایاک


در شکل ۱۱-۱۱ پیوند  $\bar{J}$  در بایاس موافق و پیوند  $J$  در بایاس مخالف است. بنابراین همواره در یک دایاک، صرف نظر از قطب های ولتاژ ورودی، یکی از پیوندها در بایاس موافق و دیگری در بایاس مخالف قرار می‌گیرد. حال اگر ولتاژ ورودی را افزایش دهیم به ازای ولتاژ معینی به نام ولتاژ عبور (Break Over) که آن را با  $V_{BO}$  نشان می‌دهند پیوندی که در بایاس مخالف قرار گرفته است می‌شکند و پدیده بهمنی در آن رخ می‌دهد. در این حالت با افزایش جریان، ولتاژ دو سر دایاک کاهش می‌یابد و دایاک از خود مقاومت منفی نشان می‌دهد. چنان‌چه ولتاژ دو سر دایاک از مقدار مشخصی کمتر شود دایاک قطع (خاموش) می‌شود.

### ۱۱-۳ ساختمان ، طرز کار ، منحنی مشخصه و کاربرد دایاک (DIAC)


**۱۱-۳-۱ دایاک سه لایه:** دایاک یک قطعه الکترونیکی نیمه هادی دو الکترودی یعنی دو پایه است. نوع سه لایه دایاک از سه لایه کریستال N,P,N تشکیل شده است. دایاک دارای دو حالت کار قطع و وصل می‌باشد. در شکل ۱۱-۹ الف و ب ساختمان داخلی و شکل ظاهری دایاک نشان داده شده است.



الف- شکل ظاهری دایاک

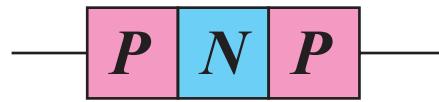

ب- ساختمان داخلی دایاک سه لایه

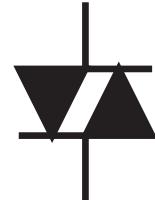


ج - علامت قراردادی دایاک

شکل ۱۱-۹ شکل ظاهری ، ساختمان داخلی و علامت قراردادی دایاک


همان طور که از شکل ۱۱-۹ مشخص است ساختمان دایاک شبیه به یک ترانزیستور PNP است با این تفاوت که الکترود بیس ندارد.

همچنین ناخالصی کریستال‌های P نیز یکسان است، به همین جهت دایاک خاصیت متفاوتی را از خود نشان می‌دهد. از این رو معمولاً پایه‌های دایاک را نام‌گذاری نمی‌کنند. در شکل ۱۱-۹-ج علامت قراردادی دایاک نشان داده شده است.

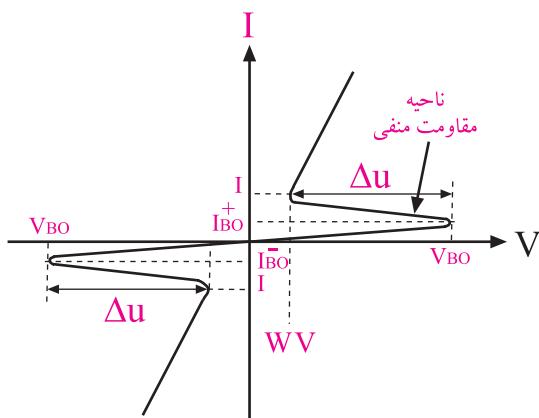در شکل ۱۱-۱۰ یک دایاک را به ولتاژ DC وصل کرده‌ایم. در این حالت پیوند  $\bar{J}$  در بایاس موافق و پیوند  $J$  در بایاس معکوس قرار دارد.




شکل ۱۱-۱۴ منحنی مشخصه ولت - آمپر دایاک ۵ لایه  
چون دایاک های سه لایه و ۵ لایه دارای ناحیه مقاومت منفی هستند لذا می توان با استفاده از این عناصر مدار یک اسیلاتور را تشکیل داد. در شکل ۱۱-۱۵ مدار عمومی یک اسیلاتور با استفاده از دایاک نشان داده شده است.

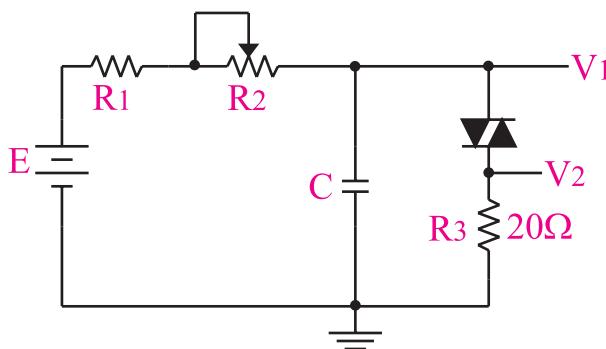


شکل ۱۱-۱۵ اسیلاتور با استفاده از دایاک

در شکل ۱۱-۱۶ شکل ولتاژ دو سر دایاک و مقاومت سری شده با آن را مشاهده می کنید.

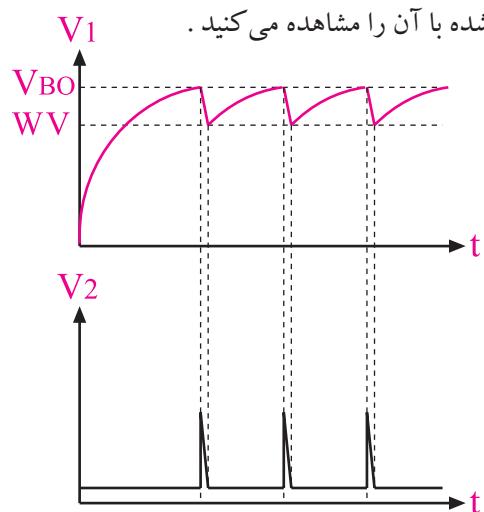

شکل ۱۱-۱۶

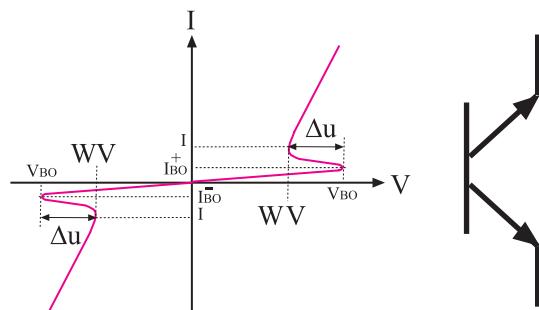
برای روشن شدن (ON) دایاک باید ولتاژ دو سر آن به  $V_{BO}$  که معمولاً ۳۵ ولت است برسد. در شکل ۱۱-۱۶-ب منحنی مشخصه ولت - آمپر دایاک نشان داده شده است. در این منحنی  $WV$  = Working Voltage و ولتاژ دایاک را نشان می دهد.



الف - علامت قراردادی دایاک سه لایه ب - منحنی مشخصه


شکل ۱۱-۱۲ منحنی مشخصه و علامت قراردادی دایاک سه لایه، منحنی در ربع اول و سوم کاملاً قرینه است.

**۱۱-۳-۲ دایاک ۵ لایه:** دایاک ۵ لایه از  $n$  نوع هادی تشکیل شده است شکل ۱۱-۱۳ ساختمان داخلی دایاک ۵ لایه را نشان می دهد.

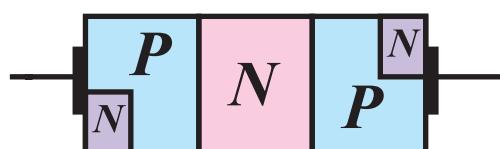

شکل ۱۱-۱۳ ساختمان داخلی دایاک ۵ لایه

علامت قراردادی دایاک ۵ لایه مانند دایاک سه لایه است ولی منحنی مشخصه آن کمی فرق می کند. در حقیقت وقتی یک دایاک سه لایه ۳۵ ولتی هادی می شود ولتاژ دو سر آن به حدود ۳۰ ولت می رسد ولی هنگامی که یک دایاک ۵ لایه ۳۵ ولتی هادی می شود ولتاژ دو سر آن ۵ تا ۱۰ ولت کاهش می یابد. این امر باعث می شود که بتوان پالس سوزنی با دامنه بزرگ تری تولید کرد. در شکل ۱۱-۱۴ منحنی مشخصه ولت - آمپر دایاک ۵ لایه نشان داده شده است.

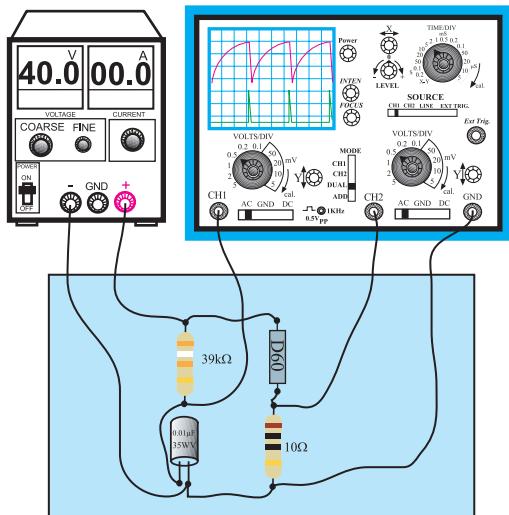


(ب) مدار عملی  
شکل ۱۱-۱۷ مدار آزمایش

■ منبع تغذیه را روی ۴۰ ولت قرار دهید و آن را به مدار وصل کنید.

■ حوزه کار Volt/DIV را روی حداکثر مقدار خود یعنی ۵ ولت و یا در صورت داشتن رنج ۱۰ ولت، روی ۱۰ ولت قرار دهید.

■ سایر تنظیمات اسیلوسکوپ را نیز انجام دهید.

■ شکل موج های مشاهده شده روی کانال های CH1 و CH2 را با دو رنگ مختلف در شکل ۱۱-۱۸ رسم کنید.

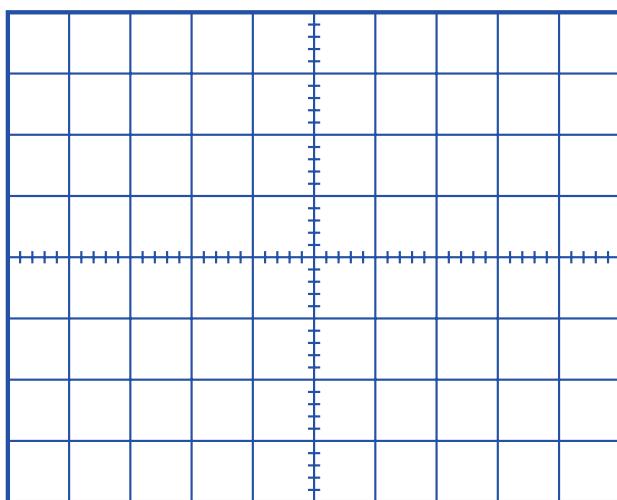

شکل ۱۱-۱۸ شکل موج ولتاژ دو سر خازن و مقاومت سری شده با دیاک

در مدار اسیلاتور شکل ۱۱-۱۵، پس از وصل منبع تغذیه، ابتدا خازن تو سط مقاومت  $R$  شارژ می شود. وقتی ولتاژ دو سرخازن به اندازه  $V_{BO}$  رسید، خازن در آن دشارژ می شود. هنگامی که ولتاژ دو سرخازن از ولتاژ کار (W-V) دیاک کمتر شد، دیاک به حالت قطع می رود و خازن دوباره شارژ می شود و این سیکل مرتبآ ادامه می یابد.

#### ۱۱-۴-۱ آزمایش شماره ۱ دیاک به عنوان نوسان ساز

زمان اجرا: ۱/۵ ساعت آموزشی

#### ۱۱-۴-۲ هدف آزمایش: آزمایش یک مدار

نوسان ساز با استفاده از دیاک


#### ۱۱-۴-۳ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم های رابط معمولی	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به DIAC	یک قطعه
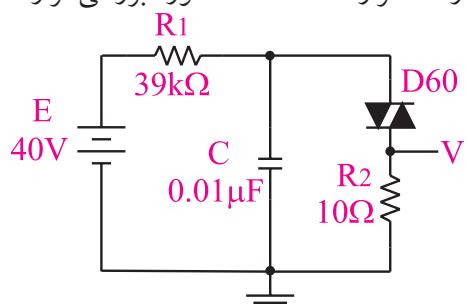
#### ۱۱-۴-۴ مراحل اجرای آزمایش:

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۱۱-۱۷ را که به صورت مدار چاپی آماده و در اختیار شما قرارداده شده است مورد بررسی قرار دهید.




الف- نقشه فنی مدار

فصل یازدهم

## ۵-۱۱ ساختمان ، منحنی مشخصه ، طرز کار و کاربرد ترایاک (TRIAC)


ترایاک عنصری مانند SCR است ، با این تفاوت که می‌تواند ولتاژ را در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی برش دهد و روی هر دو نیم سیکل مثبت و منفی کنترل داشته باشد.

در شکل ۱۱-۱۹-الف ساختمان داخلی و در شکل ۱۱-۱۹-ب علامت قراردادی ترایاک نشان داده شده است.

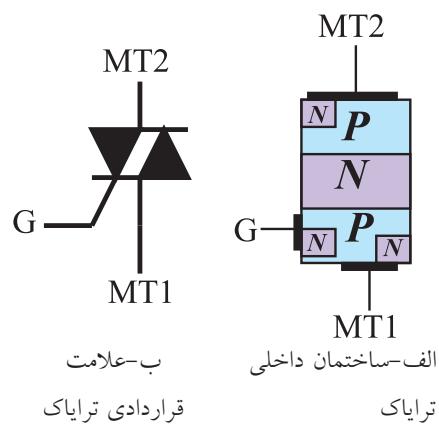

شکل ۱۹ - ۱۱ ساختمان داخلی و علامت قراردادی ترایاک

در شکل ۱۱-۲۰ نحوه برش دادن یک موج سینوسی در نیم سیکل مثبت و نیم سیکل منفی را مشاهده می‌کنید، عملکرد ترایاک مانند دو عدد تریستور است که با یکدیگر به صورت موازی و معکوس بسته شده‌اند.

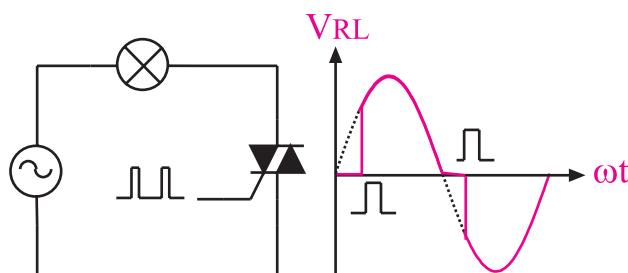

شکل ۲۰ - ۱۱ ترایاک می‌تواند در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی عمل کند.

در عمل اگر هدف کنترل ولتاژ در نیم سیکل‌های مثبت و منفی باشد ، می‌توانیم از دو عدد تریستور که به طور موازی و معکوس بسته شده‌اند استفاده کنیم ، این روش در توان‌های خیلی زیاد به کار می‌رود، شکل ۱۱-۲۱.

## سوال ۱ - با تغییر کدام عنصر (عناصر) می‌توانیم

فرکانس موج تولیدی را تغییر دهیم ؟ توضیح دهید.



## سوال ۲ - در مدار شکل ۱۱-۱۸ ولتاژ شکست دایاک

چند ولت است ؟ چرا ؟




## ۴-۱۱ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید .




شکل ۱۱-۲۳ یک نمونه کنترل ولتاژ AC (کنترل نور لامپ) یا مدار دیمیر) با استفاده از دایاک و ترایاک را نشان می‌دهد. در این مدار با تغییر مقاومت  $R_2$  نور لامپ تغییر می‌کند.

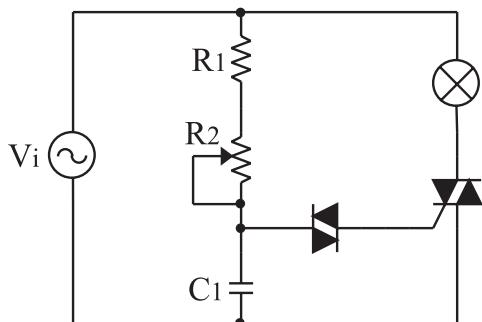

شکل ۱۱-۲۳ - ۱۱ مدار کنترل نور لامپ با استفاده از دایاک و ترایاک

#### ۱۱-۵-۱ مقدمه‌ای بر کار عملی ترایاک (TRIAC)


ترایاک یک کلید دو طرف نیمه هادی است و سه پایه دارد. پایه‌های آن را MT<sub>2</sub> (Main Terminal)، MT<sub>1</sub> و G (گیت) می‌نامند. معادل دیودی بین پایه گیت و MT<sub>1</sub> ترایاک به صورت شکل ۱۱-۲۴ است.

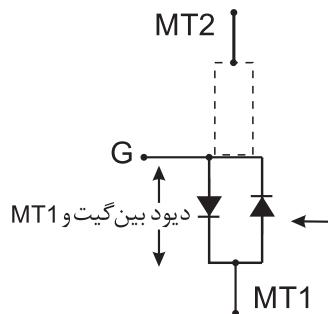

شکل ۱۱-۲۴ معادل دیودی ترایاک

با توجه به مدار معادل دیودی ترایاک، چون بین گیت و MT<sub>2</sub> دولايه سد وجود دارد بنابراین با استفاده از مولتی‌متر فقط می‌توانیم پایه MT<sub>2</sub> را تشخیص دهیم. زیرا پایه‌ی گیت ترایاک نسبت به MT<sub>2</sub> از هر دو طرف، مقاومت کمی را با اهم‌متر نشان می‌دهد.


علت نشان دادن مقاومت کم بین این دو پایه، مشابه بودن مدار معادل به صورت دو دیود موازی و معکوس است. از سوی دیگر پایه‌ی MT<sub>2</sub> نسبت به پایه MT<sub>1</sub> و پایه‌ی گیت نسبت به پایه MT<sub>2</sub> از هر دو طرف با اهم‌متر مقاومت بی نهایت را نشان می‌دهد.

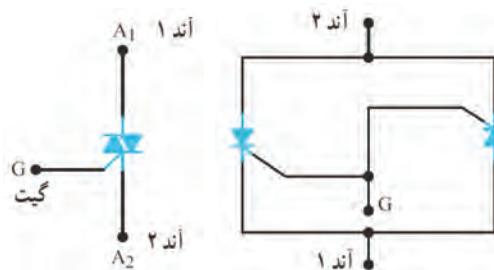

شکل ۱۱-۲۱ - ۱۱ مدار معادل تریستوری ترایاک

برای روشن کردن ترایاک، نیاز به رعایت قطب‌های ولتاژ نیست. یعنی در هر شرایطی ترایاک را می‌توان روشن کرد. این امر ضریب اطمینان روشن شدن ترایاک را کاهش می‌دهد، از این رو این قطعه در مدارهایی که زیاد حساس نیستند استفاده می‌شود. ترایاک با آمپرهای بسیار بالا نیز ساخته می‌شود.

شکل ۱۱-۲۲ - ۱۱ چهار حالت روشن شدن ترایاک را نشان می‌دهد.

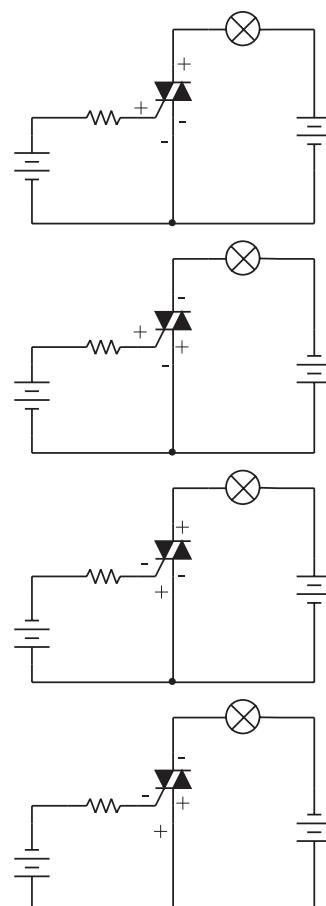

شکل ۱۱-۲۲ - ۱۱ چهار حالت روشن شدن ترایاک

### ۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش الف - ترایاک


شماره فنی ترایاک موجود در آزمایشگاه را بخوانید و یادداشت کنید.

= شماره فنی ترایاک


شکل ظاهری ترایاک موجود در آزمایشگاه را در نمودار ۱۱-۲۵ رسم کنید.



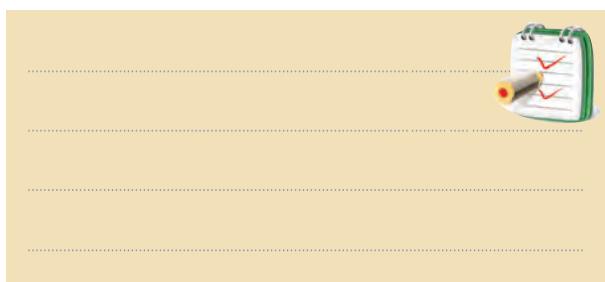شکل ۱۱-۲۵ شکل ظاهری ترایاک موجود در آزمایشگاه با مراجعه به منابع مختلف ، مشخصات فنی ترایاک مورد آزمایش را بنویسید.



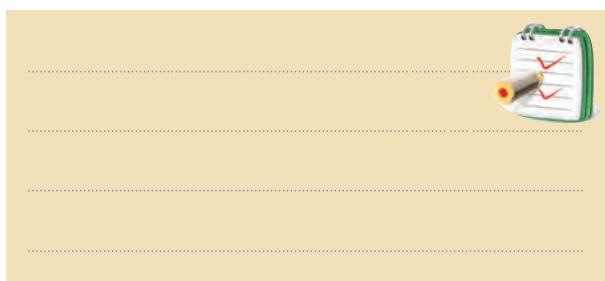مولتی متر را در حوزهی کار اهم متر قرار دهید.  
با استفاده از مولتی متر، پایه MT ترایاک مورد آزمایش را مشخص کنید و در مورد نحوه تشخیص آن توضیح دهید.



بنابراین تنها پایهای را که می توانیم به وسیله اهم متر تشخیص دهیم ، پایه ۲ است که نسبت به دو پایه دیگر مقاومت زیاد (بی نهایت) را نشان می دهد و پایه گیت (G) و MT توسط اهم متر قابل تشخیص نیست.

برای تشخیص پایههای ترایاک باید به کتاب اطلاعات قطعات الکترونیک صنعتی یا به برگه اطلاعات مربوط به قطعه مورد نظر مراجعه کنید.

### ۱۱-۶ آزمایش شماره ۲ ترایاک ، PUT و GTO


زمان اجرا: ۵ / ۲ ساعت آموزشی

**۱۱-۶-۱ هدف آزمایش:** بررسی پایه ها و صحت کار تریستورهای ترایاک، PUT و GTO.

**۱۱-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۲	مولتی متريجيتالی	یک دستگاه
۳	ترایاک	یک عدد
۴	PUT	یک عدد
۵	مقاومت های $2/2k\Omega$ و $100\Omega$	از هر کدام یک عدد
۶	کلید	یک عدد
۷	لامپ ۶ ولتی و ۳ ولتی	از هر کدام یک عدد
۸	سیم رابط	به مقدار کافی
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	-
۱۰	کتاب مشخصات قطعات الکترونیکی و برگه های مشخصات قطعات مورد آزمایش	یک جلد

آن د نسبت به گیت مانند یک دیود عمل می کند. با مشخص شدن پایه آند و گیت، پایه سوم که کاتد است مشخص می شود.

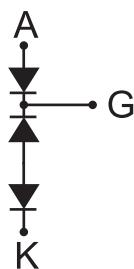


شکل ۱۱-۲۷ مدار معادل PUT

شماره فنی ترانزیستور PUT موجود در آزمایشگاه را بخوانید و یادداشت کنید


PUT = شماره فنی .....

شکل ظاهری PUT موجود در آزمایشگاه را در نمودار ۱۱-۲۸ رسم کنید.

 


شکل ۱۱-۲۸ شکل ظاهری PUT موجود در آزمایشگاه

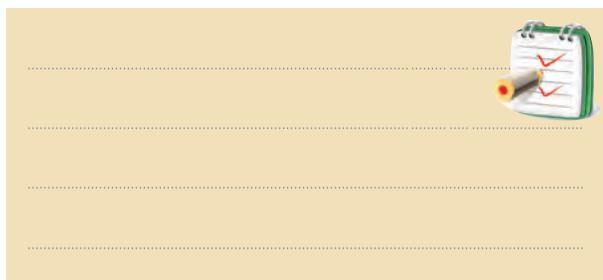با مراجعه به منابع مختلف، مشخصات قطعات الکترونیک صنعتی و سایر مشخصات برگه‌ی اطلاعات، سایر مشخصات فنی و شماره پایه‌های PUT موجود در آزمایشگاه را یادداشت کنید.



■ برای تعیین صحت عملکرد ترایاک، مدار شکل ۱۱-۲۶ را روی برد بیندید

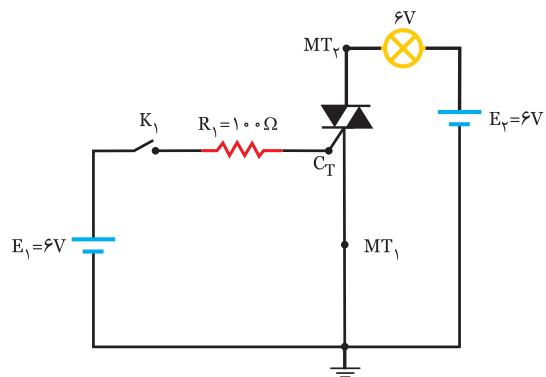

شکل ۱۱-۲۶ مدار تست صحت ترایاک

کلید K1 را بیندید.

**سوال ۳:** آیا لامپ روشن می شود؟



**سوال ۴:** در مورد صحت ترایاک مورد آزمایش

توضیح دهید.



**PUT : ب**



همان SCR گیت آندی

است. مدار معادل دیودی آن به صورت


شکل ۱۱-۲۷ است.

■ منبع تغذیه  $E_1$  را به تدریج تغییر دهید تا لامپ روشن شود.


**سوال ۵:** ولتاژ منبع تغذیه  $E_1$  را زمانی که لامپ روشن می شود بخوانید و یادداشت کنید.

$$V_{E_1} = \dots\dots\dots\dots\dots V$$

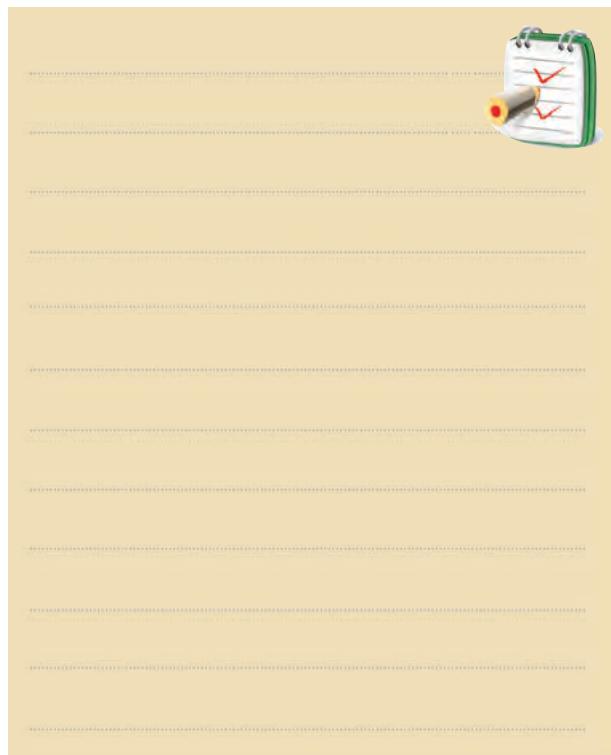■ به وسیله اهم متر، پایه های PUT را تشخیص دهید و مراحل اجرای کار را تشریح کنید.




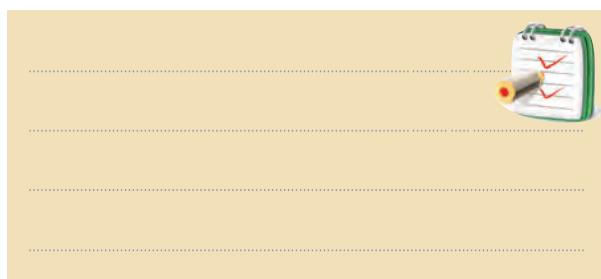■ درمورد عملکرد مدار، صحت PUT و علت روشن شدن لامپ توضیح دهید.




■ برای تعیین صحت کار PUT مدار شکل ۱۱-۲۹ را روی برد بیندید.

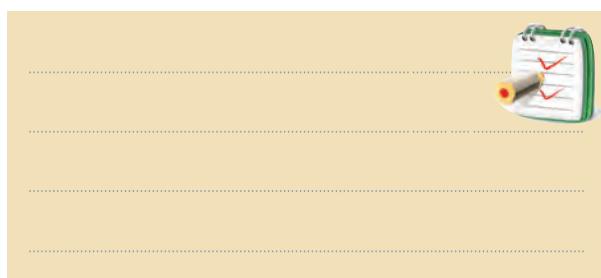■ کلید K را قطع کنید.  
**سوال ۶:** آیا لامپ خاموش می شود یا روشن می ماند؟ توضیح دهید.



### ج-GTO

■ معمولاً روی بدن تریستور GTO؛ پایه های آند و کاتد و گیت مشخص شده است. در غیر این صورت باید برای تشخیص پایه ها به برگه های مشخصات تریستور مراجعه کرد.

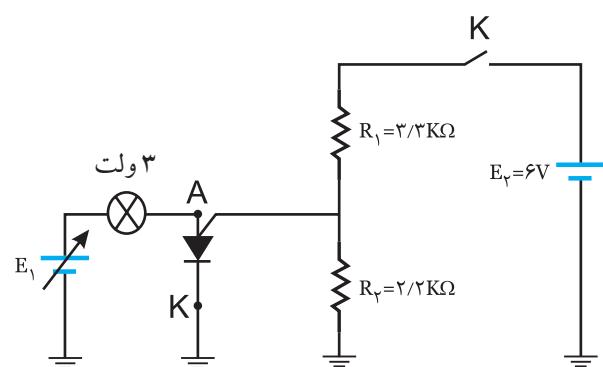

شکل ۱۱-۲۹ مدار عملی صحت کار PUT

■ منبع تغذیه  $E_1$  را روی صفر ولت تنظیم کنید.

■ منبع تغذیه  $E_2$  را روی ۶ ولت تنظیم کنید.

■ کلید K را وصل کنید.

**نکته:**


چون تریستور GTO سال هاست که از بازار خارج شده است و موجود نیست ، از انجام کار عملی روی GTO صرف نظر می شود .
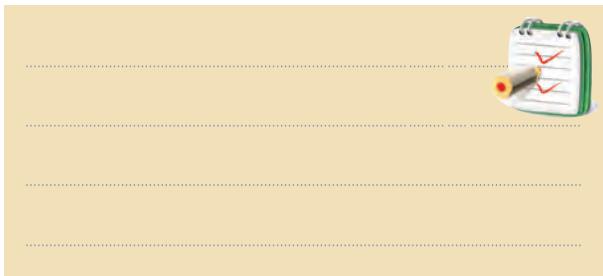
#### ۱۱-۶ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید .



۴- عملکرد یک PUT را به طور کامل با رسم شکل  
شرح دهید.



۵- کدامیک از جملات زیر در مورد PUT صحیح نیست؟

- الف) جریان نشستی گیت - آند بسیار کم است.
- ب) پالس جریان حدود  $2A$  است.
- ج) زمان وصل بسیار طولانی است.
- د) دامنهٔ پالس خروجی بزرگ است.

۶- ..... تریستوری است که با اعمال پالس به گیت آن تحریک می‌شود و با معکوس شدن پلاریتهٔ پالس گیت، از حالت هدایت خارج می‌شود.


۷- مقادیر مجاز GTO کدامند؟ دو مورد را بنویسید.


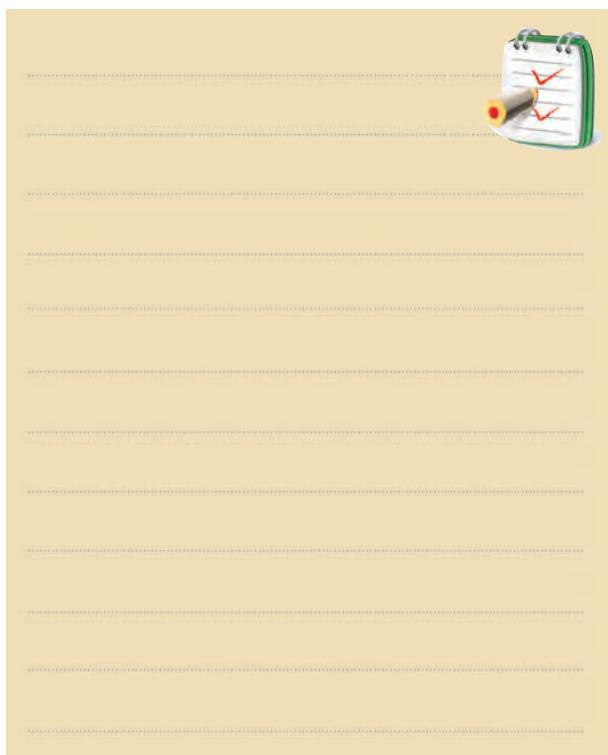
## آزمون پایانی فصل (۱۱)



۱- ساختمان داخلی PUT را با رسم شکل توضیح دهید.




۲- چون PUT دارای ناحیه مقاومت منفی است به صورت یک اسیلاتور در مدار فرمان تریستور به کار می‌رود.

صحیح  غلط

۳- شکل ۱۱-۳۰ نماد کدام قطعه است؟

(الف) تریستور (SCR)

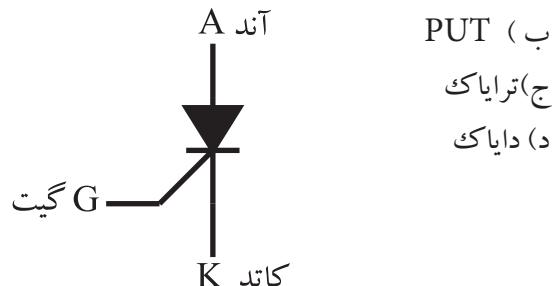

شکل ۱۱-۳۰

۱۰- در عمل اگر هدف کنترل ولتاژ در نیم سیکل‌های مثبت و منفی باشد می‌توانیم از تریستور ..... استفاده کنیم.

۱۱- نحوه تشخیص پایه‌های ترایاک و صحت آن را به طور کامل شرح دهید.

۸- در این قطعه الکترونیکی اگر ولتاژ ورودی را افزایش دهیم به ازای ولتاژ معینی پدیده بهمنی رخ می‌دهد.


الف) ترایاک

ب) دایاک

ج) PUT

د) GTO

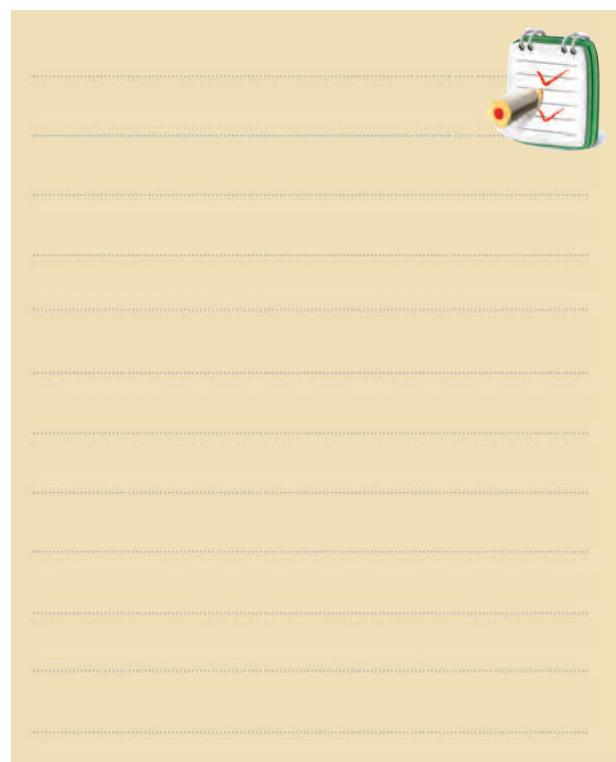۹- مدار عمومی یک اسیلاتور را با استفاده از دایاک رسم کنید.



## منابع و مأخذ

ردیف	عنوان کتاب	کد	سال چاپ	مؤلفان	ناشر
۱	دبود و ترانزیستور	۶۰۵/۶	۱۳۸۹	فتح الله نظریان	شرکت صنایع آموزشی
۲	کاربرد قطعات در مدارهای الکترونیک	۶۰۵/۷	۱۳۸۹	فتح الله نظریان	شرکت صنایع آموزشی
۳	الکترونیک عمومی ۲	۴۹۰/۵	۱۳۸۹	یدالله رضازاده - غلامحسین نصری	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۴	کارگاه الکترونیک عمومی	۴۸۸/۷	۱۳۸۹	شهرام نصیری سوادکوهی	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۵	الکترونیک عمومی ۱	۳۵۹/۴۲	۱۳۸۹	ابوالقاسم جاریانی - فتح الله نظریان	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۶	مبانی مخابرات و رادیو	۴۸۹	۱۳۸۹	شهرام نصیری سوادکوهی - محمود شبانی - .....	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۷	آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو	۴۷۲/۱	۱۳۸۹	یدالله رضازاده - شهرام نصیری سوادکوهی - .....	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۸	کارگاه الکترونیک مقدماتی	۳۵۹/۶۲	۱۳۸۹	سید محمود صموئی - شهرام نصیری سوادکوهی	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۹	مبانی دیجیتال	۴۸۹/۸	۱۳۸۹	مهین ظریفیان جولایی - رسول ملک محمد و ....	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۱۰	آزمایشگاه مجازی جلد ۱	۴۵۸/۳	۱۳۸۹	سید علی صموئی - محمود شبانی و ....	انتشارات گویش نو
۱۱	سایتها و منابع اینترنتی				معتبر

